

621.31

I - 45

621.3 (02)

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA  
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

A.T. IMOMNAZAROV

ELEKTROMEXANIK  
TIZIMLARNING  
ELEMENTLARI

Oliy ta'larning 5521300 — «Elektrotexnika,  
elektromexanika va elektrotexnologiyalar» bakalavriatura  
yo'nalishi talabalari uchun darslik



«TA'LIM» NASHRIYOTI  
TOSHKENT – 2009

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universitet  
37-3407  
Axborot Resurs Markazi

Ushbu darslikda sanoat korxonalarida keng qo'llanilayotgan zamonaviy elektromexanik tizimlarning tarkibiy tuzilishi, boshqariluvchi o'zgaruvchan va o'zgarmas tok o'zgartkichlarning turlari, ishlash asoslari va asosiy tavsiflari, boshqaruvin tizimlarining analog hamda raqamli qurilma va bloklarining tuzilishi va ishlash asoslari hamda elektromexanik tizimlarni boshqarishda mikroprotsessorli tizimlarni qo'llashning asoslari bayon qilingan. Shuningdek, asinxron elektr yuritmaligi elektromexanik tizimlarda boshqariluvchi o'zgartkichlarni qo'llash negizida energiya tejamkorigiga erishish usullari kabi mavzular ham yoritilgan.

Darslik oliv ta'limning «Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar» bakalavriat yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, undan shu sohadagi faoliyat olib boruvchilar ham foydalanishlari mumkin.

*Mas'ul muharrir:* O.O.Hoshimov — texnika fanlari doktori, professor.

*Taqribchilar:* M.M. To'laganov — ToshDTUNing «Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar» kafedrasini dotsenti, texnika fanlari nomzodi,

A.P. Ahmedov — Toshkent avtomobil-yo'llar institutining «Elektromexanika va avtomatika» kafedrasini dotsenti.

## KIRISH

Ishlab chiqarishdagi mashin-a va mexanizimlarning mehnat unumdonli-gini oshirish hamda sifatli maḥsulot ishlab chiqarish ushbu sanoat qurilmalarining avtomatlashganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Sanoat qurilmala-ri-ning avtomatlashganlik darajasi bu qurilmalarning zamonaviy va energetik ko'satkichlari yuqori bo'lgan texnika vositalari bilan jihozlanishi yangilanadi. Sanoat qurilmalari ishchi organlarini harakatlantiruvchi va ularni boshqaruvchi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining asosini elektromexanik tizimlar (EMT) tashkil etadi.

EMTning tashkil etuvchi elementlariga ishchi mashinaning ijrochi organini harakatga keltiruvchi elektr motor va uning koordinatalarini boshqaruvchi boshqariluvchi o'zgartkich, o'zgartikchning boshqaruv tizimi, turli o'lchov o'zgartikchilar, vazifalovchi qurilm-a hamda turli elektron moslama va qurilmalar kiradi. EMTni tashkil etuvchi elementlarning tahlili shuni ko'ssatadiki, aksariyat elementlar o'zining ishlash asoslari, ichki tuzilishi va boshqa xususiyatlari bilan talabalarga «Elektr mashinalari», «Elektr va elektron apparatlar», «Avtomatik boshqarish nazariyasi» va «Elektromexanik tizimlarning boshqariluvchi eneriya manbalari» fanlari bo'yicha ma'lumdir.

Akademik M.Z. Homudxonov hamda uning ilmiy maktabi tomonidan elektromexanika fanlarining O'zbekistonda shakllanishi va rivojlanishiga asos solindi. Ular yaratgan mustaqil inverterlarning nazariy asoslari va shular asosida yaratilgan tezligi chastotani o'zgartirib boshqariladigan asirixron motorli elektromexanik tizimlar elektromexanika fanlarining rivojlanishiga katta hissa bo'lib qo'shildi.

Zamonaviy EMTlarni loyihalash, tahlil qilish va yaratish jarayonida tarkibiy elementlarning vazifaviy xususiyatlarini, ya'ni ularning kirish va chiqish koordinatalari orasidagi o'zaro bog'lanishlarni bilish talab etiladi. «EMT elementlari» fanining asosiy vazifalaridan biri elementlarning koordinatalari orasidagi bog'lanishlarning matematik ifodasini aniqlash, vazifaviy va tuzilish sxemalarini yaratish, uzatish funksiyalarini hamda hisob sxemalarining kattaliklarini aniqlash, elementlarga dinamik zvenolar deb qarab, ularning xususiyatlarini tahlil qilish va ushbu texnik ko'satkichlar majmuasi asosida real elektromexanik tizimlar yaratishdan iboratdir.

«Elektromexanik tizimlarning elementlari» fani oliy ta'limning «Elektromexanika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar» bakalavriatura yo'nalishining ixtisoslik fanlari bilan umumiy texnikaviy asos fanlar oralig'idagi bog'lovchi ko'priq vazifasini o'taydi va ixtisos fanlarini o'zlashtirishda zarur nazariy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

## TAYANCH SO'ZLAR VA SO'Z BIRIKMALARI

**Elektromexanik tizim (EMT)** – elektr energiyani mexanik energiyaga o'zgartiruvchi texnik qurilmalar tizimi.

**EMTning elementlari** – elektromexanik tizimning ishlashini ta'minlovchi texnik vosita, qurilma va moslamalar.

**Boshqariluvchi o'zgartkichlar** – kirish ko'rsatkichi ni o'zgartirish natijasida chiqish ko'rsatkichi boshqariladigan boshqariluvchi ya rimo'tkazgichli va elektromexanik o'zgartkichlar.

**Boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlari** – o'zgarmas tok motorining chiqish ko'rsatkichlari: tezligi, tezlanishi, burilish burchagi va boshqa mexanik ko'rsatkichlarini boshqarishga xizmat qiluvchi boshqariluvchi yarimo'tkazgichli to'g'rilagichlar, o'zgarmas tok impuls kengligi o'zgartiriladigan o'zgartkichlar, parametrik o'zgartkichlar, o'zgarmas tok generatorlari.

**Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok o'zgartkichlari** – o'zgaruvchan tok (asinxron va sinxron) motorlari chiqish ko'rsatkichlari: tezligi, tezlanishi, burilish burchagi va boshqa mexanik ko'rsatkichlarini boshqarishga xizmat qiluvchi yarimo'tkazgichli chastota o'zgartkichlar, yarimo'tkazgichli kuchlanish rostlagichlari, parametrik o'zgartkichlar, asinxron va sinxron generatorlar.

**Boshqariluvchi o'zgarmas tok elektromexanik o'zgartkichlari** – mustaqil qo'zg'aluvchan chulg'amli o'zgarmas tok generatorlari.

**Elektromashina kuchaytirgichi (EMK)** – generator rejimida ishlaydigan o'zgarmas tok generatori, ko'ndalang va bo'ylama magnit maydonlari vositasida birlamchi boshqaruv signalini kuchaytiruvchi o'zgarmas tok generatori.

**Taxogeneratorlar** – aylanish tezligini elektr signaliga o'zgartiruvchi generator rejimida ishlaydigan mikromashinalar.

**Selsinlar** – burchak burilishi yoki chiziqli siljishlarni burchak burilishiga o'zgartirib masofaga uzatuvchi sinxron aloqa vositasiga ega bo'lgan induksion qurilmalar.

**Buriluvchi transformatorlar** – burilish burchagini proporsional kuchlanishiga o'zgartiruvchi o'zgaruvchan tok mikromashinalari.

**Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok elektromexanik o'zgar tkichlari** – asinxron va sinxron generatorlar.

**Boshqariluvchi o'zgarmas tok elektr o'zgartkichlari** – qiymati boshqarilmaydigan o'zgaruvchan tok kuchlanishini qiymati boshqariladigan o'zgarmas tok kuchlanishiga o'zgartiruvchi yarimo'tkazgichli to'g'rilaqichlar.

**Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok elektr o'zgartkichlari** – qiymati va chastotasi boshqarilmaydigan o'zgaruvchan tok kuchlanishining amplituda hamda cha stotasini bos hqarishiga xizmat qiluvchi yarimo'tkazgichli o'zgartkichlari.

**Impuls-fazali boshqaruv tizimi** – o'zgarmas va o'zgaruvchan tok yarimo'tkazgichli o'zgartkichlarning tiristor, tranzistor hamda boshqa yarimo'tkazgich asboblamiga boshqarishta xizmat qiluvchi texnik qurilma.

**Vazifalovchi qurilma** – elektromexanik tizimning ish rejimini belgilab beruvchi qurilma.

**O'chov o'zgartkich** – elektrik yoki noelektrik kattaliklarni boshqaruv tizimi uchun mos ko'rinishiga ega bo'lgan elektrik signal ko'rinishiga keltiruvchi qurilma.

**Bevosita chastota o'zgartkich** – amplituda va chastotasi o'zgarmas bo'lgan tarmoqdagi o'zgaruvchan tok kuchlanishini to'g'ridan-to'g'ri amplituda va chastotasi boshqariladi gan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiradigan yarimo'tkazgichli elektr o'zgartkich.

**Bilvosita chastota o'zgartkich** – tarmoqdan uzatilayotgan amplituda va chastotasi o'zgarmas bo'lgan o'zgaruvchan tok kuchlanishini avval qiymati boshqariladi gan o'zgarmas tokka o'zgartirib, so'ngra amplituda va chastotasi boshqarila digan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiruvchi yarimo'tkazgichli elektr o'zgartkich.

**Avtonom invertor** – o'zgarmas tok kuchlanishini chastotasi boshqariladi gan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiruvchi yarimo'tkazgichli elektr o'zgartkich.

**Induktiv-sig'im o'zgartkichlar** – o'zgaruvchan tok zanjiridagi tok va kuchlanish rezonansi ho disasi asosida tok yoki kuchlanish qiyamatlarini ma'lum bir oraliqda stab il ushlab turuvchi parametrik o'zgaruvchan tok o'zgartkichlari.

**EMTning asosiy elementlari** – bevosita elektr energiya oqimining ko'rsatkichlарini o'zgartirib (bos hqarib) motorga uzatuvchi texnik qurilmlari – boshqariluvchi o'zgartkichlari.

**EMTning boshqaruv elementlari** – o'zgaruvchan va o'zgarmas tok o'zgartkichlарini boshqarish uchun zarur bo'lgan axborotlarni ishlab chiqaruvchi hamda qabul qiluvchi, qayta ishllovchi va boshqaruv signallarini shakl-

**la ntirovchi** qurilmalar: impuls-fazali boshqaruv tizimi, har xil elektrik va noelektrik o'chov o'zgartkichlari, kuchaytirgichlar, rostlagichlar, moslagichlar va hokazo.

**Kompensatsion qurilmalar** — elektr tarmog'i va unga ulagan asinxron motorlarning quvvat koefitsiyentlarini ottirishga xizmat qiluvchi kondensator batareyalari va sinxron kompensatorlar.

**Simmetriyalovchi qurilmalar** — fazalardagi tok va kuchlanishlarni bir tekisda ta qsimlashni amalga oshiruvchi induktiv hamda sig'imli yoki faqat sig'imlardan iborat bo'lgan texnik qurilmalar.

## **1-boł. ELEKTROMEXANIK TIZIM ELEMENTLARINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI VA TAVSIFLARI**

Bu bobda avto matlashqan elektr yu ritma elementlarining vazifaviy xususiyatlari, ularning tavsiflari va ishslash asoslari hamda tizimda tutgan o'rni to'g'risida ma'lumot beriladi. EMT har bir element ining ichki tuzilishini noma'lum deb qarab, am mo uning tashqi xususiyatlari, ya'ni kirish va chiqish ko'rsatkichlari ma'lum deb qaraladi.

### **1.1. ELEKTROMEXANIK TIZIM ELEMENTLARI TO'G'RISIDA TUSHUNCHА**


«EMTning elementlari» atamasi qo'llanilganda elektromexanik tizim tarhibiga kiruvchi boshqaruvin tizimlari va ma'lum bosh qaruv vazifalarini bajaruvchi konstruktiv yoki texnik qurilmalar tushuniladi. EMTning har bir elementi bu matematik andzoza yoki zveno bo'lmay, balki konstruktiv jihatdan tugal texnik qurilmadir. Elementlarning ichki tuzilishi, ishslash asoslari, ichki jarayon larning kechishi va qurilmalarning texnik jihatdan murakkablik darajasi xilma-xil bo'lishi mumkin.

I. 1- rasmda EMTning tizim sxemasi tasvirlanga n. EMTning tarkibiga kiruvchi elementlar o'zining bajaradigan vazifalari va tizimdagagi tutgan o'rniiga qarab bir necha turga bo'linadi.

EMTning elementlari energetik holati nuqtayi nazaridan qaraganda *ishchi* va *boshqaruv* elementlarga bo'linadi.

Ishchi elementlardan o'tayotgan asosiy elektronenergiya oqimi, mekanik energiyaga aylantirilib, ishchi organ (IO)ga uzatiladi, bu qismlar *EMTning energetika qismi* deb ham yuritiladi (1.1- rasmning punktirli chiziqdani o'ng tarafida joylashgan qismlari).

Elektromexanik tizimning ishchi elementlariga motor (M), boshqariluvchi o'zgartkich (BO') va ishchi organ (IO) bilan M ni bog'lovchi kinematik zanjir (KZ)lar kiradi. Motoring kirish elektr zanjirlari ko'rsatkichlari bilan chiqish mekanik ko'rsatkichlari orasidagi bog'la nishlar «Elektr yuritma asoslari» kursida mufassal o'rganiladi. Ushbu kursda esa EMT ning ishchi elementlaridan, asosan, boshqariluvchi o'zgartkichlarga o'rganiladi.

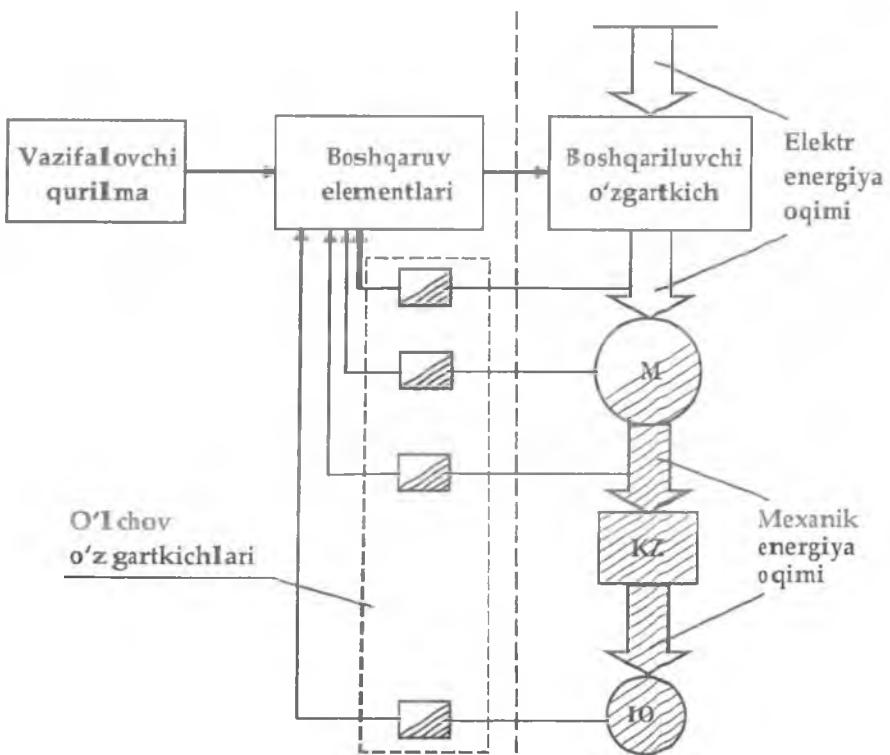

1.1- rasm. Elektroonexanik tizimning tarkibiy tuzilishi.

Boshqari luvchi o'zgartikichlar vazifaviy xususiyatlariiga qarab uch toifaga bo'linadi: *kuchlanish o'zgartikichlari* (kuchlanish manbalari), *tok o'zgartikichlari* (tok manbalari) va *chastota o'zgartikichlari*. Energiyanı o'zgartirish vositalariga qarab o'zgartikichlar *elektromexanik* (o'zgarmas va o'zgaruvchan tok generatorlari), *elektromagnit* (magnit) *kuchaytirgichlar*, *induktiv-sig'imli parametrik tok o'zgartikichlari* va *elektr* (yarimo't kazgichli) o'zgartikichlarga bo'linadi.

Zamonaviy o'zgartikichlarning asosiy qismini yarimo't kazgichli o'zgartikichlar, ya'ni tiristorli va tranzistorli o'zgartikichlar tashkil etib, ular o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga, impuls kengligi boshqariladigan o'zgarmas tok va bevosita hamda bilvosita chastota o'zgartikichlar sifatida elektromexanik tizimlarda keng qo'llaniladi.

Boshqaruv elementlari EMT tarkibida egallagan o'miga qarab ikki guruhga bo'linadi:

1. EMTning dinamik va statik xususiyatlarini hamda harakat vazifalarini shakllantiruvchi elemlar, bular EMT boshqaruv tizimini tashkil etuvchi rostlagichlar, o'Ichov o'zgartirkichlar, har xil o'zgartirkichlar va boshqa shunga o'xshash vazifalarini bajaruvchi elementlar.

2. Ishchi element tarkibiga ajralmas bo'lak bo'lib kiruvchi va elementning matematik ifodasida u bilan yaxlitlikni aks ettiruvchi elementlar, bular masalan, ti ristorlarni boshqarishda ishlati ladigan kommutatsion zanjirlar.

Birinchi guruhga kiringchi boshqaruv elementlari ushbu kursda mufassal o'rganiladi va bu guruh o'z navbatida bir necha guruhchalarga bo'linadi, bular:

EMT ko'rsatkichlarini rostlashga xizmat qiluvchi turli xildagi sozlovchi va rostlovchi qurilmalar;

teskari bog'lanish zanjirlarida signallarni hosil qiluvchi va shakllantiruvchi sifatida foydalaniladigan elektrik hamda noelektrik o'Ichov o'zgartirkichlari;

boshqaruv qismlari kirish va chiqish signalarining o'zaro tok turi, darajasi kabi ko'rsatkichlari bo'yicha mos lashtiruvchi qurilmalar.

Texnik ijrosi nuqta yi nazarida ushb u guruhlashtirish EMT boshqaruv elementlarining juda xilma-xil bo'lishi mumkinligini taqozo qiladi. Misol uchun, vazifalovchi qurilma uzluksiz va uzlukli-raqamli tezlatkich uzatirkichlar asosida yaratilishi yoki mant iqiyl elementlar asosida dasturiy bloklardan iborat bo'lishi mumkin.

Rostlagich qurilma lar sifatida operatsion kuchaytirgichlar asosida yaratilgan tipik bloklar ishlatalmoqda.


O'zgaruvchan va o'zgarmas tok taxogeneratorlari, selsinlar, induktivli hamda optik aylanuvchi o'Ichov o'zgartirkichlar, shuningdek, tok, kuchlanchish, quvvat va boshqa elektr kattaliklar o'zgartirkichlari ham o'Ichov o'zgaruvchilar guruhini tashkil etadi.

Fazaviy detektorlar, emmitori li qaytarigichlar, quvvat kuchaytirgichlar, raqam-uzluksiz va uzluksiz-raqamli o'zgartirkichlar moslovchi qurilmalarni tashkil etadi.

Shunday qilib, rostlagichlar, o'Ichov o'zgartirkichlari va moslashtiruvchi elementlar vazifasini faqat uzluksiz signalarda ishlovchi qurilmalarga emas balki diskret-raqamli qurilmalar ham bajarishi mumkin. Uzluksiz signalarda ishlovchi vazifalovchi va rostlagichlar sifatida moslashtirilgan mikro EHMning hisoblash qurilmalari ham ishlatalishi mumkin.
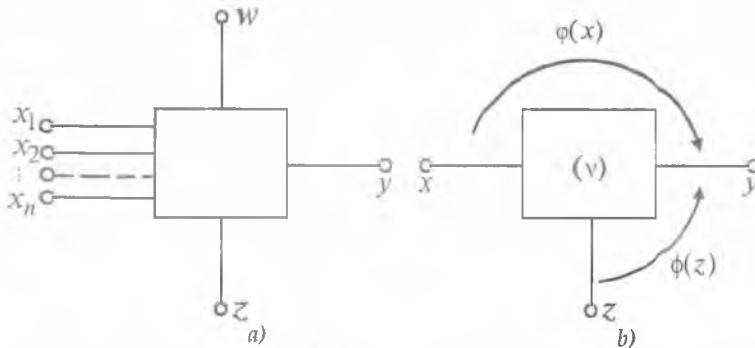
## 1.2. ELEKTROMEXANIK TIZIM ELEMENTLARINING KO'RSATKICHLARI VA TAVSIFLARI

EMTning har qanday elementining matematik andozasi ushbu elementning ko'p qutbli «qora quticha» shartli tasviri orqali ifodalanadi (1.2-a rasm):  $x_1, x_2, \dots, x_n$  – kirish – boshqaruv ta'siri,  $y$  – chiqish kattaligi,  $W$  – energiya manbayining g'alayonli ta'siri,  $z$  – yuklanishning g'alayonli ta'siri.



1.2- rasm. Elektromexanik tizim elementlarining «qora quticha» ko'rinishdagi tasviri.

EMT elementlarining ko'rsatkichlari tabiatiga qarab uzlusiz yoki uzluki-diskret bo'lishi mumkin, biroq ularni uzatuvchi kattaliklar ularning fizik xossalariiga mos kelmasligi ham mumkin, ya'ni nazoratdagi o'lchanadiga n va olinadigan xabarlar har xil fizik tabiatli bo'lishi mumkin. Masalan, boshqaruv ta'siri sifatida fazalar qabul qilingan bo'lsa, uning fizik uzatuvchisi bo'lib elektr impulsi bo'lishi mumkin; chiqish kattaligi siifa tida davr tezligi (chastota) o'lchanishi yoki nazorat qilinishi kerak bo'lsa, uning fizik ifodasi kuchlanish, tok, impulslar bo'lishi mumkin.

Har qanday elementda qandaydir bir v'ichki koordinata bo'lishi mumkin-ki, bu koordinata tashqi chiqish kattaligini shakillantirishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, tashqi koordinatasini elektr yurituvchi kuch (EYuK) bo'lgan o'zgarmas tok generatorining ichki koordinatasini qo'zg'atuvchi chulg'amning magnit yurituvchi kuchi (MYuK) bo'lsa, tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining ichki koordinatasini boshqaruv burchagi a bo'ladi.

Mutloqo aksariyat EMT elementlarining chiqish kattaligi EYuK yoki kuchlanish bo'lib, bu qurilmalarning quvvati elektr energiya manbayining quvvatiga nisbatan juda kichik bo'lgani uchun  $W$  – energiya manbayining

g'äläyonli ta'sirini hisobga olmaslik mumkin, shunda elementning sodda laşash-tirilgan «qora quticha» tasviri 1.2- b rasmida ko'rsatilgan holga keladi. Shunday qilib, EMTning har qanday elementi uch ko'rsatkich guruh i, ya'ni  $x, y, z$  bilan ifodalanishi mumkin.

Elementning tashqi ko'rsatkichi  $y = f(x, z)$  ikki o'zgaruvchani kattalikning funksiyasidan iboratdir. Agar g'äläyonli ta'sir  $z$  ni o'zgarmas kattalik deb qabul qilsak, u holda


$$y = f(x), z = \text{const} \quad (1.1)$$

bo'ladi va 1.3- a rasmida keltirilgan tavsiflar to'plamiga ega bo'lamiz, bu tavsiflar elementning **boshqaruv tavsiflari** deb ataladi.

Chiqish ko'rsatkichiniňg boshqaruv ko'rsatkichiga bog'liqligi elementning boshqaruv xususiyatlарини baholaydi:

$$y = f(z), x = \text{const} \quad (1.2)$$

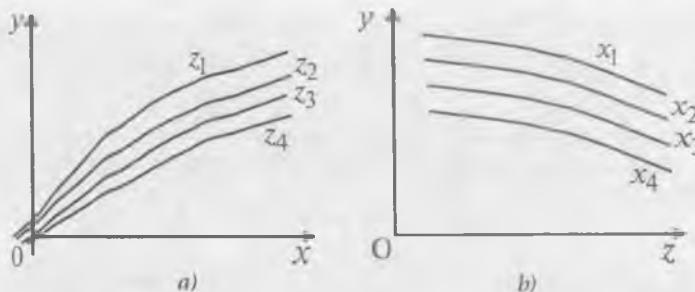funksiya assosida hosil bo'la digan tavsiflar to'plami elementning **tashqi tavsiflari** deb ataladi (1.3- b rasm).



1.3- rasm. Elementning boshqaruv (a) va tashqi (b) tavsiflari.

Bu tavsiflar elementning yuklanishga nisbatan aks ta'sirini bildiradi. Yuklanish bo'yicha g'äläyonli ta'sir elementning boshqaruv xususiyatlارiga bilvosita ta'sir etadi. Tashqi tavsiflarning qiyaligi qancha kam bo'lsa, boshqaruv

tavsiflarining yuklanishga bog'liqligi shuncha kam bo'ladi.  $\frac{dy}{dz} = 0$  bo'lgan-dagina element boshqaruv tavsifiga yuklanishning ta'siridan qutilish mumkin, shunda boshqaruv tavsifi  $y = f(x)$  bir nechta bo'lgan holda elementning eng avval Bunday boshqaruv tavsiflari ko'pinchä uzlukli-diskret qurilmalar uchun xosdir.

Kirish ko'rsatkichlari bir nechta bo'lgan holda elementning eng avval am alga oshiradigan funksiya yasi ushbu ko'rsatkichlarga ekvivalent mos yagona


ko'rsatkichga keltiruvchi amalni bajarish va so'ngra shu asosida natijaviy boshqaruv signalini hosil qilishdir.

EMTning har bir elementining vazifaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning ish rejimlarini tahlil qilish uchun bundan buyon elementlarning 1.2- b rasmdagi tasviri o'rniga 1.4- rasmda keltirilgan birmuncha takomillashgan elementning blok-tizim sxemasidan foydalanamiz. B1 – kirish bloki, bu blokda boshqaruv signallarini ekvivalent yagona ko'rsatkichga keltirish va ichki koordinata v ga o'zgartirish amali bajariladi. B2 – chiqish blokida ichki v koordinata chiqish ko'rsatkichi y ga aylantiriladi. BYu – yuklagich bloki g'alayonli va tashqi ko'rsatkich ta'sirlarining nochiziqli  $\mu = f(y, z)$  funksiyasini hosil qilish bilan bir qatorda bu funksiyani B2 ning kirish qismiga uzatadi. 1.4- rasmdagi element tavsiflarining bloklar bo'yicha matematik ifodasini yozib chiqarmiz:

$$\text{B1 bloki uchun} \quad v = \varphi_1(x), \quad (1.3)$$

$$\text{B2 bloki uchun} \quad y = \varphi_2(x + \mu), \quad (1.4)$$
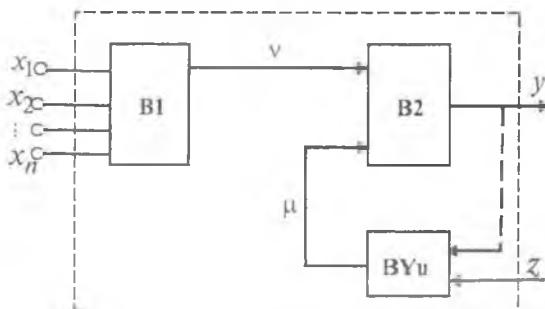
$$\text{Element uchun} \quad y = [\varphi_1(x) + \mu(y, z)] = \varphi(x, z). \quad (1.5)$$



1.4- rasm. Elementning blok-tizim sxemasi.

EMT elementlari uchun xarakterli bo'lgan hollarni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, g'alayonli ta'sir  $\mu(z) = z$  bo'lib, faqat yuklanishgagina bog'liq bo'lsa hamda B1 chiziqli blok bo'lib, uning chiqishidagi funksiya  $v = \varphi_1(x) = k_1 x$  bo'lsa, u holda elementning boshqaruv tavsifi quyidagi funksiya ko'rinishida bo'ladi:

$$y = \varphi_2[k_1 x + \mu(z)] = \varphi_2\left[k_1\left(x + \frac{\mu(z)}{k_1}\right)\right]. \quad (1.6)$$

Agar (1.6) dagi boshqaruv signali  $x = \text{const}$  bo'lsa, u holda boshqaruv tavsifi (1.5- a rasm)da keltirilgan ko'rinisinda bo'ladi. Agar qo'shimcha ravishda B2 bloki ham chiziqli bo'lsa, u holda boshqaruv tavsifining matematik ifodasini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:


$$y = \varphi_2(v + \mu) = k_2 [\varphi_1(x) + \mu(z)]. \quad (1.7)$$

(1.7) ni yanada soddalashtrilsa va elementning g'alayonli ta'siri  $z = \text{const}$  bo'lsa, uning boshqaruv tavsifi (1.5- b rasm)da keltirilgan tasvirga ega bo'ladi.

Qo'shimcha ravishda BYu bloki ham chiziqli, ya'ni  $\mu(z) = -k_{yu}z$  bo'lsa, elementning tashqi tavsifining matematik ifodasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$y = k_2 \varphi_1(x) - k_2 k_{yu} z = y_0 x - k_2 k_{yu} z \quad (1.8)$$

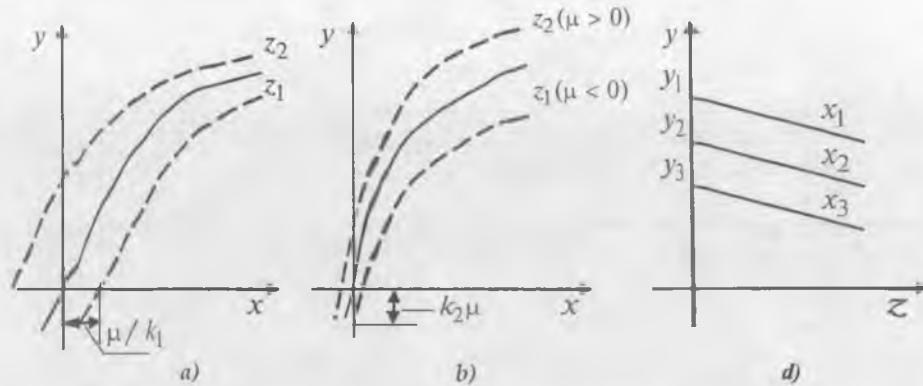va tavsifi chiziqli funksiya ko'rinishida bo'ladi (1.5- d rasm).



1.5- rasm. Elementning xarakterli hollari tavsiflari.

Avtomatik boshqaruv nazarysi kursidan ma'lumki, ketma-ket ulang'an dinarnik zvenolarning umumiy uzatish funksiyasi shu zvenolar uzatish funkisiyalarning ko'paytmasidan iborat bo'ladi, ya'ni elementning turg'un ish rejimi uchun umumiy uzatish koeffitsiyenti  $\kappa = k_1 \cdot k_2$  bo'lib, bunda:  $k_1$  va  $k_2$  – B1 va B2 bloklarning uzatish koeffitsiyentlari. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, demak, elementning taklif qilinayotgan blok-tizimi modeli elementning umumiy uzatish funksiyasini topishga ham imkon beradi.

Boshqaruv signallarining ikki bosqichli o'zgarishlarini hisobga oluvchi elementlarning blok-tizimli modeli elektromexanik tizim elementlari uchun umumiy bo'lib, bu modellarda ko'rsatkichlarni o'zgartirishning nochiziqligini hisobga olish bilan birga o'tish jarayonlaridagi inersionlikni ham

hisobga olish imkonini beradi. Elementlarning inersionligi ularning kirish va chiqish zanjirlarida elektromagnit qurilmalarning, chunonchi sig‘imli filtrlarning bo‘lishi bilan izohlanadi. (1.1) – (1.5) tenglamalar elementning turg‘un holatini ifodalagani uchun bu tenglamalarda bloklarning inersion ligi hisobga olinmagan. Blok-tizim modelidagi B1 va B2 bloklarni birinchi taribli inersion zvenolar deb qarashning o‘zi kifoya va bloklar uchun chiziqlilikka keltirilgan differential tenglamalarni operator ko‘rinishda quyidagicha ifodalanadi:

$$\text{B1 blok uchun} \quad (Tr + 1)v = k_1 x, \quad (1.9)$$

$$\text{B2 blok uchun} \quad (Tr + 1)y = k_2(v + \mu), \quad (1.10)$$

bunda:  $T_1$ ,  $T_2$  – B1 va B2 bloklarning vaqt doimiyliklari.

Shunday qilib, EMT ni tashkil etuvchi elementlarining taklif etilayotgan blok-tizim modeli bu elementlarning ham turg‘un va ham noturg‘un ish rejimlarini tahsil qilish imkonini beradi.

### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Elektromexanik tizim qanday asosiy elementlardan tashkil topgan?
2. Elektromexanik tizimlarning kuch elementlariga qanday qurilmalar kiradi?
3. Elektromexanik tizimlarning boshqaruvi elementlariga qanday qurilmalar kiraadi?
4. Elektromexanik tizim elementlarining qanday asosiy tavsiflari bor?
5. Elektromexanik tizim elementlarining boshqaruvi tavsiflari qanday quriladi?
6. Elektromexanik tizim elementlarining tashqi tavsiflari qanday quriladi?
7. Elektromexanik tizim elementlarining blok-sxemasi nechta blokdan tashkil topgan?
8. Elektromexanik tizim elementlari chiqish blokining vazifasi nima?
9. Elektromexanik tizim kuch elementlarining ichki koordinatasi qanday koordinata?
10. Elektromexanik tizim elementlarining kirish bloki qanday vazifani bajaradi?
11. O‘zgarmas tok generatori uchun ichki koordinata qanday fizik kattalik bo‘ladi?
12. Boshqariluvchi o‘zgarmas tok o‘zgartkichi uchun ichki koordinata qanday fizik kattalik bo‘ladi?

## 2-bob. BOSHQARILUVCHI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHLARI


### 2.1. YARIMO'T KAZGICHLI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHLARINING ASOSIY KUCH SXEMALARI VA KO'RSATKICHLARI

Hozirgi paytda elektronik xizimlarning o'zgarmas tokli avtomatlashgan elektr yuritmalarida boshqariluvchi elektr energiya manbayi sifatida o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiruvchi boshqariluvchi yarimo'tkazgichli to'g'rilaqichlar keng ishlatalmoqda. Bunday to'g'rilaqichlarda yarimo'tkazgich sifatida, asosan, boshqariluvchi diodlar, ya'ni tiristorlar dan foydalaniлади va shuning uchun ham bu to'g'rilaqichlar *tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichlari* (yoki *tiristorli to'g'rilaqichlar*) deb atalaди.

Har qanday bir yo'nalishli tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichi (TO') ning ish rejimlarini tahlil qilishda, odatda, umumlashgan  $m$  fazali hisob sxemalaridan keng foydalaniлади (2.1 - rasm).

2.1- rasmdagi sxemada keltirilgan shartli belgililar va ularning fizik ma'nolari:  $L_{yuk}$ ,  $R_{yuk}$  — yuklagich, tok o'tkazgich simlar va silliqlovchi reaktorlarning induktivligi va aktiv qarshiligi,  $e_{yuk}$  — motorning EYuK (agar TO' motorning qo'zg'atish chulg'amiga ulangan bo'lsa, u holda  $e_{yuk} = 0$ );  $\Delta U_{TO}$  — tiristordagi kuchla nish pasayishiga mos kuchlanish (bu qabul qilingan kuchlanish pasayishi yuklanishning tok qiymatiga bog'liq bo'lmay tiristorlar uchun bir xil qiymat qabul qilingan);  $R_f$  — transformatorning fazalari va anod taqsimlagichlarning birgalidagi aktiv qarshiligi;  $L_f$  — transformator va anod taqsimlagichlarning birgalidagi tarmoq induktivligi.  $V_1$  –  $V_m$  tiristorlar ideal, ya'ni to'liq boshqariluvcharni deb qaraladi.

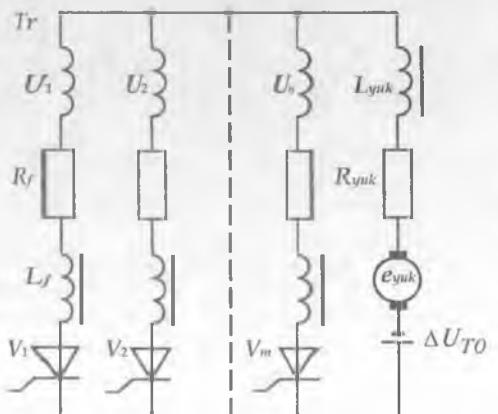2.1- rasm. Tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining hisob sxemasi.




TO'ning statik rostlash tavsifi  $E_d = f(\alpha)$  umumiy ko'rinishda quyidagi matematik ifodadan iborat bo'ladi:

$$E_d = \frac{m}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{m} - \alpha}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{m} + \alpha} E_{fm} \sin \omega_0 t d\omega_0 t = E_{d \max} \cos \alpha, \quad (2.1)$$

bunda:  $E_{d \max} = \sqrt{2} E_{2f} \frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m}$  — TO'ning maksimal EYuK;  $E_{fm}$  — o'zgartkich fazasi elektr yurituvchi kuchining amplituda qiymati,  $E_y$  — transformator ikkilamchi chulg'ami faza kuchlanishining haqiqiy qiymati,  $m$  — o'zgartkichning fazalari soni,  $\omega_0$  — manba kuchlanishining aylanma chastotasi.

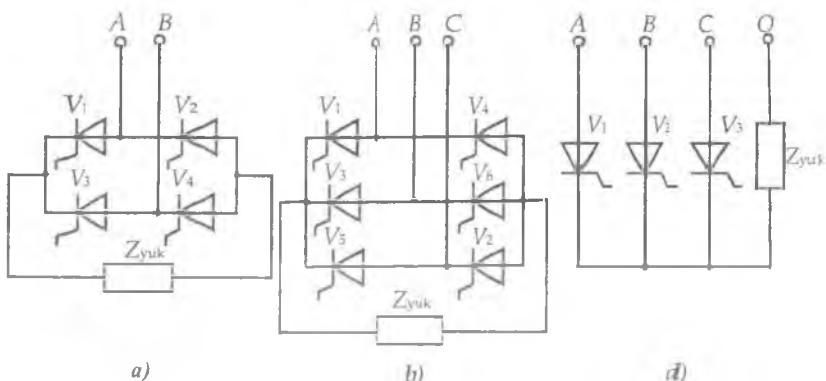$E_{d \max}$  ning qiymati o'zgartkich ishchi sxemasi turlariga (2.2- rasm) va ta'minlovchi tarmoq elektr ko'rsatkichlariga bog'liq (2.1- jadval). Yuklanishning quvvati  $P_d = E_{d \max} I_d$  ga teng bo'ladi (bunda  $I_d$  yuklanish toki).



2.2- rasm. TO'ning bir fazali ko'prikl (a), uch fazali ko'prikl (b) va uch fazali nol (c) kuch sxemalari.

TO'ning ishchi sxemalari tahlil qilinadigan bo'linsa, bir fazali ko'prikl sxemalar (2.2- a rasm) asosan kichik quvvatli elektr yuritmalar uchungina qo'llanilishi bilan chegaralanadi. Uch fazali sxemalar esa asosan o'rta va katta quvvatli elektr yuritmalarida ishlataladi. Uch fazali ko'prikl sxema (2.2- b rasm) uch fazali nol sxemaga (2.2- c rasm) nisbatan bir qator afzallikkarga

ega. Bu afzalliklarning nimalardan iborat ekanligi 2.1- jadvaldan ham ko'rinib turibdi:

- 1) transformatorning ikkilamchi chulg'amida kuchlanishlar bir xil bo'lgan holda to'g'rilangan EYuKning qiymati ikki marra katta;
- 2) to'g'rilangan EYuKning tebranish chastotasi ikki marta ko'p (chastota  $f = 300$  Hz) bo'lishi bilan birga amplitudasi ikki marta kichikdir;
- 3) ishchi sxema tarmoqqa transformsatorsiz ham ulanishi mumkin;
- 4) transformatorning rusumiy quvvati ham va bor-yo'g'i  $S_r = 1,05 P_d$  nighina tashkil etadi.

### 2.1- jadval

| TO' ishchi<br>sxemalarining turlari                        | Bir fazali<br>ko'priksxema | Uch fazali<br>nol sxema | Uch fazali<br>ko'priksxema |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Fazalar soni, m  | 2                          | 3                       | 6                          |
| Rasmning tartib soni                                       | 2.2- a                     | 2.2- d                  | 2.2- b                     |
| To'g'rilangan EYuKning maksimal qiymati, $E_{dmax}$        | 0,9 $E_{2l}$               | 1,17 $E_{2f}$           | 1,35 $E_{2l}$              |
| Maksimal teskari kuchlanish, $U_{les.kuchl.}$              | 1,57 $E_{dmax}$            | 2,09 $E_{dmax}$         | 1,05 $E_{dmax}$            |
| Transformatorning ikkilamchi chulg'amidi liniya tok, $I_2$ | $I_d$                      | 0,58 $I_d$              | 0,817 $I_d$                |
| Har bir tiristoridan o'tayotgan o'rtacha tok, $I_{tir}$    | 0,5 $I_d$                  | 0,33 $I_d$              | 0,33 $I_d$                 |
| Transformatorning rusumiy quvvati, $S_r$                   | 1,11 $P_d$                 | 1.35 $P_d$              | 1.045 $P_d$                |

Ushbu afzalliklar uch fazali ko'priksxemali TO'larning keng qo'llanilishiga asos bo'lib, hozirda ular quvvati bir necha ming kilovatt bo'lgan o'zgarmas tok elektr yuritmalarida ham ishlatalmoqda.

Umuman olganda, TO'larning iqtisodiy, texnik va foydalanish ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi bilan elektromexanik o'zgartirkichlardan aylanuvchi qismlari yo'qligi bilan bir qatorda quyidagi ko'rsatkichlari bilan ham yaqqol ajralib turadi:

1) tiristorlardagi quvvat isrofining juda kamligi hisobiga (kuchlanish pasayishining 1 Voltdan ham kamligi tufayli) foydali ish koeffitsiyentining yuqori bo'lishi;

2) tiristorlarning yarim boshqaruvchanligi sababli va boshqaruv zanjirlarida sig'imli filtrlarning borligi hisobigagina kichik qiymatdagi inersionlikning mavjudligi;

3) tezkor ta'sirli muhofaza turlarining ishlatalishi va tiristorli o'zgartkichning vazifaviy elementlari alohida modullar tarzida bajarilishi  
o'zgartkichning ishonchli ishlashini ta'minlaydi;

4) katta joyni egallamaydi, shovqinsiz ishlaydi, o'rnatishga alohida joy tayyorlash talab etilmaydi.

Shu bilan bir qatorda TO' ba'zi kamchiliklardan ham xoli emas:

1) kuchlanishni chuqur rostlash jarayonida reaktiv tok ortishi tufayli quvvat koefitsiyenti pasayadi;


2) ortiqcha yuklanishga o'ta ta'sirchan;

3) tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining ishlashi ta'minlanayotgan elektr tarmoqdagi kuchlanish shaklining o'zgarishiga olib keladi; bu transformatorlarda, simlarda quvvat isrofining ortishiga olib keladi;

4) radio to'siq to'lqinlarining tarqalish darajasi ni orttirishga olib keladi.
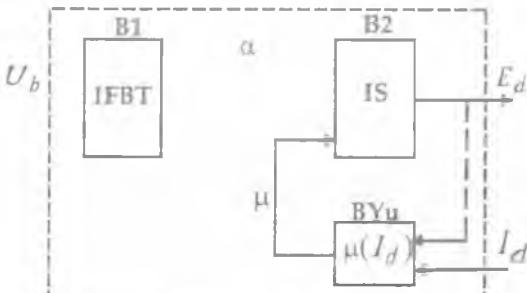
## 2.2. TIRISTORLI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHINING ASOSIY TAVSIFLARI

TO'ning blok-tizim sxemasi 1.4- rasmda keltiri lgan EMT elementining blok-tizim sxemasi asosida tuzilib, bunda: kirish bloki B1 tiristorlarni boshqarish vazifasini bajaruvchi impuls-faza boshqarish tizimi IFBTni tashkil etadi, kirish ko'rsatkichi bo'lib boshqaruv kuchlanishi  $U_b$  bo'ladi, o'zgartkichning ichki ko'rsatkichi sifatida tiristorlarning boshqaruv burchagi  $\alpha$  bo'ladi. Chiqish bloki B2 o'zgartkichning ishchi sxemasi IS ni anglatadi, uning chiqish ko'rsatkichi to'g'rilangan EYuK  $E_d$  bo'ladi (2.3- rasm). TO'ning chiqish ko'rsatkichi  $E_d$  ga yuklanish toki  $I_d$  ning ta'siri g'alayonli ta'sir bo'lib, BYu yuklagich bloki orqali B2 ning kirish qismiga ta'sir qiladi,  $I_d$  ning  $E_d$  ga ta'siri faqatgina o'zgartkichning uzlukli tok rejimidagina mavjuddir.



2.3- rasm. TO'ning blok-tizim sxemasi.

TO'ning o'zgarmas tok moto riga ularishi, ya'ni yuklanishning induktiv-aktiv karakterda bo'lishligi, o'zgartkichda uch xil tok rejimi **uzluksiz, uzlukli** va **chegara tok rejimlari** mavjud bo'lishiga olib keladi. TO'ning tashqi tavsifi, ya'ni  $U_d = f(I_d)$  ning matematik ifodasi quyidagicha ifodalanadi:

$$U_d = E_{d \max} \cos \alpha - \Delta U_{T_0} - \left[ \frac{m}{2\pi} \omega_0 L_f + R_f \left(1 - \frac{\gamma}{\pi}\right) \right] I_d \quad (2.2)$$

va bunda:  $\gamma$  – tiristorlarning kommutatsiya burchagi.

(2.2) ifoda kommutatsiya boshidagi tok  $i_0$  va oxiridagi tok  $i_\gamma$  o'rtacha qiymati yuklanish toki  $I_d$  ga teng degan taxminga mos keladi va haqiqatda ham bu tenglik o'rtacha va katta quvvatli o'zgarmas tok elektr yuritmalari uchun haqiqatga yaqindir. Agar  $\gamma = 4\pi/m$  ligini hisobga olinadigan bo'lsa, u holda (2.2) ni birmuncha sodda lashtirish mumkin:

$$U_d = E_{d \max} \cos \alpha - \Delta U_{T_0} - \left[ \frac{m}{2\pi} \omega_0 L_f + R_f \right] I_d, \quad (2.3)$$

bunda:  $R_e = \frac{m}{2\pi} \omega_0 L_f + R_f$  – TO'ning umumiy aktiv qarshiligi ekanligi hisobga olinadigan bo'lsa, u holda (2.3)ni yanada ixchamlashtirish mumkin bo'ladi:


$$U_d = E_{d \max} \cos \alpha - \Delta U_{T_0} - R_e I_d. \quad (2.4)$$

2.4- rasmda keltirilgan tavsiflar to'plami (2.4) ifoda asosida boshqaruv burchagi  $\alpha$  ning o'zgarmas qiyatlari uchun qurilgan tiristorli o'zgartkichning tashqi tavsiflaridir. Bu tavsiflar boshqaruv burchagi  $\alpha \leq \pi - (\gamma + \delta)$  o'zgarishi oraliq'i uchun mos bo'lib, bunda  $\delta$  – burchak tiristorning yopilish xususiyatlarini tiklash uchun kera k bo'ladigan vaqt. TO'ning inverstorlik chegarasidagi zona uchun tashqi tavsif

$$U_d = -E_{d \max} \cos \delta + \frac{m}{2\pi} \omega_0 L_f I_d \quad (2.5)$$

bilan ifodalanib, 2.4- rasmdagi 3- to'g'ri chiziqli funksiyani beradi.

1- to'g'ri chiziq abssissa O'qi  $I_d$  ga parallel bo'lib, o'zgartkichning to'g'rangan EYU $K$   $E_d$  ni beradi. 2- to'g'ri chiziq (2.4) ifodaga mos to'g'rangan  $U_d$  ning tok  $I_d$  bilan bog'liq funksiyasini beradi. Yuklagich tokining ortib borishi  $R_e I_d$  proporsional ortib borishi bilan xarakterlanadi va tavsifning nishabi shunga qarab ortib boradi. Bu tushunchalar hammasi o'zgartkichning uzluksiz tok rejimi uchungina mos keladi.

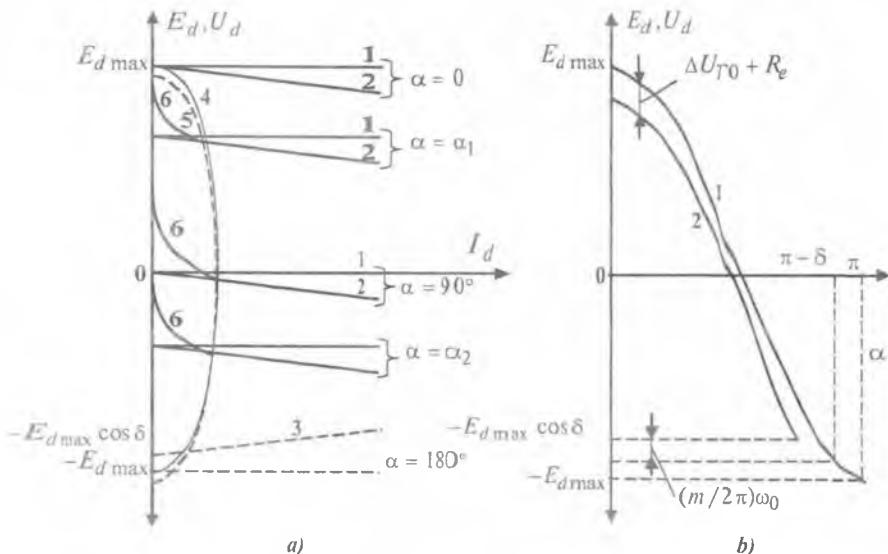

2.4- rasm. Tiristorli o'zgartkichning tashqi (a) va boshqaruv (b) tavsiflari.

Endi  $U_d = f(I_d)$  tavsifning chegara tok rejimi ko'rsatkichlarini aniqlaymiz. Chegara tok rejimida kommutatsiya zonası bo'lmasligi bilan xarakterlidir, tiristorlarning o'tkazish davri  $\lambda = \pi / m$  ning boshlanishida ham va oxirida ham  $I_d = 0$ . Bu rejimga mos tenglamalar quyidagicha ifodalanadi:

$$I_{dch} = \left(1 - \frac{\pi}{m} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{m}\right) \frac{E_{d \max}}{x_{yuk} + x_f} \sin \alpha, \quad (2.6)$$

$$U_{dch} = E_{d \max} \cos \alpha. \quad (2.7)$$

Chegara tok rejimidagi tiristorli o'zgartkichning tok va kuchlanishlari ning qiymatlarini topishda (2.6) va (2.7) ifodalardan foydalilanadi. Bunda  $x_{yuk}$  va  $x_f$  — yuklanish va transformator ikkilamchi chulg'amlarining induktiv qarshilikkleri 2.4- a rasmdagi 4- egri chiziq — ellips o'zgartkichning chegara tok rejimi ko'rsatkichlari asosida quriladi va bu tavsif uzluksiz va uzlukli tok rejimlarini bir-biridan ajratib turadi.

5- egri chiziq  $\Delta U_{T0}$  kuchlanish pasayishini hisobga olgan holdagi chegara rejim ko'rsatkichlarini ifodalaydi.

TO'ning uzlukli tok rejimida o'zgartkichning o'rtacha to'g'rilangan kuchlanishi yuklagich zanjirining E YuKiga teng bo'lib, tiristor o'tka-

zuvchanligining har bir  $2\pi / m$  davrida  $I_d = 0$  bo'lib, tashqi tavsifi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$U_d = E_{d \max} = E_{fm} \cos(\alpha - \frac{\pi}{m}) - \Delta U_T 0 \quad (2.8)$$

va u 2.4- rasmdagi 6- egri chiziq ko'rinishiga ega bo'ladи.

Tiristorli o'zgartkichning boshqaruv tavsiflari to'g'rilaнган EYuK bo'yicha  $E_d = f(\alpha)$  va to'g'rilaнган kuchlanish bo'yicha  $U_d = f(\alpha)$  (2.4) tenglamadagi yuklanish toki  $I_d$  ning turli o'zgarmas qiymatlarida boshqaruv burchagi  $\alpha$  ni o'zgartirib quriladi. TO'ning uzluksiz tok rejimi uchun boshqaruv tavsifi 2.4- b rasmda keltirilgan. 1- egri chiziq to'g'rilaнган EYuK  $E_d = E_{d \max} \cos \alpha$  ning boshqaruv burchagi  $\alpha$  ga bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rsatadi. 2- egri chiziq esa to'g'rilaнган kuchlanishning boshqaruv burchagi  $\alpha$  ga bog'liq o'zgarishini tasvirlaydi.

O'rtalikka katta quvvatli elektr yuritmalar uchun tiristorli o'zgartkich uzlukli tok zonasining arzimas bo'lishi sababli o'zgartkichning bu tok rejimi amaliyotda ko'pincha hisobga olinmaydi. Ammo kuzatuvchi elektr yuritma tizimlarida, ya'ni boshqaruv kichik signallar asosida boshqariladigan tiristorli o'zgartkichli elektr yuritmalarida uzlukli tok rejimini hisobga olish zarurdir.


### 2.3. TIRISTORLI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHLARINING DINAMIK XUSUSIYATLARI

Tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichning dinamik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Agar tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining ishchi sxemasi aktiv-induktiv xarakterdagи yuklagichga ulangan (2.5- a rasm) va ishlash rejimi uzluksiz tok rejimi bo'lsa  $I_d$  ga nisbatan o'tish jarayonining differensial tenglamasi operator ko'rinishda quydagicha yoziladi:

$$T_c = p I_d(p) + I_d(P) = \frac{U_d(p)}{R_{yuk} + R_e},$$

bunda:  $T_c = \frac{L_{yuk} + L_f}{R_{yuk} + R_e}$  tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining chiqish zanjirlari ko'rsatkichlarini hisobga olingan holdagi vaqt doimiyligi;

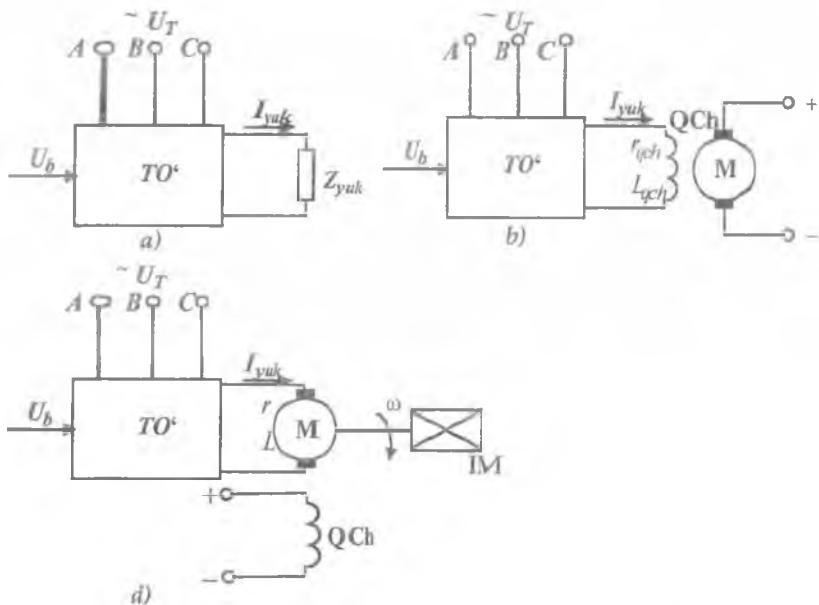$L_f$ ,  $R_e$  – transformatorning ikkilamchi chulg'ami va ulanuvchi simlarning induktivligi hamda tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining ekvivalent aktiv qarshiligi;  $L_{yuk}$ ,  $R_{yuk}$  – yuklanish zanjirining induktivligi va aktiv qarshiligi.



2.5- rasm. TO'ning aktiv-induktiv yuklanishga (a), o'zgarmas tok motori qo'zg'atish chulg'amiga (b) va yakor zanjiriga (d) ulanish sxemalari.

Tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichi o'zgarmas tok motorining qo'zg'atish chulg'ami (QCh)ga ulangan bo'sha (2.5- b rasm), u holda QCh ning vaqt doimiyligini hisoblashda albatta o'zgartkichning ko'rsatkichlari harn ishtirok etadi:

$$T_c = T_k = \frac{L_{qch} + L_f}{r_{qch} + R_e},$$

bunda:  $L_{qch}$ ,  $r_{qch}$  – qo'zg'atish chulg'ami zanjirining induktivligi va aktiv qarshiligi.

Agartiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichi o'zgarmas tok motorining yakor zanjiriga ulangan bo'lsa (2.-5- d rasm), unda tiristorli o'zgarmas tok elektr yuritmaning boshqaruv ta'siri deb  $E_d(p)$ ni, chiqish kattaligi deb  $E_{yuk}(p) = \omega(p)$  ni qabul qilinsa, unda motorning uzatish funksiyasi quyidagi ifodalanadi:

$$\frac{E_{yuk}(p)}{E_d(p)} = \frac{1}{T_m T_{ya} p^2 + T_m p + 1},$$

bunda:  $T_m = J \frac{r + R_e}{c^2}$  – motorning elektromexanik vaqt doimiyligi;

$T_{ya} = \frac{L + L_f}{r + R_e}$  – motorning elektromagnit vaqt doimiyligi;  $L$  va  $r$  – yakor zanjirining induktivligi va aktiv qarshiligi;  $c$  – motorning konstruktiv elementlariga bog'liq bo'lgan doimiyligi.

Agartiristorli o'zgarmas tok elektr yuritma uzlukli tok rejimida ishlayotgan bo'lsa, u holda elektromagnit vaqt doimiyligi  $T_{ya}$  ni hisobga olmaslik mumkin, biroq elektromexanik vaqt doimiyligi  $T_m = JR_n/c^2$  ga teng bo'ladi,

bunda  $R_n = \frac{E_d \max - U_{dch}}{I_{dch}}$   $T$  – o'zgartkichning uzlukli tok rejimida hosil bo'ladiqan nochiziqli ichki qarshiligi. Demak, tiristorli elektr yuritmadagi motorning boshqaruv ta'siri bo'yicha uzatish funksiyasi nodavriy zvenoning uzatish funksiyasi kabi bo'ladi, ya'ni quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\frac{E_{yuk}(p)}{E_d(p)} = \frac{1}{T_m p + 1}.$$

## 2.4. TIRISTORLI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHINING KUCH TIRISTORLARINI BOSHQARISH

Hozirgi paytda TO' ishchi sxemalaridagi tiristorlarni boshqarish uchun vertikal prinsipida ishlovchi impuls-faza boshqaruv tizimlari (IFBT) keng qo'llan ilmoqda. IFBTga qo'yiladigan asosiy talablar tiristorlarning normal ishlashini ta'minlashi va har qanday nonormal rejimlardan muhofaza qilishi lozim va bu talablar quyidagilardan iborat:

1) boshqarish impulsining amplitudasi  $200 - 400$  mA dan kam bo'limasligi kerak;


2) impuls kengligi shunday bo'lishi kerakki, bu oraliqda tiristordagi tokning o'sishi uning o'rtacha qiymatiga yetib olishga ulgurishi kerak va odatda bu kenglik  $10 - 15^\circ$  ga teng bo'ladi;

3) boshqaruvin jarayonidagi asimetriyani yo'qotish uchun (asimetriya da rajasi  $3^\circ$  dan ortmasligi kerak) impulsning boshlanishidagi tiklik darajasi yu qori ( $10$  A/s tartibda) bo'lishi lozim;

4) boshqaruvin burchagini o'zgarish diapazoni  $-2(\gamma + \delta) \leq D \leq \pi(\gamma + \delta)$  bo'lib, tiristorlarning boshqarish burchagini maksimal qiymati  $\alpha = 150^\circ - 160^\circ$  bo'lishi kerak;

5) boshqaruvin tizimining tezkorligi TO'ning amalda inersiyasiz qurilma sifatida ishlashiga imkon yaratishi lozim.

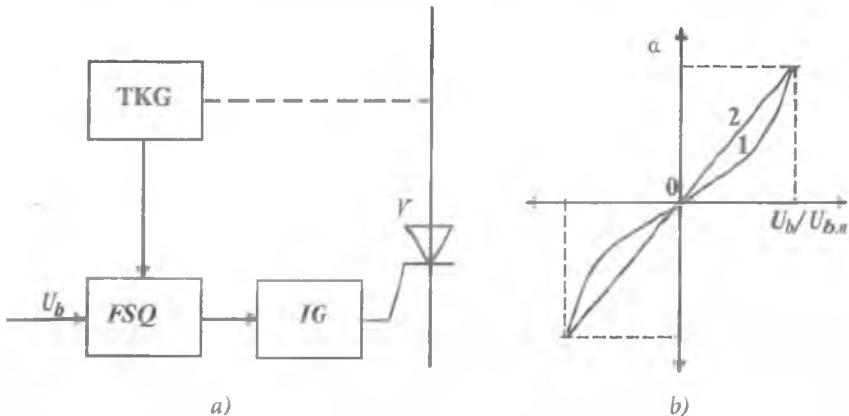2.6- a rasmida IFBTning funksional sxemasi keltirilgan bo'lib, bunda TKG – tayanch kuchlanishi  $U_{TK}$  ni hosil qiladi ( $U_{TK}$  ning shakli sinusoidal, arrasimon va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin) bu signal FSQ – faza siljitisht qurilmasida boshqaruv kuchlanishi  $U_b$  bilan taqqoslanib, ularning ayirmasi ( $U_b - U_{TK}$ )ning ishorasi o'zgarishi IG – impuls generatorida boshqaruv impulsining yuzaga kelishiga va kuch sxemadagi tiristor  $V$  ni oshishga imkon beradi. 2.2- jadvalda amaliyatda keng qo'llaniladigan tayanch kuchlanshi  $U_{TK}$  ning ikki xil ko'rinishi uchun IFBTning boshqaruv tavsifi  $U_b = f(\alpha)$  va kuchaytirish koefitsiyenti  $K_{IFBT} = f(\alpha)$  ning matemat-



2.6- rasm. IFBTning funksional sxemasi (a) va boshqaruv burchagini tayanch kuchlanishiga bog'liqlik tavsiflari (b).

## 2.2-jadval


| Tayanch kuchlanish shakli | $U_{TK} = f(\omega t)$   | $U_{TK} = f(\omega t), K_{IFBT} = f(\alpha)$   |
|---------------------------|--|--|
| Sinusoidal                | $U_{TK} = U_{TMK} \sin \omega t$                                 | $U_b = U_{TMK} \cos \alpha$<br>$K_{IFBT} = -\frac{1}{U_{TMK} \sin \alpha}$                       |
| Arrasimon                 | $U_{TK} = U_{TMK} \left(1 - \frac{\varphi_0 + \alpha}{Q}\right)$ | $U_b = U_{TMK} \left(1 - \frac{\varphi_0 + \alpha}{Q}\right)$<br>$K_{IFBT} = -\frac{Q}{U_{TMK}}$ |

tik ifodalariberilgan. 2.6- b rasmda sinusoidal va arrasimon ko‘rinishdagi tayanch kuchlanishli IFBTning rostlash tavsliflari  $\alpha = f(U_b / U_{bn})$  berilgan bo‘lib, bu tavsliflar tayanch kuchlanishining shakli sinusoidal bo‘lganda (1- egri chiziq) va arrasimon bo‘lganda (2- egri chiziq) to‘g‘ri chiziqli ko‘rinishda bo‘ladi. Xuddi shu ikki xil ko‘rinishga ega bo‘lgan tayanch kuchlanishli IFBTlarning kuchaytirish koeffit siyentlari 2.7- a rasmida keltirilgan. Tayanch kuchlanishining shakli sinusoidal (1- egri chiziq) va (2- to‘g‘ri chiziq) bo‘lgan holdagi IFBT kuchaytirish koeffitsiyentlari taqqoslansa,  $U_{TK}$  ning shakli arrasimon bo‘lgan holda kuchaytirish koeffitsiyenti o‘zgarmas bo‘lib, tiristorlarning ochilishini boshqarishda katta qulaylik yaratadi.

TO‘ning natijaviy kuchaytirish koeffitsiyenti

$$K_{TO} = K_{IFBT} \cdot K_{IS} \quad (2.9)$$

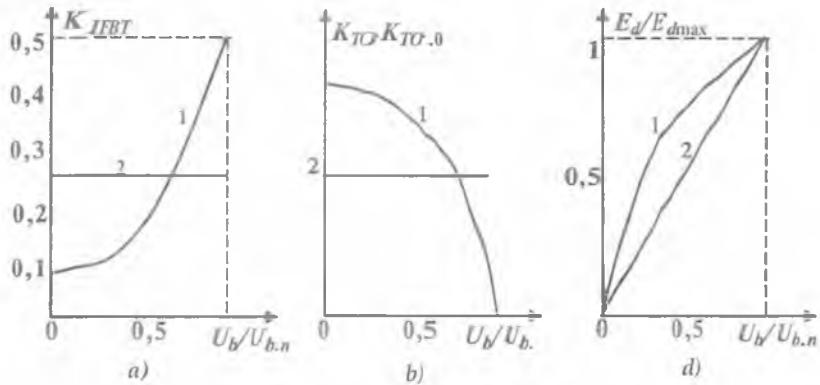bo‘lib, bunda  $K_{IS} = \frac{de_d}{d\alpha}$  – o‘zgartkich ishchi sxemasining kuchaytirish



2.7- rasrn. IFBTning (a) va TO'ning kuchaytirish koeffitsiyentlarining (b) va to'g'rilangan EYUK ning boshqaruv kuchlanishiga (d) bog'liqlik tavsiflari.

koeffitsiyent bo'lib, (2.1) tenglamaning boshqaruv burchagi  $\alpha$  bo'yicha olingan hosilasidir.

2.7- b rasmda tiristorli o'zgartkichning kuchaytirish koeffitsiyenti  $K_{TO}$  ning boshqaruv kuchlanishi  $U_b$  ga bog'liq ravishda o'zgarishi va bu o'zgarishga tayanch kuchlanishi shaklining bevosita ta'siri ko'rsatilgan.

TO'ning boshqaruv tavsifi  $E_d = f\left(\frac{U_b}{U_{b,n}}\right)$  ham so'zsiz IFBT tayanch kuchlanishi  $U_b$  shakliga bog'liqdır, agar  $U_b$  ning shakli sinusoidal bo'lsa (2.2- jadval) hisobga olinganda, o'zgartkichning boshqaruv tavsifi chiziqli funksiya bo'ladi (2.6- b rasm, 2- to'g'ri chiziq), ya'ni

$$E_d = E_{d \max} \cos \alpha = E_{d \max} \cos \left( \arccos \frac{U_b}{U_{b,n}} \right) = E_{d \max} \frac{U_b}{U_{b,n}} \quad (2.10)$$

korinishda yoziladi. Agar  $U_b$  ning shakli arrasimon bo'lsa,  $\alpha = f\left(\frac{U_b}{U_{b,n}}\right)$  funksiya chiziqli bo'lishi bilan (2.6- b rasm, 2- to'g'ri chiziq) o'zgartichning boshqaruv tavsifi


$$E_d = E_{d \max} \cos \alpha = E_{d \max} \sin \left( Q \frac{U_b}{U_{b,n}} \right), \quad (2.11)$$

ko'rinishda bo'lib, agar  $U_b$  ning shakli uchburchak ko'rinishda bo'lsa, TO'ning boshqaruv tavsifi

$$E_d = E_{d\max} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{U_b}{U_{b,n}}\right), \quad (2.12)$$

ko'rinishda bo'ladi (2.7- d rasm, 2 - to'g'ri chiziq).

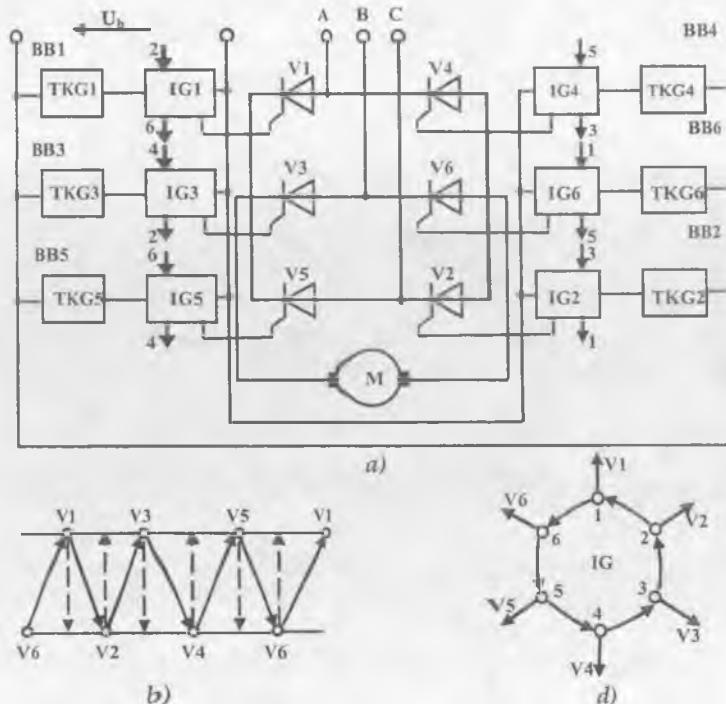Misol tariqasida ishchi sxemasi uch fazali ko'priksik sxema bo'lgan sanoat uchun ishlab chiqarilayotgan noreversiv (yoki bir yo'nalishli) tiristorli o'zgartirich funksional sxemasining (2.8- a rasm) ishlash asosini ko'rib chiqamiz.



2.8- rasm. Noreversiv TO'ning prinsipial elektr sxemasi (a), tiristorlarga berilayotgan impulslar ketma-ketligi (b) va impuls generatorining ishlash diaqrammalari (c).

Ko'priksik sxemasining nol sxe madan farqi shundaki, har qanday ish vaqtida ham yuklagichga ketma-ke t ulangan ikki tiristor ishlaydi. Ikkala tiristorning bir vaqtida ishlab turishi o'zgartirichning uzlukli tok rejimida o'chib

qolmasligini ta'minlaydi. Har bir  $60^\circ$  da bir tiristor yopiladi va keyingi tiristor ochiladi. Kengligi  $60^\circ$  bo'lgan impulsni hosil qilishning birmuncha texnik murakkabligi bo'lishi bilan bir qatorda tiristorda qo'shimcha quvvat Sarfiga ham olib keladi va uning ortiqcha qizishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham keng impulslarda n foydalilanildi. Har bir tiristor  $60^\circ$  da asosiy Ochuvchi impuls qabul qilishidan tashqari ( $2.8 - b$  rasm, to'liq o'q) qo'shimcha impuls ham qabul qiladi ( $2.8 - b$  rasm, shtrixli o'q).


Masalan, V1 – nomerli tiristorga IG dan qo'shimcha impuls yuborilib turiladi.  $2.8 - d$  rasmida impuls generatorlari aylana bo'ylab joylashtirilgan doirachalar shaklida, ular ishlab chaqarilayotgan asosiy impulslar radial o'qlar tarzida, qo'shimcha impulslar yoyli o'qlar ko'rinishda tasvirlangan. Tiristorli o'zgartkich ishchi sxemalardagi tiristorlarga boshqaruv impulsleri tiristorlarning navbatma-navbat ularish diagrammasi ( $2.8 - b$  rasm) asosida IG – impuls generatorlaridan yuboriladi. IG larga qo'shimcha impulslarining kirish va chiqish yo'naliishlarini bildiruvchi vertikal o'qlardagi tartib sonlar shu generatorlarning qaysi impuls generatori bilan bog'langanligini bildiradi. IFBT ning tarkibida bir xil olti boshqarish bloklari BB1 – BB6 da hosil bo'lgan tayanch kuchlanishlari  $U_{ik}$  bilan boshqarish bloklari uchun umumiyo'lgan  $U_b$  ayirmasi IG1 – IG6 impuls generatorlariga uzatilib, ularda boshqarish impulsleri hosil qilinadi. Tiristorlarning boshqarish bur-chaklari  $\alpha$  ni rostlash boshqarish kuchlanishi  $U_b$  ni o'zgartirish bilan amalga oshiriladi.

## 2.5. REVERSIV TIRISTORLI O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHLARINI BOSHQARISH

Tiristorlar o'tkazuvchanligining faqat bir tomonliligi reversiv tiristorli o'zgartkichlarni bir tiristorlar komplektida bajarish imkonini bermaydi. Shuning uchun reversiv tiristorli o'zgartkich – RTO'larda bir-biri bilan elektrik bog'langan tiristorlarning ikki komplekt ishchi sxemalari va har biri uchun alohida boshqarish tizimlari bo'lishi shart. RTO'ning har bir komplekt ishchi sxemalari yuklagich tokini faqat bir tomonga o'tkazishga xizmat qiladi. RTO'ning ishchi sxemalari qarshi – parallel ( $2.9 - a$  rasm) va chorraha ( $2.9 - b$  rasm) ko'rinishda ulangan sxemalar bo'lishi mumkin.

RTO'larning ishchi sxemalari ichida qarshi – parallel sxemaning chorrahali sxemaga nisbatan amaliyotda keng qo'llanilishi quyidagi afzallikkлari bilan izohlanadi:

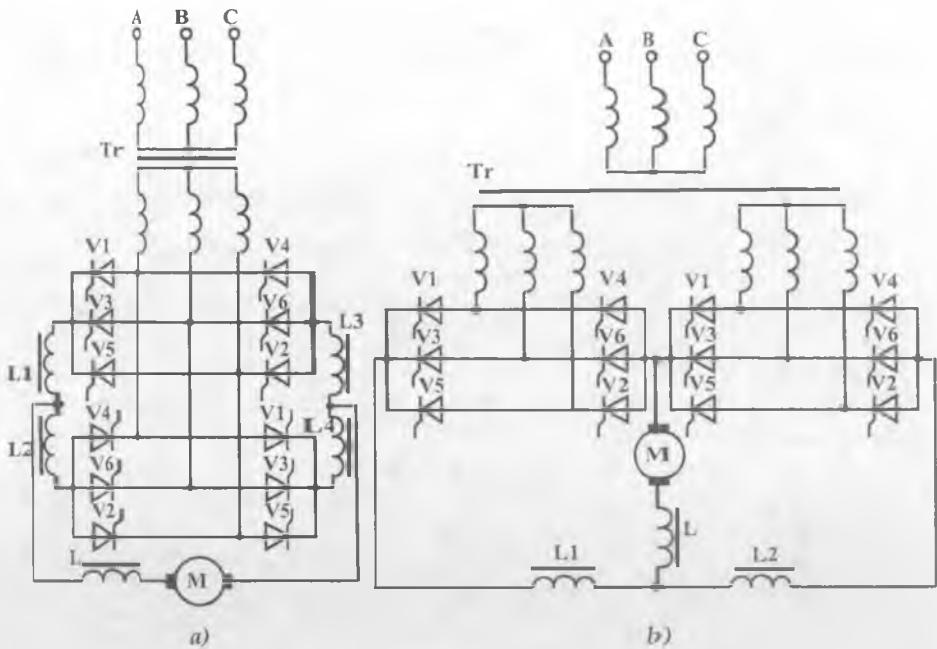– moslashtiruvchi transformatorning quvvati past bo'lishligi (to'g'rilangan tok zanjirida quvvatning 1,262 ga nisbatan 1,05 bo'lishi);



2.9- rasm. Reversiv tiristorli o'zgarmas tok o'zgartkichining qarshi – parallel (a) va chiorraha (b) kuch sxemalari.

— uch chulg'amli transformatorga nisbatan konstruktiv soddalikki chulg'amli transformatorning qo'llanilishi yoki bo'lmasa umumani transformatorsiz bevosita elektrita'minoti manbayiga ulanishi mumkinligi;

— qo'llaniladigan barcha tra nsfotrmator va reaktorlarning salmoq hamda o'cham ko'rsatkichlari kichik bo'lishi.

RTO'larning ishchi sxemalari komplektlarini boshqarishda **birgalikda** yoki **ahohida boshqarish** usullari qo'llaniladi.

Birgalikda boshqarish usuli bilan RTO ni boshqarilganida tiristorlarning bir komplekti to'g'rilaqich rejimida ishlasa, ikkinchi komplekti invertor rejimida ishlash uchun tayyorlab qo'yilgan bo'ladi va quyidagi shart bajariishi zarur:

$$E_{d1} + E_{d2} - 2\Delta U_{TO} = 0, \quad (2.13)$$


bunda:  $E_{d1}, E_{d2}$  — tiristor komplektlarining to'g'rilaqan EYuKlarining doimiy tashkil etuvchilari.

$\Delta U_{TO} = 0$  deb qabul qilinsa (2.13) tenglama boshqarish burchaklari orqali ifodalanadi.

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ, \quad (2.14)$$

bunda:  $\alpha_1 = \alpha_{TO'G} < 90^\circ$  – to‘g‘rilagich rejimida ishlayotgan tiristor komplektining boshqarish burchagi;  $\alpha_2 = \alpha_{INV} > 90^\circ$  – invertor rejimida ishlayotgan tiristor komplektining boshqarish burchagi.

RTO ‘ni *kelishilgan birgalikda* usul bilan boshqarilganda birozgina bo shlang ‘ich – uzluksiz xarakterdagи muvozanatlovchi tokning bo‘lishi, o‘zgartkichning boshqaruv va tashqi tavsiflariga ta’siri ijobjiy bo‘lib, (2.13) tenglamadagi tenglikka ideal ryoja qilinganda uzlukli tok rejimi mavjud bo‘lmaydi. 2.10- a rasmida RTO’ning rostlash tavsifi berilgan bo‘lib, 2.10- b rasmida esa tashqi tavsifi keltirilgan. RTO’ning tashqi tavsifidan ko‘rinib turibdiki, uzlukli tok rejimining bo‘lmasligi o‘zgartkichning to‘g‘rilagich rejimidan invertor rejimiga o’tishi hech qanday sakrashsiz, sill iq kechadi, kuchlanish pasayishi faqatgina  $I_d R_e$  gagina bog‘liqdir.

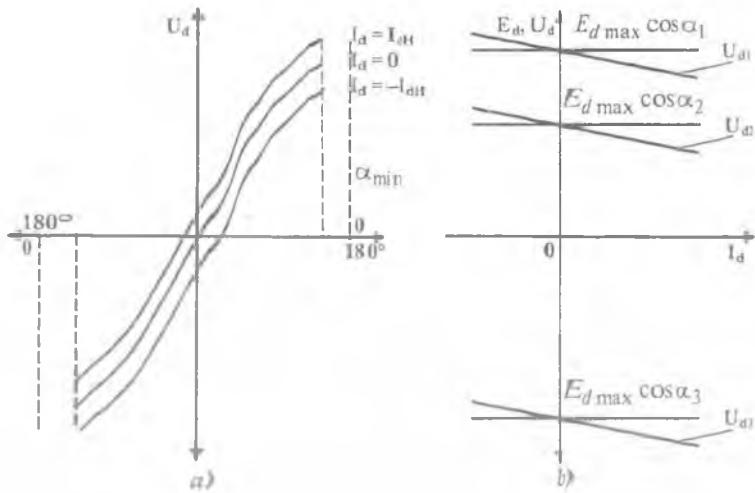

2. 10- rasm. Kelishilgan birgalikda boshqariladigan RTO’ning boshqaruv (a) va tashqi (b) tavsiflari.

Birgalikda boshqarish usulining afzalligi avvalambor soddaligidir, bir rejimdan ikkinchisiga o’tishga har doim tayyorligi, statik tavsiflarning bir

ishor aligidadir. Kamchiliklari esa to‘g‘rilagich rejim ida tiristorlardan to‘liq foydalish mumkin emasligi, ya‘ni

$$\beta_{\min} \geq \gamma + \delta \quad (2.15)$$

bo‘lishi  $\alpha_{\min}$  ni ham chegaralab qo‘yadi; muvozanatlovchi konturlarda muvozanatlovchi reaktorlarning bo‘lish shartligi.

O‘tish jarayonlarining ma‘lum bir pog‘onalarida oniy qiymatlar teng bo‘lmasligi tufayli (2.13) dagi shart bajarilmay qolishi natijasida muvozanat konturida dinamik muvozanatlovchi tok  $I_{din}$  ning yuzaga kelishi mumkin.  $I_{din}$  ning ta’sirini kamaytirish maqsadida tiristorli elektr yuritmalarining chiqish qismida nodavriy zvenolar tarzida filtrlar ishlataladi.

*Kelishilmagan birgalikda* boshqariladigan usul bilan RTO‘ boshqarilganda invertor komplektning EYuKi  $E_{dI}$  ning qiymati to‘g‘rilagich komplektning EYuKi  $E_{dITTO}$  ning qiymatidan katta qilib olinadi, ya‘ni

$$\alpha_1 + \alpha_2 > \pi \quad (2.16)$$


yoki  $\alpha_{TOG} > \beta_I$  shart bajariladi.

To‘g‘rilagich rejimida ishlayotgan tiristor komplektining boshqarish burchagi  $\alpha_{TOG}$  ning o‘zgarishi davomida invertor rejimida ishlayotgan tiristor komplektining boshqarish burchagi  $\beta_I$  ning qiymatini shartga asosan eng kichik qiymatiga tenglab o‘zgarmas qilib ushlab turilganida muvozanat tokinin qiymati kelishilgan boshqaruvdagiga nisbatan kam bo‘lgani uchun ishlataladigan muvozanatlovchi reaktorlarning induktivligi sezilarli darajada kichik bo‘lishi ham mumkin. Agar kommutatsiya sharti bo‘yicha  $\beta_I \rightarrow 0$  mumkin bo‘lsa, chegaralovchi reaktorlardan butunlay voz kechish ham mumkin.  $\alpha_1 + \alpha_2 = 300^\circ$  shart uchun ham muvozanatlovchi tokning qiymatinolga teng.

Muvozanatlovchi toklarni chegaralash va minimumga keltirish uchun tiristorli elektr yuritmalarda rostlagichlardan foydalilanadi. 2.11- rasmida to‘g‘rilangan kuchlanishning haqiqiy qiymati  $U_d$  bo‘yicha manfiy teskari bog‘lanishli yopiq avtomatik rostlash tizimining boshqaruv  $U_d = f(U_d)$  va tashqi  $U_d = f(I_d)$  tavsiflari keltirilgan. O‘zgartgichning to‘g‘rilagich rejimi dan invertor rejimiga o‘tishda luft hosil bo‘ladi va uning absolut qiymati

$$|U_d| = |\Delta U_d| = \frac{2U_{\max}}{1+k} \quad (2.17)$$

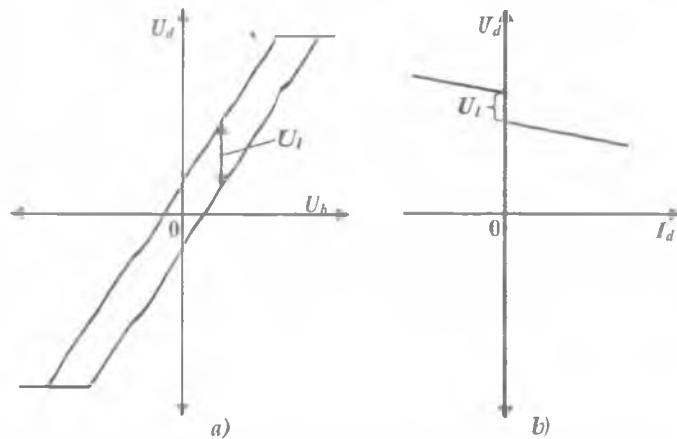bo‘lib, bunda:  $k$  — tizim ochiq qismning umumiy kuchaytirgich koefitsiyenti.



2.11- rasm. Kelishilgan birgalikda boshqariladigan RTO'ning boshqaruv  
(a) va tashqi (b) tavsiflari.

Lyufrning hosil bo'lishi invertor rejimi kuchlanishining o'zgarishi oraliq'ining ba'zi bir qiymatlarida invertoring kuchlanishi to'g'rilaqich rejimi kuchlanishidan absolut jihatdan katta bo'lishidadir.


Agar RTO'ning dinamik rejimlari ko'rsatkichlara qattiq talablar qo'yilmagan hamda tashqi va boshqaruv tavsiflarda lust bo'lishi elektr yuritmaga qo'yiladigan talablar darajasida bo'lsa, u holda boshqaruv usuli kelishilmagan birgalikdagi boshqarish usuli qo'llanilishi mumkin. Bunday usulda boshqarishning afzalligi shundan iboratki, qo'llaniladigan reaktorlarning induktivligi nisbatan kichik bo'lgan hamda og'irlik va tashqi o'lchov ko'rsatkichlari uncha katta bo'lmagan reaktorlarda ham muvozanatlovchi tok qiymatini kamaytirishga imkon bo'ladi.

RTO' ishchi sxemalari alohida boshqarilganda bir tiristor komplektiga boshqarish uchun signal berilganda, ikkinchi komplekt tiristorlar yopiq rejimda bo'lishi kerak, bu esa muvozanatlovchi toklarning bo'lmasligi va hosil bo'lishiga imkon yo'qoladi hamda reaktorlarga hojat qoldirmaydi. Tiristor komplektlarini alohida boshqarish jarayoni quyidagi mantiqiy tenglamalar tizimi asosida olib boriladi:

$$\left. \begin{aligned} Y_1 &= (\overline{x_0 + x_1}) + x_2 \\ Y_2 &= (\overline{x_0 + x_2}) + x_1 \end{aligned} \right\} \quad (2.18)$$

bunda:  $Y_1, Y_2$  — mos IFBTlarni ishdan to'xtatish uchun beriladigan signallar;  $x_1, x_2$  — to'g'rilaqich komplektlaridagi tok o'lchov o'zgartkichlarining signallari;  $x_0$  — tiristor komplektining qaysi biri ishlashi kerakligini bil-

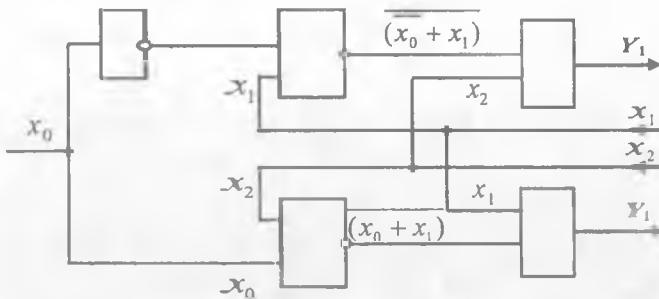diruvchi signal (statik rejimda  $x_0 = 0$  bo'lishi  $x_1 = 1, x_2 = 0, x_0 = 1$  esa  $x_1 = 0, x_2 = 1$ ).



2.12- rasm. MQQning tarkibiy tuzilish sxemasi.

Mantiqiy o'zgaruvchani kattaliklar ustidagi chiziqcha ularning inversiya, ya'ni teskari qiymatlarini beradi. Mantiqiy tenglamalar tizimi (2.18) asosida mantiqiy qayta ulash qurilmasi (MQQ) yaratilib, RTO'larni alohida boshqarishning o'zagini tashkil etadi. MQQning tizim sxemasi 2.12- rasm-da tasvirlangan.

Misol tariqasida MQQ yordamida uch fazali ko'priksxemali RTO tiristor komplektlarini alohida boshqarishni ko'rib chiqamiz (2.13- rasm). RTO' quyidagi asosiy qism va bloklardan iborat: IFBT1 va IFBT2 – har bir tiristor komplektlariga mos keluvchi impuls fazasi boshqaruv tizimlari; TK1 va TK2 – RTO'ning tiristor komplektlari; TO'O'1 va TO'O'2 – tiristor komplektlaridagi toklarni o'lcash va uzatish vazifalarini bajaruvchi tok o'lchov o'zgartkichlari, MQQ – mantiqiy qayta ulash qurilmasi; BO'O' – boshqaruv o'lchov o'zgartichisi; K – kuchaytirgich.

Boshqarish signali  $x_0$  BO'O' da hosil qilinib, MQQ ga uzatiladi:  $x_0 = 1$  bo'lishi  $\Delta U_b > 0$  bilan xarakterlanib, tiristorli komplekt TK1 ni ishga tushirishga tayyorlaydi;  $x_0 = 0$  bo'lishi  $\Delta U_b < 0$  bilan xarakterlanib, tiristorlar komplekti TK2 ni ishga tushirishga tayyorlaydi. TK1 va TK2 komplekt zanjirlarida tok, ya'ni  $x_1$  va  $x_2$  signallar TO'O'1 va TO'O'2 lardan MQQga uzatiladi. Agar MQQ ga  $x_0 = 1$  signal berilsa, TO'O'lardan mos ravishda olinayotgan  $x_1 = 1$  va  $x_2 = 0$  signallar MQQga yuboriladi, IFBT1 ga yuborilayotgan signal

$$Y_1 = (\overline{x_0 + x_1}) + x_2 = (\overline{1 + 1}) + 0 = 0$$

bo'ladi, bu esa TK1 komplektini ishga tushirishga buyuriladi. IFBT2 ga MQQ dan yuborilayotgan signal

$$Y_2 = (\overline{\overline{x_0 + x_1}}) + x_1 = (0 + 0) + 1 = 1 + 1 = 1$$

bo'lib, TK2 ning o'chirishga signal beradi.


Aga r  $x_0 = 1$  bo'lib,  $x_1 = 0$  va  $x_2 = 1$  signallar MQQga yuborilsa, u holda IFBT1 ga yuborilayotgan boshqarish signali

$$Y_1 = (\overline{\overline{x_0 + x_1}}) + x_2 = (\overline{1 + 0}) + 1 = (\overline{0 + 0}) + 1 = 1$$

bo'lib, TK1 komplektni o'chirishga signal bo'ladı, IFBT2ga yuborilayotgan boshqarish signali

$$Y_2 = (\overline{\overline{x_0 + x_1}}) + x_1 = (\overline{1 + 1}) + 0 = 0 + 0 = 0$$

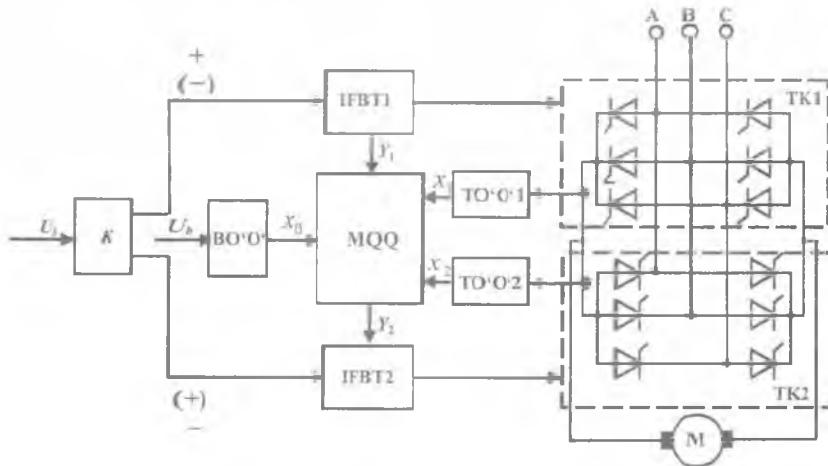bo'lib, TK2 komplektni ishga tushirishga buyuradi.



2.13- rasm. Alovida boshqariladigan RTO 'li elektr yuritmaning funksional sxemasi.

Shu rüday qilib, RTO'larni alovida boshqarish usulining asosiy bo'g'ini bo'lgan MQQ quyidagi vazifalarni bajaradi:

1) vazifalovchi kuchlanish bilan teskari bog'lanish kuchlanishi ayirmasi  $\Delta U_b$ ning ishorasiga qarab tiristor komplektlarining qaysi birini ishlatalish kerakligini aniqlaydi;

2) ishlayotgan tiristor komplektida tokning mavjudligi asosida ishlama-yotgan tiristor komplektida tok bo'lmagligini hisobga olib, uni ishga tushirish uchun boshqarish signallarini yubormaslik;

3) ishlayotgan tiristor komplektidan tok o'tayotganida uning boshqaruv zanjirlarida impuls uzilishiga yo'li qo'ymaslik;

4) bir tiristor komplektining o'chishida va ikkinchi komplektning ishga tushish oralig'ida vaqtinchalik pauza hosil qilish.

## 2.6. IMPULS KENGLIGI BOSHQARILADIGAN O'ZGARMAS TOK O'ZGARTKICHLARI

Kichik quvvatli (bir necha kilovatgacha bo'lgan) o'zgarmas tok elektr yuritmalarida uzuksiz xarakterdagi o'zgarmas tok kuchlanishi kengligi boshqariladigan impulslarga o'zgartirilib, elektr motorlarning boshqarishni kengligi qossalash taraqqiy etmoqda. Bun day turdag'i o'zgartkichlarning asosini impulsning amplituda va chastota qiyatlari o'zgarmas qoldirilib, faqat kengligi o'zgartiradigan modulator (IKM) tashkil etadi. Impuls kengligi boshqariladigan o'zgartkichlar (IKBO') TO'larga qaratganda tezlikni rostlash oralig'i kattaroq, ya'ni  $D = (2000 \div 6000) : 1$  yuqori darajada bo'lishi bilan motorning tok bo'yicha yuklanishi katta bo'lishi va tarmoq kuchlanishining shakliga ta'siri kam bo'lishi bilan ijobiy farqlanadi.

IKBO'ning funksional sx'e masi 2.14- a rasmida tasvirlangan bo'lib, yuklanishdagi kuchlanishning O'rtacha qiymati quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:


$$U_{O \cdot RT} = \frac{\tau}{T_k} U_T = U_T v, \quad (2.19)$$

bunda:  $U_T$  – manba kuchlanishi;  $\gamma = \frac{\tau}{T_k}$  – impuls chuqurligi;  $T_k$  – kommutatsiya davri;  $\tau$  – kommutatsiya davrining ishchi qismi.

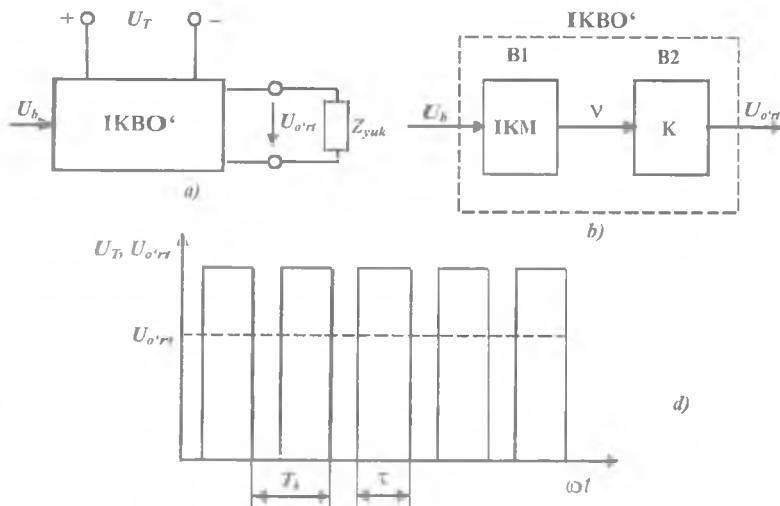(2.19) tenglamadan ko'rinishib turibdiki, yuklanishdagi kuchlanishning  $U_{O \cdot RT}$  qiymati  $U_T = \text{const}$  bo'lganidagina impuls chuqurligiga bog'liq bo'ladi (2.14- d rasm).

IKBO'ning elektromexanik tizim elementi sifatidagi blok-tizim ko'rinishidagi modeli ikki blokdan, ya'ni B1 bloki – impuls kengligi modulatori (IKM)dan va B2 bloki – kommutator (K)dan iborat bo'ladi (2.14- b rasm).

IKMning vazifasi  $U_b$  boshqaruv kuchlanishining qiymatiga mos keluvchi kenglikdagi impulslarni hosil qilishdir. Boshqariladigan kenglikdagi impulslarni hosil qilishning ikki xil usuli mavjud bo'lib, ularidan biri faza oralig'i boshqariladigan ikki to'g'ri burchakli impulslarini qo'shish asosida




2.14- rasm. Impuls kengligi boshqariladigan o'zgarmas tok o'zgartkichining funksional sxemasi (a), blok-tizim modeli (b) va kuchlanishlar diagrammasi (d).


(2. 15- a rasm); bunday qurilma to'g'ri burchakli kuchlanishlarni hosil qiluvchi MB1 va MB2 multivibratorlardan, faza siljitim qurilmasi FSQ dan hamda chiqish kuchlanishlarini qo'shuvchi va to'g'rilovchi qurilma TQQ dan iborat bo'ladi.

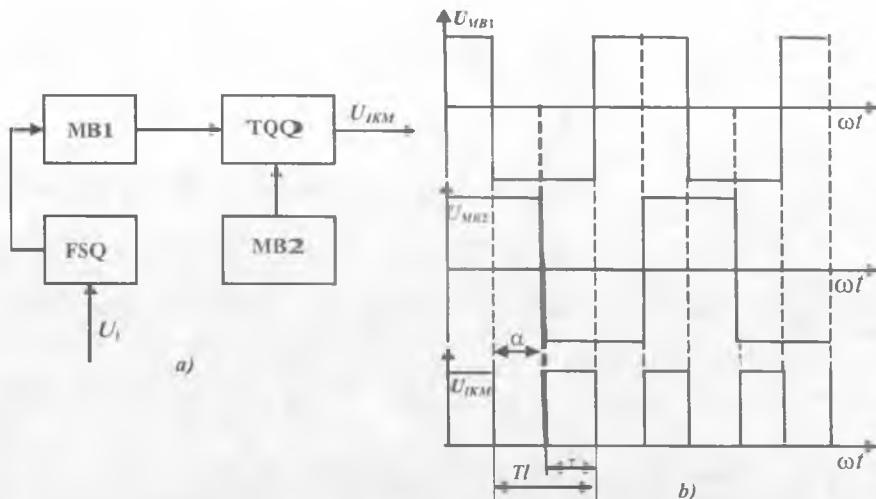2. 15- b rasmida kerakli impuls chuqurligiga ega bo'lgan natijaviy impulslarini hosil qilinishi kuchlanishlar diagrammasi orqali tasvirlangan.

Ikkinchi usul ma'lum chastota va shaklga ega bo'lgan tayanch kuchlanishi  $U_{TK}$  bilan boshqa ruv kuchlanishi  $U_b$  ni qo'shish natijasida impuls kengligi boshqariladigan signal hosil qilinadi. 2.16- rasmida shunday impuls kengligi modulatori IKM ning funksional sxemasi tasvirlangan bo'lib, bunda TKG – tayanch kuchlanish generatori, SQ – solishtirish qurilmasi, BQ – bo'sag'a qurilmasi, BITQ – boshqariluvchan impulslarini tashkil qiluvchi qurilma. Tayanch kuchlanishi generatori TKG dan chiqqan  $U_{TK}$  SQda bos hqaru v kuchlanishi  $U_b$  bilan taqqoslanilib, ularning ayirmasi BQga uzatiladi.  $U_{TK}$  ning shakli arrasimon bo'lib, chastotasi  $f_{TK} = 1/T_k$  ga teng bo'ladi. Agar BQ dagi signal  $U_{TK} - U_b > 0$  bo'lsa, BQ dan chiqayotgan signal maksimal darajada («bir» signal) bo'ladi va bu signallar BITQga yuboriladi hamda TKGning signali bilan taqqoslanilib, kommutatorni boshqarish uchun impulslar  $U_{IKM}$  ishlab chiqaradi.



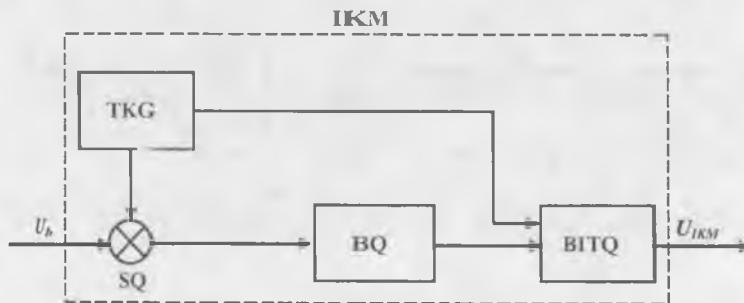2.15- rasm. Multivibratorli IKM ning funksional sxemasi (a) va kuchlanishlar diagrammasi (b).



2.16- rasm. Tayanch kuchlanish generatorli IKM ning funksional sxemasi.

Kommutatorda gi tiristor yoki tranzistorlar kalit rejimida ishlab, ularning ishlash taklari IKM dan chiqqa n signalla rning ko'rsatkichlariga bog'liqdir. Tayanch kuchlanishi shakli arrasimon bo'lganda, IKBO'ning o'rtacha kuchlanish tavsifi to'g'ri chiziqli funksiyani beradi:

$$U_{o'rl} = \gamma U_T = \frac{U_b}{U_{TK \max}} U_T = k_{o'z} U_b,$$

bunda:  $k_{o'z}$  – IKBO'ning kuchaytirish ko'effitsiyenti.

IKBO‘ ning kuch sxemasi kommutatsion ish rejimida ishlaydigan tiristorlar yoki kuch tranzistorlaridan tashkil topgan bo‘ladi. Agar tiristorli elektr yuritmalarda tiristorlar tabiiy kommutatsion rejimda ishlasa, IKBO‘li elektr yuritmalarda esa tiristorlar sun’iy kommutatsion ish rejimda ishlashi bilan farq qiladi. IKBO‘larning quvvati 0,5 kW gacha (kuchlanishi 110 V), tokining esa cheklanish qiymati  $2 \div 2,5 \text{ A}$  bo‘lgan qurilmalarda ishchi sxema kuch tranzistorlari asosida yaratiladi. Bu avvalambor, hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan kuch tranzistorlarining tok bo‘yicha imkon chegaralanganligi, boshqarish sxemalarining murakkabligi va ayniqsa, tranzistorlar ketma-ket ularangan bo‘lsa, yanada murakkablashishi, bu yarimo’tkazgichlarni IKBO‘ning ishchi sxemalarida keng qo’llanilishiga imkon bermaydi. Kuchlanish va tok qiyatlari bo‘yicha tranzistorlarning imkoniyati past bo‘lganligi uchun ham katta qiyatli tok hamda kuchlanishga mo‘ljalla nagan qurilmalarda katta quvvatga ega tiristorlarni qo’llash ishchi sxemalarini soddalashtirishga va ularni boshqarishni osonlashtirishga olib keladi. Tiristorlar ham ba’zi juziy kamchiliklardan xoli emas, chunonchi sun’iy kommutatsiyaning zaruriyligi rostlash tizimining murakkablashishiga olib keladi; tok qiyatli yuklanish tokining qiyatiga teng bo‘lganda o‘z-o‘zidan o‘chib qolishi; tiristorni ochiq holda ushlab turish uchun kerak bo‘lgan qiyatni darajasigacha o‘sishi uchun kechga qolish vaqtining mavjudligidir.


Noreversiz IKBO‘ning ishchi sxemasi sodda bo‘lib, tiristor kalit V1 dan va diod D1 dan iboratdir (2.17- a rasm). Yuklagich  $Z_{\text{yuk}}$  dagi kuchlanish quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$U_{O^{\prime}RT} = \frac{1}{T_k} U_T t_{ul} = \gamma U_T . \quad (2.21)$$

D1 ning vazifasi kommutatorning  $T - t_{ul}$  vaqt oralig‘ida, ya’ni o‘chiq holatida o‘zinduksiya EYUk ta’sirida yuklanishda tokning uzilib qolishiga yo‘l qo‘ymaslikdan iborat. Reversiz IKBO‘ning ishchi sxemasi ko‘prik sxema asosida bo‘lib, kalitlarning kommutatsiyasi turli qonuniyatlar asosida bajarilishi mumkin (2.17- b rasm). Tiristorlarni simmetrik boshqarish usuli bilan ochga nimizda  $t_{ul}$  vaqtida tiristorlar jufti V1 va V3 ishlab, V2 va V4 tiristorlar o‘chirilgan bo‘ladi. Bunday kommutatsiya yuklanishda har xil ishorali impuls EYUk hosil qiladi:

$$U_{O^{\prime}RT} = \frac{1}{T_k} (U_T t_{ul} - U_T t_0) = U_T (2\gamma - 1) \quad (2.22)$$

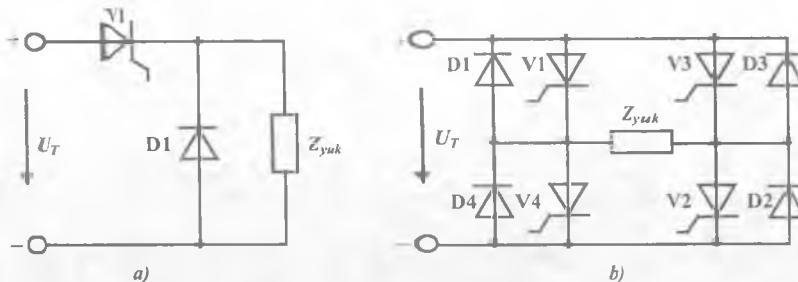va bu reversiv IKBO‘ ning o‘rtacha kuchlanishini beradi.



2.17- rasm. IKBO'ning noreversiv (a) va reversiv (b) kuch sxemalari.

Bunday kommutatsiya usulida ishlayotgan IKBO'ning kuchlari ishi  $U_{o,RT} = 0$  bo'lganida yuklanishdan o'tayotgan tok uzilib qolmaydi va o'zgartkichning tashqi tavsifi chiziqli xarakterga ega bo'ladi. Tok pulsatsiya darajasining yuqori bo'lishi IKBO'larning asosiy kamchiliklaridir.

Tiristorlarni nosimmetrik boshqarganimizda IKBO'ning chiqishi dagi kuchlanish bir qutblı impulslardan iborat bo'ladi. Har qaysi tiristorli just kalitlar  $t_{ul} + T_k$  vaqt oralig'ida va bitta tiristor kalitning boshqasiga nisbatan  $T_k$  davrga siljishi vaqtida ularishi bilan xarakterlanadi. Tiristorlarning navbat bilan ishlash tartibi quyidagicha: V1, V3 – V1 – V1, V3 – V3 – V1, V3 va hokazo  $t_{ul}$  vaqt oralig'ida ikkala tiristor ulangan holda impuls EYUK hosil bo'lib, bir tiristor ulangan  $t_0$  vaqt oralig'ida impuls EYUK hosil bo'lib may balki o'zinduksiya toki ulangan tiristor va diod orqali yopiq kontur hosil qiladi. EYUK qutblarini o'zgartirish uchun just tiristorlar V2 va V4 ularadi. Agar yuklanish vazifasini o'zgarmas tok motori bajarganda IKBO'ning muhim ko'rsatkichi bo'lgan tok pulsatsiyasini aniqlaymiz

$$\Delta I_n \approx \frac{U_T}{R_{ya}} \frac{\gamma(1-\gamma)}{k T_{yafk}} \quad (2.23)$$

bunda:  $R_{ya}$  – motor yakor zanjirini ng aktiv qarshiligi, Om.

$T_{ya}$  – yakor zanjirining elektrormagnit vaqt doimiyligi, s;  $k$  – sxema koeffitsiyenti: bir qutblı EYUK impulslar uchun  $k = 1$ , har xil qutblı EYUK impulslar uchun esa  $k = 0,5$ .

(2.23) tenglamadan ko'rinish turibdiki, nosimmetrik kommutatsiya rejimida ishlayotgan IKBO'ning tok pulsatsiyasining darajasi simmetrik kommutatsiya rejimiga nisbatan ikki marta kam bo'ladi va shu bilan birga IKBO'ning nosimmetrik qonuniyat i bilan kommutatsiyalaruvchi sxemalarning afzalliklari yaqqol ko'rindi.


## NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlariga qanday o'zgartkichlar kiradi?
2. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichining blok sxemasi qanday bloklardan tashkil topgan?
3. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarining qanday kuch sxemalari amaliyotda keng qo'llaniladi?
4. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarining impuls-faza boshqaruvi tizimi qanday qurilmalardan tashkil topgan?
5. Impuls-faza boshqaruvi tizimida qanday ko'rinishdagi tayanch kuchlanishlari qo'llaniladi?
6. Nima uchun tayanch kuchlanishi arrasimon bo'lganda impuls-faza boshqaruvi tizimining kuchaytirishi koeffitsiyenti chiziqli xarakterga ega bo'ladi?
7. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarining boshqaruvi tavsisi qanday quriladi?
8. Yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarining tashqi tavsisi qanday quriladi?
9. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarining qanday kuch sxemalari amaliyotda keng qo'llaniladi?
10. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarini boshqarishda qanday usullardan foydalilanidi?
11. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarini kelishilgan birgalikda boshqarishning qanday afzalliklari va kamchiliklari bor?
12. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarini kelishilmagan birgalikda boshqarishning qanday afzalliklari va kamchiliklari bor?
13. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarini alohida usulda boshqarilganda mantiqiy qayta ulash qurilmasi qanday vazifani bajaradi?
14. Reversiv yarimo 'tkazgichli boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlarini alohida boshqarishning qanday afzalliklari va kamchiliklari bor?
15. Impuls kengligi boshqariladigan o'zgarmas tok o'zgartkichi qanday asosda ishlaydi va uning asosiy bloki qanday blok?
16. Reversiv impuls kengligi boshqariladigan o'zgarmas tok o'zgartkichining kuch sxemasi qanday ishlaydi?

## 3-bob. BOSHQARILUVCHI O'ZGARUVCHAN TOK O'ZGARTKICHLARI
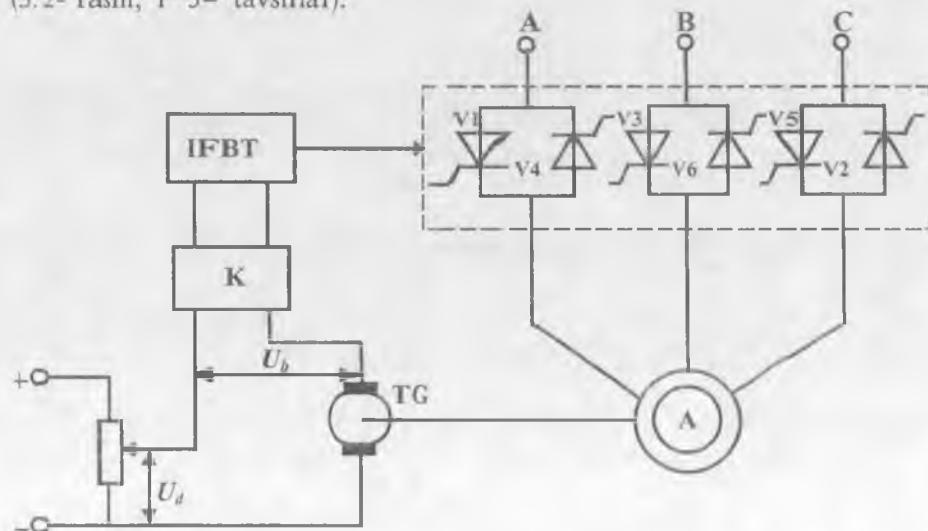
### 3.1. TIRISTORLI KUCHLANISH ROSTLAGICHI

O'zgaruvchan tok elektr yuritmalarida, xususan asinxron elektr yuritmalarida stator chulg'amidagi kuchlanish qiymatini o'zgartirish asosida tezlik va momentlarni rostlovchi tizimlarini qo'llash mumkin. Agar tezlikni rostlamoqchi bo'lsak, tezlik bo'yicha teskari manfiy bog'lanishli yopiq tizim hosil qilishi va asinxron motor statoridagi kuchlanishni tiristorli kuchlanish rostlagichi (TKR) yordamida o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. 3.1- rasmida TKRli asinxron elektr yuritmaning funksional sxemasi tasvirlangan. Agar asinxron elektr yuritma stator chulg'amidagi kuchlanishni to'g'ridan-to'g'ri tezlikka bog'liq bo'lmasa holda TKR yordamida boshqarganimizda, asinxron elektr yuritma momen tni rostlovchi elektr yuritma sifatida ishlaydi (3.2- rasm, 1-5- tavsiflar).




3.1- rasm. TKRli avtomatlashirilgan asinxron elektr yuritmaning funksional sxemasi.

3.1- rasmida tasvirlangan avtomatashirilgan asinxron elektr yuritmaning TKR kuch sxemasidagi tiristorlarning ochilishini boshqarish impuls-

faza boshqaruv tizimi kirish qismiga berilayotgan boshqarish kuchlanishi  $U_b = U_d - e_{TG}$  tenglama asosida aniqlanadi, bunda,  $U_d$  — tezlikni rostlash tizimiga beriladigan vazifalovchi kuchlanish;  $e_{TG}$  — taxogeneratorning FYuK.

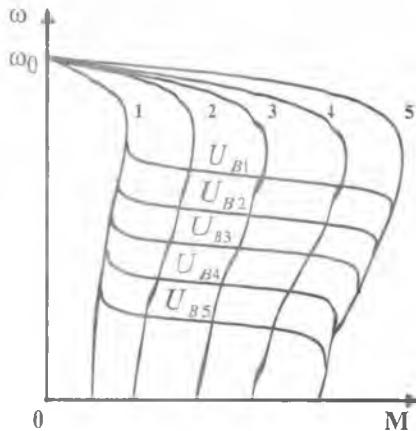3.2- rasmda vazifalovchi kuchlanish  $U_d$  ning bir necha qiymatlari uchun avtomatlashtirilgan asinxron elektr yuritma yopiq tizimining tezlik tavsiflari keltirilgan bo'lib va bu usulda tezlikni rostlashda tezlikning rostlash diapazoni 10 : 1 dan ortmaydi.



3.2- rasm. TKRli avtomatlashtirilgan asinxron elektr yuritmaning mexanik tavsiflari.


Hamma fazalarida yuklanishning qiymatini simmetrik taqsimlangan deb qaraga nimizda uch fazali TKRni bir fazal i ekvivalent sxema bilan almash tirish mumkin (3.3- rasm). Agar V1 va V2 tiristorlarni ideal va yuklanishning xarakteri aktiv-induktiv deb qabul qilsak, u holda  $Z_{yuk}$  dan o'tayotgan tok

$$i_{y'gr} = \frac{U_m}{Z_{yuk}} \sin(\omega t - \phi) \quad (3.1)$$

bo'lib, bunda:  $U_m$  — tarmoq kuchlanishining amplituda qiymati, V;

$Z_{yuk} = \sqrt{R_{yuk}^2 + (\omega L_{yuk})^2}$  — yuklanishning kompleks qarshiligi, Ohm;

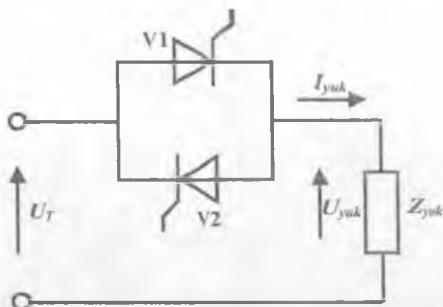$\phi = \text{arc tg} \frac{\omega L_{yuk}}{R_{yuk}}$  — quvvat koefitsiyenti.



3.3 - rasm. TKRning bir fazali ekvivalent sxemasi.

Agar boshqarish burchagi  $\alpha$  ning qiymati  $\varphi$  ga teng bo'lsa, u holda har yarim davrda tiristorlar navbati bilan ochilib turishi natijasida yuklanishdagi tok turg'un tok ( $i_{turg}$ )ka teng bo'ladi (3.4- rasm, shtrixli chiziq). Agar  $\alpha > \varphi$  bo'lsa, u holda yuklanishdan o'tayotgan tok  $\alpha - \varphi$  vaqtga kechikadi, kuchlanish va tok tavsiflarida toksiz pauza yuzaga keladi. Har bir yarim davrda yuklanishdagi tokning qiymati turg'un va ozod toklarning yig'indisidan iborat bo'ladi:

$$i_{yuk} = i_{turg'} + i_{ozod}, \quad (3.2)$$

bunda

$$i_{ozod} = I_{ozod} e^{-(R_{yuk}/L_{yuk})} = I_{ozod} e^{-(\omega t - \alpha)/tg\varphi}. \quad (3.3)$$


Tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi  $\lambda$ ,  $\alpha$  va  $\varphi$  larga bog'liq bo'lib,  $i_{yuk}$  ni topishdag'i  $\omega t = \alpha + \lambda$  ning o'rniiga qo'yish bilan aniqlanadi:

$$\sin(\alpha + \lambda - \varphi) - \sin(\alpha - \varphi) e^{-\lambda/tg\varphi} = 0. \quad (3.4)$$


O'tkazuvchanlikning chegaraviy qiymatlari  $\alpha = \varphi$  bo'lganida  $\pi$  ga va  $\alpha = \pi$  bo'lganida esa nolga teng bo'lishi shuni ko'rsatadi,  $\alpha$  ning  $\varphi$  dan to  $\pi$  gacha o'zgarishi, yuklanish kuchlanishi yarim davrinining o'ttacha qiymati

eng katta qiymati  $\frac{2}{\pi} U_{mz}$  (tiristordagi kuchlanish pasayishi hisobga olinmaganida) to 0 gacha o'zgarishi mumkin.

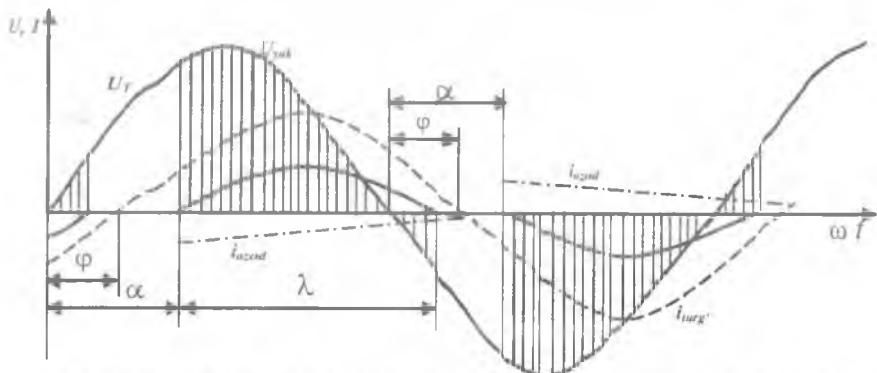3.5- rasmida uch fazali nol simsiz TKRning tavsiflari keltirilgan bo'lib, bunda boshqarish burchagi  $\alpha$  qayd etilgan yuklanishning fazasi  $\varphi$  esa o'zgaruvchan ko'rsatkich sifatida qaraladi.



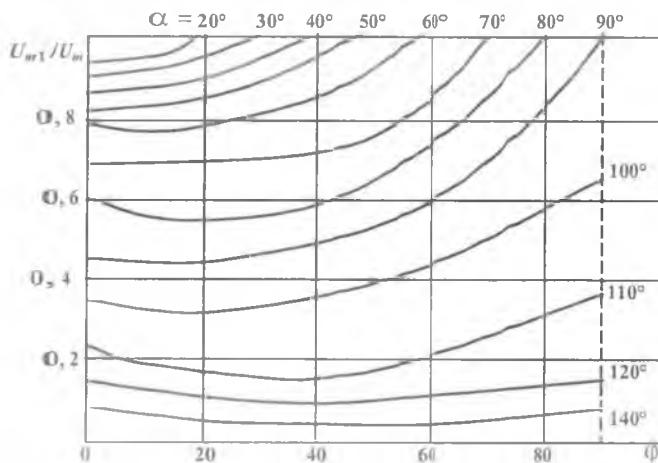3.4- rasm. TKR chiqishidagi kuchlanish va toklarning shakllanishi tavsiflari.



3.5- rasm. Uch fazali nol simli TKR ning kuchlanishni rostlash tavsiflari.

TKR ning impuls-faza boshqaruvi tizimi TO<sup>c</sup> IFBTdan prinsipial farq qilmaydi, ishlash prinsipi vertikal prinsipga asoslangan. Blok sxemasi xuddi 2.6- a rasmida tasvirlangan tayanch kuchlanishi generatori TKGdan, faza siljitim qurilmasi FSQdan hamda impuls generatori IGdan tashkil topgan. 3.1- rasmida tasvirlangan TKRli avtomatlashtirilgan asinxron elektr yuritmadagi tiristorlarning tartib sonlari tiristorlar ishlashining kerma-ketligini anglatib, GIning uch fazali ko'priksxemalito'g'rilaqich uchun mo'liallangan


tiristorlarni boshqarish uchun ishlab chiqarilayotgan impulsarning tarqalish diagrammasi ham TKR ishchi tiristorlari ni boshqarishga mos keladi.

Asinxron motor uchun  $\phi$  o'zgaruvchani ko'rsatkich bo'lib, odatda,  $\alpha_{\min} \approx 20 - 30^\circ$  dan  $\phi_{\max} \approx 90^\circ$  gacha o'zgarishi mumkin.  $\alpha_{\min} = \phi$  bo'lgan i uchun boshqaruv burchagi yuklanishi toki fazasi siljishining funksiyasi bo'lib o'zgaradi, bu esa albatta IFBTni murakkablashtirishga olib keladi. Agar  $\alpha_{\min}$  ni o'zgarmas qiymat deb qarsalsa va  $\alpha_{\min} = \phi_{\min}$  bo'lsa, u holda  $\phi > \phi_{\min}$  qiymatlarda impulsning kengligi  $\phi - \alpha_{\min}$  bo'ladi va TKR da bir yarim davrli ish rejimi vujudga keladi. Haqiqatan ham  $\lambda > \pi$  bo'lib, V1 tiristordan tokning o'tish va qti yarim davrdan ko'pdir (3.4- rasmiga qarang).  $\alpha + \pi$  ga teng vaqtida V2 tiristor o'chilishi kerak, ammo V1 dan tok o'tishi to'xtamaydi va V2 ning ochilishiga yo'q qo'ymaydi. V1 dan tokning o'tish vaqtini tugaganda V2 ga berilayotgan boshqaruv impuls o'chadi va V2 yopiladi. Shunday qilib,  $\alpha_{\min} < \phi$  bo'lishi TKRning normal ishlashi uchun impulsarning kengligi  $\phi_{\max} - \alpha_{\min}$  bo'lishi shart ekanligini anglatadi va bu esa asinxron motorlar uchun  $60 - 70^\circ$  ni tashkil etadi. Nol simsiz uch fazali TKRlarning uzuksiz tok rejimi uchun  $\alpha > \phi$  bo'lgan holda bir paytda ikki tiristor ishlaydigan rejim uchun impulsning kengligi  $60^\circ$  dan keng bo'lishi talab etiladi.
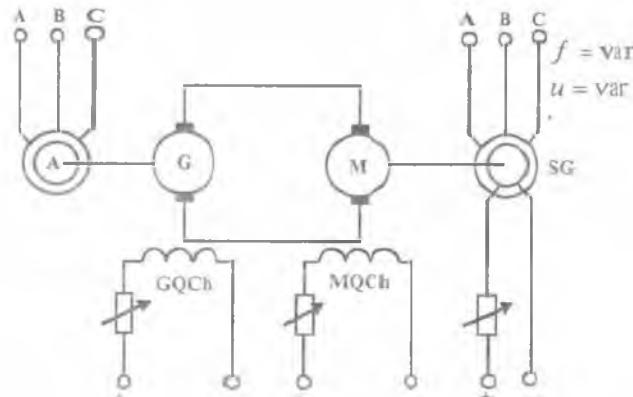
### 3.2. YARIMO'T KAZGICHILI BILVOSITA CHASTOTA O'ZGARTKICHLAR

Ta'minlovchi kuchla nishning chastotasini o'zgartirib, asinxron motorning tezligini rostlash, tezlikni rostlash usullari ichida iqtisodiy jihatda neng samarali usuldir. Tezlikni chastotani o'zgartirib rostlaganimizda butun tezlikni rostlash diapazoni oraliqida asinxron motoring sirpanishi uncha katta bo'limgan o'zgarmas qiymatda qolishi natijasida motoring isrof quvvati katta bo'lmaydi. Tezligi chastotani o'zgartirib boshqariladigan asinxron elektr yuritmalarining statik va dinamik xususiyatlari o'zgarmas tok elektr yuritmalari bilan deyarli monand bo'ladi. Rotor chulg'amlari qisqa tutash-tirilgan asinxron motorlarning o'zgarmas tok motorlarga nisbatan 1,5—2 marta yengil bo'lishi va deyarli 3 marta arzonligini hisobga oladigan bo'lsak, unda chastota bo'yicha boshqariluvchi asinxron elektr yuritmalarining sanoatda kelajakda ishlatilishi imkoniyatlari hali juda keng ekanligi yaqqol ko'rindagi.

Birinchchi chastota o'zgartkichlar elektromexanik qurilmalar asosida yuzaga keldi (3.6- rasm).




3.6- rasm. Elektromexanik chastota o'zgartichning blok sxemasi.

Bunday elektromexanik chastota o'zgartichda sinxron generator SG dan olinayotgan kuchlanishning qiymati va chastotasi bir-biriga bog'liq bo'limgan holda boshqariladi. SG ning qo'zg'atish chulg'amidiagi o'zgaruvchan qarshilik yordamida kuchlanish qiymati boshqariladi, chastota esa o'zgarmas tok generatori G ning qo'zg'atish chulg'ami GQChdagi o'zgaruvchan qarshilik yordamida boshqariladi. Garchi bu o'zgartichda chastota o'zgarish diapazoni yuqori bo'lsa ham biroq uning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqori emas: o'zgartichning o'rnatilgan quvvatijudda katta (to'rtta yordamchi mashinalar to'liq quvvat bilan ishlaydi); foydali ish koeffitsiye nti va elektr yuritmaning tezkorligi past. Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron elektr yuritmalarining taraqqiyoti davri davomida elektromexanik chastota o'zgartichlarning har xil turlari yuzaga kelgan bo'lsa ham elektromexanik tizimlarga xos bo'lgan yuqoridagi kamchiliklar u bu darajada saqlanib qoladi.

Keyingi paytda takomillashgan yarimo'tkazgichlarning ishlab chiqarila boshlanishi va ular asosida o'zgartichlar texnikasining rivojlanishi natijasida ishonchlik darjasini yuqori bo'lgan chastota o'zgartichlar tiristor va kuch tranzistorlari asosida ya ratilmoxda. Tiristori va tranzistorli chastota o'zgartichlar (TChO') ikki guruhga **bilvositva** va **bevosita chastota o'zgartichlarga** bo'linadi.

Bilvositva TChO'larda tamoqdan kelayotgan o'zgaruvchan tok kuchlanishi tiristorli o'zgartich (TO')da to'g'rilanib, avtonom invertor (AI)ga uzatiladi va u yerda o'zgarmas tok kuchlanish chastotasi rostlanadigan

o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiriladi. 3.7- rasmida shurday TChO'ning blok sxemasi masi keltirilgan bo'lib, bunda TO' boshqariluvchi tiristorli o'zgartkich, TO'BT uning bos hqarish tizimi, ya'ni IFBT, rostlash bloki RBning vazifası chastota rostlashning qaysi qonuniyatga amal qilinayotganiga qarab TChO'ning statik va dina mik rejimlarida kuchlanish hamda chastota o'zgarishini o'zaro moslashtirishidan iborat.

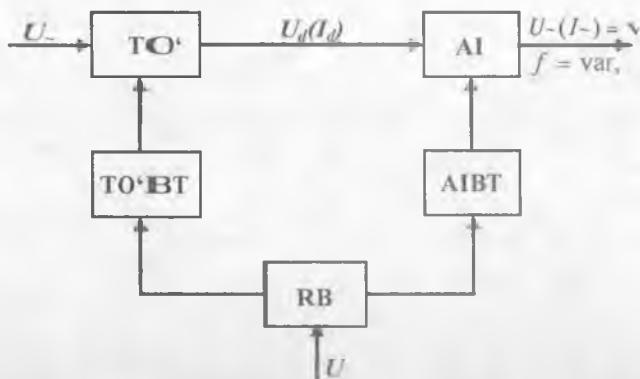

3.7- rasm. Tiristorli bilvositə chastota o'zgartichning blok sxemasi.

Bilvositə TChO'larda o'zgarmas tokli zvenoning bo'lishi, avtonom invertorning chiqishidagi chastota ning ham yuqoriga va ham pastga qarab keng diapazonda rostlashga imkon beradi, bu bilvositə TChO'ning asosiy afzalligi bo'lib, bu turdagı TChO'larning ishlab chiqarishda keng qo'llanilishiga olib keladi.


TO'ning tok manbayi (**TM**) yoki kuchlanish manbayi (**KM**) rejimida ishlashiga qarab TChO'ning avtomom invertori ham tok avtomom invertori (**TAI**) yoki kuchlanish avtomom invertori (**KAI**) rejimida ishlashi mun'kin. TChO' invertorining KAI rejimida TO'ning ichki qarshiligining kichik qiymatli bo'lishi, invertorga kelayotgan kuchlanishning yuklanish tokiga bog'liq bo'lmaslikka olib keladi. Agar TO' ning ichki qarshiligi kichik bo'lmasa va uning ta'siri sezilarli bo'lsa, u holda  $U = \text{const}$  sharti TO'ning kuchlanish bo'yicha kuchli manfiy teskari bog'lanishi orqali amalga oshiriladi.  $U_d$  qutblari o'zgarmas bo'lgani uchun yuklanish zanjiridagi o'zgaruvchan tok tarmoqqa energiyani eng uzatilishi faqat  $I_d$  ning yo'nalishi o'zgatirilgandagina mavjud bo'la oladi, bu esa yana qo'shimcha tiristorlar kompleksi bo'lishini taqozo qiladi va bu KA ili TChO'larning asosiy kamchiliklaridandir.

TChO'ning TAIli variantida  $I_d$  ning doimiyligi yuklanish kuchlanishi, ya'ni asinxron motorning tezligiga bog'liq bo'lmasligi kerak.  $I_d = \text{const}$

sha rtining bajarilishida TO'ning ish rejimi tok manbayi rejimi bo'lib, bu rejimi o'zgartmas tok zanjiriga katta induktivlikka ega reaktorni ulashni va teskari bog'lanish konturi bo'lishini taqozo qiladi. Energiyani tarmoqqa uzatish jarayonida  $I_d$  yo'nalishning o'zgarmasligi hisobga olinsa, TO' kuchlanishning qutblari o'zgarishi lozim. Bu shart reversiv bo'lmasdan TO'ning sxemasida tiristorli o'zgartirkichning tarmoqqa ergashuvchi invertor rejimiga o'tkazish asosida amalga oshiriladi. TAlli TChO'ning asosiy afzalligi bir tiristor komplektida energiyani tarmoqqa uzatish imkoniyati borligidadir.

Asinxron motoring turg'un ish rejimlaridagi tezligini berilgan ko'rsatkichlar kattaliklarida ushlab turish uchun albatta tezlik yoki kuchlanish bo'yicha teskari bog'lanishlarning bo'lishi sharligi TAlli TChO'larning asosiy kamchiliklaridan biri hisoblanadi.

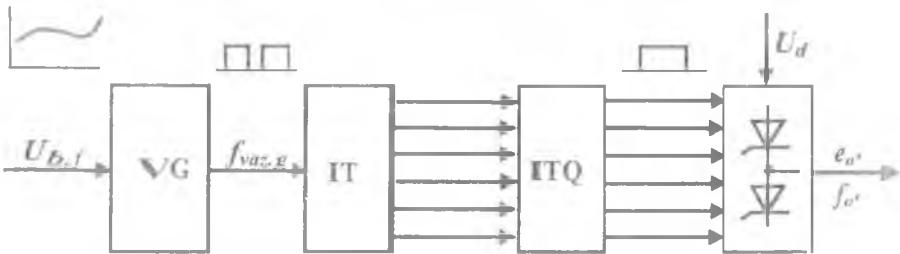Avtonom invertorlarning ish rejimlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularning boshqarish tizimlari 3.8- rasmda tasvirlanganidek funksional sxemadan iborat bo'ladi.



3.8- rasm. Avtonom invertor boshqaruvi tiziminining blok sxemasi.


AlBTning tarkibidagi vazifalovchi generator (VG) uzluksiz boshqaruv kuchlanishi  $U_{b,f}$  ni chastotasi  $f_{vaz,f}$  bo'lgan to'g'ri burchakli signalga o'zgartiradi, impuls taqsimlagich (IT) esa ushbu signalni fazva chastotasi bo'yicha uch fazali impulslar tizimiga moslashtirib, invertor tiristorlarining olti boshqarish kanallari bo'yicha taqsimlaydi. Impuls tashkil qiluvchi qurilma (ITQ)ning vazifasi ITdan chiqayotgan impulsami tiristorlarning ochilishiga quvvati, shakli va impuls uzunliklarini mos holga kelтирishdir.

Hozirgi paytda AlBTlarni yaratishda mikroelektronika va mikroprotsessor tizimlari asosida keng qo'llanilayotganligi sababli ularning og'irlik va o'lchamlari ixchamlashib bormoqda, yig'ish va sozlash texnologiyasi ham soddalashib, ishonchlilik darajasi esa ortib bormoqda.

### 3.3. AVTONOM INVERTORLAR

Asinxron motorlarning tezligini stator chulg'amiga berilayotgan kuchlanish (yoki tok) chastotasini o'zgartirib tezligi rostlanadigan avtomatlashtirilgan elektr yuritmalardagi TChO' avtonom invertorlarining ko'priki kuch sxemali turlari keng qo'llaniladi.

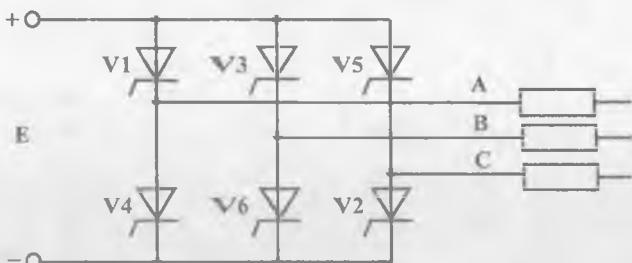3.9- rasmida kuch sxemasi shartli ko'priki kuch sxema bo'lgan avtonom invertoring kuch sxemasi keltirilg'an bo'lib, undagi V1–V6 yarimo'tkazgichlarni ochish va yopish jarayonlarini boshqarish boshqaruv signallari orqali amalga oshiriladi, ya'ni yarimo'tkazgichlar to'liq boshqariluvchan deb qaraladi. Kalit rejimida ishlaydigan tra nistorlar va sun'iy kommutatsiya zanjirliri tiristorlar *to'liq boshqariluvchan yarimo'tkazgichlar* deyiladi.




3.9- rasm. Ko'priki kuch sxema li avtonom invertoring sxemasi.


Invertorga aktiv yuklanish ulangan holni ko'rib chiqamiz. 3.9- rasmida tiristorlarning tartib soni kuchlanishlar diagrammasidagi tiristorlarning navbatma-navbat ochilishiga mos ke ladi (3.10- rasm).

Sxemadagi tiristorlarning qayta uylanishi chiqish kuchlanishi chastotasi davrining har 1/6 qismida sodir bo'ladi. Bunday ishchi sxemaning ikki ish rejimi bo'lishi mumkin: tiristor chiqishi kuchlanishi chastotasining 1/2 davri oralig'ida ulangan bo'lishi, ya'ni tiristorlarning o'tkazuvchanlik bur-chagi  $\lambda = 180^\circ$ ; tiristor chiqishi kuchlanishi chastotasining 1/3 davri oralig'ida ulangan bo'lishi, ya'ni  $\lambda = 120^\circ$ . Birinchi holda bir vaqtning o'zida birdaniga uchta tiristor tok o'tkazsa, ikkinchi holda esa ikkita tiristor bir vaqtning o'zida tok o'tkazadi.

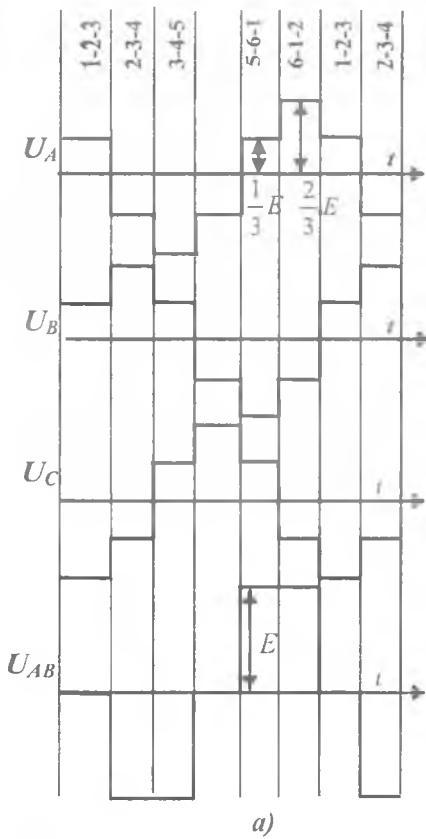3.10- a, b rasmlardagi kuchlanishlar diagrammasi invertoring chiqish qismiga aktiv yuklanish ulangan hol uchun to'g'ri bo'lib, agar yuklanishning xarakteri aktiv-induktiv bo'lsa, u holda elektromagnit jarayonlarning kechishi ancha murakkab bo'ladi va uarning tahvilini asoslashda barcha tur-dagi avtonom invertorlarni kuchlanish avtonom invertorlari (KAI) va tok avtonom invertorlari (TAI) guruhlarga bo'lib qarash maqsadga muvofiq bo'ladi.



a)

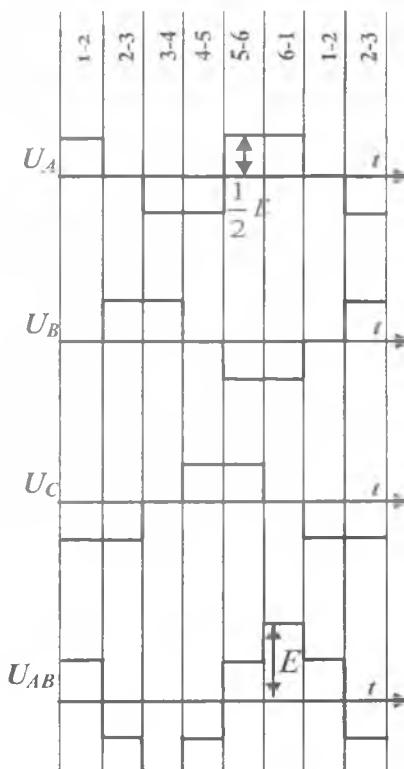

b)

3.10- rasm. Tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchaklari  $\lambda = 180^\circ$  (a) va  $\lambda = 120^\circ$  (b) bo'lgandagi avtonom invertorning kuchlanishlar diagrammasi.

Kuchlanish avtonom invertorlarning asosiy shartlaridan biri ishchi sxemasidagi tiristorlar to'liq boshqariluvchan bo'lishi kerak. Ko'pgina hollarda KAIning chiqishidagi kuchlanishni yuqlanishga mos ravishda rostlash talab etiladi. KAIning chiqishidagi kuchlanishni kuch sxemasidagi tiristorlarni ma'lum ketma-ketlikda ulash va ochish natijasida rostlash mumkin. KAI chiqish kuchlanishini ma'lum uch usulda rostlash mumkin: 1) ta'minot manbasiyan zanjirida rostlash; 2) chiqish zanjirida rostlash; 3) invertoring ichki vositalari yordamida rostlash.

**Birinchi usul** — KAI chiqishidagi kuchlanish uning kirish zanjiriga ulangan boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichi, ya'ni boshqariluvchi to'g'riligich yordamida amalga oshiriladi.


**Ikkinci usul** — KAI bilan yuklanish oralig'iga qarama-qarshi — parallel ulangan tiristorlar juftligi yordamida amalga oshiriladi.

**Uchunchi usul** — impuls usuli deb ataladi. Boshqaruv impulsining kengligini o'zgartirish natijasida KAI chiqish kuchlanishi mos ravishda rostlanadi. Bu usulning qo'llan ilishi uning kirish qismida boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichiga hojat qoldirmaydi va tiristorli chastota o'zgartkichning kuch sxemasi hamda boshqaruv tizimi ancha soddalashadi va ishonchlilik darajasi ancha ortadi.

KAIllarning chiqish kuchlanishlarini impuls kengligini o'zgartirib rostlashda uchinchi usuldan foydalaniladi.

KAI chiqishidagi kuchlanishning talab etilgan darajada ko'rinishga ega bo'lishi uchun kuch sxemadagi tiristorlarni ma'lum qonuniyatlar asosida ochish va yopish kerak bo'ladi. Bu qonuniyatlarning majmuasi tiristorlar ni ochish va yopish algoritmlari (OYoA)ning asosini tashkil etadi. KAllarning kuch sxemalaridagi tiristorlarning ochilishi va yopilishi ularning boshqarish tizimlarida amalga oshiriladi hamda shuning uchun ham tiristorlarni ochish algoritmi (OA) va ularni yopish algoritmi (YoA) asosida invertor boshqarish tizimining ishlashi shakllanadi.

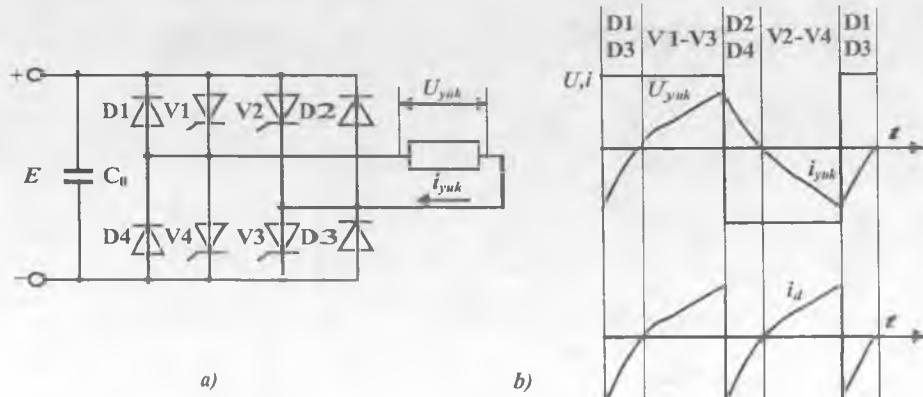
3.11- a rasmida bir fazali KAIning shartli sxemasi berilgan bo'lib, chiqishidagi kuchlanishni rostlash birinchi yoki ikkinchi usul bilan amalga oshirilishi mumkin.



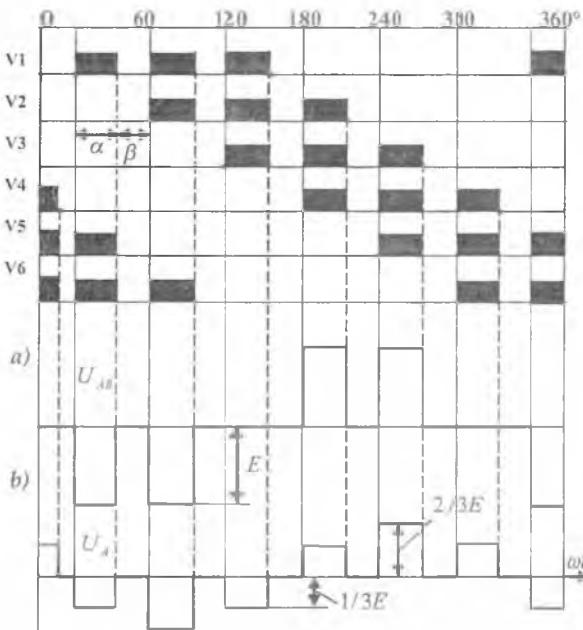3.11- rasm. Bir fazali KAIning sxemasi (a) va uning kuchlanish va tok diagrammasi (b).

**V1**, **V3** va **V2**, **V4** tiristorlarning davriy juft ulanishi va o'chishi yuklanishdag'i kuchlanish U<sub>yuk</sub> ning shakli to'g'ri burchakli, amplitudasi manba kuchlanishiga teng bo'lishini taqozo qiladi va yuklanishdan o'tayotgan tokning shakli eksponenta bo'laklaridan iborat bo'ladi (3.11- b rasmga qarang). Agar **V1** va **V3** tiristorlar o'chirilib, **V2** va **V4** tiristorlar ulanadigan bo'lsa, u holda aktiv-induktiv yuklanishdan o'tayotgan tokning yo'nalishi ulangan tiristorlarning o'tkazuvchanligiga nisbatan teskari bo'ladi va bu tokni yo'naltirish uchun **V1**—**V4** tiristorlarga qarama-qarshi yo'nalishda parallel VD1—VD4 diodlar ulangandir.

Yuklanishdagi tok va kuchlanishning ishoralari teskari bo'lgan holda u yoki bu juft diodlar ochiladi. Shunda manbadan kelayotgan tok i<sub>d</sub> ishorasini o'zgartirib E kuchlanishga qarama-qarshi yo'nalishda oqadi. Agar manba bir tomonli o'tkazuvchanlikka ega, ya'ni to'g'rilaqich bo'lsa, u holda manbaga parallel kondensator ulanishi kerak. Invertordan tok manbaga qarab yo'nalganida kondensator zaryadlanadi va tok manbadan yo'nalganida esa zaryadsizlanadi. Bu kondensatorning sig'imi, manba kuchlanishi pulsatsiya-



3.12-rasm. Uch fazali KAI chiqish kuchlanishini impuls kengligini o'zgartirib rostlash jarayonidagi tiristorlarning holatlari, liniya (a) va faza kuchlanishlari (b) o'zgarishlari diagrammalari.


si sezilarsiz darajada bo'lishini ta'minlashi uchun yetarli darajada qiymatga ega bo'lishi kerak.

KAI chiqish kuchlanishini impulsli boshqarish usulini tiristorlarning o'tka zuvchanlik burchagi  $\lambda = 180^\circ$  bo'lgan hol uchun ko'rib chiqamiz.


Tiristorlarning o'tkazuvchanlik burchagi  $\lambda = 180^\circ$  bo'lganida bir vaqtda uchta tiristor ishlaydi va bu holda kuchlanishning shakli yuklanishga deyarli bog'liq bo'lmaydi.

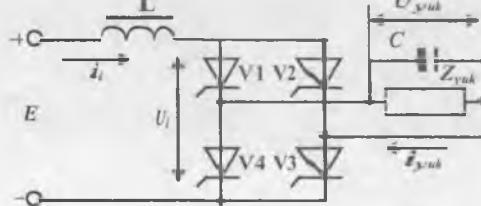3.12-a rasmdan ko'rini b turbdiki, bir paytda uchta tiristorning ochilishini va interval o'tishi bilan yopilishini ta'minlaydigan impulslar OYoA vosita-sida amalga oshiriladi. Har bir tiristorning ochilib turish burchagi  $\alpha$  ning rostlanishi natijasida chiqishdagi kuchlanish impulsni kengligi o'zgartiriladi.

Tok avtonom invertori to'liq bo'lmasagan boshqa riluvchi yarimo't-kazgichlarda bajarilishi mumkin (3.13-a rasm). TA1 yuklanishga parallell ulangan kondensator  $C$ ning vazifasi, bir juft tiristor ulangan holatda bo'lganida ikkinchi juft tiristorning o'chiq holda bo'lishi uchun ularga boshqariluvchanlik xususiyatlarini tiklanish davri oralig'ida manfiy kuchlanish bilan to'siq hosil qilishidan iboratdir. Manbadan chiqayotgan tokning pulsatsiyasini kamaytirish maqsadida TA1ning kirish qismiga yetarli darajada induktivlikka ega bo'lgan reaktor ulanadi. Agar kondensatorni ham yuklanishning bir qismi deb qaraydigan bo'lsak, yuklanish tokining shakli to'g'ri burchakli shaklda bo'ladi (3.13-b rasm). Yuklanishdagi kuchlanish shakli yuklanishning xarakteriga bog'liqdir. Invertoring kirish qismida gi



a)

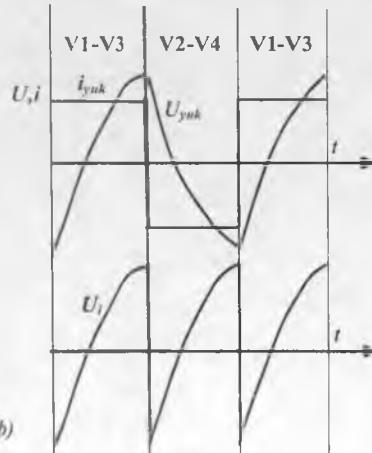


3. 13- rasm. Bir fazali TA1ning sxemasi (a) va uning kuchlanish va tok diagr'ammasi (b).

kuchlanishning manfiy ish orali qismi vaqt oralig‘ida tiristorlarning yopiq holatiga to‘g‘ri keladi.

Shunday qilib, KA larning asosiy afzalligi kuchlarishning yuklanishga bog‘liq emasligi, balki tiristorlar kommutatsiyasining tartibiga bog‘liqligidan i borat. TA larda tiristorlar kommutatsiyasining tartibi tok shaklini belgilaydi, kuchlanishning shakli yuklanishning xarakteriga bog‘liq bo‘lganligi sababli invertorlarning chiqish tavsiflari 3.14- rasmida tasvirlanganidek bo‘lib, KA larning tashqi tavsifining matematik ifodasi quyidagi ko‘rinishga ega:

$$U_{yuk} = \frac{EI_d}{I_{yuk} \cos \varphi} \approx \frac{E}{\cos \varphi}, \quad (3.1)$$


bunda:  $U_{yuk}$  va  $I_{yuk}$  – yuklanish kuchlanishi va tokining birinchi garmonik tashkil qiluvchilarining haqiqiy qiymatlari;  $\cos \varphi$  – yuklanishning quvvat koeffitsiyenti. (3.1) dan ko‘rinib turidiki, manba kuchlanishining o‘zgarmas qiymatid a yuklanishdagi kuchlanish quvvat koeffitsiyentiga teskari proportional bo‘ladi. Yuklanishda tok qiymatining kamayishi natijasida  $U_{yuk} \rightarrow E$  ham kamayadi, natijada yuklanishdagi kuchlanish qiymati ortadi (2- to‘g‘ri chiziq). Yuklanish tokining ortishi esa  $\cos \varphi$  ortishi va birga intilishi natijasida  $U_{yuk} \rightarrow E$  ga intildi.

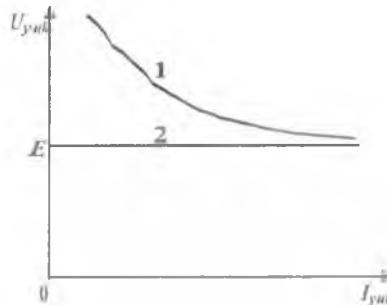

3.14- rasm. Avtonom invertorlarning tashqi tavsiflari.

Sun’iy kommutatsiya qurilmalari tiristorli avtonom invertorlarning zarur qismlaridan bo‘lishi bilan bir qatorda invertorning rostlash xususiyatlarini, energetik va ishonchlik darajalarini ko‘p jihatdan belgilaydi. Quyida amaliyatda keng qo‘llaniladigan sun’iy kommutatsiya sxemalarining ikki xilini ko‘rib chiqamiz.

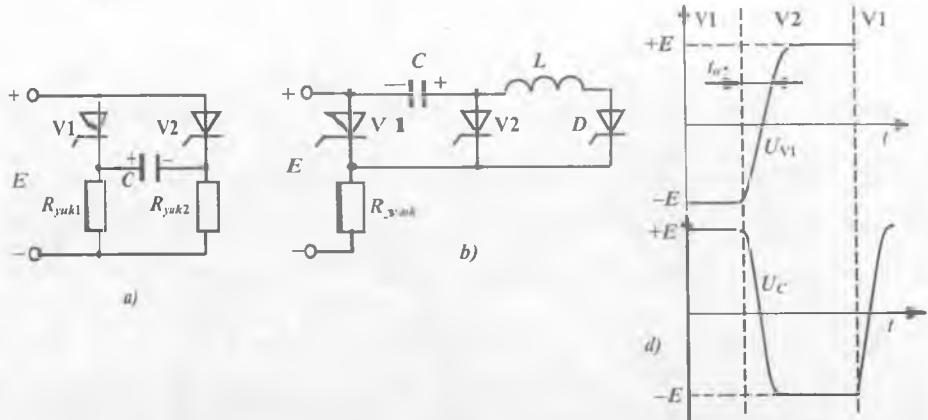3.15- a rasmida tasvirlangan sun'iy kommutatsiya sxemasi bir ishchi tiristorning ularishi bila n ikkinchi ishchi tiristorning o'chirilishini ta'minlardi.



3.15-rasm. Avtonom invertor kuch sxemalaridagi ishchi tiristorlarning sig'imli (a) va tebranma konturli (b) sun'iy kommutatsiya sxemalari hamda ularning kuchlanish diagrammalari (d).

Tiristor V1 orqali to'k o'tayotganda kondensator C ning sxemada ko'rsatilgan chap qobig'i «-» o'ng qobig'i «+» ishora bilan manbaning kuchla nish qiymati  $E$  gacha qarshilik  $R_{yuk2}$  orqali zaryadlanadi. Tiristor V2 ga ilk boshqarish signali ochilishi uchun elektrodlariga berilganida kondensator tordagi kuchlanish tiristor V1 ga teskari, ya'ni katodiga «+» anodiga «-» ishorali kuchlanish bilan to'sadi, natijada V1 ning o'chishiga olib keladi. So'ngra ulagan tiristor V2 va qarshilik  $R_{yuk}$  orqali kondensator C qayta zaryad lanadi. Kondensator tordagi kuchlanishning E dan 0 gacha tushish vaqtiga oralig'ida (3.15- d rasm) tiristor V1 ga teskari ishorali kuchlanish bilan to'siladi va u o'chadi. Kondensator C ning sig'imini shunday tanlash lozimki, sxema bo'yicha tiristorning o'chish vaqtiga  $t_o$  tiristorning pasportida ko'rsatilgan  $t_o'$  dan kam bo'lmasligi kerak, ya'ni


$$C = \frac{t_o'}{R_{yuk} \ln 2}. \quad (3.2)$$

3.15- b rasmida ishchi tiristorni o'chirish uchun unga parallel oldindan zaryadlanib qo'yilgan kondensator ulanadigan sun'iy kommutatsiya sxemasi tasvirlangan. Aytaylik, tiristor V1 ishlab turibdi, kondensator qobig'laridagi

zaryad ishoralari sxemada ko'rsatilgandek bo'lsin. Tiristor V1 ni o'chirish uchun yordamchi tiristor V2 ga boshqaruv signali yuboriladi. Kondensator C tiristor V2 va qarshilik  $R_{yuk}$  orqali qayta zaryadlanadi, keyin tiristor V2 yoqiladi. Tiristor V1 ga ulanish uchun signal berilgandan keyin kondensator C ning tiristor V1, induktivlik L va diod D dan iborat tebranma kontur bo'yicha qayta zaryadlanish yuzaga keladi va natijada sxema yana yangi ularish uchun tayyor holatga keladi (3.15- b rasm). Kondensator C ning sig'imi (3.1) ifoda bilan aniqlanadi. Induktivlik L ning vazifasi kondensator C ning kerakli darajada tez qayta zaryadlanishida tok amplitudasi qiymatini chegaralashni ta'm inlashdir. Bu sxemaning afzalligi shundaki, invertordagi har bir tiristomi boshqa tiristorlarning ish rejimidan qat'iy nazar o'chirish imkonini beradi, bu esa tiristorlarga deyarli to'liq boshqariluvchanlik xususiyatini beradi.

Hozirda kichik va o'rta quvvatlari kuch tiristorlarning to'liq boshqariluvchi turlari yaratilganligi sababli ularni ochish hamda yopish amallari ni avtomom inverterlarning boshqaruv tizimlarida bajariladi va bu esa ularning kuch sxemalarini yanada soddalashtirishga hamda avtomorn inverterlarning ishonchli ishslash darajasini ortiradi.

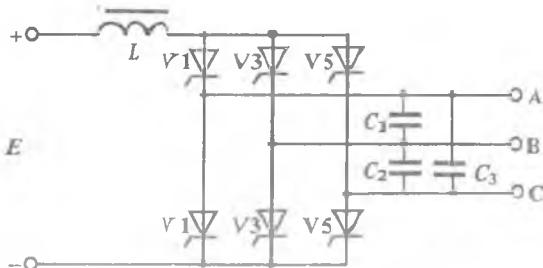
3.16- rasmida tasvirlangan avtonom inverterning uch fazali ko'priksxemali eng sodd a sxemalaridan biri bo'lib, parallel tok avtonom inverteri deb yuritiladi.



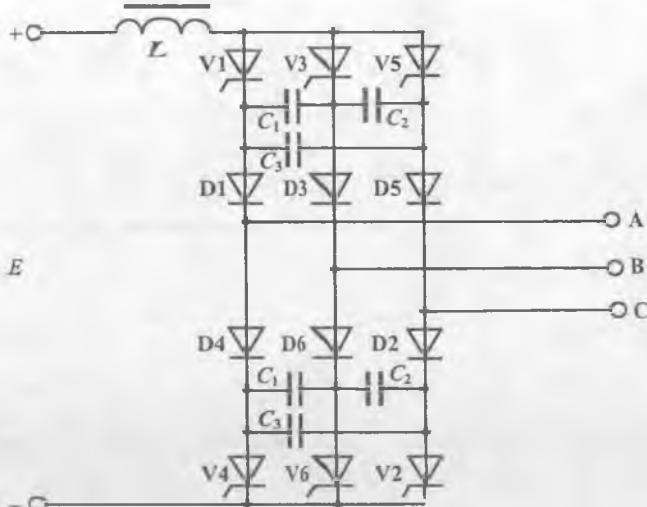3.16- rasm. Parallel tok avtonom inverterining sxemasi.

Kondensator  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ lar asinxron motor fazalariga parallel ulanib, kommutatsiya funksiyasini bajarish bilan bir qatorda motor iste'mol qila-yotga n're aktiv quvvat o'mini to'ldirish vazifasini ham bajaradi. Bunday inverterlarning yuklanish momenti deyarli o'zgarmaydigan va chastota roslash diapazoni uncha katta bo'lmasligi asinxron elektr yuritmalarda qo'lla niladi. Bu inverterning eng katta kamchiligi chastotaning kichik qiyamatla rida (10 Hz va undan kichik) kondensatorlarning sig'imi juda katta qiyamatga ega bo'lishi zarurligidir. Bundan tashqa ni asinxron motorga kon-

densatorlarning parallel ulanishi elektr yuritmada yo‘qotishi qiyin bo‘ladigan avtotebranishlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Bu sxema ning takomillashgan varianti kondensatorlar asinxron motor stator chulg‘amidan D1–D6 diodlar orqali ajratilgan (3.17- rasm).




3.17- rasm. Kondensatorlar diodlar yordamida ajratilgan tok avtonom invertorining sxemasi.

Kondensatorlar orqali kommutatsiya vaqtidagina tok o‘tib, boshqa paytda ularda tok o‘tmaydi. Bu esa kondensator sig‘imlarining chastota o‘zgarishidan qat’iy nazar anchagini kamaytirish imkonini beradi. Ammo kommutatsiya jarayonida asinxron motorning stator chulg‘amidagi yig‘ilgan energiyaning kondensatorlariga uzatilishi, kondensatorlarda kuchlanishning o‘sishiga olib keladi. Shuning uchun kondensatorlarning sig‘imini shunday tanlashi kerakki, bir tomondan bu kuchlanish o‘sishini ruxsat etilgan qiymatidan ortmasligi, ikkinchidan esa kondensatorlarning qayta zaryadlash jarayoni u zayib ketmasligi kerak.

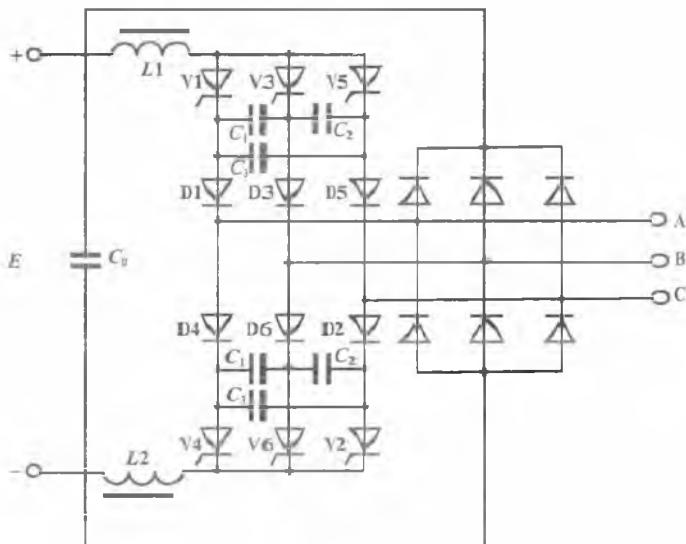3.18- rasmdagi kuchlanish avtonom invertorining 3.17- rasmdagi tok invertoridan farqi shundaki, bu sxemaga teskari ulangan D7–D12 diodlarning ko‘priksxemasi va kompensatsiyalovchi kondensator C ulangan.

Bu sxemadagi kondensatorlar faqat kommutatsiya jarayonida ishlaysidi. Shuning uchun ularning sig‘imlari yanada ham kam bo‘ladi.  $L_1$  va  $L_2$  reaktorlarning vazifasi kondensatorlarning teskari ulangan diodlari orqali tez qayta zaryadlanishiga yo‘l qo‘ymaslikdir.




3.18- rasm. Fazalararo kommutatsiyali kuchlanish avtonom invertorining sxemasi.

3.17- va 3.18- rasmlarda keltirilgan invertorlarda bir fazadagi tiristorlarning o'chirilishi ikkinchi fazadagi tiristorlarning esa yoqilishi bilan xarakterlangan uchun bunday invertorlarni **fazalararo kommutatsiyali invertorlar** deb ataladi.

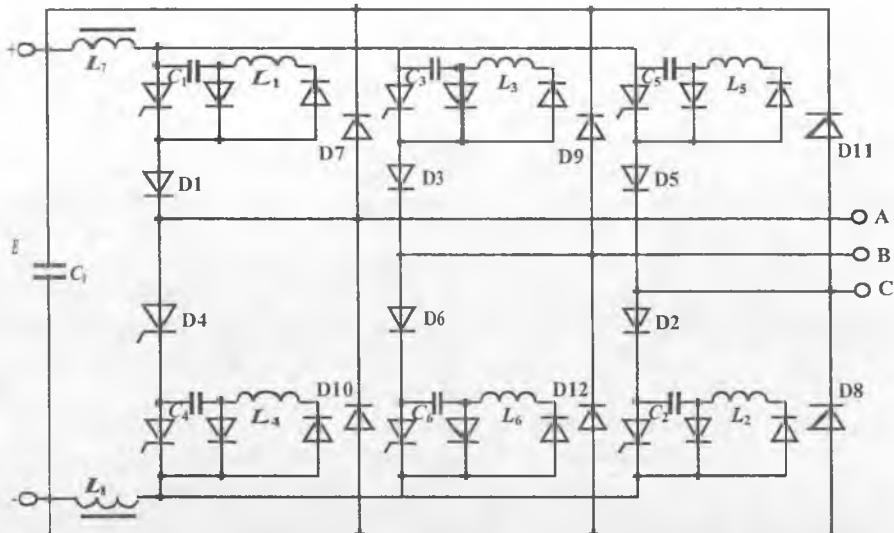3.19- rasmda tasvirlangan invertor sxemasida har bir tiristor uchun alohida o'zining kommutatsiya zanjiri ma'yudligi bilan oldingi qaralgan invertorlarning sxemalaridan farq qiladi.

D1-D6 diodlar 3.18- sxe madagidek asinxron motorning invertor sxemasidan ajratish uchun xizmat qiladi, D7-D12 diodlar esa teskari ko'priksxemasi bo'yicha o'zgarmas kuchlanish manbayiga ularadi. Bunday sxe mali kuchlanish avtonom invertorlarida har bi tiristorlarning ochilishi va yopilishi boshqa tiristorlarning holatlaridan qat'iy nazar individual ravishda bo'ladi hamda bu esa yuklanishda qidiruvni rostlash imkonini beradi.

Bundan tashqari avtonom invertorlarda anod va katod zanjirlaridagi tiristorlar uchun umumiy bo'lgan kommutatsiya konde nsatorlari qo'llanilgan sxemalar, invertor tiristorlari uchun umumiy yagona bo'lgan kommutatsiya qurilmasiga ega bo'lgan sxemalar va boshqa xilma-xil kommutatsiya quril mali sxemalar hamda amaliyotda keng qo'llaniladi.




3.19- rasm. Individual kommutatsiyali kuchlanish avtonom invertorining sxemasi.

### 3.4. BEVOSITA CHASTOTA O'ZGARTKICHLAR

Tiristorli bevosita chastota o'zgartkichlarda tarmoqdan kelayotgan o'zgarmas chastotali va kuchlanishning haqiqiy qiymati o'zgarmas bo'lgan o'zgaruvchan tok kuchlanishi bevosita oraliq o'zgartkichlarsiz chastota hamda kuchlanishning haqiqiy qiymati rostlanuvchan o'zgaruvchan tok kuchla nishiga o'zgartiriladi.

Bevosita TChO'ning ishlash prinsipi ni shu o'zgartkichning bir fazali sxemasini asosida ko'rib chiqamiz (3.20- rasm).

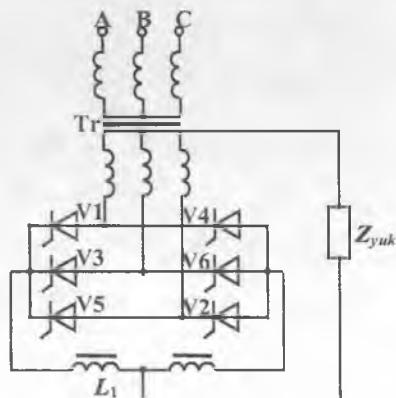Bu sxema o'zgarmas tok tiristorli o'zgartkichning reversiv nol sxemasidan iboratdir. Agar chap guruh tiristorlariga ochilishi uchun signal berilganida, yuklanish  $Z_{yuk}$  dan kuchlanish nol nuqtaga nisbatan musbat ishorali bo'ladi va uning




3.20- rasm. Bir fazali bevosita TChO'ning sxemasi.

o'rtacha qiy'mati  $U_{yuk} = U_{yuk0} \cos \alpha$  bo'lib, bunda:  $\alpha$  – tiristorlarning boshqarish burchagi;  $U_{yuk0}$  – boshqarish burchagi  $\alpha = 0$  bo'lganligi yuklanish  $Z_{yuk}$  dagi kuchlanish.

Endi o'ng guruh tiristorlariga boshqaruv signalari bezilib ochilganda, chap guruh tiristorlari yopilib  $Z_{yuk}$  dagi kuchlanishning ishorasi manfiy bo'ladi. Agar boshqaruv impulsları goh u, goh bu guruh tiristorlariga davriy ravishda yuborib turilganda, yuklanishdagi kuchlanishning ishorasi ham mos ravishda o'zgarib turadi. Shunday qilib, yuklanishda chastotasi tarmoq chastotasidan farqli (unga teng yoki undan kam) chastotali o'zgaruvchan kuchlanish hosil qilamiz. Boshqaruv impulsarning ketma-ketlik davrini o'zgartirib  $U_{yuk}$  ning chastotasi boshqariladi, agar  $\alpha$  boshqaruv burchagini o'zgartirsak,  $U_{yuk}$  ning o'rtacha qiy'mati rostlanadi.

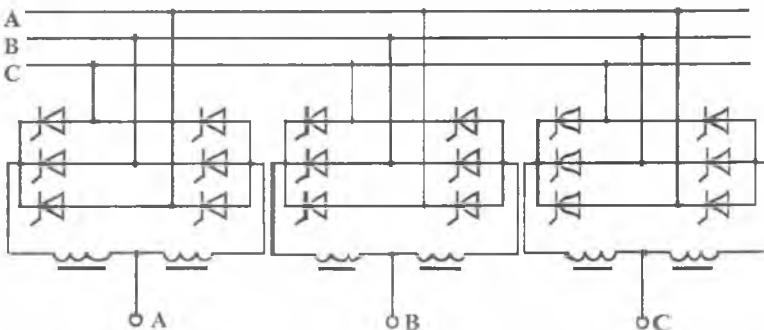
Sanoat qurilmalari elektr yuritmalarida bevosita TChO'arning uch fazali nol sxemalari ko'proq qo'llaniladi va uning prinsipial sxemasi 3.21- rasmda tasvirlangan.



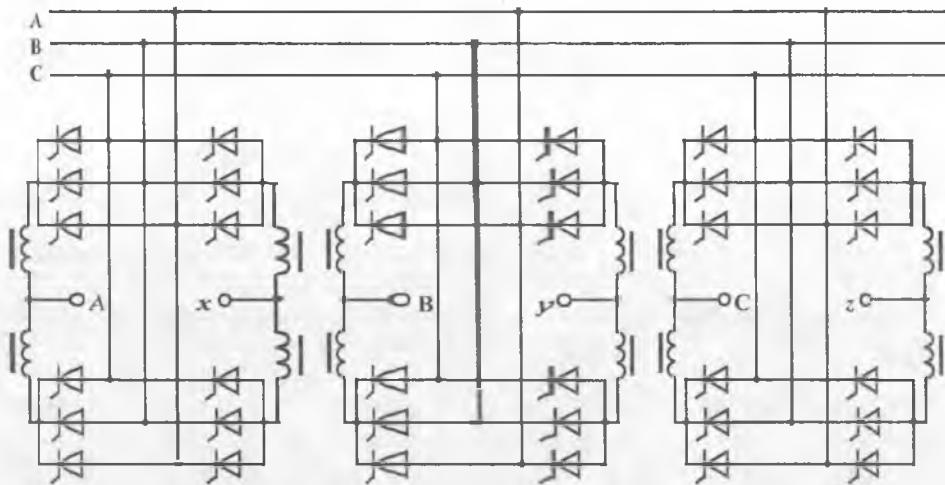3.21- rasmd. Uch fazali nol sxemali bilvosita TChO'ning sxemasi.

Ishchi tiristorlarning soni 18ga teng. Bevosita TChO'ning uch fazali ko'priq sxemali variantda esa ishchi tiristorlarning soni 36 ga teng (3.22-rasm). O'rta va katta quvvatli o'zgaruvchan tok elektr yuritmalarida ushbu sxemali bevosita TChO'ning ishlatalishi iqtisodiy va ekspluatatsion ko'rsatkichlariga bo'yicha o'zini oqlaydi.

Bevosita TChO'arning boshqariv burchagini boshqarish uchun reversiv o'zgarma s tok o'zgartirkichlarida qo'llaniladigan faza siljitim qurilmalardan foyda laniladi. Bevosita TChO'ning ishchi sxemasida tiristorlar kompleksi soniga qarab FSQ lar ham shuncha bo'lishi, ya'ni uch fazali nol sxemali bevosita TChO'lar uchun FSQlar soni oltita bo'lishi talab etiladi.



3.22- rasm. Uch fazali ko'priq sxemali bilvosita TChO'ning sxemasi.

FSQLarni boshqarish uchun chastotasi hamda kuchlanish amplitudasi rostlanuvchan bo'lgan olti fazali simmetrik tizim bo'lishi kerak.

Bevosita TChO' chiqish kuchlanishining formasi to'g'ri burchakli – pog'onali bo'lsa, u holda boshqariluvchi kuchlanish manbayi sifatida to'g'ri burchakli impuls ishlab chiqaruvchi olti fazali «generator»dan foydalaniadi. Bunday «generator» bir fazali generator va impulslar tarqatgich bloklari dan tashkil topgan bo'ladi.

Bevosita TChO'larning asosiy afzalliklari:

1. Tiristorlar quvvatlarining kichikligi va o'zgartkich foydali ish koefitsiyenti yuqori.

2. Tiristorlarni boshqarishda sun'iy kommutatsiya qurilmalarining bo'lmasligi o'zgartkic hning ishonchiligi darajasini orttiradi va og'irlik – o'chov kattaliklarini kamaytiradi.

3. Formasini o'zgartirmagan holda past chastotalarda chiqish kuchlanishlarni olish mumkinligi.

4. Asinxron motorning rekuperativ tarmoz rejimini osonlik bilan hosil qilish mumkinligi.

Bevosita TChO'ning asosiy kamchiliklari:

1. Chiqish kuchlanishi chastota qiyimating chegaralanganligi (tarmoq kuchlanish chastotasiga yaqin va undan katta qiyamatli chastotaga ega bo'lgan kuchlanish hosil qilish mumkin emasligi).


2. Tarmoq quvvat koefitsiyentining past bo'lishi.

3. Ishchi sxemalarda tiristorlar sonining ko‘p bo‘lishi (uch fazali ko‘priks xermalil bilvosita TChO da tiristorlar soni 12 ga teng bo‘lgan holda bevosita TChO da esa tiristorlar soni 36 ga teng).
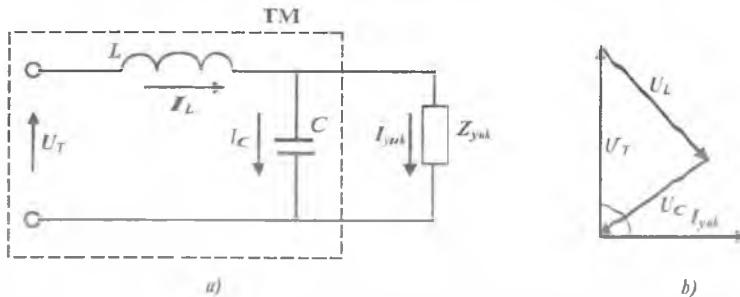
### 3.5. INDUKTIV-SIG‘IMLI PARAMETRIK O‘ZGARTKICHLAR

O‘zgarmas tok tiristorli o‘zgartkichlar kuchlanish manbayi sifatida ishlatalidigan bo‘lsa, yu klanishning tok qiymati o‘zgargan paytda ham kuchlanishning qiymati deyarli o‘zgarmay qolib, uning o‘zgarishi esa faqat vazifalovchi boshqaruv kuchlanishining qiyatigagina bog‘liq bo‘ladi. Ammo bunday TO‘ ma’lum sxemalar asosida, masalan, tok bo‘yicha kritik musbat teskari bog‘lanishli sxema asosida yig‘iladi, kuchlanishning qiymati o‘zgargan holda yuklanishdagi tokning qiymati o‘zgarmay qolib, o‘zgartkich tok manbayi vazifasini bajaradi. Sanoatda tok manbayi o‘zgartkichlari, misol uchun elektr yoy pechlarida yoy tokining qiymatini bir xil ushlab turisha, kabel va sim o‘rovchi qurilmalarining motorlarida bir xil mexanik kuchlanish hosil qilishda, tajriba-sinov stendlarida o‘zgarmas qiyatli moment hosil qiluvchi yuklanish qurilmalarda keng qo‘llaniladi.

Sodda va ishonchli tok manbayi (TB) kuchlanish rezonansi bo‘yicha sozlangan induktiv-sig‘imli TM ning (3.23- a rasmga qarang) ish rejimi quyidagi Kirxgof tenglamalari tizimi bilan ifodalanadi:



3.23- rasm. Bir fazali induktiv-sig‘imli TMning sxemasi (a) va kuchlanishlarning vektor diagrammasi (b).

$$\left. \begin{aligned} I_L Z_L + I_{yuk} Z_{yuk} &= U_c; \\ I_{yuk} Z_{yuk} - I_c Z_c &= 0; \\ I_L - I_c &= I_{yuk}. \end{aligned} \right\} \quad (3.3)$$

(3.3) tenglamalar tizimi  $I_{yuk}$  ga nisbatan yechilganda quyidaqı ifoda hosil bo'ladi:


$$I_{yuk} \left[ 1 + Z_{yuk} \left( \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{Z_L} \right) \right] = \frac{U_c}{Z_L}. \quad (3.4)$$

Bunda  $Z_L = jX_L$ ,  $Z_c = -jX_c$  va  $X_L = X_c = X_R$  ekanligi hisobga olinganda (3.4) tenglama soddalashtirilgan ko'rinishiga keladi:

$$I_{yuk} = \frac{U_T}{jX_R}. \quad (3.5)$$

Bunda  $X_R$  — konde nsator va reaktoring reaktiv qarshiliklarining rezonans qiymatlari,  $U_T$  — manba tarrog'ining kuchlanishi.

Shunday qilib, yuklanis hdagi tokning qiymati o'zgarmas bo'lib,  $Z_{yuk}$  va  $U_{yuk} = I_{yuk} Z_{yuk}$  larga bog'liq bo'lmaydi.  $U_{yuk}$  ning ixtiyoriy qiymati uchun induktiv-sig'imli tok manbayini ng'vektor diagrammasi 3.23-*b* rasmida tasvirlangandek ko'rinishga ega bo'ladi. Bunday TMning afzalligi soddaligidan. Kamchiligi esa yuklagich si fatid a TMga to'g'rilaqich orqali o'zgarmas tok motori ulanganida o'zgarmas tok qiy matining doimiyligi sharti buziladi. Bir fazali TMning kamchilikla ridan biri uzlukli tok rejimining mavjudligi va uning yuklanishga ta'siri sezilarli bo'lishidadir. Bu kamchilikni yo'qotish uchun TMning ko'p fazali sxemalari qo'llaniladi (3.24-*a* rasm).

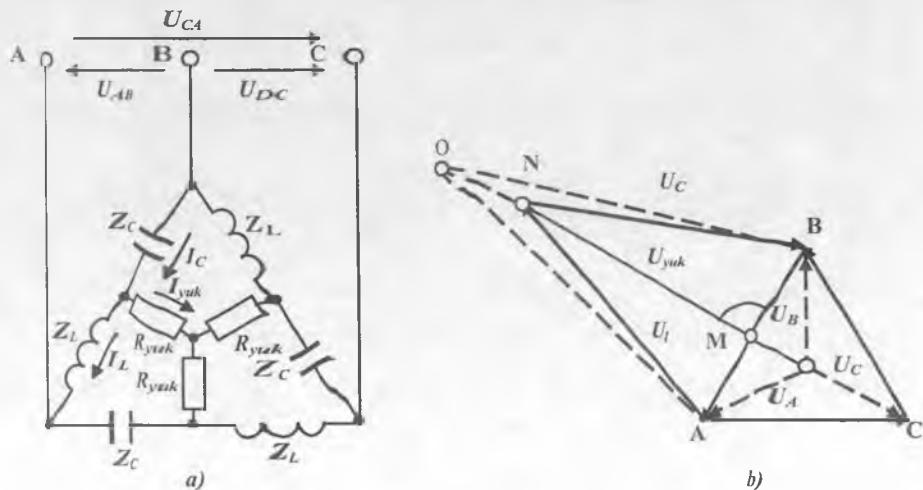

3.24- rasm. Uch fazali irziduktiv-sig'imli TMning sxemasi (*a*) va uning kuchlanishlar diagrammasi (*b*).

Uch fazali TMning ish rejimlarini aniqlash uchun biron-bir fazasi uchun Kirxgof tenglamasini tuzish kifoyadir va bu tenglamalar tizimi (3.3) ko'rinishda bo'ladi.  $I_{yuk}$  ga nisbatan yechimi ifodasini soddashtirib va mos o'zgartirishlardan so'ng  $R_L = 0$  bo'lgan hol uchun quydagi ifodani hosil qilamiz:

$$I_{yuk} = U_t / X_R = \text{const.} \quad (3.6)$$

Burada:  $U_t$  – tarmoqning liniya kuchlanishi;  $X_L = X_c = X_R$  – sig'im va rea ktorlarning reaktiv qarshiliklarining rezonans qiymatlari. 3.24- b rasm-dagi vektor diagram madagi ON yuklanish kuchlanishi vektori godografi ( $U_{yuk} = I_{yuk} R_{yuk}$ ) va  $U_{AB}$  kuchlanishga perpendikular bo'ladi. Yuklanishning qisqa tutashishi, ya'ni  $R_{yuk} = 0$  rejimi tarmoq uchun eng yengil rejim bo'ladi va liniya toki

$$I_I = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{U_L}{Z_L + Z_c} = \begin{cases} 0, & \text{agarda } R_L = 0 \\ \frac{U_L}{\sqrt{3} X_R D_L}, & \text{agarda } R_L \neq 0 \end{cases} \quad (3.7)$$

qiymatga teng bo'ladi.

Yuklanishning salt yurish rejimi, ya'ni  $R_{yuk} = \infty$  favqulodda (avarlya) rejimi bo'lib, ta'minlovchi tarmoqning qisqa tutashuv rejimiga mos keladi:


$$I_I = \sqrt{3} \frac{U_I}{Z_L + Z_c} = \begin{cases} 0, & \text{agarda } R_L = 0, \\ \frac{\sqrt{3} U_I}{R}, & \text{agarda } R_L \neq 0. \end{cases} \quad (3.8)$$

TM ning tashqi tavsifini ifodalovchi tenglamada yuklanishning toki chiqish ko'rsatkichi bo'lib, g'alay onlovchi ta'sir esa yuklanishning kuchlanishi bo'ladi:

$$I_{yuk} + U_{yuk} \frac{1}{X_p D_L} = \frac{U_I}{X_p} \left( 1 + \frac{1}{2\sqrt{3} D_L} \right), \quad (3.9)$$

bunda:  $D_L = \frac{X_L}{R_L}$  – reaktorning asligi.

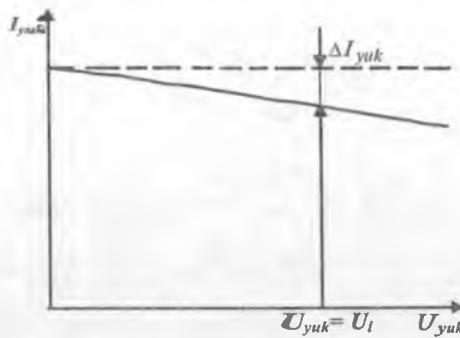Bu tenglamada  $U_{yuk} = 0$  bo'lishi TM tashqi tavsifining salt yurish rejimidagi  $I_{yuk} = I_0$  qiymatini beradi (3.25- rasm).



3.25- rasm. TMning tashqi tafsifi.

Tavsifning nishabligi  $\Delta I_{yuk} = U_l$  bo'lganligi holat uchun statizm orqali aniqlanadi:

$$\delta_I = \frac{\Delta I}{I_0} = \frac{1}{D_L}. \quad (3.10)$$

Reaktorning asligi qancha katta bo'lsa, TMning tashqi tafsifi shuncha bikr bo'ladi. TMlar uchun qo'llaniladigan reaktorlarning asligi, odatda,  $D_L > 100$  bo'lib,  $\delta_I < 1\%$  qiymatga ega bo'ladi.

Kuchlanish rezonansi hoidasi TMlarda qo'llanilib, yuklanish qarshiligining o'sishi bilan reaktor va sig' imda ham kuchlanishning o'sishi kuzatiladi. Shuning uchun TMning reaktoridagi kuchlanishning maksimal qiymatini aniqlash asosiy amallardan biridir. 3.24 - b rasmdagi vektor diagrammadagi  $U_l$  teng yonli  $AN$  uchburchakning  $AN$  tomoni deb qaraladi va bu vektorning qiymati quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$AN = \sqrt{AM^2 + MN^2}$$

va shuningdek, liniya kuchlanishi qiymatining analitik ifodasi esa quyidagi ko'rinishiga ega bo'ladi:


$$U_l = \sqrt{\left(\frac{U_{AB}}{2}\right)^2 + \left(U_{yuk} - \frac{U_A}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{U_l}{2}\right)^2 + \left(U_{yuk} - \frac{U_l}{2\sqrt{3}}\right)^2}. \quad (3.11)$$

Ushbu ifoda asosida yuklanish kuchlanishi 0 dan to  $U_l$  gacha o'zgarganda ham  $U_l$  ning qiymatini  $U_l$  dan kichik bo'lishi va  $U_{yuk}$  qiymatining ushbu diapazon oralig'i ida reaktor tokinining maksimal qiymati yuklanish toki bilan quyidagicha bog'laniganligi aniqlaniladi:


$$I_{L\max} = \frac{U_{L\max}}{X_p} = 0,87 \frac{U_l}{X_p} = 0,87 I_{yuk} \quad (3.12)$$

va uning qiymati yuklanish tokidan kam bo'ladi. Shunday qilib, reaktorning o'lchamilarini belgilovchi quvvati  $U_{L\max} I_L < U_{yuk} I_{yuk}$  tengsizlikdan iborat bo'ladi.

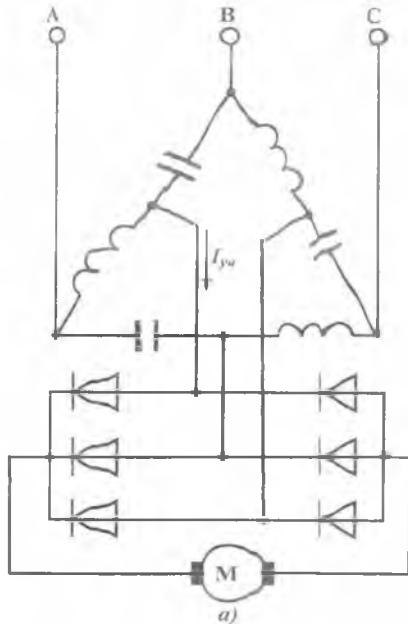Induktiv-sig'imli tok manbalari uchun tipik yuklanish sifatida yakor zanjiri  $T$  Mdan to'g'rilagich ko'priksxemasi orqali ta'minlanuvchi mustaqil qo'zg'alaruvchan o'zgarmas tok motorlari keng qo'llaniladi (3.26- a rasm).



a)

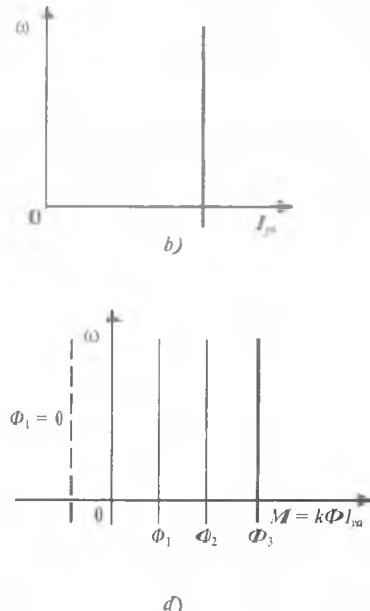

3.26- rasm. TM li o'zgarmas tok elektr yuritmasining sxemasi (a) va uning elektromexanik (b) va mexanik (d) tafsiflari.


Agar reaktorning aktiv qarshiligidini  $R_L = 0$  deb qarasaq, to'g'rilagich nochiziqligining TMga ta'sirini hisobga olmaganimizda yuklanish toki liniya kuchlanishi va reaktoring induktivligiga bog'liq bo'lib qoladi:

$$I_{ya} = k \frac{U_l}{X_p} \approx 1,23 I_{yuk} = \text{const} \quad (3.13)$$

va bu esa yakor zanjiridagi tokning kuchlanishga hamda motoring tezligi waga bog'liq bo'lmaydi (3.26- b rasm). Moto ring momenti ifodasi

$M = k\Phi I_{ya}$  dan ko'rinib turibdiki, yakor tokining  $I_{ya} = \text{const}$  bo'lishi, momentning magnit oqimiga to'g'ri proporsional bo'lishining ta'minlanishi va induktiv-sig'imiли tok o'zgartichchi va o'zgarmas tok motori tiziminинг mehanik tafsiflari  $\Phi$  ning turli qiyrmatlari uchun vertikal to'g'ri chiziqlardan iborat tafsiflari majmuasidan iborat bo'ladi (3.26- d rasm). Shunday qilib, bu elektr yuritma tizimi magnit oqimini rostlovchi o'zgarmas moment manbayi xususiyatiga ega bo'ladi.

Asinxron motorlarning o'zgarmas tok motorlariga nisbatan ishlatalishining osonligi, massa-og'irlik ko'rsatkichlari kichikligi va ishonchlilik darsajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham asinxron motorlar asosida «tok manbayi — motor» elektr yuritma tizimlarini yaratish maqsadga muvofiqdir. Bunday tizimning negizini induktiv-sig'imiли parametrik o'zgartich hosil qilib, u fazal rotorli asinxron motor fazasidagi tokni stabillashga xizmat qiladi. Asinxron motor hosil qila digan aylantirish momenti stator chulg'ami magnit oqimi maydonining o'zgarmas qiymatida rotor tokining haqiqiy qiymatiga to'g'ri proporsional bo'lub, stabillashgan rotor tokini o'zgartirib, unga mos keluvchi  $M = \text{const}$  tafsiflari to'plamini hosil qilish mumkin. Agar elektr yuritma tizimida tezlik bo'yicha mansiy teskari bog'lanish qo'llanilsa, u holda  $\omega = \text{const}$  bo'lgan tafsiflar to'plamini hosil qilishi mumkin bo'ladi.

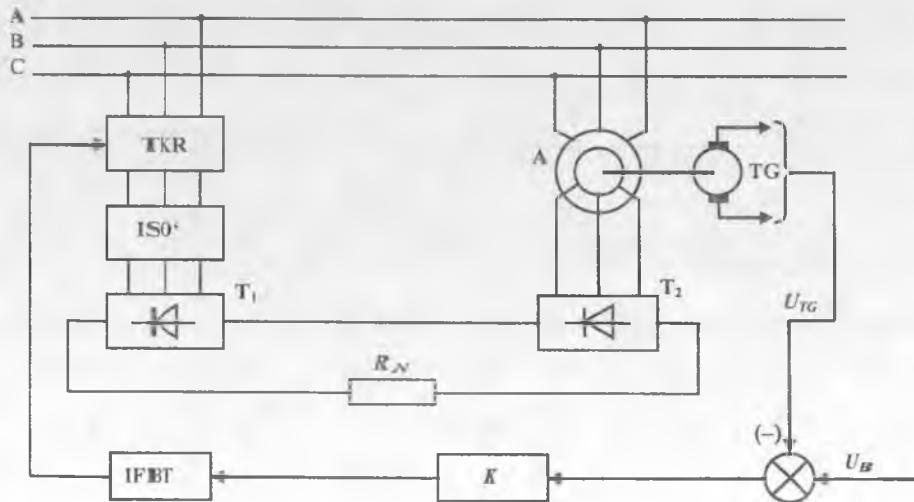

3.27- rasm. «Tok manbayi — asinxron motor» elektr yuritma tizimining funksional sxemasi.

3.27- rasmida «tok manbayi – asinxron motor» elektr yuritma tizimining funksional sxemasi keltirilgan bo‘lib, bunda: ISO‘ – induktiv-sig‘ imli o‘zgartkich, TKR – tiristorli kuchlanish rostagich o‘zgartkichi,  $T_1$  va  $T_2$  – to‘g‘rilagichlar, A – asinxron motor, TG – taxogenerator, IFBT – impuls-faza boshqarish tizimi,  $R_N$  – rotor zanjiridagi aktiv qarshilik,  $K$  – oraliq kuchaytirgich. Rotor zanjiridagi  $R_N$  qarshilik ketma-ket ulangan  $T_1$  va  $T_2$  to‘g‘rilagichlarning ishlashini ta’minlaydi.

Sirpanishning ortishi bilan asinxron motor rotoridan  $R_N$  ga uzatilib so‘nayotgan energiyaning qiymati ham ortadi va shu vaqtida ISO‘ dan uzatilayotgan energiya kamayadi. Bunday energiya taqsimi asinxron motor rotor tomonidan qo‘srimcha qarshilik ulangandek qabul qilinadi.  $R_N$  qarshilikning qiymati quydagicha aniqlanadi:

$$R_N = r_2 \frac{s_{\max} - s_{\min}}{s_{\min}} \frac{K_{2U}}{K_{2I}}, \quad (3.14)$$

bunda:  $s_{\max}$ ,  $s_{\min}$  – sirpanishning maksimal va mininal qiymatlari,  $r_2$  – rotor fazasi chulg‘amining aktiv qarshiligi,  $K_{2U}$  va  $K_{2I}$  –  $T_2$  to‘g‘rilagichning kuchlanish va tok bo‘yicha o‘zgartirish koefitsiyentlari.

Agar elektr yuritma tizimidagi ISO‘, TKR, IFBT va  $K$  – qurilmalarni ine rsiyasiz zvenolar deb qarasak, tezlik bo‘yicha teskari bog‘lanish yo‘q bo‘lgan hol uchun elektr yuritma tizimin holati quyidagi tenglamalar tizimi orqa li ifodalanadi:

$$\left. \begin{aligned} M - M_c &= J_{\Sigma} \frac{d\omega}{dt}; \\ M &= C_M \Phi_1 I_2; \\ K_1 I_{ICU} r_2 &= I_1 r_2 + L_2 \frac{dI_2}{dt}; \\ I_{ISU} &= K_2 U_{vaz}, \end{aligned} \right\} \quad (3.15)$$

bunda:  $M$  – motoring hosil qilayotgan aylantirish momenti;  $M_c$  – yuklanish momenti;  $J_{\Sigma}$  – elektr yuritmaning inersiya momenti;  $\omega$  – motoring burchak tezligi;  $K_1 = \frac{K_{1U}}{K_{2I}}$  –  $T_1$  va  $T_2$  to‘g‘rilagichlarning tok bo‘yicha o‘zgartirish koefitsiyentlarining nisbati;  $K_2 = K_k K_{IFBT} K_{TKR} K_{ISO}$  – tizimning umumiy uzatish koefitsiyenti,  $U_{vaz}$  – tizimning kirish qismiga berilagan vazifalovchi kuchlanish.


Tenglarna tizimi ni urmumiyo ko'rinishga keltirish uchun barcha kattaliklar o'chovsiz nisbiy kattaliklarga keltiriladi. Negizaviy kattaliklar deb,  $M_N$  va  $\omega_N$  larni qabul qilarmiz va ular asosida boshqa negizaviy kattaliklar hisoblanadi:

$$I_{2n} = \frac{M_N}{C_n \Phi_1}, I_{ISU} = \frac{I_{2n}}{K_1}, U_B = \frac{I_{ISO \cdot N}}{K_2}. \quad (3.16)$$

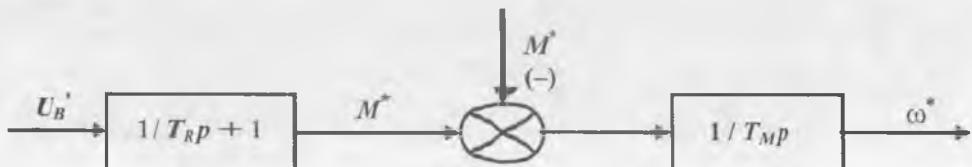(3.15) tenglamani (3.16)-ni hisobga olgan holda qaytadan yoziladi:

$$\left. \begin{aligned} M^* - M_c^* &= T_{MN} \frac{d\omega}{dt}; \\ M^* &= I_2^*; \\ I_{ISO} &= I_2 + T_p \frac{dI_2}{dt}; \\ I_{ISO} &= U_3^*, \end{aligned} \right\} \quad (3.17)$$

bunda:  $T_{MN} = \frac{\omega_N}{M_N}$  — elektromekanik vaqt doimiyligi,  $T_p = \frac{L_2}{r_2}$  — asinxron motor rotorining elektromagnit vaqt doimiyligi,  $L$  — rotor fazasining induktivligi.



3.28- rasm. «Toq manbasi — asinxron motor» elektr yuritmaning ochiq holatining tizim sxemasi.

(3.17) tenglamalar tiziminini yechib, elektr yuritmaning ochiq holati uchun (3.28- rasm) quyidagi tenglamalar hosil bo'ladi:

$$M^* - M_c^* = T_{MN} \frac{d\omega}{dt}; \quad U_{vaz}^* = M^* - T_p \frac{dM^*}{dt}. \quad (3.18)$$

(2.43) tenglamalar tizimini tizimning yopiq holati uchun quyidagi ko'rinishda yozamiz (3.30- rasm):

$$\left. \begin{aligned} M^* - M_c^* &= T_{MN} \frac{d\omega^*}{dt}; \\ U_{kir}^* &= M^* + T_p \frac{dM^*}{dt}; \\ U_{kir}^* &= U_B^* - K_\omega^* \omega^*, \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

bunda:  $K_\omega^* = \frac{K_\omega}{K_{\omega n}}$  – tezlik bo'yicha teskari bog'lanishning o'lchovsiz kat-

taligi;  $K_\omega = \frac{U_{TG}}{\omega}$  – taxogeneratorning uzatish koefitsiyenti,  $K_{\omega n} = \frac{U_{B.N.}}{\omega_n}$ .

Agar chiqish ko'rsat kichi qilib tezlikni olsak, u holda

$$\omega^*(p) = \frac{U_B^*}{(T_p p + 1) T_m p + K_\omega^*} - \frac{M_c^*(p)(T_p p + 1)}{(T_p p + 1) T_m p + K_\omega^*} \quad (3.22)$$

ko'rinishda bo'lib, turg'un rejim uchun esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\omega^* = \frac{U_B^* - M^*}{K_\omega^*}. \quad (3.23)$$

(3.23) dan ko'rinib turibdiki, elektr yuritma yopiq boshqaruvi tizimli bo'lsa, u holda elektr yuritmaning mexanik tavsiflari gorizontallik mexanik tavsiflar to'plamidan iborat bo'ladi (3.29- rasmning gorizontal tavsiflari).

Tavsiflar soni  $U_B^*$  ga to'g'ri proporsional bo'lib, statik tavsifning bikrligi

bir xil bo'ladi va uning qiymati  $\frac{dM^*}{d\omega} = -K_\omega^*$  ga tengdir. Tavsiflarning boshlang'ich qismidagi nochiziqlikning bo'lishi asinxron motorlarning noan'anaviy rejimda ishlashi va konstruktiv alohidaligidan kelib chiqadigan xususiyatidir.

1. *Boshe qariluvchi o'zgaruvchan tok o'zgartirgichlariga qanday o'zgarikichlar kiradi?*
2. *O'zgaruvchan tok kuchlanish rostlagichi qanday asosda ishlaydi?*
3. *Elektromashina chastota o'zgartkichi qanday elektr mashinalardan tashkil topgan?*
4. *Yarëmo'tkazgichli chastota o'zgartkichlar necha turga bo'linadi?*
5. *Bilvosita chastota o'zgartkichi qanday kuch elementilaridan tashkil topgan?*
6. *Avtonom invertorlar qanday vazifani bajaradi?*
7. *Avtonom invertirlarni boshqarish tizimlari qanday asosda shakllanadi?*
8. *Bevosita chastota o'zgartkichi qanday asosda ishlacydi?*
9. *Induktiv-sig'im parametrik o'zgarikichlarining ishlashi qanday fizik hoidisaga asoslangan?*
10. *Induktivlik-sig'im o'zgartkichi va o'zgarmas tok motori tizimining mexanik tavsiflari nima uchun vertikal ko'rinishga ega?*
11. *Nirna uchun induktivlik-sig'im o'zgartkichi va asinxron motor tizimi mexanik tavsiflarining boshlang'ich qismi nochiziqli xarakterga ega?*

## 4-bob. ELEKTROMASHINA KUCHAYTIRGICHLAR

### 4.1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

Elektromashin a kuchaytirgichlari (**EMK**) kollektorli o'zgarmas tok elektromashina turlariga kiradi.

EMKlar qo'llanilgan qo'zg'atish usuliga qarab *bo'ylama magnit maydonini kuchaytiruvchi* va *ko'ndalang magnit maydonini kuchaytiruvchi* turlarga bo'linadi.

Qo'zg'atish magnit oqi mining yo'naliishi mashinaning bo'ylama o'qi bo'yicha yo'naltirilgan bo'ylama magnit maydonini kuchaytiruvchilarga quyidagi EMKlar kiradi:

- 1) mustaqil qo'zg'aluvchan EMK;
- 2) o'zi qo'zg'aluvchan EMK;
- 3) ikki mashinali kuchaytirgichlar;
- 4) ikki kollektorli EMK;
- 5) ikki va uch pog'onali bo'ylama maydonli EMK.

Qo'zg'atish magnit oqi mining yo'naliishi mashinaning ko'ndalang o'qi bo'yicha yo'naltirilgan ko'ndalang magnit maydonini kuchaytiruvchilarga quyidagi EMKlar kiradi:

- 1) yakor chulg'ami dimetrial qadamli bo'lgan EMK;
- 2) yakor chulg'ami yarim dimetrial qadamli bo'lgan EMK;
- 3) magnit tizimi ajratilgan EMK.

EMKniboshqarish quvvatining katta yoki kichikligiga qarab mos ravishda uning massasi va og'irligi ham o'zgaradi. Shuning uchun ham ularning kuchaytirish koeffitsiyentlari EMKlar uchun asosiy ko'satkichdir. EMKlarining kuchaytirish koeffitsiyentlari quvvat, kuchlanish va tok bo'yicha koefitsiyentlaridan tashkil topgan bo'ladi.

EMKning quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti kuchaytirgichning chiqishidagi quvvatning bos hqarish quvvatiga bo'lgan nisbatiga teng:

$$k_p = \frac{P_{ch}}{P_k}. \quad (4.1)$$

EMKning kuchlanish bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti kuchaytirgichning chiqishi zanjiridagi kuchlanishning boshqarish zanjiridagi kuchlanishga bo'lgan nisbatiga teng:

$$k_U = \frac{U_{ch}}{U_k}. \quad (4.2)$$

EMKning tok bo'yicha kuchaytirish koefitsiyenti kuchaytirgichning chiqlishi za njiridagi tokning boshqarish zanjiridagi tokka bo'lgan nisbatiga teng:

$$k_I = \frac{I_{ch}}{I_k}, \quad (4.3)$$

Kuchaytirgichning quvvat bo'yicha kuchaytirish koefitsiyenti esa ikkinchi tomondan kuchlanish va tok bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarining ko'paytnasiga teng:

$$k_P = k_U \cdot k_I. \quad (4.4)$$

EM Klarning quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentlari  
 $k_P = (10^3 \div 10^5)$  salmoqli qiymatlarga ega bo'ladi.

Elektr zanjirlarining vaqt doimiyliklari bilan xarakte rlanadigan EMKning tezkorligi ham uni ishlash jarayonida katta rol o'ynaydi.

Vaqt doimiyliga rostlash jarayonida o'zgarib turadigan magnit maydoni energiyasi qiymati orqali aniqlanadi. Elektr zanjiring vaqt doimiyligi

$$T = \frac{L}{R},$$

bunda:  $L$  – zanjiring induktivligi;  $R$  – zanjiring aktiv qarshiligi.

EM Klar uchun vaqt doimiyligi o'rtacha  $T = 0,02 - 0,2$  s ni tashkil etadi.

EM Klar elektr yuritmalarining avtomatik boshqarish va rostlash tizimlarida asosan quvvat kuchaytirgichi sifatida qo'llaniladi. EMKlarga qo'yiladigan talablardan asosiysi ishonchli ishlashi va tavsiflarining stabil bo'lishi.

Kichik quvvatli elektr yuritmalarnda ko'ndalang maydonli EMKlar qo'llaniladi va ba'zi alohida elektr yuritmalarida o'zi qo'zg'aluvchan EMK lardan foydalaniladi.


Mustaqil qo'zg'aluvchan EMK larning konstruktiv tuzilishi va elektr sxemasi mustaqil qo'zg'aluvchan o'zgarmas tok generatorida farq qilmaydi. Mustaqil qo'zg'aluvchan EMKlarning kuchaytirish koeffitsiyentlari nisbatan past bo'lgani uchun amaliyotda kam qo'llaniladi. Ammo motor tezligini keng dia pazonda rostlash talab etiladigan «generator – motor» tizimida generator mustaqil qo'zg'aluvchan EMK sifatida ishlataladi. Ko'p pog'onalni bo'ylama maydonli EM Klar kichik quvvatli elektr yuritmalarida deyarli qo'llanilmaydi.

#### **4.2. KO'NDALANG MAYDONLI ELEKTROMASHINA KUCHAYTIRGICH HINING ISHLASH ASOSI**

Ko'ndalang maydoni EMK learning yakorida hosil qilinadigan ko'ndalang magnit oqimi asosiy qo'zg'atish magnit oqimi bo'ladi.

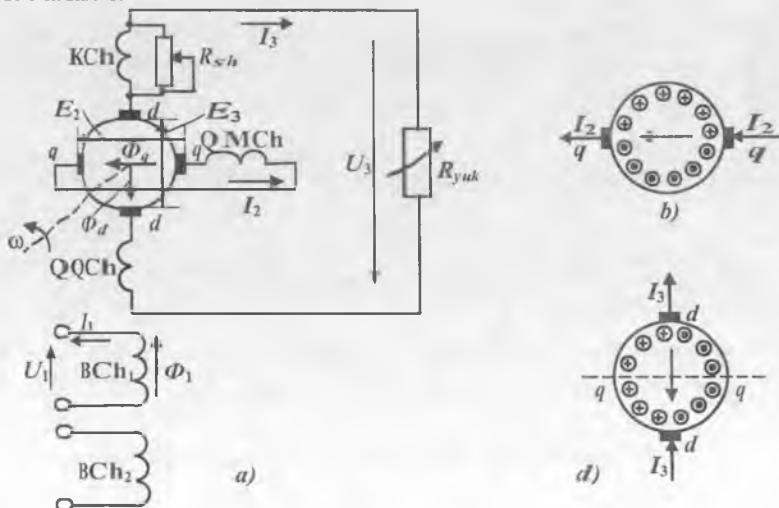4.1- a rasmida ko'n dalang maydonli EMKnning sxemasi keltirilgan. Ko'ndalang maydonli EMK ko nistruktiv jihatdan o'zgarmas tok ge neratori tarzida tayyorlangan bo'lib, farqi esa mashinaning ko'ndalang *qq* o'qi bo'yicha qo'shimcha komplekt cho'tkalar o'ngatilgan va ularning uchilari qisqa tutashtirilgan. EMKnning statorida bir qancha chulg'amlar joylashtirilgan. Qutblarning bo'ylama *dd* o'qi bo'yic ha boshqarish chulg'amlari BCh joylashgan (odatda bu chulg'amlarning soni ikki yoki to'rtga teng bo'ladi). Xuddi shu o'qda kompensatsiyalovchi chulg'am KCh ham joylashtiriladi. Ku chaytir-gichning kompensatsiya lash darajasi ni rostlash maqsadida bu chulg'amga parallel o'zgaruvchan qarshilik  $R_{ch}$  ularangan.

Kommutsiya jarayonini yaxshilash uchun shu zanjirga qo'shimcha qutblarning chulg'ami QQCh u langan. Ba'zi hollarda kommutatsiya jarayonini yaxshilash maqsadida kichik qarshilikka ega bo'lgan ko'ndalang zanjirga yakor bilan ketma-ket ko'ndalang qo'shimcha magnitlovchi chulg'ami QMCh ular nad i.



4. 1- rasm. Ko'ndalang maydonli EMK ning sxemasi (a), yakordagi ko'ndalang maydon hosil qiluvchi tokning yo'nalishi (b) va bo'ylama maydon hosil qiluvchi tokning yo'nalishlari (d).

EMKn ing ishlash asosini ko'rib chiqamiz. Harakatga keltiruvchi motor  $\omega = \omega_H$  tezlik bilan uning yakorini aylantirmoqda va BCh lardan biriga  $U_1$  o'zgamas tok kuchlanishi berilgan. Shunda uncha katta bo'lmagan qo'zg'atish magnit oqimi  $\Phi_1$  ta'sirida yakorning ko'ndalang zanjiri  $qq$  da EYuK  $E_2 = k_M \omega \Phi_1$  hosil bo'ladi va uning qiyrnati ham mos ravishda kichik bo'ladi ( $k_M$  – mashinaning konstruktiv koeffitsiyenti). Yakorning ko'ndalang zanjiri kichik qarshilikka ega bo'lgani uchun ham undan o'tayotgan tok  $I_2$ , ning qiymati katta bo'ladi.

4.1- b rasmida ko'ndalang magnit oqimi  $\Phi_q$  ni hosil qiluvchi tok  $I_2$  ning yakor o'tkazgichlaridan o'tish yo'li ko'rsatilgan. Bu magnit oqim ta'sirida yakorning bo'ylama zanjiri  $dd$  da  $E_3 = k_M \omega \Phi_q$  hosil bo'ladi va bu EYuK bo'ylama cho'tkalarning uchlariga uzatiladi. EYuK  $E_3$  ta'sirida  $I_3$  toki yuzaga kela di va natijada yuklanish  $R_{yuk}$  da kuchlanish pasayishi  $U_3$  sodir bo'ladi.

4.1- d rasmida boshqaruva magnit oqimi  $\Phi_d$  ga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ylama magnit oqimi  $\Phi_d$  ni hosil qiluvchi tok  $I_3$  ning yakor o'tkazgichlaridan o'tish yo'li ko'rsatilgan. Agar o'z vaqtida chora ko'rilmasa katta qiymatdagi  $\Phi_d$  magnit oqimi kuchaytirgichni magnitsizlashtirishi va hech qanday kuchaytirish sodir bo'lmashigi mumkin. Bo'ylama magnit oqimini kompensatsiyalash (muvozanatlashtirish) uchun statorda kompensatsiya chulg'ami KCh joylashtirilgan.

Yakorning bo'ylama magnit oqimi  $\Phi_d$  magnit yurituvchi kuch (MYuK)ga proporsional

$$F_d = I_3 \omega_{ya}, \quad (4.5)$$

bunda:  $\omega_{ya}$  – yakor chulg'ami parallel shoxobchalaridagi o'ramlar soni.

Bo'ylama MDS  $F_d$  va unga proporsional bo'lgan magnit oqimi  $\Phi_d$  ning o'zgarishi tok  $I_3$  ga bog'liq ekanligi (4.5)dan ko'rinish turibdi, ya'ni uning qiymati yuklanish  $R_{yuk}$  ning qiyatiga bog'liq. Agar kompensatsiyalovchi chulg'am (KCh)ning MYuK  $F_k$  ham tok  $I_3$  ga bog'liq bo'lgandagina bu chulg'amning kompensatsiyalash xususiyati sa marali bo'ladi. Shuning uchun KCh chulg'ami mashinaning bo'ylama zanjiriga yakor chulg'amiga ketma-ket ulanadi. Shunda kompensatsiyalovchi chulg'am hosil qilayotgan MYuK

$$F_k = I_3 \omega_K, \quad (4.6)$$

bunda:  $\omega_K$  – kompensatsiyalovchi chulg'amning o'ramlari soni.

Kuchaytirgichning ko'mpensatsiyalanganlik darjasи quyidagi kompensatsiyalash koeffitsiyenti bilan aniqlanadi:

$$k = F_k / F_d. \quad (4.7)$$

EMKning ish rejimlarini:

1)  $k = 1$ , mashina to'liq kompensatsiyalangan, ya'ni yakorning bo'ylama va kompensatsiya chulg'ami MYuKlar o'zaro teng;

2)  $k > 1$ , mashina to'liq kompensatsiyalanganmagan, ya'ni yakorning bo'ylama MYuK kompensatsiya chulg'ami MYuKidan katta;

3)  $k < 1$ , mashina to'liq o'ta kompensatsiyalangan, ya'ni yakorning bo'ylama MYuK kompensatsiya chulg'ami MYuKidan kichik.

Odatda, EMKlar ozgina o'ta kompensatsiyalangan holda ishlab chiqariladi, ya'ni kompensatsiyalash koeffitsiyenti  $k = 1,05$  bo'ladi.

### 4.3. KO'NDALANG MAYDON LI ELEKTROMASHINA KUCHAYTIRGICHNING ASOSIY TAVSIFLARI

EMKning asosiy ko'rsatkichi uning quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentidir. Ko'ndalang maydonli EM Klar ikki bosqichli kuchaytirgich bo'lgani uchun ham ularning quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentining qiymati yuqori bo'ladi. Birinchi kuchaytirish bosqichi bu **boshqarish chulg'ami – ko'ndalang cho'tkalarning qisqa tutashirilgan zanjiri** bo'sha, ikkinchi kuchaytirish bosqichi esa **ko'ndalang cho'tkalarning qisqa tutashirilgan zanjiri – bo'ylama cho'tkalarning chiqish zanjiri** bo'ladi. Shuning uchun ham kuchaytirgichning quvvat bo'yicha umumiy kuchaytirish koeffitsiyenti har ikkala kuchaytirish bosqichlari kuchaytirish koeffitsiyentlari ning ko'paymasidan iborat bo'ladi:

$$k_P = k_{P1} k_{P2} = \frac{U_3 I_3}{U_1 I_1} = \frac{I_3^2 R_{yuk}}{I_1^2 R_1}, \quad (4.8)$$


bunda:  $R_1$  – boshqarish chulg'aming aktiv qarshiligi.

Har bir bosqichdag quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentlari mashinaning asosiy ko'rsatkichlari va yuklanishning qiymatlari asosida aniqlanishi mumkin.

Shuni alohida qayd qilish kerakki, ko'ndalang maydonli EMKlarning quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentining qiymati magnit tizimining to'ymaganlik darjasiga qancha past bo'lsa va aylanish tezligi qancha yuqori bo'lsa shuncha katta bo'ladi. Tezlikni haddan tashqari orttirib yuborish kommutatsiya sharoitini yomo'nlashtishiga olib keladi. Shuningdek, quvvat bo'yicha


kuchaytirish koeffitsiyenti boshqarish chulg'ami va ko'ndalang zanjirlarning vaqt doirniyliklariga to'g'ri proporsionaldir.

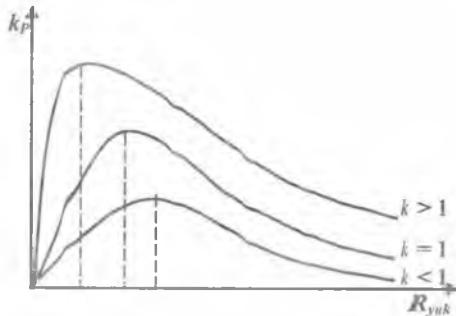Ko'ndalang maydonli EMKning qvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiye ni ning qiyamatiga kuchaytirgichning kompensatsiyalariganlik darjasи va yuylanish qarshiligidir ta'siri kattadir (4.2- rasm).



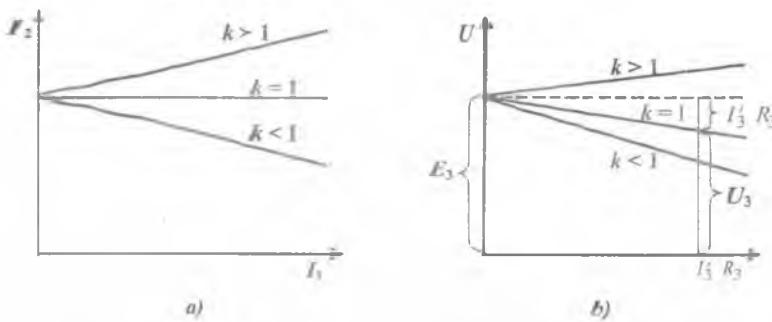4.2- rasm. Ko'ndalang maydonli EMK qvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyentining yuklanish qarshiligidiga bog'liqlik tavsifi.

Ko'ndalang maydonli EMKning *tashqi va boshqaruv tavsiflari* uning asosiy statik tavsiflaridir. Kuchaytirgichning tashqi tavsiflari deb, boshqaruv chulg'ami **dag'i** kuchlanishning hamda aylanish tezligining o'zgarmas qiyamatlarida, ya'ni  $U_1 = \text{const}$  va  $\omega = \text{const}$  qiyatlaridagi quriladigan  $I_2 = f(I_3)$  va  $U_3 = f(I_3)$  tavsiflarga aytildi (4.3- rasm).



4.3- rasm. Ko'ndalang maydonli EMKning tashqi tavsiflari.

4.3- a rasmida ko'ndalang zanjirdagi tok  $I_2$  ning bo'ylama zanjir toki  $I_3$ , ya'ni **yuklanish** toki ta'sirida o'zgarishi tavsiflari berilgan. Bu tavsiflar kompensatsiyalashning har uchala holatlari uchun qurilgan bo'lib,  $k = 1$  bo'lganida

mashinaning bo'ylama o'qi bo'ylab faqat boshqaruv chulg'amining MYuK ta'sir etgani uchun tok  $I_2$  ning qiymati  $I_3$  ga bog'liq bo'lmay o'zgarmasligicha qoladi.  $k > 1$  bo'lganida mashinaning bo'ylama o'qi bo'ylab boshqaruv chulg'ami MYuK dan tashqari kompensatsion chulg'am MYuK ning bir qismi ham ta'sir etgani uchun o'zgartirichning tashqi tavsifi  $I_3$  ortgani sari chiziqli ortib boradi.  $k < 1$  bo'lganida esa mashinaning bo'ylama o'qi bo'ylab yakor bo'ylama maydonining bir qismi va kompensatsion chulg'am kompensatsiyala nmagan MYuK ta'sir etgani uchun o'zgartirichning tashqi tavsifi  $I_3$  ortgani sari chiziqli kamayib boradi.

Keltirilgan tashqi tavsiflar asosida kuchaytirgichni kerakli darajadagi kompensatsiyaga rostlash mumkin bo'ladi.

4.3- b rasmida kucha ytgichning uchala kompensatsiyalash holatlari uchun tashqi tavsiflari  $U_3 = f(I_3)$  keltirilgan.

Chiqish kuchlanishi yuklanishi qarshiligidagi to'liq kompensatsiyalaniganida

$$U_3 = E_3 - I_3 R_3, \quad (4.9)$$

bunda:  $E_3$  – salt yurishi EYUk.

$k = 1$  holati uchun kuchaytirgichning kuchlanishi tok  $I_3$  ortishi bilan kamayib boradi va uning qiymati EYUk  $E_3$  dan EMKning bo'ylama zanjiri ichki qarshiligi  $R_3$  dagi kuchlanish pasayishi qiyamatiga farq qiladi.


$k > 1$  holati uchun kuchaytirgichning kuchlanishi tok  $I_3$  ortishi bilan o'zgarmasdan qolishi yoki oshishi mumkin.

$k < 1$  holati uchun kuchaytirgichning kuchlanishi tok  $I_3$  ortishi bilan  $k = 1$  holatidagiga nisbatan kamayish shiddati tezroq bo'ladi.

EMKning boshqaruv tavsiflari burchak tezligi

$\omega = \text{const}$  va  $R_{yuk} = \text{const}$  bo'lganidagi chiqish kuchlanishi va tokining boshqaruv tokiga bog'liq ravishda o'zgaradigan tavsiflariiga aytildi (4.4- rasm).

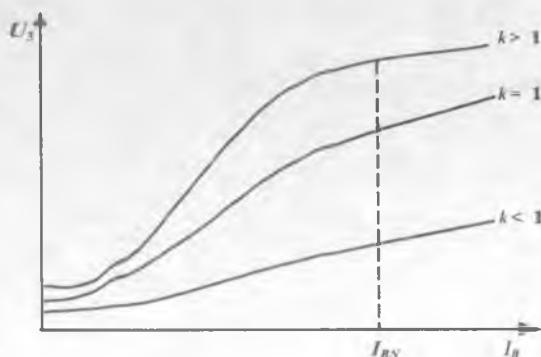Bu tavsiflarning ko'rinishi mashinaning magnitlanish tavsifining shakliga bog'liqdır. Kichik boshqaruv to klarida tavsiflarning nochiziqli bo'lishi va mos ravishda kuchaytirish



4.4- rasm. Ko'ndala ng maydonli EMKning boshqaruv tavsiflari.

koeffitsiyentlarning o'zgaruvchan bo'lishi mavjud qoldiq EYuK bilan izohlanadi. Katta qiyamatli boshqaruv toklarida tavsiflarning shuningdek, ko'rsatkichlarga ega bo'lishi esa magnit tizimining to'yinishi bilan bog'liqdir.

EMK larning tezkorligi elementlarning vaqt doimiyliklari orqali aniqlanadi:

$$1) \text{ boshqaruv chulg'ami uchun } T_1 = \frac{L_1}{R_1};$$

$$2) \text{ ko'ndalang zanjir uchun } T_2 = \frac{L_2}{R_2};$$

$$3) \text{ bo'ylama zanjir uchun } T_3 = \frac{L_3}{R_3 + R_{yuk}};$$

$$4) \text{ kompensatsiyalash konturi uchun } T_K = \frac{L_K}{R_K}.$$

Agar am alda  $R_{yuk} \gg R_3$  ekanligini va vaqt doimiyligi  $T_3$  qiymatining qolgan uch vaqt doimiyilari qiyamatlaridan ancha kichikligidan kelib chiqqan holda uning qiymatini hisobga olmaslik mumkin. Kuchaytirgichning tezkorligiga statori da joylashgan chulg'amlarning o'zaro ta'siri hamda ularning yakorda joylashgan chulg'am bilan ta'sirlari katta rol o'ynaydi.

O'tkinchi jarayonlarni hisoblashda chulg'amlarning barcha o'zaro ta'sirlarini hisobga olishiga hojat yo'q, chunki ko'pgina hollarda ularning ta'sirlari sezilarli bo'lmaydi.

Agar boshqaruv chulg'ami bilan kompensatsion chulg'amlarining o'zaro magnitli bog'lanishi koeffitsiyentini birga teng deb qarasak, u holda EMK ning kirishidagi kuchlanishning vaqt bo'yicha o'zgarishi differensial tenglamasini operator ko'rinishda quyidagicha yozish mumkin:

$$K_U U_1 = (T_1 + T_K) T_2 p^2 e_3 + (T_1 + T_2 + T_K) p e_3 + e_3. \quad (4.10)$$

Ko'ndalang maydonli EMK ning uzatish funksiyasi (4.10) tenglama asosida quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$W(p) = \frac{e_3}{U_1} = \frac{k_U}{1 + (T_1 + T_2 + T_K)p + (T_1 + T_K)T_2 p^2}. \quad (4.11)$$

Ko'ndalang maydonli EMK larning asosiy afzalliliklari:

- 1) quvvat bo'yicha kuchaytirish koeffitsiyenti yuqori;
- 2) kirish zanjiri quvvati kichik;

- 3) tezkorligi yetarli darajada, ekvivalent elektromagnit vaqt doimiyligi  $0,1 - 0,2$  s ni tashkil etadi;
- 4) ishonchli va uzoq muddat ishlashi yetarli darajada hamda quvvati keng oraliqda o'zgaradi;
- 5) kompensatsiyalash darajasini rostlab tavsiflarini o'zgartirish imkonibor.

Ko'ndalang maydonli EMK larning asosiy kamchiliklari:

- 1) quvvatlari bir xil bo'lgan holda uning og'irligi va o'lcham ko'rsatkichlari o'zgarmas tok generatorlarninga nisbatan kattaroq;
- 2) gisterezis hisobiga qoldiq kuchlanishning bo'lishi.

### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. O'zgarmas tok mashinasi qanday holda generator bo'lib ishlaydi?
2. Elektromashina kuchaytirgichining o'zgarmas tok generatoridan farqi nimada?
3. Elektromashina kuchaytirgichlari necha turga bo'linadi?
4. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichidagi hosil qilindigan ko'ndalang magnit maydon nima uchun kerak?
5. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichining qaysi ko'rsatkichlari bo'yicha kuchaytirish koefitsiyentlari hisoblanadi?
6. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichining boshqaruvtavsifi qanday quriladi?
7. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichining tezkorligi qanday vaqt doimiyliklari bog'liq?
8. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichi tashqi tavsifining nishabligi qanday ko'rsatkichlarga bog'liq?
9. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichining quvvat bo'yicha kuchaytirish koefitsiyenti tavsifi yuklanish qarshiligi bilan qanday bog'langan?
10. Ko'ndalang maydonli elektromashina kuchaytirgichining asosiy afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?

## 5-bob. TAXOGENERATORLAR

### 5.1. UMUMIY MA'LUMOTLAR

Generator rejimida ishlaydigan va aylanish tezligini proporsional elektr signaliga o'zgartiruvchi mikromashinalar **taxogeneratorlar** deb ataladi. Bunda taxogene ratorning kirish kattaligi — valning aylanish tezligi  $\omega$  chiqish kattaligi — kuchlanish  $U_{chiq}$  ga o'zgartiriladi.

Ideal taxogene ratorning chiqish tavsifi tenglamasi quyidagi umumiy ko'rinishga ega

$$U_{chiq} = k_{KC} \omega = k_{KC} \frac{d\Theta}{dt}. \quad (5.1)$$

Bunda:  $\Theta$  — taxogenerator rotorining burilish burchagi;  $k_{KC}$  — statik kuchaytirish koefitsienti.

(5.1) tenglamadan ko'rinish turibdiki, agar funksiyani ratorning burilish burchagi ko'rinishida berilsa, u holda taxogeneratordan elektromexanik differensiallovchi qurilma sifatida ham foydalanish mumkin.

Konstruksiysi va ishslash asosiga ko'ra taxogeneratorlar **o'zgarmas tok** va **asinxron** (sinxron taxogeneratorlar esa deyarli qo'llanilmaydi) guruhlarga bo'linadi.

Taxogeneratorlarga qo'yildigan asosiy talablar:

- 1) amplituda bo'yicha minimal xatolik, ya'ni chiqish tavsifining chiziqli bog'lilikdan farqlanishi;
- 2) minimal fazalar xatoligi, ya'ni taxogenerator ish rejimi o'zgargandagi chiqish kuchlanishi fazasining minimal o'zgarishi;
- 3) kuchaytirish koefitsiyentining yuqori bo'lishi;
- 4) rotori inersiya momenining kichik bo'lishi;
- 5) elektromagnit vaqt doimiyligining kichik bo'lishi.


Amplituda bo'yicha xatoli  $\Delta U$  ning qiymati ideal chiqish tavsifidagi aylanish tezligiga mos keluvchi chiqish kuchlanishi bilan haqiqiy chiqish kuchlanishi farqini bildiradi.

Faza bo'yicha xatolik  $\Delta \beta$  ning qiymati qo'zg'atish kuchlanishi vektori va ideal taxogeneratorning chiqish kuchlanishi vektori orasidagi aylanish tez-

ligiga bog'liq bo'lmasagan burchak  $\beta$  bilan haqiqiy burchak qiymati orasidagi farqni bildiradi.
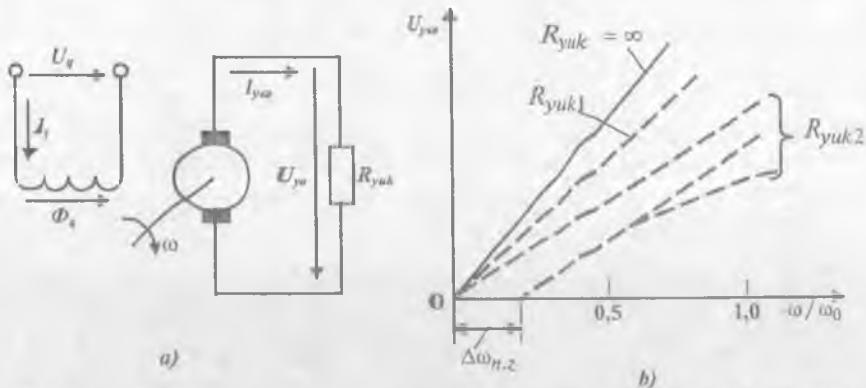
## 5.2. O'ZGARMAS TOK TAXOGENERATORLARI

O'zgarmas tok taxogeneratorining ishlashi asosi va konstruktiv tuzilishi jihatidan mustaqil qo'zg' aluvchan yoki o'zgarmas magnitli qo'zg' aluvchan o'zgarmas tok kollektorli mashinalardan farq qilmaydi (5.1- a rasm).



5.1- rasm. O'zgarmas tok generatorining sxemasi va chiqish tavsiflari.

Qo'zg'atish magnit oqimi  $\Phi$  ning va yuklanish  $R_{yuk}$  larning o'zgarmas qiymatlarida yakori uchidagi kuchlanish  $U$  ning yakor aylanish tezligi  $\omega$  ga bog'liq o'zgarishi tavsifi o'zgarmas tok generatorining chiqish tavsifi deyildi. Taxogenerator yakorida hosil qilinadigan EYUK quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$E_{ya} = k_E \omega = k_E \frac{d\Theta}{dt}, \quad (5.2)$$

bunda:  $k_E = k\Phi$  – mashina doimiyligi;  $k$  – mashinaning konstruktiv koefitsiyenti.

(5.2) ifoda taxogeneratorning yakor zanjiri uziq holdagi salt yurishdagi chiqish tavsifidir. Bu chiziqli tavsif ( $R_{yuk} = \infty$ ) 5.1- b rasmida tasvirlangan.

Qo'zg'atish magnit oqimining o'zgarmas qiymatida taxogenerator yakori uchlarini ma'lum ichki qarshilikka ega bo'lgan elektr o'chov asbobi yoki qurilmaga ulanganida chiqish kuchlanishi yakor EYUKdan yakor zanjirdagi kuchlanish pasayishi qiymatiga kam bo'ladi:

$$U_{ya} = E_{ya} - I_{ya} R_{ya.z}, \quad (5.3)$$

bunda:  $I_{ya}$  – yakor toki;  $R_{ya.z}$  – yakor zanjirining aktiv qarshiligi.

5.1- b rasmda yuklanish qarshiligining ikki  $R_{yuk1} > R_{yuk2}$  qiymatlari va cheksiz bo'lgan hollari uchun taxogeneratorning tashqi tavsiflari keltirilgan.  $\Delta\omega_{n.z}$  – kuch haytirish koefitsiyenti va cho'tkalarning qanday metalldan yasalganligiga bog'liq bo'lgan taxogeneratorning nosezgizlik zonasasi.

O'zgarmas tok taxogeneratorlarning asosiy afzalliklari:


- 1) chiqish tafsifining yuqori darajada chiziqliligi;
- 2) faza bo'yicha xatolikning yo'qligi.

O'zgarmas tok taxogeneratorlarning asosiy karnchiliklari:

- 1) kollektor – cho'tka tizimida sirpanuvchi kontaktning hosil bo'lishi;
- 2) radioto'siqlardan himoyalash va chiqish kuchlanishi pulsatsiyalarini silliqlash uchun filtrlardan foydalanishning zarurligi;
- 3) konstruksiyasining murakkabligi va tammarxinining yuqoriligi.
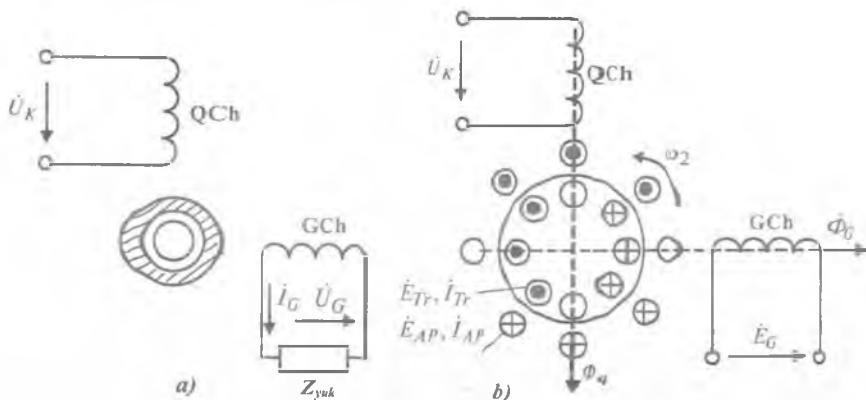
### 5.3. ASINXRON TAXOGENERATORLAR

Avtomatika va hisoblash-yechish qurilmalarida konstruktiv tuzilishi nomagnit ichi bo'sh rotorli ijrochi asinxron mashinadan farq qilmaydigan asinxron generatorlar ishlataladi.



5.2- rasmda asinxron taxogeneratorning sxemalari.

5.2- a rasmda asinxron taxogeneratorning sxemasi tasvirlangan. Asinxron taxogeneratorning statorida joylashgan qo'zg'atish chulg'ami (QCh)ga

amplitudasi va chastotasi o'zgarmas bo'lgan qo'zg'atish kuchlanishi  $U_Q$  beriladi. Taxogenerator statorida joylashgan ikkinchi chulg'am generator chulg'arni (GCh) deb ataladi va uning uchlaridan chiqish signali  $U_G$  olinadi. Umuman olganda bu chulg'am tashqi yuklanish qarshiligi  $R_{yuk}$  bilan tutashgan bo'ladi.

Asinxron generatorning ishlashini 5.2-*b* rasmdagi ekvivalent sxemasiga asosida ko'rib chiqamiz. Ishlash asosini ta hlil qilishni soddalashtirish maqsadida rotorini ma'lum sonli o'ramlarning uchlarini o'zaro qisqa tutashtirilgan va tashqi generator chulg'ami (GCh)ni tashqi qarshilikka ulanmagan deb qabul qilamiz. Rotori qo'zg'almash holda bo'lganida taxogeneratorni transformator deb qarash mumkin, bunda birlamchi chulg'am deb QCh ni olsak, ikkilamchi chulg'am deb rotor chulg'amini olish mumkin. QCh chulg'ami hosil qiladigan EYuK rotorini kesib o'tishi natijasida uning o'ramlarda transformator EB K  $E_{Tr}$  ni (shartli ravishda ichki o'ramlar halqasida ko'rsatilgan) yuzaga keltiradi. Rotor qisqa tutashtirilgan bo'lgan uchun bu o'ramlardan transformator toki  $I_{Tr}$  o'tib qo'zg'atish chulg'ami (QCh)ning magnit oqimiga teskari yo'nalgan magnit maydonini yuzaga keltiradi. Natijada chastotasi qo'zg'atish kuchlanishi chastotasiga mos bo'lgan qo'zg'atish o'qida magnit oqimlarining natijaviy magnit oqimi  $\Phi_Q$  o'rnatiladi. Qo'zg'atish o'qida o'rnatilgan magnit oqimi vektorining yo'nalishi generator o'qiga perpendikular bo'lgan uchun generator chulg'amidagi EYuK  $E_G$ ning qiymati nolga teng bo'ladi.

Taxogenerator rotori  $\omega_2$  burchak tezlik bilan harakatga keltiriladi. Taxogenerator rotori simmetrik bo'lgan uchun transformator EYuK qiymati o'zgarmasdan qoladi. Qo'zg'atish o'qidi rotor to'xtatilgan holdagidek rotor tezligiga bog'liq bo'lidan magnit oqimi ta'sirida bo'ladi. Rotor o'ramlarini bu magnit oqimida aylanadi va natijada bu o'ramlarda aylanish EYuK hosil bo'ladi:

$$\dot{E}_{ayl} = k \omega_2 \Phi_q, \quad (5.4)$$

bunda:  $k$  – mashinaning konstruktiv ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lgan koefitsiyent.

(5.4) ifodadan ko'rinish turibdiki,  $\Phi_q = \text{const}$  bo'lganida  $E_{ayl}$  ning qiymati rotoning aylanish tezligi bilan chiziqli bog'langan va uning chastotasi qo'zg'atish kuchlanishi chastotasiga tengdir. EYuK  $E_{ayl}$  ta'sirida rotor chulg'amidan  $\dot{I}_{ayl}$  oqadi va generator chulg'ami o'qi bo'ylab  $\dot{\Phi}_G$  oqimi ni yuzaga keltiradi.  $\dot{I}_{ayl}$  tokining qiymati to'g'ridan-to'g'ri  $E_{ayl}$  ga bog'liq

bo‘lgani uchun ham bu tok hosil qilgan magnit  $\Phi_G$  ning qiymati rotorning aylanish tezligi  $\omega_2$  ga to‘g‘ri proporsional bo‘ladi. Magnit oqimi  $\Phi_G$  generator GCh da transformator EYuK  $E_G$  ni hosil qiladi va uning haqiqiy qiyrnati quyidagi tenglama bilan aniqlanadi:

$$E_G = 4,44 k_{chul,g} w_G f \Phi_G, \quad (5.5)$$

bunda:  $w_G$  — generator chulg‘ami (GCh)ning o‘ramlar soni;  $k_{chul,g}$  — generator chulg‘ami (GCh)ning chulg‘am koefitsiyenti.

$\Phi_G$  ning qiymati rotor aylanish tezligiga to‘g‘ri proporsional bo‘lgani uchun

$$\Phi_G = k_l \omega_2,$$

(5.5) tenglamani o‘zgartirilib, quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$E_G = k_G \omega_2 = k_G \frac{d\Theta}{dt}, \quad (5.6)$$

bunda:  $k_G = 4,44 k_{chul,g} w_G f k_l$ ;  $k_l$  — taxogeneratorning konstruktiv ko‘rsat-kichilari va qo‘zg‘atish kuchlanishiga bog‘liq bo‘lgan koefitsiyent.


(5.6) tengla maning tahlili shuni ko‘rsatadiki, taxogeneratorning EYuK  $E_G$  ning qiymati taxogenerator rotori aylanishi tezligiga to‘g‘ri proporsional ekanligini bildiradi.

Asinxron taxogeneratorning tashqi tavsifini nisbiy kattaliklarda, ya’ni generator chulg‘ami chiqishidagi kuchlanishning qo‘zg‘atish chulg‘amiga berilayotgan qo‘zg‘atish kuchlanishiga nisbati  $U_G/U_Q$  ning rotor tezligining nisbiy o‘zgarishi  $\omega_2/\omega_1$  (bunda:  $\omega_1$  — sinxron tezlik) ga bog‘liq tavsifi 5.3- a rasmda keltirilgan.

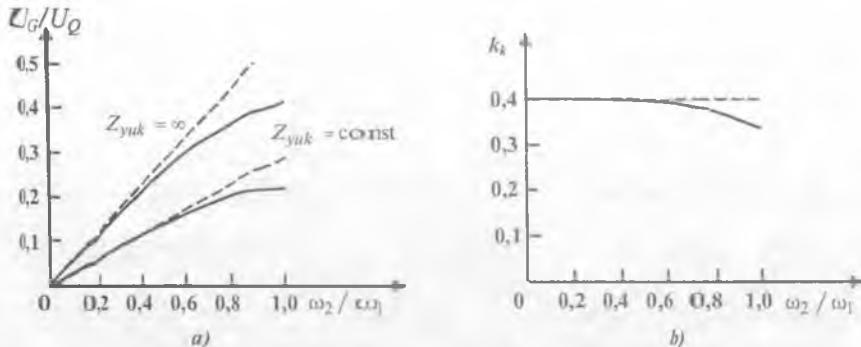- 5.3- b rasmda asinxron taxogeneratorning statik kuchaytirish koefitsiyenti  $k_k = dU_G / d\omega_2$  ning rotor aylanish tezligi  $\omega_2/\omega_1$  ga bog‘liq o‘zgarish tavsifi berilgan. Tavsifdan ko‘rinib turibdiki, rotor tezligining ortishi bilan real statik kuchaytish koefitsiyentining kamayishi chiqish zanj iridagi aktiv va reaktiv qarshiliklar ta’sirida hamda qoldiq EYuK ning mavjudligi natijasida ro‘y beradi.

Asinxron taxogeneratorlarning o‘zgarmas tok taxogeneratorlariga nisbatan asosiy afzalliklari: sirpanuvchi kontaktlarning yo‘qligi sababli ishonch-lilik darajasi yuqori; ish jarayonida radioto‘siq elektromagnit to‘lqinlar yuzaga kelmaydi; konstruktiv tuzilishi sodda.

Asinxron taxogeneratorlarni o‘zgarmas tok generatorlari bilan taqqoslaydigan bo‘lsak, ular quyidagi karnchiliklarga ega: chiqish tavsifining chiziq-



5.3- rasm. Asinxron generatorning chiqish (a) va kuchaytirish koeffitsiyentining statik (b) tavsiflari (punktir bilan ideal chiziqli tavsiflari tasvirlangan).

lilik darajasi birmuncha past; kuchaytirish koeffitsiyenti kichikroq; faza xatoligi mavjud; chiqish kuchlanishining yuklanish xarakteriga bog'liqligi.

### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Taxogeneratorlar qanday vazifalarni bajaradi?
2. O'garmas tok taxogeneratorlari qanday asosda ishlaydi?
3. O'garmas tok taxogeneratorlari qanday konstruktiv qismlardan tashkil topgan?
4. Nima uchun o'garmas tok taxogeneratori tashqi ta vsifining nishabligi yuklanish qarshiligiga bog'liq?
5. O'garmas tok taxogeneratorlarning asosiy afzallikkari va kamchiliklari nimalaridan iborat?
6. Asinxron taxogeneratorlar qanday asosda ishlaydi?
7. Asinxron taxogeneratorlar qanday konstruktiv qismlardan tashkil topgan?
8. Nima uchun asinxron taxogeneratorning chiqish tavsifida nochiziqli qismi mavjud?
9. Nima uchun asinxron taxogeneratorning kuchaytirish koeffitsiyenti tavsifida nochiziqli qismi mavjud?
10. Taxogeneratorlarning asosiy afzallikkari va kamchiliklari nimalaridan iborat?
11. Taxogeneratorlar elektr yuritmalarning avtomatik boshqarish tizimlaridagi qanday teskari bog'lanish zanjirlarida qo'llaniladi?
12. Nima uchun amaliyotda sinxron taxogeneratorlar qo'llanilmaydi?

## 6-bob. SELSINLAR

### 6.1. SELSINLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Induksion sinxronlash tizimlari o'chov o'zgartikchilari va qabul qiluvchi sifatida o'z-o'zini sinxronlashtirish xususiyatiga ega bo'lgan mikromashinalar **selsinlar** deb ataladi.

Sinxron aloqa induksion qurilmalari ma'lum masofaga burchakli yoki chiziqli siljishni burchak burilishiغا o'zgartirilgan siljishlarni uzatishga xizmat qiladi. Bu holda berilayotgan burchakni, ya'ni o'chov o'zgartikchidan chiqayotgan signalni uzatuvchi qurilma bilan bu kattalikni qabul qilib oluvchi qurilma ga uzatish elektr aloqa vositasida amalga oshiriladi. O'chov o'zgartikchi va qabul qilib oluvchi orasidagi bu bog'lanish **aloqa liniyasi** deb ataladi. Bunday tizimlarda burchak kattaligi ni uzatish sinxron ravishda va silliq amalga oshiriladi.

Induksion tizimlarda qo'llan iladigan sinxron aloqalaridagi selsinlar va shuningdek, tizimlarning o'zi ham **uch fazali** va **bir fazali** guruhlarga bo'linadi.

Elektr val sxemalarida — bir-biridan ma'lum masofada joylashgan ikki elektr motor tezligini bir paytda katta aniqlikda sinxron va fazasi bo'yicha ham sinxron boshqarish talab etilgan hollarda **uch fazali selsinlar** qo'llaniladi.

**Bir fazali selsinlar** ikki asosiy ish rejimida ishlashi mumkin:

**indikator rejimi**, o'chov o'zgartikchi majburiy aylantiriladi, qabul qilib oluvchi qurilma esa holat o'chov o'zgartikchi bo'yicha holatini o'zinging sinxronlovchi momenti ta'sirida o'matadi;

**transformator rejimi**, o'chov o'zgartikchi majburiy aylantiriladi, qabul qilib oluvchi qurilma esa burchak nomuvofiqligi funksiyasi bo'lgan kuchlanishni ishlab chiqaradi.

Har ikki ish rejimlari uchun ham quyidagi sxemalardan biri qo'llanilishi mumkin:

- juftlik: o'chov o'zgartikchi — qabul qiluvchi;
- ko'p karrali: o'chov o'zgartikchi — bir necha qabul qiluvchi;
- differensial: ikki o'chov o'zgartikchi — qabul qiluvchi.

Bir fazali selsin indikator va transformator rejimlarida o'chov o'zgartikchi hamda qabul qiluvchi sifatida ishlashi mumkin.

Bir fazali selsinlarga qo'yiladigan asosiy talablar:

- statik va dinamik aniqliklari yuqori bo'lishi kerak. Statik xatolik sekin

burilish rejimida uzatilayotgan burchakning uzatish xatoligi qiyrmati, dinamik xatolik esa uzluksiz aylanishdag'i berilayotgan burchakning uzatilish xatoligi;

2) bir aylanish oraliq'ida o'zini-o'zi sinxronlash xususiyati, ya'ni sel-sinlitizimning bir aylanish oraliq'ida faqat bitta turg'un mos holatda bo'lishi;


3) tezlikning katta qiymatlarda o'z-o'zini sinxronlash xususiyatini saqlab qolishi.

Bu talablarni ta'minlash uchun indikator selsinlari katta solishtirma va maksimal sinxronlash momentlarini yuzaga kelitira olishi hamda qabul qiluvchi rotorining tinc hlanishi esa eng kam vaqtida bo'lishi kerak bo'ladi. Transformatör selsinlarining solishtirma chiqish kuchlanishlari, berilgan yuklanish qarshiligidagi iloji boricha katta bo'lishi va qabul qiluvchining chiqish qarshiligi minimal bo'lishi lozim.
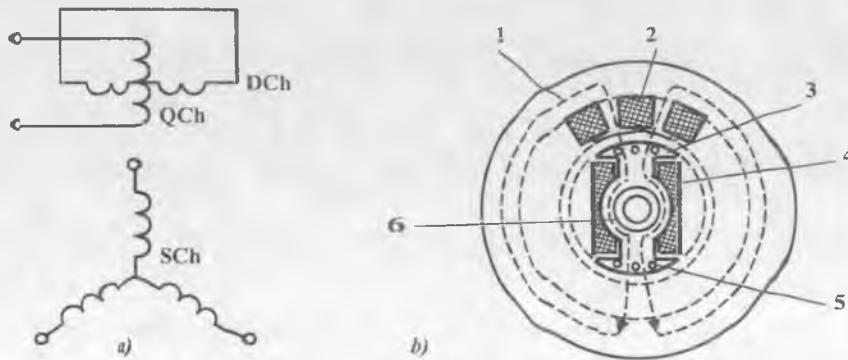
## 6.2. BIR FAZALI SELSINLAR

Bir fazali selsinlar konstruktiv tuzilish va sirpanuvchi kontaktlari borligi bo'yicha **kontaktli** va **kontaktsiz** turlarga bo'lindi.

Kontaktli selsinlar stator va rotordan iborat bo'ladi (6.1-*a* rasmi). Stator (yoki rotor)da bir fazali qo'zg'atish chulg'ami (QCh), rotor (yoki stator)da sinxronizatsiya chulg'ami (SCh) joylashgan bo'ladi. Konstruktiv jihatidan bir fazali kontaktli selsinlar elektromagnitli qo'zg'aluvchani sinxron mashinalarga monandir.



6.1- rasm. Kontaktli selsinning elektr (a) va konstruktiv sxemasi (b):

1 — stator; 2 — sinxronizatsiyalash chulg'ami; 3 — rotor; 4 — qo'zg'atish chulg'ami; 5 — dempferlash chulg'ami; 6 — kontakt halqachalari.

Bir fazali selsinlarda sinxronizatsiya chu lg‘ami uch fazali chulg‘am kabi, ya’ni alohida uchta chulg‘am fazoda o‘zaro bir-biridan  $120^\circ$  burchakka siljiltilgan holda yulduzcha usulida ularib joylashtiriladi va har bir chulg‘amda hosil bo‘ladigan E YuK va uchala chulg‘amdan vaqt bo‘yicha fazasi bir xil toklar o‘tadi. Shuning uchun sinxronizatsiya chulg‘amini uch nurli sinxronizatsiya chulg‘amini deb atalsa to‘g‘riroq bo‘ladi.

Sinxronizatsiya chulg‘ami har doim yoyilgan usulda tayyorlanadi. Qo‘zg‘atish c hulg‘amini ham yoyilgan, ham jamlangan usullarda tayyorlash mumkin.

Selsinlarning qutblar juftligi sonini birga teng qilib tanlanadi, shunda bir aylanish chegarasida sinxronizatsiyalash imkonи bo‘ladi.

Selsinning qo‘zg‘atish chulg‘ami ma’um chastotali magnit oqimini hosil qiladi. Bu oqimning kuch chiziqlari se lsinning magnit o‘tkazgichidan o‘tayotib sinxronizatsiyalash chulg‘amini kesib o‘ta di va unda qiymati rotor burilish burchagiga bog‘liq bo‘lgan E YuK hosil qiladi. Rotoring burilishi paytida qo‘zg‘atish va sinxronizatsiyalash chulg‘amlarining o‘zaro induktivligi kosinus qoidasi bo‘yicha silliq o‘zgaradi va natijada sinxronizatsiyalash chulg‘amida hosil bo‘ladigan E YuKning qiymati rotor burilishi burchagini kosinusiga proporsional bo‘ladi.

Ba‘zi selsinlarda qo‘zg‘atish chulg‘amiga perpendikular holda joylashtirilgan dempferlash chulg‘ami (DCh) ham bo‘ladi.

Selsinning ishlash prinsipi chulg‘amlarining statorda yoki rotorda joylashishiga bog‘liq emas. Ammo aksariyat selsinlar qo‘zg‘atish chulg‘ami rotorda va sinxronizatsiyalash chulg‘ami statorda joylashgan qilib tayyorlanadi (6.1- b rasm). Bunday selsinlarda kontaktlarning kam bo‘lishi uning ishonchli ishlashini ta‘minlaydi, ishqalanish momenti kam va selsinning massa hamda o‘lchov ko‘rsatkichlari kichik bo‘ladi. Signalni uzatish (sinxronizatsiyalash chulg‘amining aloqa) liniyasida sirpanuvchi kontaktlar bo‘lmaydi. Bunday konstruksiyalı selsinlarda dempferlovchi chulg‘amni rotorda o‘matish osor roqdir.

Sirpanuvchi kontaktlarning bo‘lishi kontaktli selsinlarning ishonchli ishlashiga salb iy ta‘sir qiladi. Shuning uchun ham hozirda kontakt siz selsinlar keng qo‘llanilmoqda.


Kontaktsiz selsinlar konstruktiv ijrosi bo‘yicha **stator tomonidan rotor qo‘zg‘atiladigan va o‘tkinchi halqachali transformatorli** turlarga bo‘linadi.

Differensial selsinlar bir fazali kontaktli selsinlardan rotorini va statori-dagi chulg‘amlarining uch nurli bo‘lishi bilangina farq qiladi.
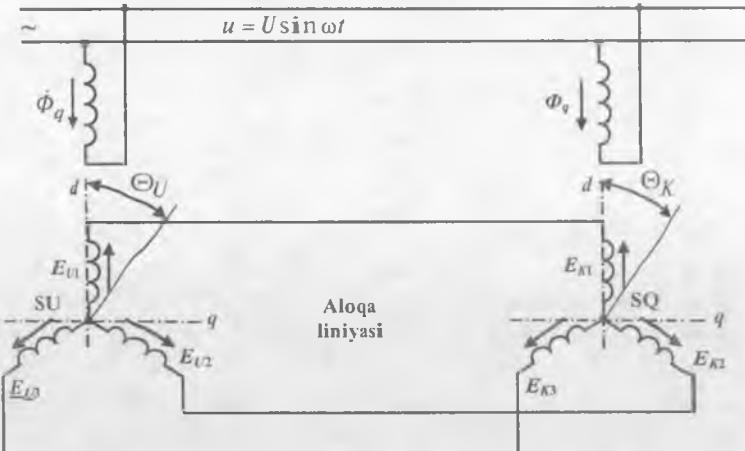
### 6.3. SELSINLARNING IN DIKATOR ISH REJIMI

Uzoq masofada joylashgan qandaydir mexanik rostlanuvchi organlar (masalan, suv taqsimlagich klapan)ning holati to‘g‘risidagi informatsiyani *indikator rejimida ishlaydigan selsinlar* yordamida uzatish qulaydir.

Odatda, indikator rejimida ikkita bir xil rusumdagи selsinlar: uzatuvchi SU va qabul qiluvchi SQ lar ishlaydi. 6.2- rasmida indikator rejimida ishlaydigan bir fazali selsinlarning sxemasi keltirilgan.



6.2- rasm. Indikator rejimida ishlaydigan bir fazali selsinlarning sxemasi.

Ikkala selsinning qo‘zg‘atish chulg‘amlari bir fazali o‘zgaruvchan tok tarmog‘iga ulanga n. Ularning sinxronizatsiyalash chulg‘amlari o‘zaro mos ravishda aloqa liniyalari bilan ulangan.

SU va SQ selsinlarning qo‘zg‘atish chulg‘amlari selsinlarning magnit tizimlarida ma’lum chastotaga ega bo‘lgan magnit oqimi  $F_q$  ni hosil qiladi. Selsinlar bir xil bo‘lgani uchun ular hosil qilgan magnit oqimining qiy-mati ham bir xil bo‘ladi.

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_{U1} &= \dot{E}_{\max} \cos \Theta_U; \\ \dot{E}_{U2} &= \dot{E}_{\max} \cos (\Theta_U - 120^\circ); \\ \dot{E}_{U3} &= \dot{E}_{\max} \cos (\Theta_U - 240^\circ), \end{aligned} \right\} \quad (6.1)$$

bunda:  $\Theta_U$  — muvozanat hola tidan keyin yuzaga kelgan selsin — uzatuvchi rotorining burilish burchagi (muvozanat holati deb, selsin — uzatuvchining

$E_{U1}$  EYuK hosil bo'ladigan sinxronizatsiyalash chulg'arnining o'qi qo'zg'atish chuIg'ami o'qi bilan bir o'qda yotgan holati tushuniлади;  $\dot{E}_{\max}$  sinxronizatsiyalash chulg'ami bilan qo'zg'atish chulg'ami bir o'qda yotgan holatiga to'g'ri keladigan sinxronizatsiyalash chulg'aming maksimal EYuK qiyamati;  $\dot{E}_{U1}$ ,  $\dot{E}_{U2}$ ,  $\dot{E}_{U3}$  – selsin – uzatuvchi sinxronizatsiyalash chulg'amlarining mos EYuK.

Selsin – qabul qiluvchi EYuKning ifodalari ham xuddi (6.2) ko'rinishga ega bo'ladi

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_{K1} &= \dot{E}_{\max} \cos \Theta_K; \\ \dot{E}_{K2} &= \dot{E}_{\max} \cos(\Theta_K - 120^\circ); \\ \dot{E}_{K3} &= \dot{E}_{\max} \cos(\Theta_K - 240^\circ). \end{aligned} \right\} \quad (6.2)$$

(6.1) va (6.2) tenglamalardagi EYuKlar vaqt bo'yicha fazalari bir xil, ya'n i bir fazali tizimli bo'lgani uchun tenglamalardan kelib chiqadigan ifodalarda vektor belgisini qo'yish shart emas.

Burchak nomutanosibligi uzatuvchi selsin rotorining burilish burchagi bilan qabul qilib oluvchi selsin rotorining burilish burchagi ayirmasiga teng:

$$\Theta = \Theta_U - \Theta_K. \quad (6.3)$$

Agar  $\Theta = 0$  bo'lsa, u holda  $\Theta_U = \Theta_K$  bo'ladi va shunda

$$E_{U1} = \dot{E}_{K1}; \quad E_{U2} = \dot{E}_{K2}; \quad E_{U3} = \dot{E}_{K3}.$$

Aloqa liniyasidagi tok ham nolga teng bo'ladi

$$I = \frac{E_E - E_K}{2Z} = 0, \quad (6.4)$$

bunda:  $Z$  – bir selsin sinxronizatsiyalash chulg'aming to'liq qarshiligi.

Bu holda selsin statori magnit oqimi bilan rotor o'rtasida o'zaro ta'sir bo'lmaydi va selsinlar tinch holatda bo'ladi.

$\Theta \neq 0$  bo'lganida, ya'ni  $\Theta_U \neq \Theta_K$  holat yuzaga keladi va selsin – uzatuvchi va selsin – qabul qiluvchi EYuKlarining ayirmasi noldan farqli qiymatiga ega bo'ladi:

$$E_1 = E_{U1} - E_{K1}; \quad E_2 = E_{U2} - E_{K2}; \quad E_3 = E_{U3} - E_{K3}. \quad (6.5)$$

Aloqa liniyasining qarshiligini hisobga olmaganda sinxronizatsiyalash chulg'amlari idagi va aloqa liniyasidagi quyidagi ifodalar yordamida aniqlaymiz:

$$I_1 = \frac{E_1}{2Z}; I_2 = \frac{E_2}{2Z}; I_3 = \frac{E_3}{2Z}. \quad (6.6)$$

Sinxronizatsiyalash chulg‘amlari hosil qilgan magnit ma ydonlari bilan o‘zaro ta’siri natijasida aylantirish momentlarini hosil qiladi va bu aylantirish momentlar o‘zaro qarama-qarshi yo‘nalgan bo‘lib, bu rchaklar ayirmasini nolga keltirishga intiladi.

Sinxronizatsiyalash momentini aniqlash uchun uch fazali MYuKni bo‘ylama d o‘qi va ko‘ndalang q o‘qlar bo‘yicha tashkil etish usuli qo‘llaniladi.

Uzatuvchi va qabul qiluvchi selsinlarning sinxronizatsiyalash chulg‘amlaridan o‘tayotgan  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  toklar shu chulg‘amlarning o‘qlari yo‘nalishiga mos bo‘lgan  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  yo‘nalishdagi MYuKlarni yuzaga keltiradi.

Oraliqdagagi o‘zgartirish amallaridan so‘ng uzatuvchi selsinning bo‘ylama va ko‘ndalang o‘qlardagi MYuK:

$$F_{Ud} = -\frac{3}{4} F_{\max} (1 - \cos \Theta); \quad (6.7)$$

$$F_{Uq} = -\frac{3}{4} F_{\max} (\cos \Theta), \quad (6.8)$$

bunda:  $F_{\max} = 1,8 w k_{chul} I_{\max}$ ;  $I_{\max} = \frac{E_{\max}}{Z}$  tokning maksimal haqiqiy qiymati;  $w$  – sinxronizatsiyalash chulg‘amining soni;  $k_{chul}$  – chulg‘am koefitsiyenti.

Qabul qiluvchi selsin uchun ham bo‘ylama va ko‘ndalang o‘qlardagi MYuKni hisoblash (6.7) va (6.8) ifodalar ko‘rinishida bo‘ladi:

$$F_{Kd} = -\frac{3}{4} F_{\max} (1 - \cos \Theta); \quad (6.9)$$

$$F_{Kq} = -\frac{3}{4} F_{\max} (\cos \Theta). \quad (6.10)$$

Selsinning bo‘ylama o‘qi bo‘yi cha to‘liq MYuK qiymati qo‘zg‘atish chulg‘ami va sinxronizatsiya chulg‘amlarining shu o‘qi MYuKlari yig‘indisidan iborat bo‘ladi:

$$F_{\Sigma d} = F_K + F_d. \quad (6.11)$$

Bo‘ylama o‘q bo‘yicha hosil qilingan magnit oqimi,

$$\Phi_d = F_{\Sigma d} \Delta_d, \quad (6.12)$$

bunda:  $\Delta_d$  – bo‘ylama o‘q bo‘yicha magnit o‘tkazuvch anlik.

Uzatuvchi va qabul qiluvchi selsinlarning sinxronizatsiyalash chulg'amlarining MYuKlari ko'ndalang magnit maydonini hosil qiladi:

$$\Phi_q = F_q \Delta_q, \quad (6.13)$$

bunda:  $\Delta_q$  — ko'ndalang o'q bo'yicha magnit o'tkazuvchanlik.

Sinxronizatsiyalash momenti asosan magnit oqimi  $\Phi_d$  bilan sinxronizatsiyalash chulg'amlarining ko'ndalang tashkil etuvchisi toklarining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi.

Sinxronizatsiyalash momentining oniy qiymati

$$m_C = \frac{1}{2} c \Phi_d F_{\max} \cos \psi \sin \Theta - \frac{1}{2} c \Phi_d F_{\max} \cos(2\omega t - \psi) \sin \Theta, \quad (6.14)$$


bunda:  $\psi$  — magnit oqimi  $\Phi_d$  bilan MYuK  $F_{\max}$  vektorlari orasidagi vaqt bo'yicha siljish burchagi;  $c$  — konstruktiv koefitsiyent.

Bir davr ichida (6.14) ikkinchi qismining o'rtacha qiymati nolga teng bo'lgani uchun sinxronizatsiyalash momentining o'rtacha qiymati  $M_C$  tenglama o'ng qismining birinchi hadiga teng bo'ladi va uning ifodasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$M_C = M_{C \max} \sin \Theta, \quad (6.15)$$

bunda:  $M_{C \max} = \frac{1}{2} c \Phi_d F_{\max} \cos \psi. \quad (6.16)$

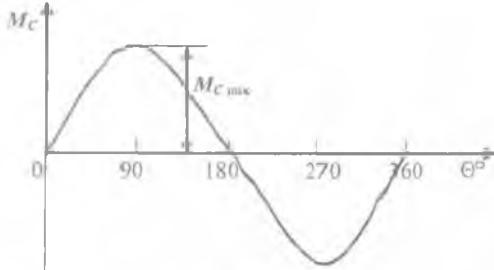6.3- rasmida sinxronizatsiyalash momenti  $M_C$  ning  $p = 1$  holati uchun nomutanosiblik burchagi  $\Theta$  ga bog'liq o'zgarishi funksiyasi keltirilgan.



6.3- rasm. Sinxronizatsiyalash momentining tavsifi.

Real selsinlarda sinxronizatsiyalash momentining tavsifi sinusoidaldan farqliroq bo'ladi, chunki  $\Phi_d$  va  $\psi$  kattaliklarning qiymatlari  $\Theta$  ning qiyatiga bog'liq ravishda o'zgaradi.

Ba'zi hollarda indikator rejimida ishlaydigan selsinlar uzlusiz aylanish rejimida ishlaydi. Bu holda sinxronizatsiyalash momenti aylanish tezligining funksiyasi bo'ladi va u **dinamik sinxronizatsiyalash momenti** deb ataladi. Dinamik sinxroniza tsiyalash momenti quyidagi empirik formula bilan ifodalanadi:

$$M_{C.din} = M_{C.\max} \sin \Theta \cos \frac{\omega p}{4f}, \quad (6.17)$$


bunda:  $\omega$  — qabul qiluvchi selsin rotorining aylanish tezligi;  $M_{C.\max}$  — maksimal statik sinxronizatsiyalash momenti.

Ba'zi hollarda masofaga bir emas bir nechta joyga burchak kattaligini uzatishga to'g'ri keladi. Bitta uzatuvchi selsinga bir nechta qabul qiluvchi selsinlar ulanadigan sxemalar **selsinlarning ko'p karrali indikator rejimi sxemalari** deyiladi.

#### 6.4. SELSINLARNING TRANSFORMATOR ISH REJIMLARI

Bu ish rejimida kichik quvvatli signal aloqa liniyasidan uzatiladi, so'ng ra bu signal kuchaytiriladi, ijrochi motorni ishga tushiradi, motor esa boshqaruv obyekti ni siljitim bilan bir payda uzatuvchi selsin bilan qabul qiluvchi selsinlar orasidagi nomutanosiblik burchagi ni kamaytiradi.

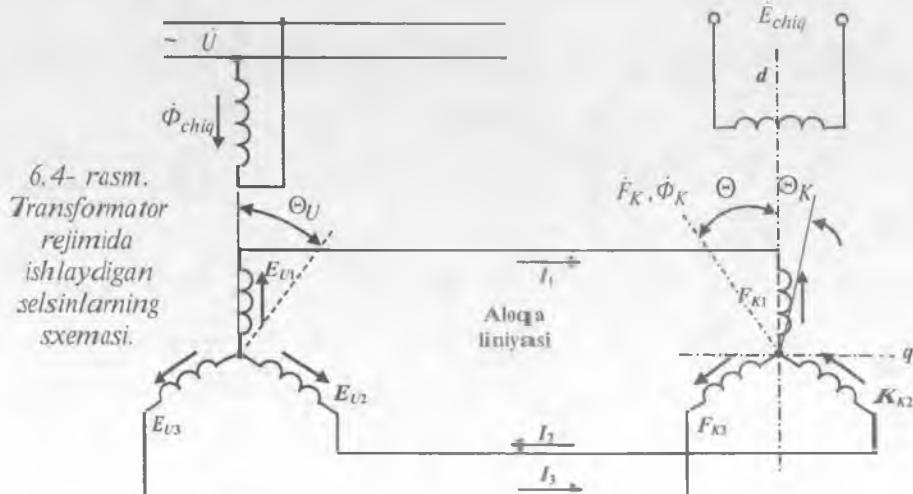6.4-rasmda selsinlarning transformator ish rejimida ishlash sxemasi keltirilgan.



Uzatuvchi selsinning qo'zg'atish chulg'ami ta'minlovchi tarmoqqa uланib mashinaning magnit tizimida ma'lum chastotali magnit oqimini hosil qiladi. Uzatuvchi va qabul qiluvchi sinxronizatsiyalash chulg'amlari o'zaro aloqa liniyalari bo'yicha ulangan.

Qabul qiluvchi selsinning qo'zg'atish chulg'arning vazifasi normutarosiblik burchagi  $\Theta = \Theta_U - \Theta_K$  ga mos bo'lgan signal (kuchlanish)ni hosil qilishdan iborat.

Qabul qiluvchi selsinning qo'zg'atish chulg'ami uzatuvchi selsinning qo'zg'atish chulg'amidan avvaldan  $90^\circ$ ga burilgan bo'lsa, u holda seлsinlarning transformator rejimi sxemasi mos deyiladi. Qabul qiluvchi seлsin rotorining burilish burchagi  $\Theta_K$  ning qiymati shu holatga nisbatan hisoblanadi.

Uzatuvchi selsinning qo'zg'atish chulg'amida hosil qilingan ma'lum chastotali magnit oqimi  $\Phi_K$  sinxronizatsiyalash chulg'amlarida mos ravishda  $E_1, E_2, E_3$  EYuKlarni yuzaga keltiradi va ularning qiymatlarini (6.1) tenglamalar asosida hisoblash mumkin. Agar aloqa liniyalarining qarshiliklarini hisobga olmasak va har ikkala selsinlarning qarshiliklarini o'zaro teng, ya'ni  $Z_U = Z_K = Z$  deb qabul qilsak, u holda EYuK ta'sirida chulg'amlar va liniyalardan o'tayotgan toklar quyidagi ifodalar bilan an iqlanadi:

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= \frac{E_{\max}}{2Z} \cos \Theta_U; \\ I_2 &= \frac{E_{\max}}{2Z} \cos(\Theta_U - 120^\circ); \\ I_3 &= \frac{E_{\max}}{2Z} \cos(\Theta_U + 120^\circ). \end{aligned} \right\} \quad (6.18)$$

Bu toklar qabul qiluvchi selsinning sinxronizatsiyalash chulg'amlarida  $F_{K1}, F_{K2}, F_{K3}$  MYuKlarni hosil qiladi.

MYuKlarning natijaviy qiymati bo'ylama va ko'ndalang tashkil etuvchilar yordamida hisoblanadi:

$$F = \sqrt{F_d^2 + F_q^2} = \frac{3}{2} F_{\max}, \quad (6.19)$$


bunda:  $F_{\max} = 1,8\omega k_{chul} I_{\max}$  — qutblar juftligiga to'g'ri keladigan MYuK.

Natijaviy MYuK magnit oqimi  $\Phi$ ni hosil qiladi va bu magnit oqimi esa qabul qiluvchi selsinning qo'zg'atish chulg'ami bilan o'zaro ta'siri natijasida qo'zg'atish chulg'amida chiqish EYuKni yuzaga keltiradi:

$$E_{chul} = E_{chiq. \max} \sin \Theta, \quad (6.20)$$

bunda:  $E_{chiq. \max}$  – natijaviy MYuK vektorining qabul qiluvchi selsin qo‘zg‘atish chulg‘ami o‘qi bilan mos kelgan holdagi chiqish EYuK qiymati.

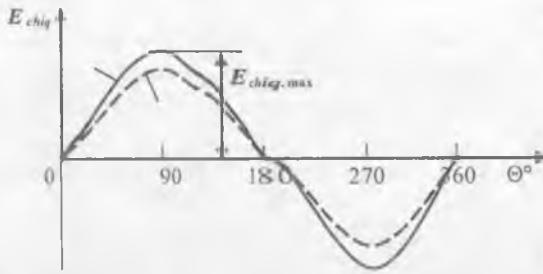6.5- rasmida transformator **rejimi** sxemasida ishlayotgandagi qabul qiluvchi selsinning chiqish EYuK va kuchlanishing nomutanosiblik burchagi  $\Theta$  ga bog‘liq o‘zgarishi tavsiflari keltirilgan.



6.5- rasm. Qabul qiluvchi selsinning chiqish EYuK (1) va kuchlanish (2) tavsiflari.

#### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Selsinlar qanday vazifani bajaradi?
2. Selsinlar necha turga bo‘linadi?
3. Uzatuvchi selsin bilan qabul qiluvchi selsinlarning funksiyalari nimalardan iborat?
4. Bir fazali kontaktli selsin qanday konstruktiv qismlardan tashkil topgan?
5. Qaysi hollarda bitta uzatuvchi va bir nechta qabul qiluvchi selsinlar dan foydalaniladi?
6. Selsinlarning qanday ish rejimlari mavjud?
7. Selsinlarning indikatorli ish rejimi qanday rejim?
8. Selsinning transformator ish rejimi qanday rejim?
9. Sinxronizatsiya momenti qanday hosil qilinadi?
10. Qabul qiluvchi selsinning chiqish elektr EYuK va kuchlanish tavsiflari qanday hosil qilinadi?

## 7-bob. BURILUVCHI TRANSFORMATORLAR

### 7.1. BURILUVCHI TRANSFORMATORLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Rotorning burilish burchagi  $\Theta$  ni  $\sin \Theta$  yoki  $\cos \Theta$  funksiyalarga proporsional bo'lgan yoki burchak  $\Theta$ ning o'ziga proporsional bo'lgan kuchlanishga o'zgartiruvchi mikromashinalar *buriluvchi transformatorlar* deb ataladi. Bu transformatorlar hisoblash qurilmalarida matematik amallarni bajarishda ishlataladi. Buriluvchi transformatorlar ayniqsa avtomatik boshqarish qurilmalarida koordinatalar vektorlarini o'zgartirish, ajratish va natijada vektorlar uchiburchagini qurish asosida geometrik hamda trigonometrik masalalarni yec hishda keng qo'llaniladi. Avtomatik boshqarish tizimlarida buriluvchi transformatorlardan tizimning ma'lum holatidagi qayd qilingan farqli nomutanosiblikni o'lchovchi sifatida foydalaniлади.

Buriluvchi transformatorlar chulg'amlarining ularish sxemalari turlariga qarab bir necha rejimlarda ishlashi mumkin:

1) sinus-kosinusli, bir chulg'arning kuchlanishi rotori burilishi burchagining sinusiga proporsional, ikkinchi chulg'arning kuchlanishi esa rotori burilishi burchagining kosinusiga proporsional bo'ladi;

2) grafik chizg'ich, to'g'ri burchakli koordinatalar tizimidagi (to'g'ri burchakli uchiburchakning katetlari) vektorlar diagrammasining tashkil etuvchilariga proporsional bo'lgan kuchlanishlarini stator chulg'amlarining har ikkalafiga berilganida, chiqish kuchlanishining vektor moduliga proporsional bo'ladi (gipotenuza), rotor burilishi burchagi esa uning argumentini (katet bilan gipotenuza orasidagi burchak) bo'ladi;

3) chiziqli, chiqish kuchlanishi rotor burilishi burchagiga proporsional. Buriday mikromashinalar sifatida asosan sinus-kosinusli burilish transformatorlari ishlataladi;

4) masshtabli, chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishiga proporsional bo'ladi va proporsionallik koefitsiyenti (masshtab) rotorning burilish burchagi qiymati bilan aniqlanadi.

Burilish transformatorlariga qo'yiladigan asosiy talablar:

1) berilgan funksiyani qayd qilinishida amplituda bo'yicha minimal xatolikka ega bo'lishi;

2) burilish burchagi yoki yuklanishga bog'liq bo'lgan, ya'ni fazা bo'yicha chiqish kuchlanishining xatoligi minimal bo'lishi;

3) rotoring aylanish tezligi yuqori bo'lishi.

Bundan tashqari, buriluvchi transformatorlarga qo'yiladigan talablar ning ko'lami aniq qo'llanilishi shart-sharoitidan kelib chiqqan holda mikromashinalarga qo'yiladigan talablar asosida kengayishi ham mumkin.

Konstruktiv jihatidan buriluvchi transformatorlar *kontaktli* va *kontaktsiz* turlarga bo'linadi.

Buriluvchi transformatorlar qo'zg'almas stator va qo'zg'aluvchan rotor dan iborat bo'ladi. Stator va rotorlarning o'zaklari elektrotexnik po'lat listlardan yoki magnit qarshiligi kichik bo'lgan permoloydan yasaladi. Listlar bir-biridan lak bilan izolatsiyalanadi.


Stator va rotor ariqchalarida ikkitadan chulg'amlar joylashtirilgan bo'ladi va ular orasidagi burchak  $90^\circ$ ni tashkil etadi. 7.1- rasmida bu chulg'amlarning joylashishi ko'rsatilgan:  $C_1C_2$  — statorning bosh chulg'ami;  $C_3C_4$  — statorning yordamchi (kvadratur) chulg'armi;  $P_1P_2$  va  $P_3P_4$  — rotoring sinus va kosinus chulg'amlari.

Odatda, stator chulg'amlarining o'ramlari soni, qo'llanilgan simning turiva ko'ndalang kesim yuzasi hamda ulanish sxemalari bir xil tayyorlanadi. Rotor chulg'amlari ham bir xil qilib tayyorlanadi. Rotor burilishi burchagi o'ning qiymatin i hisoblash sinus chulg'ami o'qidan bosqlanib to stator yordamchi chulg'ami o'qigacha oralidagi amalga oshiriladi.

Stator chulg'amlari ning uchlari to'g'ridan-to'g'ri ulagi chlarga chiqarilib bo'rilgan bo'ladi. Kontaktli buriluvchi transformatorlari rotor chulg'amlarining uchlari to'rt kontaktli halqacha — cho'tka tizimi orqali tashqi elektr sxemaga ulanadi.

Kontaktsiz buriluvchi transformatorlari rotor chulg'amlarining uchlari spiral prujina yoki oraliq halqali transformator yordamida tashqi elektr sxemaga ulanadi.

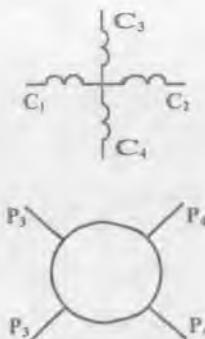Buriluvchi transformatorlar asosan ikki qutbli elektr mashinalardir. Ammo distansion boshqarish tizimlarida uzatilayotgan burchak qiymati aniqligini oshirish maqsadida ko'p qutbli buriluvchi transformatorlar ham ishlataladi. Barcha turdagi buriluvchi transformatorlarning nominal chastotasi 400 Hz dan kam emas.




7.1- rasm.  
Buriluvchi  
transformator  
chulg'amlarining  
joylashishi.
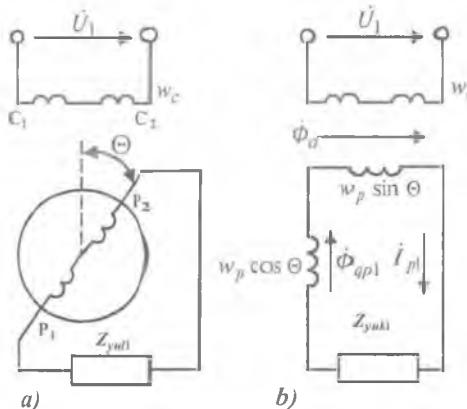
## 7.2. SINUS-KOSINUSLI BURILUVCHI TRANSFORMATORLAR

Buriluvchi transformatorlarning ishlash asosini rotor burilish burchagi sinusi fursiyasini olish misolida ko'rib chiqamiz (sinusli buriluvchi transformator). Bu rejimda statorning bosh chulg'ami  $C_1 C_2$  qiymati o'zgarmas bo'lgan o'zgaruvchan tok kuch hlanishi manbayi  $\dot{U}_1$ ga ulangan (7.2- a rasm).

Rotor chulg'ami  $P_1 P_2$  tashqi yuklanish  $Z_{yuk1} = R_{yuk1} + jX_{yuk1}$  ga ulangan.  $C_3 C_4$  va  $P_3 P_4$  chulg'amlar uzligan bo'lib, buriluvchi transformatorning bu rejimida ishtirok etmayotganligi sababli rasmida ko'rsatilmagan.



7.2- ras m. Sinusli buriluvchi transformatorning prinsipial elektr (a) va ekvivalent (b) sxemalari.

$C_3 C_4$  va  $P_3 P_4$  chulg'amlar orasidagi o'zaroinduktivlik rotor burilish burchagiga bog'liq ravishda o'zgarishini quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$M = \Lambda w_c w_p \sin \Theta, \quad (7.1)$$

bunda:  $\Lambda$  – magnit o'tkazuvchanlik; havoli tirkichning bir tekisligi tufayli uning qiyinatlari rotoring burilish burchagiga bog'liq emas;  $w_c, w_p$  – stator va rotor chulg'amlarining effektiv o'ramlari soni.

Buriluvchi transformatorning ikki holatdagi ish rejimini ko'rib chiqamiz.

1. **Buriluvchi** transformatorning salt ish rejimi ( $Z_{yuk1} = \infty$ ;  $I_{pl} = 0$ ). Rotori chulg'ami EYuKning stator chulg'ami EYuKga nisbati

$$\frac{E_{p1}}{E_{c1}} = \frac{\omega_p \sin \Theta}{\omega_c} = k_{tr} \sin \Theta, \quad (7.2)$$

bunda:  $E_{c1}$  – bosh stator chulg‘amining EYuK ( $E_{c1} \approx U_1$ );  $k_{tr} = \frac{\omega_p}{\omega_c}$  transformatsiya koefitsiyenti.

Shunday qilib,

$$\dot{E}_{p1} = k_{tr} \dot{E}_{c1} \sin \Theta, \quad (7.3)$$

ya’ni buriluvchi transformatorning salt ish rejimidagi rotorining EYuK rotor burilishi burchaginiñ sinusoidal funksiyasi bo’ladi.

2. Buriluvchi transformatorning yuklanishli ish rejimi ( $Z_{yukl} \neq \infty$ ,  $I_{p1} \neq 0$ ). Bu ish rejimida buriluvchi transformator rotorining qiymati salt yurishdagidan  $(1 + \dot{b} \cos^2 \Theta)$  martaga kam bo’ladi, ya’ni

$$\dot{E}_{p1} = \frac{k_{tr} \dot{E}_{c1} \sin \Theta}{1 + \dot{b} \cos^2 \Theta}, \quad (7.4)$$

bunda:

$$\dot{b} = j \frac{\omega_l \omega_p^2 \Lambda}{(Z_{yukl} + Z_{p1})}, \quad (7.5)$$

$\omega_l$  – tarmoq kuchlanishining burchak chastotasi;  $Z_{p1} = R_{p1} + jX_{p1}$  – rotor chulg‘ami  $P_1 P_2$  ning kompleks qarsiligi.

Shuningdek, rotoring  $P_3 P_4$  chulg‘ami ishchi chulg‘am bo’lib,  $P_1 P_2$  chulg‘ami uzilgan holda  $C_1 C_2$  va  $P_1 P_2$  chulg‘amlar orasidagi o’zaro induktivlik kosinusoidal qonuniyatga bo’ysunadi. Shunda buriluvchi transformator kosinusli buriluvchi transformatorga aylanadi va uning salt yurish rejimidagi rotoring EYuK ifodasi:

$$\dot{E}_{p1} = k_{tr} \dot{E}_{c1} \cos \Theta, \quad (7.6)$$

yuklanishli rejim uchun esa


$$\dot{E}_{p1} = \frac{k_{tr} \dot{E}_{c1} \cos \Theta}{1 + \dot{b} \sin^2 \Theta}. \quad (7.7)$$

### 7.3. CHIZIQLI, MASSHTABLI VA GRAFIK CHIZGICH BURILUVCHI TRANSFORMATORLAR

Chiziqli buriluvchi transformatorlarda chiqish kuchlanishining qiymati rotor iki burchagining quyidagi funksiyasiga proporsional bo'lishi kerak

$$f(\Theta) = \frac{\sin \Theta}{1 + c \cos \Theta}, \quad (7.8)$$

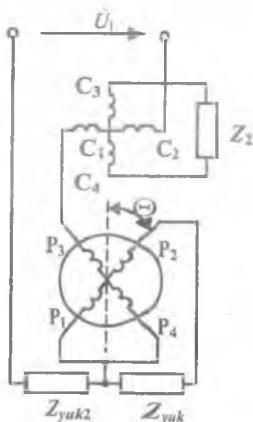bunda:  $c$  — rotor burilishi burchagiga bog'liq bo'limgan koefitsiyent.



7.3- rasm.

Birlamchi

*simmetriya lanuvchi  
chiziqli buriluvchi  
transformatorning  
prinsipial elektr  
sxemasi.*

(7.8) ifodani amalga oshirish uchun buriluvchi transformatorni 7.3- rasmida keltirilgan sxema bo'yicha ulanishi lozim. Bu sxemada statorning bosh chulg'ami  $C_1C_2$  va rotoring kosinus chulg'ami  $P_3P_4$  ketma-ket ulanadi. Statorning yordamchi chulg'ami  $C_3C_4$  ga parallel  $Z_2$  qarshilik ulangan. Rotoring sinus chulg'ami  $P_1P_2$  uchlaridagi kuchlanish chiqish kuchlanishi bo'ladi. Birlamchi simmetriyalashning sharti bajarilganida (odatda,  $Z_2 = 0$ ),  $P_1P_2$  va  $P_3P_4$  rotor chulg'amlari hamda  $C_3C_4$  stator chulg'ami ko'ndalang o'ramlari hosil qilgan natijaviy ko'ndalang magnit oqimi nolga teng bo'ladi. Natijada,  $P_1P_2$  rotor chulg'amining ko'ndalang o'ramlarda o'zinduksiya EYuK hosil bo'lmaydi.  $C_1C_2$  stator chulg'amining  $w_c$  o'ramidan hamda  $P_3P_4$  rotor chulg'amining  $w_p \cos \Theta$  bo'ylama o'ramidan o'tayotgan tok  $I_{cl}$  bo'ylama (asosiy) magnit oqim  $\dot{\Phi}_d$  ni hosil qiladi, ya'ni natijaviy qo'zg'atish chulg'ami  $w_c + w_p \cos \Theta$  o'ramlardan iborat bo'ladi va shunda chiqish EYuK quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$\dot{E}_{p1} = k_{tr} \bar{E}_1 \frac{\sin \Theta}{1 + k_{tr} \cos \Theta}, \quad (7.9)$$

bunda:  $E_1$  — natijaviy qo'zg'atish chulg'amining EYuK ( $\dot{E}_1 \approx \dot{U}_1$ );  $k_{tr} = \frac{w_p}{w_c}$  transformatsiya koefitsiyenti.

(7.9) ifoda ko‘rinishi bilan (7.8)ga monand. Demak, buriluvchi transformatorning chiqish tavsifi berilgan rotor burilishi burchagi oralig‘ida chiziqli bo‘ladi. Chiziqli buriluvchi transformatorlar  $k_{tr} = 0,565$  qilib ishlab chiqariladi.

Ko‘p bosqichli sxemada ishlaydigan chiziqli buriluvchi transformatorlar chiqish tavsiflarining yuklanishga bog‘liqligini yo‘qtish maqsadida **ikkilamchi simmetriyalash** usuli qo‘llaniladi (7.4- rasm).

Qo‘zg‘atish kuchlanishi bosh statorc hulg‘ami  $C_1 C_2$  uchlariga beriladi. Statorning yordamchi chulg‘ami  $C_3 C_4$  va rotoring sinus chulg‘ami  $P_1 P_2$  ketma-ket ularanib umumiy zanjirni tashkil etadi va ularning uchlariga yuklanish qarshiligi  $Z_{yuk1}$  ulangan. Bu qarshilik uchidan olinayotgan kuchlanish chiziqli buriluvchi transformatorning chiqish kuchlanishi bo‘ladi. Rotoring  $P_3 P_4$  ikkinchi chulg‘amiga o‘zgaruvchan yuklanish qarshiligi ulanadi.

Ikkilamchi simmetriyalanuvchi chiziqli buriluvchi transformatorning chiqish EYU $K$  qiymati quyidagi formula yordamida aniqlanadi:


$$\dot{E}_{p1} = k_{tr} \dot{E}_l \frac{\sin \Theta}{1 + \dot{a} \cos \Theta}, \quad (7.10)$$

bunda:  $\dot{a} = j \frac{\omega_l w_c w_p \Lambda}{Z_{yuk1} + Z_{p1} + Z_{cl}}$  – rotoring burilish burchagiga bog‘liq bo‘lgan kompleks ko‘phad.

Bunday chiziqli buriluvchi transformatorlarning asosiy kamchiligi yuklanish qarshiligi  $Z_{yuk1}$  qiymati o‘zgaruvchan bo‘lganida simmetriya sharti va chiqish kuchlanishining chiziqligi buziladi.

Elektr sxemaning ba’zi qismlarida, kuchlanishning o‘zgarish qonuniyatlarini o‘zgartirmagan holda, kuchlanishlarning mashtablarini o‘zarо moslashtirish maqsadida **masshtabli buriluvchi transformatorlar** ishlataladi. U munan olganda barcha mashtablarni moslashtirish usullari assosan ikki turga bo‘linadi: signal kuchlanishini hосil qilish va surish kuchlanishini hосil qilish.

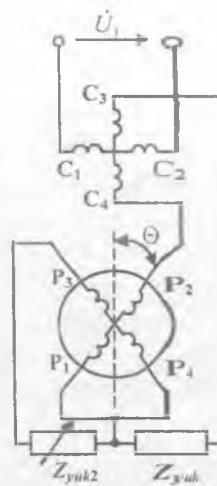Bi rinchи holda masshtabli buriluvchi transformator oddiy birlamchi simmetriyalanuvchi sinusliburiluvchi transformator sxemasi bo‘yicha ular-



7.4- rasm.

### Ikkilamchi

simmetriyalanuvchi chiziqli buriluvchi transformatorning prinsipial elektr sxemasi.


nadi (7.2- a rasm). Bosh stator chulg'ami  $C_1 C_2$  uchlariga oldingi pog'ona sxemasidagi chiqish kuchlanishi  $\dot{U}_1$  beriladi. Chulg'am  $P_1 P_2$  uchlaridan olinadigan buriluvchi transformatorning chiqish kuchlanishi  $\dot{U}_{pl}$  sxemaling keyingi pog'onasi uchun kirish signali bo'ladi.

**Chiqish kuchlanishi**

$$\dot{U}_{pl} = k_U \sin \Theta \dot{U}_1, \quad (7.11)$$

bunda:  $k_U \sin \Theta$  mashtab koefitsiyenti.

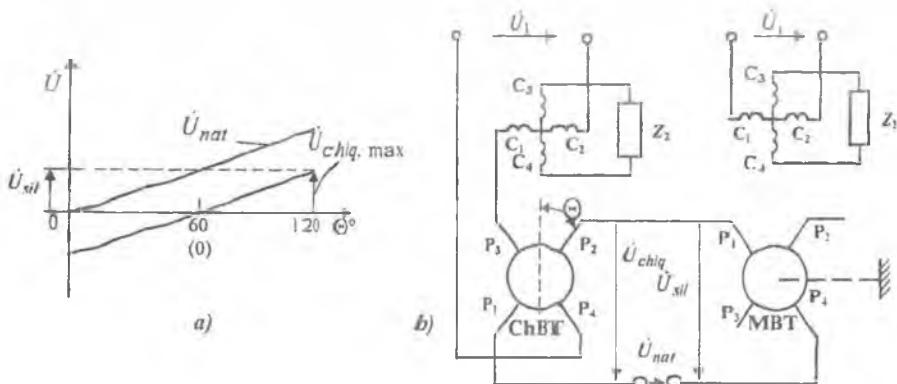Siljituvinchi kuchlanishlarni hosil qilish, asosan, kirish kattaligi bir xil ishorali o'zgarganida chiziqli buriluvchi transformatorlarning ishlash oralig'ini kengaytirish maqsadida qo'llaniladi (7.5- a rasm).




7.5- rasm. Siljitim kuchlanishini hosil qilish (a) va chiziqli siljuvchi buriluvchi transformatorning sxemasi (b).

Natijaviy chiqish kuchlanishi  $\dot{U}_{nat}$  chiziqli buriluvchi transformatorning chiqish kuchlanishi  $\dot{U}_{chq}$  bilan o'zgarnas qiymatli siljitim kuchlanishi  $\dot{U}_{sil} = \dot{U}_{chq, max}$  yig'indisidan iborat bo'ladi.

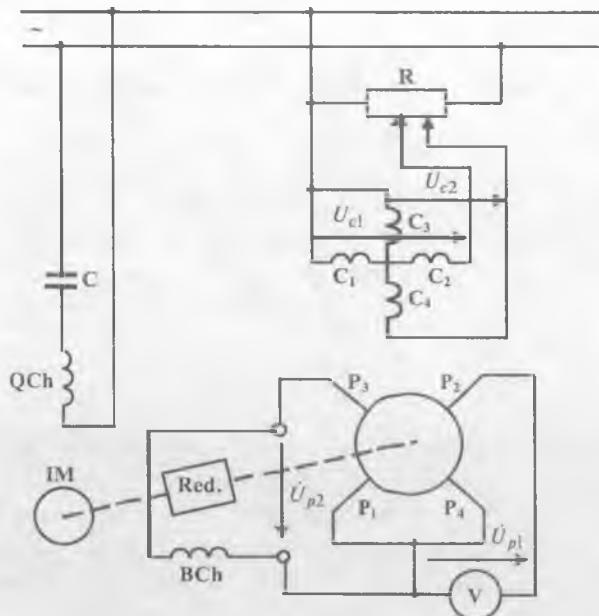7.5 - b rasmida chiziqli siljuvchi buriluvchi transformatorning sxemasi berilgan. Siljitim kuchlanishi  $\dot{U}_{sil}$  mashtabli buriluvchi transformator MBT dan olinadi; MPTning rotori chiqish kuchlanishi talab etilgan kuchlanishga teng bo'lishini ta'minlovchi holatgacha buriladi. Har ikkala buriluvchi transformatorlar birlamchi chulg'amlari tomonidan simmetriyalangan bo'ladi.

To'g'ri burchakli uchburchakning berilgan ikki katetlari asosida gipo-tenuzasini aniqlovchi **grafik chizg'ich buriluvchi transformatorning sxemasi** 7.6 - rasmida keltir ilgan.



7.6 - rasm. *Grafik chizg'ich buriluvchi transformatorning sxemasi.*

Statorning  $C_1C_2$  va  $C_3C_4$  chulg'amlari bir fazali tarmoqqa kuchlanish taqsimlovchi  $R$  orqali ulangan.  $R$  ni qo'llashdan maqsad stator chulg'amlarining uchlariga kerakli qiyimatli  $U_{c1}$  va  $U_{c2}$  kuchlanishlarni o'rnatishdan iborat. Rotor chulg'amlari birining uchlariga kerakli o'lcham birliklarida gi shkalaga ega bo'lga n voltmetr ulangan. Ikkinci rotor chulg'ami ijrochi asinxron motor (IM)ning boshqaruv chulg'ami (BCh)ni ta'minlaydi. IMning qo'zg'atish chulg'ami (QCh) kondensator  $C$  orqali bir fazalita moqqa ularagan. Ijrochi motor va buriluvchi transformatorning rotorlari re duktor orqali mexanik birlashgan.

7.6 - rasmda keltirilgan sxema quyidagi tartibda ishlaydi. To'g'ri burchakli uchburchakning  $C_1$  va  $C_2$  katetlari berilgan va uning a gipotenusasi aniqlanishi talab etiladi. Bu katetlar  $U_{c1}$  va  $U_{c2}$  kuchlanishlar ko'rinishida buriluvchi transformatorning stator chulg'amlariga beriladi.  $C_1C_2$  va  $C_3C_4$  chulg'amlarning MYUKlari fazoda chulg'amlarning o'qi bo'ylab harakatlan-

maydigan ma'lum chastotaga ega bo'lgan  $\Phi_{c1}$  va  $\Phi_{c2}$  magnit oqimlarini hosil qiladi va ularining modullari ularni hosil qilgan  $U_{c1}$  va  $U_{c2}$  kuchlanishlarga proporsional bo'ladi. Bu magnit oqimlarning geometrik qo'shilishi natijasida  $C_1C_2$  va  $C_3C_4$  chulg'a mlar joylashgan fazoviy oraliqda natijaviy magnit oqimi  $\Phi_a$  yuzaga keladi. Magnit oqimi  $\Phi_a$  rotoring chulg'a mlarida  $E_{p1}$  va  $E_{p2}$  EYuK lami hosil qiladi.

$P_3P_4$  chulg'amning EYuK  $E_{p2}$  ijrochi motoring boshqaruvi chulg'ami (**BCh**)ning uchlarida kuchlanish  $U_{p2}$  hosil qiladi. Motor rotori harakatga keladi va reduktor yordamida buriluvchi transformatorning rotorini buradi.  $P_3P_4$  chulg'amning o'qi  $\Phi_a$  magnit oqimi o'qiga perpendikular holatga kelganida bu chulg'amning EYuK nolga teng bo'ladi va IM rotori harakatdan to'xtaydi. Bu holda  $P_3P_4$  chulg'amning o'qi  $\Phi_a$  magnit oqimining o'qi bilan yo'nalishi mos keladi va voltmetr  $U_{p1}$  kuchlanishning eng katta qiymatini ko'rsatadi va bu qiymat gipotenuza  $a$  ning uzunligiga proporsional bo'ladi. Rotoring burilish burchagi esa gipotenzaning katetlariga nisbatan qanday burchakdaligi holatini bildiradi. Buriluvchi transformator bajagan amal, tashkil etuvchilari oldindan berilgan, dekart koordinatalar tizimidagi vektorining qiymati va uning argumentini aniqlashni anglatadi.

#### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Buriluvchi transformatorning ishlash prinsipi qanday?
2. Buriluvchi transformatorlar konstruktiv jihatidan necha turga bo'linadi?
3. Sinusli buriluvchi transformatororda chiqish kuchlanishi qanday hosil qilinadi?
4. Birlamchi simmetriyalash sharti nimadan iborat?
5. Chiziqli birlamchi simmetriyalı buriluvchi transformatororda chiqish kuchlanishi qanday hosil qilinadi?
6. Masshtabli buriluvchi transformatororda siljitislik kuchlanishi qanday hosil qilinadi?
7. Masshtabli buriluvchi transformatororda chiqish kuchlanishi qanday hosil qilinadi?
8. Grafik chizg'ich buriluvchi transformatorida ijrochi motor qanday harakatga keltiriladi?


## 8-bob. ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNING BOSHQARISH TIZIMLARI ELEMENTLARI

### 8.1. ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNING ANALOG ELEMENTLARI VA QURILMALARI

Elektromexanik tizimlarning analog elementlari tranzistorli o'zgarmas tok kuchaytirgichi, boshqaruvchi va vazifalovchi qurilmalar, funksional o'zgartirkichlar, boshqariluvchi koordinatalarning o'lchov o'zgartirkichlari va ta'minot bloklaridan tashkil topgan bo'ldi. Tizimda umumlashgan quyidagi  $(0 \pm 24)$  V,  $(0 \pm 10)$  mA ko'rsatkichli signallardan foydalanish, umum-maqсадлар учун ishlataladigan tranzistorlarni кeng qo'llash imkonini beradi.

Bu rostlash tizimlarida mikrosxemalarning qo'llanilishi, boshqarish sxemalarining texnik tavsliflarini yaxshilashga va ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirishga olib keldi. Rostlash tizimi bloklari almashtiriluvchi shtepseli yachevakalarga joylashtiriladi. Tizimda qo'llaniladigan signallarning ko'rsatkichlari  $\pm 10V$  va  $\pm 5$  mA ekanligi sababli ham uning elementlari boshqa diskret elementlar va texnologik jarayoni avtomatlashtirish qurilmalari bilan ham uyg'un ishslash imkonini beradi.

**Operatsion kuchaytirgich.** Analog tizimning asosiy elementi bu operatsion kuchaytirgichdir (OK). U kuchaytirish koefitsiyenti juda katta bo'lgan (5 dan 100 minggacha) va manfiy teskari bog'lanishli o'zgarmas tok kuchaytirgichidir. 8.1- rasmida OKning sxemasi keltirilgan bo'lib, bunda:  $Z_{kir1}, \dots, Z_{kir.i}$  orqali belgilangan kompleks aktiv-sig'imli kirish qarshiliklari va  $Z_{lb}$  – teskari bog'lanish zanjirining kompleks qarshiligi.

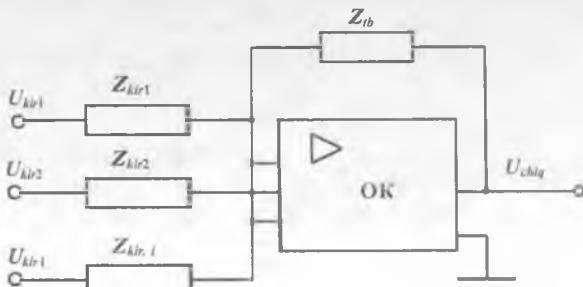

8.1- rasm. Operatsion kuchaytirgichning sxemasi.

OK kirish signali  $U_{kir,i}$  ni quyidagi ifoda yordamida chiqish signali  $U_{chiq,i}$  ga o'zgartiradi:

$$U_{chiq} = -Z_{tb} \sum_1^n \frac{U_{kir,i}}{Z_{kir,i}}. \quad (8.1)$$

Eng oddiy holatda OKning kirish qismiga bitta  $U_{kir}$  signali berilsa va  $Z_{tb} = R_{tb}$  hamda  $Z_{kir,i} = R_l$  bo'lganida (8.1) tenglama quyidagi sodda ko'rinishga ega bo'ladi:

$$U_{chiq} = -R_{tb} \frac{U_{kir}}{R_l} = -k U_{kir}. \quad (8.2)$$

Agar  $R_{tb} = R_l$  bo'lsa, u holda  $k = 1$  ga teng bo'ladi va OK kirish signali ishorasininga o'zgartiradi, ya'ni inversiyalaydi.

Agar  $Z_{tb} = R_{tb}$  va  $Z_{kir,i} = R_{kir,i}$  bo'lsa, u holda OK kirish qismidagi signallarni qo'shish bilan bir paytda mos kuchaytirish koefitsiyentlariga ko'paytiradi ham

$$U_{chiq} = -\sum_1^n U_{kir,i} k_i, \quad (8.3)$$

bunda:

$$k_i = \frac{R_{tb}}{R_{kir,i}}.$$

OKning kirish qismiga va teskari bog'lanish zarjiriga aktiv qarshiliklar – rezistorlar bilan bir qatorda kondensatorlar ulansa, u holda EYuni boshqarish uchun zarur bo'ladi turli ko'rinishdagi signallarni ham hosil qilish mumkin bo'ladi. Bunday sxemalar **rostlagichlar** deb nomlanadi. 8.1-jadvalda OK asosidagi rostlagichlarning sxemalari va ularning tavsiflari hamda asosiy ko'rsatkichlari keltirilgan.

**Rostlagichlar.** Bu qurilmalarning nomlanishi ularning kirish signalini funksional o'zgartirish amalini bajarishi bilan bog'liqdir. **Proporsional P rostlagich** (8.1-jadvalning birinchi qatoriga qa rang).

Bu rostlagich yuqorida ko'rib chiqilgan kirish signalini mashtabli (proporsional)  $k = R_{tb} / R_l \neq 0$  chiqish signaliga o'zgartiradi. 8.1-jadvalning 5 ustunida P rostlagich vaqtning  $t_0$  momentida pog'onali kirish signallari berilganida chiqish signalining vaqt bo'yicha o'zgarish tavsiflari keltirilgan.

Tavsiflardan ko‘rinib turibdiki, rostlagichning chiqish signali kirish signalining  $k$  koefitsiyentiga ko‘paytirilgan qiymatini aynan qaytariladi va o‘tish vaqtiga qiymati nolga teng bo‘ladi.

### 8.1-jadval

| Rostlagichlar | Sxema | O‘zgartirish usuli                                    | Rostlagich ko‘rsatkichlari              | O‘tish tavsifi |
|---------------|-------|---|---|----------------|
| P             |       | $U_{chiq} = kU_{kir}$                                 | $k = R_{th}/R_1$                        |                |
| I             |       | $U_{chiq} = \frac{1}{T} \int U_{kir} dt$              | $T = R_1 C_{th}$                        |                |
| D             |       | $U_{chiq} = T \frac{dU_{kir}}{dt}$                    | $T = R_1 C_{th}$                        |                |
| A             |       | $U_{chiq} = kU_{kir} + \frac{1}{T} \int U_{kir} dx$   | $k = R_{th}/R_1$<br>$T = R_{th} C_{th}$ |                |
| PI            |       | $U_{chiq} = k(U_{kir} + \frac{1}{T} \int U_{kir} dt)$ | $k = R_{th}/R_1$<br>$T = R_{th} C_{th}$ |                |

| Rostlagichlar | Sxema | O'zgartirish usuli   | Rostlagich ko'satishlari  | O'tish tavsifi |
|---------------|-------|--|---|----------------|
| PD            |       | $U_{chiq} = k(U_{kir} + T \frac{dU_{kir}}{dt})$  | $k = R_b/R_1$<br>$T = R_1 C_1$                                    |                |
| PID           |       | $U_{chiq} = k [U_{kir} \times \left( 1 + \frac{T_2}{T_1} \right) + T \frac{dU_{kir}}{dt} + \frac{1}{T} \int U_{kir} dt]$ | $k = R_b/R_1$<br>$T_1 = R_1 \times C_1$<br>$T_2 = R_1 \times C_2$ |                |

**Integral I rostlagichning** sxemasi OK teskari bog'lanish zanjiriga kondensator  $C_{tb}$  va chiqish zanjiriga rezistor  $R_1$  ulash natijasida hosil qilinadi (8.1-jadval ikkinchi qatorining birinchi usturuniga qarang). Buning natijasida rostlagich integrallovchi qurilma xususiyatiga ega bo'ladi va uning chiqishida gi kuchlanish kirish signaling integrali bilan belgilana di (8.1-jadval ikkinchi qatorining 3- ustuni). I rostlagichning o'tish jarayoni funksiyasi 8.1-jadval ikkinchi qatori 5- ustunida keltirilgan ko'rinishda bo'ladi.


**Differensial D rostlagichning** sxemasi 8.1-jadval uchinchi qatorining 1 ustunida keltirilgan. Bu sxemali OK sxemasi  $T = R_{tb} C_1$  koefitsiyentli kirish signalini differensiyalash imkonini beradi. Ideal D rostlagichning o'tish jarayoni funksiyasi, cheksiz amplitudaga va juda kichik davomiylikka ega bo'lgan elektr impulsi ko'rinishda bo'ladi.

**Nodavriy A rostlagichning** sxemasi 8.1-jadvalning to'rtinchi qatori ikkinchi usturunda keltirilgan. Bu rostlagichning o'tish jarayoni funksiyasi chiqish signaling vaqt bo'yicha eksponensial o'zgarishi ko'rinishiga ega bo'ladi.

Shuningdek, **proporsional-integral (PI)**, **proporsional-differensial (PD)** va **proporsional-integral-differensial (PID)** rostlagichlarning sxemalari va tavsiflari 8.1-jadvalning mos ravishda 5-7-qatorlarida keltirilgan. Bu rostlagichlar chiqish signallarini kompleks tarzda o'zgartirishi sababli ham bu rostlagichli elektr yuritmalar murakkab qonuniyatlar asosida boshqariladi.

**Funksional o'zgartkichlar (FO').** Bu o'zgartkichlar kirish sign allarini kvadratga oshirish, ildiz ostidan chiqarish, bo'lish hamda signallarning modullarini ajratish va kirish hamda chiqish signallari orasidagi nochiziqli bog'lanishlarni amalga oshirish kabi funksiyalarni bajaradi. Funksional o'zgartkichlar bir yoki bir necha operatsion kuchaytirgichlar negizida yaratilishi mumkin.

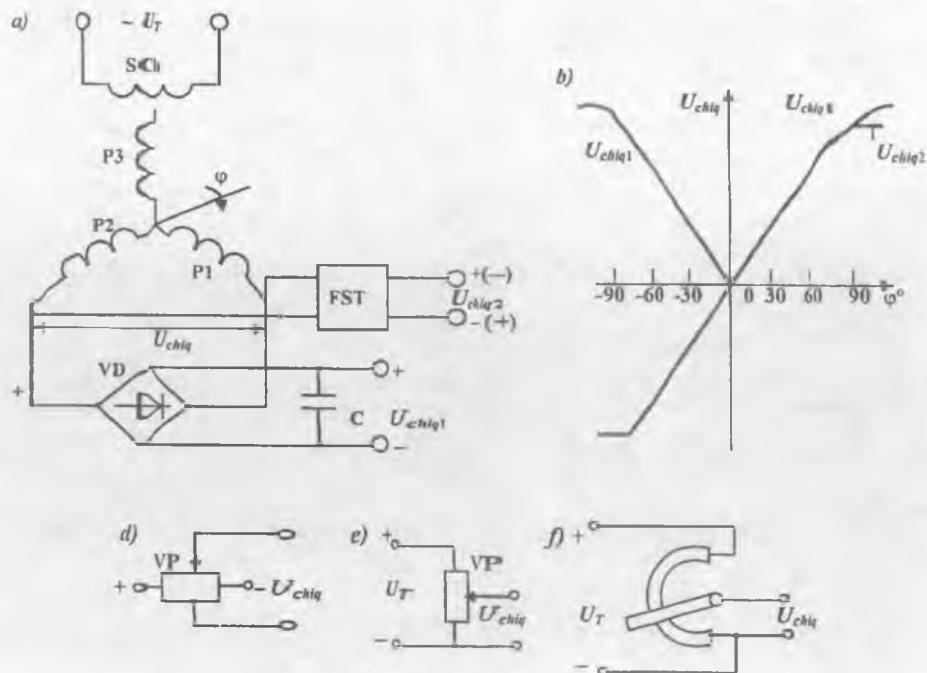**Vazifalovchi qurilmalar** selsin komandoapparatlar negizida bajariladi. Bu qurilmalar dastakli, pedal va maxovikchali yuritmali ijrolarda bo'lishi mumkin.



8.2- rasm. Selsin komandoapparatning sxemasi (a) va chiqish ta vsifi hamda potensiometrik vazifalovchi qurilmalarning sxemalari (d, e, f).

Selsin komandoapparatning ishlashini ko'rib chiqamiz (8.4- $\alpha$  rasm). Selsinning bir fazali stator chulg'ami (SCh) chastotasi 50 Hz bo'lgan kuchlanishi  $U_r = 110 \text{ V}$  bo'lgan o'zgarmas tok tarmog'iga ulanadi. Rotor chulg'amining ikki faz asidan olinayot gan o'zgaruvchan tok kuchlanishi  $U_{\text{chiq}}$  boshqarilmaydigan to'g'rilagich VD yoki fazasezgir to'g'rilagich FST yorda mida to'g'irulanadi. Birinch'i holatda chiqish kuchlanishi  $U_{\text{chiq1}}$


muqim qutbli bo'lsa, ikkinchi holatda esa  $U_{chig}$  ning qutbi ishorasi stator va rotor kuchlanishlarining o'zaro fazalar bo'yicha siljishlariga bog'liqdir. Shunday qilib, FST chiqish signali qutbining ishorasi, kirish o'zgaruvchan tok kuchlanishi fazasiga bog'liq bo'lgan to'g'rilagichdir.

Selsin rotori burliganida uning chulg'amlarida hosil bo'ladigan EYUK va mos ravishda chiqish kuchlanishi  $U_{chig}$  nol qiymatdan (rotoring boshlang'ich holati  $\varphi = 0$  da) va maksimal qiymatiga (rotoring oxirgi holati  $\varphi = 90^\circ$  da) o'zgaradi (8.2- b rasm). Komandoapparat chiqish (vazifalovchi) kuchlanishi rotoring buriish burchagiga bog'liqligining chiziqli bo'lishiga bu burchakni  $-60^\circ < \varphi < +60^\circ$  oraliqda o'zgarishi asosida erishiladi.

EYu larning boshqarish sxemalarida hara katlanuvchi elementi chiziqli (8.2- d, e rasm) va aylanma (8.2- f rasm) harakatlanadigan potensiometrik vazifalovchi qurilmalar ham keng qo'llaniladi. Agar vazifalovchi qurilmalarning harakatlanuvchi elementilarini ijrochi motorlar harakatga keltira, u holda bu qurilmalar tezlanishni vazifalovchi qurilma funksiyalarini ham bajarishi mumkin.

Shuningdek, to'rt OKdan iborat statik tezlanishni vazifalovchi qurilmalar ham qo'llaniladi. Bu qurilmada pog'onali kirish signaliga o'zgartiriladi. OKlardan biri kirish signalini cheklashning boshqarish rejimida, ikkinchisi esa integrator rejimida va qolgan ikki OK esa invertor rejimida ishlaydi.

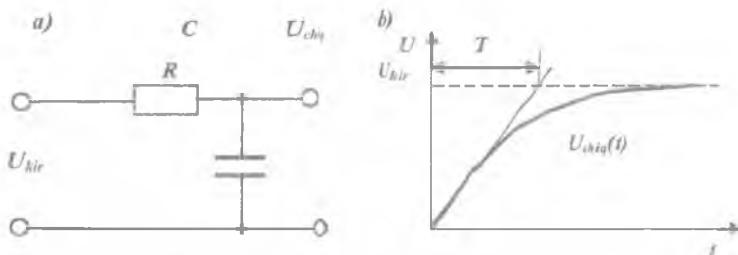Elektr yuritmalarni boshqarish sxemalarida rezistor va kondensatorlaridan iborat passiv elementli tezlanishni vazifalovchi qurilmalar ham qo'llaniladi (8.3- a rasm).



8.3- rasm . Tezlanishni vazifalovchi qurilmaning sxemasi (a) va chiqish kuchlanishi tafsifi (b).

$R - C$  zanjirga pog'onali kirish signali  $U_{kir}$  berilganida uning chiqish qismidagi signal  $U_{chig}$  eksponenta bo'yicha o'zgaradi (8.3- b rasm). Chiqish


kuchlanishi o'zgarishi ning tezlanishini uning vaqt doimiyligi  $T = RC$  ko'rsatkichlarini o'zgartirib boshqarish mumkin.

**Elektr yuritmalar koordinatalarining o'lchov o'zgartichlari.** Yopiq EYularning talab etiladigan statik va dinamik tavsifalarini hosil qilish uchun tezlik, holati, tok va kuch lanishlar boshqa boshqariluvchi koordinatalar bo'yicha teskari bog'lanishlar qo'llaniladi hamda bu bog'lanishlar mos o'lchov o'zgartichlari yordamida arnalga oshiriladi.

**Tezlik o'lchov o'zgartichlari.** EYu ning tezligi to'g'risidagi axborotni turli o'lchov o'zgartichlari va motorning o'zidan ham olish mumkin. O'zg'aruvchan va o'zgarmas tok motorlarining tezligi to'g'ridan-to'g'ri ularning EYuKlariga bog'lqidir. Shunday qilib, EYuK qiymatini o'lchanuvchi o'zg'aruvchan qiymat sifatida qarasak, u holda motorning tezligi haqidagi informatsiyaga ega bo'lamiz.

**Taxogeneratorlar (TG)** tezlik o'lchov o'zgartichi sifatida yopiq elektr yuritma tizimlarida ken g qo'llaniladi. Elektr yuritma tizimlarida asosan o'zgarmas qutbli magnitdan qo'zg'aldigan o'zgarmas tok taxogeneratorlari ishlataladi.

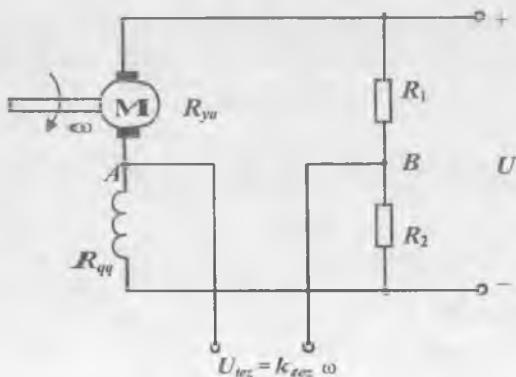Tezlik o'lchov o'zgartichi sifatida o'zgarmas tok motorli taxometrik ko'priksxema ham qo'llaniladi (8.4- rasm).  $R_1$  va  $R_2$  qarshiliklar va  $R_{ya}$  va  $R_{qq}$  qarshiliklardan iborat birlamchi ko'priksxema hosil qilinadi.



8.4- rasm. O'zgarmas tok motori sxemasini tezlik o'lchov o'zgartichi sifatida ishlatalish.


Birlamchi ko'priksxemasining muvozanat shartidan kelib chiqqan holida A va B nuqtalarining orasidagi kuchlanish quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$U_{tez} = R_1 / (R_1 + R_2) k \Phi_{nom} \omega = k_{tez} \omega. \quad (8.4)$$

Taxometrik ko'priksxemasi yopiq EYu tizimlarida qo'llanilganda sxemadagi A va B nuqtalarga relening g'altagi ulanadi.

Elektro yuritma tezligini katta aniqlikda nazorat qilish shart bo'yigan hollard a, o'zgarmas tok motori yakori cho'tkalaridan to'g'ridan-to'g'ri olingan ku chalanishning o'zi tezlikka proporsional signal ekanligidan foydalana libi di.

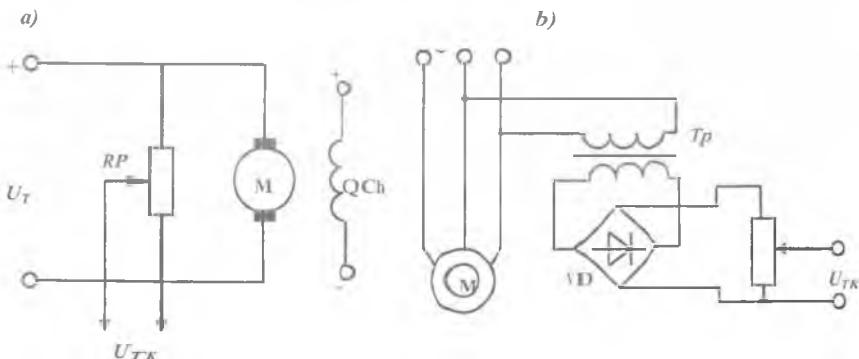O'zgarmas tok motorli elektr yuritmalarda **kuchlanish o'lchov o'zgartkichi** sifatida potensiometrlardan foydalaniлади (8.5-a rasm). Potensiometr  $RP$  motor  $M$ ning yakor uchlariga ulanadi va kuchlanish bo'yicha teskari bog'lanish ish koeffitsiyentining qiymati potensiometrning harakatlanuvchi qismining holati bilan aniqlanadi.



8.5-rasm. Potensiometrik (a) va transformatorli (b) kuchlanish o'lchov o'zgartkichlari.

O'zgaruvchan tok motorli elektr yuritmalari uchun kuchlanish bo'yicha teskari bog'lanish signallarini olishda transformatorli sxemalar qo'llaniladi (8.5- b rasm). «Boshqariluvchi to'g'rilaqich – o'zgarmas tok motori» tizimlarining kuchlanish bo'yicha teskari bog'lanish signallarini olish, boshqariluvchi to'g'rilaqichning o'zgaruvchan tok zanjiriga kuchlanish transformatori ulab amalga oshiriladi.

Ishchi mexanizm ijrochi organi yoki motor valining holatini aniqlash uchun **holat o'lchov o'zgartkichlari** ishlataladi. Holat o'lchov o'zgartkichlari sifa tida selsinlar, potensiometrlar va aylanuvchi transformatorlar ishlataladi.

Selsinli holat o'zgartkichlarining o'zgarmastokli chiqish qismi (8.2- a rasmga qarang) ishchi mexanizm ijrochi organi yoki motor vali bilan birikkan bo'ladi va natijada o'zgartkichning chiqish qismida holatini bildiruvchi mos signal hosil bo'ladi.

Potensiometrik holat o‘zgartirichilari 8.2- d, e, f sxemalar asosida yaratiladi. Ular ming hara katlanuvchi qismlari motor vali bilan birkiritilib, chiqish qismidan holat iga mos signallar olinadi.

Aylanuvchi transformatorli holat o‘lchov o‘zgartirichilarining ishlash asosi selsinlarnikida farq qilmaydi. Ularning chiqish qismidagi signalning qiyimi transformatorning aylanuvchi qismi holati bilan belgilanadi.

## 8.2. ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNING DISKRET ELEMENTLARI VA QURILMALARI

Ishchi mashina va mexanizmlarining ishlarini kompleks avtomatlashtirishdan kelib chiqqan holda, ularning EYulariga qo‘yiladigan ko‘pgina talablarini raqamli boshqarish sxemalarigina bajara oladi. Raqamli boshqarish sxemalari EY u shining tezkor va yuksak aniqlikda bajari lishi hamda ishonchli va kam energiya istemol qilishi bilan xarakterlidir. EYuning raqamli boshqarish sxemasi tabiiy ravishda texnologik jarayonlarni boshqarishda qo‘llaniladigan EHM bilan uyg‘unlashib, yagona avtomatlashtirilgan boshqarish tizimini tashkil etadi.

Ko‘pgina hollarda EYularni boshqa rishda aralash, raqamli-uzluksiz boshqarish sxemalarini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

EYularda foydalaniladigan raqamli boshqarish vositalari quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

sodda mantiqiy amallarni bajaruvchi mantiqiy elementlar va triggerlar;  
mantiqiy elementlar majmuasidan iborat bo‘lgan va signallarni bir-muncha murakkab funksional O‘zgartiruvchi raqamli majmular;

EYuni murakkab funksiylar asosida boshqarishni amalgaga oshiruvchi raqamli qurilmalar;


EYuni barcha boshqariluvchi koordinatalari asosida boshqarishni amalgaga oshiruvchi yuqori ko‘rinishdag‘i jamlangan raqamli qurilmalar majmuasi.

Asosiy diskret elementlar va ular asosidagi qurilmalarning ishlash asoslarini ko‘rib chiqamiz.

**Trigger.** Bu qurılma raqamli qurilmalar ichida eng ko‘p tarqalgan qurılma bo‘lib, ikkita turg‘un holatga ega va uning bir holatdan ikkinchi holatga sakrab o‘tishi tashqi boshqaruvi signaliga ta’siriда amalga oshadi. Triggerlardan foydalaniłgan holda turli mantiqiy va hisoblash qurilmalari, generatordan va xotira qurilmalari yaratish mumkin.

Trigger ikkita HAM – YOKI mantiqiy elementlaridan iborat bo‘lib (8.6- a rasm), quyidagicha ishlaysdi. Uning kirish qismiga  $X_1 = 1$  signalini berilishi va  $X_2 = 0$  signalining bo‘lmasisligi elementning yuqori chiqishida

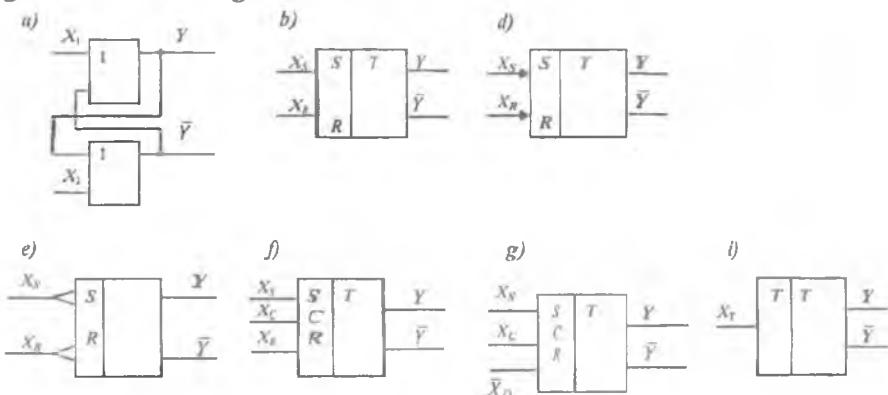$\bar{Y} = 0$  holat hosil bo'ladı, pastki chiqishida esa  $Y = 1$  holat yuzaga keladi. (O'zgaruvchan kattalik ustidagi chiziqcha kattalikning inversiya holatini anglatadi). Sxemaning bu holati  $X_1 (X_1 = 0)$  signalni o'chirishgacha saqlanib turadi. Endi  $X_2 = 1$  signalni berganimizda trigger boshqa turg'un holat  $Y = 0$  ga o'tadi va shuningdek  $\bar{Y} = 1$  bo'ladı.



8.6- rasm. Triggerlarning sxemalari.

8.6- b rasmda  $R - S$  triggerning sxemasi keltirilgan va uni ishlashi statik asinxron trigger deb ataluvchi triggerning ishlashiga mos keladi. Ingliz tilida Set – o'rnatishni anglatuvchi so'zning bosh harfi bilan belgilangan  $S$  kirishiga kirish signali  $X_1 = X_S = 1$  beriladi va shundan so'ng triggerning to'g'ridan-to'g'ri chiqish qismida birlik signal  $Y = 1$  paydo bo'ladı (o'matiladi), inversorli chiqish qismida esa  $\bar{Y} = 0$  hosil bo'ladı. Ingliz tilida Reset – ag'darishni anglatuvchi so'zning bosh harfi bilan belgilangan  $R$  kirishiga birlik signali  $X_2 = X_R$  berilganida triggerning  $Y$  chiqishida nol signal, ya'ni  $Y = 0$  paydo bo'ladı inversorli chiqish qismida esa  $\bar{Y} = 1$  hosil bo'ladı.

Agar triggerning harikkala kirishida signal bo'lmasa, ya'ni  $X_S = X_R = 0$  bo'lsa, u holda trigger bundan oldingi holatin i «esda saqlab» qoladi va bu uning asosiy xususiyatidir.  $X_S = X_R = 1$  bo'lishi taqylanadi, chunki bunday holatda triggerning chiqishidagi signallar noaniq holatga tushib qoladi.

«Statik» tushunchasi kirish signallari manbalari triggerning chiqishi bilan to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish b'o'yicha bog'langan va ularning qiyamatlari darajasi ta'sirida bo'lishini bildiradi. Agar triggerning kirish signallar manbalari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmasdan, balki impuls transformatorlari,  $RC$  zanjirlari va boshqa vositalar orqali bog'langan bo'lsa, u

holda u kirish kuchlanishlari o'zgarishi ta'sirida bo'ladi va signalarning qiymatlari darajasi ta'sirida bo'lmaydi. Bunday boshqariladigan triggerlar **dinarnik boshqarila digan triggerlar** deb ataladi. Agar triggerning ishlashi kirishi signalining 0 dan 1 gacha o'zgarganda amalga oshsa, u holda triggerning kirishi **bevositali** deb ataladi va uning sxemasi 8.6- d rasmdagi ko'ri nishga ega bo'ladi. Aks holda, triggerning ishlab ketishi kirishi signalining 1 dan 0 gacha o'zganida amalga oshsa, u holda triggerning kirishi inversiyali deb ataladi va uring sxemasi 8.6- e rasmdagi ko'rinishdagidek tasvirlanadi.

«Asinxron» tushunchasi, vaqtning istalgan momentida kirish signallari majmuasi ta'sirida triggerning qayta ulanish rejimiga o'tishini bildiradi. Agar triggerning qayta ulanish rejimida ishlashi vaqtning ma'lum momentlarida amalga oshirilishi kerak bolsa, u holda trigger qo'shimcha yana bir kirish  $S$  bilan to'ldiriladi va bu kirishga ma'lum chastota taktiga ega  $X_S$  signali beriladi.  $X_S = 0$  bo'lishi triggerning oldingi holatini saqlanganligini bildiradi va  $X_S = 1$  bo'lishi esa triggerning qayta ulanish rejimiga ruxsat etilganini bildiradi. 8.6- frasmda sinxron  $R - S$  triggerning shartli belgilanishi keltirilgan.

**D** trigger sinxron triggerning turlaridan biridir. Uning kirishiga bиргина signal  $X_D$  signal beriladi. Bu trigger  $R - S$  triggerning  $S$  kirishiga  $X_D$  hamda  $R$  kirishiga inversion signal  $\bar{X}_D$  berish natijasida hosil qilinadi. 8.6- g rasmda **D** triggerning shartli belgilanishi keltirilgan.

**T** trigger faqatgi na hisoblash kirishiga ega va u shu signal impulsi vositasida boshqariladi. Navbatdagi kirish signali impulsi berilishi bilan triggerning chiqishidagi signalning darajasi teskarisiga o'zgaradi. Bunday triggerlar asosan impuls hisoblagichlar va impuls bo'lgichlarni yaratishda qo'llaniladi. 8.6- i rasmda **T** triggerning shartli belgilanishi keltirilgan.

Ikkii pog'onali sinxron  $R - S$  trigger ikki kirish va chiqish triggernlardan iborat bo'lganligi sababli ham uning funksional imkoniyatlari sezilarli darajada kattaadir. Tashqi chorrahali bog'lanishlardan foydalilanigan holda **JK triggerlar** deb ataladigan universal triggerlarni hosil qilish mumkin va ular  $R - S$  trigger,  $D$  trigger va  $T$  trigger rejimlarida ishlay oladi.


Raqamli qurilmalar o'zining bajaradigan vazifalariga ko'ra hisoblash, man tiqiy, eslab qolish, moslashtirish, vaqt, raqamli-uzluksiz o'zgartirkich, signallarni kiritish va qabul qilish olish, raqamli o'chov o'zgartirkichlari kabi quril malarga bo'linadi. Endi bularning ichida eng ko'p qo'llaniladiganlarini ko'rib chiqamiz.

**Hisoblash qurilmalari.** Bu qurilmalar turli arifmetik amallarni bajarish uchun xizmat qiladi. Hisoblash amallari hisoblash qurilmasining raqamli elementlarida hisoblashning ikkilik tizimi asosida bajariladi.

Hisoblash qurilmalariga, shuningdek, hisoblagichlar, jamlagichlar va komparatorlar (taqqoslash qurilmalari) kiradi.

**Hisoblagich.** Bu raqamli qurilma kirish signallarining sonini hisoblash uchu n xizmat qiladi. Hisoblagichlar jamlovchi, ayiruvchi va reversiv turlarga bo'linadi.

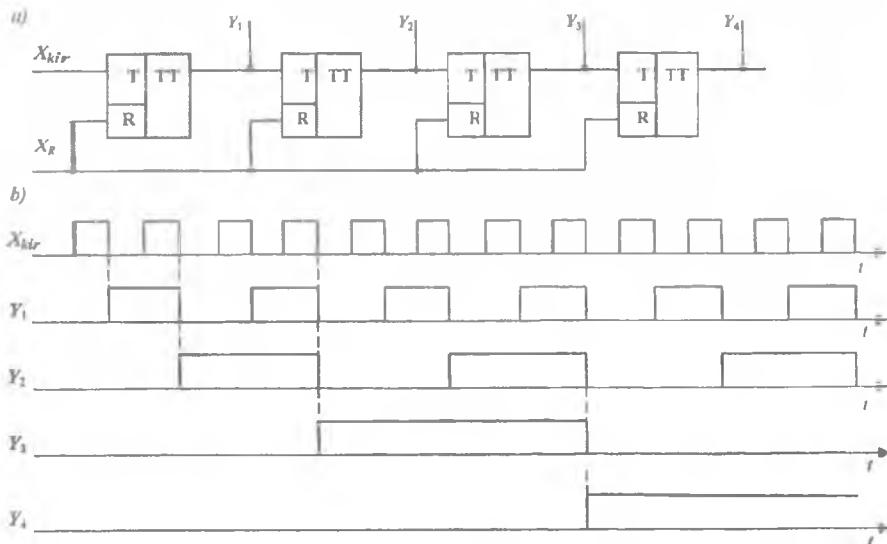Ketma-ket harakatlanuvchi jamlovchi hisoblagich to'rtta ikki pog'onali T triggerdan iborat bo'ladi (8.7- a rasm).



8.7- rasm. Hisoblagichning sxemasi (a) va ishlash diagrammasi (b).

Birinchi triggerning ulanishi va o'chirilishi (chiqish  $Y_1$ ) kirish signali  $X_{kir}$  ning orqa fronti bilan amalga oshiriladi (8.7- b rasm). Qolgan triggerlarning ulanishi va o'chirilishi o'zidan oldingi triggerning bevosita chiqish impulsini orqa fronti bilan amalga oshiriladi.

Triggerlarning  $Y_1 - Y_4$  chiqish signallari to'plami impulslar hisoblagichiga ikkilik sanoq tizimida berilayotgan impulslar soniga to'g'ri keladi. Triggerlarning tartib nomeri ikkilik sanoq tizimi sonining razryadini bildiradi. 8.7- b rasmdagi tavsifdan ko'rinish turibdiki, hisoblagichning kirishiga 6 impuls berilgan bo'lsa, u holda triggerlarning chiqishida  $Y_4 = 0, Y_3 = 1, Y_2 = 1, Y_1 = 0$  signallar hosil bo'ladi, ya'ni impulslar soni  $m = (0110)_2 = (110)_2 = (6)_{10}$  ga teng bo'ladi. Hisoblagichning sig'imi  $N$  triggerlar soni  $n$  bilan quyidagi formula yordamida aniqlanadi:


$$(N)_1 = 2^4 - 1 = (15)_{10} = (1111)_2.$$

**Chastota bo'lgich.** 8.7- a rasmida kelti rilgan sxemanı chastotani bo'luchisi sifatida ham qo'llash mumkin. 8.7- b rasmdagi diagrammadan ham ko'rinish turibdiki, har bir ketma-ketlikdagi triggerning chiqishidagi impulslar soni bir donaga va shu bilan bir qatorda ikki martaga karmayadi hamda bu esa impulslar chastotasining ikki marta karmayganligini bildiradi.

Hisoblagichda nol bo shlang'ich holatini o'matish barcha triggerlarning R kirishlariga birlik signal  $X_R$  berilishi bilan amalga oshiriladi.

Reversiv hisoblagichlarda sonlarni qo'shish va ayirish amallari bajarilsa, ayiruvchi hisoblagichlarda faqat ayirish amali bajariladi.

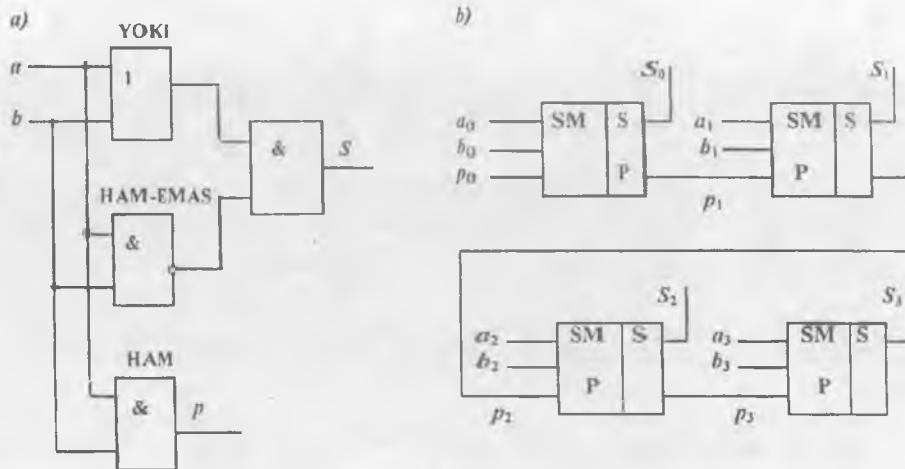**Jamlagichlar.** Bu raqamli qurilmada ikki sonni qo'shish amali bajariladi. Odatda, jamlagichlar ikkilik sonlari ja dvali bo'yicha ishlaydigan bir razryadli jamlovchi sxemalar yig'ilmasidan iborat bo'ladi. 8.8- a rasmda bir razryadli jamlagichning sxemasi keltirilgan.



8.8- rasm. Bir razryadli (a) va to'rt razryadli jamlagich (b) sxemasi.

O'zining tarkibiga ko'ra bir razryadli jamlagich ikki bir razryadli  $a$  va  $b$  sonlarni ikkilik sanoq tizimi bo'yicha quyidagicha qo'shadi:

$$a + b = \begin{cases} 0 + 0 = 0, & S = 0, \quad P = 0, \\ 0 + 1 = 1, & S = 1, \quad P = 0, \\ 1 + 0 = 1, & S = 1, \quad P = 0, \\ 1 + 1 = 10, & S = 0, \quad P = 1. \end{cases}$$

Ikkita birni qo'shishdan hosil bo'lgan natija ikki razryadli ko'rinishga ega bo'ldi:  $S = 0$  o'sha razryadli bo'lgan holda,  $P = 1$  keyingi yuqoriroq razryadga ko'chirilgan. Shunday qilib, ixtiyoriy  $i$  razryadli qo'shish amalini bajarish, oldingi razryaddan ko'chirilgan natijalar  $a_i$ ,  $b_i$  va  $P_i$  uch qo'shiluvchi hilarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Misol tariqasida 8.8-  $b$  rasrnnda to'rt razryadli jamlovchining sxemasi keltirilgan.

Jamlovchilarda ayirish amallarini ham bajarish mumkin. Bunday jamlovchilarda ayirish amali ayiriluvchiga razryad bo'yicha kamayuvchi qo'shimcha qo'shish bilan almashtiriladi.

**Komparator.** Bu raqamli qurilmada ikki son  $A_n$  va  $B_n$  larni taqqoslash funksiyasi bajariladi. Taqqoslash natijasida quyidagi taqqoslashlardan biring haqiqiyligi aniqlanadi:  $A_n = B_n$ ;  $A_n > B_n$ ;  $A_n < B_n$  va ularning har biri mos chiqishlarda birlik signal bilan qayd qilinadi.

Bir raz ryadli komparatoming ishlash asosini, ikki bir razryadli  $a$  va  $b$  sonlarni taqqoslash bo'yicha 8.2- jadval orqali tushuntirish mumkin.

8.2- jadval

| $a$ | $b$ | $Y_1(a=b)$ | $Y_2(a>b)$ | $Y_3(a<b)$ |
|-----|-----|------------|------------|------------|
| 1   | 1   | 1          | 0          | 0          |
| 1   | 0   | 0          | 1          | 0          |
| 0   | 1   | 0          | 0          | 1          |
| 0   | 0   | 1          | 0          | 0          |


$n$  razryadli sonlarni taqqoslash ularning razryadlari bo'yicha amalga oshiriladi, shundan so'ng qo'shimcha mantiqiy sxema yordamida yuqori razryadan boshlab natijalar tahlil qilinadi.

**Mantiqiy raqamli qurilmalar.** Bu qurilmalarda diskret elektr signallar bilan turli mantiqiy amallar bajariladi. Bunday qurilmalarga impulslarini taqsimlovchiilar, shifratorlar, deshifratorlar va multpleksorlar kiradi.


**Impulslarini taqsimlovchi qurilma** deb, bir kanalli ketma-ketlikdag'i impulslarini bir necha chiqishlarga taqsimlovchi qurilmaga aytiladi. Uning  $i$  chiqishidagi birlik  $Y_i$  signal, taqsimlovchining oldingi  $(i-1)$  chiqishidagi  $Y_{i-1}$  signal o'chganidan keyin paydo bo'ladi, signal  $Y_i$  esa kirish (taktli) impuls sifatida olinadi. 8.9-  $a$  rasmida to'rtta  $D$  triggerdan tashkil topgan impuls taqs imlagichning sxemasi keltirilgan.

Boshlang'ich holatda birinchi triggerning chiqishida birlik signal  $Y_1 = 1$  bor deb faraz qilamiz. Birinchi kirish (taktli) signali  $X_1$  ning berilishi (8.9-  $b$  rasrniga qarang) birinchi triggerning chiqishida signal yo'qolishiga ( $Y_1 = 0$ ) va ikkinchi triggerning chiqishida signalning paydo bo'lishiga olib keladi ( $Y_2 = 0$ ). Keyingi impuls berilganidan so'ng  $Y_2$  signali nolga teng

a)

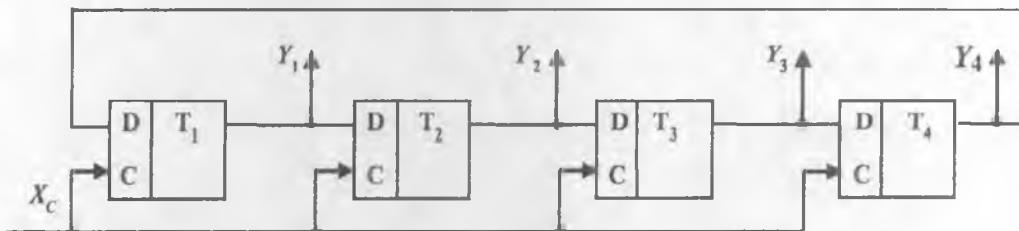

b)

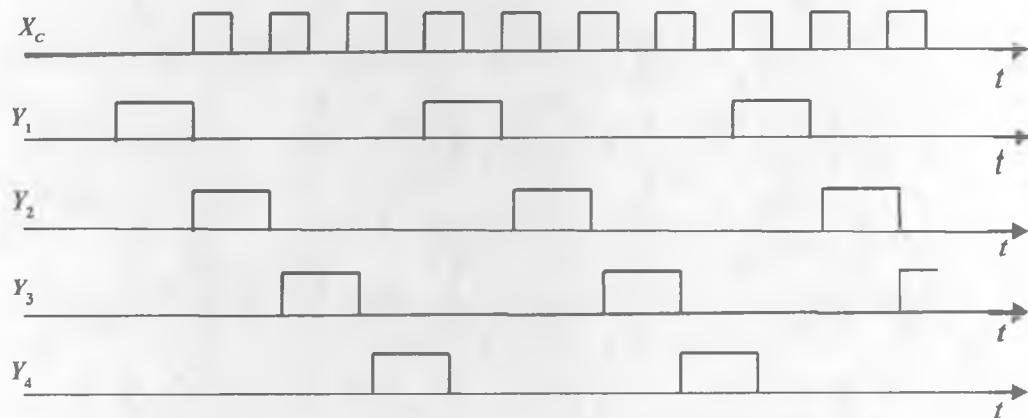

8.9- rasm. Impuls taqsimlagichning sxemasi (a) va  
ishlash diagrammasi (b).

bo‘ladi, signal  $Y_3 = 1$  bo‘ladi va hokazo. To‘rtinchi triggerning chiqishida signal paydo bo‘lganidan keyin bu signal teskari bog‘lanish zanjiri bo‘yicha bir inchi triggerning kirishiga beriladi va siki takrorlanadi. Impuls taqsimlag ichning har bir chiqishidagi  $Y_1 - Y_4$  sig nallarning chastotasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$f = f_T / n, \quad (8.5)$$

bunda:  $n$  — taqsimlagich triggerlarining soni,  $f_T$  — taktli impulsarning chastotasi.


**Deshifrator (dekoder).** Bu raqamli qurilmada  $n$  kirishidagi signallarni birgina chiqishida 1 signalga o‘zgartirib, qolgan barcha chiqishlardagi signallarni 0 ga tengligi saqlanib qoladi. Bunga teskari bo‘lgan amalni **shifrator** amalga oshiradi, ya’ni kirishlardan bividagi berilayotgan birlik signallni bir necha chiqishlaridagi ikkilik tizimidagi sonlarga o‘zgartiradi.

**Multiplexor.** Bu qurilma, bir necha kirish liniyalaridagi signallarni bir chiqish liniyalarga uzatishni ta’minlovchi qurilmadir. Kirish liniyasini tanlash, multiplexor kirishlarini boshqarish uchun beriladigan boshqaruvchi impuls (kod) yordamida amalga oshiriladi. Multiplexor asosining sxemasi bir oz o‘zgartirilgan deshifrator tashkil etadi.

**Xotira qurilmasi.** Bu qurilma informatsiyalarni eslab qolish, saqlash va uzatish uchun xizmat qiladi. Registrlar, yig‘uvchi-matritsalar va eslab qolish qurilmalari (EQ)ga: tezkor eslab qolish qurilmalari (TEQ) va doimiy eslab qolish qurilmalari (DEQ) kiradi.

Ikkilik tizimidagi ko‘p razryadli sonlarni yozib olish, eslab qolish va uzatish hamda ular bilan murakkab bo‘lidan mantiqiy amallarni bajarish uchun **registratorlar** qo‘llaniladi. 8.10- rasmida uch razryadli  $A$  sonini saqlashga xizmat qiluvchi registrning sxemasi keltirilgan. Sxemaning asosini uchta trigger va olti mantiqiy element HAM tashkil etadi.

Yozishdan oldin  $X_R = 1$  signali beriladi va bu signal triggerning chiqishlari da nol signallarni yuzaga keltiradi, ya’ni  $Y_0 = Y_1 = Y_2 = 0$  bo‘ladi, bu esa hozirgacha bo‘lgan registrdagibarcha sonlarning o‘chinliganini va registrni yangi yozishga tayyor ekanligini bildiradi. Ikkilik tizimidagi  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$  razryadli sonlarni yozish  $X_3 = 1$  signal berilganidan so‘ng, ya’ni triggerning kirishlari sonli informatsiyani qabul qilib olishga tayyor bo‘ladi. Yozib olingan son  $X_3 = 0$  bo‘lganida ham eslab qolinadi va saqlanadi. Eslab qolingga sonni sanash uchun  $X_{SY} = 1$  signal beriladi va yozib olingan  $A$  ning razryadini  $Y_0$ ,  $Y_1$ ,  $Y_2$  chiqishlarga uzatiladi. 8.10- rasmdagi registrning ishlashi, sonlarni parallel kod bo‘yicha kiritishiga mos keladi, ya’ni registrda informatsiyaning hamma razryadlari bir paytda yoziladi. Sonlarni parallel yozish bilan bir qatorda,  $n$  takt bo‘yicha bir kirish orqali  $n$  razryadli

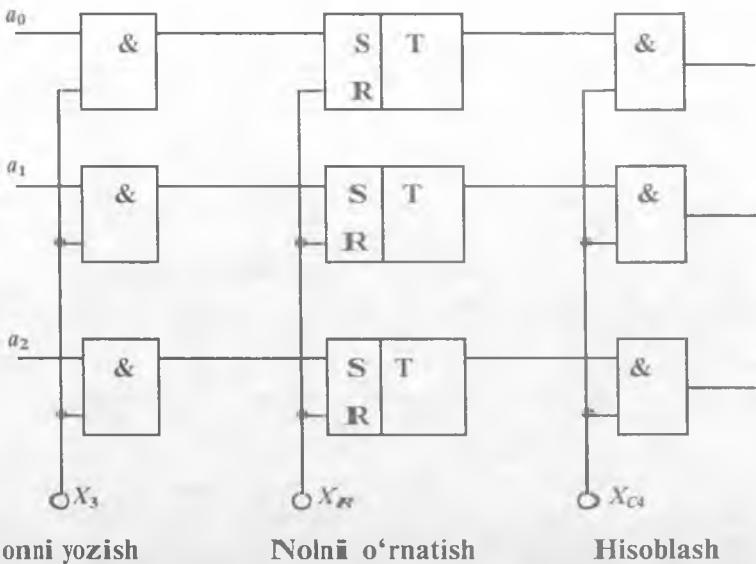

Sonni yozish

Nolnii o'rnatish

Hisoblash

*8.10- rasm. Uch razryadli registrning sxemasi.*

saqlanishi kerak bo'lgan sonlarni kiritishga mo'ljallangan ketma-ketlik kod i ham qo'llaniladi.

Registrga qo'shimcha bog'lanishlarni hamda mantiqiy elementlarni kiritish natijasida, kodni invertirlash, sonlarning kerakli razryadli qilish uchun o'ngga yoki chapga surish, sonlarni boshqa razryadli qilib uzatish va boshqa bir qancha shu kabi ma'ntiqiy amallarni bajarish mumkin bo'ladi.

Saqlanayotgan informatsiyalarni alohida **bit** va **bayt** o'ldrov birliklarida o'chanadi. **Bit** – bu bir razryadli ikkilik tizimidagi 1 yoki 0 qiymatli son. Bit guruhi (razryadlar) so'zni tashkil etadi va ular 4, 8, 12 va 16 bitdan tashkil topgan bo'ladi. 8 bit uzunlilikka ega bo'lgan so'z **bayt** deyiladi.

**Yig'uvchi-matritsa.** Bu qurilma registrga nisbatan xotirasi birmuncha yuqori bo'lgan qurilmadir. Matritsaning asosini 1 bit informatsiyani (bir razryadli ikkilik tizimi dagi sonni) esda saqlovchi triggerlar tashkil etadi. Ko'p razryadli matritsalar bir razryadli matritsalarni parallel ulash natijasida hosil qilinadi. Informatsiyalarni matritsaga kiritish va undan olish barcha yacheyka larini o'zaro bog'lab turuvchi shinalarga mos signallar berilganidan so'ng amalg'a oshiriladi. Yacheykalarga bu signallar boshqarish shinalari (BSh) vosit asida maxsus kommutatsiyalovchi qurilmalardan uzatiladi.

Yig ‘uvç hi-matrictsalarning funksional imkoniyatlari nisbatan yuqori-roq darajada bo’lgan turlaridan biri bu dasturiy mantiqiy matritsadir (DMM). Uning vazifasi EYularni boshqarishda talab etiladigan mantiqiy funksiyalarni shakllantirishdan iboratdir. DMMning kirish qismiga zarur bo’lgan moslashtiruvchi bloklar vositasida elektr yuritmani boshqarish va himoyalash tashqi qurilmalaridan informatsiya beriladi. Talab qilinayotgan das-turga mos ravishda olingan informatsiyalar qayta ishlanaadi va mantiqiy signalga o’zgartirilib, moslashtiruvchi bloklar vositasida EYuning ijrochi elementlariga uzatiladi. DMM kontaktisiz sxemalar asosida elektr yuritma-rni boshqarish imkonini beradi.

**Eslab qoluvchi qurilmalar (EQ)** katta sig‘imdagи informatsiyalarni saqlash imkonini beradi. Informatsiyalarni ko‘p marta yozib oluvchi va sanovchi eslab qoluvchi qurilmalar tezkor **eslab qoluvchi qurilmalar** (TEQ) deb ataladi. Bu qurilmalarning asosiy kamchiligi undagi informatsiyalar ta’minlovchi manbadacha kuchlanish bo‘lgandagina mavjud bo‘lib, kuchlanish-ning o‘chishi esa barcha informatsiya larning yo‘qolishiga olib keladi.

Yo‘zilgan informatsiyalarni doimiy xotirada saqlash uchun xizmat qiluvchi eslab qoluvchi qurilmalar **doimiy eslab qoluvchi qurilmalar** (DEQ) deb ataladi. Bu qurilmalar, ularga yo‘zilgan informatsiyalarni ta’minlovchi manba ning kuchlanishi o‘chib qolganida ham benuqson saqlab qolishga qodirdir. DEQ larning informatsiyalarni saqlash sig‘imi TEQlarnikidan katta, sxemasi nisbatan sodda va kam energiya iste mol qiladi.

**Vaqt qurilmalari.** Bu qurilmalarga chastotasi 100–500 kHz (1- ijro) yoki 1–5 mHz (2- ijro) bo‘lgan takт impulslarin i hosil qilishga xizmat qiluvchi etalon chastota generatori, shuningdek, chiqish signali chastotasi 200 kHz gacha bo‘lgan universal multivibratorlar kiradi.

**Raqamli-analog qurilmalar.** Bu qurilmalar tarkibiga quyidagi o‘zgartkichlar kiradi: kod-kuchlanish o‘zgartkichi (KKO‘), ikkilik yoki ikkilik-o‘nlik tizimli kodlarni o‘zgarmas tok kuchlanishiga o‘zgartiruvchi qurilmalar; impulslar ketma-ketligi chastotasini o‘zgarmas tok kuchlanishiga o‘zgartiruvchi va shuningdek, teskari o‘zgartirishlarni amalga oshiruvchi chastota-kuchlanish o‘zgartkichlar (ChKO‘) va kuchlanish-chastota o‘zgartkichlar (KChO‘).

**Moslashtiruvchi qurilmalar.** Bu qurilmalar, raqamli qurilmalarning signallari EYuning boshqarish apparatularini bilan o‘zaro moslashtirish, mantiqiy qurilmalarning signallarini kuchaytirish va elektr zanjirlardagi mavjud bo‘lgan galvanik (potensial) bog‘larishlarni bartaraf etish uchun xizmat qiladi.


### 8.3. ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNI BOSH QARISH NING MIKROPROTSESSORLI VOSITALARI

**Mikroprotsessor (MP)** deb, bir yoki bir necha katta integral sxema (KIS)lar bazasida yaratilgan va raqamli informatsiyalarni qayta ishlash hamda ular asosida boshqarish jarayonlarini amaliga oshiruvchi dasturiy boshqarilagan qurilmaga aytildi.

Mikroprotsessor xotirasiga joylashtirilga n dasturni o'zgartirish mumkin bo'lgani uchun ham moslanuvchan algoritm bo'yicha ishlash jarayonini boshqarish mumkin. MPning ishlatish jarayonida boshqaruv funksiyasining o'zgarishini xotirasidagi boshqa dastur bilan almashtirish natijasida amalga oshiriladi.

**Mikroprotsessoring tarkibiy sxemasi.** Bu sxemaga (8.11- a rasm) arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ), boshqarish qurilmasi (BQ) va registrli xotira qurilmasi (RXQ) kiradi. MPning bu asosi y qismlari quyidagi bog'lanish liniyalari — shinalar ma'lumotlar shinasi (MSh), adreslar shinasi (ASh) va boshqarish shina (BSh)si bilan o'zaro bog'langan bo'ladi.

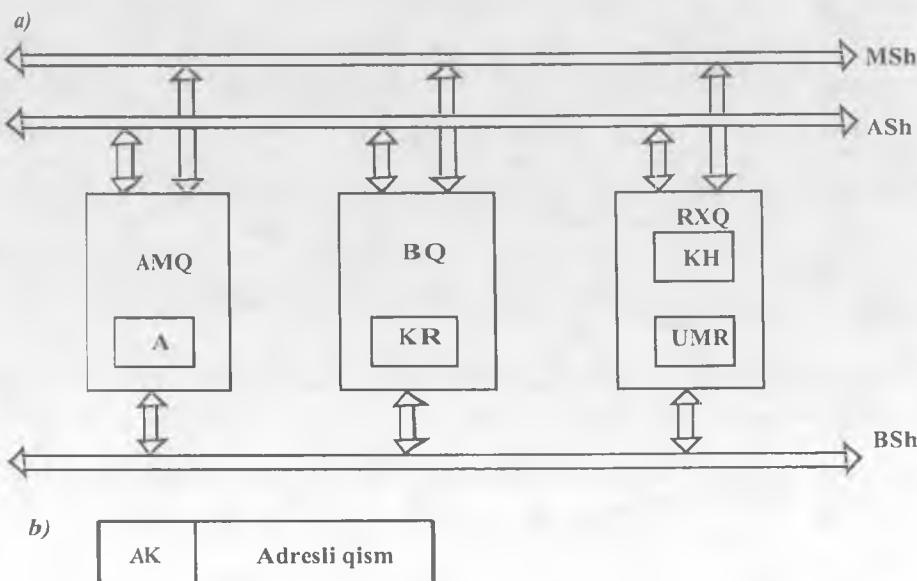**Arifmetik-mantiqiy qurilmaning vazifasi** ikkilik hisoblash tizimida berilgan qiymatlar ustida arifmetik va mantiqiy amallarni bajarishdir. Bu amal-



8.11- rasm. Mikroprotsessoring sxemasi (a) va komandalar tarkibi (b).

lar bajariladigan qiymatlar ***operandlar*** deb ataladi. Amallarni bajarishda, odatda, ikkita operandlar ishtirok etadi, ulardan biri alohida registr – akkumulator A da, ikkinchisi esa RXQ registrlarida yoki MPning xotirasida saqlanadi. AMQ ba’zida MPning amaliy qismi deb ham nomlanadi.

MP bloklarining ishlashini ta’minlovchi boshqarish signallarini ishlab chiqarish ***boshqarish qurilmasida*** amalga oshiriladi. BQ tarkibiga komandalarning bajarilishi vacqtini qayd qiluvchi komandalar registri (KR) kiradi.

Mikroprotsessor xotirasiga yozilgan dastur asosida ishlaydi.

**Dastur.** Axborotlarni berilgan algoritm bo‘yicha qayta ishlashini ta’minlovchi komandalar ketma-ketligi dasturni tashkil etadi. Ta’kidlash lozimki, dasturning komandalari aniq ketma-ketlikda yozilgan bo‘lib, qadam-baqadam bajariladi.

Dasturning har bir komandasasi, qaysi operandlar bilan qanday amallar bajarilishi kerak va amallar natijalarini qaysi adreslarga joylashtirish kerakligi to‘g‘risida axborotlarga ega bo‘lishi lozim. Buning uchun komanda 8.11-*b* rasmdagi tuzilishga ega bo‘lishi kerak. Komandaning birinchi qismi amallar kodi (AK), ya’ni operandlar ustida bajariladigan amallarning xarakteri to‘g‘risida axborotlarga ega bo‘lishi kerak (masalan, qo’shish, mantiqiy taqqoslash va hokazo). Komandaning ikkinchi qismi – amallar bajarilayotgan operandlarning joylashgan adreslari va natijalari qayd qilinishi kerak bo‘lgan registrlar yoki xotira yacheyskali to‘g‘risida axborotlarga ega bo‘lishi kerak.

Komandalar, adreslar va operandlar ikkilik hisoblash tizimidagi ko‘p razryadli sonlar bilan ifodalanadi. Bu sonlar hamma raqamli qurilmalarida kabi kuchlanishning yuqori va past darajalarida ifodalanadi. Zamonaviy MP sakkiz va O‘n olti razryadli sonlar ustida amallar bajarishga mo‘jallangan.

MPning dasturi bir necha usullar bilan yozilishi mumkin. Birinchi usul, komandalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri mashina tilida yoziladi. Bunday usulda dastur tuzish ko‘pgina hollarda noqulay va ayniqsa katta dasturlarni tuzish uchun ko‘p vaqt talab etadi.


MPlarning dasturlari tuzishda dasturlash tillaridan foydalanan bir-muncha qulaydir. Dasturlash tillari ichida birmuncha past darajada bo‘lgan Assembler dasturlash tili MPni dasturlash uchun qo‘llaniladi va u shartli mnemokomanda dalar tarzida berilgan bir necha o‘nlab komandalalar turkumiga egadir. Masalan, bu til sakkiz razryadli MPlar uchun qo‘llanilgan bo‘lib, 80 turkum komandalardan iborat – arifmetik, mantiqiy, axborotlarni uza-tish, boshqarishni uzatish va hokazo.

Dasturlash tillarining yuqori darajadagi tillar: FORTRAN, PASKAL, PL/M, BEYSIK, SI, ADA va ularning dialektlaridan foydalaniish za-

monaviy MP sxemalardan foydalananuvchilarga qu lay va katta imko niyatlar beradi. Bu tillarda tuzilgan dasturlar, kross-dasturlar deb nomlanuvchi alo-hida dasturlar yordamida mashina uchun tushunarli bo'lgan mashina kodi tizimiga o'tkaziladi.

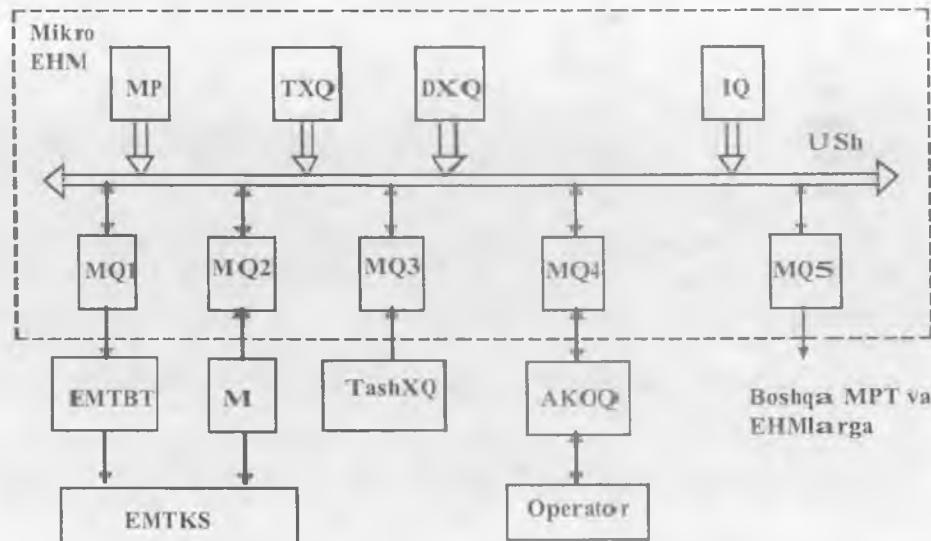8.11- a rasmida keltirilgan MPning sxemasini to'g'ridan-to'g'ri elek-tromekanik tizimlarni boshqarishda qo'llab bo'lmaydi. MPni EMT larni boshqarishda qo'llash uchun tarkibiga qo'shimcha xotira qurilmasi, axborot-larni kiritish va olish qurilmalari, impulslar takti generatori, EMTning boshqa bloklari bilan moslashtiruvchi qurilmalar kabi bir necha bloklari bo'lishi zarurdir.

**Mikroprotsessorli tizim.** MPning qayd qilingan qo'shimcha qu'rilmava bloklari mikroprotressor tizimi (MPT) ni tashkil etadi va uning tarkibiy tuzilish sxemasi quyidagi 8.12- rasmida keltirilgan.



8.12- rasm. Mikroprotressorli tizimning tarkibiy sxemasi.

MPTning tarkibiga umuman olganda MP bilan bir qatorda tezkor xotira qurilmasi (TXQ) va doimiy xotira qurilmasi (DXQ); interfeys qurilmasi (IQ); tashqi obyektlar bilan moslashtiruvchi qurilma (MQ)lar; tashqi xotira qurilmalari (TashXQ); axborotlarni kiritish va olish qurilmasi (AKOQ); MSh, BSh va ASH shinalarni o'z ichiga olgan umumiy shina (USh)lar kiradi.

Bundan tashqari, bu sxemada tarikibiga energiya o'zgartkich, elektr motor va mexanik uzatmalarni o'z ichiga olgan elektromexanik tizimning kuch sxemasi ETMKS ham keltirilgan. MPT qurilmalarining bajaradigan vazifalarini qisqacha bayon etamiz.

**TXQ va DXQ xotira qurilmalari** dastur bo'yicha qayta ishlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar joylashtiriladi. Dastur bo'yicha qayta ishlashlar amalga oshiriladi va natijalari ham shu qurilmalarda saqlanadi. MPT ning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida TXQ va DXQlardan tashqari axborotlarni jamlovchi qo'shimcha TashXQlar sifatida magnit disklar ham ishlatalidi.

**Axborotlarni kiritish va olish qurilmasi (AKOQ)** operator bilan MPT orasidagi o'zaro muloqatni tashkil etishga xizmat qiladi. Bu qurilmalarga MPTning boshqarish pult klaviatura, printer, display va boshqa shunga o'xshash amallarni bajaruvchi qurilmalar kiradi.

**Moslashtirish qurilmalari (MQ)** MPTning tashqi obyektlar bilan bog'lanishlarni ta'minlaydi. Ularning ijrosi va sxemalari turlicha bo'lishi mumkin. Xususan, moslashtirish qurilmalariga EMT koordinatalarining o'chov o'zgartichlari hamda boshqarish sxemalari b'loklari bilan MPT ning o'zaro bog'lanishini ta'minlashda keng qo'llaniladigan elektr signalalarni o'zgartiruvchi uzlusiz-raqamlı (URO') va raqamlı-uzlusiz (RUO') o'zgartichlar (sxemada ular MQ1 va MQ2 bilan belgilangan) kiradi.

**MQ2 va MQ3 qurilmalari** MPTning ABOQ va TashXQlar bilan o'zaro bog'lanishlarni ta'minlaydi. Bu qurilmalar umumiy shina (USh)dan olinayotgan axborotlarni tashqi qurilmalarga uzatish yoki olish jarayonlarida oraliq xotira registri vazifasini bajaradi. Moslashtirish qurilmalarining *kontroller (mikrokontroller)* deb nomlangan turi murakka broq funksiyalama bajarishi va dasturlanishi mumkin.

**MQ5ning vazifasi** MPTning boshqa MPT va EHMLar bilan birgalikda ishlashini ta'minlashdan iborat. Bunday turdag'i qurilmalar **adapterlar** deb ataladi.

**Interfeys qurilmasi (IQ)** – bu MP, tashqi xotira va tashqi qurilmalarga kiruvchi i TashXQ, M hamda AKOQ qurilmalar bilan o'zaro axborotlarni uzatishni tashkil etishni ta'minlovchi elektron sxemalar, shinalar va algoritmlar yig'ilmasidir. Qisqacha aytganda, IQ MPTning ish rejimi o'zgorganida, uning keltirilgan tashqi qurilmalar bilan talab qilingan darajadagi o'zaro muvofiqlikni ta'minlaydi. Tashqi biror qurilma signali asosida MPTning bajarilib turilgan dasturdan ikkinchi dasturga o'tib ishlashi tipik misol bo'la oladi. Bunday o'tish **uzilish** deb ataladi. Uzilish dasturi tugaganidan so'ng, **IQ** MPTni uzilgan dastur bo'yicha qayta ishlashini ta'minlaydi.

Taymer, xotiraga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaatli bloklar, uzilishni tashkil etuvchi bloklar IQlarga misol bo‘la oлади.

MP, xotiralar, IQ, MQ va UShlarning yig‘ilmasi mikro EHM deb ataladi.

MPT va mikro EHM bajaradigan vazifasiga ko‘ra universal va maxsus turlarga bo‘linadi.

Universal turdagи MPT va mikro EHMlar turli obyektlarni, chunonchi texnologik jaryonlarni, ishlab chiqarish korxonalarini va hokazolarni (shu jumladan elektr yuritmalarni ham) boshqarish bilan bir qatorda xilma-xil matematik amallarni ham bajara oladi. Buning uchun MPT 8.12- rasmida keltirilgan bir necha tashqi qurilmalarga ega.

Maxsus MPT yaratilish jarayonid ayoq ma'lum bir vazifaga mo‘ljallab loyihalanadi. Masalan, elektr yuritmalarni, maishiy asbob va qurilmalarni, o‘yin avtomatlarini va hokazolarni boshqarishga mo‘ljallangan bo‘ladi. Shuning uchun bunday MPTlar bajarilishi kerak bo‘lgan dasturga va bu dasturni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan qurilmalardangina iborat bo‘ladi.


Maxsus MPT larga *dasturlangan kontroller (DK)*lar misol bo‘la oлади. DKning tarkibiga (8.13- rasm) uning ishlashini ta‘minlovchi dastur joylashtirilgan xotira qurilmasi (XQ); ketma-ket berilayotgan signallar asosida mantiqiy amallarni bajaruvchi mantiqiy protsessor, ya‘ni arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ); kirish va chiqish signallarining kommutatorlari K1 va K2; DKning kirish hamda chiqish sig nallarini mos lashtiruvchi qurilmalar MQ1 va MQ2; mantiqiy amallarning natijalari kelib tushadigan xotira (X).

Texnologik jarayonning ketishi. EYu alohida qismlarining ish rejimlari, himoya tizimi holati va boshqa ko‘rsatkichlar bo‘yicha axborotlarga ega bo‘lgan  $V_{kir_1}$ ,  $V_{kir_2}, \dots, V_{kir_n}$  kirish signallari MQ1 ning kirishiga beriladi, u yerda bu signallar galvanik bog‘liqlikdan xalos etiladi va DKda qo‘llaniladigan mos ko‘rinishli va qiymatli signallarga o‘zgartiriladi.

Hosil qilingan signallar K1 ning kirishiga beriladi va u yerda XQ dan berilayotgan navbatdagi komandada adresi yozilgan signal AMQga uzatiladi.

XQdagi dasturda qayd etilgan o‘zgartirishlar AMQ da bajarilgani dan so‘ng signallar kommutator K2 orqali xotira registri (X)ga uzatiladi va shundan keyin DKning chiqishiiga beriladi.

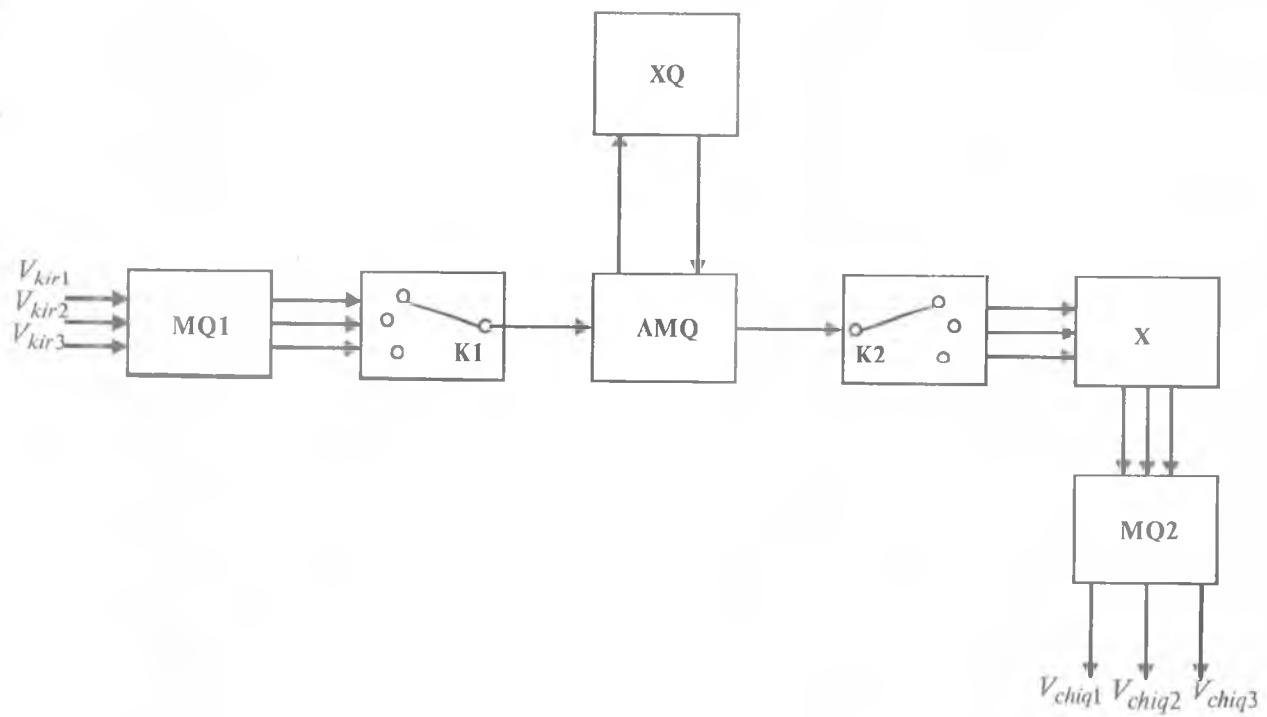Amallar ketma-ketlik principida bajarilgani uchun axborotlarni qayta ishslash uchun vaqt ko‘p ketayotgandek ko‘rinadi. Aslida esa har bir amalni bajarish uchun bor yo‘g‘i bir necha mikrosekund ketishini hisobga oладиган bo‘lsak, u holda DKning tezkorligi mutloq ko‘p hollarda yetarli darajadadir.



8.13- rasm. Dasturiy kontrollerning tarkibiy sxemasi.

## 8.4. ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNI MIKROPROTSESSORLI BOSHQARISH TIZIMLARI

Elektr motorlarni mikroprotsessorli boshqarish elektr motor, rostlagichlar, rostlanuvchi ta'minot manbayi, o'chov o'zgartkichlari, uzatish qurilmalari moduli d'arajasida qo'llanilishi mumkin.

Bunda mikroprotsessordan modul d'arajasida boshqarishning mantiqiy va hisoblash masalalarini yechishda foydalaniladi. Ular tizimga birlashtirilgani da umumiy hisoblash qurilmasi orqali boshqariladigan mikroprotsessor tarmog'i hosil bo'ladi.


Boshqarishning bir qismi qattiq ma'ntiqiy qurilmalar yordamida bajariladi. EMTlarni mikroprotsessorli boshqarishning tarkibiy tuzilishi turli ha bo'lishi mumkin. 8.14- rasmida elektromexanik tizimlarning asosini tashkil etuvchi elektr yuritmalarini (EYu) mikroprotsessorli boshqarish tiziminining tipik tarkibiy tuzilishi keltirilgan va bu tizim quyidagi asosiy qurilma va bloklardan iborat:

- 1 — mikro EHM yoki operator bila n aloqa qurilmasi (AQ).
- 2 — apparat vositalari (AV) va dasturiy ta'minot (DT) dan iborat bo'lgan boshqaruvchi hisobot qurilmasi (BHQ).

Apparat vositalari — bu qat'iy kommutatsiya amallarini bajaradigan avtomat bo'lib, maxsus dasturlardan foydalananish hisobiga o'ziga xos qo'llanishiga ega bo'lgan funksional qism hisoblanadi. Boshqarish tizimi BHQ va EHM dan AQ orqali berilayotgan komandalar asosida 3—8 qurilmalarning chiqish qismlarida hosil bo'lgan signallarni va boshqarish signallarini ishlab chiqaradigan markaziy qismidir.

3 — qat'iy mantiqiy qurilma (QM**Q**) boshqarish apparatlari ayrim bloklari qat'iy ulangan tizimni tashkil etadi. Bu apparatlar EHM ishdan chiqqanda boshqarish jarayonini mustaqil ravishda davom ettirishga xizmat qiladi. Ko'p holatlarda, agar EYu ni boshqarishda yuqori tezkorlik talab etilsa, u holda bu bloklar yoki ularning qismlari avtomatik ishlash rejimida ishtirot etadi. QM**Q**ning chiqish signallari ta'minot manbayi (TB) va kuch o'zgartkich (KO') kirishlariga beriladi.

4 — boshqariladigan ta'minot manbayi (TM). Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron elektr yuritmalar uchun TM sifatida tiristorli yoki tranzistorli chastota o'zgartichilar qo'llaniladi. «Impuls kengligi o'zgartkichi — o'zgarmas tok motori» tizimida boshqarilmaydigan to'g'rilaqich TM sifatida ishlatiladi. «Boshqariluvchi to'g'rilaqich — o'zgarmas tok motori» tizimida esa TM va boshqariluvchi o'zgartkich (BO') funksiyalariga ko'ra birlashtirilgan bo'ladi. TM boshqarish signalini BHQ va QM**Q**lardan

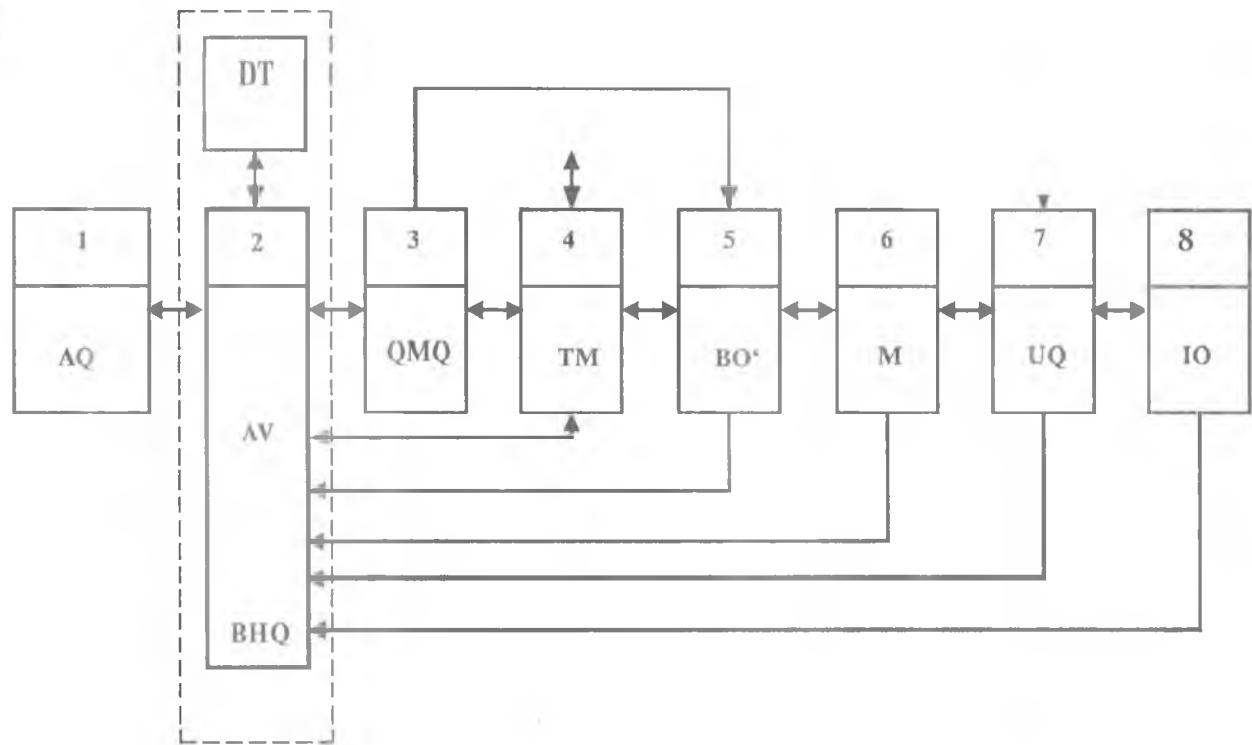

8.14- rasm. Mikroprotsessorli boshqariladigan elektr yuritmaning tarkibiy tuzilishi.

oladi, teska ri bog‘lanish zanjiri bo‘yicha diagnostika va ko‘rsatkichlari holati to‘g‘risida axborotlari yuboriladi.

5 — boshqariluvchi o‘zgartkich (BO‘) elektr yuritma kuch zanjirini talab etilgan ko‘rsatkichlarda gi elektr energiya bilan ta’m inlaydi. Odatta, BO‘lar boshqariluvchi to‘g‘rilagich, impuls kengligi boshqariladigan o‘zgartkichlar, o‘zga ruvchani tok kuch hlanishi rostlagichlari, chastota o‘zgartkichlardan iborat bo‘ladi. Motoring qanday turdaligiga qarab va qanday ish rejimida ishlas higa mos ravishda BO‘da QMQ hamda BHQlaridan beriladigan signallar hamda teskari bog‘lanish zanjirlaridan olinayotgan axborotlar asosida elektr energiyaning ko‘rsatkichlari rostlarnadi.

6 — elektr motor (M) tezlik, aktiv qismlarining haroratini nazorat qiluvchi o‘lchov o‘zgar kichlari va motorning o‘zidan iborat modulni tashkil etadi.

7 — uzatish qurilmasi (UQ): ulanish muftasi, reduktor va zarur bo‘lgan tezlik, tezlanish, moment va hokazo O‘lchov o‘zgartkichlарidan iborat. Ba’zi bir hollarda elektromagnit muftalarining qo‘llanilishi elektr yuritma tezligini rostlash imkonini beradigan murakkab uzatish qurilmalari ham ishlataladi.

8 — texnologik mashina va mexanizmlarning ijobchi organi (IO) mos o‘lchov o‘zgartkichlari bilan birga masalan, keskich, qamragich, va hokazolar ham bo‘lishi mumkin.

Ko‘pgina hollarda konstruktiv jihatdan bir nechta qurilmalar bitta modulga birlashtirilgan bo‘lishi mumkin. Masalan, motor-transport sanoat roboti g‘ildiragining moduli BO‘, M, UQ VA IO hamda ularni boshqaradigan MP tizimidan iborat bo‘ladi. Modulda ba’zi bir qurilmalar, masalan, konstruktiv jihatdan IO bilan birlashgan yuritmalarda UQ bo‘lmasligi ham mumkin.

O‘zaro fuksional bog‘lanishlarni tushunish uchun axborotlarning o‘tishini ko‘rib chiqamiz. Tizimning a sosiy axborot komponenti sifatida mikro EHM yoki dasturlanadigan kontroller qo‘llaniladigan BHQdir. BHQning kirishiga boshqa EHM dan ham axborotlar kelib tushadi. BHQ EHM dan bir necha metr va undan ortiq roq masofada joy lashgan bo‘lsa, bu ko‘rsatma axborot ketma-ket kod tarzida uzatiladi. Lekin shu bilan birga BHQ parallel kodda (8 yok i 16 razryadi) ishlaydi. Kodlarni o‘zgartirish uchun tutashish qurilmasi ishlataladi. BHQni tizimning 3–8 qurilmalari bilan aloqasi (bog‘lanishi) analog, raqamli va impuls signallar yordamida amalga oshiriladi. Buning uchun BHQ tarkibida analog-raqamli, raqam-impulsl (RIO‘), impuls-raqamli (IRO‘) o‘zgartkichlar kiritiladi. Operator bilan bog‘lanish uchun kiritish-chiqarish qurilmasi ishlataladi. Bu

qurilma sifatida displayga ega bo'lgan pult, chop etuvchi qurilma va hokazolar ishlataladi.

B HQ, TM va BO' ko'satkichlarning holati hamda jarayonning kechishi to'g'risida o'lchov o'zgartkichlardan axborot kelib turadi. Bu axborotlar ishlas h qobiliyatini nazorat qilish va boshqa rish signallariga tuzatish kiritish uchun ishlataladi.

**M**otor, o'raliq qurilma va ish organlari ham holat o'lchov o'zgartkichlari bilan ta'minlangan hamda ulardan axborot doimiy ravishda yoki talab etilganda BHQga berib turiladi.

### *NAZORAT UCHUN SAVOLLAR*

1. Operatsion o'zgarmas tok kuchaytirgichi qanday xususiyatlarga ega?
2. Proporsional rostlagichning chiqish signali kirish signali bilan qanday bog'lanishda bo'ldi?
3. Elektr yuritmalarni boshqarishda asosan qanday turdag'i analog rostlagichlar ishlataladi va ularning chiqish tavsiflari kirish signali bilan qanday bog'lanishda bo'ldi?
4. Elektr yuritmalarda qanday turdag'i vazifalovchi analog qurilmalar ishlataladi?
5. Elektr yuritmalarni boshqarishda asosan qanday turdag'i raqamli qurilmalar ishlataladi va ularning vazifalari nimalardan iborat?
6. Mantiqiy raqamli qurilmalarga qanday qurilmalar kiradi?
7. Triggerlar qanday vazifani bajaradi?
8. Elektr yuritmalari mikroprotsessori boshqarish tizimi qanday qurilmalardan tashkil topgan va ularning vazifalari nimalardan iborat?
9. Arifmetik-mantiqiy qurilma qanday funksiyani bajaradi?
10. Dasturiy kontrollerning mikroprotsessori boshqarish tizimidan farqi nimada?

## **9-bob. ASINXRON MOTORLARNI EKSPLUATATSIYA QILISH DA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

### **9.1. TARMOQ FAZALARI DAGI KUCHLANISHLARNING NOSIMMETRIKLIGI VA ULARNI YO'QOTISH**

Katta quvvatdagi har xil turdag'i bir fazali va uch fazali elektr yoy pechlarin ing ishlatalishi sababli sanoat korxonalarining elektr tarmoqlaridagi fazalari orasida tok hamda kuchlanishlarning nosimmetrik taqsimlanishiha olib keladi. Elektr tarmoqdagi kuchlanish bo'yicha nosimmetriya ayniqsa asinxron motorlarning ish rejimiga salbiy ta'sir qiladi. Fazalardagi kuchlanishlarning simmetrik bo'lmasi asinxron motorlarning ishlash muddatigata'siri katta bo'ladi. Asinxron motorning teskari yo'nalishdagi tok bo'yicha qarshiliqi to'g'ri yo'nalishdagiga nisbatan 5–7 marta kam ekanligini hisobga olsak, u holda ozgina qiyomatdagi teskari yo'nalishdagi kuchlanishning paydo bo'lishi teskari yo'nalishdagi tok qiyomatining sezilarli ortishiga olib keladi. Bu tok to'g'ri yo'nalishdagi tok bilan qo'shilib stator va rotor chulg'amlarining qo'shimcha qizishiga olib keladi. Bu esa o'z-o'zidan chulg'am izolatsiyasini tez eskirishiga va motor quvvatining kamayishiga sabab bo'ladi. Misol uchun kuchlanish nosimmetriyası 4% ga teng bolsa, to'liq quvvatda ishlayotgan motoring ishlash muddati taxminan 2 baravarga kamayadi; nosimmetriya 5% bo'lganda motoring quvvati 5–10% ga kamayadi; nosimmetriya 10% bo'lganda esa motoring quvvati motoring turiga qarab 20–50% gacha kamayishi mumkin.

Asinxron motorlarda kuchlanish bo'yicha nosimmetriyaning bo'lishi asosiy aylantiruvchi momentga qarshi torozlovchi momentni yuzaga keltiradi va u quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\frac{M_2}{M_{NOM}} = \frac{s}{2-s} \frac{Z_1^2 U_2^2}{Z_2^2 U_{NOM}} = \frac{s}{2-s} \frac{Z_1^2}{Z_2^2} E_1^2, \quad (9.1)$$

bunda:  $s$  – sirpanish;  $Z_1$  hamda  $Z_2$  – motoring to'g'ri va teskari yo'nalishi bo'yicha to'liq qarshiliklari.

Shunday qilib, motor momentining kamayishi kuchlanishlar nosimetriyasining kvadratiga to'g'ri proporsional ekanligi ayori bo'ldi.

Asinxron motor va boshqa induktiv xarakterdag'i iste'molchilarining reaktiv quvvatlarini kompensatsiyalovchi kondensator qurilmalarining normal ishlashi uchun ham salbiy ta'sir qiladi, ya'ni tarmoqdagi nosimmetriyani

yanada ham orttirib yuboradi. Fazalar bo'yicha reaktiv quvvatning taqsimlanishi notejis bo'lib, umumiy reaktiv quvvat qiymati o'zgarib ketadi. Kuchlanishning nosimmetrik holatidagi kondensatorlar batareyasining reaktiv quvvati kuchlanishning simmetrik holatidagi kondensatorlar batareyasi reaktiv quvvatiga nisbati quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\frac{Q_{NSM}}{Q_{NOM}} = \frac{U_{NOM}^2 - U_1^2}{U_{NOM}^2} = (1 + E_1^2). \quad (9.2)$$

Kondensator batareyasining normal uzoq muddat ishlashi uchun har bir fazadagi quvvat isrofi me'yoriy nominal qiyatidan ortmasligi kerak. Bu shart kondensator batareyalarining to'liq reaktiv quvvatidan foydalanishga yetarli bo'lmay, balki quvvatning mumkin bo'lgan yuqori chegarasining belgilaydi:

$$Q = \frac{Q_{NOM} U_2^2 (1 + E_2^2)}{U_{K.Yu.F.}^2}, \quad (9.3)$$

bunda:  $U_{K.Yu.F.}$  — eng ko'p yuklangan fazadagi kuchlanish.


Kuchlanishlarning fazalar bo'yicha nosimmetrik bo'lishi ko'p fazali to'g'rilagichlarning ish rejimiga ham salbiy ta'sir qiladi. Agar simmetrik kuchlanishlarda ishlayotgan ko'p fazali to'g'rilagichning hamma tiristorlaridagi toklarning qiyatlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, u holda fazalardagi kuchlanishlarning nosimmetriyaligi tiristorlardagi toklarning qiyatiga katta ta'sir qiladi. Natijada to'g'rilagichlarning ruxsat etilgan quvvati pasayadi, bir qism tiristorlardagi yuklanish toklarining qiymati katta bo'lishiga olib keladi.

Kuchlanishlarning nosimmetriyaligi 3, 6, 12 fazali va boshqa to'g'rilagich sxemalarining samaradorligini pasaytiradi. Tokning ikkilangan chastotali garmonik tashkil etuvchilar paydo bo'lib, ularning amplitudasi nosimetriya koefitsiyentiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Bu garmonik tashkil etuvchilar silliqlovchi filtrlar kondensatorlarini o'ta yuklanishiga olib keladi va ularning ishdan chiqishini tezlashtiradi.


Tarmoqdagi nosimmetriyani kamaytirish uchun alohida simmetriyalovchi qurilmalar ishlatiladi. Bir fazali induktiv xarakterdagi yuklanishni uch fazaga ulashda droselli bo'luvchi sxemadan foydalanish mumkin (9.1- rasm). Bunday simmetriyalovchi qurilmalar yuklanish xarakteriga qarab boshqari luvg'i va boshqarilmaydigan variantlarda bajariladi.

Ikki va uch fazali nosimmetrik yuklanishlarni kichik quvvat koefitsiyentli simmetriyalovchi qurilma — nosimmetrik kondensator batareyalaridan ibo-

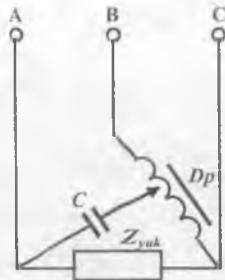rat sxemalar yordamida fazalaridagi n o'simmetriklikni kamaytirish mumkin (9.2- rasm).



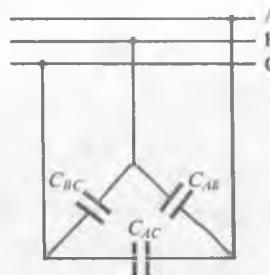9.1- rasm. Sig'im va drosselli simmetriyalovchi qurilmaring yuklanishga ularish sxemasi.



9.2- rasm. Uch fazali sig'imli simmetriyalovchi qurilmanning ularish sxemasi.

Umuman olganda har bir fazaga ulangan kondensator batareyalarining quvvati bir xil bo'lmaydi:

$$Q_{C_1CB} \neq Q_{C_2BC} \neq Q_{C_3CA}. \quad (9.4)$$

Har qanday simmetriyalovchi qurilmalardan foydalanish qo'shimcha sarmoya sarfi va elektr energiya isrofi bilan bog'liqdir. Agar fazalar bo'yicha yuklanishni simmetrik taqsimlashning imkonini bo'lmasa, simmetriyalovchi qurilmalar o'rniga «yulduz-yulduz» sxemasi bo'yicha chulg'a mlari ulangan transformator o'miga chulg'a mlari «yulduz-zigzag» sxemasi bo'yicha ulangan transformatorni ishlatish ham samara beradi. Bunda quvvat isrofi va transformatorning narxi 2–3% ga ortadi. Ammo alohida simmetriyalovchi qurilmanning yo'qligi elektr energiya isro fini 5–8% ga va shuningdek, sarmoya sarfining ham kamayishiga ol ib keladi.

Har qanday holatlarda ham simmetriyalovchi qurilmalarni ishlatish yoki boshqa tadbirlar natijasi da nosi simmetriyanı yo'qtish yoki kamaytirish texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar asosida qurilmalarni amalga oshiriladi.

## 9.2. KUCH LANISH NI $[U_F] - [U_L]$ ULANISH ASOSIDA BOSH QARISH

Uch fazali o'zgaruvchan tok tizimida kuchlanishni rostlash fazalar kuchlanishi tizimidan liniya kuchlanishlar tizimiga o'tish yoki aksincha liniyalar kuchlanishi tizimidan fazalar kuchlanishi tizimiga o'tish bajariladi. Bu rostlash pog'onallib, kontaktsiz kommutatsion apparatlar

yordamida amalga oshiriladi. Elektr energiyadan iqtisod qilish nuqtayi nazarid an bu usul ancha qulaydir. Masalan, agar asinxron motorning yuklanganligi 40% dan kam bo'lsa, u holda stator chulg'ami «uchburchak» ulangan sxema dan «yulduzcha» sxemasiga o'tkazilganda, har bir fazadagi kuchlanish 3 martaga kamayadi va natijada motor energiya tejamkorlik rejimida ishlay boshlaydi. Kommutatsion apparatlar vazifasini tiristorlar yoki katta quvvatli tranzistorlar bajarib, ular kalit ish rejimida ishlaydi. Asinxron motorning yuklanish koefitsiyenti qiymatiga qarab, u yoki bu sxe ma stator chulg'amlarini avtomatik ulab, motorning butun ishlashi davomida elektr energiyadan tejamkorlik bilan foydalanish imkonini beradi. 9.3-rasmida asinxron motor chulg'amini  $\lambda/\Delta$  sxemalar bo'yicha ulab, kuchlanishini rostlashga xizmat qiluvchi tiristorli qayta ulagichning anod bo'yicha (a), neytrali izolatsiyalangan (b) va ajratilgan katod bo'yicha boshqariladigan (c) kuch sxemalari ko'rsatilgan.

Sanoat qurilmalaridagi reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishda kondensator batareyalaridagi kuchlanishni pog'onali rostlash yaxshi samara beradi. Kondensator qurilmalaridagi (KQ) reaktiv quvvatning kuchlanishiga bog'liqligi quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:


$$Q_{KQ} = U_T^2, \quad (9.5)$$

bunda:  $U_T$  – tarmoqdagi kuchlanish qiymati.


KQlar tiristorli kuchlanish rostlagichlar orqali tarmoqqa ulansa, u holda kondensatorlardagi kuchlanishni rostlash hisobiga  $Q_{KQ}$  ni boshqarish mumkin bo'ladi. Biroq zanjirda yuqori chastotali tashkil etuvchilarining tarmoqqa ta'siri sezilarli bo'ladi. Kondensatorlar bilan bir qatorda boshqariladigan reaktorlarni qo'llash kondensator qurilmalarining narxini ham sezilarli oshirib yuboradi. Kondensator batareyalarining seksiyalari sonimi oshirish ham sar-moya sarflarini oshirib yuboradi va ko'pincha o'zini oqlamaydi.

Kondensator batareyalarining tarmoqqa ulanishini «yulduzcha» sxemadan «uchburchak» sxemasiga va aksincha ulashni amalga oshirish kondensator batareyalarining reaktiv quvvatlarini keng diapazonda rostlash imkonini beradi. Ko'p seksiyali KQlarda rostlash pog'onalari soni  $K_R = 2^N - 1$  bir pog'onali rostlashdan to  $K_R = 3^N - 1$  (bunda  $N$  – seksiyalar soni) gacha bo'ladi.

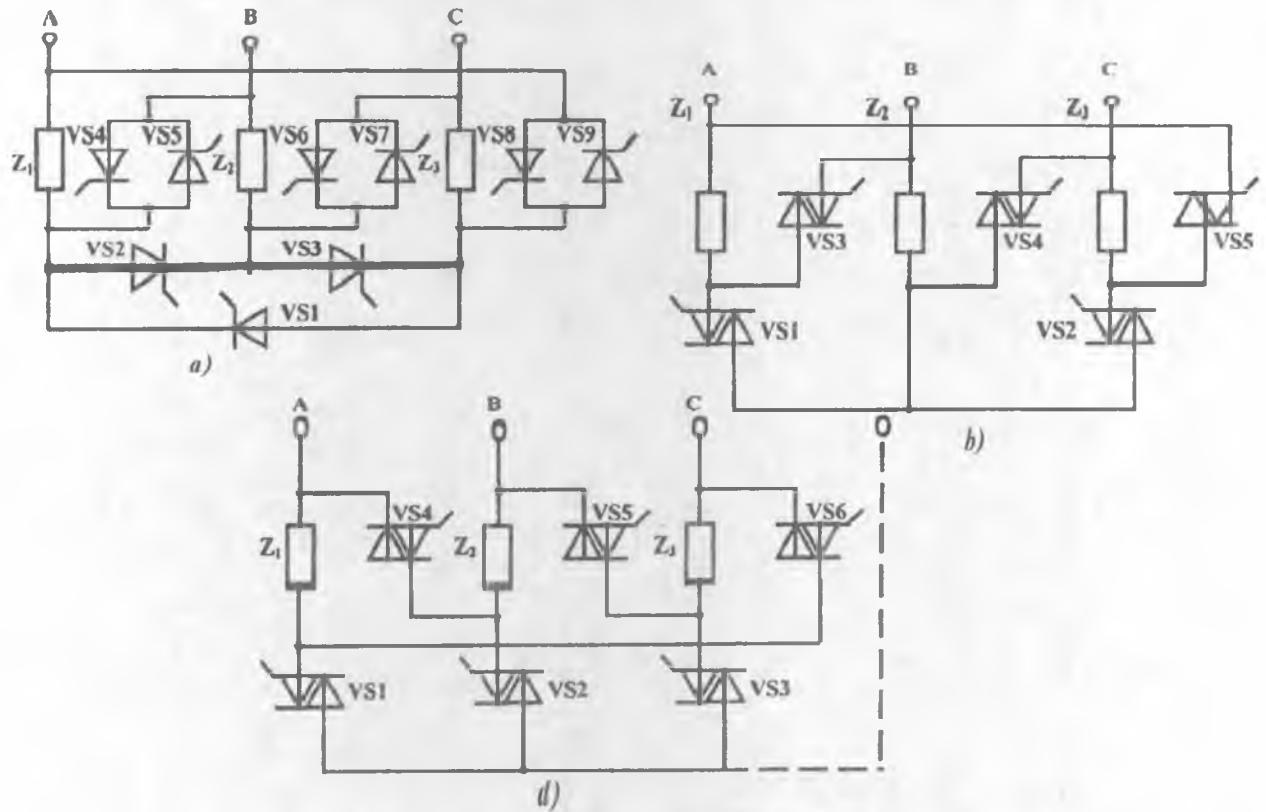9.4-rasmida seksiyalar quvvati 1 : 4 nisbatda bo'lgan bir va ikki pog'onali seksiyalari boshqariladigan ikki seksiyali KQning reaktiv quvvati rostlanish i ko'rsatilgan.



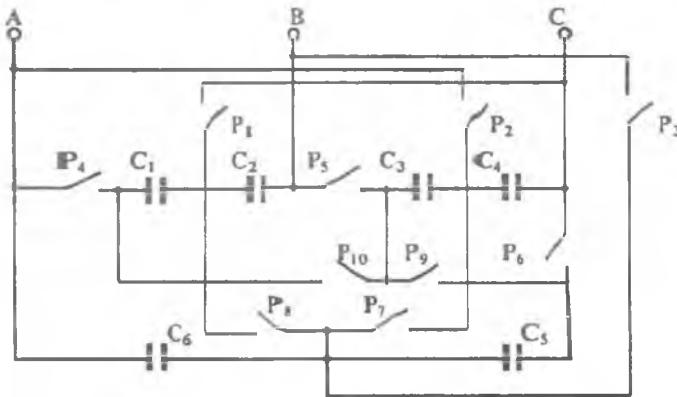9.3- rasm. Kuchlanishni rostlashga xizmat qiluvchi tiristorli qayta ulagichlarning sxemalari.



9.4- rasm. Kondensator batareyalarining tarmoqqa ularish sxemasi.


9.5- rasm da ko‘p pog‘onali KQning sxemasi keltirilgan bo‘lib, tarmoqqa  $C_1 - C_6$  kondensatorlar «oltiburchak» sxemasi – maksimal variant bo‘yicha tarmoqqa ularish imkonini beradi. KQning tarmoqqa ularish sxemalarida hosil qilibayotgan reaktiv quvvatning rostlanish pog‘onalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligi asosida reaktiv quvvatlarning nisbati  $1 : 2 : 3 : 4 : 6 : 8 : 12$  bo‘lgan quvvatlarni hosil qilish imkonini beradi.

9.6- rasm da keltirilgan sxema  $C_1 - C_3$  kondensatorlarning «uchburchak» sxemasidan «yulduzcha» sxemasiga ularish va aksi bo‘yicha tarmoqqa ularish sxemasi ko‘rsatilgan, bunda  $VSI - VS10$  tiristorlar kalit rejimida ishlaydi.


Boshqari ladigan KQlarning qo‘llanilishi elektr iste’ molchilarining tabaq qilayotgan reaktiv quvvatiga bog‘liq ravishda kerakli miqdorda reaktiv quvvat bilan avtomatik uzuksiz ta’minlash imkonini beradi.
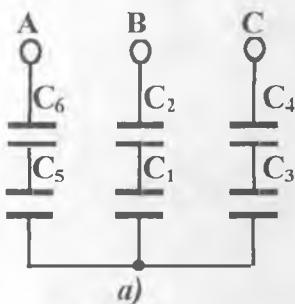
### 9.3 . TEZLIGI ROSTLANMAYDIGAN ASINXRON MOTORLARNING MINIMUM STATOR TOKI ISH REJIMI


Asinxron motor ishlayotgan vaqtida stator chulg‘ami kuchlanishining chastotasi  $f = 50 \text{ Hz} = \text{const}$  ekanligini va yuklanish momentining nominal qiymatidan kichik, ya’ni  $\mu_c \leq 1$  ekanligi uchun motor magnit tizimi to‘yinmagan bo‘ladi, motor magnitlanish tavsifining to‘g‘ri chiziqli qismida ishlaydi va shuning uchun  $\phi = \gamma$  o‘rinli bo‘ladi (bunda  $\gamma = U_1 / U_{1N}$  – stator chulg‘amiga berilayotgan kuchlanishning nisbiy qiymati). Shunda sta-




a)

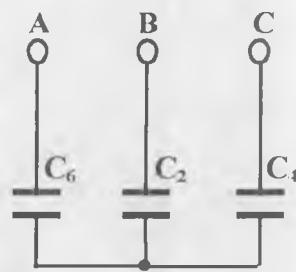


b)

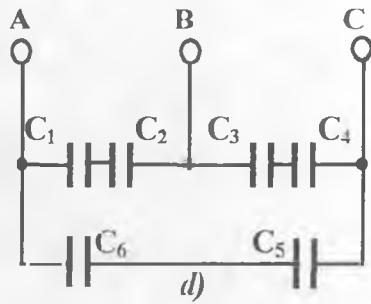


d)

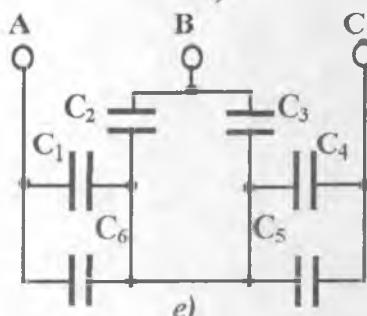


e)

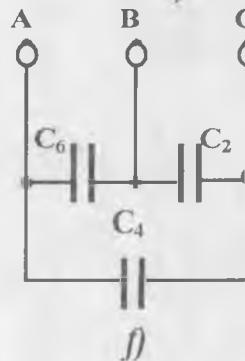

f)

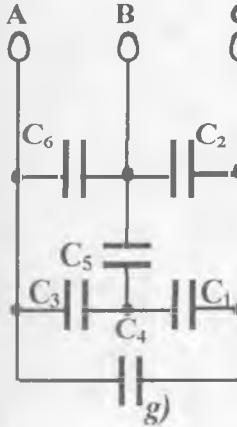


g)

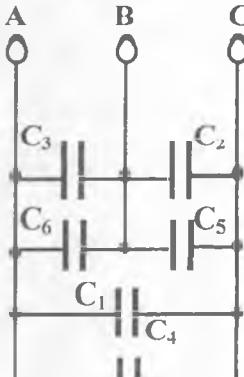

i)

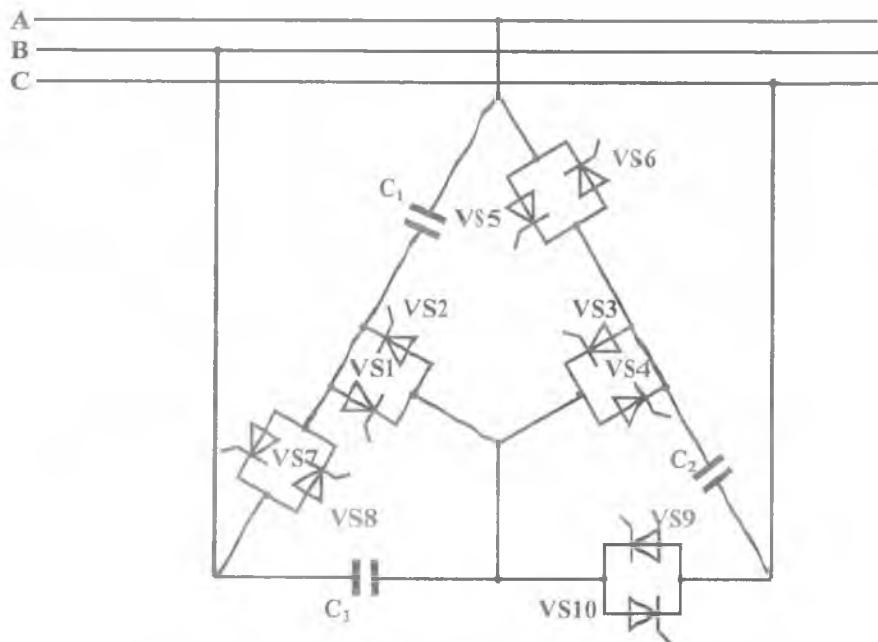9.5- rasm. Kondensatorlarni ko'p burchakli sxemalar bo'yicha ulanish sxemalari keltirilgan.




9.6- rasm. Kondensator batareyalarining «uchburchak» va «yulduzcha» ulanish sxemalari.

tor to'ki  $i_l$  ning yuklanishga bog'liq eng kichik qiymatda bo'lishi sharti quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$\frac{d(i_l)}{d\gamma} = 0. \quad (9.6)$$

Bu rejimni a malga oshirish 9.7- rasmida keltirilgan asinxron motorli ekstremal avtomatik boshqarish tizimida amalga oshinladi.

Ja mlovchi qu'rilmaga (4)ning birinchi kirishiga vazifalovchi signal  $U_V$  beriladi (ushbu holda o'zgarmas tokning rostlanadigan kuchlanishi) asinxron motor (1)ning ishga tushib ketishi vaqtida elektr yuritma tokining minimum qiymati bilan ishlash rejimi ko'zda tutilmaganligi uchun esda saqlash qurilmasi (5) berk holatda bo'ladi va tiristorli kuchlanish rostlagichi TRK ning kuch sxemasi (2) tiristorlarini boshqarish bloki bo'lgan impuls-faza boshqarish tizimi IFBT (3)ning kirishiga jamlovchi qurilma (4)ning chiqishidan  $U_B = U_V$  signalini beriladi. Bu TRKning kuch sxemasining chiqishida  $U_{max}$  ning shakllanishiga mos keladi va bu asinxron motoring nominal kuchla-

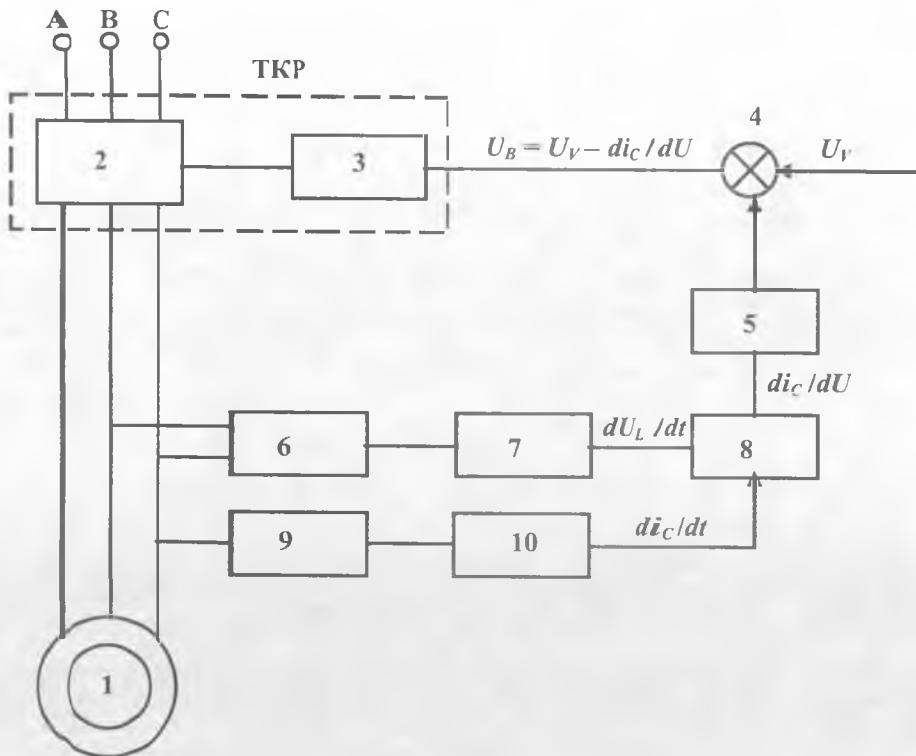

9. 7- rasm. Minimum stator toki rejimida ishlaydigan asinxron motorli ekstremal avtomatik boshqarish tizimining funksional sxemasi.

nishi  $U_N$ ga tengdir. Asinxron motor ishliga tushganidan so'ng TR Kning kuch sxemasining chiqishida ku chylanish motorning yuklanish toki bo'yicha bevosita tok o'lchov o'zgartkichi (9) orqali rostlanadi. Signal tok o'lchov o'zgartkichidan vaqt bo'yicha differensiallovchi qurilma (10)ning kirishiga beriladi va u yerda differensiallanib  $di_C/dt$  bo'lish bloki (8)ning birinchi kirishiga uzatiladi. Bo'lish blokining ikkinchi kirishiga vaqt bo'yicha differensiallovchi qurilma (7)dan kuchlanish o'lchov o'zgartkichi (6)dan olingan liniya kuchlanishining vaqt bo'yicha differensiallangan  $dU_L/dt$  qiymati beriladi. Bo'lish blokida bu kattaliklarni bo'lish amali bajariladi va uning chiqishida  $di_C/dU$  hosil bo'ladi.

Bu signal bo'lish blokining chiqis hidan jamlovchi qurilmaning ikkinchi kirishiga esda saqlovchi qurilma orqali beriladi. Esda saqlovchi qurilma

hisob-ka lit rejimida ishlaydi, ya'ni uni ng chiqishida signal bor bo'lsa, esda saqlovch i qurilmada hozirgi va oldingi signal  $di_c/dU$  larni taqqoslash amali bajariladi va minimum sharti bajarilga n vaqt momentida  $di_c/dU = 0$  esda saqlovch i qurilmaning chiqishida  $di_c/dU$  ning oldingi qiymati mahkam-lanib qoladi va bu esa motorning yuklanishi darajasiga qarab kuchlanishning optimal qiymatini beradi. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng motor valida yuklanishning o'zgarishi sodir bo'lsa  $di_c/dU = 0$  shartning bajarilishi tekshiriladi va kuchlanishni rostlash sil'i yana boshqadan qaytariladi.

Davomiy ish rejimida ishlaydigan u mumsanoat mexanizmlarining yurit-malarida, masalan, nasos, kompressor va ventilatorlarning asinxron elektr yuritmalari uchun 9.7- rasmida berilgan ekstremal avtomatik boshqarish tizimidagi foydalanish katta iqtisodiy sarnara beradi.

#### 9.4. TEZLIGI ROSTLANMAYDIGAN ASINXRON MOTORLARNING MINIMUM REAKTIV QUVVAT ISTE'MOLI ISH REJIMI

Asinxron motorlarning real yuklanish momenti nominal qiymatidan kam bo'lishi, motorning tarmoqdan iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatining ortishiga olib keladi va natijada motorning quvvat koeffitsiyenti pasayadi. Asinxron motor reaktiv quvvati  $Q$  ni motor validagi yuklanish momenti bilan o'zaro bog'lab, minimal qiymatiga keltirib avtomatik boshqarish asinxron elektr yuritmalarda energiya tejamkorlikka erishishning asosiy yo'naliishlaridan biridir.

Motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatni yuklanish qiymatiga mos ravishda boshqarish, magnit oqimini o'zgartirib amalga oshiriladi va umumiy holda uning qiymati quyidagi differential tenglama orqali aniqlanadi:

$$\frac{d\left(\frac{Q}{Q_N}\right)}{d\left(\frac{\Phi}{\Phi_N}\right)} = \frac{d\left(\frac{Q}{Q_N}\right)}{d\phi} = 0, \quad (9.7)$$

bunda:  $Q = Q_0 + Q_R$  – motorning amaldagi tarmoqdan iste'mol qilayotgan reaktiv quvvati;  $Q_N$ ,  $Q_0$  va  $Q_R$  – asinxron motorning mos ravishda nomi-

nal, amalda magnitlanish va sochilma reaktiv quvvatlari;  $\phi = \frac{\Phi}{\Phi_N}$  – magnit

oqimining risbiy qiymati;  $\Phi_N$  va  $\Phi$  – magnit oqimining nominal va amaldagi qiymatlari.

(9.7) tenglama (9.6)ni hisobga olgan holda quyidagi ko'rinishda yoziladi:


$$\frac{d \left( \frac{Q}{Q_N} \right)}{d \gamma} = 0. \quad (9.8)$$

Asinxron motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatining matematik ifodasining uncha murakkab bo'limgan ma'lum o'zgartirishlar asosida qu'yidagi  $\mu_C$  gabog'liq bo'lgan umumlashgan ifodasi hosil bo'ladi:

$$\frac{Q}{Q_N} = \frac{Q_{0N}}{Q_N} \frac{Q_0}{Q_{0N}} + \frac{Q_{RN}}{Q_N} \frac{Q_R}{Q_{RN}} = c\gamma^2 + (1 - c) \frac{\mu_C^2}{\gamma^2}, \quad (9.9)$$

bunda:  $c = 1 - \frac{1}{(b_N + \sqrt{b_N^2 - 1}) \operatorname{tg} \varphi_N}$ ;  $\operatorname{tg} \varphi_N = \frac{\sin \varphi_N}{\cos \varphi_N}$ ;  $b_N = \frac{M_{\max}}{M_N}$ .

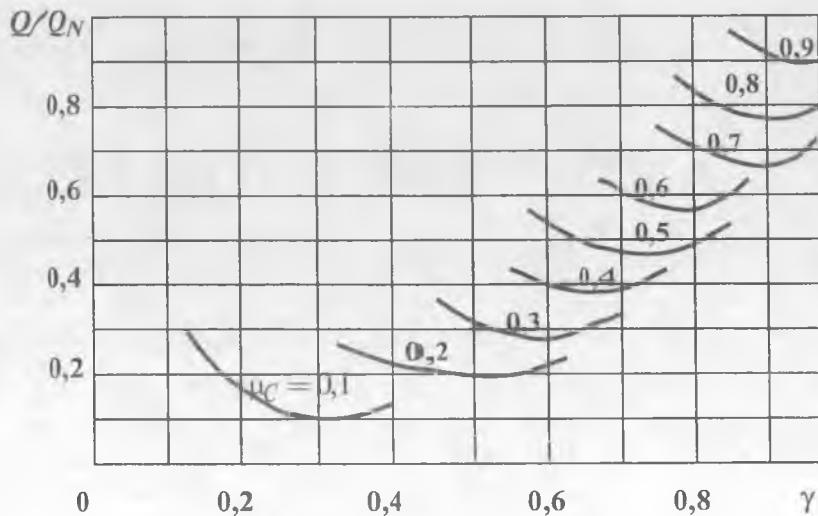9.8- rasmda (9.9) tenglarning asosida 4A280M4U3 rusumli ( $R_N = 132 \text{ kVW}$ ;  $2R = 4$ ;  $\eta = 93\%$ ;  $\cos \varphi = 0,9$ ;  $b_N = 2$ ) asinxron motoring minimal



9.8- rasmda. Asinxron motoring minimum reaktiv quvvat iste'moli ish rejimining yuklanishga bog'liqlik tavsiflari.


reaktiv quvvat iste'moli ning yuklanish momentining turli qiymatlari uchun kuchlanish o'zgarishiga bog'liqlik tavsiflari keltirilgan.

Tavsiflar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuklanish momentining har bir qiymati uchun kuchlanishning ma'lum bir qiymatida  $Q/Q_N$ ning eng kichik qiymati to'g'ri keladi.

(9.8) tenglamani γ bo'yicha differensiallab, nolga tenglashtirib, motoring tarmoqdan minimal reaktiv quvvat iste'molining real  $\mu_C$  qiymati uchun qanday kuchlarish to'g'ri kelishini aniqlash mumkin bo'ladigan yakuniy ifodasini keltirib chiqaramiz:

$$\gamma = \sqrt{\frac{1}{4\mu_C^2 (b_N + \sqrt{b_N^2 - 1}) \operatorname{tg} \varphi_N} - \mu_C^2}. \quad (9.10)$$

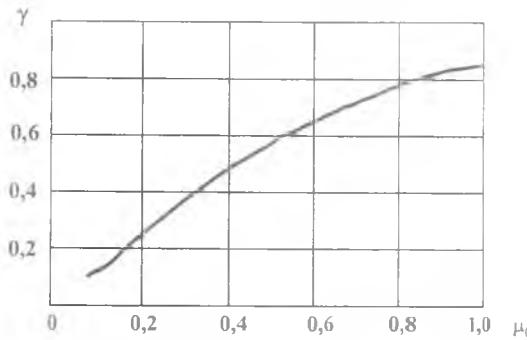
9.9- rasmda (9.10) ifoda bo'yicha hisoblangan, motoring tarmoqdan olayotgan reaktiv quvvatini minimal bo'lishini ta'minlovchi, stator kuchlanishi optimal qiymatlarining  $\mu_C$  ga bog'liqlik tavsifi keltirilgan.



9.9- rasm. Asinxron motorning reaktiv quvvat iste'moli minimal bo'lishini ta'minlovchi kuchlanishning yuklanishga bog'liqlik tavsifi.

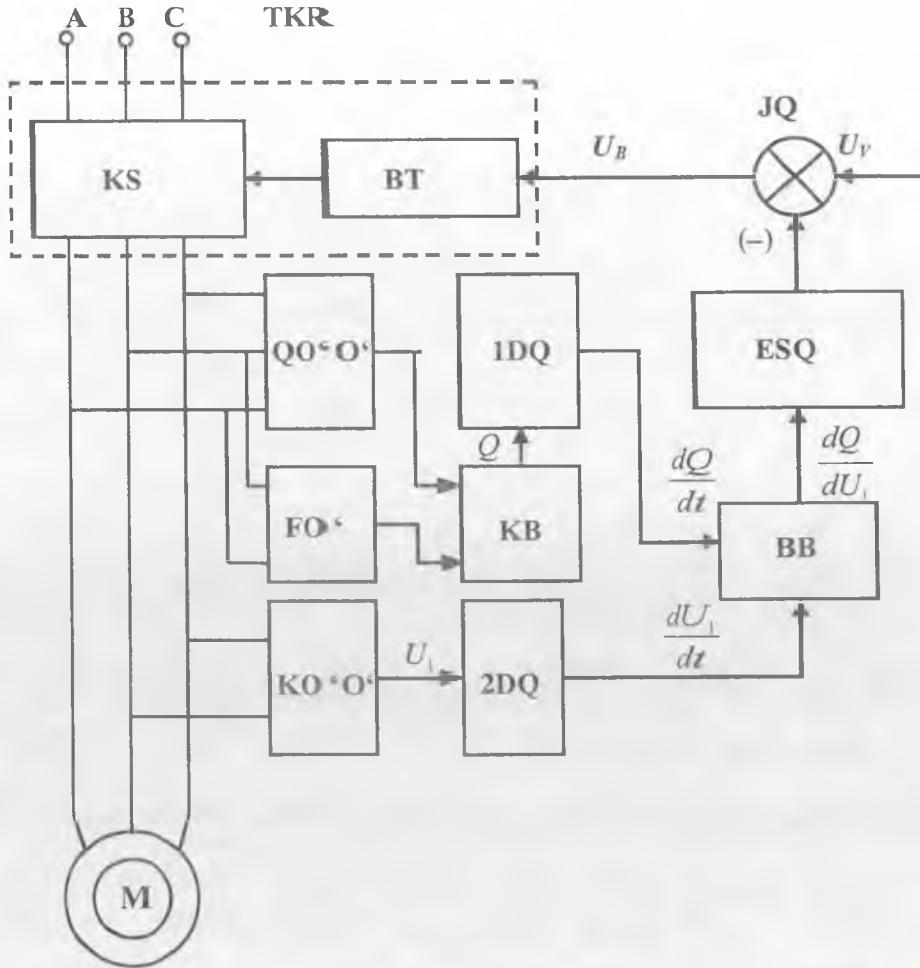9.10- rasmda tasvirlangan asinxron motorli ekstremal avtomatik boshqarish tizimi yuklanishning barcha real qiymatlarida motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvat miqdorini minimal qiymatida bo'lishini va motoring energetik ko'rsatkichlarini nominal qiymatlariga yaqin qiymatlarda bo'lishini ta'minlaydi.

Asinxron motorli ekstremal avtomatik boshqarish tizimi quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat: asinxron motor (M), tiristorli o'zgaruvchan tok kuchlanishi rostagichi (TKR) kuch sxemasi (KS) orqali uch fazali elektr tarmog'iga ulangan, TKRning boshqaruv tizimi (BT) jamlovchi qurilma (JQ) chiqish qismiga ulangan, JQning birinchi kirish qismiga esa vazifalovchi signal U<sub>v</sub> beriladi, JQning ikkinchi kirish qismiga esa esda saqlovchi qurilma (ESQ)ning chiqish qismi ulangan, quvvat o'lchov



9.10- rasm. Reaktiv quvvat iste'moli minimum bo'lgan rejimda ishlaydigan asinxron motorli ekstremal avtomatik boshqarish tiziminin blok sxemasi.

o'zgartkichi ( $QO'O'$ )ning kirish qismi asinxron motoring stator chulg'arniga ulangan va shu kirish qismiga funksional o'zgartkich ( $FO'$ )ning kirish qismi ulangan,  $FO'$ ning chiqish qismi esa ko'paytirish bloki (KB)ning ikkinchi kirish qismiga ulangan,  $QO'O'$ ning chiqish qismi ko'paytirish bloki ning ikkinchi kirish qismiga ulangan, KBning chiqish qismi esa birinchi differensiallovchi qurilma 1DQ ning kirish qismiga ulangan bo'lsa, chiqish qismi

esa bo'luvchi blok (BB)ning birinchi kirish qismiga ulangan, BBning ikkinchi kirish qismiga esa ikkinchi differentiallovchi qurilma 1DQning chiqish qismi ulangan, 2DQning kirish qismiga kuchlanish o'lchov o'zgartkichining chiqish qismi ulangan va KO'O'ning kirish qismi esa asinxron motorning liniya kuchlanishiga ulangan.

Asinxron motor energetik ko'rsatkichlarining optimal qiymatlarida bo'lishi, motor validagi yuklanishning qiymatiga mos ravishda stator chulg'amidagi kuchlanishni rostlash natijasida, motorning reaktiv quvvat iste'molini minimal qiymatga kelirish asosida amalga oshiriladi. Bu avtomatik boshqarish tizimida motor validagi yuklanishning qiymati bilvosita aktiv quvvat bo'yicha hisoblanadi.

Oxirgi qayd qilingan yuklanish uchun stator chulg'ami kuchlanishi hali o'zgartirilmagan holda  $\frac{dQ}{dU_1} \neq 0$  bo'ladi va bu signal ESQda saqlanadi,

xuddi shu signal JQga yuboriladi va  $U_B = U_V - \frac{dQ}{dU_1}$  boshqaruv signalini

tashkil etuvchisi bo'ladi. Yangi boshqaruv signali ta'sirida TKO'ning KSining chiqish qismida kuchlanishning qiymati o'zgaradi. Stator chulg'amiga berilayotga n kuchlanishning optimal qiymati asinxron motorni berilgan yuklanishda minimal reaktiv quvvat iste'moli rejimida ishlashini ta'minlaydi.

Yuklanish qiymatining to yangi qiymatiga o'zgargunga qadar  $\frac{dQ}{dU_1}$  signal

ESQda saqlanib turadi va yuklanish qiymati o'zgorganida hosil bo'ladigan keyingi tengsizlik  $\frac{dQ}{dU_1} \neq 0$  qiymati ESQga saqlash uchun yuboriladi. Asinxron motorning yangi yuklanish qiymati uchun minimal reaktiv quvvat iste'moli rejimi joriy qilinadi.

Yuklanish momentining o'zgarishiga bog'liq ravishda stator chulg'ami kuchlanishini optimal boshqarish funksiyasi  $\gamma(\mu_C)$  asosida (9.8- rasmdagi tavsif asosida) dasturiy boshqariladigan, tarmoqdan minimal reaktiv quvvat iste'mol qiluvchi, asinxron elektr yuritmali energiya tejamkor avtomatik boshqarish tizimlarini mikroprotessorli tizimlarda yaratish imkonini beradi va bu esa bunday avtomatik tizimlarning tezkor rejimda ishlashini ta'minlaydi.

## 9.5. CHASTOTANI O'ZGARTIRIB TEZLIGI ROSTLANADIGAN ASINXRON MOTORLARNING MINIMUM REAKTIV QUVVAT ISTE'MOLI ISH REJIMI

Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorlarning yuklanish momentining nisbiy qiymati  $\mu_C \leq 1$  oraliqda o'zgaradi deb qaralganda, stator chulg'arni kuchlanishi ni quyidagi proporsional qonuniyat bo'yicha boshqarish mumkin:

$$\gamma = \alpha, \quad (9.11)$$

bunda:  $\gamma = \frac{U_{1f}}{U_{1Y}}$  — berilgan chastota qiymatiga mos keluvchi stator chulg'ami kuchlanishning nominal qiymatiga nisbatan nisbiy qiymati;  $\alpha = \frac{f_1}{f_{1N}}$  — berilgan chastotaning nominal qiymatiga nisbatan nisbiy qiymati.

Keltirilgan (9.11) ifoda asinxron motor yuklanish momentining o'zgarishini hisobga olmaydi, yuklanish momentining nominal qiymatdan kichik qiyatlarida tarmoqdan iste'mol qilayotgan reaktiv quvvating ortishiga olib keladi va natijada asinxron motorning quvvat koefitsienti pasayadi.


Akademik M. P. Kostenko taklif qilgan kuchlanishni rostlashning ikkinchi iqtisodiy qonuniyati

$$\gamma = \alpha \sqrt{\mu_C}, \quad (9.12)$$

yuklanish momentining o'zgarishini hisobga olgan holda, kuchlanishni rostlash davomida motorning moment bo'yicha yuklanganlik darajasini zarur va nozarur hollarda ham nominal qiyatda qolishini ta'minlaydi. Har ikkala qonuniyat bo'yicha stator chulg'ami kuchlanishini chastota va yuklanish momentiga mos ravishda rostlanganida motorning reaktiv quvvatini iste'moli minimal bo'lmaydi.

Asinxron motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatning minimal bo'lishi uchun stator chulg'ami kuchlanishini yuklanish momenti qiyatiga mos bo'lgan (9.12) qonuniyatidan ham chiqurroq rostlash kerak bo'ladi. Kuchlanishni rostlash jarayoni da chegara viy qiyat deb keltirilgan rotor toki qiyatining nominaldan ortmasligi mezon qilib olinadi va natijada a chastotani o'zgartirib, tezligi rostlanadigan asinxron motor yuklanish momentining turli qiyatlarida ham minimal qiyatdagagi reaktiv quvvat iste'mol qiladi. 9.11- rasmida chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan

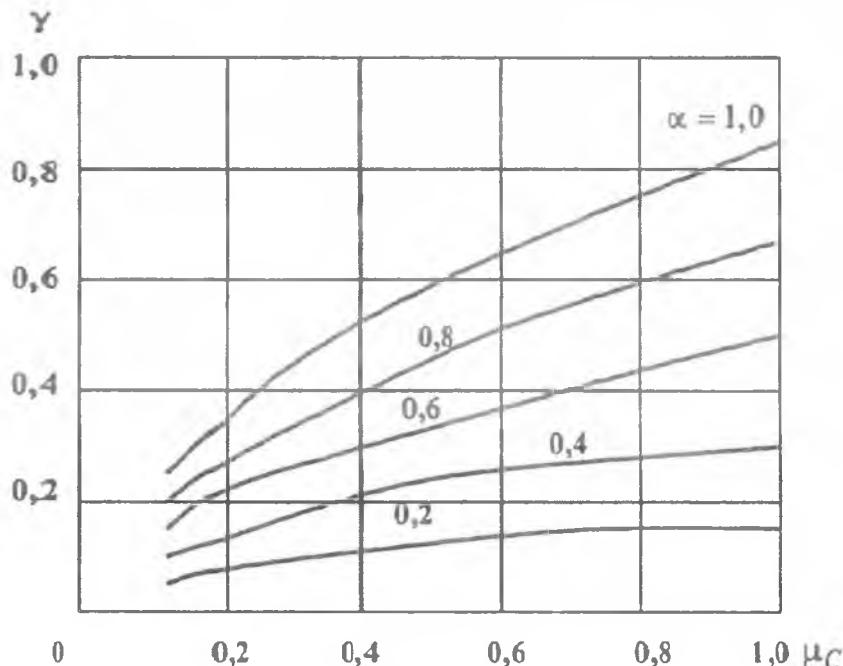4A100L4U3 rusumli asinxron motor stator chulg'ami kuchlanishini yuklanish momenti qiymatlariga bog'liq ravishda optimal rostlash tavsiflari keltirilgan.




9. 11- rasm. Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motor kuchlanishining yuklanishga bog'liq optimal boshqarish tavsifi.

Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorli elektr yuritmaniing ekstremal avtomatik boshqarish tizimi (9.12- rasm) ishga tushirish va nominal ish rejimida funksional o'zgartkich jamlovchi qurilma (JQ)dan tashqari barcha boshqaruv elementlar ishlamaydi.

Kuchlanishni rostlash tizimi (KBT)ga berilayotgan boshqaruv signali  $U_B$  chastota uchu n boshqaruv signali bo'lgan vazifalovchi signal  $U_Y$  ga teng bo'ladi va kuchlanish proporsional qonuniyat bilan boshqariladi, ya'ni (9.11) ifoda bo'yicha rostlanadi.

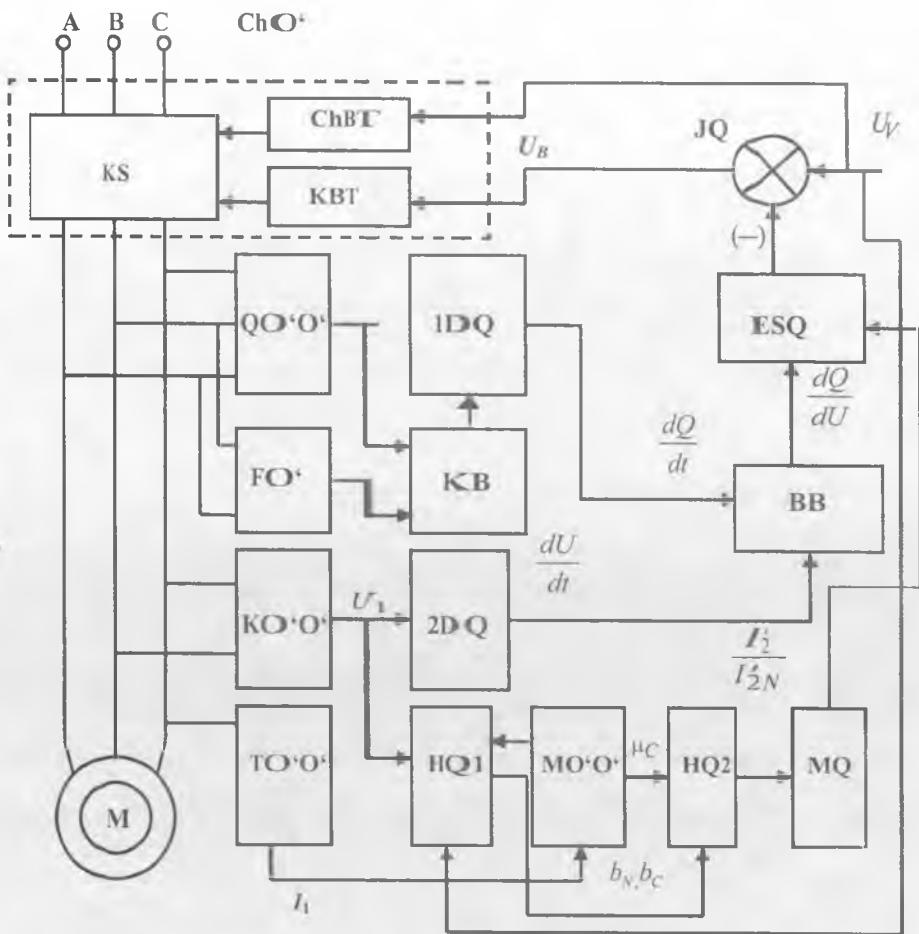Asinxron motor ishlab turgan paytda quvvat va kuchlanish o'chov o'zgartichlari ( $QO'O'$ ) va  $KO'O'$  chiqish qismalarida doimiy signal mavjud bo'ladi.  $KO'O'$ dan chiqayotgan liniya kuchlanishi signali ikkinchi diffe-



9.12- rasm. Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorni minimal reaktiv quvvat iste'moli ish rejimini ta'minlovchi avtomatik boshqarish tizimi.

rensiallovchi qurilma (2DQ)da vaqt bo'yicha differensiallanib bo'lish bloki (BB)ning ikkinchi kirish qismiga yuboriladi. Funksional o'zgartkich (FO')da fazalar kuchlanishi bilan toki orasidagi burchak  $\phi$ ning sin  $\phi$  qiyamiga mos signal olinadi va ko'paytirish bloki (KB)ning ikkinchi kirish qismiga uzatiladi va u yerda QO'O' ning chiqish qismidan KBning birin-

chi<sup>-</sup> kirish qismiga yuborilgan umumiy quvvat  $S$  ga proporsional signal bilan ko‘paytmasi  $Q(t) = S(t) \sin \varphi$  – motorning ishlayotgan vaqtidagi reaktiv quvvat iste’moli qiymatini beradi.  $Q(t)$  signal 1DQda vaqt bo‘yicha differentiallanib, BBning kirish qismiga yuboriladi.

Oxirgi qayd qilingan yuklanish uchun stator chulg‘ami kuchlanishi

hali o‘zgarti rilmagan holda  $\frac{dQ}{dU_1} \neq 0$  bo‘ladi va bu signal ESQda saqlanadi, xuddi shu signal jamlovchi qurilma (JQ)ga yuboriladi va u yerda berilayotgan vazifalovchi chastota signaliga mos  $U_b = U_B - \frac{dQ}{dU_1}$  boshqaruv signalini tashkil etuvchisi bo‘ladi.

Yangi boshqaruv signali ta’siriда chastota o‘zgartkich (ChO‘)ning kuch sxemasi (KS)ning chiqish qismida kuchlanishning qiymati o‘zgaradi. Stator chulg‘amiga berilayotgan kuchlanishning optimal qiymati asinxron motorning yuklanishi va chastota qiymatlari uchun minimal reaktiv quvvat iste’moli rejimi mida ishlashini ta’minlaydi. Yuklanish qiymatining to yangi qiymatiga

o’tgunga qadar  $\frac{dQ}{dU_1}$  signal ESQda saqlanib turadi va yuklanish qiymati o‘zgorganida hosil bo‘ladigan keyingi tengsizlik  $\frac{dQ}{dU_1} \neq 0$  qiymati ESQga saqlash uchun yuboriladi. Asinxron motorning yangi yuklanish va chastota qiymatlari uchun minimal reaktiv quvvat iste’moli rejimi joriy qilinadi.

Shuningdek, reaktiv quvvat iste’moli minimum bo‘lgan rejimda ishla ydigan chastotani o‘zgartirib, tezligi rostlanadigan asinxron elektr yuritmarining blok sxemasidagi tok o‘lchov o‘zgartkichi (TO‘O‘), moment o‘lchov o‘zgartkichi (MO‘O‘), hisoblash qurilmalar (HQ1) va (HQ2) va mantiqiy qurilmalar (MQ) vositasida bu elektr yuritmaning ishlashi rotor tokini nominal qiymatidan orttirmasdan boshqarish imkonini beradi.

TO‘O‘ning chiqish qismidan  $I_1$  ga proporsional signal MO‘O‘ning kirish qismiga uzatiladi, KO‘O‘ chiqish qismidan olingan  $U_1$  ga proporsional signal HQ1 ning birinchi kirish qismiga uzatiladi, HQ1 ning ikkinchi kirish qismiga MO‘O‘ning chiqish qismidan  $\mu_C$  ga proporsional signal uzatiladi, uchinchi kirish qismiga esa chastota qiymatiga proporsional vazifalovchi

signal  $U_V$  yuboriladi. HQ1 da asinxron motor nominal ko'rsatkichi  $b_N$  va (1.6) formula asosida hisoblangan  $b_C$  ko'rsatkich HQ2 ning kirish qismiga

yuboriladi va bu hisoblash qurilmasida rotor tokining nisbiy qiymati  $\frac{I'_2}{I'_{2N}}$

hisoblanadiva signal mantiqiy qurilma MQning kirish qismiga uzatiladi, agar uning qiymati birdan katta bo'lsa ESQning ikkinchi kirish qisrniga yuboriladi va bu qurilmani chiqish qismini yopib tiristorli kuchlanish rostlagich ning boshqaruv tizimiga berilayotgan boshqaruv kuchlanishi  $U_b$  ni uzishiga signal beradi va natijada asinxron elektr yurta tarmoqdan uziladi. Agar MQning chiqish qismidagi signal birdan kichik bo'lsa, u holda ESQga boshqaruv kuchlanishini uzish to'g'risida signal berilmaydi va asinxron elektr yuritma normal ish rejimida ishlashini davom ettiradi.

### NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1. Tarmoqdagi kuchlanishlarning nosimetrikligi asinxron motorlarning energetik ko'rsatkichlariga qanday ta'sir qiladi?
2. Nima uchun asinxron motorlarning iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatini yuklanishiga mos ravishda rostlash zarur?
3. Tarmoqdagi kuchlanishlarning nosimetrikligini yo'qotishning qanday usullari bor?
4. Tarmoqdagi reaktiv quvvat qiymatini qanday sxemalar vositasida rostlash mumkin?
5. Asinxron motorlarning minimum stator toki ish rejimida ishlashi uchun qanday shart bajarilishi kerak va uning matematik ifodasi qanday ko'rinishda bo'lishi kerak?
6. Tezligi rostlanmaydigan asinxron motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatni yuklanishiga mos ravishda rostlashning optimal qonuniyati ifodasi qanday?
7. Tezligi rostlanmaydigan asinxron motor reaktiv quvvatini yuklanishga mos ravishda rostlovchi avtomatik boshqarish tizimidagi tiristorli kuchlanish rostlagich kuchlanishi qanday boshqariladi?
8. Asinxron motor tezligini chastotani o'zgartirib rostlashda kuchlanish qanday qonuniyatlar bilan boshqarilishi mumkin?
9. Chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motor iste'mol qilayotgan reaktiv quvvatni yuklanishiga mos ravishda rostlashning optimal qonuniyati ifodasi qanday?

10. Nima uchun chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorli avtomatik boshqarish tizimlarda asosan bivosita chastota o'zgartkichlar qo'llaniladi?
11. Tezligi rostlanmaydigan va chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorli avtomatik boshqarish tizimlaridagi differentsiallovchi qurilmalar va bo'lувчи bloklar qanday asosiy vazifani bajaradi?
12. Tezligi rostlanmaydigan va chastotani o'zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorli avtomatik boshqarish tizimlaridagi elektr o'chov o'zgartkichlari sifatida qanday o'chov o'zgartkichlari qo'llaniladi?

## **FOYDALAN ILGAN ADABIYOTLAR**

1. Е.В.Арменсий, Г.Б.Фалк. Электрические микромашины. —М., «Высшая школа», 1975.
2. Т.В.Анчарова и др. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях. — М., «Высшая школа», 1990.
3. И.В.Волков, Е.Н.Исаев. Электроприводы со стабилизированным током в силовых цепях. — М., «Радио и связь», 1991.
4. Ю.С.Забродин. Автономные тиристорные инверторы с широтно-импульсным регулированием. — М., «Энергия», 1977.
5. А.Т.Imomnazarov. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolarining elektr jihozlari. — Т., «ILM ZIYO», 2006.
6. А.Т.Imomnazarov. Neft va gaz konlarining elektr jihozlari. — Т., «Cho'lpox», 2006.
7. А.Т.Imomnazarov. Asinxron motorlarning minimum quvvat isrofi rejimida ishlashi asoslari // ToshDTU xabarlar. — Т., 2005, № 2, 33–38- b.
8. А.Т.Imomnazarov. Asinxron motorlarning minimal reaktiv quvvati iste'moli rejimida ishlash asoslari. // ToshDTU xabarlar. — Toshkent, 2006, №1, 48–51- b.
9. А.Т.Imomnazarov. Elektr yuritma asoslari (savollar va javoblarda). — Т., TDTU, 2006.
10. Патент Российской Федерации №2069032. Асинхронный электропривод с экстремальным управлением. Хашимов А.А., Имамназаров А.Т., Сабиров Ш.М. Опубл. 1996г.
11. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. В.А. Елисеева, А.В. Шинянского. — М.: «Энергоатомиздат», 1983.
12. В.М.Терехов. Элементы автоматизированного электропривода. — М.: «Энергоатомиздат», 1987.
13. О.О.Hoshimov, A.T.Imomnazarov. Elektromekanik qurilma va majmualarning elementlari. — Т.: «O'AJBNT» Markazi, 2003.
14. О.О.Hoshimov, A.T.Imomnazarov. Elektr yuritma asoslari. 1- qism. — Т.: TDTU, 2004.
15. О.О.Hoshimov, S.S.Saidahmedov. Elektr yuritma asoslari. — Т., «Talqin», 2004.

## MUNDARIJA

|   |   |
|---|---|
| Kirish.....                               | 3 |
| Tayanch so‘zlar va so‘z birikmalari ..... | 4 |

### **1-bob. Elektromexanik tizim elementlarining asosiy ko‘rsatkichlari va tavsiflari**

|   |    |
|---|----|
| 1.1. Elektromexanik tizim elementlari to‘g‘risida tushuncha .....             | 7  |
| 1.2. Elektromexanik tizim elementlarining ko‘rsatkichlari va tavsiflari ..... | 10 |

### **2-bob. Boshqariluvchi o‘zgarmas tok o‘zgartkichlari**

|  |    |
|--|----|
| 2.1. Yarim o‘tkazgichli o‘zgarmas tok o‘zgartkichlarining asosiy kuch sxemalari va ko‘rsatkichlari ..... | 15 |
| 2.2. Tiristorli o‘zgarmas tok o‘zgartkichining asosiy tavsiflari .....                                   | 18 |
| 2.3. Tiristorli o‘zgarmas tok o‘zgartkichlarining dinamik xususiyatlari .....                            | 21 |
| 2.4. Tiristorli o‘zgarmas tok o‘zgartkichining kuch tiristorlarini boshqarish .....                      | 23 |
| 2.5. Reversiv tiristorli o‘zgarmas tok o‘zgartkichlarini boshqarish .....                                | 28 |
| 2.6. Impuls kengligi boshqariladigan o‘zgarmas tok o‘zgartkichlari .....                                 | 35 |

### **3-bob. Boshqariluvchi o‘zgaruvchan tok o‘zgartkichlari**

|  |    |
|--|----|
| 3.1. Tiristorli kuchlanish rostlagich .....                    | 41 |
| 3.2. Yarimo‘tkazgichli bilvosita chastota o‘zgartkichlar ..... | 45 |
| 3.3. Avtonom invertorlar .....                                 | 49 |
| 3.4. Bevosita chastota o‘zgartkichlar .....                    | 59 |
| 3.5. Induktiv-sig‘imli parametrik o‘zgartkichlar .....         | 62 |

## **4- bob. Elektromashina kuchaytirgichilar**

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Umumiy ma'lumotlar .....   | 73 |
| 4.2. Ko'ndalang maydon li elektromashina kuchaytirgichining<br>ishlash asosi .....    | 75 |
| 4.3. Ko'ndalang maydon li elektromashina kuchaytirgichning asosiy<br>tavsiflari ..... | 77 |

## **5-bob. Taxogeneratorlar**

|  |    |
|--|----|
| 5.1. Umumiy ma'lumotlar .....              | 82 |
| 5.2. O'zgarmas tok taxogeneratorlari ..... | 83 |
| 5.3. Asinxron taxogeneratorlari .....      | 84 |

## **6-bob. Selsinlar**

|  |    |
|--|----|
| 6.1. Selsinlar haqida umumiy ma'lumotlar .....       | 88 |
| 6.2. Bir fazali selsinlar .....                      | 89 |
| 6.3. Selsinlarning indikator ish rejimi .....        | 91 |
| 6.4. Selsinlarning transformator ish rejimlari ..... | 95 |

## **7-bob. Buriluvchi transformatorlar**

|   |     |
|---|-----|
| 7.1. Buriluvchi transformatorlar haqida umumiy ma'lumotlar .....              | 98  |
| 7.2. Sinus-kosinusli buri luvc hi transformatorlar .....                      | 100 |
| 7.3. Chiziqli, masshtabli va g'rafik chizigich buriluvchi transformatorlar .. | 102 |

## **8-bob. Elektromexanik tizimlarning boshqarish tizimlari elementlari**

|   |     |
|---|-----|
| 8.1. Elektromexanik tizimlarning analog elementlari va<br>qurilmalari .....           | 107 |
| 8.2. Elektromexanik tizimlarning diskret elementlari va<br>qurilmalari .....          | 115 |
| 8.3. Elektromexanik tizimlarning boshqarishning mikroprotsessorli<br>vositalari ..... | 125 |
| 8.4. Elektromexanik tizimlarning mikroprotsessorli boshqarish tizimlari ..            | 131 |

## **9—bob - Asinxron motorlarni ekspluatatsiya qilishda energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish**

|   |     |
|---|-----|
| 9.1. Tarmoq fazalaridagi kuchlanishlarning nosimmetrikligi va ularni<br>yo‘qotish .....                                       | 135 |
| 9.2. Kuchlanishni $[U_F] - [U_L]$ ulanish asosida boshqarish .....  | 137 |
| 9.3. Tezligi rostlanmaydigan asinxron motorlarning minimum stator<br>toki ishl rejimi .....                                   | 140 |
| 9.4. Tezligi rostlanmaydigan asinxron motorlarning minimum reaktiv<br>quvvat iste’moli ishl rejimi .....                      | 144 |
| 9.5. Chastotani o‘zgartirib tezligi rostlanadigan asinxron motorlarning<br>minimum reaktiv quvvat iste’moli ishl rejimi ..... | 149 |
| Foydalanilgan adabiyotlar .....   | 155 |

**Abduqahhor Turapovich IMOMNAZAROV**

## **ELEKTROMEXANIK TIZIMLARNING ELEMENTLARI**

*Oliy o'quv yurtlari uchun darslik*

Muharrir X. **Po'latxo'jayev**  
Badiiy muharrir Sh. **Xo'jayev**  
Sahifalovchi **A. Tillaxo'jaev**  
Musahhih **B. Tuyoqov**

Bosishga 09.09.2009- yilda ruxsat etildi. Times ET garnituraasi.  
Offset bosma usulida bosildi. Offset qog'ozsi. Bichimi  $60 \times 84^1/16$ . Sharrtlari  
b. t. 9,30. Nashr b. t. 9,10. Adadi 500 nusxa. Shartnoma № 7-2009.  
Buyurtma № 110.

«Ta'lim» nashriyoti. Toshkent sh., Ya. G'ulomov ko'chasi, 74- uy.

O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining «O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi. 100206, Toshkent sh.,  
Yunusobod dahasi, Murodov ko'chasi, 1- uy.

216400.

31.2

I-45

**Imomnazarov, A. T.**

**Elektromexanik tizimlarning elementlari:** Oliy ta'limning 5521300 – «Elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar» bakalavriatura yo‘nalishi talabalari uchun darslik / A.T. Imomnazarov; Mas’ul muharrir O.O. Hoshimov; O‘zR Oliy va o‘ita maxsus ta’lim vazirligi. – Toshkent: «Ta’lim», 2009. – 160 b.

**BBK 31.2я73**