

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АЛОҚА ВА АХБОРОТЛАШТИРИШ
АГЕНТЛИГИ
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ**

Х.К. АРИПОВ, А.М. АБДУЛЛАЕВ, Н.Б. АЛИМОВА

ЭЛЕКТРОНИКА

5522200 “Телекоммуникация”

5522100 “Телевидение, радиоалоқа ва радиоэшиттириш”

5522000 “Радиотехника”

5140900 “Касб таълими” (телекоммуникация)

йўналишларида таълим олаётган бакалаврлар учун

ўқув қўлланма

КИРИШ

Электроника – электронларни электр майдони билан тъсирини ва ахборот узатиш, қайта ишлаш ва саклашда күлланиладиган электрон асбоб ва курилмаларни яратиш усууларини ўрганиш билан шуғулланадиган фан.

Электроника, авваламбор инсон жамиятининг ахбороттага бўлган талабларини қондиришга мўлжалланган. Ишлаб чиқариш кучларининг ~~такомилади~~ ва ишлаб чиқариш муносабатларининг ривожланиши ~~такомилади~~ ва технологиянинг янги турларини яратишга асослашади ва ахборот воситаларининг ривожланиши билан кучли равиши^{да} боғлик. Инсонлар ўртасидаги ахборот алмашиш курилмаларининг ривожланиш тарихи бир неча боскичлардан иборат: харакат ва мимика, товуш, ёзув, китоб босмаси, электроника. Ҳозирги кунда ахборот узатиш, қайта ишлаш ва саклаш курилмаларининг барчаси инсон жамиятини томонидан ишлатилмоқда. Ахборот узатишнинг янги усулига ўтиш доим жамиятда ишлаб чиқариш кучларини кескин ўсишига олиб келган. Электроника узок масофаларга узатилаётган ахборотнинг узатиш тезлиги ва хажмини кескин орттириди. Электроника ривожланиш жаағънида тўрт боскични босиб ўтди.

Биринчи босқич 1893 йилда А.С. Полов томонидан симсиз телеграф – радио иҳтиро қилинип^и билан бошланди. Бу даврдаги алока курилмалари пассив элементлардан: симлар, индуктивлик галтаклари, магнитлар, резисторлар, конденсаторлар, электромеханик курилмалар (алмашлаб улайичлар, реле ва бошқалар) дан иборат эди.

Иккинчи босқич 1906 йили Л.де Форест томонидан биринчи актив электрон асбоб - триод лампасининг яратилиши билан бошланди. Триод – электр сигналларини турии ўзгартириш усууларига эга бўлган, асосан – кувват кучайтириш хоссасига эга бўлган биринчи актив электрон асбоб бўлди. Кучиз сигналларни электрон лампалари ёрдамида кучайтириш хисобига телефон орқали сухбатларни узок масофаларга узатиш имконияти юзага келди. Электрон лампалари радио орқали товуш, мусиқа, кейинчалик эса телевидение орқали тасвирларни ҳам узатишга ўтишга имкон яратди. Иккинчи босқич электроника аппаратуралари элементларига – электрон лампалар, резисторлар, конденсаторлар, трансформаторлар киради.

Учинчи босқич 1948 йили Дж. Бардин, В. Браттейн ва В. Шоклилар томонидан қаттиқ жисмсли (ярим ўтказгичли) электрониканинг асосий актив (кучайтиргич) элементи бўлган - биполяр транзисторнинг кащф этилиши билан бошланди. Транзистор электрон дамданинг барча функцияларини бажаришга қодир.

Транзистор яратилиши билан, унинг алмашлаб улагич вазифасини бажара олиш хоссаси, кичик ўлчамлари ва юқори ишончлилига кўра бир неча минг электр радиоэлементлардан (ЭРЭ) ташкил топган мураккаб электрон курилма ва тизимларни яратиш имконияти туғилди. Бундай курилмаларни лойихалаш жуда осон, лекин хатосиз йигиши ва ишлашини таъминлаш эса деярли мумкин эмас эди. Гап шундаки, ҳар бир ЭРЭ алоҳида яратилган эди (дискрет элементлар) ва бошқа элементлар билан индивидуал боғланишини (монтажни) талаб килар эди. Ҳатто жуда аник монтажда ҳам узилиш, қиска туташув каби хатоликлар юзага келар ва тизимни дархол ишга тушишини таъминламас эди. Масалан, 50 йиллар сўнгидаги яратилаёттан ЭХМлар ўнлаб резистор ва конденсаторларни ҳисобга олмагандан, 100 мингга яқин диодлар ва 25 мингтacha транзисторлардан изборат эди.

Дискрет элементлар куйидаги хоссаларга эга: ўртача куввати 15 мВт, ўлчамлари (боғланишлари билан) 1 см^3 , ўртача оғирлиги 1 г ва бузилиш эҳтимолиги 10^{-5} с^{-1} . Натижада дискрет элементлардан тузилган ЭХМнинг сочилиш куввати 3 кВт, ўлчамлари $0,2 \text{ м}^3$, оғирлиги 200 кг бўлиб, ҳар бир соатда ишдан чиқар эди. Бу албатта ЭХМ иш кобилиятини кичикилигидан далолат беради. Бундай дискрет транзисторли техника ёрдамида мураккаб электрон курилмаларни яратиш имкони мавжуд эмас. Демак, бузилишлар эҳтимоли, ўлчамлари ва оғирлиги, таннаҳи ва бошқалар бир неча даражага кичик бўлган сифатли янги элемент база яратиш талаб килинади. Интеграл микросхемалар худди шундай элемент база талабаларига жавоб берди.

Тўртшинчи босқич интеграл микросхемалар (ИМС) асосида курилма ва тизимлар яратиш билан бошланди ва *микроэлектроника даври* деб аталади.

Микроэлектрониканинг биринчи маҳсулотлари – интеграл микросхемалар 60 йиллар сўнгидаги пайдо бўлди. Ҳозирги кунда ИМСлар уч хил конструктив – технологик усувларда яратилади: қалин пардали ва юққа пардали гибрид интеграл микросхемалар (ГИС) ва ярим ўтказичли интеграл микросхемалар.

Интеграл микросхемалар радио электрон аппаратураларда элементлараро уланишларни таъминлаш билан биргаликда, уларнинг кичик ўлчамларини, энергия таъминотини, масса ва материал хажмини таъминлайдилар. Кўп сонли чиқишлилар ва қобикларнинг йўқлиги радио электрон аппаратураларнинг хажми ва массасини кичрайтиради.

1.1. Энергетик зоналар

Замонавий электроника қурилмалари яrim ўтказгичли материаллардан тайёрланади. Яrim ўтказичлар кристалл, аморф ва суюқ бўлади. Яrim ўтказгичли техникада асосан кристалл яrim ўтказгичлар (10^{10} асосий модда таркибида бир атомдан ортиқ бўлмаган киритма монокристаллари) қўлланилади. Одатда яrim ўтказгичларга солиштирма электр ўтказувчанлиги σ металлар ва диэлектриклар оралиғида бўлган яrim ўтказгичлар киради (уларнинг номи хам шундан келиб чиқади). Xона температурасида уларнинг солиштирма электр ўтказувчанлиги 10^{-8} дан 10^5 гача См/м (метрга Сименс)ни ташкил этади. Металларда $\sigma = 10^6 - 10^8$ См/м, диэлектрикларда эса $\sigma = 10^8 - 10^{13}$ См/м. Яrim ўтказгичларнинг асосий хусусияти шундаки, температура ортган сари уларнинг солиштирма электр ўтказувчанлиги хам ортиб боради. металларда эса камаяди. Яrim ўтказгичларниң электр ўтказувчанлиги ёргулик билан нурлантириш ва ҳатто жуда кичик киритма миқдорига боғлик. Яrim ўтказгичларнинг хоссалари қамтиқ жисм зона назарияси билан тушунтирилади.

Ҳар бир қаттиқ жисм кўп сонли бир-бира билан кучли ўзаро таъсиrlашаётган атомлардан таркиб топган. Йи сабабли бир бўлак қаттиқ жисм таркибидаги атомлар мажмуаси ягона тузилма деб каралади. Қаттиқ жисмда атомлар боғликлиги атомнинг ташки қобигидаги электронларни жуфт бўлиб бирлашишлари (валент электронлар) натижасида юзага келади. Бундай боғланиш **ковалент боғланиш** деб аталади.

Атомдаги бирор электрон каби валент электрон энергияси W хам дискрет ёки квантланган бўлади, яъни электрон **энергетик сатҳ** деб атальувчи бирор рухсат этилган энергия кийматига эга бўлади. Энергетик сатҳлар электронлар учун таъқиқланган энергиялар билан ажратилган. Улар **таъқиқланган зоналар** деб аталади. Қаттиқ жисмларда қўшни электронлар бир-бираига жуда якин жойлашганилиги учун, энергетик сатҳларни силжиши ва ажралишига олиб келади ва натижада **рухсат этилган энергетик зоналар** юзага келади. Энергетик зонада рухсат этилган сатҳлар сони кристалдаги атомлар сонига тенг бўлади. Рухсат этилган зоналар кенглиги одатда бир неча электрон – вольтга тенг (электрон – волът – бу 1В га тенг бўлган потенциаллар фаркини енгиг ўтган электроннинг олган энергияси). Рухсат этилган зонадаги минимал энергия сатҳи туби (W_c), максимал энергия эса шиши (W_v) деб аталади.

1.1-расмда ярим ўтказгичнинг зона диаграммаси келтирилган. Таъқиқланган зона кенглиги ΔW_t ярим ўтказгичнинг асосий параметри бўлиб хисобланади.



1.1 – расм.

Электроникада кенг кўлланиладиган ярим ўтказгичларнинг таъқиқланган зона кенгликлари ΔW_t (эВ) кўйидагига тенг: германий учун - 0,67, кремний учун - 1,12 ва галлий арсениди учун -1,38.

Дизлектрикларда таъқиқланган зона кенглиги $\Delta W_t \geq 2$ эВ, металларда эса рухсат этилган зоналар бир – бирига кириб кетган бўлади, яъни мавжуд эмас.


Юқоридаги рухсат этилган зона *ўтказувчаник зонаси* деб аталади, яъни мос энергияга эга бўлган электронлар, ташки электр майдони таъсирида ярим ўтказгич хажмида ҳаракатланишлари мумкин, бунда улар электр ўтказувчаник юзага келтирадилар. Ўтказувчаник зонасидаги бирор энергияга мос келадиган электронлар *ўтказувчаник электронлари* ёки *эркин заряд ташувчилар* деб аталадилар. Кўйидаги рухсат этилган зона *валент зона* деб аталади.

Абсолют ноль температурада (0 K) ярим ўтказгичнинг валент зонасидаги барча сатхлар электронлар билан тўлган, ўтказувчаник зонасидаги сатхлар эса электронлардан холи бўлади.

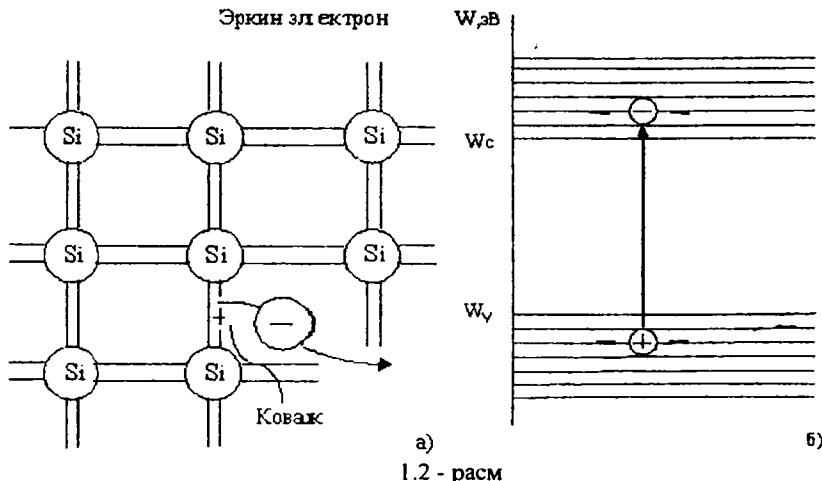1.2. Хусусий электр ўтказувчаник

Ярим ўтказгиччи электронника маҳсулотларининг деярли 97 % кремний асосида ясалади. 1.2 – расмда киритмасиз кремний панжарасининг соддалаштирилган модели (а) ва унинг зона энергетик диаграммаси (б) келтирилган. Агар ярим ўтказгич кристалли таркибида киритма умуман бўлмаса ва кристалл панжаранинг тузулмасида нуксонлар (бўш тугунлар,

тәнжара силжиши ва бошқалар) мавжуд бүлмаса, бундай ярим ўтказгич хусусий деб аталади ва і ҳарфі билан белгиланади.



1.2 – расмдан күриниб турибдики, кремний хусусий кристаллида унинг атомининг түртга валент электрони кремнийнинг күшни атомининг түртга электрони билан боғланиб, мустахкам саккиз электронли қобиқ (түғри чизик) ҳосил қиласы. О К температурада бундай ярим ўтказгичда эркин заряд ташувчилар мавжуд бўлмайди. Лекин температура ортиши билан ёки ёруғлик нури туширилганда ковалент боғланишларнинг бир кисми узилади ва валент электронлар ўтказувчанлик зонасига ўтиш учун етарлича энергия оладилар (1.2 б-расм).

Натижада валент электрон эркин заряд ташувчига айланади ва кучланиш таъсир эттирилса, у ток ҳосил қилишда иштирок этади. Электрон йўкотилиши натижасида атом мусбат ионга айланади.

Бир вактнинг ўзида валент зонада бўш сатҳ ҳосил бўлади ва валент электронлар ўз энергиялари ни ўзгартиришларига, яъни валент зонасининг бирор рухсат этилган сатҳидан бошласига ўтишига имкон яратилади. Шундай килиб, у ток ҳосил бўлиш жараёнида қатнашиши мумкин. Температура ортган сари кўпроқ валент электронлар ўтказувчанлик зонасига ўтадилар ва электр ўтказувчанлик ортиб боради.

Валент зонадаги эркин энергетик сатҳ ёки эркин валент боғланиш қовакли деб аталади ва у электрон зарядининг абсолют қийматига teng бўлган эркин мусбат заряд ташувчи хисобланади. Ковакнинг ҳаракатланиши валент электрони ҳаракатига қарама – карши бўлади.

Шундай килиб, атомлар орасидаги ковалент боғланишнинг узилиши бир вактнинг ўзида эркин электрон ва электрон ажralиб чиқкан атом

яқинида ковак ҳосил бўлишига олиб келади. Электрон – ковак жуфтлигининг ҳосил бўлиш жараёнига *заряд ташувчилар генерацияси* деб аталади. Агар бу жараён иссиқлик таъсирида амалга ошса, у иссиқлик генерацияси деб аталади. Ўтказувчанлик зонасида электроннинг ҳосил бўлиши ва валент зонасида ковакнинг юзага келиши 1.2 б-расмда мос ишоралар ёрдамида айланалар кўринишида тасвирланган. Стрелка ёрдамида электроннинг валент зонасидан ўтказувчанлик зонасига ўтиши кўрсатилган.

Генерация натижасида юзага келган электронлар ва коваклар ярим ўтказиб кристаллида яшаш вакти деб аталаған бирор вакт мобайнида тартибсиз ҳаракатланадилар, сўнгра эркин электрон тўлиқ бўлмаган боғлашиш тўлдиради ва боғланиш ҳосил бўлади. Бу жараён *рекомбинация* деб аталади.

Ўзгармас температурада (бошқа ташки таъсиirlар мавжуд бўлмаганда) кристалл мувозанат холатда бўлади. Яъни, генерацияланган заряд ташувчилар жуфтлиги сони рекомбинацияланган жуфтликлар сонига тенг бўлади. Бирлик ҳажмдаги заряд ташувчилар сони, яъни уларнинг концентрацияси, солиштирма электр ўтказувчанлик кийматини беради. Хусусий ярим ўтказгичларда электронлар концентрацияси коваклар концентрациясига тенг бўлади ($n_i = p_i$). n (negative сўзидан) ва p (positive сўзидан) ҳарфлари мос равищада электрон ва ковакка мос келади. Киритгасиз ярим ўтказгичда ҳосил бўлган электрон ва коваклар *хусусий эркин заряд ташувчилар* ва уларга асосланган электр ўтказувчанлик эса – *хусусий электр ўтказувчанлик* деб аталади.


1.3. Киритмали электр ўтказувчанлик

Ярим ўтказгичли асбобларнинг кўп кисми киритмали ярим ўтказгичлар асосида яратилади. Электр ўтказувчанлиги киритма атомлари ионизацияси натижасида ҳосил бўладиган заряд ташувчилар билан асосланган ярим ўтказгичлар – *киритмали ярим ўтказгичлар* дейилади.

Кремний атомига Д.И. Менделеев даврий элементлар тизимидағи V гурух элементлари (масалан, маргумуш As) киритилса унинг 5та валент электронидан тўрттаси кўшини кремний атомининг тўртта валент электронлари билан боғланиб - саккиз электрондан ташкил топган мустахкам қобик ҳосил қиладилар. Бешинчи электрон ортиқча бўлиб, ўзининг атоми билан кучсиз боғланган бўлади. Шунинг учун кичик иссиқлик энергияси таъсирида у узилади ва эркин электронга айланади (1.3 а - расм), бу вактда ковак ҳосил бўлмайди. Энергетик диаграммада бу жараён электроннинг донор сатхи W_d дан ўтказувчанлик зонасига ўтишига мос келади (1.3 б - расм). Киритмали атом мусбат зарядланган қўзгалмас ионга айланади. Бундай киритма *донор* деб аталади.

Ярим ўтказгичли асбоблар ясашда кўп киритма атомлари киритилади (1 см^3 ҳажмга 10^{14} - 10^{18} даражадаги атомлар). Хона температурасида киритманинг ҳар бир атоми биттадан эркин электрон ҳосил қиласи. Коваклар

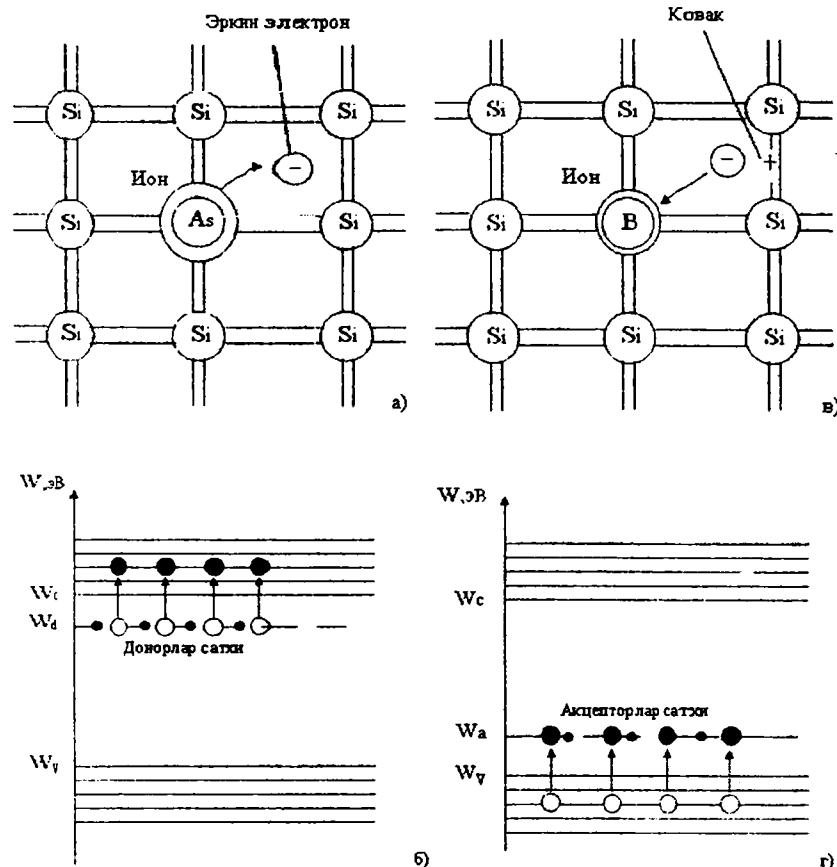эса хусусий ярим ўтказичлардаги каби кремний атоми электронларининг ўтказувчанлик зонасига ўтишидаги термогенерация ҳисобига ҳосил бўлади.



1.3 – расм.

Ярим ўтказгич таркибига катта даражадаги донор киритманинг киритилиши эркин электронлар концентрациясини оширади, коваклар концентрацияси эса хусусий ярим ўтказгичдагига нисбатан сезиларли камаяди. Эркин заряд ташувчилар концентрациясининг кўпайтмаси n_p ўзгармас температурада ўзгармас колади ва факат ярим ўтказгич таъкидланган зона кенглиги билан аниқланади. Шуни ёнда тутиш керакки, $T=300$ К (хона температурасида) кремнийда $n_p \cong 0,64 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$, германийда эса $n_p \cong 4 \cdot 10^{26} \text{ см}^{-3}$. Шундай килиб, агар кремний кристаллига

концентрацияси 10^{16} см^{-3} бўлган донор киритма киритилса, $T=300 \text{ К}$ да электронлар ўтказувчанлиги $n=10^{16} \text{ см}^{-3}$, ковакларники эса – атиги 10^4 см^{-3} га тенг бўлади. Демак бундай киритмали ярим ўтказгичда электр ўтказувчанлик асосан электронлар хисобига амалга оширилади, ярим ўтказгич эса – **электрон ёки n -турдаги электр ўтказувчанлик** деб аталади. n -турдаги ярим ўтказгичда электронлар - асосий заряд ташувчилар, коваклар эса - асосий бўлмаган заряд ташувчилар деб аталади.

Кремний атомига Д.И. Менделеев даврий элементлар тизимидағи III гурух элементлари (масалан, бор В) киритилса унинг валент электронлари кўшни кремний атомлари валент электронлари билан учта тўлиқ боғликлек ҳосил киладилар. Тўртинчи боғланиш эса тўлмай колади. Унча катта бўлмаган иссиклик энергияси таъсирида кўшни кремний атомининг валент электронлари бу боғланишни тўлдиради. Натижада борнинг ташки қобигида ортичка электрон ҳосил бўлади, яъни у манфий зарядга эга бўлган қўзгалмас ионга айланади. Кремний атомининг тўлмаган боғланиши – бу ковакдир ($1.3 e$ - расм). Энергетик диаграммада бу жараён электроннинг валент зонадан акцептор сатхи W_a га ўтишига ва валент зонада ковак ҳосил бўлишига мос келади ($1.3 e$ - расм). Бу вактда эркин электрон ҳосил бўлмайди. Бундай киритма – акцепторли деб аталади, акцептор атомлари киритилган ярим ўтказгич эса – **ковак ёки p -турдаги электр ўтказувчанлик** деб аталади. Р-турдаги ярим ўтказгич учун коваклар – асосий заряд ташувчилар, электронлар эса – асосий бўлмаган заряд ташувчилар хисобланади.

Ферми сатхи. Берилган температурада харакатчан ва қўзгалмас заряд ташувчилар концентрацияси Ферми сатхи W_F холати билан аникланади. Бу сатх бир электронга мос келувчи жисмнинг ўртача иссиклик энергиясига мос келади. Абсолют ноль температурадан фарқли температурада бу сатхнинг тўлиш экти моли $0,5$ га тенг.

Электронлар ва ковакларнинг ўртача иссиклик энергияси ярим ўтказгич температураси билан аникланади ва kT га тенг, бу ерда k – Больцман доимийси, T – абсолют температура. Қаттик жисмда заррачалар харакатини ифодалайдиган Больцман қонунига асосан, n – ярим ўтказгичдаги энергияси W , кичик бўлмаган электронлар қўидагига тенг:

$$n = n_n \exp \left(- \frac{Wi}{kT} \right), \quad (1.1)$$

бу ерда n_n – эркин электронларнинг тўлиқ концентрацияси. Худди шундай ифодалар ковакларни энергия бўйлаб таксимотини ифодалайди. (1.1) дан кўриниб турибдики, заррача энергиясининг ортиши билан, заррачалар сони кескин камаяди.

Иккала ишорадаги эркин заряд ташувчилар концентрацияси тенг бўлган хусусий ярим ўтказгичлар учун Ферми сатхи таъкиланган зонанинг ўртасидан ўтади. Электронни ярим ўтказгичда электронларнинг (бутун ярим ўтказгичнинг) ўртача энергияси юкори бўлади, демак Ферми сатхи ўргадан

ұтказувчанлик зонаси туби томонга силькийди ва донор киритма концентрацияси қанча юкори бўлса, шунча ұтказувчанлик зонаси туби томонга якинлашади. Р-турдари ярим ұтказгичда Ферми сатхи таъқиқланган зона үртасидан валент зона шипи томонга силькийди ва акцептор киритма концентрацияси қанча юкори бўлса, шунча валент зонаси шипи томонга якинлашади.

Баъзи ярим ұтказгиччи асбобларда (туннель диодлари, туннель тешилиши стабилитронлар) *ажралмаган ярим ұтказгичлар* кўлланилади. Бундай ярим ұтказгичларда Ферми сатхи рухсат этилган зоналарда: электронли ярим ұтказгич учун – ұтказувчанлик зонасида, ковакли ярим ұтказгич учун – валент зонада жойлашади. Ажралмаган ярим ұтказгичлар жуда катта киритма концентрацияси ($10^{19} - 10^{21}$ см⁻³) хисобига хосил килинадилар.

Заряд ташувчилар ҳаракатчанлиги. Заряд ташувчиларнинг ҳаракатчанлиги μ - бу электр майдон кучланганлиги $\bar{E} = 1$ В/см бўлгандаги ярим ұтказгичдаги заряд ташувчиларнинг ўртача йўналтирилган тезлиги. Электронлар ҳаракатчанлиги μ_n , доим коваклар ҳаракатчалиги μ_p дан юкори бўлади. Бундан ташқари зарядлар ҳаракатчанлиги ярим ұтказгич турига ҳам боғлиқ бўлади. Шундай килиб, кремнийдаги электронлар ҳаракатчанлиги $\mu_n = 1500$ см²/(В·с), германийда $\mu_n = \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, галлий арсенидида $\mu_n = \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$.

Агар ярим ұтказгичда электр майдони хосил қилинса, у ҳолда эркин заряд ташувчилар силжиши юзага келади. Бундай силжиш дрейф ҳаракати деб аталади. *Дрейф тезлиги* \bar{v}_{dr} электр майдон кучланганлиги \bar{E} га пропорционал бўлади

$$\bar{v}_{dr} = \mu \cdot \bar{E} \quad (1.2)$$

Электрон ва коваклар дрейф токининг натижавий зичлиги

$$\bar{j}_{dr} = q (n \mu_n + p \mu_p) E. \quad (1.3)$$

Диффузия коэффициенти. Ярим ұтказгичда электр токи ҳосил бўлишига факат электр майдони эмас, балки ҳаракатчан заряд ташувчилар градиенти ҳам сабаб бўлади. Ярим ұтказгич ҳажмида тенг таксимланмаган эркин заряд ташувчилар ҳаракатининг йўналиши *диффузия ҳаракати* деб аталади.

Электрон ва ковал диффузия токларининг зичлиги куйидагига тенг

$$\bar{j}_{n,\text{ДИИ}} = qD_n \left(\frac{dn}{dx} \right); \quad \bar{j}_{p,\text{ДИФ}} = -qD_p \left(\frac{dp}{dx} \right). \quad (1.4)$$

бу σ – радиус, q – заряд, D_n и D_p – коэффициенты диффузии носителей заряда, dn/dx и dp/dx – концентрации носителей заряда вдоль толщины слоя.

Дрэйф ва диффузия харакати параметлари ўзаро Эйнштейн нисбати билан боғланган

$$Dn = \left(\frac{kT}{q} \right) \cdot \mu_n = \varphi_T \mu_n;$$

$$Dp = \left(\frac{kT}{q} \right) \cdot \mu_p = \varphi_T \mu_p. \quad (1.5)$$

(1.4) ифодадаги пропорционаллик коэффициентлари $\varphi_i = kT/q$ потенциал үлчам бирлигига тенг (вольт) ва иссиқлик потенциали деб аталади. Ҳона температурасыда ($T=300^\circ\text{K}$) $\varphi_T = 0,026 \text{ В} = 26 \text{ мВ}$.

Яшаш вакти τ . Заряд ташувчининг яшаш вакти деганда унинг генерациясидан рекомбинациясигача бўлган вакт тушунилади. Ярим ўтказгичнинг бу параметри ярим ўтказгичли асбобларни (биполяр транзисторлардаги база кенглиги, майдоний транзисторларда канал узунлиги) конструкциялашда катта ахамиятга эга. Яшаш вактида заряд ташувчининг диффузия характеристикасида диффузия узунлиги деб аталувчи, ўртача масофаси маълум L га тенг бўлган масофани босиб ўтади.

Назорат саволлари

1. Ярим ўтказгычларни ўзига хос хусусиятларини айтаб беринг.
 2. Ярим ўтказгыч зона диаграммасини изохлаб беринг.
 3. Эркин заряд ташуеви (ЭЗТ) деганда нимани түшүнәсиз?
 4. Валент зондагы электронларының ҳаракаты қандай ифодаланади? Электрон ваков жүктөшүчелердик таъриф беринг.
 5. Хусусий электр ўтказувчанлик нима? Хусусий ярим ўтказгышасы ЭЗТ концентрациясы.
 6. Ярим ўтказгыч характеристикасига қандай киритмалар таъсир күрсатади?
 7. Донор ва акцептор киритмалари нима?
 8. Электрон ваков ярим ўтказгышарга таъриф беринг.
 9. Қандай ЭЗТ - асосый ва қайисиара - асосий бүлмаган деб аталаади?
 10. Температура ўзгартарында ярим ўтказгышасы ЭЗТ концентрацияси нима сабабли ва қандай ўзгаришини түшүнүптириб беринг.

II БОӘ. ЭЛЕКТРОН – КОВАК ЎТИШ (*p-n* ўтиш)

2.1. *P-n* ўтишнинг хосил бўлиши

Ярим ўтказгичли асбобларнинг кўпчилиги бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгичлардан тайёрланади. Хусусий холатда бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгич бир соҳаси *p*—турдаги, иккинчиси эса *n*-турдаги монокристалдан ташкил топади.


Бундай бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгичнинг *p* ва *n* – соҳаларининг ажralиши чегарасида жамий заряд катлами хосил бўлади, бу соҳалар чегарасида ички электр майдони юзага келади ва бу катлам **электрон – ковак ўтиш** ёки *p-n* ўтиш деб аталади. Кўп сонли ярим ўтказгичли асбоблар ва интеграл микросхемаларнинг ишлаш принципи *p-n* ўтиш хоссаларига асосланган.

P-n ўтиш хосил бўлиш механизмини кўриб чиқамиз. Соддалик учун, *n*–соҳадаги электронлар ва *p*–соҳадаги коваклар сонини тенг оламиз. Бундан ташкири, ҳар бир соҳада унча катта бўлмаган асосий бўлмаган заряд ташувчилар микдори мавжуд. Хона температурасида *p*–турдаги ярим ўтказгичда акцептор манфий ионларининг концентрацияси N_a коваклар концентрацияси p_p га, *n*–турдаги ярим ўтказгичда донор мусбат ионларининг концентрацияси N_n электронлар концентрацияси n_n га тенг бўлади. Демак, *p*–ва *n*–соҳалар ўртасида электронлар ва коваклар концентрациясида сезиларли фарқ мавжудлиги туфайли, бу соҳалар бирлаштирилганда электронларнинг *p*–соҳага, ковакларнинг эса *n*–соҳага диффузияси бошланади.

Диффузия натижасида *n*–соҳа чегарасида электронлар концентрацияси мусбат донор ионлари концентрациясидан кам бўлади ва бу соҳа мусбат зарядлана бошлайди. Бир вактнинг ўзида *p*–соҳа чегарасидаги коваклар концентрацияси камайиб боради ва у акцептор киритмаси билан компенсацияланган ион зарядлари хисобига манфий зарядлана бошлайди (2.1 –расм). Мусбат ва манфий ишорали айланалар мос равишда донор ва акцептор ионларини тасвирлайди.

Хосил бўлган икки жамий заряд катлами *p-n* ўтиш деб аталади. Бу катлам харакатчан заряд ташувчилар билан камбағаллаштирилган. Шунинг учун унинг солиширима каршилиги *p* – ва *n*–соҳа каршиликларига нисбатан жуда катта. Баъзи адабиётларда бу катлам **камбағаллашган** ёки *i – соҳа* деб аталади.

Хажмий зарядлар турли ишораларга эга бўладилар ва p - n ўтишда кучланганлиги \bar{E} га тенг бўлган электр майдон ҳосил киладилар. Асосий заряд ташувчilar учун бу майдон тормозловчи бўлиб таъсир кўрсатади ва уларни p - n ўтиш бўйлаб эркин харакат қилишларига қаршилик кўрсатади. 2.1 б-расмда ўтиш юзасига перпендикуляр бўлган, X ўқи бўйлаб потенциал ўзгариши кўрсатилган. Бу вактда ноль потенциал сифатидаги чегаравий соҳа потенциалилар кабул қилинган.

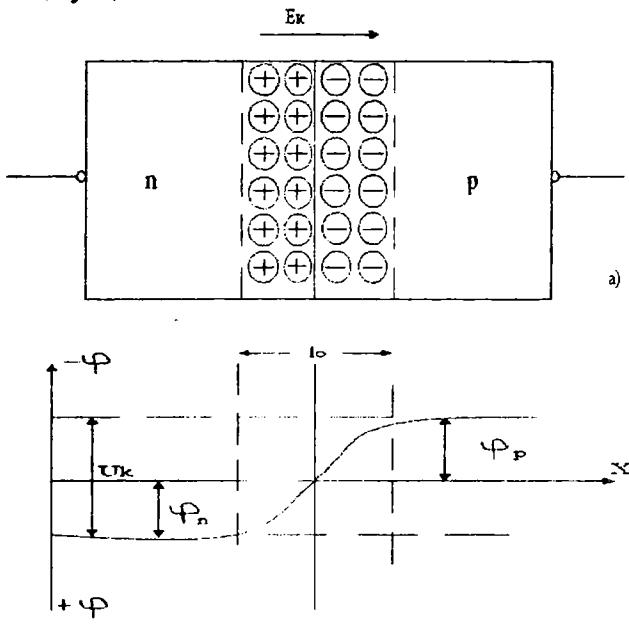

2.1 – раэм.

Расмдан кўриниб турибдики, p - n ўтишда вольтларда ифодаланадиган контакт потенциаллар фарқига $U_K = \varphi_n - \varphi_p$, тенг бўлган потенциал тўсик юзага келади. U_K катталиги дастлабки ярим ўтказгич материал таъкиданган зона кенглигига ва киритма концентрациясига боғлиқ бўлади. p - n ўтиш контакт потенциаллар фарқи: германий учун $U_K \approx 0,35$ В, кремний учун эса $= 0,7$ В.


p - n ўтиш кенглигиги $l_0 \sqrt{U_K}$ га пропорционал бўлади ва мкмнинг ўнлик ёки бирлик қисмларини ташкил этади. Тор p - n ўтиш ҳосил қилиш учун катта киритма концентратарияси киритилади, l_0 ни катталаштириш учун эса кичик киритмалар концентрацияси кўлланилади.

P-n ўтиш токлари. $U_r = \frac{U_r}{q}$ энергияга эга бўлган кўпгина заряд

ташувчилар (1.1- расмга қаранг) *p-n* ўтиш орқали қўшни соҳаларга диффузия хисобига *p-n* ўтиш майдонига қарама—қарши равища силжийдилар. Улар диффузия токини юзага келтирадилар. Асосий заряд ташувчиларнинг *p-n* ўтиши орқали харакати билан бир вактда, *p-n* ўтиш улар учун тезлатувчи бўлиб таъсир кўрсатадилар майдон таъсирида асосий бўлмаган заряд ташувчилар хам харакатланадилар. Асосий бўлмаган заряд ташучилар оқими дрейф токини юзага келтиради. Ташки майдон таъсир этирилмагандан динамик мувозанат ўрнатилади, яъни диффузия ва дрейф токларининг абсолют кийматлари тенг бўлади. Лекин диффузия ва дрейф токлари ўзаро қарама—қарши йўналишда йўналғанлиги учун, *p-n* ўтишдаги натижавий ток нольга тенг бўлади.

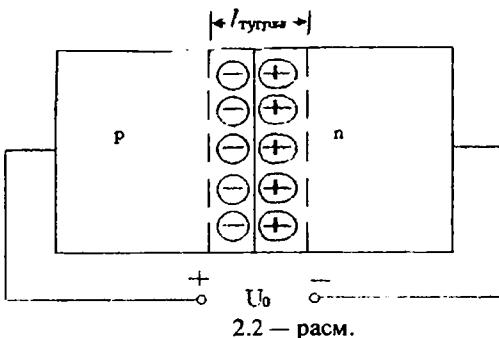2.2. *P-n* ўтишнинг тўғри уланиши

Агар *p-n* ўтишга ташки кучланиши манбан U уланса, у холда мувозанат шарти бузилади ва ток оқиб ўта бошлайди. Агар кучланиши манбанинг мусбат кутби *p*-турдаги соҳага, манфий кутби эса *n*-тулағиги соҳага уланса, бундай уланиш *тўғри уланиш* деб аталади (2.2 - расм).



2.2 — расм.

Кучланиш манбанинг электр майдони контакт майдон томонга йўналған бўлади, шу сабабли *p-n* ўтишдаги натижавий майдон кучланғанлиги камаяди. Майдон кучланғанлигининг камайиши потенциал тўсиқ баландлигини кучланиш манбай қийматига камайишига олиб келади: $U_K = U_0$. Бу вактда *p-n* ўтиш кенглигини хам камайишини кўриш мушқул эмас.

Потенциал тўсиқ баландлигининг камайиши шунга олиб келадики, *p-n* ўтиш орқали харакатланадиган асосий заряд ташувчиларни сони хам ортади, яъни диффузия токи ортади. Ҳар бир соҳада оптика асосий бўлмаган заряд ташувчилар концентрацияси юзага келади – *n*-соҳада коваклар, *p*-соҳада

электронлар. Бирор ярим ўтказгич соҳасига асосий бўлмаган заряд ташувчиларни сиқиб киритиш жараёни *инжекция* деб аталади.

Кучланиш ўзгариши билан диффузия токининг ўзгариши экспоненциал конун асосида рўй беради:

$$I_{\text{ДИФ}} = I_0 e^{qU_0/kT} \quad (2.1)$$

бу ерда I_0 – дрейф токи бўлиб, уни *p-n ўтишининг тескари токи* деб ҳам аташади.


Тўғри кучланиш берилганда потенциал тўсик баландлигига тескари ток таъсир кўрсатмайди, чунки бу ток факат *p-n* ўтиш орқали бирлик вакт ичида тартибсиз иссиқлик харакати туфайли олиб ўтилаётган асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг сони билан белгиланади. Диффузия ва дрейф токлари бир-бирига нисбатан қарама-қарши йўналган бўлади, шу сабабли *p-n* ўтиш орқали оқиб ўтаётган натижавий (тўғри) ток (2.1) дан келиб чиқсан холда

$$I_{\text{Тўғри}} = I_{\text{ДИФ}} - I_0 = I_0 \left(e^{qU_0/kT} - 1 \right). \quad (2.2)$$

I_0 токи германнийли *p-n* ўтишларда ўнлаб мкА ёки кремнийли *p-n* ўтишларда наноамперларни ташкил этади ва температура ортиши билан кучли равишда ток ҳам ортади. Лекин I_0 кийматидаги катта фарқ таъкиланган зона кенглиги билан аниқланади.

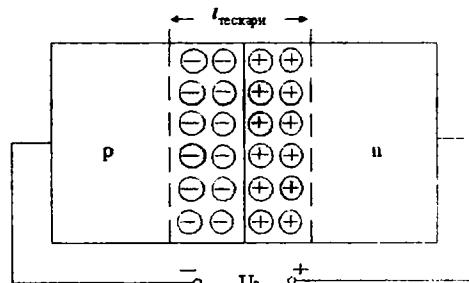2.3. *P-n* ўтишининг тескари уланиши

Бу ҳолатда ташки кучланиш манбанинг мусбат қутби *n*-соҳага уланаиди (2.3 - расм).



2.3 - расм

Кучланиш манбанинг электр майдони ўтишининг контакт майдони йўналган томонга йўналган. Шу сабабли потенциал тўсик баландлиги ортади ва $U_K = U_0$ га teng бўлади. Тескари кучланиш кийматининг ортиши *p-n* ўтиш

кенглигининг кенгайишига олиб келади ($I_{T\bar{U}} \prec I_{TECK}$). Амалий хисобларда куйидаги ифодадан фойдаланиш қулады:

$$I = I_0 \sqrt{\frac{U_0}{U_K}}, \quad (2.3)$$

бу ерда $I_0 = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0}{q} U_K \left(\frac{1}{Na} + \frac{1}{Nd} \right)}$ - ташқи майдон таъсир этмагандаги $p-n$ кенглиги, ϵ - ярим ўтказгич нисбий диэлектрик доимийси, ϵ_0 - электр доимий.

Потенциал тўсикнинг ортиши диффузия токининг камайишига олиб келади. Диффузия токининг ўзгариши экспоненциал қонун асосида рўй беради

$$I_{ДИФ} = I_0 e^{-qU_0/kT}. \quad (2.4)$$

Дрейф токи потенциал тўсик баландлигига боғлиқ эмаслиги ва I_0 га тенг бўлганлиги сабабли, $p-n$ ўтишдан ўтаётган натижавий ток

$$I_{TECK} = I_0 e^{-qU_0/kT} - I_0 = I_0 (e^{-qU_0/kT} - 1). \quad (2.5)$$

Тескари уланишда контактлашувчи ярим ўтказгичлардан асосий бўлмаган заряд ташувчилар чиқариб олинади (экстракция). Шу сабабли тескари ток **экстракция токи** деб аталади.


2.4. $P-n$ ўтишининг вольт – ампер характеристикаси (ВАХ)

$P-n$ ўтиш токининг унга бериладиган кучланишга боғликлиги $I=f(U)$ вольт – ампер характеристика (ВАХ) дейилади. (2.2) ва (2.5) лар асосида умумий ҳолда экспоненциал боғликллик ёрдамида ифодаланади (2.4. a - расм).

$$I = I_0 (e^{\pm qU_0/kT} - 1). \quad (2.6)$$

Агар $p-n$ ўтишга тўғри кучланиш берилган бўлса, U_0 кучланиш ишораси – мусбат, тескари кучланиш берилган бўлса эса - манфий бўлади.

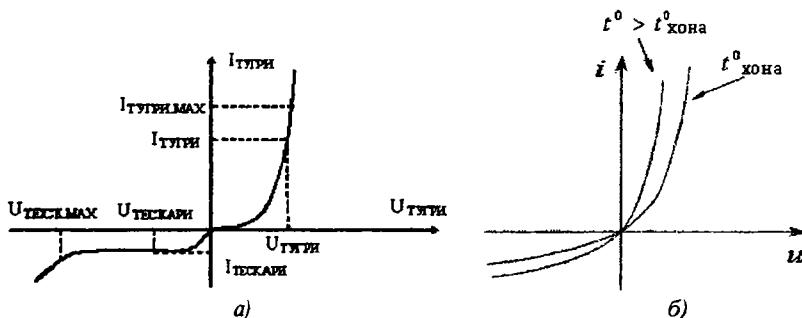$U_{TUG} \geq 0,1$ В бўлса экспоненциал сонга нисбатан бирни хисобга олмаса хам бўлади ва кучланиш ортиши билан ток ҳам экспоненциал ортиг боради. Тескари кучланиш берилганда эса $-0,2$ В кучланиш кийматида ток I_0 кийматига етиб келади ва кейинчалик кучланиш киймати ўзгармайди. I_0 катталиги шу сабабли тескари уланга: **$p-n$ ўтишининг тўйинниш токи** деб ҳам аталади.



2.4 - расм

Тескари ток түгри токка нисбатан бир неча даражага кичик, яъни p -н ўтиш түгри йўналишда токни яхши ўтказади, тескари йўналишда эса ёмон. Демак, p -н ўтиш түгриловчи ҳаракат билан характерланади ва уни ўзгарувчи токни түгрилашда кўллашга имкон беради.

Экспоненциал ташкил этувчи $e^{qU_0/kT}$ температура ортиши билан камайишига карамай ВАХ түгри шахобчасидаги киялик ортади (2.4. б-расм). Бу ҳодиса I_0 ни температурага кучли түгри боғликлиги билан тушунтирилади. Түгри кучланиш берилганда температура ортиши билан ток ортишига олиб келади. Амалиётда p -н ўтиш ВАХга температуранинг боғликлиги *кучланишининг температура коэффициенти (КТК)* деб агададиган катталик билан баҳоланади. КТКни аниқлаш учун температурани ўзгаририб бориб, ўзгармас токдаги p -н ўтиш кучланишини ўзгариши ўлчаб борилади. Одатда КТК манфий ишорага эга, яъни температура ортиши билан ўтишдаги кучланиш камайди. Кремнийдан ясалган p -н ўтиш учун КТК 3 мВ/град даражани ташкил этади.

(2.6) ифода идеаллаштирилган p -н ўтиш ВАХ сини ифодалайди. Бундай ўтишда p ва n -соҳаларнинг хажмий қаршилиги нольга teng ва ток ўтиш *вактида p -н ўтишида рекомбинация ҳарабни содир бўлмайди деб хисобланади*. Реал ўтишда эса база қаршилиги ўнлаб Омга teng бўлади. Шу сабабли (2.6) ифодага p -н ўтишдаги ва ташки кучланиш U_0 орасидаги фаркни ҳисобга олувчи ўзгариши киритилади

$$I = I_0 \left(e^{q(U_0 - r_B I)/kT} \right) \quad (2.7)$$

P-n ўтиш сифими. Паст частоталарда p -н ўтиш токи факат электрон – ковақ ўтишнинг актив қаршиликлари ҳамда ярим ўтказгичнинг p ва n – соҳаларнинг қаршилиги (r_B) билан аниқланади. Юкори частоталарда p -н ўтишнинг инерцияси унинг сифими билан аниқланади. Одатда p -н ўтишнинг иккита асосий сифими ҳисобга олинади: диффузия ва тўсик (барьер).

Тұғри уланган $p-n$ ўтишда құшни сохаларга асосий бүлмаган заряд ташувчилар инжекцияланади. Натижада $p-n$ ўтишнинг юпқа чегараларда құймати жиҳатидан тенг лекин қарама-қарши ишорага эга бўлган қўшимча асосий бўлмаган заряд ташувчилар $Q_{лиф}$ юзага келадилар. Кучланиш ўзгарса инжекцияланада ўтиш заряд ташувчилар сони, демак заряд ҳам ўзгаради. Бериләтган кучланиш таъсиридаги бундай ўзгариш, конденсатор қопламаларидағи заряд ўзгаришига айнан ўхшайди. Базага асосий бўлмаган заряд ташувчилар диффузия хисобига тушгандилари сабабли, бу **сигим диффузия сигими** деб аталади ва қўйидаги ифодадан аникланади

$$C_{\text{диф}} = \frac{qI\tau}{kT}. \quad (2.8)$$

(2.8) ифодадан кўриниб турибдики, $p-n$ ўтишдан окиб ўтаётган ток ва базадаги заряд ташувчиларнинг яшаш вакти τ қанча катта бўлса, диффузия сигими ҳам шунча катта бўлади

Икки электр қатламга эга бўлган электрон – ковак ўтиш зарядланган коденсаторга ўхшайди. Ўтиш сигими ўтиш юзаси S , унинг кенглиги ва дизлектрик доимийси ϵ билан аникланади. Ўтиш сигими **тўсиқ сигими** деб аталади ва қўйидаги ифодадан аникланади

$$C_{\text{тө}} = S \sqrt{\frac{\epsilon_0 \epsilon q N d}{2 U_k \left(1 + \frac{N d}{N a} \right)}}. \quad (2.9)$$

Ўтишга кучланиш берилса, бу вактда ўтиш кенглиги ўзгарғанлиги сабабли, сигим ҳам ўзгаради. Сигимнинг бериләтган кучланиш U құйматига боғликлиги қўйидагича

$$C_B = C_{B0} \sqrt{\frac{U_k}{U_k \pm U}}. \quad (2.10)$$

Тұғри уланган ўтишда мусбат ишораси, тескари уланганда эса манфий ишора олинади. C_B бериләтган кучланишга боғликлиги сабабли $p-n$ ўтишини ўзгарувчан сиғимли конденсатор сифатида қўллаш мумкин.

Тұғри кучланиш берилғанда диффузия сигими тўсиқ сигимидан анча катта бўлади, тескари кучланишда эса тескари. Шунинг учун тұғри кучланиш берилғанда $p-n$ ўтиш инерцияси диффузия сигими билан, тескари уланганда эса тўсиқ сигими билан аникланади.

2.5. Р-п ўтишнинг тешилиш турлари

Юқорида айтиб ўтилганидек, унча катта бўлмаган тескари кучланишларда I_0 қиймати катта эмас. Тескари кучланиш маълум чегаравий қийматта $U_{ЧЕГ}$ етганда, тескари ток кескин ортиб кетади, ўтишнинг электр тешилиши юз беради.

Ўтишнинг тешилиш турлари икки гурухга бўлинади: электр ва иссиқлик. Электр тешилишининг икки механизми мавжуд: кўчкисимон ва туннели тешилиш.

Кўчкисимон тешилиши нисбатан кенг $p-n$ ўтишларда содир бўлади. Бундай ўтишда тескари кучланишда электрон ва коваклар зарба ионизацияси учун етарли бўлган энергия оладилар ва натижада кўшимча электрон-ковак жуфтлилар хосил бўлади. Бу жуфтликларнинг ҳар бир ташкил этувчиси, ўз навбатида, электр майдонида тезлашиб, яна янги жуфтликин юзага келтиради ва х.з. Заряд ташувчиларнинг бундай кўчкисимон кўпайиши натижасида ўтишдаги ток кескин ортади.

Тор $p-n$ ўтишга эга бўлган ярим ўтказгичларда туннель эффицитига асосланган **туннель тешилиши** содир бўлади. $U_{TEC} \geq U_{ЧЕГ}$ етганда заряд ташувчиларнинг бир соҳдан иккинчисига энергия сарф қилмасдан ўтишига имкон юратилиди (туннель эффицити). $U_{ЧЕГ}$ нинг янада ортиши билан шунча кўп заряд ташувчилилар туннель ўтиши содир этадилар ва тескари ток кескин ортиб боради.

$p-n$ ўтишда иссиқлик тешилиши тескари ток ўтиш натижасида ўтишнинг кизиши ҳисобига содир бўлади. Тескари ток, иссиқлик токи бўлиб, у ортган сари кизиш ҳам ортади. Бу ҳолат токнинг кўчкисимон ортишига олиб келади, натижада $p-n$ ўтишда иссиқлик тешилиши юз беради ва у ишдан чикади.

Назорат саволлар

1. $p-n$ ўтиши нима ва у қандай аниқланади ?
2. $p-n$ ўтишига тўйчири ва тескари кучланиш берилганда қандай ҳадисалар содир бўлади ?
3. Асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг инжекцияси ва экстракцияси нима?
4. Ўтишдаги кучланиш ўзгарганда инжекция ва экстракция токлари қандай ўзгаради ?
5. Нима сабабли $p-n$ ўтиши тўсиқ сизими деб аталадиган сигимга эга ?
6. Тескари кучланиши орттирилса $p-n$ ўтишдан тўсиқ сизими қандай ўзгаради ?
7. $p-n$ ўтишнинг диффузия сизими нима ?
8. Реал диод тузилмаси идеаллаштирилган $p-n$ ўтишдан нимаси билан фарқ қиласади ?
9. $p-n$ ўтиши токи температурага қандай боялиқ ?
10. $p-n$ ўтишда қандай тешилиш турлари мавжуд ва улардаги фарқ нимада ?

Диод деб одатда бир ёки бир неча электр ўтишлар ва ташки занжирга уланиш учун иккита чиқишига эга бўлган электр ўзгартиргич асбобга айтилади. Яrim ўтказгичли диодлар мълумотномаларда радиоэлектрон аппаратураларда кўлланилиш соҳалари ёки вазифасига кўра синфланадилар.

3.1. Тўғриловчи диодлар

Тўғриловчи диодлар кучланиш манбаи ўзгарувчан кучланишини ўзгармасга ўгиришда кўлланилади. Тўғриловчи диодларнинг асосий хоссаси – бир томонлама ўтказувчанилик бўлиб, унинг мавжудлиги тўғрилаш эффекти билан аникланади.

Тўғриловчи диодларнинг ишлатилиш частота диапазони жуда кенг. Шу сабабли улар ишчи частота диапазони бўйича синфланадилар.

Паст частотали тўғриловчи диодлар (ПЧ диодлар) саноат частотасидаги (50 Гц) ўзгарувчан токни ўзгармасга ўгиришда кўлланилади. ПЧ диодларига кўйиладиган асосий талаб – бу катта қийматта эга бўлган тўғриланга: токлар олиш. Тўғриловчи диодлар одатда 0,3 А гача, 0,3 А дан 10 А гача ва 10 А дан юкори бўлган тўғриланган токларга мўлжалланган кичик, ўрта ва катта қувватли диодларга бўлинади. ПЧ диодлари катта *p-n* ўтиш билан характерланадилар.

Юқори частотали тўғриловчи диодлар (ЮЧ диодлар) ўн ва юз мегагерц частотагача бўлган сигналларни начизикили электр ўзгартиришга мўлжалланган. ЮЧ диодлари юқори частота сигналлари детекторлари, аралаштиргичлар, частота ўзгартиргич схемалар ва бошқаларда кўлланилади. Юқори частота диодлари кичик инерсияга эга, чунки кичик юзага эга бўлган нуткавий *p-n* ўтишга эга ва шу сабабли уларнинг тўсик сигими никофараднинг бир кисмини ташкил этади.

Шоттки тўсигили диодлар кучланиш манбаи қайта улагичларида кенг тарқалган, чунки улар қайта уланиш ишчи частотасини 100 кГц ва ундан юкорига орттиришга, радиоэлектрон аппаратура оғирлиги, ўлчамларини кичрайтиришга ва кучланиш манбаи ФИК оширишга имкон яратадилар. Шоттки тўсиги металлни яrim ўтказгич билан контакти натижасида ҳосил қилинади. Яrim ўтказгич материал сифатида кўп холларда *n*-турдаги кремний, металл сифатида эса Al, Au, Mo ва бошқалар кўлланилади. Бу вактда металл чиқиш иши кремний чиқиш ишидан катта

бўлиши талаб қилинади. Бундай диодларда диффузия сигими нольга teng, тўсик сигими эса 1 пФ дан ошмайди.


3.2. Стабилитронлар

Стабилитрон - ярим ўтишга диод бўлиб, унинг ишлаш принципи $p-n$ ўтишга тескари кучланиши берилганда электр тешиниш соҳасида токнинг кескин ортиши кучланишнинг унча катта бўлмаган ўзгаришига олиб келишига асосланган. Стабилитроннинг шартли белгиси 3.1.6 -расмда келтирилган. Стабилитрон схемаларда кучланиши баркарорлаш учун ишлатилади.

Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб, токнинг $I_{CT,min}$ дан $I_{CT,max}$ гача кенг ўзгариш оралигига баркарорлаш кучланиши U_{CT} хисобланади (3.1 -расм).

Стабилитрон ВАХ сидаги ишчи соҳа электр тешиниш соҳасида жойлашади. Баркарорлаш кучланиши диод базасидаги киритма концентрацияси билан аниқланадиган $p-n$ ўтишга боғлик. Агар юқори концентрацияяга эга бўлган ярим ўтизгич кўлланилса, у ҳолда $p-n$ ўтиш тор бўлади ва туннель тешиниш кузатилади. U_{CT} ишчи кучланиши 3-4 В дан ошмайди.

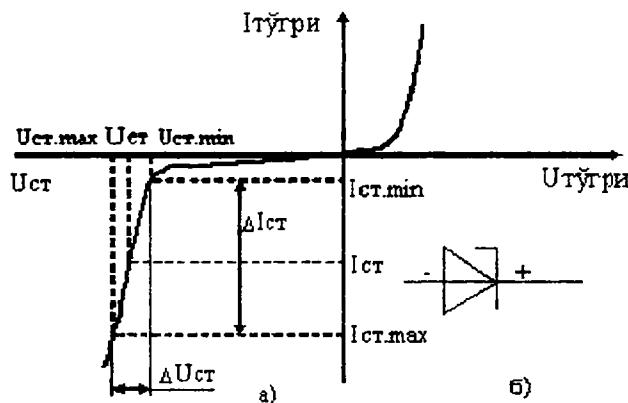Юқори вольтли стабилитронлар кенг $p-n$ ўтишга эга бўлиши керак, шунинг учун улар кучсиз легирланган кремний асосида ясаладилар. Уларда кўчкисимон тешиниш содир бўлади, баркарорлаш кучланиши эса 7 В дан ортмайди. U_{CT} 3 дан 7 В гача бўлган оралиқда тешинишнинг иккала механизми ишлайди. Саноатда баркарорлаш кучланиши 3 дан 400 В дан бўлган стабилитронлар ишлаб чиқарилади.



3.1 - расм

Стабилитроннинг электр тешилиш соҳасидаги дифференциал қаршилиги r_d баркарорлаш даражасини характерлайди. Бу қаршилик киймати диоддаги кичик кучланиш ўзгариши кийматининг диод токи ўзгаришига нисбати билан аниланади (3.1 а- расм). r_d киймати қанча кичик бўлса, баркарорлаш шунча яхши бўлади.

$$r_d = \frac{\Delta U_{CT}}{\Delta I_{CT}}$$

Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб баркарорлаш кучланишининг температура коэффициенти (КТК) хисобланади. КТК – бу температура бир градусга ўзгарганда баркарорлаш кучланишининг нисбий ўзгариши. Кўчкисимон тешилиш кузатиладиган кичик вольтли стабилитронлар одатда мусбат КТКга эга. КТК киймати одатда 0,2 -0,4 % /град дан ошмайди.

3.3. Варикаплар

Варикап электр ёрдамида бошқариладиган сигум сифатида кўлланишга мўлжалланган. Варикапнинг ишлаш принципи электр ўтиш тўсик сигимининг тескари кучланишга боғликлигига асосланган.

Варикаплар асосан тёбранма контурларни частотасини электрон қайта созлашда кўлланилади. Варикапларнинг бир неча тури мавжуд. Масалан, параметрик диодлар ўта юкори частота сигналларини кучайтириш ва генерациялашда, кўпайтирувчи диодлар эса кенг частота диапазонига эга бўлган кўпайтиргичларда кўлланилади.

3.4. Туннель диодлари


Туннель диоди деб кўзғотилган ярим ўтказгич асосида лойиҳаланган ярим ўтказгичли асбобга айтилади. Унда тескари ва унча катта бўлмаган тўғри кучланишда туннель эффекти юзага келади ва вольт-ампер характеристикада манфий дифференциал қаршиликка эга бўлган соҳа мавжуд бўлади.

Туннель диодлар бошқа турдаги диодлардан сезиларли фарқ қилмайди, лекин уларни ясаш учун 10^{20} см^{-3} кирийтмага эга бўлган ярим ўтказгичли материаллар кўлланилади.

ВАХ начизиқли бўлса, унинг ҳар бир кичик соҳаси тўғри чизик деб каралади ва характеристиканинг бу нуктасида $R_t = \frac{dU}{dI}$ дифференциал қаршилик киритилади. Агар характеристика камаювчи бўлса, бу соҳада қаршилик R_t манфий кийматга эга бўлади.

Туннель диоди ВАХ 3.2 – расмда келтирилган. АВ соҳа манфий дифференциал қаршилик билан характеристланади. Агар туннель диоди тёбранма контур электр занжирига уланса, у холда контур ва шу занжирдаги манфий қаршилик катталиги ўргасидаги маълум нисбатларда тебранишлар

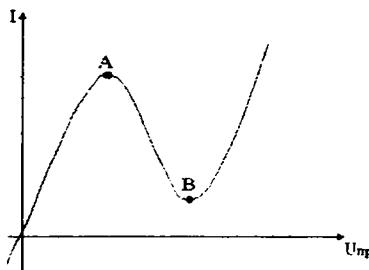кучайиши ёки генерацияланиши мумкин. Туннель диодлари асосан 3-30 ГГц диапазонда ЎЮЧ генераторлар куришда, хамда маҳсус ҳисоб курилмалари ва мантикий юта юкори тезликда иштайдиган схемаларда кўлланилади.



3.2 - расм

3.5. Генератор диодлар

Генератор диодларидан бирни бўлиб *қўчкили-учма диодлар (КУД)* хисобланади. Унинг ВАХсида $p-p$ ўтишдаги қўчкисимон тешишишда юкори частоталарда манфий қаршиликка эга бўлган соҳа юзага келади. Агар КУД резонаторга жойлаштирилса, унда частотаси 100 ГГцгача бўлган сўнмайдиган тебранишлар юзага келади. Тебранишларнинг чикиш куввати ($=1$ ГГц бўлганда) 10 Втгача етиши мумкин. КУДнинг ФИК 30-50 %га етади.


Генератор диодининг яна бир тури бўлиб *Ганн диоди* хисобланади, у узунлиги 10^{-2} - 10^{-3} смдан иборат ($p-p$ ўтишсиз) бўлган бир жинсли ярим ўтказгич пластинка кўринишида бўлади. Пластинканинг ён қисмларига катод ва анод деб аталаувчи метал контактлар суртилади. Ганн диодларини ясаш учун n -турдаги ўтказувчаникка эга бўлган интерметалл бирлашмалар - GaAs, InSb, InAs ва InPлар кўлланилади. Диод тебранма контурга жойлаштирилади. Контактларга ўзгармас кучланниш берилганда Ганн диодида кучланғанлиги $3 \cdot 10^3$ В/см бўлган электр майдони ҳосил қиласидиган частотаси 60 ГГц бўлган электр тебранишлар юзага келади. Тебранишлар куввати 10 – 15 Втгача етиши мумкин, ФИК эса 10-12 % га етади.

3.6. Оптоэлектронника диодлари

Оптоэлектронника – электрониканинг бир бўлими бўлиб, ахборотни кабул қилиш, узатиш ва қайта ишлаш жараёнлари ёруғлик сигналларини электр сигналларга айлантириш ва аксинчага асосланган курилмларни назарияси ва амалиётини ўрганади. Оптоэлектронника элементлари бўлиб фотодиод ва ёруғлик диоди хисобланадилар.

Фотодиод деб битта $p-n$ ўтишга эга бўлган фото-электр асбобга айтилади. Фотодиод ташки кучланиш манбаиши (фотодиодли режим), ҳамда ташки кучланиш манбаисиз схемаларга уланиши мумкин. Ташки кучланиш манба шундай уланадики, $p-n$ ўтиш тескари силжиган бўлсин. Ёруғлик тушурилмаганда диод орқали жуда кичик “коронгулик” экстракция токи I_0 окиб ўтади ва у берилаётган кучланишга боғлиқ бўлмайди. n -база соҳасига таъкиданган зона кенглигидан анча катта бўлган $h\nu$ энергияли фотонлардан ташкил топган ёруғлик тушурилганда, электрон-ковак жуфтликлар генерацияланади. Агар жуфтликлар ўтишдан диффузия узунлигидан ошмайдиган оралиқда ҳосил бўлсалар, ёруғлик таъсирида генерацияланган коваклар ўтишнинг электр майдони таъсирида экстракцияланадилар ва тескари ток унинг “коронгулик” кийматига нисбатан ортади. Ёруғлик оқими Φ канча интенсив бўлса, диод тескари токи I_Φ киймати шунча катта бўлади.

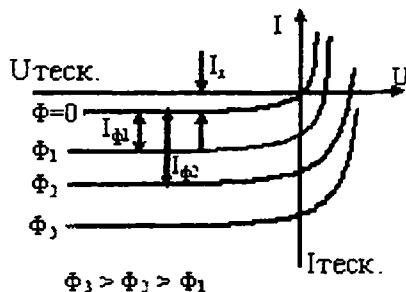3.3 – расмда турли ёруғлик оқими кийматларидағи фотодиод ВАХси келтирилган. Ёруғликнинг кенг нурланиш чегараларида фототок ёруғлик оқимига деярли чизиқли боғлик бўлади.



3.3 – расм.

Пропорционаллик коэффициенти $K_\Phi = \frac{dI/\Phi}{d\Phi}$ бир неча мА/мм ни ташкил этади ва **фотодиод сезигирлиги** деб аталади. Фотодиод турли ўлчаш курилмаларида ёруғлик оқимини қабул килгич, ҳамда оптик – толали алоқа линияларида қўлланилади.

Фотодиод режимидан ташкири фотодиоднинг вентиль (фотовольтаик) режими кенг қўлланилади. Бу режимда фотодиод ташки кучланиш манбаига уланмасдан ишлайди ва қуёш энергиясини бевосита электр сигналга айлантиришга хизмат килади. Диод вентиль режимидаги нурлатилганда унинг чишиларида вентиль кучланиши юзага келади. Фотодиод бу ҳолатда **қўёшли айлантиргич** деб аталади. Бир бири билан электр жихатдан боғланган айлантиргич ва батареялар космик аппаратлар ва ер усти курилмаларидағи РЭАларни таъминлаш учун электр энергия манбаи сифатида қўлланилиши мумкин.

Ёрглик диоди – бу электр энергиясими нокогерент ёрглик нурига айлантирадыган, битта $p-n$ ўтишга эга бўлган ярим ўтказгичли асбоб. Ёрглик нури электрон – ковак жуфтларининг рекомбинацияси натижасида юзага келади. Рекомбинация, $p-n$ ўтиш тўғри уланганда кузатилади. Рекомбинация доим ҳам нурлатувчи бўлавермайди ва тўти зонали ярим ўтказгичларда, жумладан галлий арсенидида содир бўлади. Бундай ярим ўтказгичлар специфик хона диаграммасига эга бўладилар.

Нурланаётган ёрглик тўлқин узунилиги λ квант энергияси билан аникланади. У эса нурланувчи рекомбинацияда ярим ўтказгичнинг таъкиланган зона кенглигига деярли тент бўлади. Галлий арсенидидан тайёрланган ёрглик диодлари учун $\lambda = 0,9\text{--}1,4$ мкм. Қизил, сарик ва яшил ранг нурлатувчи диодлар галлий фосфати, сиёхранг нурлатувчи диодлар эса-кремний карбиди асосида ясаладилар ва х.з.


Ёрглик диодининг энергетикини характеристикаси бўлиб **квант чиқиши** (эфективлиги) хисобланади. У занжир бўйлаб ўтаётган ҳар бир электронга ёрглик диоди чиқишида қанча ёрглик квантини мос келишини кўрсатади. Замонавий ёрглик диодлари учун квант чиқиши 0,01-0,04 ни, икки ва уч ярим ўтказгичли бирималардан ясалган гетероўтиши ёрглик диодларида эса анча катта (0,3 гача) бўлади. Лекин доим бирдан кичик бўлади. Вольт – ампер характеристикини оддий диодники каби экспоненциал боғлиқлик билан ифодаланади. Ёрглик диоди $10^7\text{--}10^9$ с да кайта уланади, яъни юқори тезликада ишловчи ёрглик манбай хисобланади.

Ёрглик диодлари оптик алоқа линиялари, индикатор курилмалар, оптопаралар ва х.з.ларда кўлланилади.

Оптоэлектрон жуфтлик, ёки оптопара, конструктив жихатдан оптик мухитда боғланган ёрглик нурлатувчи ва фото кабул килгичдан ташкил топган. Ёрглик нурлатувчи ва фото кабул килгич орасидаги тўғри оптик алоқа барча турдаги электр алоқаларни бартараф этади.

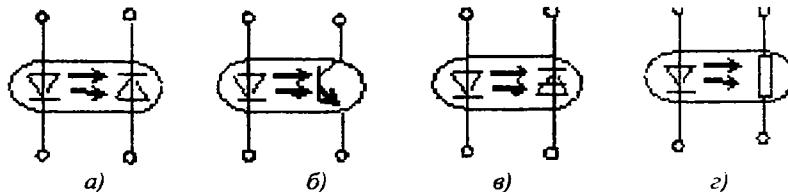3.7. Оптронлар

Кириш электр сигнални таъсирида ёрглик диоди ёрглик нурлатади, фото кабул килгич (фотодиод, фоторезистор ва х.з.) эса ёрглик таъсирида ток генерациялайди.



3.4-расм.

3.4-расмда ёргулук диоди ва фотодиод (*а*), фототранзистор (*б*), фотогтиристор (*в*), фоторезистор (*г*) дан ташкил топган оғтотпаралар келтирилган. Оғтотпаралар рақамли ва импульс курилмалар, аналог сигналларни узатиш курилмалари, юкори вольтли манбаларни контактсиз бошқариш автоматик тизимлари ва бошқаларда ажратувчи элемент сифатида күлланилади.

Назорат саволлари


1. Стабилитронларда қандай электр тешисиши турлари күлланилади?
2. Сиз диоднинг қандай турларини биласиз? Уларнинг шартли белгиларини келтириңг.
3. Ярик ўтказгичли диод ва транзисторларни белгиланиши принципини тушунтириңг.
4. Тұғриловчи диодларнинг ишлатилиши түшүнтириңг.
5. Варикап нима және у қараларда күлланилади?
6. Электр занисирида стабилитронни күлланиши қандай қылыш чығыш күчланишини барқарорлайды?
7. Тұғриловчи және туннель диодларининг ажратыб турувчи хоссалари нимада?
8. Оптоэлектрон асбоб ныма және улар қараларда ишлатилишини түшүнтириңг.
9. Фотодиод ишлеши принципи да асосий характеристикасини түшүнтириңг.
10. Ёргулук диоди ишлеши принципи да асосий характеристикасини түшүнтириңг.

4.1. Умумий маълумотлар

Биполяр транзистор деб ўзаро таъсирилашувчи иккита $p-n$ ўтиш ва учта электрод (ташки чиқишилар)га эга бўлган ярим ўтказгич асбобга айтилади. Транзистордан ток окиб ўтиши икки турдаги заряд ташувчилар - электрон ва ковакларнинг харакатига асосланган.


Биполяр транзистор $p-n-p$ ва $n-p-n$ ўтказувчанинка эга бўлган учта ярим ўтказгичдан ташкил топган (4.1 а ва б-расм). Эндиликда кенг тарқалган $n-p-p$ тузилимали биполяр-транзисторни кўриб чиқамиз.

Транзисторнинг кучли легирланган чекка соҳаси (n^+ - соҳа) **эмиттер** деб аталади ва у заряд ташувчиларни **база** деб аталувчи ўрта соҳага (p - соҳа) инжекциялайди. Кейинги чекка соҳа (p - соҳа) **коллектор** деб аталади. У эмиттерга нисбатан кучсизроқ легирланган бўлиб, заряд ташувчиларни база соҳасидан экстракциялаш учун хизмат қиласи (4.2- раси). Эмиттер ва база оралиғидаги ўтиш эмиттер ўтиш, коллектор ва база оралиғидаги ўтиш эса - коллектор ўтиш деб аталади.

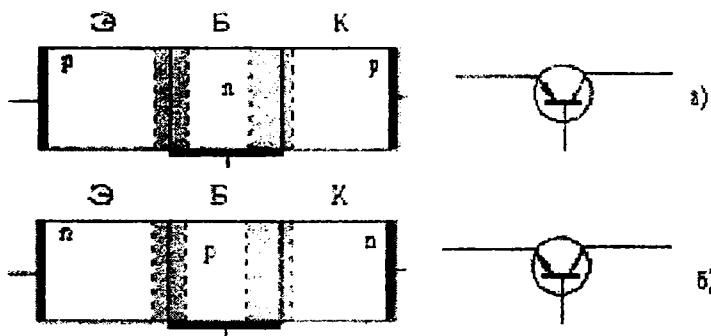

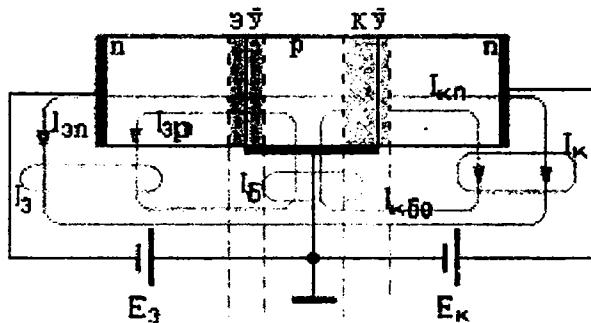4.1 – раэм.

Ташки кучланиш манбалари ($U_{ЭБ}$, $U_{КВ}$) ёрдамида эмиттер ўтиш тўғри йўналишда, коллектор ўтиш эса – тескари йўналишда силжиди. Бу ҳолда транзистор **актив** ёки нормал режимда ишлайди ва унинг кучайтириш хоссалари намоён бўлади.




4.2 – расм.

Агар эмиттер ўтиш тескари йўналишда, коллектор ўтиш эса тўғри йўналишда силжиган бўлса, у холда бу транзистор *инверс* ёки тескари уланган деб аталади. Транзистор ракамли схемаларда қўлланилганда у *тўйиниши режими*да (иккала ўтиш хам тўғри йўналишда силжиган), ёки *берк* режимида (иккала ўтиш тескари силжиган) ишлаши мумкин.

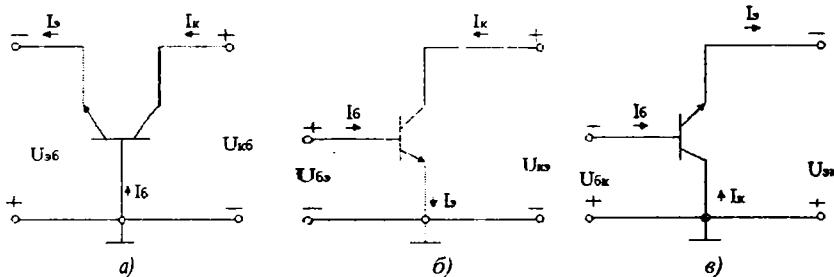4.2. Биполяр транзисторнинг уланиш схемалари

Транзистор схемага уланаётганда чикишларидан бири кириш ва чикиш занжирни учун умумий қилиб уланади, шу сабабли қийидаги уланиш схемалари мавжуд: *умумий база* (УБ) (4.3 а-расм); *умумий эмиттер* (УЭ) (4.3 б-расм); *умумий коллектор* (УК) (4.3 в-расм). Бу вактда умумий чикиш потенциали нольга тенг деб олинади. Кучланиш манбай кутблари ва транзистор токларининг йўналиши транзисторнинг актив режимига мос келади. УБ уланиш схемаси қатор камчилликларга эта бўлиб, жуда кам ишлатилади.



4.3 – расм.

Биполяр транзисторнинг актив режимда ишлаши. УБ уланиш схемасида актив режимда ишлаётган *n-p-n* түзилмали диффузияни котишмали биполяр транзисторни ўзгармас токда ишлашини кўриб чикамиз (4.3 α-расм). Биполяр транзисторнинг нормал ишлашининг асосий талаби бўлиб база соҳасининг етарлича кичик кенглиги *W* хисобланади; бу вактда $W < L$ шарти албатта бажарилиши керак (*L*-базадаги асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг диффузия узунлиги).

Биполяр транзисторнинг ишлаши учта асосий ходисага асосланган:

- эмиттердан базага заряд ташувчиларнинг инжекцияси;
- базага инжекцияланган заряд ташувчиларни коллекторга ўтиши;
- базага инжекцияланган заряд ташувчилар ва коллектор ўтишга

етиб келган асосий бўлмаган заряд ташувчиларни базадан коллекторга экстракцияси.

Эмиттер ўтиш тўғри йўналишида силжиганда ($U_{\text{ЭБ}}$ кучланиш манбай билан таъминланади) унинг потенциал тўсик баландлиги камаяди ва эмиттердан базага электронлар инжекцияси содир бўлади. Электронларнинг базага инжекцияси, ҳамда ковакларни базадан эмиттерга инжекцияси туфайли эмиттер токи $I_{\text{Э}}$ шакланади. Шундай қилиб, эмиттер токи

$$I_{\text{Э}} = I_{\text{эн}} + I_{\text{эн}}, \quad (4.1)$$

Бу ерда $I_{\text{эн}}$, $I_{\text{эн}}$ мос равишда электрон ва ковакларнинг инжекция токлари.

Эмиттер токининг $I_{\text{эн}}$ ташкил этувчиси коллектор оркали окиб ўтмайди ва зарарли хисобланади (транзисторнинг қўшимча қизишига олиб келади). $I_{\text{эн}}$ ни камайтириш максадида базадаги акцептор киритма концентрацияси эмиттердаги донор киритма концентрациясига нисбатан икки даражага камайтирилади.

Эмиттер токидаги $I_{\text{эн}}$ қисмини **инжекция коэффициенти** аниқлайди.

$$\gamma = \frac{I_{\text{эн}}}{I_{\text{Э}}}, \quad (4.2)$$

Бу катталик эмиттер иши самарадорлигини характерлайди ($\gamma = 0,990 - 0,995$). Инжекцияланган электронлар коллектор ўтиш томон база узунлиги бўйлаб электронлар зичлигининг камайиши хисобига базага диффундланадилар ва коллектор ўтишга етгач, коллекторга экстракцияланадилар (коллектор ўтиш электр майдони хисобига тортиб олинадилар) ва $I_{\text{кл}}$ коллектор токи ҳосил бўлади.

Зичликнинг камайиши **концентрация градиенти** деб аталади. Градиент канча катта бўлса, ток ҳам шунча катта бўлади. Бу вактда базадан инжекцияланётган электронларнинг бир қисми коваклар билан базага экстракциялананишини ҳам хисобига олиш керак. Рекомбинация жараёни базанинг электр нейтраллик шартини тиклаш учун талаб килинадиган ковакларнинг камчилигини юзага келтиради. Талаб килинаётган коваклар

база занжири бўйлаб келиб транзистор база токи $I_{брек}$ ни юзага келтиради. $I_{брек}$ токи керак эмас хисобланади ва шу сабабли уни камайтиришга ҳаракат килинади. Бу ҳолат база кенглигини камайтириш хисобига амалга оширилади $W \leq L_n$ (электронларнинг диффузия узунлиги). Базадаги рекомбинация учун эмиттер электрон токининг йўқотилиши **электронларнинг узатилиши коэффициенти** билан характерланади:

$$\alpha_n = \frac{I_{Kn}}{I_{\beta n}} \quad (4.3).$$

Реал транзисторларда $\alpha_n = 0,980-0,995$.

Актив режимда транзисторнинг коллектор ўтиши тескари йўналишида уланади ($U_{\text{ки}}$ кучланиш манъбай хисобига амалга оширилади) ва коллектор занжирода, асосий бўлмаган заряд ташувчилардан ташкил топган иккита дрейф токларидан иборат бўлган коллекторнинг хусусий токи I_{K_0} оқиб ўтади.

Шундай килиб, коллектор токи иккита ташкил этувчидан иборат бўлади

$$I_K = I_{Kn} + I_{K_0}$$

Агар I_{Kn} ни эмиттернинг тўлиқ токи билан алоқасини хисобга олса к, у ҳолда

$$I_{Kn} = \alpha I_{\beta} + I_{K_0}, \quad (4.4)$$

бу ерда $\alpha = \gamma \alpha_n$ - **эмиттер токининг узатилиши коэффициенти**. Бу катталик УБ уланиш схемасидаги транзисторни кучайтириш хоссаларини намоён этади.

Кирхгофнинг биринчи қонунига мое равишда база токи транзисторнинг бошка токлари билан кўйидаги нисбатда боғлик

$$I_{\beta} = I_B + I_K. \quad (4.5)$$

Бу ифодани (4.4)га кўйиб, база токининг эмиттернинг тўлиқ токи орқали ифодасини олишимиз мумкин:

$$I_B = (1 - \alpha) I_{\beta} + I_{K_0}. \quad (4.6)$$

Коэффициент $\alpha < 1$ лигини хисобга олган ҳолда, шундай ҳулоса килиш мумкин: УБ уланиш схемаси ток бўйича кучайиши бермайди ($I_K \approx I_{\beta}$).

Ток бўйича яхши кучайтириш натижаларини умумий эмиттер схемасида уланган транзисторда олиш мумкин (4.3 б-расм). Бу схемада эмиттер умумий электрод, база токи - кириш токи, коллектор токи эса - чиқиши токи хисобланади.

(4.4) ва (4.5) ифодалардан келиб чиқкан ҳолда УЭ схемадаги транзисторнинг коллектор токи қуидаги күришишга эга бўлади:

$$I_K = \alpha(I_B + I_{K0}) + I_{K0}.$$

Бундан

$$I_K = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{1}{1-\alpha} I_{K0}. \quad (4.7)$$

Агар $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ белгилаш киритилса, (4.7) ифодани қуидагича ёзиш мумкин:

$$I_K = \beta I_B + (\beta + 1) I_{K0}. \quad (4.8)$$


Коэффициент β - база токининг узатилиши коэффициенти деб аталади. β нинг киймати ўндан юзгача, балзи транзистор турларида эса бир неча мингларгача оралиғида бўлиши мумкин. Демак, УЭ схемасида уланган транзистор ток бўйича яхши кучайтириш хоссаларига эга ҳисобланади.

4.3. Биполяр транзистор статик характеристикалари

Транзистор статик характеристикалари коллектор занжирига юклама кўйилмаган ҳолда ўрнатилган кириш ва чиқиш токлари ва кучланишлар орасидаги ўзаро боғлиқликни ифодалайди. Ҳар бир уланиш учун статик характеристикалар оиласи маълумотномаларда келтирилади. Энг асосийлари бўлиб транзисторнинг кириш ва чиқиш характеристикалари ҳисобланади. Колган характеристикалар кириш ва чиқиш характеристикаларидан хосил килиниши мумкин.

УБ схемаси учун кириш статик характеристикиси бўлиб $U_{KB} = const$ бўлгандаги $I_E = f(U_{EB})$ боғлиқлик, УЭ схемаси учун эса $U_{KE} = const$ бўлгандаги $I_E = f(U_{KE})$ боғлиқлик ҳисобланади. Кириш характеристикаларининг умумий характеристики одатда тўтрги йўналишида уланган $p-n$ билан аниқланади. Шу сабабли ташки кўришишга кўра кириш характеристикилари экспоненциал характеристерга эга (4.4- расм).

Расмлардан кўриниб турибдики, чиқиш кучланишининг ўзгариши кириш характеристикаларини силжишишга олиб келади. Характеристиканинг силжиши Эрли эффекти (база кенглигининг модуляцияси) билан аниқланади. Бунинг маъноси шундаки, коллектор ўтишдаги тескари кучланишининг ортиши унинг кенгайишига олиб келади, бу вактда база соҳасидаги кенгайиш унинг кенглигининг кичрайиши ҳисобига содир бўлади. База кенглигининг кичрайиши иккита эффектга олиб келади: заряд ташувчилар рекомбинациясининг камайиши ҳисобига база токининг камайиши ва базадаги асосий бўлмаган заряд ташувчилар концентрация градиентининг ортиши ҳисобига эмиттер токининг ортиши.

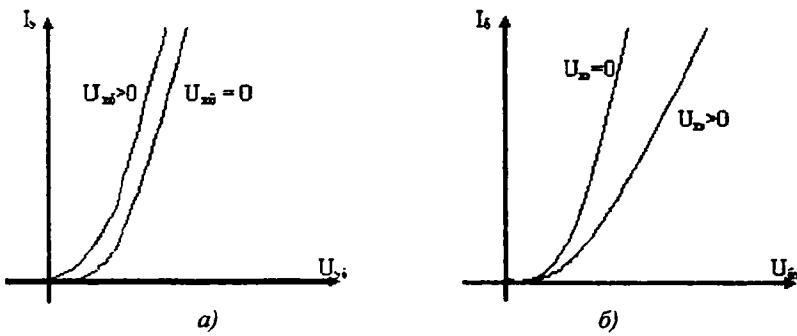


4.4 – расм.

Шу сабабли коллектор ўтишдаги тескари куланишнинг ортиши билан УБ схемадаги кириш характеристика чагыла, УЭ схемада эса ўнгта сильжииди.

УБ схемадаги транзисторнинг чиқиш характеристикалары оиласи бўлиб $I_E = \text{const}$ бўлгандағи $I_K = f(U_{KE})$ боғлиқлик, УЭ схемада эса $I_B = \text{const}$ бўлгандағи $I_K = f(U_{KB})$ боғлиқлик хисобланади.

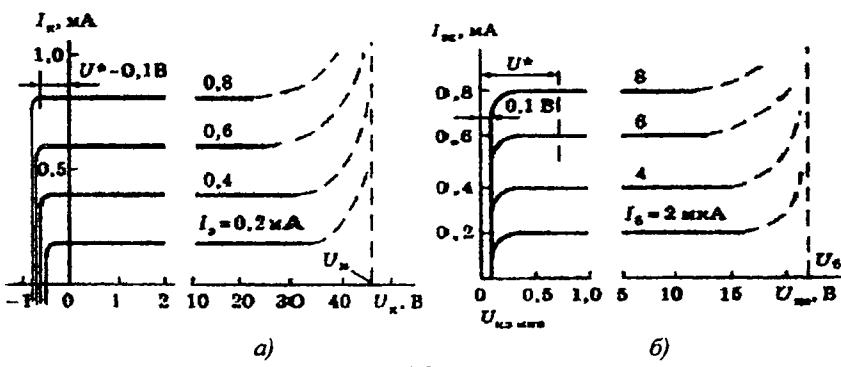Чиқиш характеристикалари кўрининишига кўра тескари уланган диод ВАХ сига ўхшайди, чунки коллектор ўтиш тескари уланган. Характеристикаларни куришда коллектор ўтишнинг тескари кучланишини ўнгда ўрнатиш қабул қилинган (4.5 – расм).



4.5 – расм.

4.5 *a* – расмдан кўринниб турибдики, УБ схемадаги чиқиш характеристикалари икки квадрантларда жойлашган: биринчи квадрантдаги ВАХ актив иш режимида, иккинчи квадрантдагиси эса – тўйиниш иш режимида мос келади. Актив режимда чиқиш токи (4.4) нисбат билан аникланади. Актив режимга мос келувчи характеристика соҳалари абсцисса ўқига учча катта

бұлмаган киялиқда, деярли параллель үтадилар. Киялик юкорида айтиб үтилған Эрли эффекти билан тушунтирилади. $I_{\beta}=0$ бўлгандага (эмиттер занжири узилганда) чикиш характеристикаси тескари силжиган коллектор үтиш характеристикаси кўринишидаги бўлади. Эмиттер үтиш тўғри йўналишда уланганда инжекция токи хосил бўлади ва чикиш характеристистикаси $\alpha (I_{\beta_2} - I_{\beta_1})$ катталикка чапга силжайди ва х.з.

УЭ схемасида уланган транзисторнинг чикиш характеристикаси УБ схемада уланган транзисторнинг чикиш характеристикасига нисбатан катта киялиқка эга. Чунки унинг кўринишига Эрли эффекти катта тасир кўрсатади. Богликларнинг умумий характеристики (4.5 б-раем) коллектор ва база токлари орасидаги қуидадаги bogliklik билан аниқланади:

$$I_K = \beta I_B + I_{K\beta}, \quad (4.9)$$

бу ерда $I_{K\beta} = I_B = 0$ (узилган база) бўлгандаги коллекторнинг тўғри токи. $I_{K\beta}$ токи I_K токидан $\beta + 1$ мартаға катта бўлади, чунки $U_{K\beta} = 0$ бўлгандага U_K кучланишининг бир кисми эмиттер үтишга кўйилган бўлади ва уни тўғри йўналишда силжитади. Шундай килиб, $I_{K\beta} = (\beta + 1)I_K$ – анча катта ток бўлиб, транзистор ишининг бузилишини олдини олиш максадида база занжирини узиши керак.

База токи ортиши билан коллектор токи $\beta(I_{\beta_2} - I_{\beta_1})$ катталикка ортади ва х.з., ва характеристика юкорига силжайди. УЭ схемадаги чикиш ВАХларининг асосий хоссаси шундаки, ҳам актив ва ҳам тўйиниши режимларида бир квадрантда жойлашади. Яъни, электродларнинг берилган кучланиши ишораларида ҳам актив режим, ҳам тўйиниши режимида бўлиши мумкин. Режимлар алмашиниши коллектор үтишдаги кучланишлар нольга тенг бўлгандаги содир бўлади. Коллектор соҳа каршилигини хисобга олмаган ҳолда $U_{K\beta} = U_{K\beta} + U_{\beta}$ бўлгани учун, талаб килинаётган бўсағавий кучланиши киймати $U^*_{K\beta} = U_{K\beta}$ бўлади. U_{β} киймати берилган база токида кишиш характеристикасидан аниқланади.

4.4. Биполяр транзистор физик параметрлари

Тоқ бўйича α ва β коэффициентлар статик параметрлар хисобланади, чунки улар ўзгармас токлар нисбатини ифодалайдилар. Улардан ташкари тоқ ўзгаришлари нисбати билан ифодаланидиган дифференциал кучайтириш коэффициентлари ҳам кенг қўлланилади. Статик ва дифференциал α кучайтириш коэффициентлари бир биридан фарқ киладилар, шу сабабли талаб қилинган ҳолларда улар ажратилади. Тоқ бўйича кучайтириш коэффициентининг коллектордаги кучланишга боғлиқлиги Эрли эффекти билан тушунтирилади.



УЭ схемаси учун ток бўйича дифференциал кучайтириш коэффициенти

$\beta = \frac{dI_K}{dI_B}$ температурага боғлиқ бўлиб база соҳасидаги асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг яшаш вактига боғликлigi билан тушунтирилади. Температура ортиши билан рекомбинация жараёнлари секинлашиши сабабли, одатда транзисторнинг ток бўйича кучайтириш коэффициентининг ортиши кузатиласди.

Транзистор характеристикаларининг температуравий барқарор эмаслиги асосий камчилик хисобланади.

Юкорида кўриб ўтилган ток бўйича узатиш коэффициентидан ташкари, физик параметрларга ўтишларнинг дифференциал каршиликлари, соҳаларнинг ҳажмий қаршиликлари, кучланиш бўйича тескари алоқа коэффициентлари ва ўтиш ҳажмлари киради.

Транзисторнинг эмиттер ва коллектор ўтишлари ўзининг дифференциал каршиликлари билан ифодаланадилар. Эмиттер ўтиши тўғри йўналишда силжиганлиги сабабли, унинг дифференциал каршилиги r_E ни (2.6) ифодани кўллаб аниқлаш мумкин:

$$r_E = \frac{dU_{EB}}{dI_E} = \frac{\varphi_T}{I_E}, \quad (4.10).$$

бу ерда I_E – токнинг доимий ташкил этувчиси. У кичик қийматта эга (ток 1 мА бўлганда $r_E=20-30$ Ом ни ташкил этади) бўлиб, ток ортиши билан камайди ва температура ортиши билан ортади.

Транзисторнинг коллектор ўтиши тескари йўналишда силжиганлиги сабабли, I_K токи U_{KB} кучланишига кучсиз боғлиқ бўлади. Шу сабабли коллектор ўтишнинг дифференциал каршилиги $r_K = \frac{dU_{KK}}{dI_K} = 1$ Мом бўлади.

r_K каршилиги асосан Эрли эфекти билан тушунтирилади ва одатда у ишчи токларнинг ортиши билан камайди.

База каршилиги r_B бир неча юз Омни ташкил этади. Етарлича катта база токида база қаршилигидаги кучланиш пасайиши база ва эмиттер ташки чикишлари кучланишига нисбатан эмиттер ўтишдаги кучланиши камайтиради.

Кичик қувватли транзисторлар учун коллектор каршилиги ўнлаб Ом, катта қувватликлариники эса бирлик Омларни ташкил этади.

Эмиттер соҳа каршилиги юкори киритмалар концентрацияси сабабли база каршилигига нисбатан жуда кичик.

УБ схемадаги кучланиш бўйича тескари алоқа коэффициенти ($I_E = const$ бўлганида) $\mu_{UB} = \frac{d|U_{EB}|}{dU_{KB}}$ қаби аниқланади, УЭ схемасида эса ($I_B = const$ бўлганида) $\mu_{UE} = \frac{d|U_{EB}|}{dU_{KB}}$ орқали аниқланади. Коэффициентлар

абсолют қийматларига күра деярли бир – хил бўладилар ва концентрация ва транзисторларнинг тайёрланиш технологиясига кўра $\mu_{v\phi} = 10^{-2} - 10^4$ ни ташкил этадилар.

Биполяр транзисторларнинг хусусий хоссалари асосий бўлмаган заряд ташувчиларнинг база оркали учиб ўтиш вақти ва ўтишларнинг тўсик сигнимларининг қайта зарядланиш вақти билан аниланадилар. Бу таъсириларнинг нисбий аҳамияти транзистор конструкцияси ва иш режимига, ҳамда ташкил занжир қаршиликларига боғлиқ бўлади.

Жуда кичик кириш сигналлари ва актив иш режими учун биполяр транзисторни чизиқли тўртқутблек кўринишидаги ифодалаш мумкин ва бу тўртқутблекни бирор параметрлар тизими билан белгилаш мумкин. Бу параметрларни *h-параметрлар* деб аташ қабул килинган. Уларга қуйидагилар киради: h_{11} – чизиқда киска туташув бўлган вақтдаги транзисторнинг кириш қаршилиги; h_{12} – узилган кириш ҳолатидаги кучланиш бўйича тескари алоқа коэффициенти; h_{21} – чизиқда киска туташув бўлган вақтдаги ток бўйича кучайтиши (узатиш) коэффициенти; h_{22} – узилган кириш ҳолатидаги транзисторнинг чизиқ ўтказувчанлиги. Барча *h*-параметрлар осон ва бевосита ўлчанади.

Электроника бўйича аввалги адабиётларда кичик сигналли параметрларнинг частотавий боғликларига жуда катта эътибор қаратилган. Ҳозирги вақтда 10 ГГц гача бўлган частоталарда нормал ишни таъминлайдиган транзисторлар ишлаб чиқарилмокда. Бундай холларда талаб қилинаётган частота характеристикаларини олиш учун маълумотномадан керакли транзистор турини танлаш керак.

Назорат саволлари

1. *Биполяр транзистор (БТ) нима?*
2. *Биполяр транзисторнинг ишлаш принципи нимага асосланган?*
3. *Биполяр транзистор коллектор, эмиттер ва базаларининг вазифаси*
4. *n-p-n ва p-n-p тузилмали БТларнинг ишлаш принципида фарқ борми?*
5. *Биполяр транзисторнинг қандай улании схемаларини биласиз?*
6. *БТ асосий иш режимларини айтаб беринг.*
7. *Турли улании схемаларидаги БТ статик характеристикаларидан актив ва тўйиниш режим соҳаларини аниqlанг.*
8. *Транзисторнинг ток бўйича узатиш коэффициенти нима? УБ ва УЭ улании схемаларидаги ток бўйича узатиш коэффициенти кимтиликларини солиштиринг.*
9. *Транзисторни тўртқутблек кўринишидаги ифодалаб, кичик сигналли параметрларни анилашини тушунтиринг. Бу параметрлар маъносини тушунтиринг.*


5.1. Умумий маълумотлар

Майдоний транзистор (МТ) деб, ток кучи қийматини бошқариш учун ўтказувчи каналдаги электр ўтказувчанлигикни ўзгартириш хисобига электр майдон ўзариши билан бошқариладиган яrim ўтказгичли актив асбобга айтилади.

Майдоний транзисторлар турли электр сигналлар ва кувватни кучайтириш учун мўлжалланган. Майдоний транзисторларда биполяр транзисторлардан фарқли равишда ток ташкил бўлишида факат бир турдаги заряд ташувчилар иштирок этади: ёки электронлар, ёки коваклар. Шунинг учун улар яна *униполяр* транзисторлар деб ҳам аталади.

Майдоний транзисторларнинг тузилиши ва канал ўтказувчанлигига кўра икки тури мавжуд: *p-n* ўтиш билан бошқариладиган майдоний транзистор ҳамда металл – диэлектрик – яrim ўтказгичли (МДЯ) тузилишга эга бўлган затвори изоляцияланган майдоний транзисторлар. Улар МДЯ-транзисторлар деб ҳам аталадилар.

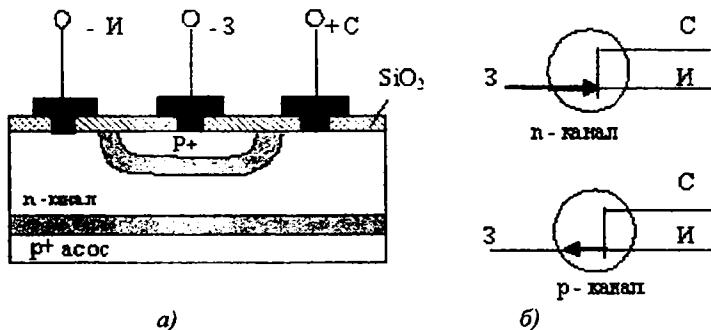P-n ўтиш билан бошқариладиган майдоний транзистор. 5.1 – расмда *n*-каналли *p-n* ўтиш билан бошқариладиган майдоний транзисторнинг тузилишининг кирқими (*a*) ва унинг шартли белгиси (*b*) келтирилган.




5.1 – расм.

n-турдаги соха канал деб аталади. Каналга заряд ташувчилар киритилдеган контакт исток (*I*); заряд ташувчилар чиқиб кетадеган контакт сток (*C*) деб аталади. Затвор (*3*) башкарувчи электрод хисобланади. Затвор ва исток оралигига кучланиш берилгандың юзага келадеган электр майдони канал үтказувчанлыгини, натижада каналдан оқиб үтәётгандың токни үзгартыради. Затвор сифатыда каналга нисбатан үтказувчанлығы тескари турдаги соха күлланилади. Ишчи режимде у тескари уланган бўлиб канал билан *p* – *n* ўтиш ҳосил қиласди.

Каналнинг үтказувчанлығи унинг қаршилиги билан аниқланади $R = \rho \frac{I}{S}$, бу ерда ρ – канал материалининг солиштирма қаршилиги, *I* – узунлиги, *S* – каналнинг кўндаланг кесим юзаси. Ташки кучланиши мавжуд бўлмаганды канал узунлиги бўйлаб затвор остидаги каналнинг кўндаланг кесим юзаси бир хил бўлади. Берилган қутбланишда затвор ва исток оралигига ташки кучланиш берилса U_{3H} *p* – *n* ўтиш тескари йўналишда силжийди, канал томонга кенгаяди, натижада канал узунлиги бўйлаб каналнинг кўндаланг кесим юзаси бир текис тораяди. Канал қаршилиги ортади, лекин чиқиши токи $I_C = 0$ бўлади, чунки $U_{CH} = 0$ (5.2 а - расм).

Агар исток ва сток оралигига кучланиши манбаи уланса, у холда канал бўйлаб истокдан сток томонга электронлар дрейфи бошланади, яъни канал орқали сток токи I_C оқиб үтга бошлади. Кучланиши манбаи U_{CH} нинг уланиши *p* – *n* ўтиш кенглигига ҳам таъсир кўрсатади, чунки ўтиш кучланиши канал узунлиги бўйлаб турлича бўлади. Канал потенциали унинг узунлиги бўйлаб үзгарамади: исток потенциали нолга teng бўлиб, сток томонга ортиб боради, сток потенциали эса U_{CH} га teng бўлади. *P* – *n* ўтишдаги тескари кучланиши исток яқинидаги $|U_{3H}|$ га, сток яқинидаги эса $|U_{3H}| + U_{CH}$ teng бўлади. Натижада ўтиш кенглиги сток томонда каттароқ бўлиб, канал кесими сток томонга камайиб боради (5.2. б -расм).

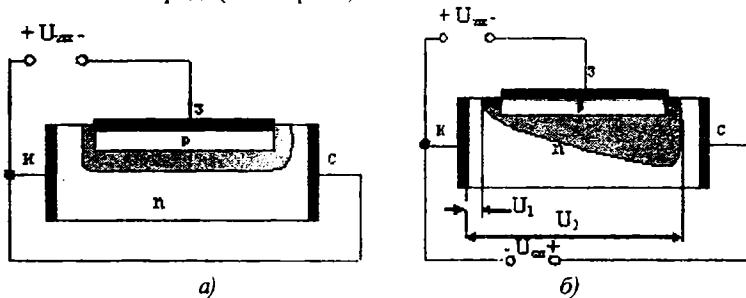

5.2 –расм.

Шундай килиб, канал орқали оқиб үтәётгандың токни U_{3H} кучланиши қийматини (канал кесимини үзгартыради) ҳамда U_{CH} кучланиши қийматини (ток ва канал узунлиги бўйлаб кесимни үзгартыради) башкариш мумкин. Исток томонда канал кенглиги берилганды U_{3H} қиймати билан, сток томонда

эса $U_{3и} + U_{СИ}$ йигинди қиймати билан аниқланади. $U_{СИ}$ қиймати қанча катта бўлса, каналнинг поналиги (клиновидность) ва унинг қаршилиги шунча катта бўлади.

Каналнинг кўндаланг кесими нольга тенг бўладиган вақтдаги затвор кучланиши беркилиш кучланиши $U_{3и.БЕРК}$ деб аталади.

$|U_{3и}| + U_{СИ.ТҮЙ}$ кучланиши беркилиш кучланишига $U_{3и.БЕРК}$ га тенг бўладиган вақтдаги сток кучланиши тўйиниши кучланиши $U_{СИ.ТҮЙ}$ деб аталади.

Бу ердан

$$U_{СИ.ТҮЙ} = |U_{3и.БЕРК}| - |U_{3и}| \quad (5.1)$$

$U_{СИ} \leq U_{СИ.ТҮЙ}$ вактидаги транзисторнинг ишчи режими текис ўзгарши режими, $U_{СИ} \geq U_{СИ.ТҮЙ}$ вактидаги транзисторнинг ишчи режими эса тўйиниши режими деб аталади. Тўйиниш режимида $U_{СИ}$ кучланиши қийматининг ортишига қарамай I_C токининг ортиши деярли тўхтайди. Бу холат бир вактнинг ўзида затвордаги $U_{3и}$ кучланишининг ҳам ортиши билан тушунтирилади. Бу вақтда канал тораиди ва I_C токини камайишига олиб келади. Натижада I_C дрейфли ўзгартмайди.

Бирор уч электродли асбоб каби, майдоний транзисторларни уч хил схемада улаш мумкин: умумий исток (УИ), умумий сток (УС) ва умумий затвор (УЗ). УИ схема кенг тарқалган схема ҳисобланади.


5.2. МТ статик характеристикалари

Затвордаги кучланиши $U_{3и}$ ёрдамида сток токи I_C ни бошқариш сток – затвор характеристикасидан аниқланади. Бу характеристика транзисторнинг узатши характеристикиси деб ҳам аталади. 5.3 а-расмда $U_{СИ}=const$ бўлгандаги сток затвор характеристикалар оиласи $I_C=f(U_{3и})$ келтирилган.

Сток – затвор характеристикадан кўриниб турибдик, $U_{3и}=0$ бўлгандага транзистор оркали максимал ток оқиб ўтади. $U_{3и}$ қиймати ортиши билан канал кесими туша бошлайди ва маълум $U_{3и.БЕРК}$ қийматга етганда нольга тенг бўлиб колади ва сток токи I_C деярли нольга тенг бўлиб колади. Транзистор беркилади. $U_{СИ}$ ортиши билан характеристика тиккалаша боради, бу холат канал узунлигининг унча катта бўлмаган камайиши билан тушунтирилади. Сток – затвор характеристика тенгламаси кўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$I_C = I_{C.ТҮЙ} \left(1 - \frac{U_{3и}}{U_{3и.БЕРК}}\right)^2. \quad (5.2)$$

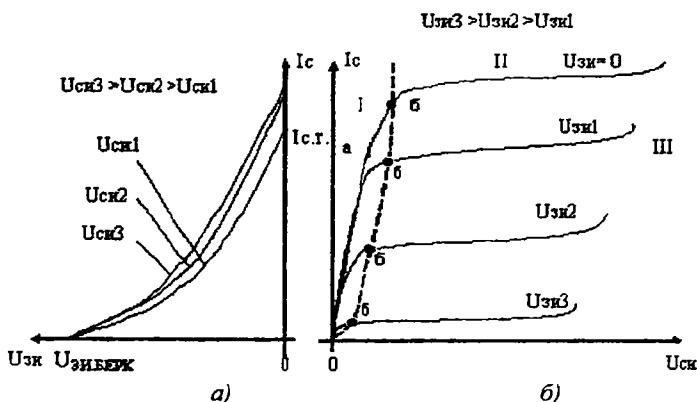5.3 б-расмда майдоний транзисторнинг чиқиш (сток) характеристикалари келтирилган. Сток характеристика – бу маълум $U_{3и}=const$ қийматларидаги $I_C=f(U_{СИ})$ бөғликллик. $U_{СИ}$ ортиши билан I_C деярли тўғри чизигини ўзгариши (текис ўзгариш режими) ва $U_{СИ}=U_{СИ.ТҮЙ}$ қийматига етганда (б нукта) I_C ортиши тўхтайди.



5.3 – расм.

5.3. МТ асосий параметрлари

Майдоний транзисторларнинг асосий параметрларидан бири бўлиб *характеристика тиклиги* хисобланади

$$S = \frac{dI_c}{dU_{zi}} \quad (\text{mA/B}),$$

ва уни қуидаги ифодадан аниқлаш мумкин

$$S = S_{\max} \left(1 - \frac{U_{zi}}{U_{zi\text{ мин}}}\right), \quad (5.3)$$

бу ерда S_{\max} – $U_{zi}=0$ бўлгандағи максимал тиклик. (5.2) (5.3) ифодалардан кўриниб турибдики, U_{zi} ортиши билан сток токи ва майдоний транзистор характеристика тиклиги камаяди.

Статик характеристикалардан майдоний транзисторнинг бошқа параметрларини ҳам аниқлаш мумкин.

Транзисторнинг *дифференциал (ички) қаршилиги* исток ва сток оралиғидаги канал қаршилигини ифодалайди

$$R_i = \frac{dU_{ci}}{dI_c} \quad U_{zi} = \text{const} \text{ бўлганда} \quad (5.4)$$

Тўйиниш режимида (ВАХ нинг текис кисмida) R_i бир неча МОмни ташкил этади ва U_{ci} га боғлиқ эмас.

Кучланиши бўйича кучайтириш коэффициенти транзисторнинг кучайтириш хусусиятини ифодалайди:

$$\mu = - \frac{dU_{ci}}{dU_{zi}} \quad I_c = \text{const} \text{ бўлганда} \quad (5.5)$$

Бу коэффициент стокдаги кучланиш сток токига затвордаги кучланишга нисбатан қанчалик таъсир күрсатишини ифодалайды. "Манфий" ишора кучланиш ўзгариши йўналишларининг карама-каршилигини билдиради. Ҳар доим ҳам бу коэффициентни характеристикадан аниклаб бўлмаганлиги сабабли, бу катталикни куйидагича хисоблаш мумкин:

$$\mu = SR, \quad (5.6)$$

5.4. Канали индукцияланган МДЯ - транзисторлар


$P-n$ ўтиш билан бошқариладиган майдоний транзисторлардан фаркли равиша МДЯ-транзисторларда металл затвор канал хосил қилувчи ўтказгичли соҳадан доим диэлектрик катлами ёрдамида изоляцияланган. Шу сабабли МДЯ-транзисторлар затвори изоляцияланган майдоний транзисторлар турига киради. Диэлектрик катлами SiO_2 диэлектрик оксиди бўлганилиги сабабли, бу транзисторлар МОЯ – транзисторлар (металл – оксид – ярим ўтказгичли тузилма) деб ҳам аталадилар.

МДЯ-транзисторларнинг ишлаш принципи кўндаланг электр майдони таъсирида диэлектрик билан чегараланган ярим ўтказгичнинг юкори катламида ўтказувчанликни ўзgartириш эффектига асосланган. Ярим ўтказгичнинг юкори катлами транзисторнинг ток ўтказувчи канали вазифасини бажаради.

p – канали индукцияланган МДЯ - транзистор тузилмаси 5.4 а –расмда ва унинг шартли белгиси 5.4 б-расмда келтирилган.

Транзистор куйидаги чиқишларга эта: истоқдан – И, стокдан – С, затвордан – З ва асос деб аталаувчи – А кристаллдан.

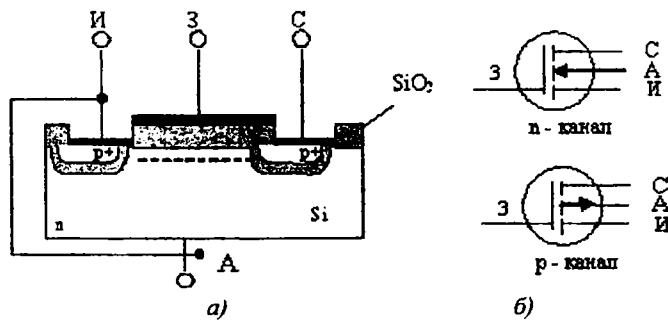
Сток ва истоқларнинг p^- – соҳалари n – турдаги ярим ўтказгич билан иккита $p-n$ ўтиш хосил қилганлиги сабабли, U_{ci} кучланишининг бирор кутбланишида бу ўтишлардан бири тескари йўналишда уланади ва сток токи I_C деярли нольга teng бўлади.




5.4 – расм.

Транзисторда ток ўтказувчи канал ҳосил қилиш учун затворга тескари күтбади күчланиш берилади. Затвор электр майдони SiO_2 диэлектрик катлами оркали ярим ўтказгичнинг юкори катламига киради, ундаги асосий заряд ташувчилар (электронлар) ни итариб чикаради ва асосий бўлмаган заряд ташувчилар (коваклар) ни ўзига тортади. Натижада юкори катлам электронлари камбагаллашиб, коваклар билан эса бойиб боради. Затвор күчланиши бўсағавий деб аталувчи маълум киймати U_0 га етгакда, юкори катламда электр ўтказувчанлик ковак ўтказувчанлик билан алмашади ва исток ва стокни бир – бири билан боғловчи p - турдаги канал шаклланади. $U_{зи} > U_0$ бўлганда юкори катлам коваклар билан бойиб боради, бу эса канал қаршилигини камайишига олиб келади. Бу вактда сток токи I_C ортади.

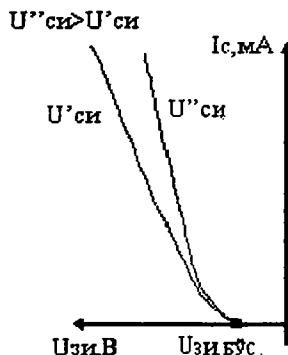5.5 – расмда p – канали индукцияланган МДЯ - транзисторнинг сток – затвор ВАХси келтирилган.



5.5 – расм.

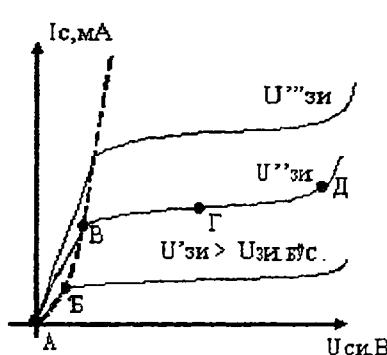

5.6 – расм.

5.6 – расмда n – канали индукцияланган МДЯ - транзисторнинг чиқиш (сток) характеристиклар оиласи келтирилган. Затворга маълум күчланиш берилганда $|U_{ci}|$ нинг ортиб боришига кўра сток токи ноль қийматдан аввалига чизикли кўринишда ортиб боради (ВАХ нинг тикка кисми). кейинчалик эса ортиш тезлиги камаяди ва етарлича катта $|U_{ci}|$ қийматларида ток ўзгармас қийматга интилади. Ток ортишининг тўхтاشи сток яқинидаги каналнинг беркилиши билан боғлик.

5.5. Канали курилган МДЯ - транзисторлар

5.7 –расмда n – турдаги канали курилган МДЯ транзистор тузилмаси (а) ва унинг шартли белгиси (б) келтирилган.


Агар $U_{zi} = 0$ бўлганда U_{ci} күчланиш ўрнатилса, у холда канал оркали электронлар хисобига ток оқиб ўтади. Затворга истоқсоз нисбатан манфий күчланиш берилса, каналда кўндалтанг электр майдон юзага келади ва унинг

тәссирида каналдан электронлар итариб чыкарыладилар. Канал электронлар билан камбагаллашиб боради, унинг каршилиги ортади ва сток токи камаяди. Затвордаги манфий күлчланиш қанча катта бўлса, бу ток шунча кичик бўлади. Транзисторнинг бундай режими *камбагаллашиш режими* деб аталади.

Агар затворга мусбат күлчланиш тәссири эттирилса, ҳосил бўлган электр майдони тәссирида, исток ва сток, ҳамда кристалдан каналга электронлар кела бошлайдилар, каналнинг ўтказувчанилиги ва шу билан бирга сток токи ортиб боради. Бу режим *бойиш режими* деб аталади.


Кўриб ўтилган жараёнлар 5.8 а – расмда келтирилган статик сток – затвор характеристикасада: $U_{Csi} = \text{const}$ бўлгандаги $I_C = f(U_{Zhi})$ билан ифодаланган.

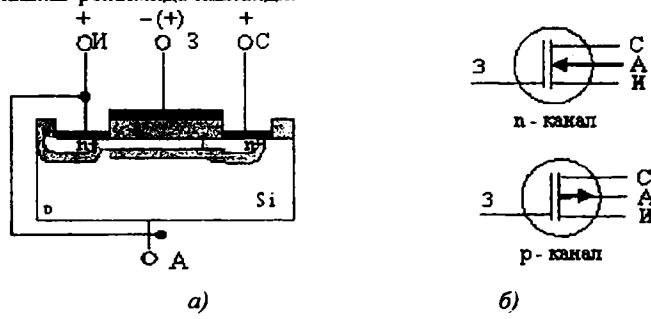$U_{Zhi} > 0$ бўлганда транзистор бойиш режимидаги, $U_{Zhi} < 0$ бўлганда эса камбагаллашиш режимидаги ишлайди.



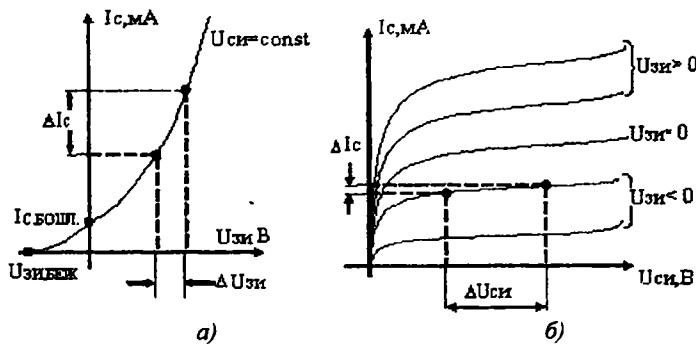5.7 – расм.

Бойиш режимидаги сток характеристикалари $U_{Zhi} = 0$ да олинган бошлангич характеристикасадан - юкорида, камбагаллашиш режимидаги эса – пастда жойлашади (5.8 б-расм).



5.8 – расм.

S , R_i ва μ статик дифференциал параметрлар худди $p-n$ -үтиш билан бошқариладиган майдоний транзисторлардаги (5.4), (5.5) ва (5.6) ифодалардан мос равища аниқланади.

Характеристика тиклиги ва ички каршилик барча турдаги майдоний транзисторлардаги каби кийматларга эга бўлади. Кириш каршилиги ва электродларо сигимларга келсак, МДЯ – транзисторлар $p-n$ үтиш билан бошқариладиган майдоний транзисторлардагига нисбатан яхши кўрсаткичларга эга. R_{zi} кириш каршилиги бир неча даражага юкори бўлиб $10^{12}-10^{15}$ Ом ни ташкил этади. Электродларо сигимлар киймати C_{zi} , C_{si} лар учун -10 пФ дан, C_{sc} учун -2 пФ дан ортмайди. Бу кўрсаткичлар транзистор инерциясини белгилайдилар.


Назорат саволлари

1. Майдоний транзистор нима ва нима сабабли улар униполяр транзисторлар деб аталади?
2. Майдоний транзисторлар синфланишини келтиринг.
3. Майдоний транзистор канапи, затвор, сток, исток ва асослари нима?
4. $P-n$ үтиши билан бошқариладиган майдоний транзистор ишланиш принципи нимадан иборат?
5. Асосга нисбатан затвор ва исток оралигидаги кучланиши ўзгаришида канал геометрияси қандай ўзгаради?
6. Затвор ва исток оралигидаги кучланиши майдоний транзистор сток токи қийматига қандай таъсир кўрсатади?
7. Майдоний транзисторларнинг асосий узинни схемаларини айтиб беринг.
8. Майдоний транзистор қандай режимларда ишлами мумкин?
9. Майдоний транзистор асосий характеристикаларини айтиб беринг.

Аналог интеграл микросхемалар элементтар негиз боскичлар асосида ясаладилар. Негиз боскичларга УЭ схемада уланган биполяр транзисторлар хамда УИ схемада уланган майдоний транзисторлардан ясалган бир боскичли кучайтиргиичлар киради. Негиз боскичлар бир вақтнинг ўзида ток ёки кучланиш, хамда ток ва кучланиш бўйича кучайтириш билан кувватни кучайтирадилар.

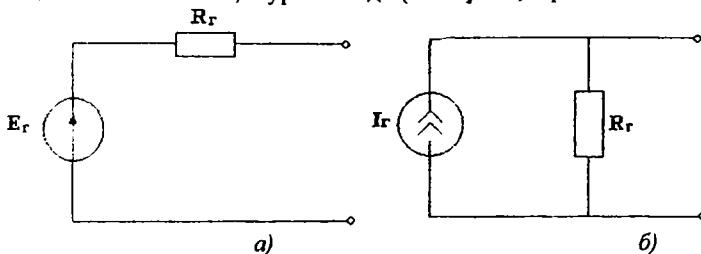6.1. Биполяр транзисторда ясалган кучайтиргиич боскичи

Умумий эмиттер схемада уланган биполяр транзисторда ясалган кучайтиргиич боскичи энг кенг тарқалган. Кучайтиргиич таҳлил килингандан сигнал манбай ёки каршилик R_f билан кетма – кет уланган идеал кучланиш манбай E_f кўринишида (6.1 а-расм), ёки каршилик R_f билан параллель уланган идеал ток манбай I_f кўринишида (6.1 б-расм) ифодаланиши мумкин.




6.1 – расм.


Агар R_f ва кучайтиргиич боскичининг кириш каршилиги кийматлари бир – бирига яқин бўлса, сигнал манбанинг тури хисоблаш аниклигига тасвир кўрсатмайди. Агар R_f кучайтиргиич боскичининг кириш каршилигидан анча катта бўлса, 6.1 б-расмда келтириган сигнал манбаидан, акс ҳолда эса 6.1 а-расмда келтириган сигнал манбаидан фойдаланиш тавсия этилади.

Умумий эмиттер схемада уланган биполяр транзисторда ясалган кучайтиргиич боскичи схемаси 6.2 – расмда келтирилган.

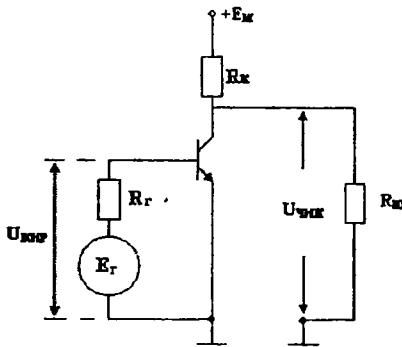Схемани таҳлил килганда, транзистор ҳолати кириш кучланиши билан бошқарилганда узатиш характеристикаси (6.3-расм), чиқиши характеристикалар оиласи (4.5-расм) хамда кириш характеристикалар оиласи (4.4-расм) дан фойдаланиш кулаги.



6.2 – расм.

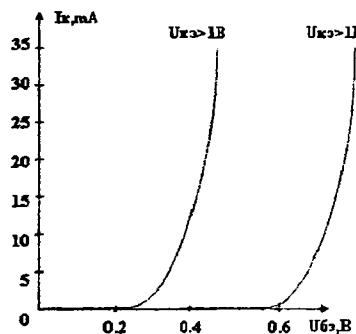

6.3 – расм.

Узатиш характеристикаси – коллектор токи I_K нинг база – эмиттер кучланиши $U_{K\Theta}$ га боғликлиги экспоненциал функция билан аппроксимацияланади

$$I_K = I_{K\Theta} \exp\left(\frac{U_{K\Theta}}{\varphi_T}\right). \quad (6.1)$$

бу ерда $\varphi_T = \frac{kT}{q}$ – термик потенциал, $I_{K\Theta}$ – пропорционаллик коэффициенти бўлиб унинг таҳминий қиймати микроқувватли кремнийли транзисторлар учун $T=300$ К бўлганда 10^{-9} мА тартибга эга бўлади.

Кириш сигнални мавжуд бўлмагандан кучайтиргич босқичи сокинлик режимида бўлади. Сокинлик режимида коллектор – эмиттер кучланишининг доимий ташкил этувчиси $U_{K\Theta} = E_\pi - I_K R_K$.

Киришга ўзгарувчан кириш сигналининг мусбат ярим даври берилса, база токи оргади ва у коллектор токи ўзгаришига олиб келади. Бу холат узатиш характеристикаси (6.3-расм)дан кўриниш турди. Коллектор токи I_K нинг $U_{K\Theta}$ кучланишига боғлик равишда ўзгариши *характеристика тикилиги* S билан ифодаланади:

$$S = \frac{dI_K}{dU_{K\Theta}} \quad U_{K\Theta} = \text{const} \text{ бўлганда}$$

Бу катталикни (6.1) ифодаланбайт ҳам топиш мумкин:

$$S = \frac{dI_K}{\varphi_T} \quad (6.2).$$

Шундай килиб, тикилик коллектор токига пропорционал бўлиб, хар бир транзисторнинг индивидуал хоссаларига боғлик бўлмайди. Шунинг учун бу катталикни аниқлашада ўлчашлар талаб қилинмайди.

Кириш сигнали таъсири натижасида R_K даги кучланиш ортади, $U_{K\Theta}$ кучланиш эса камаяди, яъни манфий ярим даврли чикиш сигнали шаклланади. Демак, бундай кучайтиргич боскичи чикиш ва кириш кучланиш сигналлари орасида 180° га фаза силжишини амалга оширади. Коллектор токи I_K

$$\Delta I_K = S \Delta U_{B\Theta} = S \Delta U_{KIP}.$$

катталика ортади.

Чикиш кучланиши U_{KIP} эса

$$\Delta U_2 = -I_K R_K = -S \Delta U_{KIP} R_K.$$

катталика камаяди.

Демак кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти (юклама мавжуд бўлмаганда ($I_{IO}=0$)), куйидагига тенг

$$K_{II} = \frac{\Delta U_{KIP}}{\Delta U_{K\Theta}} = -SR_K \quad (6.3)$$

Масалан, агар $R_K=5$ кОм; $\varphi_T=25$ мВ; $I_K=1$ мА; $S=40$ мА/В, у холда $K_{II}=-200$.

Коллектор токи фақат $U_{B\Theta}$ кучланишига эмас, балки $U_{K\Theta}$ кучланишига ҳам боғлиқ бўлади. Бу боғлиқлик *дифференциал чиқиш қаршилиги* билтан характеристлариди

$$r_{K\Theta} = \frac{dU_{K\Theta}}{dI_K} = \frac{U_E}{I_K} \quad U_{B\Theta} = \text{const} \text{ бўлганда},$$

Бу ерда пропорционаллик коэффициенти U_E Эрли кучланиши. U_E ни негизий матларни кремнийли п-п транзисторлар учун 80-200 В атрофида бўлади. $r_{K\Theta}$ хисобига

$$K_{II} = -S(R_K // r_{K\Theta}) \quad (6.5).$$

Сигнал манбаига нисбатан кучайтириш боскичи учун кириш қаршилиги катта роль ўйнайди. Унинг қиймати қанча катта бўлса, сигнал манбаи шунча кам юкланди ва шунчалик яхши кириш боскичига узатилади. Кириш занжирини юкламага уланган кучланиш манбаи кўринишида ифодалаш учун *дифференциал кириш қаршилиги* катталиги киритилади

$$r_{KIP} = r_{K\Theta} = \frac{dU_{K\Theta}}{dI_B} \quad U_{K\Theta} = \text{const} \text{ бўлганда.}$$

Кириш қаршилиги $r_{K\Theta}$ ва тиклик S орасида қўйидаги боғлиқлик мавжуд

$$r_{K\Theta} = \frac{\beta}{S},$$

бу ерда β - ток узатиш дифференциал коэффициенти. Амалий хисоблар учун қўйидаги нисбатдан фойдаланиш мумкин

$$r_{БЭ} = \frac{\beta \phi_T}{I_k} \quad (6.6).$$

Кучайтиргич боскичининг чикиш ёки ички қаршилиги $r_{ЧИК}$ бу боскични юклама (кейнгি боскич) билан ўзаро таъсирашувида катта роль ўйнайди. Кучайтиргичнинг чикиш қаршилиги юкламадан ток окиб ўтайдиганда чикиш кучланишини камайишига олиб келади ва бу ҳолатни кучайтириш коэффициентини хисоблаётганда хисобга олиш керак бўлади.

Юклама қаршилиги R_{IO} ва чикиш қаршилиги $r_{ЧИК}$ кучайтиргич кучайтириш коэффициентини $R_{IO} / (r_{ЧИК} + R_{IO})$ мартаға камайтирувчи кучланиш бўлувчисини ҳосил киладилар. Чикиш ички қаршилиги $r_{ЧИК} = R_K // r_{KЭ}$. Натижада юкламадаги кучайтириш коэффициенти

$$K_{UJO} = -S(R_K // r_{KЭ} // R_{IO}). \quad (6.7)$$

Кучайтириш коэффициенти температура ўзгаришига боғлик, чунки $S = \frac{dI_K}{\phi_T}$.

Нихоят, ток бўйича дифференциал кучайтириш коэффициенти куйидаги ифода ёрдамида аникланади

$$\beta = \frac{dI_K}{dI_B} \quad U_{KД} = \text{const} \text{ бўлганда.}$$

Бу катталик статик коэффициентдан коллектор токининг кенг ўзгариши диапазонида сезиларни фарқ килмайди ва $\beta = \alpha / (1 - \alpha)$ га тенг.


Ночизикили бузилишларни камайтириш ва кучайтириш коэффициентини температуравий барқарорлигини ошириш мақсадида кучайтиргич боскичига манфий тескари алоқа киритилади.

Тескари алоқа деб чикишдаги ёки бирор оралиқ звено қурилмаси чикишидаги энергиянинг бир кисмини унинг киришига узатишга айтилади. Бунинг учун схемага маҳсус занжир киритилади ва у тескари алоқа занжирни деб аталади. Бу занжир кучайтиргич чикишидаги кувватнинг бир кисмини унинг киришига узатишга хизмат килади. Бир боскични ўз ичига оладиган тескари алоқа – *маҳаллий*, кўпбоскичли кучайтиргичнинг баърини ўз ичига оладиган тескари алоқа – *умумий* деб аталади.

Тескари алоқанинг мавжудлиги қурилма чикишидаги сигналнинг, демак кучайтириш коэффициентининг хам ортиши ёки камайишига олиб келиши мумкин. Биринчи ҳолатда кириш сигнални фазаси билан тескари алоқа сигнални фазалари бир – бирига мос келади ва уларнинг амплитудалари кўшилади – бундай тескари алоқа *мусбат тескари алоқа* деб аталади. Иккинчи ҳолатда эса фазалар тескари алоқа бўлиб, амплитудалар бир – биридан айрилади – бундай тескари алоқа *манфий тескари алоқа* деб аталади.

Кучайтиргичларда факат манфий тескари алоқа (МТА) күлланилади. МТА нинг киритилиши сигнал кучайинин камайтиради, лекин параметрларнинг бар қарорлiği ортади ва ноңзикли бузилишлар камаяди.

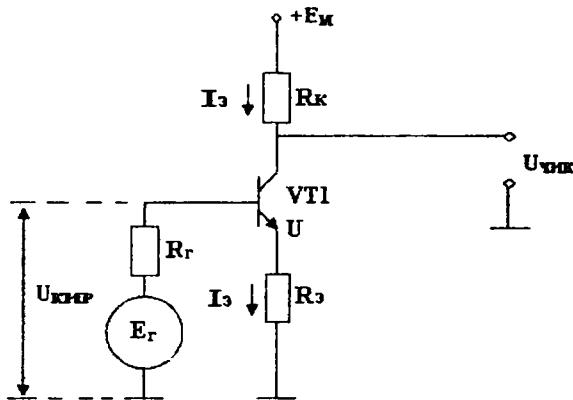6.4 – расмда манфий тескари алоқалы бир боскичли кучайтиргич схемаси көлтирилған.



6.4 – расм.

Бу ерда МТА эмиттер занжирига R_3 резистор киритилиши билан амалға оширилған. Кириш күчланиши $U_{КИР}$ ортиши билан эмиттер токи ортади, шу сабабли R_3 резисторда күчланиш пасайиши ҳам ортади: $U_3 = I_3 R_3$, чунки база-эмиттер ўтишида күчланиш кириш күчланишига нисбатан кичик бўлади $U_{Б3} = U_{КИР} - U_3$.

Кириш ва R_3 резистордаги күчланишиларнинг ўзгариши бир - бирига тенг деб хисоблаш мумкин, яъни база-эмиттер күчланиши ўзариши $\Delta U_{Б3}$ ни хисобга олмаса ҳам бўлади.

R_3 оркали оқиб ўтаётган ток R_k дан ҳам оқиб ўтади, демак, бу токнинг ўзгариши коллектордаги резисторда эмиттердаги резистордагига нисбатан R_k / R_3 марта катта күчланиш ортишига олиб келади

Агар $\Delta U_3 = \Delta U_{КИР}$ ни инобатга олсак

$$K_U = \frac{\Delta U_{ЧИК}}{\Delta U_{КИР}} = -\frac{R_k}{R_3}.$$

Бу ифодага транзисторнинг токка боғлик бўлган параметрлари кирмайди. Шу сабабли, коллектор токи эмиттер токидан анча фарқ килишини хисобга олсан, МТА ли кучайтиргичнинг күчланиш бўйича кучайтириш коэффициенти кам микдорда бўлса ҳам ток кийматига боғлик бўлади

$$K_U = -\frac{SR_k}{1 + SR_3}.$$


Кучайтиргич кириш қаршилиги қиймати $r_{KIP} = r_{B3} + \beta R_3$ МТА хисобига ортади. Чиқиш қаршилиги эса манфий тескари алоқа хисобига секин ортади ва R_K қийматига интилади.

6.2. Майдоний транзисторларда ясалған кучайтиргичлар

Майдоний транзисторлардан кучайтиргич ясашда умумий исток (УИ) схемада уланған майдоний транзисторлар көнг күлланилади. 6.5 –расмда n – каналлы $p-n$ ўтиш билан бошқарылладиган майдоний транзисторда ясалған кучайтиргич боскичи келтирилған. $p-n$ ўтиш билан бошқарылладиган майдоний транзисторда сток ва затворга берилеётган күчланиш ишоралари (кутблари) бир - бирига тескари бўлиши керак. Шу сабабли ўзгармас ток бўйича режим ҳосил қилиш учун R_H резистор киритилади ва у кетма-кет МТАни ҳосил қиласи. Бундан ташқари, кучайтиргич параллель киришларига R_{CII} резистор уланади ва у затворни умумий шина билан гальваник алоқасини таъминлайди ва кучайтиргич кириш қаршилигини баркарорлайди.

Берилған I_{CO} сокинлик токи учун R_H катталиги майдоний транзистор сток – затвор ВАХсидан аникланади (5.3 а –расмга қаранг). ВАХдан U_{3H0} ни аниклаб R_H ни куйидаги ифодадан қийналмас аниклаш мумкин:

$$U_{3H0} = -I_{CO}R_H$$

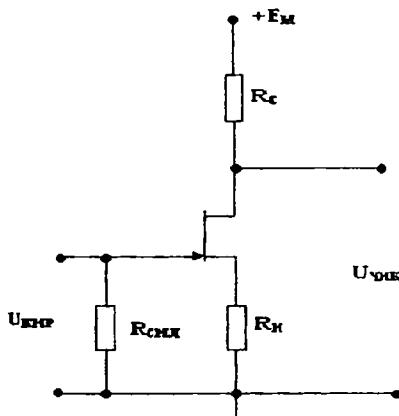

6.5 – расм.

Киришга ўзгарувчан сигналнинг мусбат ярим даври U_{KIP} берилганда чиқишида тескари фазадаги сигнал $U_{ЧИК}$ хосил бўлади, яъни УИ схемадаги кучайтиргич босқичи кириш сигналини инверслайди. Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти куйидагига тенг

$$K_U = \frac{\Delta U_{ЧИК}}{\Delta U_{KIP}} = \frac{\Delta U_{СИ}}{\Delta U_{ИИ}} = -\frac{S r_C \cdot R_C}{r_C + R_C} = -\frac{\mu_n \cdot R_C}{r_C + R_C}$$


“Манфий” ишора УИли схема сигнални инверслашини билдиради. Амалиётда $r_C \geq R_C$, шу сабабли кучайтириш коэффициентини куйидаги кўринишда ифодалаш мумкин

$$K_U = -S \cdot R_C$$

УИ схемадаги реал кучайтиргич босқичларида $K_U = 3 \div 50$, $R_{KIP} \approx R_{СИ}$, $R_{ЧИК} \approx R_C$.

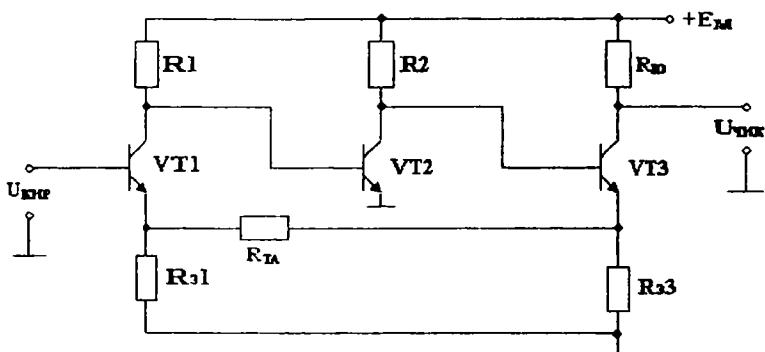6.3. Кўп босқичли кучайтиргичлар

Кучайтиргич параметрларининг яхши баркарорлигини таъминлаб берувчи манфий тескари алоқа кучайтириш коэффициентини кескин камайтиради. Катта K_U кийматини олиш учун кенг полосали кўп босқичли кучайтиргичлар кўлланилади. 6.6 – расмда кетма - кет – параллель тескари алоқали уч босқичли кучайтиргич принципиал схемаси келтирилган. Биринчи УЭ босқич VT1 транзисторда бажарилган, унда ток бўйича маҳаллий кетма - кет МТА мавжуд бўлиб, у R_31 да бажарилган. Иккинчи босқич VT2 транзисторда бажарилган. Учинчи босқич VT3 транзисторда бажарилган бўлиб, R_{33} резистор маҳаллий МТАни амалга оширади.



6.6 – расм.

Махаллий МТАдан ташкари кучайтиргичда умумий тескари алоқа күлланилган. У кучайтиргич боскич чиқишини VT1 транзистор эмиттери билан боғловчى R_{T1} резистор занжирида бажарылган. Махаллий (боскичлар ичида) тескари алоқаларга нисбатан бутун кучайтиригични камраб оладиган тескари алоқа, янада юқори барқарорликни хамда алохиди боскичларни кучайтириш коэффициенти оғишига сезгирликни камайишими таъминлади. 6.6 – схема интеграл кучайтиргич ясашда асос ҳисобланади.

Лекин тескари алоқали асосий уч боскичли кучайтиргичдан ташкари, интеграл кучайтиргич схемаси кичик чиқиш қаршилигини таъминлаш учун ва кучайтиригичда кўшимча кенг полосалик, чидамлилик, температуравий барқарорлик ва ўзидан олдинги чиқиш боскичи кучланиши ўзгармас ташкил этувчисини кейинги боскич кириш кучланиши ўзгармас ташкил этувчиси билан мувофиқлашни таъминлаш учун чиқиш боскичи сифатида эмиттер қайтаргичга эга бўлади. Гап шундаки, тури катта сигимларга эга бўлган конденсаторларнинг мавжуд эмаслиги туфайли барча боскичлар ўзгармас ток бўйича ўзаро боғланган.

6.4. Аналог интеграл схемаларнинг чиқиш боскичлари (кувват кучайтиргичлари)

Чиқиш боскичларининг вазифаси – сигналнинг берилган (старлича катта) кувватини бузилишларсиз паст омли юқламага узатишни таъминлаш. Одатда кўп боскичли кучайтиргичларда улар чиқиш боскичлари ҳисобланадилар. Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти чиқиш боскичлари учун иккичи даражали параметр ҳисобланади. Шу сабабли асосий параметрлар бўлиб куйидагилар ҳисобланади: фойдали иш коэффициенти η ва ночиизикили бузилишлар коэффициенти K_f .

Фойдали иш коэффициенти чиқиш сигнали кувватини манбадан тортиб олинаётган қувватга нисбатига тенг:

$$\eta = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{чиқ}} I_{\text{чиқ}}}{E_M I_{\text{урт}}}, \quad (6.8)$$


бу ерда $I_{\text{чиқ}}, U_{\text{чиқ}}$ – чиқиш катталиклар амплитудаси, E_M – кучланиш манбаси, $I_{\text{урт}}$ – ўртача ток.

Ночизикили бузилишлар коэффициенти чиқиш сигнали шаклиниң кириш сигнални шаклидан фаркини ифодалайди. Бу фарқ боскичнинг узатиш характеристикасининг ночиизиклиги сабабли юзага келади. Кучайтиргич боскичи узатиш характеристикалари чиқиш катталигини ($I_{\text{чиқ}}$ ёки $U_{\text{чиқ}}$) кириш катталигига ($I_{\text{кир}}$ ёки $U_{\text{кир}}$) бояликларини ифодалайди..

η ва K_f катталиклари кўп ҳолларда транзисторнинг сокинлик режими – кучайтириш синфи билан аниқланади. Шу сабабли кувват кучайтиргичларида кўлланиладиган кучайтиргич синфларини кўриб чиқамиз.

Узатиш характеристикасындағи ишчи нұкта (сокинлик нұктасы) холатига күра A , B , AB әрі бөшікка күчайтириш синфлари мавжуд.

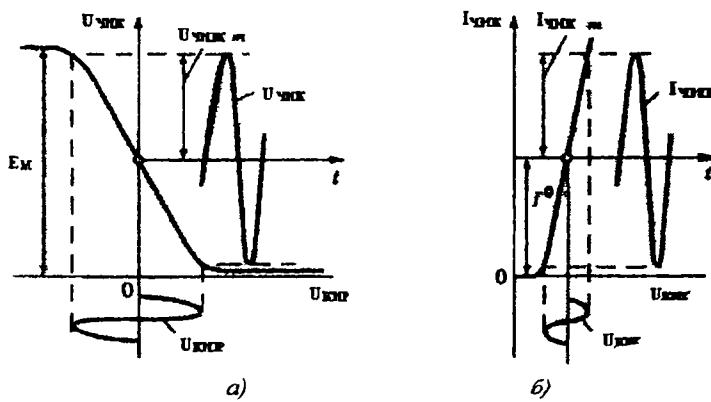A режимде сокинлик режимінде ишчи нұкта узатиш характеристикаси квазивизиқ соҳа үртасыда жойлашады (6.7 - расм).



6.7 - расм

Кириш сигналининг иккала ярим даври узатиш характеристикасининг квазивизиқ соҳасыда жойлашғанлығы сабабы мочизикли бузилишлар энг кичик ($K_f \leq 1\%$) бўлади. Расмдан кўриниб турибиди, агар $U_{\text{ЧИК},m} = \frac{1}{2} E_M$; $I_{\text{ЧИК},m} = I_{\text{ДРТ}}$ бўлса, у ҳолда (6.8)ни ўрнига қўйиб, қўйидагини оламиз


$$\eta = \frac{1}{4}, \text{ (яъни } 25\%).$$

B режимде сокинлик режимидеги ишчи нұкта транзисторнинг берк холатига мос келувчи квазивизиқ соҳа чегарасыда жойлашади. Транзистор факат мусбат ярим давр мобайнида очик холатда бўлади (6.8 – раэм).

В режимде K_f 70 % атрофида бўлади. (7.1) ифодага E_M ва $I_{\text{ДРТ}} = \frac{2}{\pi} I_{\text{ЧИК},m}$ ларни қўйиб, қўйидагини хосил киламиз

$$\eta = \frac{\pi}{4} \text{ (яъни } 78\%).$$

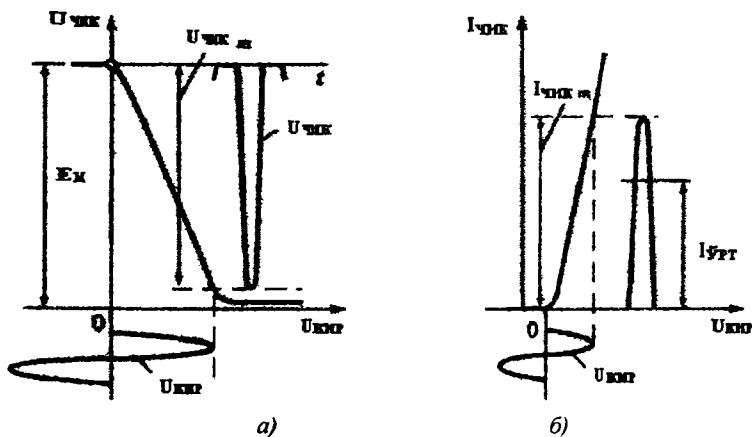В режимда мочизикларни камайтириш мақсадида мусбат ярим даврни, иккинчиси – манфий ярим даврни күчайтирадиган, иккита күчайтиргичдан ташкил төтгап *икки тактили схема* кўлланилади.



6.8 – расм.

AB синфи A ва **B** синфлари оралиғидаги ҳолатни әгаллайды ва иккى тактли қурилмаларда күлланилади. Бу ерда сокинлик режимінде бир транзистор берк бўлганда, иккинчиси очилиш арафасида бўлади, лекин бу ҳолат асосий ишчи ярим даврни кичик инерцияга эга бўлган ВАХ соҳасига олиб чиқишига имкон яратади. η коэффициент A синфига нисбатан юкори, $K_I \leq 3\%$ бўлади.

6.5. Эмиттер қайтаргич


Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти бирга якін бўлган, кириш сигнал қутбини ўзгартирмайдиган ва катта кириш ва кичик чиқиши дифференциал қаршиликка эга бўлган кучайтиргичлар – қайтаргич деб аталади.

Эмиттер қайтаргич классик схемаси 6.9 – расмда келтирилган. Транзисторга ўзгармас кириш кучланиши берилганда (*A* режим), эмиттер занжирида R_E резисторда кучланиши пасайишини юзага келтирувчи ўзгармас ток окиб ўтади. Чиқиш кучланиши $U_{\text{вых}}$ шундай ўрнатилади, база – эмиттер

$$\text{кучланиши } U_{\text{вых}} = \varphi_T \ln \frac{I_3}{I_{\text{KS}}} \text{ га тенг бўлсин.}$$

Уқсир кириш сигнали $\Delta U_{\text{вх}}$ катталика ортади (камаяди) ва эмиттер токини ортишига (камайишига) олиб келади. Натижада $U_{\text{вых}}$ чиқиши кучланиши $\Delta U_{\text{вых}} = \Delta I_3 R_E$ қийматта ортади (камаяди). Бу вактда чиқиши кучланиши кириш кучланиши каби ортади, кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти эса куйидагига тенг бўлади
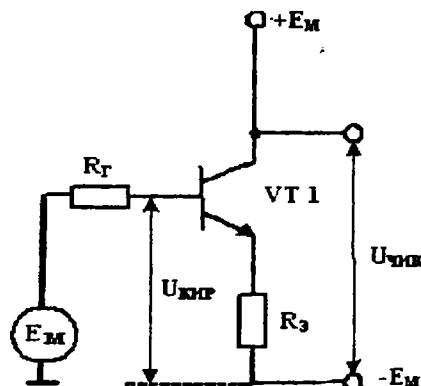
$$K_U = \frac{\Delta U_{\text{ЧИК}}}{\Delta U_{\text{КИР}}} \approx 1.$$



6.9 – расм.

Эмиттер қайтаргичнинг кириш қаршилиги УЭ схема ва ток бўйича МТА схемалари кириш қаршилигидан фарқ килмайди ва куйидагига тенг бўлади

$$r_{\text{КИР}} = (\beta + 1)R_3.$$

Чикиш қаршилиги $r_{\text{ЧИК}}$ (R_3 орқали амалга оширилган) 100 % манфий тескари алоқа хисобига камаяди. Бу ҳолат шу сабабли содир бўлғадики, чикиш кучланишининг ҳар бир кучайиши эмиттер токини оширади, демак база токи ҳам ортади. Унга эса R_f қаршилик кўрсатади. Лекин база занжиридаги ток эмиттер занжиридаги токка нисбатан $(\beta + 1)$ марта кичик бўлади, шу сабабли чикиш қаршилиги

$$r_{\text{ЧИК}} = \frac{R_f}{\beta + 1} // R_3.$$

Эмиттер – база соҳа қаршилигини ҳам хисобга олсан, у ҳолда

$$r_{\text{ЧИК}} = \left(\frac{1}{S} + \frac{R_f}{\beta + 1} \right) // R_3.$$

Микроэлектроникада ФИК жуда кичик бўлганлиги сабабли *A* синфи қўлланилмайди, *B* ва *AB* синифига мансуб иккни тракти кучайтиригичлар анча оммабоп хисобланади. Ва биз уларни ўрганишга ўтамиз.

Назорат саволлари

1. Кучайтиргич асосий характеристика ва параметрлари қандай ва уларнинг ўзиға хос ҳусусиятлари нимада ?
2. Кучайтиргичларда тескари алоқа деб нишага айтилади ?
3. Кучайтиргич схемасига манфий тескари алоқа киритилиши билан кучайтириши коэффициенти қандай ўзгаради ва у шининг барқарорлигига қандай таъсир кўрсатади ?
4. Сизга қандай кучайтириши синфлари маълум ?
5. Нима сабабли A синfiga мансуб кучайтиргичда фойдали иш коэффициенти жуда кичик ?
6. Нима сабабли B синfiga мансуб кучайтиргич ишлаганда симметрик сигналнинг сезиларли шакл бузилишилари кузатилади ?
7. AB синфи B синфидан нимаси билан фарқ қиласади ва у қандай схемаларда кўлланилади ?
8. Кўп босқичли кучайтиргич нима ?
9. Кўп босқичли кучайтиргичларда чиқиш каскалари нима учун ҳизмат қиласади ?

7.1. Умумий маълумотлар

Интеграл микросхемалар электр асбобларининг сифат даражасидаги янги тури бўлиб электрон курилмаларнинг асосий негиз элементни хисобланадилар.

Интеграл микросхема (ИМС) электр жихатдан ўзаро боғланган электр радиоматериаллар (транзисторлар, диодлар, резисторлар, конденсаторлар ва бошқалар) мажмуи бўлиб, ягона технологик циклда бажарилади, яъни бир ваткнинг ўзида ягона конструкция (асос)да маълум ахборотни қайта ишлаш функциясини бажаради.

ИМСларнинг асосий хоссаси шундаки, у мураккаб функцияларни бажариш билин бирга кучайтиргич, триггер, хисоблагич, хотира курилмаси ва бошқа функцияларни ҳам бажаради. Худди шу функцияларни бажариш учун дискрет элементларда мос келувчи схемани йигиши талаб қилинарди.

ИМСлар учун икки асосий белги мавжуд: *конструктив* ва *технологик*. Конструктив белгиси шундаки, ИМСнинг барча элементлари асосий асос ичидаги ёки сиртида жойлашади, электр жихатдан бирлаштирилган ва ягона кобикга жойлаштирилган бўлиб, ягона хисобланади. ИМС элементларининг ҳаммаси ёки бир кисми ва элементлараро бoggанишилар ягона технологик циклда бажарилади. Шу сабабли интеграл миросхемалар юкори ишончлиликка ва кичик таннархга эга.

Хозирги кунда ясалаш тури ва хосил бўладиган тузилмага кўра ИМСларнинг учта принципиал тури мавжуд: *ярим ўтказгичли, пардали* ва *гибрид*. Ҳар бир ИМС тури конструкцияси, микросхема таркибига кирадиган элемент ва компонентлар сонини ифодаловчи интеграция даражаси билан характерланади.

Элемент деб бирор электрорадиоэлемент (транзистор, диод, резистор, конденсатор ва бошқалар) функциясини амалга оширувчи ИМС кисмига айтилади ва у кристалл ёки асосдан ажралмаган конструкцияда ясалади.

ИМС компонентаси деб унинг дискрет элемент функциясиги бажарадиган, лекин аввалига мустакил маҳсулот каби монтаж қилинадиган кисмига айтилади.

Асосий ИМС конструктив белгиларидан бири бўлиб *асос тури* хисобланади. Бу белгига кўра ИМСлар икки турга бўлинади: *ярим ўтказгичли ва диэлектрик*.

Асос сифатида ярим ўтказгичли материаллар орасида кремний ва галлий арсениди кенг кўлланилади. ИМСнинг барча элементлари ёки элементларнинг бир кисми ярим ўтказгичли монокристалл пластина кўринишида асос ичига жойлашади.

Дизлектрик асосли ИМСларда элементлар унинг сиртида жойлашади. Ярим ўтказгич асосли микросхемаларнинг асосий афзаллиги – элементларнинг жуда катта интеграция даражаси хисобланади, лекин унинг номинал параметрлари диапазони жуда чекланган бўлиб улар бир - бирдан изоляцияланишини талаб килади. Дизлектрик асосли микросхемаларнинг афзаллиги – элементларнинг жуда яхши изоляцияси, уларнинг хоссаларининг барқарорлиги, ҳамда элементлар тури ва электр параметрлари танловининг кенглиги.

7.2. Пардали ва гибрид микросхемалар

Пардали ИС – бу дизлектрик асос сиртига суртилган элементлари парда кўринишида бажарилган микросхема. Пардалар паст босимда турли материаллардан юпта парадалар кўринишида чўқмалар ҳосил килиш йўли билан олинади.

Парда ҳосил килиш усули ва унга боғлик бўлган калинлигига кўра **юпқа пардали ИС** (парда калинлиги 1 – 2 мкмгача) ва **қалин пардали ИС** (парда калинлиги 10 – 20 мкм гача ва катта) ларга бўлинади.

Хозирги кунда баркарор пардали диодлар ва транзисторлар мавжуд эмас, шу сабабли пардали ИСлар факат пассив элементлар (резисторлар, конденсаторлар ва х.з.) дан ташкил топади.

Гибрид ИС (ёки ГИС) – бу пардали пассив элементлар билан дискрет актив элементлар комбинациясидан ташкил топган, ягона дизлектрик асосда жойлашган микросхема. Дискрет компонентларни осма элементлар деб аташади. Кобиксиз ёки микроминиатюр метал кобикил микросхемалар гибрид ИМСлар учун актив элементлар бўлиб хисобланадилар.

Гибрид интеграл микросхемаларнинг асосий афзаллиги: нисбатан киска ишлаб чиқиш вактида аналог ва ракамли микросхемаларнинг кенг турларини яратиш имконияти; кенг моменткалутурага эга бўлган пассив элементлар ҳосил килиш имконияти; МДЯ – асбоблар, диодли ва транзисторли матрицалар ва юкори ярокли микросхемалар чиқиши.

7.3. Ярим ўтазгичли ИМСлар

Транзисторнинг ишлатилиш турига кўра ярим ўтказгичли ИМСларни **биполяр** ва **МДЯ ИМС** ларга ажратиш қабул қилинган. Бундан ташкири, охирги вактларда бошқарилувчи ўтишли майдоний транзисторлар ясалган ИМСлардан фойдаланиши катта аҳамият касб этмоқда. Бу синфа галлий арсенидидан ясалган ИМСлар, затвори Шоттки диоди кўринишида бажарилган майдоний транзисторлар киради. Хозирги кунда бир вактнинг

ўзида ҳам биполяр, ҳам майдоний транзисторлар кўлланилган ИМСлар яратиши тенденцияси белгиланмокда.

Иккала синфга мансуб ярим ўтказгичли ИСлар технологияси ярим ўтказгич кристаллини галма – гал донор ва акцептор киритмалар билан легирлаш (киритиш)га асосланган. Натижада сирт остида турли ўтказувчаликка эга бўлган юпқа катламлар, яъни $p-n-p$ ёки $p-n-p$ тузилмали транзисторлар ҳосил бўлади. Бир транзисторнинг ўлчамлари энги бир неча микрометрларни ташкил этади. Алоҳида элементларнинг изоляцияси ёки $p-n$ ўтиш ёрдамида, ёки диэлектрик парда ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Транзисторли тузилма факат транзисторларни эмас, балки бошка элементлар (диодлар, резисторлар, конденсаторлар) ясашда ҳам кўлланилади.

Микроэлектроникада биполяр транзисторлардан ташқари кўп эмиттерли ва кўп коллекторли транзисторлар ҳам кўлланилади.

Кўп эмиттерли транзисторлар (КЭТ) умумий база қатлами билан бирлаширилган бир коллектор ва бир неча (8-10 гача ва кўп) эмиттердан ташкил топган. Улар транзистор – транзисторли мантиқ (ТТМ) схемаларяни яратиша кўлланилади.

Кўп коллекторли транзистор тузилмаси ҳам, КЭТ тузилмасига ўхшаш бўлади, лекин интеграл – инжекцион мантиқ (I^2M) деб аталувчи инжекцион манбали мантиқий схемалар ясашда кўлланилади.

Диодлар. Диодлар битта $p-n$ ўтишга эга. Лекин биполяр транзисторли ИМСларда асосий тузилма сифатида транзистор танланган, шунинг учун диодлар транзисторнинг диод уланиши ёрдамида ҳосил килинади. Бундай уланишларнинг бешта варианти мавжуд. Агар диод ясаш учун эмиттер – база ўтишдаги $p-n$ ўтиши кўлланилса, у ҳолда коллектор – база ўтишдаги $p-n$ ўтиш узик бўлиши керак.

Резисторлар. Биполяр транзисторли ИМСларда резистор ҳосил қилиш учун биполяр транзистор тузилмасининг бирор соҳаси: эмиттер, коллектор ёки база қўлланилади. Эмиттер соҳалари асосида кичик каршиликка эга бўлган резисторлар ҳосил қилинади. База катлами асосида бажарилган резисторларда анча катта каршиликлар олинади.

Конденсаторлар. Биполяр транзисторли ИМСларда тескари йўналишда силжиган $p-n$ ўтишлар асосида ясалган конденсаторлар кўлланилади. Конденсаторларнинг шаклланиши ягона технологик циклда транзистор ва резисторлар тайёрлаш билан бир вактнинг ўзида амалга оширилади. Демак уларни ясаш учун кўшимча технологик амаллар талаб килинмайди.

МДЯ – транзисторлар. ИМСларда асосан затвори изоляцияланган ва канали индукцияланган МДЯ-транзисторлар кўлланилади. Транзистор каналлари $p-$ ва $n-$ турли бўлиши мумкин. МДЯ-транзисторлар факат транзисторлар сифатида эмас, балки конденсаторлар ва резисторлар сифатида ҳам кўлланилади, яъни барча схема функциялари биргина МДЯ – тузилмаларда амалга оширилади. Агар диэлектрик сифатида SiO_2 кўлланилса, у ҳолда бу транзисторлар МОЯ-транзисторлар деб аталади.

МДЯ – тузилмаларни яратишида элементларни бир – биридан изоляция килиш операцияси мавжуд эмас, чунки күшни транзисторларнинг исток ва сток соҳалар бир-бирига йўналган томонда уланган p - n ўтишлар билан изоляцияланган. Шу сабабли МДЯ-транзисторлар бир-бирига жуда яқин жойлашиши мумкин, демек катта зичликни таъминлайди.


Биполяр ва МДЯ ИМСлар *планар* ёки *планар* – эпитаксиал технологияда ясалади.

Планар технологияда n - p - n транзистор тузилмасини ясашда p -турдаги ярим ўтказгичли пластинанинг алоҳидато соҳалари тешниклари мавжуд бўлган маҳсус маскалар орқали маҳаллий легирлаш амалга оширилади. Маска ролини пластина сиртини эгалловчи кремний икки оксиди SiO_2 ўйнайди. Бу пардада маҳсус усуллар (фотолитография) ёрдамида дарча деб аталувчи тешниклар шакланади. Киритмалар ёки диффузия (юкори температурада уларнинг концентрация градиенти таъсирида киритма атомларини ярим ўтказгичли асосга киритиш), ёки ионли легирлаш ёрдамида амалга оширилади. Иочи легирлашда маҳсус манбалардан олинган киритма ионлари тезлашади ва электр майдонда фокусланадилар, асосга тушадилар ва ярим ўтказгичнинг сирт қатламига сингадилар.

Планар технологияда ясалган ярим ўтказгичли биполяр тузилмали ИМС намунаси ва унинг эквивалент электр схемаси 7.1 а, б - расмда келтирилган.

Диаметри 76 мили ягона асосда бир варакайига усулда бир вактнинг ўзида ҳар бирин 10 тадан 2000 та элемент (транзисторлар, резисторлар, конденсаторлар)дан ташкил топган 5000 микросхема яратиш мумкин. Диаметри 120 мм бўлган пластинада ўнлаб миллионтагача элемент жойлаштириш мумкин.

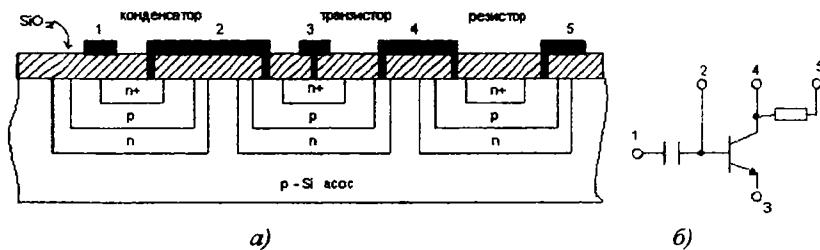
Замонавий ИМСлар котишмали планар – эпитаксиал технологияда ясалади. Бу технология планар технологиядан шуниси билан фарқ киладики, барча элементлар p -турдаги асосда ўстирилган n -турдаги кремний қатламида хосил қилинади. Эпитаксия деб кристалл тузилмаси асоснидан бўлган қатлам ўстиришга айтилади.



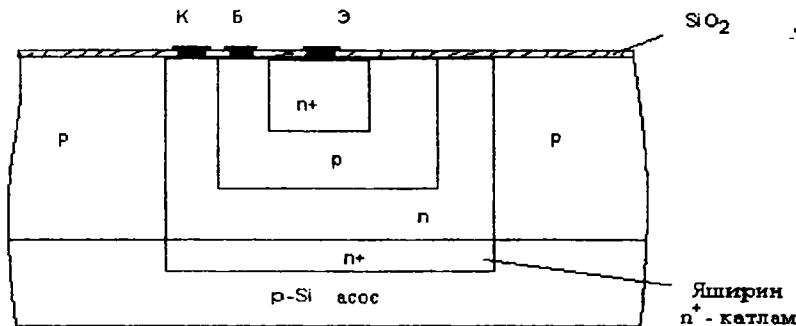7.1 – расм.

Планар – эпитаксиал технологияда ясалған транзисторлар анча текемли, ҳамда планарлыға нисбатан яхшилантан параметр ва характеристикаларға ега.

Бунинг учун асоса эпитетаксиядан аввал n^+ - қатлам киритилади (7.2 - расм). Бу ҳолда транзистор орқали ток коллектордаги юқориомли резитордан эмас, балки кичикомли n^+ - қатлам орқали оқиб үтади.



7.2 — расм.

Микросхема турли элементларини электр жиҳатдан бирлаштириш учун металлизациялаш күлланилади. Металлизациялаш жараёнида олтин, қумуш, хром ёки алюминийдан юпка металл пардалар ҳосил килинади. Кремнийли ИМСларда металлизациялаш учун алюминийдан кенг фойдаланилади.

Схемотехник белгилариға кўра микросхемалар иккى синфга бўлинади.

ИМС бажараётган асосий вазифа — электр сигнални (ток ёки кучланиш) ни кўринишида бериладиган ахборотни қайта ишлаш хисобланади. Электр сигналлари узлуксиз (аналог) ёки дискрет (ракамли) шаклда ифодаланиши мумкин.

Шу сабабли, аналог сигналларни қайта ишлайдиган микросхемалар – *аналог интеграл микросхемалар* (АИС), ракамли сигналларни қайта ишлайдиганлари эса – *ракамли интеграл схемалар* (РИС) деб аталади.

Ракамли схемалар асосида солда транзисторли калит (вентиль) схемалар ётади. Калитлар иккита турғун ҳолатни эгаллаши мумкин: узилган ва уланган. Содда калитлар асосида анча мураккаб схемалар ясалади: мантикий, бибаркарор, триггерли (ишга тушурувчи), шифраторли, компраторлар ва бошка, асосан хисоблаш техникасида кўлланиладиган. Улар ракамли шаклда ифодаланган ахборотни қабул килиш, саклаш, қайта ишлаш ва узатиш функциясини бажарадиллар.

Интеграл микросхемаларнинг *мураккаблик даражаси компонент интеграция даражаси* катталиги билан ифодаланади. Бу катталик ракамли ИМСлар учун кристалда жойлашиши мумкин бўлган мантикий вентиллар сони билан белгиланади.

100 та дан кам вентилга эга бўлган ИМСлар кичик интеграция даражасига эга бўлган ИМСларга киради. Ўрта даражали ИСлар 10^2 , катта ИСлар $10^5 \div 10^7$, ўта катта ИСлар $10^5 \div 10^7$ ва ультра катта ИСлар 10^7 даражадан ортиқ вентиллардан ташкил топади. Бундай синфланиш тизими аналог микросхемалар учун ҳам қабул қилинган.

Назорат саволлари

- 1. Интеграл микросхема (ИМС) нима ?*
- 2. ИМС асосий ҳусусияти нимада ?*
- 3. ИМС элементи ва компонентаси деб нимага айтилади ?*
- 4. Пародали, гибрид ва ярим ўтказгичли ИМСларнинг бир -- биридан фарқи нимада ?*
- 5. Нима сабабли транзисторлы тузумла турли ИМС элементлари ясашда асосий ҳисобланади ?*
- 6. Интеграл микросхема элементларини изоляцияси қандай амалга оширилади ?*
- 7. Планар ва планар -- эпитаксиал технологияда ясалган транзисторлар бир -- биридан нимаси билан фарқ қиласди ?*
- 8. Рақамили ва анағоз ИМСларнинг жураккаблик даражаси (интеграция даражаси) қандай аниқланади ?*
- 9. Аналог ИМСларда қандай сигналлар қайта ишиланади ? Рақамлидачи ?*

VIII БОБ. КУЧАЙТИРГИЧ ҚУРИЛМАЛАРИ СХЕМОТЕХНИКАСИ

8.1. Кучайтиргич параметрлари ва характеристикалари

Ўзгармас ток кучайтиргичлари, кенг полосали ва танлов кучайтиргичлари аналог микроэлектрон аппаратау негиз элементлари хисобланади.

Кучайтиргич деб кириш сигналы кувватини *кучайтириши*-га мүлжаллаган қурилмага айтилади. Кучайтириш манбадан энергия истеммол килаётган транзисторлар ҳисобига амалга оширилади. Ихтиёрий кучайтиргичда кириш сигналы факат манбадан энергияни юкламага узатишни бошқаради.

Кучайтиргич хоссаларини ифодалаш мақсадида кучланиш бўйича $K_U = \frac{U_{\text{ЧИК}}}{U_{\text{КИР}}}$, ток бўйича $K_I = \frac{I_{\text{ЧИК}}}{I_{\text{КИР}}}$ ёки кувват бўйича $K_P = \frac{P_{\text{ЧИК}}}{P_{\text{КИР}}}$ кучайтириш коэффициентлари кўлланилади. Кучайтиргичлар турли кучайтириш коэффициенти қийматларига эга бўлиши мумкин, лекин доим $K_P > 1$ бўлади.

Кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти децибелларда (дБ) $K_U = 20 \lg \frac{U_{\text{ЧИК}}}{U_{\text{КИР}}} = 20 \lg K_U$ га тенг. Агар кўп босқичли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти децибелларда ифодаланса, у ҳолда кўп босқичли кучайтиргичнинг умумий кучайтириш босқич кучайтириш коэффициентлари йигиндисига тенг бўлади.

$K_U, \text{дБ}$	0	1	2	3	10	20	40	60	80
K_U	1	1,12	1,26	1,41	3,16	10	10^2	10^3	10^4

Кучайтиргич ўзининг кириш $R_{\text{КИР}}$ ва чиқиш $R_{\text{ЧИК}}$ қаршиликлари билан, кириш сигнални манбаи – ЭЮК Ег эса ички қаршилик R_f билан характерланади.

Агар кучайтиргичда $R_{\text{КИР}} \gg R_f$ бўлса, кучайтиргич киришидаги сигнал манбаи E_f га якин кучланиш юзага келтиради. Бундай режим потенциал кириш деб, кучайтиргичнинг ўзи эса *кучланиши кучайтиргичи* деб аталади.

Агар $R_{KIP} \ll R_I$ бўлса, чиқиш кучланиши ва сигнал манбай куввати жуда кичик. Бундай режим ток кириши, кучайтиргичнинг ўзи эса *ток кучайтиргичи* деб аталади.

Кувват кучайтиргичида $R_{KIP} \approx R_I$ бўлади, яъни кириш сигнални манбай билан мувофиқлашган бўлади.

$R_{ЧИК}$ ва кучайтиргич юклама каршилиги R_{IO} кийматлари нисбатларини кучланиш кучайтиргичи ($R_{ЧИК} \ll R_{IO}$), ток кучайтиргичи ($R_{ЧИК} \gg R_{IO}$) ва кувват кучайтиргичи ($R_{ЧИК} \approx R_{IO}$) га ажратиш мумкин.

Бундан ташқари, ўзгармас ток кучайтиргичи параметри бўлиб ноль дрейфи хисобланади. Ноль дрейфи бу барқарорликни бузувчи таъсирлар (кучланиш манбай кийматининг тебраниши, температура ва бошқалар) натижасида кучайтиргич элементлари иш режимларининг ўзгариши бўлиб, натижада кучайтиргич чиқишида соҳта сигнал юзага келади.


Кучайтиргич одатда сигнални кучайтиришдан ташқари унинг шаклини ёам ўзгартиради. Кириш ва чиқиш сигналлари шаклининг нормадан оғиши – *бузилишлар* деб аталади. Улар икки турда бўлиши мумкин: ночизиқли ва чизикили.

Барча кучайтиргичлар вольт – ампер характеристикалари (ВАХ) ночизиқли бўлган транзисторлардан ташкил топади. Биполяр транзистор ВАХ тўгри чизик эмас, балки экспонента шаклига эга. Шу сабабли, синусоидал шаклга эга бўлган кириш сигнални кучайтирилганда, чиқищдаги сигнал шакли қисман синусоидал кўринишга эга бўлади. Чиқиш сигнални спектрида кириш сигналда мавжуд бўлмаган бошқа частотага эга бўлган ташкил этувчилар (гармоникалар) пайдо бўлади. Бу турдаги бузилишлар *ночизиқли* деб аталади.


Агар кучайтиргич узатиш характеристикаси математик функция кўринишида ифодаланган бўлса, ночизиқли бузилишларни аналитик усулда хисоблаш мумкин. Узатиш характеристикаси (8.1 - расм) деганда ўзгармас частотадаги чиқиш сигнални амплитудаси $U_{ЧИК}$ нинг кириш сигнални амплитудаси $U_{КИР}$ га боғликлиги тушунилади. Ночизиқли бузилишлар коэффициенти кўп ҳолларда берилган узатиш характеристикасидан график усулда аникланади.

Чизикили бузилишлар эса транзистор параметрларининг частотага боғликлигидан аникланади. Кучайтиргичнинг частота хусусиятлари амплитуда-частота характеристикаси (АЧХ) дан аникланади. АЧХ деганда кучайтириш коэффициентининг частотага боғликлиги тушунилади. Идеал АЧХ горизонтал чизик хисобланади. Реал АЧХ эса камаювчи соҳаларга эга бўлади. 8.2 – расмда нормаллаштирилган АЧХ $M(f) = \frac{K(f)}{K_0}$ келтирилган. Бу ерда K_0 – номинал кучайтириш коэффициенти, яъни кучайтириш коэффициенти ўзгармас бўлган частота соҳалари. Одатда частота

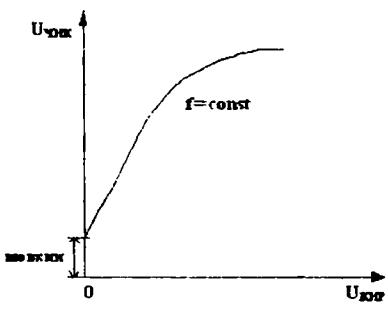бузилишларининг рухсат этилган коэффициент катталиги 3 дБ дан ошмайди.
 $\Delta f = f_{\text{ю}} - f_{\text{п}}$ катталиги **кучайтиргичнинг ўтказиши полосаси** дейилади.



8.1 – расм.

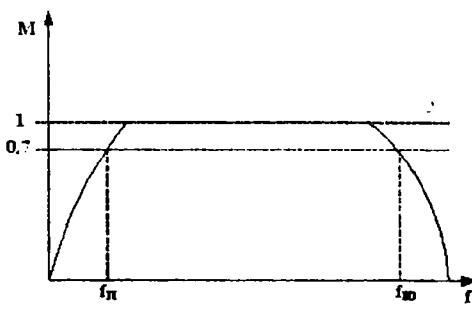

8.2 – расм.

Ўзгармас ток кучайтиргичлари деб ток ва кучланишнинг нафакат ўзгарувчан, балки ўзгармас ташкил этувчиларини ҳам кучайтиришга мўлжалланган курилмаларга айтилади. Бундай кучайтиргичларнинг паст частотаси нольга тенг ($f_{\text{п}}=0$), юкори частотаси эса жуда катта ($f_{\text{ю}} -$ бир неча ўн МГц) бўлади. Ўзгармас ток кучайтиргичларининг турлари кўп (дифференциал, операцион кучайтиргичлар, сигнал ўзгартирувчи кучайтиргичлар ва бошкалар).

Интеграл кенг полосали кучайтиргичлар берилган паст частота $f_{\text{п}}$ дан юкори чегаравий частота $f_{\text{ю}}$ гача бўлган кенг частота диапазонидаги сигналларни кучайтирадилар. Кенг полосали кучайтиргичларга кўйиладиган асосий талаб - кириш сигналини $f_{\text{п}}$ дан $f_{\text{ю}}$ гача диапазонда берилган кучайтириш коэффициентида бир текис кучайтириш. Бу вактда $f_{\text{п}}$ дан $f_{\text{ю}}$ гача оралиқдаги кучайтириш коэффициенти модули 3 дБ ($M(f)=0,7$) дан ошмаслиги керак. $f_{\text{ю}}$ частота киймати бир неча юз мегагерцгача етиши мумкин.

Танлов кучайтиргичлари (фильтрлар) деб берилаётган сигналлар мажмудидан маълум частота спектридаги синусоидал шаклга эга бўлганинни танлаб, уларни кучайтирадиган кучайтиргичларга айтилади. Танлов кучайтиргичлари махсус шаклдаги АЧХ га эгадирлар.


Сигнални кучайтириш амалга ошириладиган частоталар оралиғи, ўтказиши полосаси деб аталади. Сигналлар сўндириладиган частота полосаси чегараловчи частота деб аталади. Ўтказиш ва чегараловчи частоталарнинг ўзаро жойлашишига кўра қуйидаги танлов кучайтиргичлари турлари мавжуд: паст частота, юкори частота, полосали ўтказувчи, полосали чегараловчи.

Фильтрлар RC занжирилар ва актив элементлар асосида амалга оширилади. Шунинг учун улар *актив фильтрлар* деб аталади.

8.2. Комплементар эмиттер қайтаргич

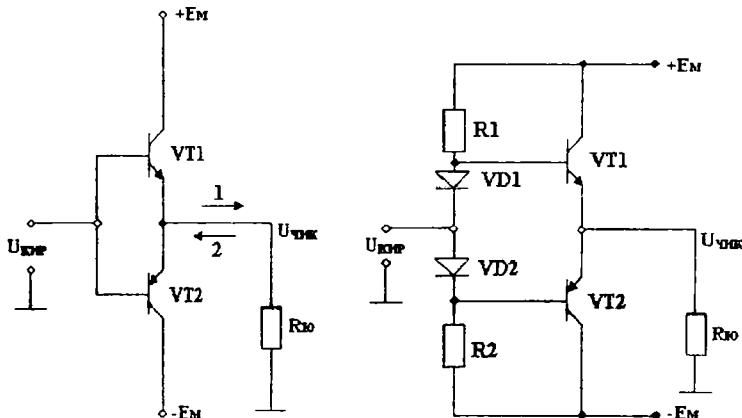8.3 – расмда комплементар транзисторлардан: VT1 – транзистор *n-p-n* турли ва VT2 – транзистор *p-n-p* турли бажарилган *B* синфиға мансуб содда икки тактилчи чиқиши босқичи схемаси көлтирилған. Юклама транзисторларнинг эмиттер занжирига уланади, демек улар күчланиш қайтаргичлари режимидә ишлайдылар. Кувват кучайиши ток кучайиши билан амалга оширилади. Икки күтбили күчланиш манбалари $(+E_M)$ ва $(-E_M)$ қўлланилганига алоҳида эътибор қаратамиз. Шу сабабли сокинлик режимидә иккала транзистор берк холатда бўлади, чунки эмиттер ўтишлардаги күчланиш нольга тенг бўлади. Натижада, сокинлик режимидә схема энергия истеъмол қўлмайди.

Киришга U_{KHP} сигналнинг мусбат ярим даври берилса VT1 очилади ва $R_{\text{ю}}$ юклама орқали 1 стрелка йўналишида ток оқиб ўтади. Манфий ярим давр мобайнида *p-n-p* турли транзистор очилади ва ток 2 стрелка йўналишида оқиб ўтади. Кувват кучайтириш коэффициенти таҳминан эмиттер ва база токлари нисбатига тенг бўлади, яъни $(\beta + 1)$.



8.3 – расм.

8.4 – расм.

Лекин, *B* турли кучайтиргич бўла туриб, схема катта ночиизикили бузилишлар коэффициентига эга ($K_f > 10\%$). Бу камчиликни бартараф этиш мақсадида кучайтиргич мураккаблаштириллади. R1 ва R2 резисторлар, хамда VD1 ва VD2 диодлар ёрдамида транзистор базаларига индивидуал силжиш киритилади (8.4 - расм). Натижада дастлабки ишчи нукта иккала транзистор

озгина очик холатдаги (AB режим) сохада жойлашади, лекин улардан A турли кучайтиргичлардагига нисбатан анча кичик ток окиб үтади.


8.3. Баланс схемалари асосидаги кучайтиргичлар

Якка кучайтиргич боскичларини манфий тескари занжири орқали боскичлаш йўли билан кенг полосали кучайтиргичларни интеграл усулда ясашда яхшилаш мумкин.

Бир вактнинг ўзида баланс схемалар асосида курилган кучайтиргичларда характеристикалар сезиларни яхшиланиши кузатилади.

Бу турдаги кучайтиргичларда кириш боскичи сифатида баланс турли содда схемалар – дифференциал кучайтиргичлар (параллел – балансли ёки фарқли). Улар ишининг юқори баркарорлиги ва кичик ноль дрейфи билан ажралиб туради.

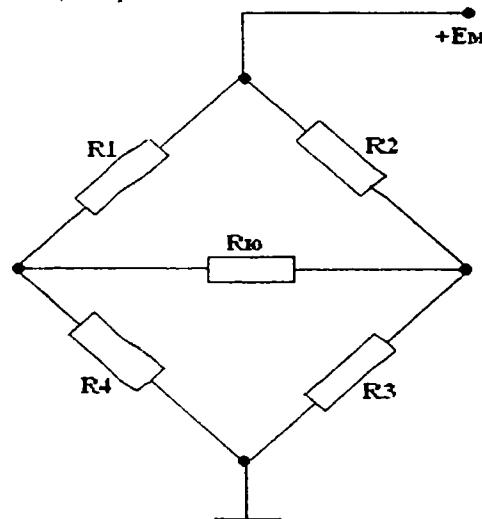Баланс схема ишлаш принципини тўрт елкали кўприк схема мисолида тушунтириш мумкин (8.5 - расм).



8.5 - расм

Агар кўприк баланс шарти бажарилса, яъни $\frac{R1}{R2} = \frac{R4}{R3}$, у ҳолда юклама каршилиги R_{lo} да ток ва мос равишда кучланиш нольга тенг бўлади. Кучланиш манбай киймати ва кўприк елкасидаги резисторлар каршилийк кийматлари ўзгарса ҳам баланс бузилмайди, факат резистор каршиликлари нисбати ўзгаришениз колсагина.


Битта транзисторда бажарылган кучайтиргич боскичларида коллектор (эмиттер) юкламаларида сигналга бөгликтөрдөн бүлмаган кучланиш ажралади. Бу кучланиш манба қийматы ўзгарса, киши жағдайларда транзистор токлары қийматлары ўзгарса да башка таъсирлар натижасыда ўзгарады да бу билан кучайтириш куримаси параметрларини баркарорлыгини пасайтиради.

Элементар кучайтириш боскичларига нисбатан дифференциал кучайтиргич динамика характеристикаларини баркарор ток генератори хисобига унинг иш режимини баркарорлаш ёрдамида амалга ошириш хам мумкин.

8.4. Баркарор ток генератори

Баркарор ток генератори ёки манба (БТГ) катта номиналга зяга бўлган резисторнинг электрон эквиваленти хисобланади. БТГ қаршилиги $R_{\text{Б}}$ юкламага кетма – кет уланган максимал бўлиши мумкин бўлган қаршиликтан анча катта бўлиши керак. Бу вактда БТГ юкламадан катталиги унинг қаршилиги ва башка таъсирларга бөгликтөрдөн бүлмаган ток оқиб ўтишини таъминлаиди. Матъумки, қаршилиги бирлик МОм га тенг бўлган резисторларни интеграл схема кўринишида ясаш мумкин эмас.

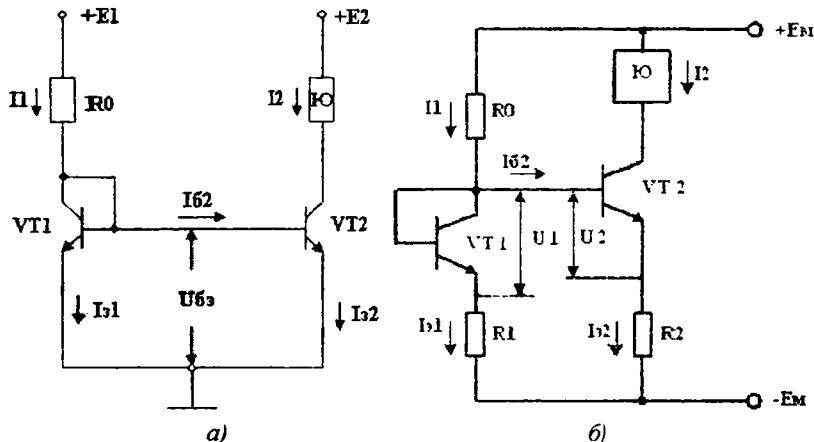8.6 а - расмда БТГ принципиал схемаси келтирилган.



8.6 – расм.

Бу ерда Ю элементи нөчизикли юклама, E_1 – баркарорланган кучланиш манбани билдиради. Резистор R_0 , ҳамда диод уланиш схемасидаги VT1 транзистор VT2 транзистор сокинлик режимини таъминлаш ва баркарорлаш учун хизмат килади.

VT2 учун ишчи нукта унинг чикиш характеристикасининг пологой кисмидаги жойлашади (УБ схемадаги БТ чикиш характеристикаси расмига

каранг). УБ уланиш схемасида транзистор жуда катта чикиш дифференциал каршилигига эга бўлади (бирлик МОм гача). Уланиш схемасига кўра иккала транзисторнинг ҳам база – эмиттер кучланишлари U_{E1} бир хил бўлади. I_{E2} токи I_{32} токидан юз мартаға қичик. Шу сабабли, бу токни ҳисобга олмасак, I_{31}, I_{32} га тенг бўлади, демак $I_2 = I_1$. Натижада I_2 чикиш токи I_1 , токни акс эттиради. I_2 токи деярли VT2 транзистор коллектор үтишидаги кучланишга боғлик бўлмаганилиги сабабли, $E2$ кучланиш ёки юкламадаги каршилик кийматлари ўзгарса ҳам бу тоқ киймати деярли ўзгармас қолади.

Кириш токи I_1 ни ўзгартириб, чиқиш токи I_2 ни бошқариш мумкин. Бунинг учун транзисторларнинг эмиттер занжирларига $R1$ ва $R2$ резисторлар уланади. Бундай курилма *актив ток трансформатори* деб аталади (8.6 б - расм). 8.6 б – расмдан қуйидаги тенгсизлик келиб чиқади:

$$U_1 + I_{31}R1 = U_2 + I_{32}R2$$


Агар $R1$ ва $R2$ каршиликлар номиналлари билан фарқ қилсалар, у холда I_2 ток I_1 токни ёки “кетталашган” ёки “кичрайган” масштабда “акс эттириши” мумкин.

8.5. Ўзгармас кучланиш сатхини силжитиш курилмаси

Интеграл кучайтиргичлар бевосига боғланган босқич схемалари кўринишида қуриладилар. Бу вактда босқичдан босқичга ўтганда сигнал доимий ташкил этивчисининг ўзгариши кузатилади. Бу ҳолат эса кейинги босқичларни ишлаб чиқаришда кийинчиликлар тугдиради. Бу камчиликни бартараф этиш максадида ўзгармас кучланиш сатхини силжитиш курилмалари қўлланилади. Улар сатҳ трансформаторлари деб ҳам аталадилар. Бу вактда сатҳ силжитиш курилмаси сигнал ўзгармас ташкил этивчисини кейинги босқичга ўзгаришларсиз узатиши керак, яъни кучланиш бўйича кучайтириш қоэффициенти $K_U \approx 1$ бўлиши керак.

Операцион кучайтиргичларда $U_{\text{чик}}$ сатхини силжитиш VT1 транзисторда бажарилган эмиттер қайтаргич асосида амалга оширилади. Унинг эмиттер занжирига $R1$ резистор ва VT2 ҳамда VT3 транзисторларда бажарилган барқарор ток генераторлари уланади (8.7 - расм). Сигнал мавжуд бўмаганда $U_{\text{кир}}$ кириш потенциали олдинги босқич чикиш кучланишининг ўзгармас ташкил этивчиси кийматига тенг бўлади. $U_{\text{чик}}$ чикиш потенциали силжитиш схемаси ҳисобига $\Delta U = U_{E3} + I_{31}R1$ катталикка камаяди. I_{31} ток барқарор бўлганлиги сабабли ΔU сильжиш кучланиши ҳам ўзгармас бўлади.

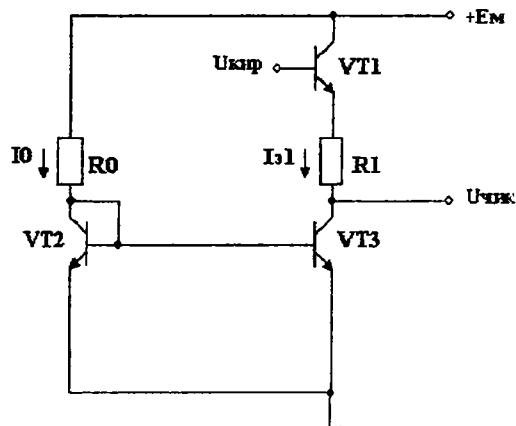Ихтиёрий $U_{\text{кир}}$ қийматида $U_{\text{чик}}$ чикиш потенциали $\frac{R1}{R0}$ нисбатларни тўғри танлаш натижасида нольга тенг килиниши мумкин. БТГ динамик чикиш каршилиги $R1$ дан анҷча катта бўлганлиги сабабли, силжиш схемасида сигнал деярли сўнмайди.




8.7 – расм.

8.6. Дифференциал кучайтиргичлар

Дифференциал кучайтиргич (ДК) деб икки киришга эга бўлган кучайтиргичга айтилади. Унинг чиқишидаги сигнал кириш сигналлари фаркига пропорционал бўлади.

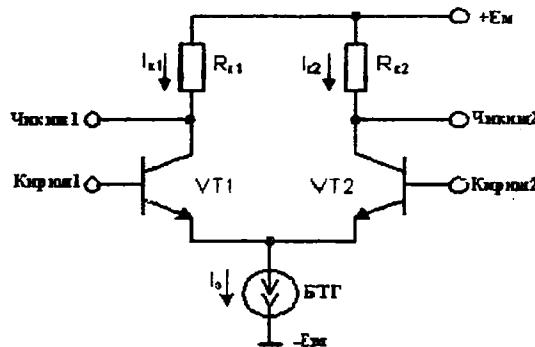8.8 – расмда содда симметрик ДК схемаси келтирилган. Кучайтиргич искита симметрик елкага эга бўлиб, биринчи елка VT1 транзистор ва R_{K1} резистордан, иккинчи елка эса VT2 транзистор ва R_{K2} резистордан ташкил толган. Схеманинг дастлабки иш режими I_0 токи ёрдамида таъминланади. Бу токнинг баркарорлиги эса баркарор ток генератори (БТГ) томонидан таъминланади.



8.8 – расм.

Мазкур схема 8.5 – расмдаги схемага айнан ўшашлигини кузатиш мүмкін. Бунинг учун R_2 ва R_3 резисторларни VT1 ва VT2 транзисторлар билан алмаштириш ва $R_1 = R_{K1}$, $R_4 = R_{K2}$ деб хисоблаш керак. Агар R_{K1} ва R_{K2} каршиликлар бир – бирига тенг бўлса ва VT1 транзистор параметрлари VT2 ники билан бир хил бўлса, у ҳолда бу схема симметрик бўлади.

Амалиётда тўртта уланиш схемалардан иختиёрий биридан фойдаланиш мүмкін: симметрик кириш ва чикиш, симметрик кириш ва носимметрик чикиш, носимметрик кириш ва симметрик чикиш, носимметрик кириш ва чикиш. Симметрик киришда кириш сигнални манбай ДК киришлари орасига (транзисторларнинг базалари орасига) уланади. Симметрик чикишда юклама каршилиги ДК чикишлари оралиғига (транзисторларнинг коллекторлари орасига) уланади.

Шуни таъсиллаш керакки, ДК кучланишлари киймати (модули бўйича) бир – бирига тенг бўлган иккита манбадан таъминланади. Икки кутбли манбадан таъминланниш сокинлик режимида умумий шинагача транзистор база потенциалларини камайтиришга имкон беради. Бу ҳолат ДК киришларига сигналларни қўшимча сатҳ силжитиши курилмаларини киритмасдан узатишга имкон яратади.

Иккала елка идеал симметриклигига кириш сигналлари мавжуд бўлмаганда ($U_{K1r1}=0$, $U_{K1r2}=0$) коллектор токлари ва транзисторларнинг коллектор потенциаллари бир хил бўладилар, чикиш кучланиши эса $U_{\text{чиш},1,2}=0$. Схема симметрик бўлгандиги сабабли, транзистор характеристикасининг сабабларга боғлик бўлмаган равишда ихтиёрий ўзгариши, иккала елка токларининг бир хил ўзгаришига олиб келади. Шу сабабли схема баланси бузилмайди ва чикиш кучланиши дрейфи деярли нольга тенг бўлади.

ДК иккала киришига фазаси ва амплитудалари бир хил бўлган сигнал (синфаз сигнал) берилса $U_{K1r1}=U_{K1r2}$, елкаларнинг симметриклиги ва БТГнинг мавжудлиги туфайли коллектор токлари ўзгармайди ва улар ўзгаришсиз ва бир - бирига тентлигича қолади.

$$I_{K1} = I_{K2} = 0,5\alpha I_3$$

бу ерда α - эмиттер токининг узатиш коэффициенти.

Демак, коллектор потенциаллари тентлигича қолади, чикиш кучланиши эса $U_{\text{чиш}} = U_{K1} - U_{K2} = 0$. Бу деганини, идеал ДК синфаз кириш сигналларига сезирсиз.

Агар кириш сигналлари амплитудаси бўйича бир хил, лекин фазалари қарама – қарши бўлса, у ҳолда улар дифференциал деб аталади. Дифференциал сигнал таъсири натижасида бир елкадаги ток иккинчи елкадаги ток камайиши хисобига ортади $\Delta I_{31} = -\Delta I_{32}$, чунки токлар йигиндиси доим $I_3 (I_{31} + I_{32} = I_3)$. Бир транзистор коллектори потенциали камаяди, иккинчисиники эса худди шу кийматта камаяди. ДК

чиқишида потенциллар фарки ҳосил бўлади, демак, чиқиш кучланиши $U_{\text{ЧИК}1,2} = U_{\text{ЧИК}1} - U_{\text{ЧИК}2}$.

Умумий эмиттер уланиш схемасида ишлайдиган кучайтиргич таҳлили натижаларидан фойдаланган ҳолда, дифференциал сигнал (симметрик кириш ва чиқишга эга бўлган) нинг кучайтириш коэффициенти кийматини оламиз

$$K_U = -S(R_K // r_{k\Theta})$$

Идеал ДКларда синфаз сигналларни сўндириш натижасида ноль дрейфи мавжуд бўлмайди. Турли температура ўзгаришлари, шовкинлар ва наводкалар синфаз сигнал бўлиши мумкин. Реал ДКларда елкаларнинг абсолют симметриясига эришиш мумкин эмас, шунинг учун ноль дрейфи мавжуд бўлиб, у жуда кичик кийматга эга бўлади. Дифференциал киришда, яъни кириш симметрик бўлганда, ДК кириш қаршилиги схеманинг чап ва ўнг елкалари кириш қаршиликлари йигиндисига $R_{KIR1} + R_{KIR2}$ тенг бўлади, чунки бу қаршиликлар сигнал манбаига нисбатан кетма – кет уланади. Шундай килиб, $R_{KIR1+2} = R_{KIR1} + R_{KIR2} = 2r_{KIR}$, бу ерда r_{KIR} – УЭ схемасида уланган транзисторнинг кириш қаршилиги. r_{KIR} катталиги транзисторнинг сокинлик токи I_B га боғлик бўлади. Шунинг учун кириш сигналини ошириш учун кучайтиргични кичик токлар режимида ишлатиш керак.


Дифференциал кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти кириш сигналлар генераторининг уланиш ва чиқиш сигналининг ўлчаниш усулига боғлик.

ДК кучайтириш коэффициенти симметрик киришда хам, носимметрик киришда хам бир хил бўлади.

Носимметрик чиқиша юклама қаршилиги бир учи билан бир транзистор коллекторига, иккинчи учи билан эса – умумий шинага уланади. Бу вактда K_U симметрик чиқишдагига нисбатан 2 мартаға кичик бўлади.

Юклама қаршилиги иккинчи чиқиш ва умумий шина оралигига уланган бўлсин. Агар кириш сигнални 1 киришга узатилса, у ҳолда чиқиш сигнални фазаси кириш сигнални фазасига мос келади. Бу вактда 1 киришга “инверсламайдиган” кириш номи берилади. Агар кириш сигнални 2 киришга узатилса, у ҳолда чиқиш ва кириш сигналлари фазаси бир – бирига қарама – қарши бўлади ва 2 кириш “инверслайдиган” кириш деб аталди.

Кичик кириш токларига эга бўлган майдоний транзисторлар кўллаш натижасида дифференциал кучайтиргич кириш қаршилигини сезиларли ошириш мумкин. Бу вактда $p-n$ билан бошқариладиган майдоний транзисторларга катта эътибор каратилади. $p-n$ билан бошқариладиган, канали n –турли майдоний транзисторларда бажарилган ДК схемаси 8.9 – расмда келтирилган. Барқарор ток генератори VT3 ва R_H да бажарилган. $R_{СИЛ}$ и $R_{СИЛ2}$ резисторлари VT1 ва VT2 транзистор затворларига бошлангич силжинни бериш учун мўлжалланган.

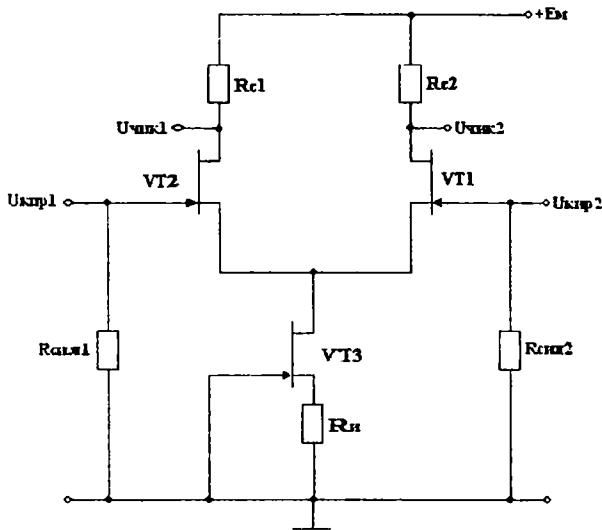


8.9 – расм.

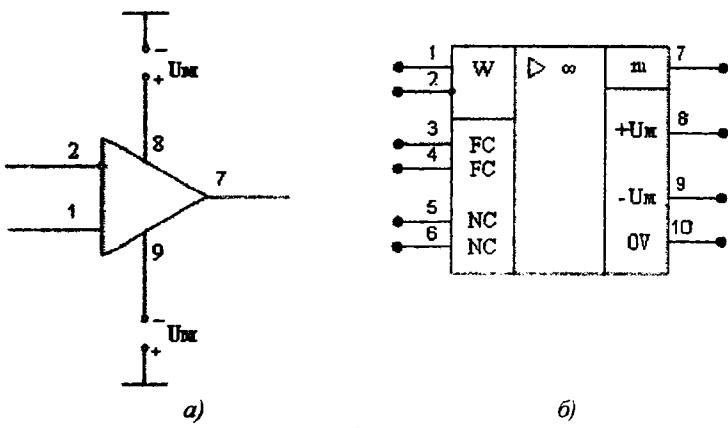8.7. Операцион қучайтиргичлар

Умумий маълумотлар. Операцион қучайтиргич (ОК) – бу кучланиш бўйича юкори қучайтириш коэффициенти ($10^4 \div 10^6$), юкори кириш ($10^4 \div 10^7$ Ом) ва кичик чиқиш (0,1÷1 кОм) қаршиликларига эга бўлган ўзгармас ток қучайтиргичи. ОК иккита кириш ва битта чиқишига эга. Чиқиш ва киришдаги сигналларнинг кутбига кўра киришларнинг бирни инверслайдиган (“-” ишораси билан белгиланади), иккинчиси – инверсламайдиган (“+” ишораси билан белгиланади) деб аталади.

ОКнинг шартли белгиси 8.10 а, б - расмда келтирилган. Манба қийматлари бир – бирiga тенг, лекин умумий шинага нисбатан ишоралари тескари бўлган иккита манбадан таъминланади. Бу билан кириш сигнални мавжуд бўлмагандан чиқища ноль потенциал таъминланади ва чиқищда ҳам мусбат, ҳам манғий сигнал олиш имконияти юзага келади. Реал ОКларда кучланиш манбай қиймати ± 3 В $\div \pm 18$ В оралиғида ётади. Сигнал умумий шинага уланган симметрик сигнал манбайдан 1 ва 2 киришларга, ёки иккита алоҳида манбалардан узатилиши мумкин. Бу киришлардан бирни инверслайдиган кириш ва умумий шинага, иккинчиси эса – инверсламайдиган кириш ва умумий шинага уланади.



8.10 – расм.

ОК доим тескари алоқа занжирлари билан қамраб олинаган бўлади. Тескари алоқа занжирни турига кўра ОК аналог сигналлар устидан турли амалларни (операцияларни) бажариши мумкин. Бундай амалларга йигинди олиш, интеграллаш, дифференциаллаш, солиштириш, логарифмлаш ва бошкагина киради. Шунинг учун бундай кучайтиргичлар – *операцион* деб аталади.

ОК идеал кучайтиргич элементи хисобланади ва бутун аналог электрониканинг асосини ташкил этади. ОК етарлича мураккаб тузилмага эга бўлиб, ягона кристалл юзасида бажарилади ва бирваракайига кўп микдорда ишлаб чиқарилади. Шунинг учун ОКни диод, транзистор ва х.з. каби электрон схемаларнинг содда элементи каби қараш мумкин. Ҳозирги кунда ОКларнинг юзлаб тури ишлаб чиқарилади, кичик ўлчамга эга ва жуда арzon хисобланади.

Катта кучайтириш олиш учун ОКлар икки ёки уч босқичли ўзгармас ток кучайтиргичлари асосида курилади.

8.11 – расмда уч босқичли ОК тузилмаси келтирилган.



8.11 – расм.

ОКларда кириш боскичи сифатида дифференциал кучайтиригич күлланилади, бу кучайтириш дрейфини максимал камайтиришга ва анча юкори кучайтириш олишга имкон яратади. У билан кучайтиргичнинг юкори кириш қаршилиги, синфаз сигналларга сезгирилик ва силжиш кучланиши аникланади. Оралик (мувофикалаштирувчи) боскичлар керакли кучайтиришни таъминлайдилар ва дифференциал кучайтиргич чиқишидаги кучланиш силжишини нольга яқин қийматтacha камайтиради. Оралик боскичларда дифференциал кучайтиргичлар каби, бир боскичли кучайтиргичлар хам күлланилади. Чиқиш боскичлари ОКнинг кичик чиқиш қаршилиги ва катта чиқиш кувватини таъминлаши керак. Чиқиш боскичлари сифатида одатда АВ режимда ишлайдиган комплементар эмиттер қайтаргич күлланилади (8.4 - расмга қаранг).

Биринчи авлод операцион кучайтиргичлари, масалан K140УД1, уч боскичли тузилмаси схема асосида $n-p-n$ транзисторларда бажарилган. Биринчи кучайтириш боскичи классик дифференциал кучайтиргичда бажарилган (ДК расмiga қаранг). Иккинчи боскич хам дифференциал кучайтиргичда бажарилган бўлиб, бу боскичда БТГ күлланилмайди. Чиқиш боскичи A режимида ишлайди, яъни эмиттер қайтаргич вазифасини бажаради. Мазкур операцион кучайтиргичларнинг камчилиги бўлиб унча катта бўлмаган кучайтириш коэффициенти ($K_{IO}=300\div4000$) ва кичик кириш қаршилиги ($R_{KI}=4$ кОм) хисобланади.


Айтиб ўтилган камчиликлар икки боскичли схемада ясалган иккинчи авлод ОКларда бартараф этилган. Характеристикаларни яхшилаш *таркибий транзисторлар*, юкори омли резисторлар кўллаш ва дифференциал боскич юклама резисторларини динамик юкламаларга алмаштириш хисобига амалга оширилган. Бир катор иккинчи авлод ОКлари майдоний транзисторларда бажарилган, бунинг натижасида кириш қаршилиги янада оширилган.

140УД7 турдаги кучайтиргич кенг тарқалган икки боскичли ОК хисобланади. Бу ОК кучайтириш коэффициенти $K_{IO}=45000$, кириш қаршилиги эса $R_{KI}=400$ кОм.

Мальумотномаларда K_{IO} , R_{KI} и R_{CIK} қийматлари МТАсиз ОК лар учун келтирилади. ОК чиқиш боскичини яна максимал чиқиш токи (тез ишлайдиган кенг полосали ОКлар учун $I_{CIK,max} \leq 20$ мА ва куввати катта ОКлар учун $I_{CIK,max} \leq 500$ мА) ва юкламанинг минимал қаршилиги ($R_{IO,min} \geq 1$ кОм) параметрлари хам келтирилади.


ОКнинг асосий характеристикалари бўлиб унинг амплитуда (узатиш) характеристикалари ҳисобланади. Улар 8.12 – расмда келтирилган. Характеристиканинг кия (чиизкли) соҳаси ишчи соҳа ҳисобланади, унинг оғиши бурчаги K_{IO} қиймати билан аникланади. $U_{CIK,max}$ – максимал чиқиш кучланиши бўлиб, манба кучланиши E қийматидан озгина кичик бўлади.

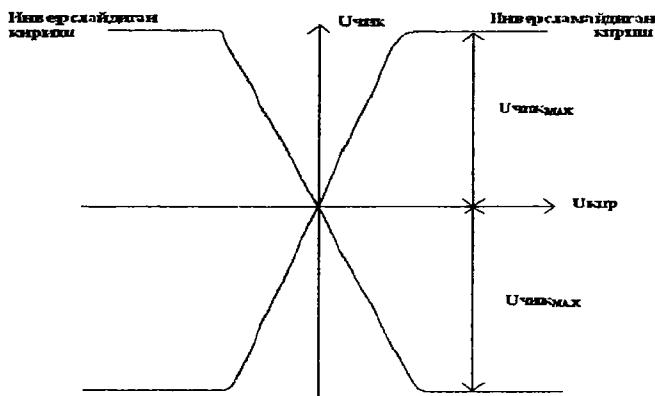ОКнинг частота хоссалари унинг АЧХсида акс эттирилади. Бу характеристикини куришда K_{IO} дбларда ифодаланади, частота эса логарифм масштабида горизонтал ўқ бўйлаб ўрнатилади.



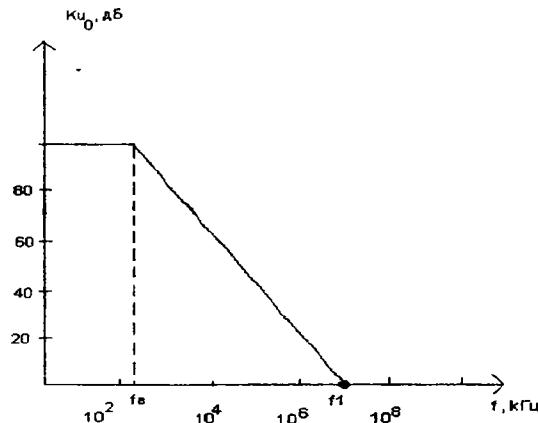8.12 – расм.

ОКнинг бундай АЧХси логарифмик амплитуда – частота характеристикиаси (ЛАЧХ) деб аталади. 8.13 – расмда тез ишлайдиган K140УД10 турдаги ОКнинг ЛАЧХси көлтирилгән. f_0 – частотадан кичик кийматларда кучайтириш коэффициенти $20 \lg K_{U0}$ га teng бўлади, яъни ЛАЧХ частота ўқига паралель тўғри чизикни беради. Кириш сигналининг ортиши билан K_{U0} камая бошлайди ва f_1 частотада кучайтириш коэффициенти бирга teng бўлади.



8.13 – расм.

ОК асосий уланиш схемалари. ОКларда доим чизиқли ёки нөчизиқли занжир күрниншидаги чуқур манфий тескари алоқа бажарылган бўлади. МТА хоссалари ОК асосида турли аналог ва импульс электрон қуурилмалар яратиш имконини беради.

Бундай схемаларни ишлаш принципини тушуниш ва уларни таҳминий таҳлил килиш учун *ideal* операцион кучайтиргич тушунчаси киритилади. Идеал операцион кучайтиргич куйидаги хоссаларга эга бўлади:

а) кучланиш бўйича чексиз катта дифференциал кучайтириш коэффициенти K_{U_0} ;

б) ноль силжиш кучланишининг нольга тенглиги $U_{СИЛ}$, яъни кириш сигналлари бир – бирига тенг бўлганда, чиқиш кучланиши нольга тенг бўлади; демак, ОК кириш потенциаллари доим бир – бирига тенг;

в) кириш токлари нольга тенг;

г) чиқиш каршилиги нольга тенг;


д) синфаз сигналларни кучайтириш коэффициенти нольга тенг.

ОКнинг дифференциал уланиши. 8.14–расмда ОКнинг дифференциал уланиш схемаси келтирилган. Кирхгоф қонунига биноан $I_1 + I_2 - I_{КИР} = 0$.

Бундан в) хосса $I_{КИР} = 0$ бўлса, у холда $I_1 + I_2 = 0$.

$$I_1 = \frac{U_1 - U'}{R} ; \quad I_2 = \frac{U_{ЧИК} - U''}{\kappa R} ;$$
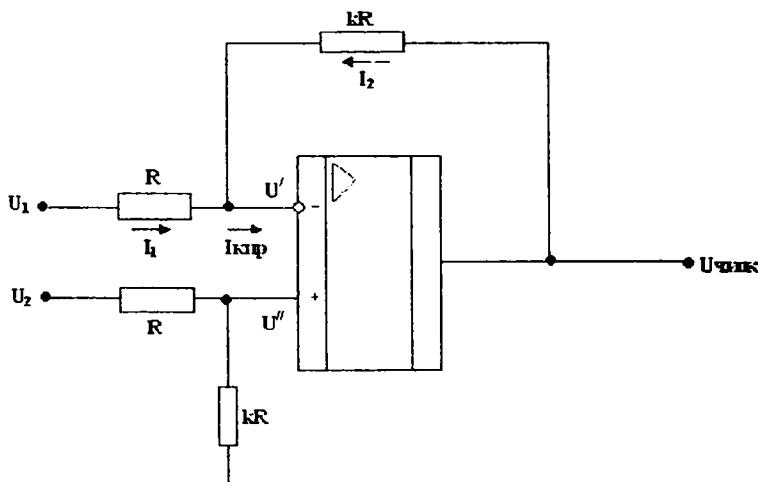
$$\frac{U_1 - U'}{R} = \frac{U_{ЧИК} - U''}{\kappa R} ; \quad \kappa U_1 - U'' (\kappa + 1) = -U_{ЧИК}$$



8.14 – расм.

$$б) хоссага кўра U' = U'' = U_2 \frac{\kappa}{\kappa + 1}. Бу ердан U_{ЧИК} = \kappa(U_2 - U_1).$$

Шундай қилиб, ОКнинг дифференциал уланиши натижасида юзага келган курилма *айирувчи – кучайтиргич* ҳисобланади.


ОКнинг инверс уланиши. Инверс уланишда ОКнинг инверсламайдиган кириши умумий шина билан уланади (8.15 - расм). в) хосса натижасида $I_1 + I_2 = 0$. Кириш потенциаллари нольга тенг, демак

$$I_1 = \frac{U_{кир}}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_{ЧИК}}{R_2};$$

$$\kappa = \frac{U_{ЧИК}}{U_{кир}} = -\frac{R_2}{R_1}$$


Реал ОК учун бу формуланинг қўлланилиши кучайтириш коэффициентини ҳисоблашда ҳатоликларга олиб келади. ОКнинг K_{U0} ва $R_{кир}$ қанча катта бўлса, бу формуладан фойдаланиш шунча кичик ҳатолик беради. Шундай қилиб, $K_{U0}=10^3$, $R_1=1$ кОм, $R_2=100$ кОм ва $R_{кир}=10$ кОм бўлса, кучайтириш коэффициентини аниқлашдаги ҳатолик 9 % ни ташкил этади, $K_{U0}=10^5$ (колган катталиклар ўзгаришсиз) бўлганда - 0,1 % дан кичик.

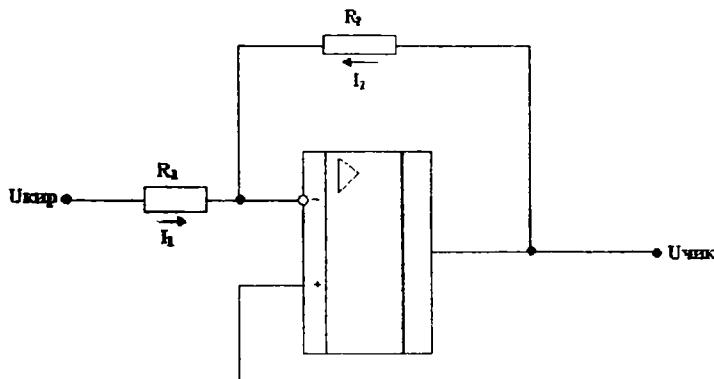Кучайтиргичнинг чиқиш кучланишлари киришга нисбатан тескари фазада бўлади. Бу схеманинг кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти резистор қаршиликларининг нисбатларига боғлиқ равиша бирдан катта ҳам, кичик ҳам бўлиши мумкин ва деярли баркарор бўлади.



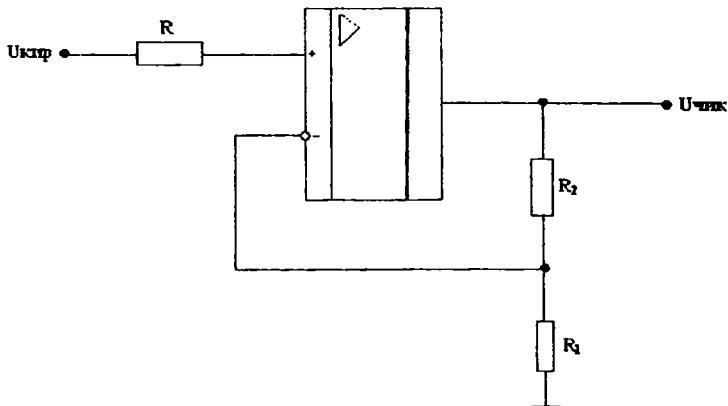8.15 – расм.

ОКнинг инверсламайдиган уланиши. Инверслайдиган уланишда кириш сигнали ОКнинг инверсламайдиган киришига узатилади, инверслайдиган киришга эса R_1 ва R_2 бўлувчи резисторлар орқали кучайтиргич чиқишидан тескари алоқа сигнали узатилади (8.16 - расм).



8.16 – расм.

$$\frac{U_{кир} - U'}{R} = 0, \quad U' = U'' = U_{чиk} \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

$$\text{Бүрдан } U_{чиk} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{кир}, \quad \text{яйни } \kappa = \frac{U_{чиk}}{U_{кир}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

Күрениб турибдики, бу ерда чиқиши сигналы кириш сигналын синфаз.

Агар ОК инверс кириш билан киска туташган бўлса, бу коэффициент берга тенг бўлади. Бундай схемалар инверсламайдиган кайтаргичлар деб аталади ва ягона қобиқда бажарилган бир неча кучайтиргич кўринишидаги алоҳида интеграл микросхемалар кўринишида бир варакайига ишлаб чиқарилади.

Кайтаргичда қўлланилаган ОК тури учун максимал кириш қаршилиги ва минимал чиқиши қаршилиги амалга оширилади. ОК асосидаги кайтаргич, ихтиёрий бирор кайтаргич каби (эмиттер ёки исток), мувофиқлаштирувчи боскич сифатида ишлатилиади.

Назорат саволлари

1. Содда ва комплементар эмиттер қайтаргичларда бажарилган чиқиши боскичлари нимаси билан фарқланадилар?
2. Ўзгармас ток кучайтиргичи, кенг полосали ва танлов кучайтиргичи таърифларини келтиринг.
3. Кучайтиргичларнинг частота хоссаслари жандай параметрлар билан баҳоланади?
4. Кучайтиргич дрейфи нима ва у нима ҳисобига юзага келади?
5. Кучайтиргич боскичларида кучланиши сатҳини силжитиш қурилмалари нимага учун ҳизмат қиласди?

6. Дифференциал күчайтиргич нима ?
7. Нима учун дифференциал күчайтиргич схемасыга барқарор ток генератори киришиләди ?
8. Қандай күчланишлар синфаз дейиләди ?
9. ДКнинг қәйси киришига "инверсламайдиган" ва "инверслайдиган" кириши номлари берилгандай ?
10. Нима сабабли ДКда иккى құтбы манба қўлланылади ?
11. ОК деб нимага айттылади ?
12. ОК асосий функционал қисмлари қандай ?
13. Идеал ОКга таъриф берилгэ.
14. ОКнинг уч хил уланиш схемасини көлтириңс.

ІХ БОБ. ЯРИМ ЎТКАЗГИЧЛИ РАҚАМЛЫ ИНТЕГРАЛ МИКРОСХЕМАЛАР СХЕМОТЕХНИКАСИ

9.1. Ракамли техника асослари

Замонавий хисоблаш техникасида ахборотни ракамли қайта ишлаш усули мухим роль ўйнайди. Ракамли ярим ўтказгичли ИМСлар хисоблаш техникаси қурилмалари ва тизимининг негиз элементи хисобланади. Ҳисоблаш машиналари томонидай қайта ишланадиган берилганлар, натижка ва бошқа ахборотлар факат икки киймат оладиган (иккилик санок тизими) электр сигналлари кўриннишида ифодаланади.

Аналог ахборотни ракамли кўриннишга айлантириш учун уни **квантлайдилар**, яъни вакт бўйича узлуксиз сигнал унинг маълум нукталардаги дискрет қийматлари билан алмаштирилади. Сўнгра берилган сигнал охирги дискрет қийматига мос равишда ракам берилади. Сигнал дискрет даражаларини ракамлар кетма – кетлиги билан алмаштириш жараёни **кодлаш** деб аталади. Олинган ракамлар кетма – кетлиги **сигнал коди** деб аталади.

Иккилик санок тизимида бирор сон икки ракам: 0 ва 1 орқали ифодаланади. Ракамларни ифодалаш учун ракамли тизимларда ток ёки кучланиш каби электр катталикни икки ҳолатдаги сигналини қабул қилишга мослашган электрон схема бўлиши талаб қилинади. Катталикнинг бири – 0 га, иккинчиси – 1 га мос келиши керак. Икки электр ҳолатга эга бўлган электр схемаларни яратишнинг нисбатан соддалиги шунга олиб келдики, хозирги замонавий ракамли техника мана шу иккилик ифодаланиш тизимга асосланган.

Ракамли қурилмалар ишлаш алгоритмини ифодалаш учун буль алгебраси ёки мантиқ алгебраси кўлланилади. Мантиқ алгебраси доирасида ракамли схема кириш, чиқиш ва ички кисмларига мос равишда буль ўзгарувчилари ўрнатилади ва улар факат икки киймат қабул қилиши мумкин:

$$X=0 \text{ agar } X \neq 1; \quad X=1 \text{ agar } X \neq 0.$$

Буль алгебраси асосий амаллари бўлиб мантикий қўшув, кўпайтирув ва инкор амаллари хисобланади.

Мантикий қўшув. Бу амал ЁКИ амали ёки дизъюнкция деб аталади. Икки ўзгарувчини мантикий қўшиш постулатлари 9.1 – жадвалда келтирилган.

Бундай жадваллар ҳақиқиитлик жадваллари деб аталади. Шуны таъкидлаш керакки, бу амал ихтиёрий ўзгарувчилар сонига мұлжалланған. Амал бажарилаётган ўзгарувчилар сони, унинг белгисидан олдин турған рақам билан күрсатилиади. Демек, 9.1 – жадвалда 2ЕКИ амали бажарилған. Мантикий құшув ЕКИ амалини бажарувчи элемент (электрон схема) шартли белгиси 9.1 a – расмда көлтирилған.

9.1 - жадвал

X1	X2	$Y=X_1+X_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Мантикий қўпайтирув. Бу амал ҲАМ амали ёки конъюнкция деб аталади. Мантикий қўпайтирув постулатлари 9.2 – жадвалда көлтирилған. Мантикий ҲАМ амалини бажарувчи элемент шартли белгиси 9.1 b – расмда ифодаланған.


9.2 - жадвал

X1	X2	$Y=X_1 \cdot X_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Мантикий инкор. Инкор амали инверсия ёки тўлдириш деб аталади. Инкор постулатлари 9.3 – жадвалда көлтирилған. Инверсия амалини бажарувчи мантикий элемент шартли белгиси 9.1 c – расмда көлтирилған.

9.3 -- жадвал

X	Y
0	1
1	0

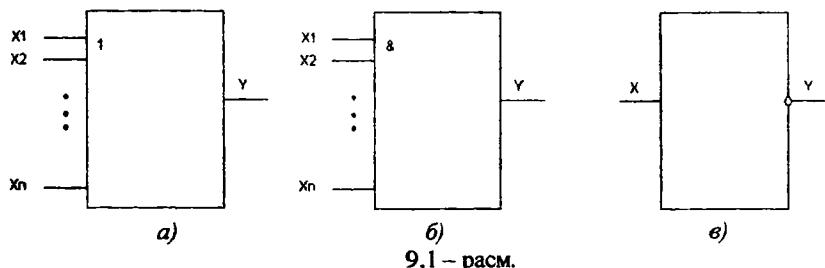

Элементар мантикий ҲАМ, ЁКИ, ЭМАС амалларини бажарадиган мантикий элементлардан фойдаланиб анча мураккаб амалларни бажарадиган элементлар ва уларга мос көлувчи электрон схемалар яратиш мумкин.

Турли амалларни бажарадиган элементтлар ИМСлар күренишида кўплаб ишлаб чиқарилади. Мантикий ИМСлар серияларга бирлашадилар. Ҳар бир серия асосида маълум бир мантикий амални бажарувчи электр схемадан ташкил топган негиз элемент ётади, масалан ҲАМ-ЭМАС мантикий амали (Шеффер элементи) ёки ЁКИ-ЭМАС мантикий амали (Пирс элементи). Раками интеграл микросхемалар яратишида турли мураккаб мантикий амалларни бажарадиган схемаларни ясаашда фақат биттга ҲАМ-ЭМАС, ёки ЁКИ-ЭМАС мантикий элементидан фойдаланиш талаб килиниши билан хам ажратиб туради.

9.2. Мантикий ИМС параметрлари

Ахборотни кодлаш усулига кўра мантикий элементлар *потенциал ва импульс* усусларига бўлинадилар.

Мантикий элементларнинг кўпчилиги потенциал ҳисобланади, яъни уларда иккилик ахборот иккита электр потенциал даражага кўриннишида ифодаланади: мантикий 0 – паст потенциал U^0 , мантикий 1 – юкори потенциал U^1 . Импульс мантикий элементларда мантикий бирга - импульснинг мавжудлиги, мантикий нольга – унинг мавжуд эмаслиги мос келади.

ИМС потенциал мантикий элементлари қўйидаги параметрлар билан характерланади:

- мантикий «0» ва «1» кучланишлари - U^0 ва U^1 ;
- микросхема холати тескари холатга ўзгарадиган киришдаги маълум кучланиш – бўсағавий кучланиш $U_{БУС}$;
- кириш бўйича бирлашиш коэффициенти m (киришлар сони);
- чикиш бўйича тармоқланиш коэффициенти n (юклама кобилияти ёки мазкур ИМС чикишига улаш мумкин бўлган худди шундай микросхемалар сони);
- $U_{кир}=U^0$ ва $U_{кир}=U^1$ ларга мос келувчи кириш токлари $I^0_{кир}$ ва $I^1_{кир}$;
- халақитларга бардошлиги – юкори $U^1_{хал}$ ва паст $U^0_{хал}$ кириш кучланиш даражаси бўйича мумкин бўлган максимал халақит кучланиш киймати;
- манбадан истеъмол қилинаётган кувват P ;
- E_M кучланиш ва I_M тоқ манбалари;
- «0» ҳолатдан «1» ҳолатга, ёки аксинча ўтишдаги қайта уланиш кечикиш вақти;
- қайта уланишларнинг (тезкорлик) ўргача кечикиш вақти - $0,5 (I_K + I_{K'})$.

Замонавий статик тизимларнинг асосий негиз элементи бўлиб Шоттки диодлари кўлланилган ТТМ, И²М, ЭБМ, МДЯ – транзисторларда (ёки p – каналли МДЯ, ёки n – каналли МДЯ) ясалган мантиқ, комплементар МДЯ – транзисторларда (КМДЯ) ясалган мантиқ элементлари хисобланади.

Рақамли интеграл микросхема негиз элементларига кўйиладиган асосий талаб – уларнинг тезкорлиги, кичик сочилиш куввати, катта жойлаштириш зичлиги (ягона кристалл сиртида жойлашган элементлар сони) ва тайёрланиши технологикиклиги хисобланади.

Юқорида санаб ўтилган негиз элементлар, у ёки бу, ёки бир неча параметрларига кўра бир – биридан устун турса, бошка параметрларига кўра ёмонроқ хисобланади.

ИМС негиз мантикий элементи асоси бўлиб, кайта улагичлар сифатида кўлланиладиган бирор электрон калит хизмат килиши мумкин. Кайта улагичлар сифатида кўлланиладиган ярим ўтказгичли асборларга кўйидаги умумий талаблар кўйилади: бирдан катта бўлган кучайтириш коэффициенти; ахборот узатиш тизимининг бир томонламалиги; кириш ва чиқиш бўйича катта тармоқланиш коэффициентлари; кайта уланишларнинг катта тезлиги; кичик истеъмол куввати. Электрон калитлар сифатида кремнийли биполяр ва майдоний транзисторлар кўлланилади. Майдоний транзисторларда бажарилган калитлар кичик сочилиш кувватига эга бўлсалар, бир вактнинг ўзида биполяр транзисторларда бажарилган электрон калитларнинг кўлланилиши уларнинг тезкорлигини оширишга имкон яратади.

9.3. Биполяр транзисторларда ясалган калит схемалар

БТ да ясалган содда калит схемаси 9.2 – расмда келтирилган. Юклама қаршилиги R_K эмиттери умумий шинага уланган транзисторнинг коллектор занжирига уланган. Калит иккита турғун холатга эга бўлиши керак: очик ва берк.

Очик калит ҳолатига транзисторнинг тўйиниш ёки актив иш режими, берк ҳолатига эса - беркилиш режими мос келади.

Агар транзистор базасига манғий кучланиш берилса ($U_{KIP} < 0V$), у холда эмиттер ва коллектор ўтишлар тескари йўналишда уланган бўлади, яъни берк ҳолатда бўлади. Бу вактда транзистор коллектор токининг беркилиш режимида ишлайди ва калит узилган ҳолатда бўлади. Беркилиш режимида транзистор токлари мос равишда

$$I_E \approx 0, I_K = I_{K0}, I_B = -I_{K0} \quad (9.1).$$


Натижада транзистор коллекторидаги кучланиш

$$U_K = U_{CK} = E_M - I_{K0} \cdot R_K \approx E_M, \text{ (мантикий бир } U') \quad (9.2),$$

бўлиб, юкламанинг манбадан узилган ҳолатига мос келади (калит узилган).

База занжирида R_B резистор мавжуд бўлганда транзистор база кучланиши
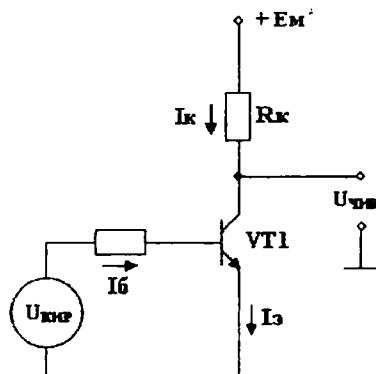
$$U_B = U_{B3} = -U_{KIP} + I_{K0} \cdot R_B \quad (9.3)$$



9.2 – расм.

Юкори температурадарда калит I_{K0} киймати кескин ортади ва натижада эмиттер ўтишдаги кучланиш ҳам ортади. Шу сабабли беркилиш режимида транзистор нормал ишлаши учун куйидаги шарт бажарилиши керак

$$-U_{KIP} + I_{K0} \cdot R_B \leq U_{B3} \quad (9.4) ,$$

бу ерда U_{B3} – эмиттер ўтишдаги мусбат кучланиш U_{B3} бўлиб, ушбу киймат ортса транзистор берк режимдан актив режимга ўтади, яъни очилади.

Интеграл технологияда бажарилган кремнийли транзисторлар учун $U_{B3}=0,5\div0,6$ В.

Агар $U_{KIP}=0$, у ҳолда (9.4) шарт куйидагича қайта ёзилади.

$$I_{K0} \cdot R_B \leq U_{B3} \quad (9.5) .$$

$U_{B3}=0,6$ В ва $I_{K0}=1\text{мкA}$ деб фараз қилсак, у ҳолда $R_{B,max}=0,6$ МОм га тенг бўлади.

Киришга $U_{KIP}\geq0,7$ В (мантикий бир U^l) кучланиш берилса транзистор актив ёки тўйинниш режимида ишлади (калит уланган).

Калит режимда транзисторнинг актив иш режими маъқулланмайди, чунки юкламадаги ток факат юклама R_L ва манба кучланиши E_M катталиги билан эмас, балки транзистордаги кучланиш пасайиши U_{K3} билан ҳам аникланади,

$$I_{IO} = I_K = \frac{E_M - U_{K3}}{R_K} \quad (9.6) ,$$

яньни транзистор хоссаларига (параметрларнинг ўзгариши ва уларнинг температурага боғлиқлиги) ҳам боғлиқ бўлади. Бундан ташқари, актив режимда транзисторда қўшимча қувват $P_K = I_K \cdot U_{K3}$ сочилади, схеманинг ФИК камаяди.

Интеграл технологияда бажарилган кремнийли транзисторлар учун тўйиниш режимида $U_{CICK}=U_{K3} \approx 0,25$ В (мантикий ноль U^0). Аналог схемаларда алоҳида калитлар кўлланилади. Ракамли схемаларда эса *калитли занжирлар* кўлланилади. Бундай занжирларда ҳар бир калитни ўзидан олдинги калит бошқаради ва ўз навбатида бу калитнинг ўзи кейинги калит учун бошқарувчи хисобланади. Демак, агар олдинги калитда транзистор тўйиниш режими бўлса, у холда бу калит кейинги калитни қайта улаши мумкин эмас.

Шундай килиб, агар калит киришига мантикий ноль потенциали берилса, у холда унинг чикишида мантикий бирга мос потенциал ҳосил бўлади ва аксинча, яньни бундай калит инверс схема хисобланади ва *инвертор* деб аталади.

Асосий динамик параметрларидан бири бўлиб, схеманинг уланиш ва узилиш вактидаги қайта уланиш жараёнлари билан аникланадиган *тезкорлиги* хисобланади. Схема чикишидаги кучланишнинг бўсағавий қўймати, кириш сигналини U^0 дан U^I га ўзгартирганда маълум t_K^I вактига, U^I дан U^0 га ўзгартирганда t_K^0 вактига кечикади. Кечикишларга транзисторлар қайта зарядланиш сигими ва юклама сабаб бўлади. Схема тезкорлиги ўртача кечикиш вакти билан аникланади

$$t_K = 0,5 \cdot (t_K^I + t_K^0).$$


Схема истеъмол килаётган ток ортса, сифимларнинг катта қайта зарядланиш тезлигига қайта уланиш вакти ортади. Лекин бу вактда схеманинг истеъмол қуввати ортади. Шу сабабли ўртача кечикиш вакти қайта уланиш иши $A_K=P t_K$ деб аталувчи катталик билан аникланади. Замонавий ИМСлар учун $A_K=10^{12}-10^{14}$ Дж.

9.4. Майдоний транзисторларда бажарилган калит схемалар

Калит элементи сифатида одатда канали индукцияланувчи МДЯ – транзисторлар кўлланилади, чунки уларда U_{3H} нольга тенг бўлганда узилган калит ҳолати таъминланади (транзистор берк).

Майдоний транзисторлар асосида ясалған мантиқий элементлар негиздік актив элемент ва юклама МДЯ – транзисторда бажарылған калит схема ётади. Актив ва юкламадаги транзисторлар бир хил ёки ҳар хил ўтказувчаник турига зәға бўлган каналдан ташкил топган бўлиши мумкин. Актив транзистор затворига юкори потенциалга (мантиқий бир даражаси) берилса унинг стокидаги қолдик кучланиш 50-100 мВ ни (мантиқий ноль даражаси) ни ташкил этади. Бу билан инверсия амалга оширилади.

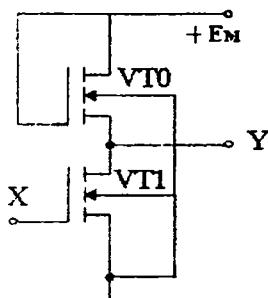Бир турдаги МДЯ – транзисторларда бажарылған калит схемалар. 9.3 – расида n – канали индукцияланувчи МДЯ – транзисторларда бажарылған калит схемаси келтирилган.



9.3 – расм.

VT0 транзистор ңочизиқи юклама вазифасини бажаради. Кетма – кет уланган транзисторлар асоси қобиқда қисқа туташув бажарылади, затвор ва юкламадаги транзистор стоки манба билан туташтирилган. $E_M = 3U_{BUC}$ – таинланади, бу ерда U_{BUC} – транзистор очиладиган кучланиш. Демак, юкоридаги транзистор доим очик ҳолатда бўлиб тўйиниш режимида бўлади ва инвертор токини чеклаш учун хизмат қиласди (динамик юклама). VT0 сток токи катталиги қўйидаги формула билан аниқланади

$$I_{C0} = \frac{1}{2} B_0 (U_{CH0} - U_{BUC0})^2 \quad (9.7)$$

Агар калит кириши X га $U_{Kir}^0 < U_{BUC}$ кучланиш берилса (мантиқий ноль), VT1 транзистор берк бўлади, калит орқали 10^{-9} - 10^{-10} А ток оқиб ётади, чиқищдаги кучланиш эса $y = \bar{x}$ бўлиб қучланиш манбаси қийматига яқин бўлади: $U_{Ch0} = E_M$ (мантиқий бир).

Агар калит кириши X га $U_{Kir}^0 \geq U_{BUC}$ кучланиш берилса, у ҳолда VT1 транзистор очилади ва тўйиниш режимига ётади, бу вактда сток токи I_{C1} (9.7) ифода орқали аниқланади, факат $U_{Ch0} = E_M$ деб олинади.

$$I_{C1} = \frac{1}{2} B_1 (E_M - U_{BUC1})^2 \quad (9.8) .$$

VT1 транзисторнинг тўйиниши режимидаги канал қаршилиги

$$R = \frac{1}{B_1 (U_{\text{ш}} - U_{BUC1})} = \frac{1}{B_1 (U_{KIP}^1 - U_{BUC1})} .$$

I_{C1} тоқни канал қаршилиги R га кўпайтириб, чиқиш кучланишини оламиз


$$U_{\text{чиқ}} = \frac{B_0 (E_M - U_{BUC0})^2}{2 B_1 (U_{KIP}^1 - U_{BUC1})} = \frac{B_0}{2 B_1} \frac{(E_M - U_{BUC0})^2}{E_M - U_{BUC1}} \quad (9.9) .$$

Амалиётда $U_{KIP}^1 \approx E_M$ (9.9) дан кўриниб турибдики, кичик чиқиш кучланиши қийматини $U_{\text{чиқ}}$ таъминлаш учун $B_0 < B_1$ нисбат бажарилиши керак. В катталиги канал кенглигини унинг узунлигига нисбати билан аникланади (Z/L).

Бу калит кичик тезкорликка эга, чунки чиқиш импульсининг фронтини транзистор параметрлари билан эмас, балки чиқиш сигими зарядини ночиликли ўқлама транзистордан чиқиши билан аникланади, бу қаршилик қиймати эса юзлаб кўмларга етади.

МДЯ – транзисторларда бажарилган калит схемалар. Бир турдаги МДЯ – транзисторларда бажарилган калит схемаларнинг камчилиги бўлиб шу хисобланадики, бошқарувчи транзисторнинг уланган ҳолатида калит орқали ток оқиб ўтади. Бу ток жуда зарур хисобланмайди, чунки майдоний транзисторнинг ўрнатилган токи амалда нольга тенг бўлади. Комплементар МДЯ (канал ўтказувчанилиги карама – карши бўлган транзисторларда) бажарилган калит схемалар бу камчиликлардан ҳоли (9.4-расм). Бу калитда иккала транзистор затворлари ўзаро боғланиб ягона кириш хосил қиладилар. Стоклар бигрлашиб ягона чиқиш хосил қиладилар, исғонлар эса асос билан: биргаликда мос равишда кучланиш манбай ва умумий шинага уланадилар.

Иккала транзистор ягона кириш сигнални билан бошқарилади. Лекин, бу транзисторларнинг бўсағавий кучланиш U_{BUC} қийматлари бир – бирига тескари ишорага эга бўлганлиги сабабли, кириш даражаларининг ихтиёрий қийматида бу транзисторлар турли ҳолатда бўладилар. Бир транзистор очик бўлганда, иккинчиси берк бўлади. Ҳакиқатдан ҳам, агар киришга $X=U_{KIP}$ сигнал берилса, VT0 затвори асосга нисбатан манфиј потенциалга эга бўлади $U_{KIP}-E_M=-E_M$.

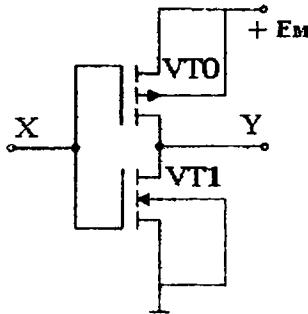

9.4 – расм.

Демак, VT0 очик ҳолатда бўлади. Бу вактнинг ўзида VT1 транзистор затворидаги потенциал асосга нисбатан бўсағавий кучланишдан кичик қийматтага эга бўлади ва бу транзистор беркилади. Агар киришга $x = U_{КИР}^t$ сигнал берилса, VT1 очилади, VT0 транзистор эса беркилади, чунки энди унинг затворидаги кучланиш асосга нисбатан кўйидагига тент бўлади

$$U_{A0} = U_3 - U_A = U_{КИР}^t - E_M \approx 0.$$

Шундай килиб, ихтиёрий стационар ҳолатда схема транзисторларидан бири берк ҳолатда бўлади, шу сабабли схема манбадан деярли қувват истеъмол килмайди. Аммо схема қайта уланиш жараённида, бирор жуда кичик вакт мобайнида иккала транзистор очик ҳолатда бўлади, чунки иккинччиси беркилиб ултурмаган бўлади. Комплементар МДЯ – транзисторларда ясалган калит схемалар бир турдаги МДЯ – транзисторларда ясалган калит схемаларга нисбатан ўн марта кам қувват истеъмол килади. Лекин, схемаларнинг тезкорлиги бир хил бўлиб калит чиқиш сигимининг қайта зарядланиш вақти билан белгиланади.

9.5. Мантикий интеграл схемалар негиз элементлари


Мантикий ИМС негиз элементлари тузилишига кўра қўйидаги гурухларга бўлинади: диоди – транзисторли мантикий элементлар (ДТМ); транзистор – транзисторли мантиқ элементлари (ГТМ); ток қайта улагичлари асосидаги эмиттерлари боғланган мантиқ элементлари (ЭБМ); МДЯ – транзисторларда ясалган элементлар; инжекцион манбали элементлар (I^2M). Электрон калит тури мантиқ тури билан аникланади.

Агар калит схемаси таркибида транзистордан ташкари бошқа электр радиоэлементлар (резистор, диод) мавжуд бўлса, бу ҳолат интеграция даражасини пасайтиради ва шу сабабли бу мантиқ тури ўрта ва катта интеграцияли ракамли интеграл микросхемалар негиз элементлари сифатида

күлланилмайды. Күйида замонавий ракамли интеграл курилмаларда күлланиладиган негиз элементлар күриб чиқылады.

Транзистор – транзисторлы мантиси элементлари (TTM). Бу мантиси турида электрон калитлар билан бошқарыладиган күп эмиттерли транзистор (КЭТ)да бажарылган инвертор күлланилади. Чиқишида оддий инвертор бўлган ТТМ схемаси 9.5 а – расмда келтирилган.

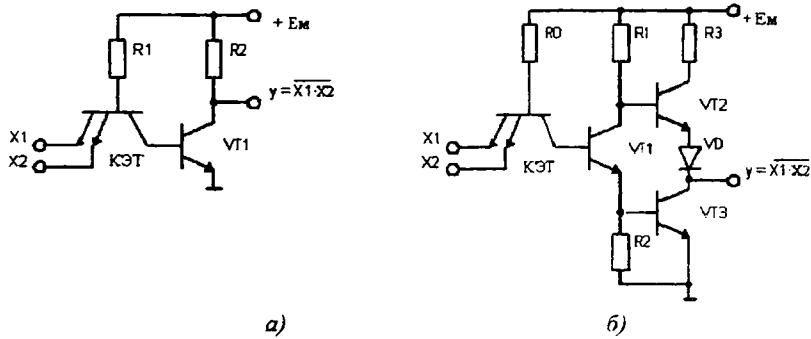X1 ва X2 киришлар мантиси бир потенциалига эга (2,4 В) деб фараз килайлик. Бунда КЭТ эмиттер ўтишлари берк бўлади ва ток куйидаги занжир орқали оқиб ўтади: кучланиш манбаи E_M – резистор $R1$ – КЭТнинг очик бўлган коллектор ўтиши VT1 транзистор базасига йўналган бўлади, шу сабабли VT1 тўйиниш режимига ўтади ва унинг коллекторида мантиси ноль паст потенциали ўрнатилади (0,4 В).



9.5 – расм.

Энди эса, иккала киришга кичик кучланиш потенциали (мантиси ноль потенциали) берилган деб фараз килайлик. Бу холатда КЭТ эмиттер ўтишлари коллектор ўтиш каби тўғри йўналишда силжиган бўлади. КЭТ база тоқи ортади, шу транзистор коллектор тоқи, демак, VT1 база тоқи эса сезиларли камаяди. КЭТ ток асосан куйидаги йўналишда оқиб ўтади: кучланиш манбаи E_M – резистор $R1$ – КЭТ база эмиттери – киришдаги сигнал манбаи – умумий шина. VT1 транзистор база тоқи деярли нольга тенг бўлганлиги сабабли, бу транзистор берилади ва схеманинг чиқишида юқори кучланиш даражаси (2,4 В – мантиси бир) юзага келади.

Кўриниб туриблики, факат битта киришга мантиси 0 берилса холат ўзгармайди. Демак, бирор киришда мантиси 0 мавжуд бўлса чиқишида мантиси 1 хосил бўлади. Қачонки барча киришларга мантиси 1 берилсагина чиқишида мантиси 0 хосил бўлади. Ҳакикийлик жадвалини тузиб бу элемент 2ҲАМ-ЭМАС амалини бажаришини кўрамиз. Кўриб ўтилган бу элемент кичик халакитларга бардошлиги, кичик юклама кобилияти ва юклама сифими C_O (кatta $R2$ қаршилик орқали)га ишлаганда, кичик тезкорликка эга эканлиги сабабли кенг кўлланилмайди.

Мураккаб инверторли ТТМ схемаси кўриб ўтилган схемага нисбатан яхшиланган параметрларга эга (9.5 брасм). Бу элемент учbosқичдан ташкил топган:

- киришда $R0$ резисторли кўп эмиттерли транзистор (ХАМ мантикий амалини бажаради);
- $R1$ ва $R2$ резисторли VT1 транзисторда бажарилган фаза кенгайтиргич;
- VT2 ва VT3 транзисторлар, $R3$ резистор ва VD диодда бажарилган икки тактли чикиш қучайтиргичи.


Бу схема нисбатан кичик чикиш каршиликка эга бўлиб, юклама сигимидаги кайта зарядланиши тезлаштиради.

Содда схемадаги каби, бу схемада ҳам чикишда U' даража олиш учун, КЭТ бирор киришига мантикий ноль даража берилдиши керак. Бу вақтда VT1 ва VT3 транзисторлар беркилади, VT1 коллекторидаги кучланиши катта бўлганлиги сабабли VT2 очилади. Сю юклама сигими VT2 ва диод VD орқали зарядланади. $R3$ резистор катта юкланишдан саклаган холда VT2 транзистор орқали токни чеклавиди

КЭТ барча эмиттерларига U' даража берилса VT1 ва VT3 транзисторлар тўйинади, VT2 транзистор эса деярли беркилади. C_L юклама сигими тўйинган VT3 транзистор орқали тез зарядланади. ТТМ схемаларни тезкорлигини янада ошириш максадида уларде диод ва Шоттки транзисторлари кўлланилади. Бу модификация ТТМШ деб белгиланади.


Эмиттерлари боғланган мантиқ элементи (ЭБМ). ЭБМ элементи (9.6 - расм) ДК каби ток кайта улагичи асосида бажарилади. Икки мантикий киришга эга бўлган бир елка икки транзистордан иборат бўлади (VT1 ва VT2), кейнинг елка эса - VT3 дан ташкил топади.

Юклама кобилижтини ошириш ва сигнал тарқалиши кечикишини камайтириш максадида кайта улагич VT4 транзисторда бажарилган эмиттер кайтаргич билан тўлдирилган. VT3 базасига E_0 – таянч кучланиши берилади ва бу билан унинг очик холати тъминланади. Ихтиёрий бирор киришга (ёки иккала киришга) мантикий бирга мос келувчи сигнал берилса унга мос келувчи транзистор очилади, натижада I_0 ток схеманинг ўнг елкасидан чап елкасига ўтади. VT4 транзистор база токи камаяди ва у беркилади ва чикишда мантикий нольга мос потенциал ўрнатилиади. Агар иккала киришга мантикий нольга мос сигнал берилса, у холда VT1 ва VT2 транзисторлар беркилади, VT3 эса очилади. $R1$ орқали оқиб ўтайдиган ток VT4 транзисторни очади ва схеманинг чикишида мантикий бирга мос кучланиш хосил бўлади. Бу схема 2ЁКИ-ЭМАС амалини бажаради. Истеъмол куввати $20\div50$ мВт, тезкорлиги эса $0,7\div3$ нс ни ташкил этади.

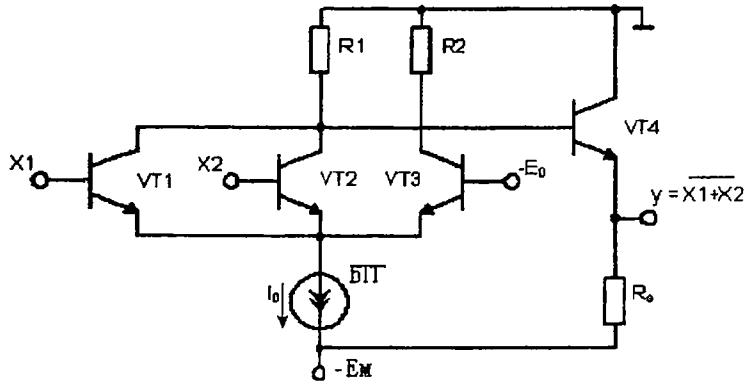

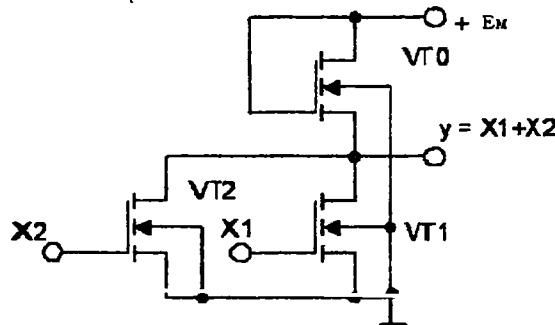9.6 – расм.

Бир түрдаги МДЯ – транзисторларда ясалған элементтер (n – МДЯ). 9.7 – расмда n – каналы индукциялануучи МДЯ – транзисторларда бажарылған схема көлтирилған.



9.7 – расм.


Юқшама транзистори VT0 доим очик. Чиқишида жуда кичик күчләниш даражасы $U_{\text{чи}}^0$ ни таъминлаш максадида очик VT1 ва VT2 транзисторларнинг канал каршиликлари VT0 транзистор канал каршилигидан кичик бўлиши керак. Шу сабабли VT1 ва VT2 транзисторлар каналы қисқа ва кенг килиб, юқшамадаги транзистор каналы эса - узун ва тор килиб ясалади. Бирор киришга ёки иккала киришга мантикий бир даражасига мос келувучи мусбат потенциал берилса, ($U_{\text{кир}}^0 > U_{\text{бўс}}$), бир ёки иккала транзистор очилади ва чиқишида мантикий ноль ўрнатилади ($U_{\text{чи}}^0 < U_{\text{бўс}}$). Агар иккала киришга ҳам мантикий ноль берилса, у ҳолда VT1 ва VT2 транзисторлар беркилади. Чиқишидаги потенциал мантикий бирга мос келади.

Элемент 2ЁКИ-ЭМАС амалини бажаради. Истеъмол куввати $0,1+1,5$ мВт, тезкорлиги эса - $10\div100$ нс ни ташкил этади.

ЎҚИС ва КИСларда КМДЯ ва И²М мантикий элементлари кўлланилади. Улар таркибида резисторлар бўлмайди ва микротоклар режимида ишлайдилар. Шу сабабли кристаллда кичик юзани эгаллайдилар ва кам кувват истеъмол киладилар. КИСларда элементлар сони 10^5 та бўлганда бир элемент истеъмол килаётган кувват 0,025 мВт дан ошмаслиги керак.


Комплементар МДЯ – транзисторларда ясалган мантикий элементлар (КМДЯМ). Икки киришли элемент схемаси 9.8 – расмда келтирилган. Иккаола киришга мантикий нольга мос сигнал берилса n – каналли VT1 ва VT2 транзисторлар беркилади, p – каналли VT3 ва VT4 транзисторлар очилади.

Берк транзисторларнинг каналидаги ток жуда кичик ($<10^{-10}$ А). Демак, манбадан ток деярли истеъмол килинмайди ва схеманинг чиқишида Ем га якин потенциал ўрнатилади (мантикий бир даражаси). Агар бирор кириш ёки иккала киришга мантикий бир даражаси берилса, VT1 ва VT2 транзисторлар очилади ва элемент чиқишида потенциал нольга якин бўлади. Элемент 2ЁКИ-ЭМАС амалини бажаради. Истеъмол куввати $0,01+0,05$ мВтни, тезкорлиги эса $10\div20$ нс ни ташкил этади.

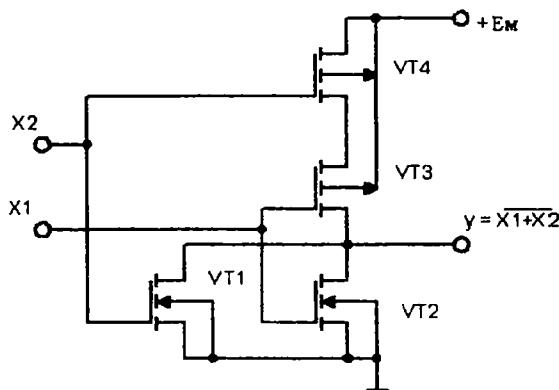

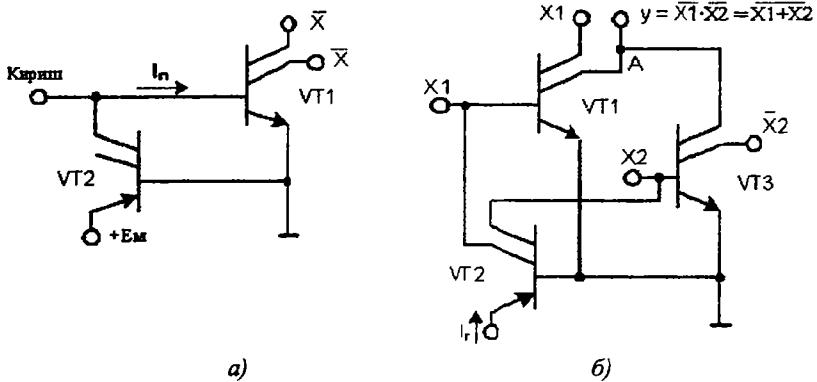9.8 – расм.

Интеграл – инжекцион мантиқ элементи (И²М). Калит комплементар биполяр транзисторлар жуфтлигидан ташкил топган бўлиб, п-р-п турли VT1 транзистор кўпколлекторли бўлиб, унинг база занжирига р-п-р турли VT2 кўпколлекторли транзистор уланган. Бу транзистор инжектор номини олган бўлиб, баркарор ток генератори вазифасини бажаради (9.10 а – расм.)



9.10 – расм.

VT1 транзистор эмиттер – коллектор оралиги калит вазифасини бажаради. Сигнал манбан ва юклама сифатыда худи шундай схемалар ишлатилади. Агар киришга мантикий бирга мос келувчи юкори потенциал берилса, VT1 транзистор очилади ва түйиниш режимида бўлади. Унинг чишидиаги глотенциал ноль потенциалига мос келади. Киришга мантикий нольга мое келувчи потенциал берилса, VT1 транзисторнинг эмиттер ўтиши беркилади. Коваклар токи I_K (кайта уланиш токи) VT1 транзисторнинг коллектор ўтишини тескари йўналишда улади. Бунинг натижасида VT1 чишиш каршилиги кескин ортади ва унинг чишишида мантикий бир потенциали ҳосил бўлади. Яъни мазкур схема юкорида кўрилган схемалар каби инвертор вазифасини бажаради. Мантикий амалларни бажариш инвертор чишиларини металл симлар билан бирлаштириш натижасида амалга оширилади. 9.10 б – расмда XAM амалини бажариш усули курсатилиган. Ҳакикаидан ҳам, агар \bar{X}_1 ёки \bar{X}_2 киришшардагъ бўрға юбори потенциал берилса U_{KIR} , натижада бирлашган чишиларда (А нукта) паст потенциал ҳосил бўлади U^0 . Натижада \bar{X}_1 ва \bar{X}_2 инверс ўзгарувчиларнинг конъюкцияси бажарилади. Улар VT1 ва VT3 инвертор чишиларида ҳосил бўлади: $y = \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_2$. И²М элементининг тезкорлиги 10÷100 нс ва истеъмол куввати 0,01÷0,1 мВт. Кристалда битта И²М элементи КМДЯ –элементга нисбатан 3÷4 марта кичик, ТТМ – элементига нисбатан эса 5÷10 марта кичик юзани эгаллайди.

**Күриб ўтилган мантикий ИМС негиз элементларининг
асосий параметрлари жадвали**

Параметр	Негиз элемент тури		
	ТТМ	ТТМШ	<i>n</i> - МДЯ
Кучланиш манбаи, В	5	5	5
Сигнал мантикий ўтиши ($U_{\text{чиж}}^1 - U_{\text{чиж}}^0$), В	4,5-0,4	4,5-0,4	ТТМ билан мос келади
Рухсат этилган шовкинлар дарражаси, В	0,8	0,5	0,5
Тезкорлиги, t_K ўрт, нс	5-20	2-10	10-100
Истеммол куввати, мВт	2,5-3,5	2,5-3,5	0,1-1,5
Юклама кобилияти	10	10	20

Параметр	Негиз элемент тури		
	КМДЯ	ЭБМ	И ² М
Кучланиш манбаи, В	3-15	-5,2	1
Сигнал мантикий ўтиши ($U_{\text{чиж}}^1 - U_{\text{чиж}}^0$), В	Еп-0	(-1,6)-(-0,7)	0,5
Рухсат этилган шовкинлар дарражаси, В	0,4Еп	0,15	0,1
Тезкорлиги, t_K ўрт, нс	1-100	0,7-3	10-20
Истеммол куввати, мВт	0,01-0,1	20-50	0,05
Юклама кобилияти	50	20	5-10

Асосий ракамли ИМС серияларининг мантиқ турлари

Мантиқ тури	Ракамли ИМС серия раками
ТТМ	155, 133, 134, 158
ТТМШ	130, 131, 389, 599, 533, 555, 734, K530, 531, 1531, 1533, KP1802, KP1804
ЭБМ	100, K500, 700, 1500, K1800, K1520
И ² М	KP582, 583, 584
p - МДЯТМ	K536, K1814
n - МДЯТМ	K580, 581, 586, 1801, 587, 588, 1820, 1813
КМЯТМ	164, 764, 564, 765, 176, 561

Назорат саволлари

1. Буль алгебраси амалларини сабаб беринг. Улар ҳақиқийлик жадвали орқали қандай ифодаланадилар?
2. ҲАМ, ЁКИ, ЭМАС мантиқий элементлари (МЭ) шартни белгисини келтириңг.
3. Функционал түлкү тизим нима?
4. Ўзгарувчиларни кириши-чиқиши турига кўра мантиқий қурилмаларнинг синфланишини келтириңг.
5. Негиз мантиқий элементлар қандай параметрлар билан ифодаланади?
6. Кирши бўйича бирлаштириш коэффициенти ва чиқши бўйича тармоқтаниш коэффициентлари нимани ифодалайди ва уларнинг қўйимлари нимага тенг?
7. МЭ ҳалақитларга бардошлик соҳалари нима билан аниqlанади?
8. ТТМда бажарилган 3ҲАМ-ЭМАС негиз элементи схемасини келтириңг ва тишиш принципини тушунтириңг.
9. Нима сабабли ТТМ схема чиқишида мурраккаб инвертор қўлланилилои?
10. ТТМШ схемаларда диодлар ва Шоттки транзисторларининг вазифаси нимада?
11. ЭБМ МЭ ишлари принципини изохлаб беринг.
12. МДЯ – транзисторларда ясасиди ясашган схемалар қандай хоссаларга эга?
13. Бир турдаги МДЯ – транзисторларда бажарилган калит схемасини келтириңг ва унинг ишлари принципини тушунтириш.
14. Бир турдаги МДЯ – транзисторларда бажарилган 3ҲАМ-ЭМАС ва 3ЁКИ-ЭМАС амалларини бажаруучи схемаларни келтириңг ва уларнинг ишлаш принципларини тушунтириңг.
15. Комплементар МДЯ – транзисторларда бажарилган калит схемасини келтириңг
16. Комплементар МДЯ – транзисторларда бажарилган 3ҲАМ-ЭМАС ва 3ЁКИ-ЭМАС амалларини бажаруучи схемаларни келтириңг.
17. И²М МЭ хоссалари нимадан иборат?
18. И²М мантиқий элементи негиз схемасини келтириңг ва унинг технологиясини тушунтириңг.

Х БОБ. ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИ


1 – лаборатория иши

Ярим ўтказгичли диод характеристикаси ва параметрларини тадқиқ этиш

Ишининг мақсади: Ярим ўтказгичли диод (ЯД) асосий характеристикалари ва параметрларини ҳамда уларга ташки мухит температурасининг таъсирини тадқиқ этиш.

1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик:

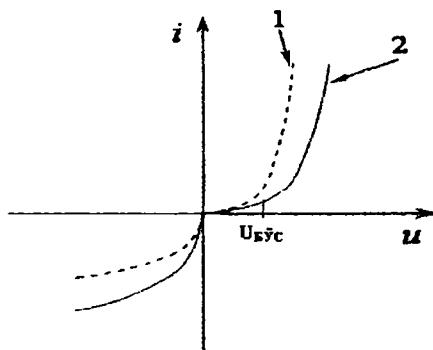1.1. ЯД – п ва р турли ўтказувчанликка эга бўлган иккита ярим ўтказгичлар kontaktидан иборат бўлган ҳамда бир томонлама ўтказувчанликка эга бўлган электрон асбоб. ЯД ВАХси 1.1-расмда келтирилган. Бу ерда 1- назарий характеристика, 2- реал асбоб характеристикаси (бу характеристика ЯДнинг ярим ўтказгич структурасидаги жамий қаршиликни ва ташки kontaktлар қаршилигини, Ядан ток оқиб ўтганда ундан ажралиб чиқаётган кўшимча иссиқликни ва х.з.ларни хисобга олади).




1.1 – расм

1.2. Реал ярим ўтказгичли диод ВАХси 1.1- расмда келтирилган. Пунктир чизик билан куйидаги тенгламага мос келувчи идеал ВАХ кўрсатилган:


$$i = I_0 \left(e^{\frac{U}{U_r}} - 1 \right) \quad (1.1)$$

T=300 Кда U_T=26 мВ.

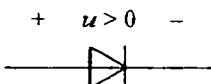Характеристикалар ярим ўтказгичли диод асосий хоссаларини намоён этади. Очиқ ҳолатда ярим ўтказгичли диоддан маълум микдорда тўғри ток ($i_{тұғри} > 0$) оқиб ўтади; бу ҳолат ярим ўтказгичли диодга тўғри кучланиш $U_{тұғри}$ беринш натижасыда таъминланади:




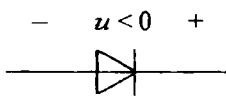Берк ҳолатда ярим ўтказгичли диоддан жуда кичик тескари ток $i_{теск}$ ($i < 0$) оқиб ўтади. Бу токнинг киймати германийли диодларда $10^{-5} - 10^{-6}$ А, кремнийли диодларда эса $10^{-9} - 10^{-12}$ А тартибга эга. Ярим ўтказгичли диоднинг берк ҳолати унга тескари кучланиш $U_{теск}$ беринш натижасыда амалга оширилади:



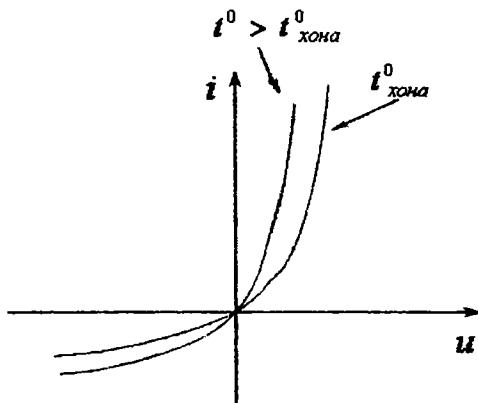1.1-расмдан кўриниб турибдики, реал ярим ўтказгичли диод ВАХсининг тўғри шохобчаси назарий характеристикага иисбатан бўсағавий кучланиш киймати билан ифодаланадиган $U_{бұс}$ сезиларли тўғри ток юзага келадиган анча юқори тўғри кучланиш соҳасига силжиган. Германийли диодларда $U_{бұс} \approx 0,25 \div 0,4$ В, кремнийли диодларда - $U_{бұс} \approx 0,68 \div 0,8$ В. $U \geq U_{бұс}$ бўлганда ВАХ тўғри шохобчасининг эгилиши диод база соҳасининг қаршилиги r' , билан аникланади.

Ярим ўтказгичли диод ВАХсига ташки мухит температурасининг таъсири 1.2-расм билан тушунтирилади. Температура орттандан тўғри ва тескари ток ортади.



1.2 - расм

Ярим ўтказгичли диодда температура таъсирини хисобга оладиган асосий параметрлар бўлиб куйидагилар хисобланади:

Кучланишнинг температуравий коэффициенти α_i

$$\alpha_i = \left. \frac{\Delta U_{\text{между}}}{\Delta t^0} \right|_{i = \text{const}} \quad (1.2)$$


ва тескари токни i мартага ўзгаришига мос келувчи температура t^* :

$$i_{\text{текущ}}(t) = i_{\text{текущ}}(t'_0) e^{\frac{t-t_0}{t^*}} \quad (1.3)$$

2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:

2.1. Лаборатория ишини бажаришдан аввал схема (1.3-расм), ўлчаш усуллари, қўлланиладиган ўлчов асблолари билан танишиб чиқиши керак

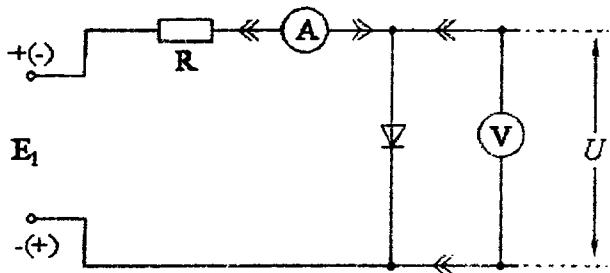2.2. Ярим ўтказгичли диод ВАХсининг тўғри шоҳобчаси $i_{\text{между}} = f(U_{\text{между}})$ ни ўлчанг (1.1-расм). Тажрибани икки турдаги - германийли ва кремнийли диодлар учун бажаринг.



1.3 – расм.

Тажриба бажариш учун тавсиялар:

Ярим ўтказгичли диод түгри токи ($i_{түгри}$) кучланишга күчли радиода боғлиқ (1.1- расм) бүткеси сабабли токни чеклаш учун $i \leq i_{күш}$ ярим ўтказгичли диодда кетма – кет чегараловчи каршилик $R=560$ Ом улаш керак (1.3- расм). Ярим ўтказгичли диод ВАХсинин амалда ўлчаш қурай, бунинг учун диоддага керакты ток кийматини $i_{түгри}$ беріб бориб, унга мос келадиган кучланиш кийматы $U_{түгри}$ ёзіб борилади.

Тажриба вактида бұсағавий кучланиш кийматы $U_{бұс}$ ни ($i = 500\text{мкA}$ бўлганда) ёзіб олиш керак.

Ўлчаш натижаларини жадвалга ёзіб олинг ва олинган $i_{түгри} = f(U_{түгри})$ боғлиқлик графигини чизинг.

2.3. Ярим ўтказгичли диод ВАХсининг тескари шоҳобчасини $i_{теск} = f(U_{теск})$ германийли диод учун ўлчанг (1.1- расм).

Тажриба бажариш учун тавсиялар:

Ярим ўтказгичли диод тескари токи ($i_{теск}$) кучланишга күчли боғлиқ бўлмайди (1.1- расм), шунинг учун ВАХнинг тескари шоҳобчасини $U_{теск}$ кучланиш киймати 0 дан $U_{куш.теск}$ кийматгача оралиқда ўлчаш максадга мувофиқ. Бу кучланиш кийматларига мос келувчи токни ўлчаш вактида, $i = 0$ дан $U_{теск} = -1$ В оралигидагина ток күчли радиода ўзгаришини инобатта олиш керак.

3. Ўлчаш натижаларини қайта ишлаш:

3.1. 2.2 – бандга мувофиқ бажарилган ўлчаш натижаларини ишлаш.

Тажрибада олинган германийли ва кремнийли ЯД ВАХларида уларга мос келувчи 1.1- ифода ёрдамида хисобланган назарий характеристикаларни куринг. $U_{m\dot{y}ru} = U_{\sigma\dot{y}c}$ ва $i_{m\dot{y}ru} = 500mA$ нукталарда 1.1- ифода ёрдамида иссиклик токи I_0 катталигини хисобланг. Назарий ва тажриба усулида олинган боғлиқликлар бу нукталарда мос тушади.

Тажрибада олинган ВАХдан германийли ва кремнийли диод учун $i_{m\dot{y}ru} = 10mA$ кийматида дифференциал каршилик $r_{di\phi} = \frac{\Delta U}{\Delta i}$ ва ўзгармас ток бўйича каршилик $r_0 = \frac{U_{m\dot{y}ru}}{i_{m\dot{y}ru}}$ ни хисобланг.

3.2. 2.3 ва 2.4 – бандларга мувофиқ бажарилган ўлчаш натижаларини ишлаш.

Германийли диод тажрибада олинган ВАХсидан фойдаланиб (2.3-банд) $U_{m\dot{y}ru} = 10V$ бўланда дифференциал каршилик $r_{di\phi} = \frac{\Delta U}{\Delta i}$ ва ўзгармас ток бўйича каршилик $r_0 = \frac{U_{meck}}{i_{meck}}$ ни хисобланг.

4. Ҳисобот мазмуни:

- 1) ўлчаш схемалари;
- 2) олинган боғлиқликлар жадваллари ва графиклари;
- 3) ўлчаш ва ҳисоб натижаларининг тахлили.

2 - лаборатория иши

Биполяр транзисторларнинг статик характеристикалари ва параметрларини тадқиқ этиш

Ишининг мақсади: Биполяр транзисторларнинг асосий статик характеристикалари ва параметрларини тадқиқ этиш, характеристикаларни ўлчаш ва тажриба натижаларини қайта ишлаш услуби билан танишиш.

1. Лаборатория ишини бажаришта тайёргарлик:

График кўринишда ифодаланган ток ва кучланиш орасидаги боғлиқлик транзистор статик характеристикалари деб аталади. Умумий эмиттер уланиш схемасида мустақил ўзгарувчилар сифатида база токи i_B ва коллектор – эмиттер кучланиши $u_{K\Theta}$ танланади, шунда:

$$\begin{cases} u_{EB} = f(i_B, u_{K\Theta}) \\ i_K = f(i_B, u_{K\Theta}) \end{cases} \quad (2.1)$$


Икки ўзгарувчили функция график кўринишда характеристикалар оиласи каби тасвирланади.

БТ кириш характеристикалари оиласи 2.1- расмда келтирилган. Характеристикаларнинг хар бирини кўйидаги боғлиқлик билан ифодаланади:

$$u_{EB} = f(i_B), \quad u_{K\Theta} = \text{const} \quad \text{бўлганда} \quad (2.2)$$

(абсцисса ўқи бўйлаб u_{EB} , ордината ўқи бўйлаб эса i_B кўйилади).

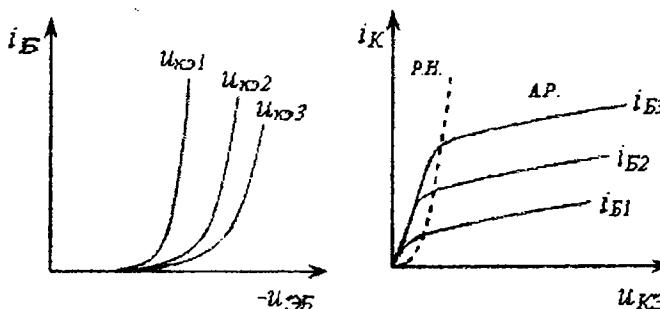Характеристикалар оиласидаги хар бир характеристика коллектор – эмиттер кучланишининг ўзгармас қийматида ўлчанади (2.1- расмда $u_{K\Theta 1} < u_{K\Theta 2} < u_{K\Theta 3}$).



2.1 – расм. 2.2 – расм.

Чи қиши характеристикалари оиласи

$$i_K = f(u_{K\Theta}), \quad i_B = \text{const} \quad \text{бўлганда} \quad (2.3)$$

2.2- расмда келтирилган ($i_{B3} > i_{B2} > i_{B1}$).

Пунктир чизигидан чапрокда жойлашганны соңа БТ түйинниш режимига, ўнгда жойлашган соңа – актив режимга мос келади.

Кичик амплитудалы сигналлар билан ишланғанда $I_{Bm}, U_{BEm}, I_{Km}, U_{KEm}$ $i_B(0)$ ва $U_{K\Theta}(0)$ кийматлар билан бериладиган ихтиёрий ишчи нұкта атрофидаги начисиқли боғлиқликтер (2.1-2.3), начисиқли тенгламалар билан алмаштирилиши мүмкін, масалан транзисторнинг h - параметрлер тизимиңдан фойдаланиб.

$$\begin{cases} U_{BEm} = h_{11}I_{Bm} + h_{12}U_{KEm} \\ I_{Km} = h_{21}I_{Bm} + h_{22}U_{KEm} \end{cases} \quad (2.4)$$

Езиш мүмкін, бу ерда $h_{11} = \frac{\Delta u_{B\Theta}}{\Delta i_B}$, $u_{K\Theta} = const$ бүлганды

$$h_{21} = \frac{\Delta i_K}{\Delta i_B}, \quad u_{K\Theta} = const \quad \text{бүлганды}$$

$$h_{12} = \frac{\Delta u_{B\Theta}}{\Delta u_{K\Theta}}, \quad i_B = const \quad \text{бүлганды} \quad (2.5)$$

$$h_{22} = \frac{\Delta i_K}{\Delta u_{K\Theta}}, \quad i_B = const \quad \text{бүлганды}$$

h - параметрлер (2.5) формулалари ёрдамыда характеристикалар оиласидан аникланиши мүмкін (h_{11} ва h_{12} – кириш характеристикалар оиласидан, h_{21} ва h_{22} – чикиш характеристикалар оиласидан).

Апроксимацияланған кириш характеристикаларды учун

$$\begin{cases} u_{B\Theta} < U_{BUC} \text{ бүлганды} - i_B = 0 \\ u_{B\Theta} > U_{BUC} \text{ бүлганды} - i_B = \frac{u_{B\Theta} - U_{BUC}}{r_{KIP}} \end{cases} \quad (2.6)$$

га әлемиз.

Чикиш характеристикаларды учун эса

$$i_K = \begin{cases} \frac{u_{K\Theta}}{r_{KIP}}, & U_{K\Theta} < U_{K,reg}, \quad (\text{түй.- режими}) \\ \beta i_B + \frac{u_{K\Theta}}{r_K}, & (\text{актив режими}) \end{cases} \quad (2.7)$$

2.6 ва 2.7 формулаларда

U_{BEC} - эмиттер ўтишдаги бўсағавий кучланиш,

r_{KIP} - транзистор кириш қаршилигининг ўрта қиймати ($r_{KIP} \approx r'_B$),

$r_{K.TYI}$ - тўйиниши режимидағи транзистор чиқиш қаршилиги (бошлангич соҳада).

$$r_{K.TYI} = \frac{\Delta u_{K3}}{\Delta i_K}, \quad i_B = \text{const} \quad \text{ва} \quad u_{K3} < U_{K3.TYI} \quad (2.8)$$

r_K^* - актив режимда чиқиш қаршилиги r_K^* нинг ўрта қиймати.

$$r_K^* = \frac{\Delta u_{K3}}{\Delta i_K} \left| \begin{array}{l} i_B = \text{const} \quad \text{ва} \quad u_{K3} > U_{K3.TYI} \\ \text{бўлганда} \end{array} \right. \quad (2.9)$$

2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:

2.1. Тажриба ўтказишга тайёргарлик кўриш:

Транзистор тузилиши ва чегаравий параметрлари билан танишиб чикинг, транзистор ҳақидаги маълумотларни ёзиб олинг, ўлчаш учун жадвал тайёрланг.

2.1 - жадвал

Кириш ва бошқариш характеристикалари

E_B	B	
u_{K3}	B	
i_B	мкА	
i_K	mA	


2.2 - жадвал

Транзистор чиқиш характеристикалари

i_B мкА		
u_{K3}	B	
i_K	mA	
u_{K3}	B	
i_K	mA	
u_{K3}	B	
i_K	mA	
ва х.з.		


2.4 – расмда келтирилган ўлчаш схемасини йигинг. Транзистор цоколининг схемаси 2.5 – расмда келтирилган. Резистор каршилиги $R_1 = (5-10) \text{к}\Omega$.

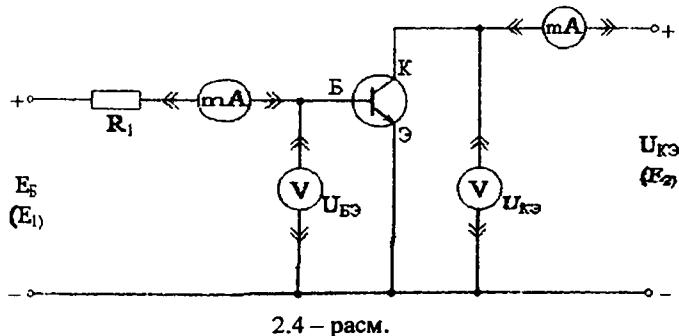2.2. $u_{k\beta} = 5V$ ўзгармас күчланиш кийматида транзисторнинг кириш ва бошқариш характеристикаларини ўлчанг. Ўлчаш натижалари ва хисобларни 2.1 - жадвалга киритинг.



2.4 – расм.

Юқоридан кўринишни

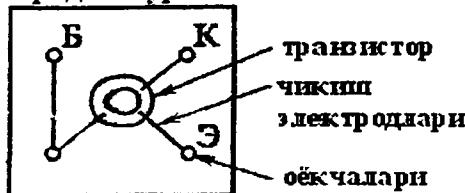

2.5 – расм.

2.3. Чикиш характеристикалар оиласини ўлчанг:

Чикиш характеристикалар оиласини база токининг $i_B = 50\text{мкA}$ кийматидан бошлаб хар 50 мкА қийматлари учун ўлчанг. Коллектор токи бу вактда кўрсагилган чегаравий кийматлардан ошмаслиги керак;

$u_{k\beta}$ күчланиш кийматининг ўзгариш оралиги шундай танланиши керакки, актив ва тўйиниш режимларида 3-5 та нукта олиш мумкин бўлсин.

3. Ўлчаш натижаларини ишлаш:

3.1. Кириш, бошқарув ва чикиш характеристикалар оиласи графигини куринг. $u_{k\beta} = 5V$, $i_B = 100\text{мкA}$ нуткада транзистор параметрларини аникланг

$$h_{113} = \frac{\Delta u_{K3}}{\Delta i_E}, \quad h_{213} = \frac{\Delta i_K}{\Delta i_E}, \quad h_{223} = \frac{\Delta i_K}{\Delta u_{K3}}$$

3.2. База токи 100 мкА бўлганда чиқиши характеристикасини куринг. Чизигули – бўлак аппроксимацияни амалга ошириб U_{K3} , I_{K3} , r_{K3} , r_K ларни хисобланг.

4. Хисобот мазмуни:

- 1) ўлчаш схемалари;
- 2) олинган боғлиқликлар жадваллари ва графилари;
- 3) ўлчаш ва хисоб итижаларининг таҳлили.


3 – лаборатория иши

Майдоний транзисторни тадқик этиш

Ишининг мақсади: Майдоний транзистор статик характеристикалари ва дифференциал параметрларини ўрганиш, транзистор ишига температуранинг таъсирини тадқик этиш.

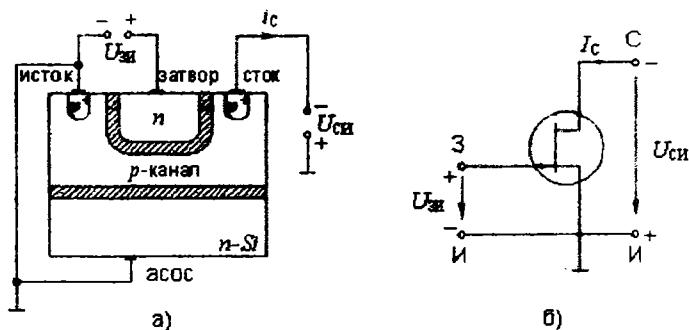1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик кўриш:

Лаборатория ишида тузилиши ва схемаларда шартли белгиланиши 3.1-расмда келтирилган канали p- турли майдоний транзистор тадқик этилади.




3.1 – расм.

Сток токи затворга кучланиш бериш орқали бошқарилади, яъни бошқарилаётган p-n ўтишга тескари кучланиш $U_3i > 0$ берилади. U_3i даги

беркитиши күчланиши ортгөн сари ҳажмий заряд соҳасининг кенглиги ортиб боради. Натижада берилған $U_{СИ}$ күчланиш қийматида канал кенглиги кичраяди, унинг қаршилигиги R_k ортади, демак сток билан исток оралығидаги сток токи I_C камаяди. 3.2- расмда бошқариш характеристикаси $I_C = f(U_{ЗИ})$ келтирилген.

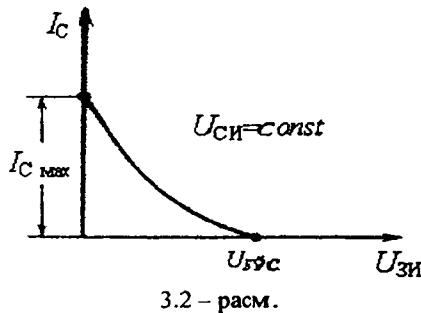Бошқарувчи р-п ўтишнинг ҳажмий заряд соҳаси ва асос билан канал орасидаги р-п ўтиши бириккандаги (сток токи I_C нольга тенг бўладиган) затвор күчланиши қиймати бўсағавий күчланиш $U_{БУС}$ деб аталади.



3.2 – расм.

Тўйиниш режимида ишлаттган майдоний транзистор бошқарув характеристикасини қўйидағи боғликлек билан аппроксимациялаш қулай.

$$I_C = I_{C\max} \left(\frac{1 - U_{ЗИ}}{U_{БУС}} \right)^2, \quad (3.1)$$

бу ерда максималь сток токи затвор – исток күчланиши ноль $I_{C\max} = U_{ЗИ} = 0$ га мос келувчи бошлангич сток токи.

Бошқарув характеристикасидан (3.2- расм) характеристика тиклиги аникланиши мумкин.

$$S = \left. \frac{dI_C}{dU_{ЗИ}} \right|_{U_{СИ} = \text{const}}.$$


(4.1) аппроксимациядан фойдаланилганда тиклик қўйидагича аникланади:

$$S = \frac{2I_{C\max}}{U_{БУС}} \left(1 - \frac{U_{ЗИ}}{U_{БУС}} \right), \quad (4.2)$$

Майдоний транзистор чиқиши характеристикалар оиласи 3.3 – расмда келтирилган. Характеристиканинг бошлангич соҳаси ($U_{СИ} < U_{СИ}$ тўй) чизикли

режимга мөс келади. Бу режимда канал бутун исток-сток оралиғида мавжуд бўлади, шунинг учун $U_{СИ}$ ортган сари, чизикли қонунга мөс равишида сток токи $I_C = \frac{U_{СИ}}{R_K}$ ҳам ортади.

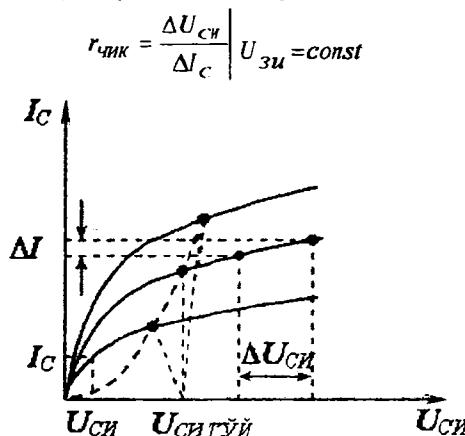$U_{СИ} < U_{СИ}$ түй да транзистор тўйиниш режимига ўтади, бу соҳада сток токи I_C сток кучланиши $U_{СИ}$ га кучли боғлик бўлмайди. Икки режим чегараси хисобланган тўйиниш кучланиши $U_{СИтүй}$ затвордаги кучланиши $U_{ЗИ}$ га боғлик бўлади ва куйидаги формуладан аникланади: $U_{СИ}$ түй = $U_{ЗИ} - U_{БУС}$. Чикиш характеристикасидан (3.3 - расм) чикиш қаршилиги аникланиши мумкин



3.3 – расм.

Бу катталик тўйиниш режимида хисобланса, катта қийматга эга бўлади, шунинг учун транзистор кучайтиргич сифатида ишлатилаётганди схеманинг сокинлик нуктаси шу режимда танланади. Чизикли режимда транзистор чикиш қаршилиги затвордаги кучланиши $U_{ЗИ}$ га боғлик ва гахминан танланган ишчи յуктада $U_{СИ}$ кучланишини I_C токка нисбати кўринишида ёки 3.3 – формуладан аникланиши мумкин.


$$R_K = \frac{R_{K0}}{1 - \sqrt{\frac{U_{ЗИ}}{U_{БУС}}}}, \quad (3.3)$$

бу ерда $R_{K0} = \frac{U_{БУС}}{3I_{C\max}}$.

2. Лаборатория ишинни бажарыш учун топширик:

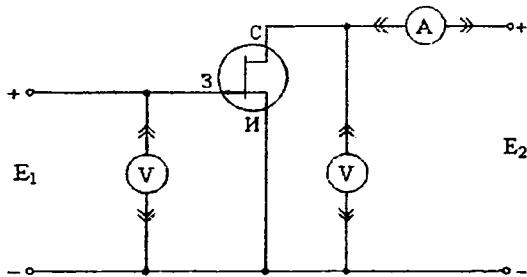2.1. 3.4- расмда келтирилган схема, ўлчаш асбоблари ўлчанадиган КП103 майдоний транзистор паспорт күрсатмалари билан танишиб чиқинг. (5-илювага қаранг)

Цоколь раемини чизиб олинг ва тадқиқ этилаётган транзисторнинг чегараый параметрлари $U_{СИ}$ чег, I_C чег, $P_{ЧЕГ}$ кийматларини ёзиб олинг. 3.4 – расмда келтирилган схемани йигинг.



3.4 – расм.

2.2. Сток кучланишининг $U_{СИ}=1/3 U_{СИ}$ чег ва $2/3 U_{СИ}$ чег кийматлари учун иккита бошқарув характеристикасини ўлчанг ($U_{СИ}$ чег киймати паспорт күрсатмаларидан олинади). Ўлчаш натижаларини 3.1 – жадвалга киритинг ва ундан фойдаланиб бошқарув характеристикасини куриңг. Тажрибада $U_{ЗИ}$ кучланиш кийматини 0 дан бўсағавий кучланиш $U_{БУС}$ гача ўзгартириңг.


3.1 – жадвал

$U_{ЗИ}, \text{ В}$	$I_C, \text{ мА}$	
	$U_{СИ}=1/3 U_{СИ} \text{ чег}$	$U_{СИ}=2/3 U_{СИ} \text{ чег}$

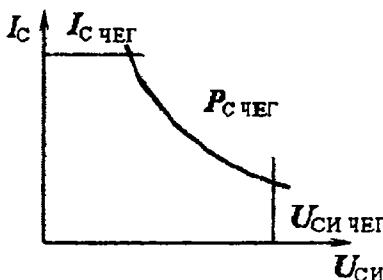2.3. Затвордаги кучланишнинг учта кийматида ($U_{ЗИ}=0; 0,25 U_{БУС}; 0,5 U_{БУС}$) чишик характеристикалар оиласи $I_C=f(U_{СИ})$ ни ўлчанг.

Тажриба ўтказишдан аввал I_C – $U_{СИ}$ координаталар тизимида транзисторнинг рухсат этилган ишчи режими соҳаларини белгилаб олинг. (3.5 - расм)

Изоҳ: P_C чег чизигини куриш учун $U_{СИ}$ кучланишининг 0 дан $U_{СИ}$ чег кийматлари оралигида иштиёрий бир нечта кийматлари танланади ва шу нуқталарда сток токи $I_C=P_C \text{ чег}/U_{СИ}$ хисобланади.



3.5 – расм.

Тажрибада олинган нүкталарни 3.2 – жадвалга киритинг ва тайёрланган графикда уларни белгиланг (3.5 - расм). Бунда транзистор учун ишлаш рухсат этилган соҳадан чиқиб кетмасликка эътибор беринг.

3.2 – жадвал

$U_{СИ}$, В	I_C , мА		
	$U_{ЗИ}=0$	$U_{ЗИ}=0,25U_{БУС}$	$U_{ЗИ}=0,5U_{БУС}$

2.4. Транзистор сток токига температунинг таъсирини тадқик этиш. Тадқик этилаётган транзисторни термостатта жойлаштиринг ва тегишли температура кийматини ўрнатинг, сток кучланишининг $U_{СИ}=1/3U_{СИ}$ чег кийматида ва $T=40^{\circ}\text{C}$ ва 80°C температураларда иккита бошқарув характеристикаси $I_C=f(U_{ЗИ})$ ни ўлчанг.

Ўлчаш натижаларини 3.3 – жадвалга киритинг ва улардан фойдаланиб $T=40^{\circ}\text{C}$ ва 80°C температуралардаги иккита бошқарув характеристикаси $I_C=f(U_{ЗИ})$ ни куринг.

3.3 - жадвал

$U_{ЗИ}$, В	I_C , мА	
	$T=40^{\circ}\text{C}$	$T=80^{\circ}\text{C}$

3. Тажрибада олинган натижаларни ишлаш.

3.1. 2.2. бандда ўлчангани бошқарув характеристикаларини 3.1 – ифода ёрдамида аппроксимацияланг. Аппроксимация натижаларини қурилган $I_C=f(U_{ЗИ})$ графигида акс этиринг.

3.2. Бошқарув характеристикаларидан фойдаланиб, транзистор тикилигини $U_{СИ}=1/3U_{СИ}$ чег ишчи нуқтада аникланг

$$S = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{3u}} \Big|_{U_{cu} = const}$$

С кийматини худди шу нүкта учун 3.2 – формула ёрдамида ҳам аникланг.

3.3. 2.3 – бандда ўлчанган чикиш характеристикалар оиласида $U_{ci} = U_{zi} - U_{BUC}$ оралиққа мос келувчи, қизиқли режим билан түйинниш режими орасидаги чегарани күрсатинг.

3.4. Чикиш характеристикалар оиласидан фойдаланиб, қуидаги ишчи нүкталар учун транзистор чикиш қаршилигини аникланг:

- түйинниш режимида ($U_{ci} = 1/3 U_{ci\text{чег}}$, $U_{zi} = 0,25 U_{чег}$);
- қизиқли режимде $U_{ci} = 0$ ва затвор күчланишининг уча қийматида ($U_{zi} = 0; 0,25 U_{BUC}; 0,5 U_{BUC}$).

Хисоблашлар натижалари ни 3.4 – жадвалга киритинг ва улардан фойдаланиб қизиқли режим учун $r_{\text{чик}}$ нинг U_{zi} га бағли клік графикини қуринг.

3.4 – жадвал

$U_{zi}, \text{В}$	$R_{\text{чик}}, \text{кОм}$	
	$U_{ci} = 1/3 U_{ci\text{чег}}$	$U_{ci} = 0$
$U_{zi} = 0$		
$U_{zi} = 0,25 U_{чег}$		
$U_{zi} = 0,5 U_{чег}$		

3.5. 2.4 – бандда ўлчанган бошқарув характеристикаларыда, түрли температураларда ўлчанган бошқарув характеристикалари кесишадыган термо баркарор нүктанинг I_{CT} ва $U_{zi\text{ит}}$ координаталарини аникланг.

4. Хисобот мазмуні.

- тадқик этилаётган транзистор паспорт күрсатмалари;
- ўлчаш схемаси;
- ўлчанган бағли кліктер жадвал ва графиклари;
- бошқарув характеристикасининг аппроксимацияси, хисобланған транзистор характеристикасининг тиқлиги S ва чикиш характеристикалары $r_{\text{чик}}$ натижалари.

4 – лаборатория иши

Операцион кучайтиргич параметрларини тадқик этиш

Ишининг мақсади: операцион кучайтиргич параметрларини ўлчаш усулларини ўрганиш.

1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик кўриш:

Интеграл кўринишда бажарилган операцион кучайтиргич (ОК) – бу универсал аналог микросхемадир. У икки киришли дифференциал кучайтиргичда бажарилган кенг полосали ўзгармас ток кучайтиргичи бўлиб, чиқишида шакиланаётган сигнал киришдаги сигналларнинг фарқига тенг бўлади.

Унинг чиқишида тескари алоқа занжирини кўллаб киришдаги сигналлар устидан турли математик амаллар бажариш имконияти борлиги туфайли хам - операцион кучайтиргич номини олган. Чиқиш занжирини танлашига қараб ОК кўшиш, айриш, кўпайтириш, ўрга кийматни аниқлаш, интеграллаш, дифференциалаш, логарифмлаш ва бошқа амалларни бажариш учун кўлланилиши мумкин. Амалларни бажариш аниқлиги ОКнинг кучайтириш коэффициенти ва кириш каршилиги қанча катта, чиқиш каршилиги эса қанча кичик бўлса, шунча юкори бўлади.

ОК ни характерловчи параметрлар сони бир неча ўн кийматга етади.

Уларга куйидагилар киради:

- *тескари алоқасиз ОК кучайтириши коэффициенти* - K_U . K_U нинг тескари алоқасиз киймати бир неча ўн – юз мингни ташкил этади;
- *синфаз кириш сигналларининг сўниш коэффициенти* – K_{TA} с.Ф. ОКнинг иккала киришига берилётган сигналларни сўндириш қобилиягини баҳолайди. Одатда, K_{TA} с.Ф децибелларда ифодаланади:


$$K_{TA,CF} = 20 \lg \frac{\text{ГАиз ОКнинг кучайтириши шкоэффициенти}}{\text{синфаз сигналларининг кучайтириши шкоэффициенти}}$$

- *силикситувчи кириши кучланиши* - U_{CIL} . Бу катталик, ОК чиқишида кучланиш нольга тенг бўлиши учун, киришга бериш керак бўлган кучланиш кийматини белгилайди. Бу катталик ОК нинг идеал эмаслигини характерлайди ва кириш каскадидаги транзисторларни бир хил эмаслигига асосланган. Одатда U_{CIL} киймати милливолт – ўн милливольтларда бўлади;

- *кириш токлари* - I_{KIP} . Чиқишида кучланиш нольга тенг бўлганда киришларда оқиб ўтадиган токни билдиради. Бу токлар киришдаги биполяр транзисторларнинг база токлари ёки ОК кириш каскадида майдоний транзисторлар кўлланилган бўлса затвордаги сизиш токи билан тушунирилади. Одатда I_{KIP} кийматиnanoампер – ўн микроампер ($10^{-10} \dots 10^{-15} \text{ A}$) ларда белгилайди;

- кириши токларининг фарқи I_{KDP} – 10...20% га етиши мумкин. Бу катталик ОК кириш каскадининг симметрик эмаслигини ифодалайди;
- чиқиши кучланишининг ортиб борши тезлиги V_u чиқ – бу катталик $U_{ЧИҚ}$ кийматини ўзининг номинал кийматидан 10% дан 90% гача ўзгаришининг, шу ўзгаришларга кетган вақтга нисбатига тенг;
- бирлик кучайтириш частотаси - f_i . Бу катталик ОКда кучланишини кучайтириш коэффициенти бирга тенг бўладиган кириш сигнални частотасини билдиради. Бу катталик ОК кучайтириши мумкин бўлган сигналларнинг частота диапазонини белгилайди.

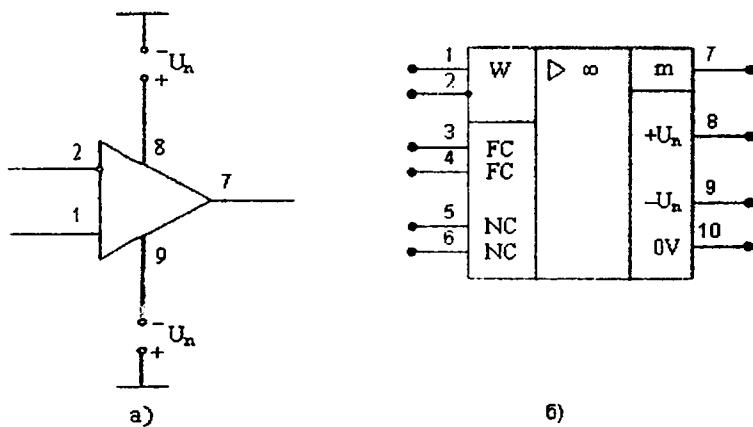4.1 а, б – расмларда ОКнинг схемаларда бериладиган шартли белгиси ва чикишларнинг вазифалари тасвирланган.



4.1 – расм.

- 1 – ОКнинг инверсламайдиган кириши;
- 2 – ОКнинг инверслайдиган кириши;
- 3,4 – амплитуда билан уланиш учун хизмат киладиган чикишлар;
- 5,6 – балансловчи ташки элементлар билан уланиш учун хизмат киладиган чикишлар;
- 7 – ОК чиқиши;
- 8 – кучланиш манбайнинг мусбат ишорали электродига уланиш чиқиши;
- 9 – кучланиш манбайнинг манфий ишорали электродига уланиш чиқиши;
- 10 – схеманинг ноль шинасига (ноль потенциал) уланиш чиқиши.

Лаборатория ишида тадқиқ этилаётган ОКнинг чикишларининг жойлашиши, параметрлари ва таҳрировчи схемалар иловада келтирилган. Шуни ёдда тутиш керакки, ОК асосидаги принципиал схемаларда мавжуд манба занжирлари ва стандарт таҳрирлаш схемалари келтирилмаслиги мумкин.

2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:

Иловадан тадқик этилаётган ОК шартли белгисини чизиб олинг (чикиш рақамлари ва таҳирлаш элементи билан), чегаравий қийматларини ёзиб олинг.


2.1. ОК кучайтириш коэффициентининг чегаравий қийматини аникланг. Қанча катта қийматга эга бўлса, уни бевосита ўлчаш қийин. Шу сабабли K_U қиймати хисоблаш натижасида олинади.

2.1.1. 4.2 – расмда келтирилган схемани йигинг (ОК цоколи иловада келтирилган). (Шуни эслатиб ўтмоқчимизки, частотани таҳирловчи схема йигилган бўлса ҳам унинг схемаси кўрсатилмаган. Кейинчалик ЕЗ манба элементи ҳам тушириб қолдирилади).

2.1.2. Генератор чикишида (1) амплитудаси $U_r=1$ В ва частотаси $f_r=10..20$ Гц бўйлан синусоидал сигнал ўрнатинг. Бу вактда осциллограф экранида (2) шакли бузилималган сигнал кузатилиши керак (агар бузилишлар мавжуд бўлса, U_r ни камайтириш керак).

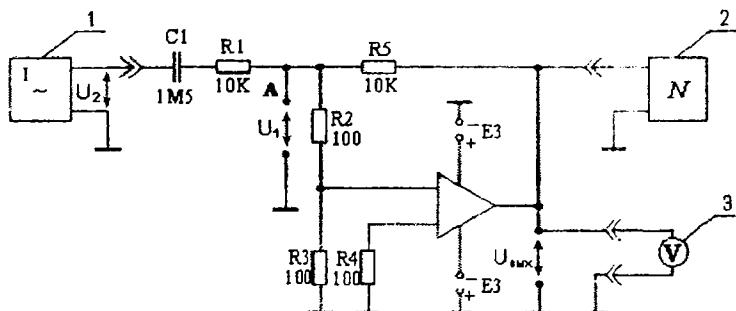2.1.3. Вольтметр (3) ёрдамида ўзгарувчан U_1 кучланиш (“A” нукта билан умумий сим орасида) ва $U_{\text{ЧИК}}$ ни ўлчанг, сўнгра K_U қуидаги формула ёрдамида аникланг:

$$K_U = \frac{U_{\text{ЧИК}}}{U_1} \cdot \frac{R2}{R3}$$



4.2 – расм.


2.2. ОК силжитувчи кучланиши ($U_{\text{СИЛ}}$) ва кириш токи ($I_{\text{КИР}}$)ни хисоблаш топинг.

Бу катталиклар кичик қийматга эга бўлганлиги учун уларни бевосита ўлчаш мушкул. Шу сабабли улар хисоблаш ёрдамида аникланади.

2.2.1. 4.3 – расмга мос равища схемани йигинг (схемада манба ва таҳрирлаш занжирлари кўрсатилмаган).

2.2.2. ОК инверсламайдиган киришини (схемада “+” ишора билан кўрсатилган) умумий сим билан уловчи П1 қайта улагични ўрнатинг (R_1 резистор ўрнига). Вольтметр кўрсатаётган $U_{\text{ЧИК}}$ ўзгармас кучланиш кийматини ёзиб олинг.

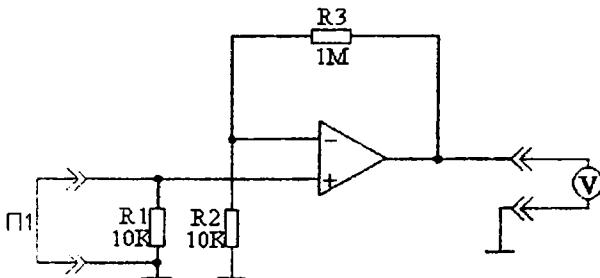2.2.3. П1 қайта улагични олиб ташланг ва уни ОКнинг инверсламайдиган кириши билан R_1 резистор умумий сими ўргасига ўрнатинг. Бу вактда вольтметр кўрсатмаси ўзгаради. Бу кийматни $U_{\text{ЧИК2}}$ деб белгилаб, ёзиб олинг.



4.3 – расм.

2.2.4. $U_{\text{ЧИК}}$ ва $U_{\text{ЧИК2}}$ кийматларнинг ишорасига эътибор берган ҳолда силжитиш кучланиши

$$U_{\text{СИИ}} = |U_{\text{ЧИК2}} - U_{\text{ЧИК1}}| \cdot \frac{R_1}{R_3}$$


ва ОК кириш токи $I_{\text{КИР}}$

$$I_{\text{КИР}} = \frac{U_{\text{СИИ}}}{R_2}$$

2.3. ОК чиқиш кучланишининг ортиб бориш тезлиги $V_{\text{ЧИК}}$ ни ўлчаш.

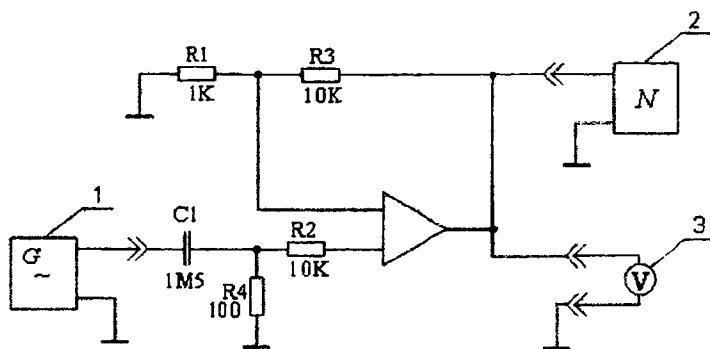2.3.1. 3.4 – расмга мос равища схемани йигинг (схемада манба кўрсатилмаган).


Генератор чиқишидаги сигнал (U_r) шундай ўрнатилиши керакки, ОК каскади чиқишидаги кучланиш $U_{\text{ЧИК}}$ максимал чегаравий кийматга яқин бўлсин, яъни чиқишидаги синусоидал сигнал чегаравий кийматга яқин бўлсину, лекин чегараланмасин. Бу вактда генератор частотасини анча кичик килиб таҳланг ($0,1\dots 1\text{ кГц}$).



4.4 – расм.

2.3.2. Генератор частотасини орттириб бориб, чиқыш сигналы осцилограммасини күзатып боринг. Көнгайиш камайған сари учурчак шакліга яқинлашиб боради (4.5 - расм).

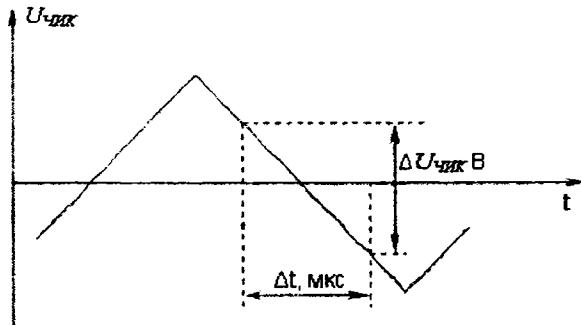2.3.3. Генератор частотасини бир неча ўн кГц тартибда ўрнатып, хамда каналдаги күчланиш “Y” ва ёниш тәзлеги (мкс/бұл)ни калибрлаб, олинган осцилограмма тиклигини ўлчамп (4.5 - расм).



4.5 – расм.

3. Ҳисобот мазмуни.

- тәдқиқ этилаёттан ОК паспорт күрсатмалари ва таҳрирлаш схемалари;
- ОК параметрларини ўлчаш схемалари ва олинган натижалар.

5 – лаборатория иши


Майдоний транзисторларда ясалған калит схемаларни тадқик этиш

Ишининг мақсади: Майдоний транзистор (МТ)ларни калит режимимда ишлаш хоссаларини ўрганиш. МТни юклама резистори сифатида қўлланилишини ўрганиш.

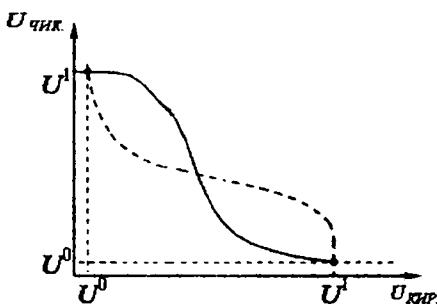1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик кўриш:

Бу ишни бажаришда сток токи занжиридаги қаршилик қийматининг узатиш характеристикаси кўри нишига таъсирини ўрганиб чиқинг. Квази чизикил юклама сифатида турли майдоний транзисторлар қўлланилганда узатиш характеристикалар турлича бўлишига аҳамият беринг.

Мантикий сигналлар сатхларини аниқлашда калитнинг узатиш характеристикаси $U_{\text{ЧИК}} = f(U_{\text{КИР}})$ дан фойдаланилишига эътибор беринг. (5.1-расм)



5.1 – расм.

Мантикий ноль U^0 ҳамда мантикий бир U^1 сатхлар узатиш характеристикаси ва унинг кўзгули акси (пунктир чизик) кесишган нукталардан аниқланади.

$\Delta U = U^1 - U^0$ мантикий сигналларнинг сатхлар фарки деб аталади.

2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:


2.1. МТ да ясалған калит узатиш характеристикасига юклама қаршилигининг таъсирини $U_{\text{ЧИК}} = f(U_{\text{КИР}})$ тадқик этиш.

– турдаги канали индукцияланган МДЯ транзисторда бажарилган калит схемаси 5.2- расмда келтирилган. Схема E2 = 9В манбадан таъминланади. Кириш кучланиши $U_{\text{КИР}}$ росланувчи E1 кучланиши манбаидан берилади. Чикиш кучланиши $U_{\text{ЧИК}}$ ва истеъмол килинаётган токни ўлчаш учун ракамли волтметр ва амперметрлардан фойдаланинг VT1 сифатида

К176ЛП1 микросхемадаги п-каналли транзисторларнинг бирини олинг. Ишлаш қулагай бўлиши учун иловада келтирилган микросхема принципиал схемасини чизиб олинг ва электродлари ракамларини белгилаб олинг.

Тажрибани кўйидаги тартибда олиб бориш тавсия этилади:

- МДЯ транзистор сток занжирига чизики резистор $R=51\text{ k}\Omega$ ни уланг;
- кучланиш манбаи қийматини $E_2=9\text{ V}$ қилиб ўрнатинг;
- кириш кучланишини 0 дан 9В гача ўзгартириб бориб, $U_{\text{ЧИК}}=f(U_{\text{КИР}})$ ва $I_{\text{ист}}=f(U_{\text{КИР}})$ боғлиқлигини ўлчанг;
- каршиликнинг $R=10\text{ k}\Omega$ ва $3,5\text{ k}\Omega$ қийматлари учун ўлчашларни тақорланг;
- тажриба натижаларидан фойдаланиб $U_{\text{ЧИК}}=f(U_{\text{КИР}})$ боғлиқлик графикларини куiring.

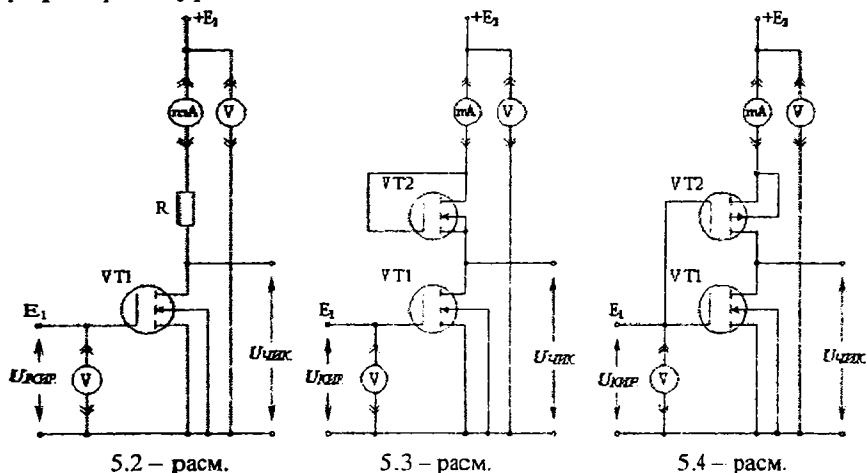

2.2. n - МДЯ транзисторларда ясалган калит узатиш характеристикасини тадқик этиш.

n -МДЯ транзисторларда ясалган калитни тадқик этиш схемаси 5.3 – расмда келтирилган. VT1 ва VT2 транзисторлар сифатида К176ЛП1 микросхемадаги ихтиёрий транзисторларни ёки алоҳида калит схемасини олинг.

2.1 – банддаги тажрибаларни тақорланг.

2.3. КМДЯ транзисторларда ясалган калит узатиш характеристикасини тадқик этиш.

КМДЯ транзисторларда ясалган калитни тадқик этиш схемаси 5.4 – расмда келтирилган. VT1 ва VT2 транзисторлар сифатида К176ЛП1

микросхемадаги иктишерий комплементар транзисторлар жүфтлиги ёки алохидат калит схемасини олинг.

2.1 – банддагы тажрибаларни тәкорланг.

3. Тажрибада олинган натижаларни ишлеш.

3.1. 2- бандда олинган узатиш характеристикаларни куриң.

3.2. Ҳар бир калит учун мантикий сигнал U^0 ва U^1 сатхлари ва мантикий сигналлар сатхлар фарқы $\Delta U = U^1 - U^0$ ни аникланг.

Олинган натижаларни 5.1 – жадвалга киригин.

5.1 – жадвал

Параметр Юклама тури	U^0 , В	U^1 , В	ΔU , В	$P_{УРТ}$, мВ
Каршиликли юклама				
$R_{IO}=5\text{k}\Omega$				
$R_{IO}=10\text{k}\Omega$				
$R_{IO}=3,5\text{k}\Omega$				
n – МДЯ (p -МДЯ) транзисторлы калит				

3.3. Мантикий ноль ва мантикий бир холатларыда манбадан истеъмол килинаётган қувватнинг йўргача қийматини аникланг:

$$P_{УРТ} = \frac{1}{2}(P^0 + P^1), \quad P^{0,1} = I_{УРТ}^{0,1} E_M.$$

4. Ҳисобот мазмуни.

- ўлчаш схемалари;
- олинган боғликлар жадваллари ва графиклари;
- ўлчаш ва ҳисоб натижаларининг таҳлили.

6 – лаборатория иши

Транзистор – транзистор мантиқ интеграл схемасини тадқиқ этиш

Ишнинг мақсади: Транзистор – транзистор мантиқ интеграл схемаси электр параметрларини тадқиқ этиш


1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик қўриш:

Бу ишни бажаришда мантикий микросхемалар асосий электр параметрларининг физик маъносиға ва ўлчаш услубларига, ҳамда транзистор – транзисторлы мантиқ (ТГМ)нинг схемотехник хоссаларига эътибор


каратиши көрәк. Статик параметрлар узатыш характеристикаси ($U_{\text{стик}} = f(U_{\text{КИР}})$) графиги ёрдамида (6.2 - расм) аникланани мүмкін.

Авшал узатыш характеристикасдан (6.1 - расм) мантикий ноль U^0 ва мантикий бир U^1 сатхлари (характеристиканың унинг күзгүли акси билан тутаашган А ва В нүктәләриден аникланади), сүнгра 6.2 - расмдаги графикдан $I_{\text{КИР}}$ и $I'_{\text{КИР}}$ аникланаб олинади.

График ёрдамида (6.1 - расм) ИМС статик шовкинларга бардошлиги $U_n = \min (U^+, U^-)$ аникланади. (С ва D нүктәләрда уринма 45° бурчак остида ўтишими эслатиб ўтамиз).

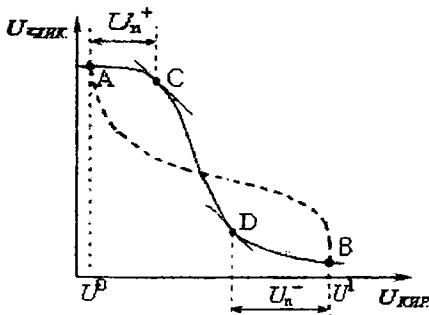

6.1 - расм.

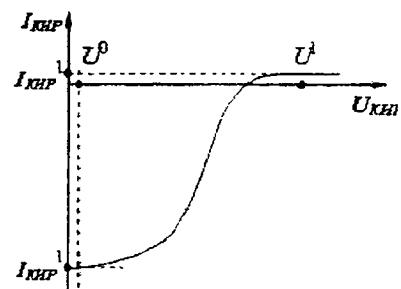

6.2 - расм.

Микросхема тезкорлиги сигнал тарқалишининг ўртача вакти билан аникланади:

$$t_{\text{урт.кеч}} = \frac{1}{2} (t^{0,1}_{\text{кеч}} + t^{1,0}_{\text{кеч}}),$$

бу ерда $t^{0,1}_{\text{кеч}}$ ва $t^{1,0}_{\text{кеч}}$ – импульс амплитудасининг 0,5 даражасида ўтчанадиган, импульс олди ва орка фронтларининг ўртача кечикиш вакти.

Микросхема тежамкорлиги ўртача истемол куввати (ноль ва бир холатларда) билан баҳоланади:

$$P_{\text{урт}} = \frac{1}{2} (P^0 + P^1).$$

Микросхеманинг интеграл сифатини уланиш ишининг сунъий параметри белгилайди:

$$A_{\text{узатши}} = t_{\text{урт.кеч}} P_{\text{урт}}.$$


Лаборатория ишида таркибада 4 та 2ЁКИ-ЭМАС схемаси бўлган К155ЛАЗ ёки К55ЛАЗ микросхемаси қўлланилади. Тадқик этилаётган микросхема принципиал схемаси, чишишларнинг жойлашиши ва асосий электр параметрлари иловада келтирилган.

Ишни бажарышга тайёршгарлик кўриш жараённида иловада келтирилган ИМС схемаси ва параметрлари хисоботта киритилиши лозим.

2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:

2.1. Микросхеманинг узатиш ва кириш характеристикаларини ўлчаш.

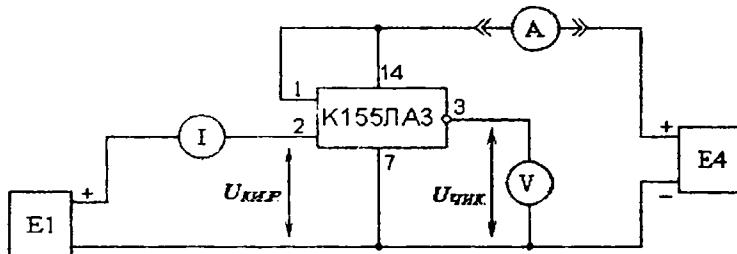2.1.1. К155ЛА3 микросхемада мавжуд тўртта 2 йёки - ЭМАС элементларниг ихтиёрий биридан фойдаланиб, 6.3 – расмда келтирилган схеманинг йигинг (мисол тарикасида бир схеманинг чикишлари тартиби келтирилган).



6.3 – расм.

ИМС киришларидан Бирига кириш кучланиши беринг, иккичисига (ишлатилмаяпганига) эса манбанинг "+" кутбини уланг. E1 кириш кучланишини 0...5 В оарлиғда ўзгартыриб бориб кириш $I_{KIP}=f(U_{KIP})$ ҳамда узатиш характеристикасини $U_{ЧИК}=f(U_{KIP})$ ўлчанг. Ўлчаш натижаларини жадвалга киритинг.

2.1.2. $U_{KIP}=U^0 \approx 0,4$ В бўлганда ва $U_{KIP}=U^I \approx 2,4$ В бўлганда мос равищада истеъмол $I_{уст}^0$ ва $I_{уст}^I$ токларини ўлчанг (U^0 ва U^I сатҳ қийматлари паспорт кўрсатмаларидан олинади).


2.2. Микросхема юклама кобилиятини ўлчаш.

Олдинги бандда тадқиқ этилган схемадан фойдаланинг. ИМС киришига паспорт кўрсатмасидаги мантикий ноль қийматини $U_{нр}=0,4$ В беринг. ИМС чиқишига юклама каршиликлари: $R_{IO}=10\text{к Ом}$, 1 кОм, 470 Ом, 100 Ом бериб, юклама чиқиши характеристикасини $U_{ЧИК}=f(R_{IO})$ ўлчанг.

2.3. Мантикий микросхема тезкорлигини тадқиқ этиш.

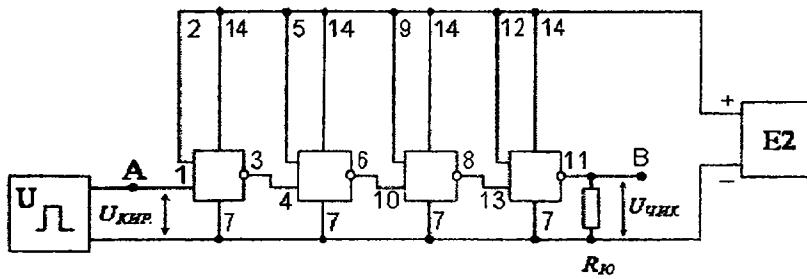6.4 – расмда келтирилган схеманинг йигинг. Ўлчашни соенлаштириш мақсадида кечикиш вактини узайтириш мақсадида тўртта микросхема кетма

- кет уланган (олинган натижани түрттә бўлиш кераклиги ёддан кўтарилимасин).



6.4 – расм.

Кириш (A нуқта) ва чиқиш (B нуқта) га осциллографни уланг. Бу вактда ИМС чиқишига осциллограф пультида ўрнатилган кучланиш бўлувчиси 1:10 оркали уланиши керак. Бу холат уланиш кабели сигими ва осциллограф таъсирини 10 маротабага камайтиришга имкон беради. (Кириш занжири паст омли бўлгани учун, бу ерда бу холат талаб этилмайди).

Киришга амплитудаси 5 В ва частотаси 1 кГц бўлган тўғри бурчакли импульслар берилади. Олди ва орка фронтларнинг кечикиш вактларни ($t_{\text{кеч}}^{0,1}$, $t_{\text{кеч}}^{1,0}$) аникланг.

3. Тажрибада олинган натижаларни ишлаш.

3.1. 2.1 – банддаги ўлчаш натижалари бўйича $U_{\text{чиқ}}=f(U_{\text{кир}})$ ва $I_{\text{кир}}=f(U_{\text{кир}})$ боғлиқликлар графикларини чизинг ва асосий параметларни аниқланг: U^0 , $I^0_{\text{кир}}$, $I^1_{\text{кир}}$, U_M^+ , U_M^- , U_M . Ўргача истемол қувватини $P_{\text{упт}}$ хисобланг.

3.2. Сигнал тарқалишидаги ўртacha кечикиш вакти $t_{\text{рев.упт}}$ хамда кайта уланиш ишинни $A_{\text{уя}}$ хисоблаб топинг.

3.3. 2.2 – бандда ўлчанган чиқиш кучланишининг юкламага боғлиқлик графикини $U_{\text{чиқ}}=f(R_{\text{IO}})$ куринг. Графикда кучланиш пасайишнининг паспорт кўрсатмасидаги киймати $U_{\text{чиқ}}^0=2,4$ В га мос келувчи юкламанинг $R_{\text{IO},\min}$ кийматини белгиланг.

4. Хисобот мазмуни.

- Иловада көлтирилган K155LA3 микросхема паспорт кўрсатмалари;
- Ўлчаш натижалари жадваллари ва боғлиқликлар графиклари;
- Олинган ИМС параметрлари кийматлари.

7 – лаборатория иши



Интеграл оптронларни тадқик этиш

Ишининг мақсади: Оптронлар ишлашини ва параметрларини ўлчаш услубларини ўрганиш.

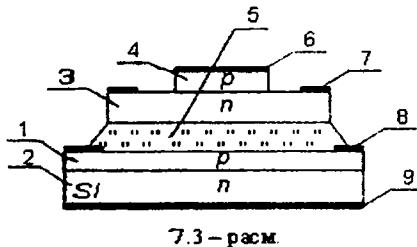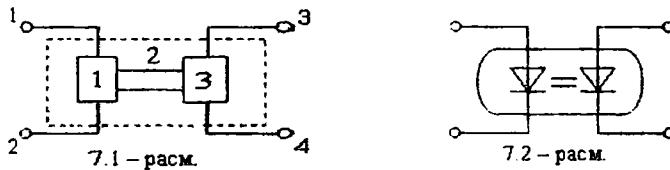1. Лаборатория ишини бажаришга тайёргарлик кўриш:

Оптронлар – функционал электроникаанинг замонавий йўналишларидан бири – оптоэлектрониканинг асосий структура элементи хисобланади.

Энг содда диодли оптрон (7.1 – расм) учта элементдан ташкил топган: фотонурлатгич 1, нур ўтказгич 2 ва фото қабул килгич 3 бўлиб, ёруғлик нури тушмайдиган герметик корпусга жойлаштирилган. Киришга электр сигнали берилса фотонурлаттич кўзотилилади. Ёруғлик нури нур ўтказгич оркали фото қабул килгичча тушади ва унда чиқиш электр сигнали юзага келади. Оптроннинг асосий хусусияти шундаки, ундаги элементлар ўзаро нур оркали боғланган бўлиб, кириш билан чиқишлар эса электр жиҳатдан бир – биридан ажратилиган. Шу хусусиятидан келиб чиккан холда, юкори кучланишили ва паст кучланишили занжирлар бир – бири билан осон мувофиқлаштириллади. Диодли оптроннинг шартли белгиси 7.2 – расмда, унинг конструкцияси эса 7.3 – расмда келтирилган.




1,2 – фотодиоднинг р ва п соҳалари; 3,4 – ёруғлик диодининг п ва р соҳалари;
5 – селен шиша асосидаги нур ўтказгич; 6,7 – ёруғлик диоди контактлари;
8,9 – фотодиод контактлари.


Ёргликтің сигналарини электр сигналына айлантиришда асосан фотодиодлар күлләнілады (худди шундай фоторезисторлар, фототранзисторлар ва фототиристорлар ҳам).

Фотодиод одий н-п үтиш бўлиб, кўп холларда кремний ёки германийдан ясалади. Ундағи тескари ток ёргликті нури тушиши натижасида юзага келаётган заряд ташувчилар генерацияси тезлиги билан аниқланади. Бу ходиса ички фотоэффект деб юритилади.

Фотодиодни кўллаша бўйича иккита режим мавжуд: ташки манбасиз – вентилли ёки фотовольтаик ва ташки манбали – фотодиодили режим. Ташки манбасиз ёргликті нурини электр энергиясига айлантирувчи фотодиодлар вентилли фотоэлементлар деб аталади. Фото электр юритувчи куч U_ϕ нинг юзага келиши ёргликті билан генерацияланган электрон – ковак жуфтларининг н-п үтиш орқали ажратилиши билан боғлик. Фото ЭЛОК U_ϕ катталағы оптик сигнал даражаси P_ϕ ва юклама қаршилиги кийматига боғлик бўлади. Вентилли фотоэлементтинг чиқиши характеристикаси 7.4 – расмда келтирилган.

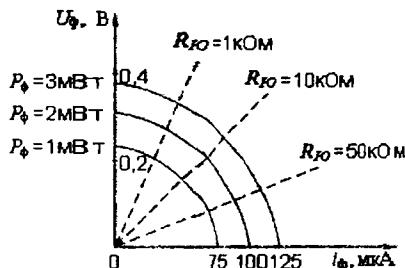

7.4 – расм.

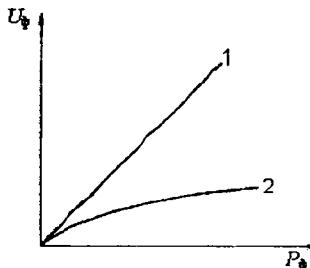


7.5 – расм.

Фотодиод режимидә ташки күчланиш манбаси хисобига фототок i_ϕ вентиль элементтинг қисқа тугашу токига таҳминан тенг бўлади, фототок хисобига бирор юклама қаршилигидә содир бўладиган күчланиш наслайши U_ϕ эса катта бўлади. Бир хил юклама қаршилиги кийматидаги сигнал күчланиши U_ϕ нинг фотодиод (1) ва вентиль элемент (2) учун оптик нурланиш куввати P_ϕ га боғликларни 7.5 – расмда келтирилган. Фотоэлектр ўзгартишлар самара дорлиги вольт – ватт $S_\phi = U_\phi / P_\phi$ хамда ампер – ватт $S_\phi = I_\phi / P_\phi$ (сезгирилек) билан ифодаланади.

Фотодиодларнинг афзалиги яна шундаки, ёргликтің характеристикалари I_ϕ , $U_\phi = f(P_\phi)$ чизикли кўринишга эга, бу эса уларни оптик алоқа линияларида кўллаш имкониятини яратади. Вентиль элементлар асосан энергия ўзгартичлар (куёш батареялари) сифатида ишлатилади.

Ёргликті нури орқали токни бошқаришни биполяр транзисторлар ёрдамида ҳам амалга ошириш мумкин. Уларда база токининг кучайши туфайли, фотодиодларга нисбатан сезгирилек юкори бўлади. Фототранзистор

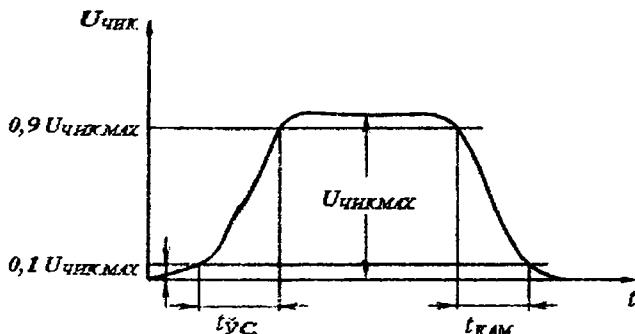базасидаги заряд ташувчиларнинг оптик генерацияси базага ташки манбадан заряд ташувчилар киритилишига эквивалентdir. Натижада, транзистор фототоки фотодиодга нисбатан β мартага кучайтириллади. Бу ерда β - фототранзистор база токининг статик кучайтириш коэффициенти.



7.6 – расм.

Оптрон инерционлиги ёргулук диоди ва нур қабул қилгичдагы жараёнлар билан боғлик бўлиб, чиқиш сигналининг ортиб бориш *яккст*: $t_{\text{опт}}$ ва, камайиб бориш вакт $t_{\text{кам}}$ лари ёрдамида аникланади (7.6 - расм).

Диодли оптроннинг куйидаги *асосий параметрларини* кўрсатиш мумкин:

- максимал кириш токи $I_{\text{КИР},\text{max}}$;
- максимал кириш кучланиши $U_{\text{кир},\text{max}}$;
- максимал чиқиш тескари кучланиши $U_{\text{чиқ.теск. max}}$;
- берилган токка мос келувчи ўзгармас кириш кучланиши $U_{\text{кир}}$;
- чиқиш сигналининг ортиб бориш $t_{\text{опт}}$ ва камайиб бориш $t_{\text{кам}}$ вактлари (берилган лиодли оптрон чиқишидаги сигнал ўзининг максимал кийматидан 0.1-0.9 ва 0.9-0.1 ораликларда ўзгаради) (7.6 - расм);
- ток бўйича узатилиш коэффициенти K_I – чиқиш токи ўзгаришининг кириш токига нисбати $K_I = (I_{\text{чиқ}} - I_{\text{чиқ.теск. max}})/I_{\text{кир}}$.

Лабораторияда ўлчанадиган диодли оптрон чегаравий кийматлари ва чиқишларининг жойлашиши иловада келтирилган.


2. Лаборатория ишини бажариш учун топширик:

Тадқик этилаётган оптрон принципиал схемасини ва чегаравий кийматларини ёзаб олинг.

2.1. Диодли оптрон характеристикасини тадқик этиш.

2.1.1. 7.7 – расмда келтирилган схемани йигинг. Манбадан берилеттән чөгаравий ток қыйматини оптрон чөгаравий қыйматларига мос равища үрнатынг.

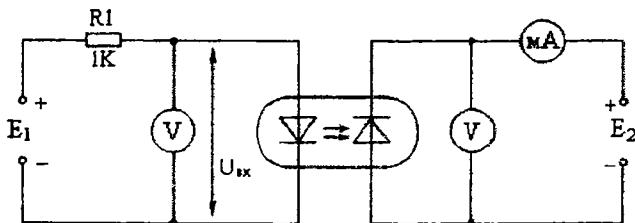2.1.2. E_1 ни ўзгартыриб бориб, оптроннинг кириш характеристикаси $I_{КИР}=f(U_{КИР})$ ни ўлчанг. Ёруглик диоди киришидаги қаршилик Rl дан анча кичик бўлганилиги сабабли, кириш қаршилигини $I_{КИР}=E_1/Rl$ деб олинг.



7.7 – расм.

Ўлчаш натижаларини 7.1 – жадвалга киритинг.

7.1 – жадвал

$E_1, \text{В}$	
$U_{КИР}, \text{В}$	
$I_{КИР}= E_1/Rl,$ мА	

2.1.3. $E_2=0$ деб олинг. E_1 ни ўзгартыриб бориб, фотовольтаик режим учун оптрон узатиши характеристикасини $I_{ЧИК}=f(I_{КИР})$ ўлчанг.

Ўлчаш натижаларини 7.2 – жадвалга киритинг.

7.2 – жадвал


$E_1, \text{В}$	
$U_{КИР}, \text{В}$	
$I_{КИР}= E_1/Rl,$ мА	

2.1.4. $E_2=5 \text{ В}$ үрнатынг. 2.1.3 – банддаги ўлчашларни фотодиодли режим учун тақорланг. Ўлчаш натижаларини 7.2 – жадвалга ўхшаб, 7.3 – жадвалга киритинг.

2.1.5. Оптрон чиқишидаги сигналнинг ортиб бориш $t_{опт.}$ ва камайиб бориш $t_{кам.}$ вактларини ўлчанг.

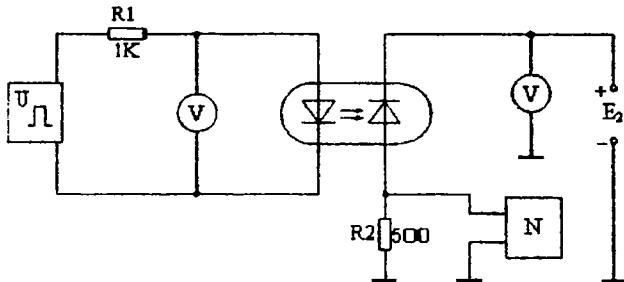7.8 – расмда келтирилган схемани йигинг, ёруглик диоди занжирига импульс генераторини уланг. Генератор чиқишида амплитудаси 5В ва частотаси 1кГц

бұлған импульсни ўрнатынг. R_2 каршиликқа 1:10 күшләниш бўлувчиси орқали осцилограф уланг. (Осцилографнинг бошқа каналидан генератор чиқишидаги импульс амплитудасини ўлчаш учун фойдаланинг). $E_2=5$ В ўрнатынг ва чиқиш токи осцилограммасидан сигналнинг ортиб бориш t_{opt} ва камайиб бориш t_{max} вактларини ўлчанг.




7.8 – расм.

$E_2=0$ ни ўрнатынг ва фотовольтаик режим учун вакт ўлчовларини такрорланг.

2.2. Транзисторли оптрон характер истикаларини тадқик этиш.

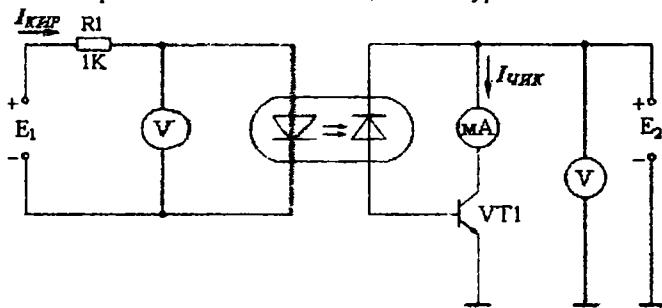7.9 – расмда келтирилган схемани йигинг, $E_2=5$ В ўрнатынг.



7.9 – расм.

(Бу схемада оптрон фотодиоди ва ташки транзистор фототранзисторни имитация қиласы).

E_1 ни ўзgartириб бориб, $I_{KIP}=E_1/R_1$ ва $I_{ЧИК}=I_K$ деб олиб, транзисторли оптрон узатыш характеристикаси $I_{ЧИК}=f(I_{KIP})$ ни ўлчанг. Ўлчаш натижаларини 7.2, 7.3 жадвалларга ўхшаш тарзда 7.4 – жадвалга киритинг.

3. Тажрибада олинган натижаларни ишлаш.

3.1. Оптрон кириш характеристикасини қуинг ва $I_{KIP}=10$ мА қийматига мос келувчи кириш күчланиши U_{kip} кийматини аникланг.

3.2. Диодли ва фотовольтандай режимлар учун оптрон узатиш характеристикаларини қуинг ва $I_{KIP}=10$ мА кийматидеги ток бүйича узатыш коэффициентини K_f аникланг.

3.3. Диодли оптронда сигнал таркалишининг ўртача кечикиш вактини хисоблаб топинг.

$$t_{\text{жрт.кеч}} = \frac{1}{2} \left(\frac{t_{\text{орт.}}}{2} + \frac{t_{\text{кам.}}}{2} \right).$$

3.4. Транзисторли оптрон узатиш характеристикасини қуинг ва $I_{KIP}=10$ мА қийматидеги ток бүйича узатыш коэффициентини K_f аникланг.

4. Хисобот мазмуни.

- тадкиқ этилаётган оптрон чегаравий кийматлари ва принципиал схемаси;
- ўлчаш схемалари;
- ўлчанган боғлиқликлар жадваллари ва графиклари;
- хисоблаб топилган параметрлар;
- ток ва күчланиш осцилограммалари.

ИЛОВА

ТАДИҚ ЭТИЛАДИГАН ЭЛЕКТРОН АСБОБЛАР ҲАҚИДАГИ МАҮЛУМОТЛАР

И1. ТҮГРИЛЛОВЧИ, ИМПУЛЬСЛИ ВА ЮҚОРИ ЧАСТОТА ДИОДЛАР

Диод тури	Түзилиши	$I_{\text{пр} \text{чез}} \text{ мА}$	$U_{\text{тек} \text{чез}} \text{ В}$	$f_{\text{max}}, \text{ кГц}$	$\tau_{\text{тика}}, \text{ мкс}$
D2 E	Ge, нуктавий	16	50		3
D2 Ж	Ge, нуктавий	8	150		3
D7 Г	Ge, котишмали	300	200	2,4	
D7 Ж	Ge, котишмали	300	400	2,4	
D9 E	Ge, нуктавий	20	30		3
D104	Si, микрекотишмали	30	100	150	0,5
D226	Si, котишмали	300	200	1,0	
KD503 A	Si, планар –эпигаксиал	20	30		0,01
D312	Ge, диффузион	50	75		0,7


И2. Стабилитронлар ва стабисторлар

Диод тури	Түзилиши	$U_{\text{ст}} \text{ В}$	$I_{\text{ст} \text{min}}, \text{ мА}$	$I_{\text{ст} \text{max}}, \text{ мА}$	$r_D, \text{ Ом}$
D814 Б	Si, котишмали	8...9,5	3	36	10
D814 D	Si, котишмали	11,5...14,0	3	24	18
KC156 T	Si, диффузион-котишмали	5,6	1	22,4	100
D219 C	Si, микрекотишмали стабистор	0,57	1	50	
KC113 A	Si, диффузион-котишмали стабистор	1,17...1,8	1	100	80


И3. Биполяр транзисторлар

Транз. тури	Түзилиши	h_{213}	$f_{h213}(f_T)$, МГц	$I_{K,чес}$, mA	$U_{K,чес}$, В	$P_K,чес$, мВт	$\tau_K,$ мкс	C_K , (10В), пФ
МП37Б	п-р-п, Ge, қотишмали	20- 50	1,0	20	15	150		40
МП39Б	р-п-р, Ge, қотишмали	20- 50	0,5 1,5	20	20	150		40
КТ315Б	п-р-п, Si, гланар - Эпитаксиал	50- 350	(250)	100	20	150	0,5	7
КТ361Б	р-п-р, Si, гланар - Эпитаксиал	50- 350	(250)	50	20	150	0,5	9

(TP 2) МП 37
МП 39

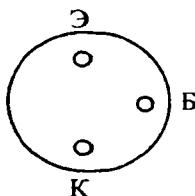


(TP 27) КТ 315
КТ 361

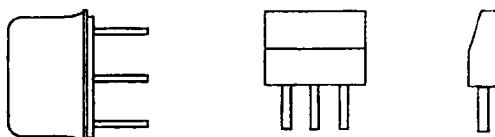


И4. Майдоний транзисторлар

Транз. тури	Түзилиши	$I_{C,чес}$, (I_C босы)	$U_{C,чес}$, В	$P_{C,чес}$, мВт	$C_{ЗИ},$ пФ	$C_{X},$ пФ	$C_{СИ},$ пФ	$r_K,$ Ом	$U_{Берк},$ В
КП103И	п-р ўтишли р-каналли	(0,8- 1,8)	12	21	20	8	-	30	0,8-3
КП103Е	п-р ўтишли р-каналли	(0,4- 1,5)	10	7	20	8	-	50	0,4- 1,5
КП103М	п-р ўтишли р-каналли	(5- 7,5)	10	120	20	8	-	60	3-5
КП301Б	р-МДЯ, канали индуциялган	15	20	200	3,5	1	3,5	100	-4
КП305Д	п-МДЯ, канали курилган	15	15	150	5	0,8	5	80	-6

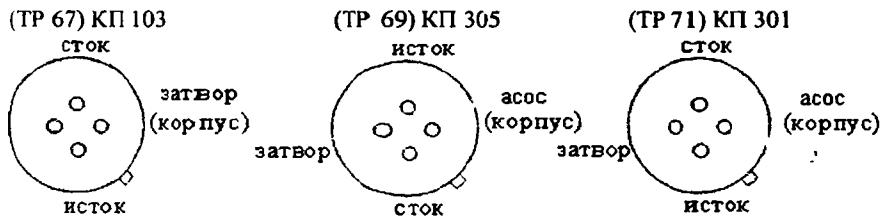

И5. Интеграл микросхемалар

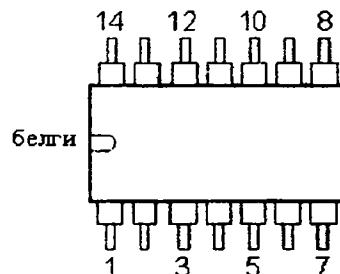Лаборатория ишларыда тадқик этилаётган барча микросхемалар 201.14.1-201.14.9 турдаги 14 чикишли 2 катор килиб жойлаштирилған түгри бурчаклы пластмасса ёки сопол кобикта бажарылған (махсус белгиси 1-чикиш яқинидә нұкта күренишида бажарылышы мүмкін).




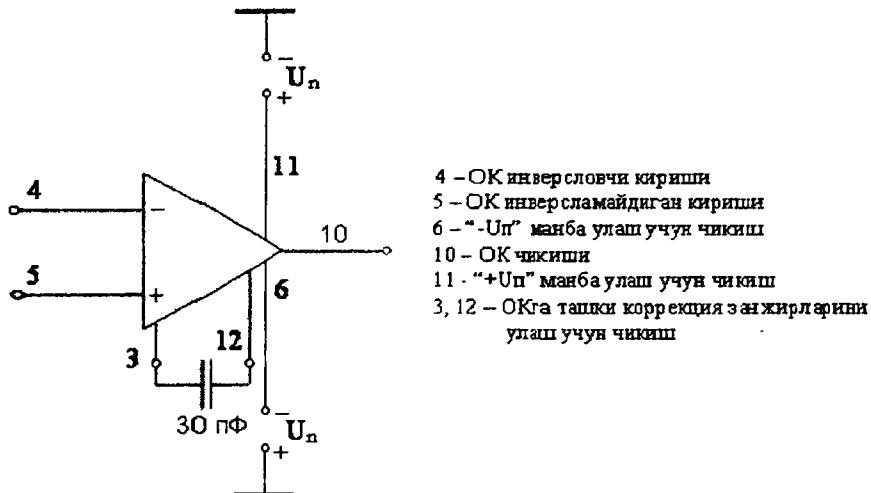201.14.1-201.14.9 корпус (юкоридан күрениши)

K140УД20. Иккиланған операцион күчайтиргич




K553УД2; К140УД1 Операцион күчайтиргичлар



Лаборатория ишларида тадқик этиладыган ОК асосий параметрлари

ОК тури	K_{yy} 10^3	U_{cm} , мВ	$I_{kipr.}$ мкА	$I_{kipr.}$ мкА	f_i , МГц	$U_{ЧС}$ чиң в/м кс	$K_{тп}$ сф дБ	$U_{kipr.}$ В	$U_{kipr.}$ сф, В	U_m , В
K553УД2	20	7,5	1,5	0,5	1	0,5	70	10	10	+(-6-15)
K140УД20	50	5	0,2	0,05	0,5	0,3	70	12	11	+(-6-15)

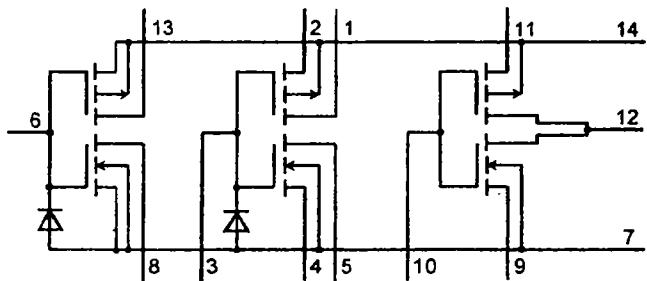К176ЛП1 КМДЯ түзилишли универсал мантикий элемент (мос келувчи коммутацияда учта ЭМАС элементи, катта тармоқланиш коэффициентига эга бўлган ЭМАС элементи, ЗҲАМ-ЭМАС элементи, ЗЁКИ-ЭМАС элементи ва триггерли ячейка сифатида кўлланилиши мумкин).



Асосий электр параметрлари

Кучланиш манбаи $U_m = 9V \pm 5\%$,

Мантикий сигнал сатжлари $U^0_{\text{мик}} \leq 0,3V$; $U^1_{\text{мик}} \geq 8,2V$;

истеммол килинаётган ток: 0,3 мА данъ катта эмас;

сигнал тарқалишининг ўртача кечикиш вақти ≤ 200 нс

Ишлаш кобилияти манба кучланиши 5Вгача пасайгунча сакланади.

Кириш сигналларининг рухсат этилган лицензияни (Олди U_d гача).

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника. – М.: Высшая школа, 1987.
2. А.Г, Алексенко, И.И. Шагурин. Микросхемотехника. – М.: Радио и связь, 1990.
3. Д.В. Игумнов, Г.В. Королев, И.С. Громов. Основы микроэлектроники. – М.: Высшая школа, 1991.
4. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.
5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.
6. Ю.Л. Бобровский, С.А. Корнилов, И.А. Кратиров и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Федорова. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: Учебное пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 2002.

МУНДАРИЖА

Кириш.....	3
I БОБ. Ярим ўтказгичли асбоблар	
1.1. Энергетик зоналар.....	5
1.2. Хусусий электр ўтказувчанлик.....	6
1.3. Киритмали электр ўтказувчанлик.....	8
II БОБ. Электрон – көвак ўтиш	
2.1. р-п ўтишнинг хосил бўлиши.....	13
2.2. р-п ўтишнинг тўғри уланиши.....	15
2.3. р-п ўтишнинг тескари уланиши	16
2.4. р-п ўтишнинг волт – амперная характеристикиси (ВАХ)	17
2.5. р – п ўтиш тешилиш турлари.....	20
III БОБ. Ярим ўтказгичли диодлар.	
3.1. Тўғриловчи диодлар.....	21
3.2. Стабилитронлар	22
3.3. Варикаллар.....	23
3.4. Туннель диодлари.....	23
3.5. Генератор диодлари.....	24
3.6. Оптоэлектронника диодлари.....	24
3.7. Оптронлар.....	26
IV БОБ. Биполяр транзисторлар	
4.1. Умумий маълумотлар.....	28
4.2. БТ уланиш схемалари.....	29
4.3. БТ статик характеристикалари	32
4.4. БТ физик параметрлари.....	34
V БОБ. Майдоний транзисторлар	
5.1. Умумий маълумотлар.....	37
5.2. МТ статик характеристикалари.....	39
5.3. МТ асосий параметрлари.....	40
5.4. Канали индукцияланган МДЯ – транзистор	41
5.5. Канали қурилган МДЯ - транзистор	42
VI БОБ. Кенг полосали кучайтиргичлар	
6.1. БТда ясалган кучайтиргич боскичи.....	45
6.2. МТда ясалган кучайтиргич боскичи	50
6.3. Кўп боскичли кучайтиргичлар.....	51
6.4. Аналог интеграл микросхемаларнинг чиқиш боскичлари (кувват кучайтиргичлари).....	52

6.5. Эмиттер кайтаргич.....	54
 VII БОБ. Интеграл микросхемалар	
7.1. ИМС ҳакида умумий маълумотлар.....	57
7.2. Пардали ва гибрид ИМСлар.....	58
7.3. Ярим ўтказгичли ИМСлар	58
 VIII БОБ. Кучайтиргич курилмалари схемотехникаси	
8.1.Кучайтиргичларнинг асосий параметрлари ва характеристикалари.....	63
8.2. Комплментар эмиттер кайтаргич.....	66
8.3. Баланс схемалар асосидаги кучайтиргич.....	67
8.4. Барқарор ток генератори.....	68
8.5. Ўзгармас кучланиш сатхини силжитиш курилмаси.....	69
8.6. Дифференциал кучайтиргичлар.....	70
8.7. Операцион кучайтиргичлар.....	73
 IX БОБ. Ярим ўтказгичли статик рақамли интеграл микросхемалар схемотехникаси	
9.1. Рақамли техника асослари.....	81
9.2. Мантикий ИМС параметрлари.....	83
9.3. Биполяр транзисторларда ясалган калит схемалар	84
9.4. Майдоний транзисторларда ясалган калит схемалар	86
9.5. Мантикий интеграл микросхемаларнинг негиз элементлари...	89
 X БОБ. Лаборатория ишлари	
1 – лаборатория иши. Ярим ўтказгичли диод характеристика ва параметрларини тадқиқ этиш.....	97
2 – лаборатория иши. Биполяр транзистор статик характеристикалари ва параметрларини тадқиқ этиш.....	101
3 – лаборатория иши. Майдоний транзисторни тадқиқ этиш.....	106
4 – лаборатория иши. Операцион кучайтиргич параметрларини тадқиқ этиш.....	112
5 – лаборатория иши. Майдоний транзисторда бажарилган калит схемаларни тадқиқ этиш.....	117
6 – лаборатория иши. Транзистор – транзисторли мантикий интеграл мхемаларини тадқиқ этиш.....	119
7 – лаборатория иши. Интеграл оптронларни тадқиқ этиш. Илова.....	123
Фойдаланилган адабиётлар	129
Мундарижа.....	134

Ўқув нашри
2008-2009 ўқув йили

*Хайрулла Кабилович Арипов
Ахмед Маглаевич Абдуллаев
Нодира Батирджановна Алимова*

ЭЛЕКТРОНИКА

5522200 “Телекоммуникация”
5522100 “Телевидение, радиоалока ва радиоэшиттириш”
5522000 “Радиотехника”
5140900 “Касб таълими” (телекоммуникация)
йўналишларида таълим олаётган бакалаврлар учун

ўқув қўлланма

Нашрга руҳсат берилди 2009 й.
Офсет көғози. Буюртма № 299/Босма.
Тираж 200 нусха

Тошкент ахборот технологиялари университети
(ТАТУ Илмий – услугий кенгашининг
2008 йил 22 майдаги № 9 - сонли баённомаси)
томонидан нашрга тавсия этилган

Маъсул мухаррир: Х.К. Арипов

Мусаххих: Х.Х. Бустанов

