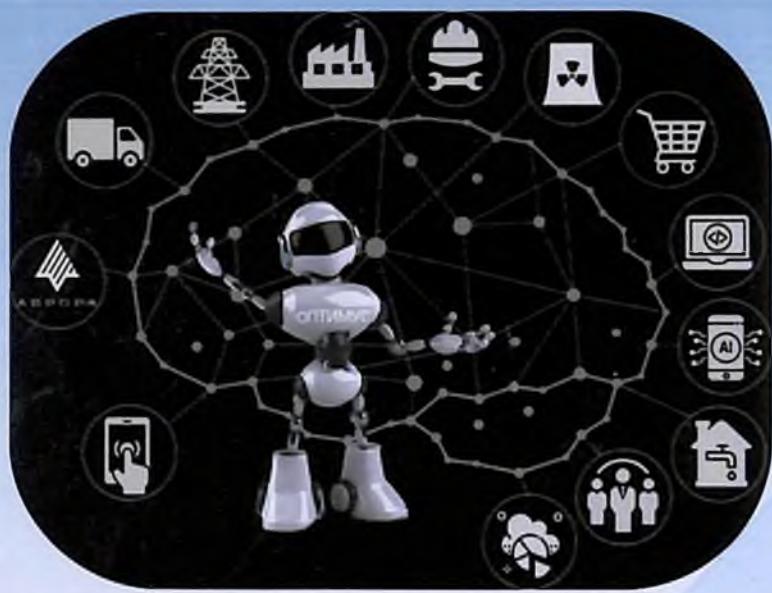


X. Y. ABASXANOVA JURAYEV L.N.
HOSHIMOVA F. R.

RAQAMLI TEXNIKA



o‘quv qo‘llanma

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB- HUNAR TA'LIMI MARKAZI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

X.Y. ABASXANOVA, L.N. JURAYEV,
F.R. HOSHIMOVA

RAQAMLI TEXNIKA

o 'quv qo 'llanma

(II-qism)

UO'K: 631.242.9

KBK: 699.3

X 21

X.Y. Abasxanova, L.N. Jurayev, F.R. Hoshimova

Raqamli texnikha [Matn]: o'quv qo'llanma / X.Y. Abasxanova va b. –
Toshkent: "Muhr-press" nashriyoti, 2022. – 200 bet.

KBK: 699.3

Taqribchilar:

Amirsaidov U.B. – MUTvaT kafedrasi dotsenti

Hakimov Z.T. – Oliy va o'rta maxsusub kasb-hunar ta'limi ni rivojlantirish markazi direktori

Annotatsiya

"Raqamli texnika" o'quv qo'llanmasida oddiy raqamli kombinatsion ketma-ket turdag'i qurilmalar, xotirali va xotirasiz avtomatlar, ularni loyihalash muhitida ish prinsipi va murakkab mikroprotsessorlar tizimini tuzilish, ishlashi va ularni tahlil etish jarayonlari ko'rib chiqilgan.

O'quv qo'llanma «5.55.01.01 – Telekommunikatsiya texnologiyalari » yo'nalishi bo'yicha ta'lim oluvchi texnikum talabalari, o'qituvchilar va aloqa sohasi xodimlari uchun mo'ljalangan.

Аннотация

В учебном пособии рассмотрены вопросы для изучения простейших цифровых устройств комбинационного и последовательного типов, устройства с памятью и без памяти, сложнейшие микропроцессорные системы.

Учебное пособие предназначена для учащихся обучаемых по направлению «5.55.01.01 – Телекоммуникационные технологии», а также работникам отрасли телесвязи.

Abstract

The tutorial deals with questions for studying the simplest digital devices of combinational and sequential types, devices with and without memory, and the most complex microprocessor systems.

The tutorial is intended for students studying in the direction of "5.55.01.01 – Telecommunications technologies", as well as employees in the telecommunications sphere.

Mazkur o'quv qo'llanmada "Raqamli texnika" faniga oid malumotlar xususida oddiy raqamli kombinatsion, ketma-ket turdag'i qurilmalar va murakkab mikroprotsessorlarning tuzilish, ishlashi va ularni tahlil etish jarayonlari ko'rib chiqilgan.

Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv-metodik birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan nashrga tavsija etilgan

ISBN 978-9943-5258-9-4

© "MUHR-PRESS", T., 2022.
© X.Y. Abasxanova, L.N. Jurayev,
F.R. Hoshimova, T., 2022.

KIRISH

Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo'llagan holda iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish O'zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi [1].

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil ishlab chiqarishni modernizatsiya, diversifikatsiya qilish, uning hajmini oshirish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar turlarini kengaytirish borasidagi ishlar lozim darajada olib borilmayotganini ko'rsatdi.

Xususan, bu borada ko'plab ko'rsatkichlarning mavjud emasligi va ishlar samarali muvofiqlashtirilmagani sababli mamlakatimiz so'nggi yillarda nufuzli va obro'li xalqaro tuzilmalar tomonidan tuziladigan Global innovatsion indeks reytingida ishtirok etmayapti.

Iqtisodiyot va ijtimoiy soha tarmoqlarining ilmiy muassasalar bilan o'zaro hamkorligi darajasi pastligi, vazirlik va idoralar, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyyati organlarining innovatsion rivojlanish sohasidagi faoliyati lozim darajada muvofiqlashtirilmayotgani bu boradagi birinchi navbatdagi maqsadlar va vazifalarga erishish imkonini bermayapti [2].

2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini

joriy etish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyatga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali mamlakatda ta’lim tizimini isloh qilish bo‘yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, professional ta’lim dasturlari YUNESKO tashkiloti tomonidan qabul qilingan Ta’limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari bilan uyg‘unlashmaganligi, o‘quv jarayoniga O‘zbekistonning Milliy kvalifikatsiya tizimi to‘laqonli joriy etilmaganligi tayyorlanayotgan kadrlarning mehnat bozorida munosib o‘rin egallashlariga to‘sinqilik qilmoqda [3].

Professional ta’lim tizimini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, boshlang‘ich, o‘rtalik va o‘rta maxsus professional ta’lim bosqichlarini joriy qilish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash hamda mazkur jarayonga ish beruvchilarni keng jalg qilish maqsadida:

2020/2021 o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston Respublikasida Ta’limning xalqaro standart tasniflagichi (keyingi o‘rinlarda- Xalqaro tasniflagich) darajalari bilan uyg‘unlashgan yangi boshlang‘ich, o‘rtalik va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta’lim dasturlari joriy etiladigan ta’lim muassasalari tarmog‘i tashkil etilsin [4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘sishimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2019 yil 6 sentyabrdagi PF-5812-son Farmoni ijrosini ta’minalash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 avgust 466 chi qarorida O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rtalik va o‘rta maxsus professional ta’limni (keyingi o‘rinlarda professional ta’lim deb ataladi) tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.

2. O‘zbekiston Respublikasida professional ta’lim «Ta’lim to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq amalga oshiriladi.

3. O'zbekiston Respublikasida professional ta'limga - iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va ustuvor vazifalarini, zamonaviy texnika va texnologik tendensiyalarni hisobga olib, mehnat bozoridagi kadrlarga bo'lgan real ehtiyoj, ish beruvchilarning takliflari hamda «Hayot davomida ta'limga olish» prinsipi asosida shaxslarning ta'limga olishiga mo'ljallangan.

Tasdiqlangan qonunlarni bajarish jarayoni infokommunikatsion texnologiyalarni O'zbekistonda rivojlanishning tegishli qonunlarni bajarish uchun keng yo'l ochib berdi. Mavjud davrda O'zbekistondagi telekommunikatsion aloqa tizimlariga juda katta masshtabdagi ishlarni bajarishga olib kelmoqda. Bu esa aholiga turli telekommunikatsion xizmatlarni yuqori saviyada amalga oshirishga olib kelmoqda.

Yangi texnologiyalar kiritish sharoitida mutaxassislar oldida texnologiya jarayonlarini o'rnatish tarkibiy qismlarini qo'llanilishi, zamonaviy texnologiyalar asosida tarmoq yaratish kabi masalalari tadqiqoti dolzarb desa bo'ladi.

Tasdiqlangan qonunlarni bajarish jarayoni infokommunikatsion texnologiyalari O'zbekistonda rivojlanishning tegishli qonunlarini bajarish uchun keng yo'l ochib berdi. Bu O'zbekistondagi telekommunikatsion aloqa tizimlariga juda katta masshtabdagi ishlarni bajarish, aholiga turli telekommunikatsion xizmatlarni yuqori saviyada amalga oshirishning muhim omillaridir.


I-BOB. RAQAMLI TEXNIKA ASOSLARI

1.1. Raqamli signal va raqamli qurilmalar to‘g‘risida tushunchalar

Har qanday ilmiy-texnik, biologik va sotsial tizimlarni boshqarish va ishlash, ayniqsa hisoblash texnikasi asoslarida axborot jarayonlari yotgan bo‘lib, ularda axborotlarni yig‘ish va qayta ishslash bilan bog‘liq bo‘lib, ularni uzatish, saqlash, taqsimlash, aks ettirish, yozib qo‘yish, o‘qish va boshqa jarayonlar yotadi. Sanab o‘tilgan axborot jarayonlarini yakunlash asosida quyidagi: axborotni qabul qilish, uzatish, saqlash va ularni qayta ishslash- to‘rt asosiy jarayonlar yoki bajariladigan ishlar tartibini ajratish mumkindir. Umuman ushbu jarayonlarni amalga oshirish asosida axborotlarni ifodalovchi fizik qayta ishslash va ularning taqdim etish shakllarida yotadi [6].

Axborot – eng qisqa va qiyin tariflanadigan tushunchadir. Axborotning qandaydir material ko‘rinishda mujassamlantirilgani – xabar, uni fizik vositalar bilan uzatilishi – (DSTU2938-94 ga asosan) – signal deb ataladi.

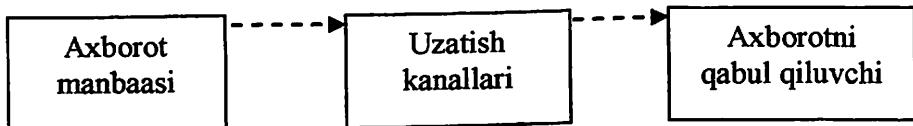Har doim axborot xabarlari axborot manbasi, axborotni qabul qiluvchi va uzatish kanallari bilan bog‘liqdir (1.1-rasm):



1.1-rasm. Uzatish kanalining axborot modeli

Axborotlarni uzatuvchi va qabul qiluvchi sifatida insonlar yoki texnik qurilmalar (kompyuterlar, datchiklar indikatorlar v. b.) bo‘lishi mumkin. Uzatish (aloqa) kanali deb- bir kirish va bir chikishli axborotlarni ko‘rsatilgan masofaga uzatish uchun

mo'ljallangan qurilmalar majmuasiga aytildi. Xabarlar turli formalarda: ovoz, matn, tasvir, datchiklardan olingan elektr kuchlanishlar bo'lishi mumkin.

Integral mikrosxemdalardan tashkil topgan raqamli texnika va raqamli usullar, shu jumladan, mikroprotessor sistemalari, televizion, radiouzatish va aloqa apparaturalarida axborot tashkil etishda keng tatbiq etilgan.

Raqamli texnika hozirgi kunda hisoblash texnikasining asosini tashkil qilib quyidagi yo'naliishlarda keng qo'llanilmoqda:

Texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish, texnik xususiyatlarini avtomatik nazorat qilish va tashxis qilish;

Elektron hisoblash mashinalarida (EXM) administrativ boshqarish, ilmiy ishlar va avtomatlashtirilgan loyihalashtirishlar uchun foydalanish.



Raqamli texnikaning rivojlanishiga 1949 yilda tranzistorning yaratilishi turtki bo'ldi. Bizga ma'lum bo'lgan mantiqiy funksiya va amallarni hosil qilishda tranzistorlardan foydalanish imkoniyati mavjudligi raqamli texnikaning shu darajada jadal rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunga kelib barcha EHM protsessorlarining asosini tashkil qiluvchi integral mikrosxemalarida, tranzistorlarda qurilgan mantiqiy funksiyalar asosiy hisoblash ishlarini amalga oshiradi.

Raqamli qurilmalar deb, mantiqiy algebra funksiyalarini amalga oshirish uchun ishlatiladigan qurilmalarga aytildi.

Mantiqiy algebra funksiyalarini tashkil etishda qo'llaniladigan qurilma mantiqiy qurilma deb ataladi.


Raqamli qurilmalar kodli so'zlarni kiritish va chiqarish usuliga qarab ketma-ket, parallel va aralash turlarga bo'linadi.

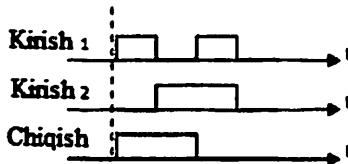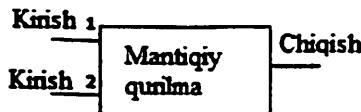Ketma-ket raqamli qurilma kirishiga kodli so'z belgilari (1. 2-rasm) bir vaqtda berilmaydi [7].



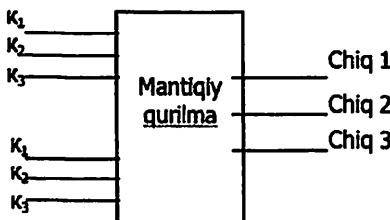1.2-rasm. Ketma-ket qurilmaga signallarning kiritish.

Parallel raqamlı qurılma kirishiغا har bir kirish belgi (1.3-rasm) bir vaqtida beriladi.



1.3-rasm. Parallel raqamlı qurilmaga signallarning kiritish.

Bunda ikki kirishga uch razryadli signal belgilari bir vaqtida beriladi va chiqishda ham uch razryadli signal belgilari bir vaqtida chiqadi.

Aralash turli raqamlı qurilmalarda kirish va chiqish kodli so‘zları har xil turda beriladi. Masalan, kirishlar ketma-ket ko‘rinishda bo‘lib, chiqishlar esa parallel xolda bo‘ladi. Bunday qurilmalarda kodli so‘zлarni bir formadan boshqa formaga o‘tkazish uchun ishlatalishi mumkin (Masalan, ketma-ket formadan parallel formaga va aksincha). Avtomatlashgan tizimlarda axborot almashinishi signallar yordamida amalga oshiriladi.

Signalni tashuvchilari sifatida fizik kattaliklar tushunilib, ulargatok, kuchlanish, magnit holatlari va h. k. kirishi mumkin. Fizik kattaliklar o'zining vaqt funksiyasi orqali yoki belgilangan fazoviy taqsimlanishi asosida ifodalanishi mumkin [7].

Chastota, amplituda, faza, impulslar davomiyligi, ketma-ket impulslar seriyalarining bir yoki bir nechta parallel liniyalarida taqsimlanishi, tasvir nuqtalarining tekislik va hokazolarda taqsimlanishi kabi uzatuvchi vaqtli funksiyalarni aniqlovchi parametrler (ular orqali axborot uzatish holatida) axborot parametrleri deb ataladi. Agar fizik kattalik ikki yoki undan ortiq axborot parametrlerini tashuvchisi bo'lsa, u ko'p o'chovli signal hisoblanadi. Axborot parametrler bir qator aniq miqdorlar to'plamiga ega:

Analog signallar (axborot parametrleri berilgan diapazon ichida har qanday miqdorni qabul qilishi mumkin).


Diskret signallar (axborot parametrleri faqatgina berilgan aniq diskret miqdorlarni qabul qilishi mumkin).

Uzlusiz signallar (axborot parametrleri har vaqtda o'zgarishi mumkin).


Uzlukli signallar (axborot parametrleri vaqtning diskret onlaridagina boshqa miqdorni qabul qilishi mumkin).

Quyida EHM yordamida avtomatlashtiriladigan tizimlarda uch-raydigan signallarning tipik formalariga ba'zi misollar keltirilgan:

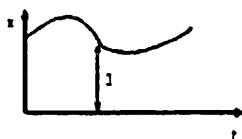**Analog signal
(analogli, uzlusiz, axborot parametri: amplituda)**



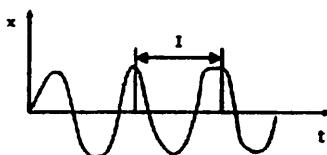
**Chastota-analogli signal
(analogli, uzlusiz, axborot parametri: chastota)**



1.4-rasm. Analog signal.

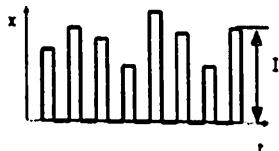
1.5-rasm. Chastota-analogli signal.

Chaqirilgan signal
 (analogli, uzhukti, axborot parametri:
 to'rtburchakli impulslar balandligi
 (amplituda))



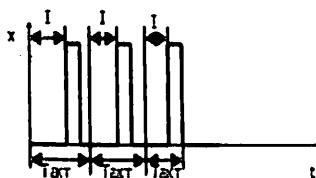
1.6-rasm. Chastotali signal.

Impulsli signal
 (analogli, uzhukti, axborot parametri:
 to'rtburchakli impulslar fazasining holati)



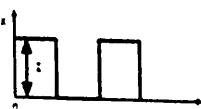
1.7-rasm. Impulsli signal.

Ikkilik signal
 (diskret, uzhukti, axborot parametri:
 ikkita belgi 0 va 1)



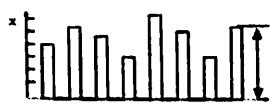
1.8-rasm. Ikkilik signal.

Diskret chiqirilgan signal
 (analogli, uzhukti, axborot parametri:
 to'rtburchakli impulslar balandligi
 (amplituda))



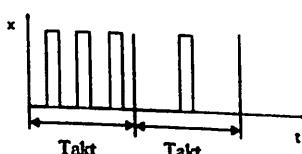1.9-rasm. Diskret chastotali signal

Impuls-hisobli signal
 (diskret, uzhukti, axborot parametri:
 takti chegaralardagi ikkilik impulslar
 soni)




1.10-rasm. Impuls hisobli signal.

O'z navbatida signallar diskret raqamli va ko'p pozitsiyali signal turlariga bo'linadi. Bunda barcha raqamli bo'lmagan diskret signallar ko'p pozitsiyali deb ataladi.


Raqamli signallar asosan ketma-ket (1.11. a-rasm) yoki parallel (1.11. b-rasm) tarzda uzatiladi. Parallel signallarda axborot parametrlarining barcha parametrlari turli n signal liniyalari orqali uzatiladi [6].

Ketma-ket signallarda axborotning barcha parametrlari aniq vaqt ketma-ketligida umumiy signal liniyalari bo'yicha birin-kekin uzatiladi.


Parallel uzatish

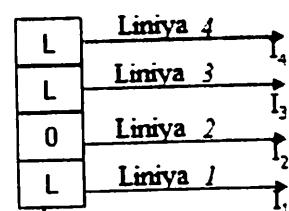

a

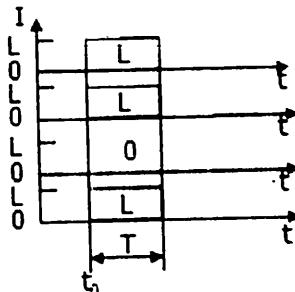


Ketma-ket uzatish

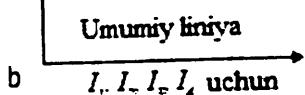

b

Umumiy liniya

I_1, I_2, I_3, I_4 uchun

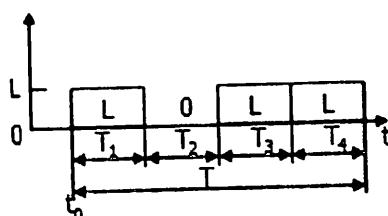

1.11-rasm. Signallarning uzatilish turlari.

1.2. Raqamli qurilmalarning mantiqiy asoslari

1.2.1, Raqamli qurilma to‘g‘risida tushuncha

Raqamli qurilmalar diskret funksiya qonuni bo‘yicha o‘zgaradigan raqamli signallarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangandir.

Diskret funksiya ko‘rinishli signalni raqamli taqdim etishda mazkur funksiya qiymatlari ma’lum bir vaqtning diskret lahza-ligiga bog‘langan anik sathlarga bo‘linadi. Bunda shakllantirilayotgan funksiya sath bo‘yicha kvant va vaqt bo‘yicha diskretdir.

1933 yilda isbotlangan Kotelnikov teoremasida funksiyani diskretlash mumkinligi isbotlangan bulib, uning yordamida ixtiyoriy analog signal diskret signallar bilan tasvirlanishi va kayta ishlanishi mumkindir. Bunda raqamli qurilmalardagi har bir sathga mos simvollar yig‘indisini tashkil etadigan son yoki so‘z qo‘yiladi.

Alfavit – mazkur alfavit xarfi deb nomlanadigan simvollar-ning yakuniy ko‘pligidir (to‘liq yig‘indisi).

Raqamli qurilmalarda sonlar turli sanoq tizimlarida takdim etiladi. Sanoq tizimlari pozitsion va pozitsion bo‘lmagan turlarga bo‘linadi. Pozitsion bo‘lmagan sanoq tizimlarda simvollar sonda (so‘zda) egallaydigan joyga (pozitsiyaga) bog‘liq emas. Pozitsion bo‘lmagan sanoq tizimiga misol sifatida rim raqamlarini keltirish mumkin. Ommada ko‘proq ishlatiladigan o‘nlik sanoq tizimi pozitsion turga kiradi. Unda simvol (son) og‘irligi sonda egallaydigan joyiga (pozitsiyaga) bog‘liq. Umumiyl holda q ixtiyoriy asosli pozitsion tizimda ixtiyoriy n -kattalikli $A = a_{n-1}a_{n-2}a_2a_1a_0$ son quyidagi polinom ko‘rinishda yoziladi

$$A = a_{n-1}q^{n-1} + a_{n-2}q^{n-2} + \dots + a_2q^2 + a_1q + a_0. \quad (1.1.)$$

q son har bir razryad uchun qiymat koeffitsiyentidir va sanoq tizimining asosi deb nomlanadi. Sanoq tizimining asosi ixtiyoriy son, yoki kasr son bo‘lishi mumkin.

Raqamli texnikada o'nlik, ikkilik, sakkizlik va o'n oltilik sanoq tizimlar qo'llaniladi. Mazkur tizmlarda sonlar mosligi 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Raqamli texnikada o'nlik, ikkilik, sakkizlik va o'n oltilik sanoq tizmlarda sonlar mosligi

Sanoq tizimi	Son kodi								
O'nlik	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ikkilik	0	1	10	11	100	101	110	111	1000
Sakkizlik	0	1	2	3	4	5	6	7	10
O'n oltilik	0	1	2	3	4	5	6	7	8
O'nlik	9		10	11	12	13	14	15	16
Ikkilik	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111		10000
Sakkizlik	11		12	13	14	15	16	17	20
O'n oltilik	9	A	B	C	D	E	F		10

Ikkilik sanoq tizimi alfaviti ikki simvoldan iborat: {0, 1}. Ular yordamida barcha so'zlar (sonlar) yoziladi. N razryadlarni qo'llagan holda turli 2^n ikkilik sonlar (so'zlar) kombinatsiyalari to'plamini yozish mumkin.

Bir sanoq tizimidan ikkinchi sanoq tizimiga o'tish 1.1-jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Masalan:

$$101_2 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 4 + 1 = 5_{10}, \\ 101_2 = 5_{10}$$

Raqamli qurilmalar ikkilik sanoq tizimida ishlashining matematik asosi bo'lib mantiq algebra yoki bul algebrasi tashkil etadi. Uni XIX asr o'rtasida irland matematigi J. Bul ishlab chiqqan.

Bul algebrasida ikki qiymatni qabul qiladigan o‘zaruvchilar qo‘llanadi: rost xodisa va yolg‘on xodisa. Ikkilik sanoq tizimida mazkur tushunchalarga alfavitning ikkita soni mos qo‘yiladi: mantiqiy bir (rost xodisa) va mantiqiy nol (yolg‘on hodisa). Ikkilik alfavit faqat ikkita simvoldan iborat, shuning uchun nafaqat kiruvchi o‘zgaruvchilar, balki chiquvchi funksiya qiymatlari xam faqat ikkita qiymatni olishi mumkin. Ikkilik o‘zgaruvchilar funksiyasi, shuningdek bul funksiyasi, mantiq algebrasi, o‘zgaruvchi funksiya deb ham ataladi.


Ixtiyoriy raqamli axborot jarayonlari va o‘zgartirishlari, qanday murakkab bo‘lmasisin, natijada oddiy mantiqiy o‘zgaruvchilar 1 va 0 ga olib kelinadi. Mantiqiy algebra funksiyalarini shakllantirish uchun mo‘ljallangan qurilmalar mantiqiy qurilmalar deb nomlanadi. Ular ikki turg‘un holatga ega. Bir holatga mos holda mantiqiy bir qo‘yiladi. Ko‘p hollarda bu yuqori kuchlanish holati. Boshqa holatga esa mos holda mantiqiy nol qo‘yiladi – past kuchlanish holati.

Raqamli qurilmalar ishi avtomatlar nazariyasini yordamida ta’riflanadi.

Avtomatlar nazariyasi- boshqaruvchi tizimlar, diskret axborotni o‘zgartirishni matematik modellarini o‘rganadigan nazariya bo‘limidir.

Raqamli avtomatlarni ta’riflash uchun ikki model ishlataladi: abstrakt va strukturali.

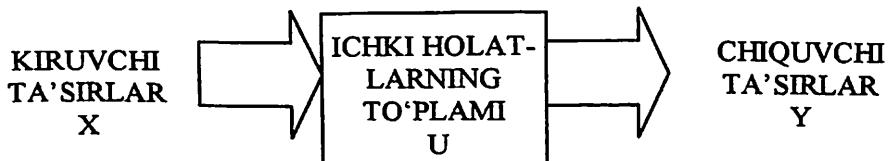Abstrakt model nazariyani ko‘rib chiqish uchun qo‘llaniladi. Raqamli avtomat abstrakt modelida uchta alfavit va ikkita tavsifiy funksiya orqali taqdim etiladi (1.12-rasm):



1.12-rasm. Diskret avtomat modeli.

Kiruvchi alfavit $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, chiquvchi alfavit $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ va ichki holatlar to'plami $U = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ cheklidir, shuning uchun abstrakt avtomat chekli deb nomlanadi.

O'tishlar funksiyasi $F(U, X)$ "kiruvchi so'z- ichki holat" aloqasini tashkil etadi va U da $X \times U$ to'plamini aks ettiradi.

Chiqishlar funksiyasi $\Psi(U, X, Y)$ "chiquvchi so'z- ichki holat" juftligini bog'laydi va Y da $X \times U$ to'plamini aks ettiradi.

Shunday qilib, diskret avtomat kiruvchi va chiquvchi alfavit, ichki holat, o'tish va chiqish funksiyalarining $A = \{X, U, Y, F, \Psi\}$ to'plami bilan ta'riflanadi. Diskret (raqamli) avtomatlar diskret vaqtida ishlaydi va diskret axborotni qayta ishlashni amalga oshiradi [8].

Strukturali model esa mantiqiy elementlardan diskret avtomatni chekli sxemasini qurish uchun mo'ljallangan.

Raqamli tizimlarning strukturali sxemasini qurishda mantiqiy qurilmalarni texnik o'ziga hos tomonlarni hisobga olish maqsadida uchta model ishlatladi: 1) mantiqiy model; 2) vaqtinchalik to'xtashli model; 3) elektr tavsiflar va parametrлarni hisobga oladigan model.

Mantiqiy model mantiq algebra nazariya asoslariga tayanadi. U nisbatan past tezlikka ega bo'lgan raqamli qurilmalarni ishini yetarlicha aniq ifodalaydi va 20% ga yaqin qurilmalarni ishlab chiqishda to'g'ri keladi. Kechikish holatlarining aniqlash hisobi ikkinchi modelda ishlaydi va o'tish jarayonlari raqobatlashayot-

gan jarayonlarini ifodalash uchun zarur va aniqmas ishlashlarni, raqamli qurilma ishiga mos kelmaydigan signallar kombinatsiyasi paydo bo'lishi holatlarini oldini oladi. Uchinchi modelni murakkab sxemalarni hisoblashda qo'llash zarur bulib, bunda bitta elementni chiqishiga boshqa ko'plab elementlar kirishlari ulanadi, ishlatilayotgan quvvat, tok, 0 va 1 mantiqiy sathlar, aloqa tarmog'idagi signallarni uzatish ishlari o'ziga hosligini hisobga olgan holda tahlil etiladi.

Mantiqiy (raqamli) qurilmalar turli xususiyatlar bo'yicha sinflanadi.

Axborotni kiritish-chiqarish xususiyati bo'yicha: ketma-ket, parallel va ketma-ket-parallel (aralash).

Ketma-ket qurilmada kiruvchi va chiquvchi simvollar kirishga berilishi va ularning bir vaqtda bajarilmasligi, yani ketma-ket, bir razryaddan so'ng keyingi razryadning bajarilishi asosida amalgalash oshiriladi [9].

Parallel qurilmalarda barcha kiruvchi o'zgaruvchilar kirishga uzatiladi, bunda barcha chiquvchi razryad o'zgaruvchilar razryadlari bir vaqtda olinadi. Kirish va chiqishlar soni kiruvchi va chiquvchi so'zlar razryadlari orqali aniqlanadi.

Ketma-ket-parallel qurilmalarda kiruvchi va chiquvchi o'zgaruvchilar turli shaklda taqdim etilishi mumkin. Kirishga ketma-ket ko'rinishda tushadi, chiqishdan esa paralell ko'rinishda olinadi, yoki aksincha.

Mantiqiy qurilmalar ishlash usuli bo'yicha ikki sinfga bo'linadi: kombinatsion va ketma-ket.

Kombinatsion qurilmalarda (xotirasiz avtomatlarda) chiquvchi so'z faqat joriy lahzada faoliyat ko'rsatayotgan kiruvchi simvollar kombinatsiyasiga bog'liq va kiruvchi signallarning oldindi holatlariga bog'liq emas.

Ketma-ket qurilmalarda (xotirali avtomatlarda) chiquvchi so'z nafaqat joriy vaqt lahzasidagi joriy so'zdan, balki oldindi ichki holatga, ya'ni kelib tushgan kiruvchi signallar ketma-

ketligiga xam bog'liqdir. Ketma-ket qurilmalar, qurilmaning oldingi ishlashi to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlaydi, yani xotiraga egadir.

Xotira hajmi bo'yicha raqamli qurilmalar quyidagi klassifikatsiyalarga bo'linadi:

- xotirasiz (kombinatsion qurilmalar);
- cheklangan xotirali;
- cheksiz xotirali.

Ideallashtirilgan avtomatlarga cheksiz xotirali qurilmalar kiradi. Bunday avtomatlar mavjud emas. Lekin bu model katta xotira va masala shartlari bo'yicha xotira kattaligi va to'lib qolish mumkin emas bo'lgan hollarda raqamli qurilma ishini tahlil etish va hisoblashlarini sezilarli darajada soddalashtirish uchun qulaydir.

Chiquvchi signalni shakllantirish usuli bo'yicha Mur va Mili avtomatlari bilan farqlanadi.


Mur avtomatlarida chiquvchi Y signal kiruvchi X so'zga bog'liq emas, balki joriy vaqt lahzasidagi ichki U holatga bog'liq:

$$\begin{aligned}U(t+1) &= F(U(t), X(t)); \\Y(t) &= \Psi(U(t)).\end{aligned}$$

Mili avtomatlarida chiquvchi Y signal, ham ichki holat U, ham kiruvchi X so'z bilan aniqlanadi

$$\begin{aligned}U(t+1) &= F(U(t), X(t)); \\Y(t) &= \Psi(U(t), X(t)).\end{aligned}$$

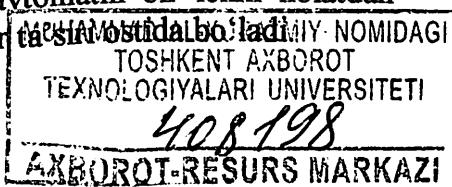Agarda ishslash qonunini jadval ko'rinishida keltirilsa, Mili avtomati o'tishlar va chiqishlar jadvali ko'rinishida bo'ladi. Mur avtomatida chiquvchi signal kiruvchi signalga emas, balki ichki holatga bog'liq bo'lganigi sababli, Mur avtomati o'tishlar jadvali bilan ifodalanadi. Umumiy holda avtomatni bir ichki holatdan ikkinchisiga o'tishi kiruvchi signallari tasdiq ostida bo'ladi.



1.2.2. Raqamli qurilmalarning mantiqiy asoslari.

Umumiy tushunchalar. Mantiq algebrasi elementar funksiyalarining xususiyatlari

Matematik mantiqning asosiy qismlaridan biri - **mantiq algebrasi** raqamli qurilmalarning asosi hisoblanadi. Mantiq algebrasi fikrlar bilan ish ko'radi. **Fikr** deganda haqiqiy yoki yolg'onligi nuqtai nazaridan bildirilgan har qanday tasdiq tushuniladi. Fikrning haqiqiyligi yoki yolg'onligidan boshqa alomatlari (yaxshi, yomon, nodir va h.) e'tiborga olinmaydi.

Mantiq algebrasida fikrlarning haqiqiyligi 1 bilan, yolg'onligi 0 bilan tenglashtirish qabul qilingan. Fikrlarning bu ikkili tabiatiga mosligini hisobga olib, ularni *mantiqiy o'zgaruvchilar* deb atashadi. Fikrlar yoki mantiqiy o'zgaruvchilar *oddiy* bo'ladi va lotin alifbosining kichik harflari - x, y, z, x₁, x₂, a, b, ... bilan belgilanadi.

Oddiy fikrlardan mantiqiy o'zgaruvchilarning ikkilik funksiyalari hisoblanuvchi *murakkab fikrlar* tuziladi. Murakkab fikrlar katta harflar A, B, C, D, E, F, ... bilan belgilanadi va ko'pincha *mantiq algebrasining funksiyasi* (MAF) deb ataladi [6,7].

Mantiq algebrasi elementar mantiqiy funksiyalar yordamida mantiq algebrasi funksiyalarini ifodalash va o'zgartirish bilan shug'ullanadi. MAF larini ifodalash va o'zgartirish masalalari raqamli qurilmalarini loyihalashda keng qo'llaniladi.

Elementar mantiqiy funksiyalar qatoriga avvalo bitta o'zgaruvchi x ning elementar funksiyalarini kiritish mumkin. Bu funksiyalar *haqiqiylik jadvali* deb ataluvchi jadvalda keltirilgan (1.2.- jadval). Umuman, haqiqiylik jadvali argumentlarning (mantiqiy o'zgaruvchilarning) mumkin bo'lgan to'plamlaridan har biriga mos funksiya qiymatini akslantiradi.

Haqiqiylik jadvali

Funksiya	x argumentli funksiya qiymati		Funksiya belgisi	Funksiya nomi
	0	1		
f_0	0	0	0	doimo yolg'on
f_1	0	1	x	o'zgaruvchi
f_2	1	0	\bar{x}	inkor
f_3	1	1	1	doimo haqiqiy

Ikkita x va y o'zgaruvchilarning elementar mantiqiy funksiyalarini ko'raylik (1.3.-jadval).

x va y o'zgaruvchilarning elementar mantiqiy funksiyalari.

Funksiya	xu argumentli funksiya qiymati				Funksiya belgisi	Funksiya nomi
	00	01	10	11		
f_0	0	0	0	0	0	doimo yolg'on
f_1	0	0	0	1	$x \wedge y$	kon'yunksiya
f_2	0	0	1	0	$x \bar{y}$	u bo'yicha ta'qiq
f_3	0	0	1	1	x	x doimo haqiqiy
f_4	0	1	0	0	$\bar{x} y$	x bo'yicha ta'qiq
f_5	0	1	0	1	y	u doimo haqiqiy
f_6	0	1	1	0	$x \oplus y$	x va y ni 2 ning moduli bo'yicha qo'shish
f_7	0	1	1	1	$x \vee y$	diz'yunksiya
f_8	1	0	0	0	$x \uparrow y$	Pirs strelkasi
f_9	1	0	0	1	$x \sim y$	teng qiymatlilik
f_{10}	1	0	1	0	\bar{y}	u doimo yolg'on
f_{11}	1	0	1	1	$x \rightarrow y$	implikatsiya
f_{12}	1	1	0	0	\bar{x}	x doimo yolg'on

f_{13}	1	1	0	1	$y \rightarrow x$	implikatsiya
f_{14}	1	1	1	0	x/y	Sheffer shtrixi
f_{15}	1	1	1	1	1	doimo haqiqiy

1.3.- jadvaldagи funksiyalardan bir qismi trivial hisoblanadi. Masalan, $f_0=0$, $f_{15}=1$ va $f_3=x$, $f_5=y$. Ularning ichida ikkitasi elementar funksiyalardir - $f_{10}=y$, $f_{12}=x$. f_2 va f_4 funksiyalari esa mos holda u va x bo'yicha ta'qiqi funksiyalari hisoblanadi.

Qolganlarini qisqacha tavsiflaylik:

- x va y mantiqiy o'zgaruvchilarning **diz'yunksiyasi**.

Qisqacha x va y ning diz'yunksiyasi. $x \vee u$ kabi belgilanadi. « x yoki u » deb o'qiladi. Ta'rifi: x va y mantiqiy o'zgaruvchilarning diz'yunksiyasi murakkab funksiya bo'lib, u faqat x va y yolg'on bo'lgandagina yolg'on hisoblanadi (1.4.- jadval).

- x va y mantiqiy o'zgaruvchilarning **kon'yunksiyasi**. $x \wedge u$ kabi belgilanadi. « x ham u » deb o'qiladi. Ta'rifi: x va y ning kon'yunksiyasi murakkab funksiya bo'lib, u faqat x va y haqiqiy bo'lgandagina haqiqiy hisoblanadi (1.5.- jadval).

1.4-jadval.

x va y mantiqiy
o'zgaruvchilarning
diz'yunksiyasi.

$0 \vee 0 = 0$
$0 \vee 1 = 1$
$1 \vee 0 = 1$
$1 \vee 1 = 1$

1.5-jadval.

x va y mantiqiy
o'zgaruvchilarning
kon'yunksiyasi.

$0 \wedge 0 = 0$
$0 \wedge 1 = 0$
$1 \wedge 0 = 0$
$1 \wedge 1 = 1$

- x va y mantiqiy o'zgaruvchilarning **teng qiymatliligi**. $x \sim u$ kabi belgilanadi. « x u ga teng qiymatlik» deb o'qiladi. Ta'rifi: x va y ning teng qiymatliligi murakkab funksiya bo'lib, u faqat x va y haqiqiyliklari mos kelgandagina haqiqiy hisoblanadi (1.6.- javdal).

- $x \text{ va } y \text{ ni } 2$ ning moduli bo'yicha qo'shish. $x \oplus y$ kabi belgilanadi. « x ni u ga 2 ning moduli bo'yicha qo'shish» deb o'qiladi. Ta'rifi: $x \text{ va } y \text{ ni } 2$ ning moduli bo'yicha qo'shish murakkab funksiya bo'lib, u faqat $x \text{ va } y$ ning haqiqiyliklari mos kelmaganda haqiqiy hisoblanadi (1.6.- jadval). Ba'zi adabiyotlarda bu funksiyani *teng qiymatlilikning inkori* deb ham atashadi (1.7.- javdal).

1.6-jadval.

$x \text{ va } y \text{ ni } 2$ ning
moduli bo'yicha
qo'shish.

$0 \sim 0 = 1$
$0 \sim 1 = 0$
$1 \sim 0 = 0$
$1 \sim 1 = 1$

1.7-jadval.

Teng qiymatlilik-
ning inkori.

$0 \oplus 0 = 0$
$0 \oplus 1 = 1$
$1 \oplus 0 = 1$
$1 \oplus 1 = 0$

- $x \text{ va } y$ ning *implikatsiyasi*. $x \rightarrow u$ kabi belgilanadi. «Agar x , unda u » deb o'qiladi. Ta'rifi: $x \text{ va } y$ ning implikatsiyasi murakkab funksiya bo'lib, u faqat x haqiqiy, u yolg'on bo'lgandagina yolg'on hisoblanadi (1.8.- jadval). Ta'kidlash lozimki, implikatsiya sabab va oqibat orasidagi bog'lanish ma'nosiga ega emas, ya'ni x ning haqiqiyligidan u ning haqiqiylik sharti kelib chiqmaydi. Aksincha, implikatsiya yordamida tuzilgan murakkab fikrning haqiqiyligi uchun x ning yolg'onligi kifoya. f_{13} funksiya $u \rightarrow x$ ga mos keladi.

- $x \text{ va } y$ ning *Sheffer shtrixi*. $x \vee u$ kabi belgilanadi. « x shtrix u » deb o'qiladi. Ta'rifi: $x \text{ va } y$ ning Sheffer shtrixi murakkab funksiya bo'lib, u faqat $x \text{ va } y$ haqiqiy bo'lgandagina yolg'on hisoblanadi (1.9.- jadval).

- $x \text{ va } y$ ning *Pirs strelkasi*. $x \uparrow u$ kabi belgilanadi. «Pirs strelkasi u » deb o'qiladi. Ta'rifi: $x \text{ va } y$ ning Pirs strelkasi

murakkab funksiya bo'lib, u faqat x va y yolg'on bo'lgandagina haqiqiy hisoblanadi (1.10.- jadval).

1.8.- jadval.

x va y ning
implikatsiyasi.

$$\begin{aligned}0 \rightarrow 0 &= 1 \\0 \rightarrow 1 &= 1 \\1 \rightarrow 0 &= 0 \\1 \rightarrow 1 &= 1\end{aligned}$$

1.9.- jadval.

x va y ning
Sheffer
shtrixsi.

$$\begin{aligned}0/0 &= 1 \\0/1 &= 1 \\1/0 &= 1 \\1/1 &= 0\end{aligned}$$

1.10.- jadval.

x va y ning Pirs
strelkasi.

$$\begin{aligned}0 \uparrow 0 &= 1 \\0 \uparrow 1 &= 0 \\1 \uparrow 0 &= 0 \\1 \uparrow 1 &= 0\end{aligned}$$

Yuqorida ko'rilgan elementar mantiqiy funksiyalar yordamida ixtiyoriy MAFni tavsiflash mumkin.

1.11-jadvalda uchta o'zgaruvchili mantiqiy funksiya uchun haqiqatlik jadvali keltirilgan.

1.11-jadval.

Uchta o'zgaruvchili mantiqiy funksiya uchun
haqiqatlik jadvali.

To'plam tartib raqami	x_1, x_2, x_3 to'plamlari	f funksiya qiymati
0	000	0
1	001	0
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	1
6	110	1
7	111	1

Mantiq algebrasi elementar funksiyalarining xususiyatlari

1.3-jadvaldan ko'rinish turibdiki, elementar funksiyalar o'zaro ma'lum bog'lanishlarga ega. Bu bog'lanishlarni hamda elementar funksiyalarning xususiyatlarini ko'rib chiqaylik.

Kon'yunksiya, diz'yunksiya, inkor (VA, YOKI, EMAS) funksiyalari. Mantiq algebrasining asosiy qoidalardan foydalananib, quyidagi aksiomalarning o'rinni ekanligiga qanoat hosil qilish mumkin. Aytaylik, x - biror bir mantiqiy funksiya. Unda

1) $x = \bar{x}$, mantiqiy ifodadan barcha qo'shaloq inkorga ega bo'lgan hadlarni chiqarib tashlab, ularni dastlabki qiymat bilan almashtirish imkoniyaitini bildiradi;

2) $\left. \begin{array}{l} x \vee x = x \\ x \cdot x = x \end{array} \right\}$, bunday o'zgartirish qoidalari mantiqiy ifoda uzunligini qisqartirishga imkon beradi;

3) $x \vee 0 = x$; 4) $x \vee 1 = 1$; 5) $x \cdot 0 = 0$; 6) $x \cdot 1 = x$; 7) $x \cdot \bar{x} = 0$; 8) $x \vee \bar{x} = 1$ (mantiqiy haqiqiylik).

Diz'yunksiya va kon'yunksiya arifmetikadagi ko'paytirish amallariga o'xshash qator xususiyatlarga ega:

1) assotsiativlik xususiyati (uyg'unlashish qonuni):

$$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z,$$

$$x \cdot (yz) = (xy)z$$

2) kommutativlik xususiyati (ko'chirish qonuni):

$$x \vee y = y \vee x,$$

$$xy = yx;$$

3) distributivlik xususiyati (taqsimlanish qonuni):

diz'yunksiyaga nisbatan kon'yunksiya uchun

$$x \cdot (y \vee z) = xy \vee xz,$$

kon'yunksiyaga nisbatan diz'yunksiya uchun

$$x \vee yz = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$$

Bu xususiyatlarning o'rinni ekanligini yuqoridagi

aksiomalardan foydalanib isbotlash aytarlicha qiyin emas.

De Morgan qonunlari sifatida ma'lum quyidagi munosabatlarning haqiqatligini ham ko'rsatish mumkin:

$$\left. \begin{array}{l} \overline{xy} = \overline{x} \vee \overline{y}; \\ x \vee y = \overline{\overline{x} \overline{y}}. \end{array} \right\} \quad (1. 2)$$

Bu qonundan quyidagini yozish mumkin:

$$\left. \begin{array}{l} xy = \overline{\overline{x} \overline{y}}; \\ x \vee y = xy. \end{array} \right\} \quad (1. 3)$$

demak, kon'yunksiyani diz'yunksiya va inkor orqali yoki diz'yunksiyani kon'yunksiya va inkor orqali ifodalash mumkin.

Mantiqiy funksiyalar uchun singdirish qonuni sifatida ma'lum quyidagi munosabatlar o'rnatilgan:

$$\left. \begin{array}{l} x \vee (xy) = x, \\ x(x \vee y) = x; \end{array} \right\} \quad (1. 4)$$

2 ning moduli bo'yicha qo'shish funksiyasi quyidagi xususiyatlarga ega:

kommutativlik (ko'chirish qonuni)

$$x \oplus u = u \oplus x;$$

assotsiativlik (uyg'unlashish qonuni)

$$x \oplus (u \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z;$$

distributivlik (taqsimlanish qonuni)

$$x(u \oplus z) = (xy) \oplus (xz).$$

Bu funksiya uchun quyidagi aksiomalar o'rinali:

$$x \oplus x = 0; x \oplus 1 = x;$$

$$x \oplus x = 1; x \oplus 0 = x.$$

Aksiomalar va xususiyatlardan foydalanib VA, YOKI, EMAS funksiyalarni 2 ning moduli bo'yicha qo'shish funksiyasi orqali ifodalash mumkin:

$$\left. \begin{array}{l} \bar{x} = x \oplus 1; \\ x \vee y = x \oplus y \oplus xy \\ x \cdot y = (x \oplus y) \oplus (x \vee y). \end{array} \right\} \quad (1.5)$$

Implikatsiya funksiyasi uchun quyidagi aksiomalar o'rinni:

$$\begin{aligned} x \rightarrow x &= 1; \quad x \rightarrow \underline{\underline{x}} = x; \\ x \rightarrow 1 &= 1; \quad 1 \rightarrow x = x; \\ x \rightarrow 0 &= \underline{x}; \quad 0 \rightarrow x = 1. \end{aligned}$$

Aksiomalardan ko'rinishib turibdiki, implikatsiya faqat ko'rinishi o'zgargan kommutativlik (ko'chirish qonuni) xususiyatiga ega

$$x \rightarrow u = \bar{u} \rightarrow \bar{x}.$$

Bu funksiya uchun assotsiativlik xususiyati o'rinsizdir [9, 10].

VA, YOKI, EMAS funksiyalari implikatsiya funksiyasi orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$\left. \begin{array}{l} x \vee y = \bar{x} \rightarrow y; \\ \underline{\underline{xy}} = \underline{\underline{xy}} = x \rightarrow y; \\ \bar{x} = x \rightarrow 0. \end{array} \right\} \quad (1.6)$$

Sheffer shtrixi funksiyasi uchun quyidagi aksiomalar o'rinni:

$$\begin{aligned} x/\underline{\underline{x}} &= x; \quad x/1 = \bar{x}; \\ x/\bar{x} &= 1; \quad \bar{x}/0 = 1; \\ x/0 &= 1; \quad x/1 = x. \end{aligned}$$

Sheffer shtrixi funksiyasi uchun faqat kommutativlik (ko'chirish qonuni) o'rinnlidir:

$$x/u = u/x,$$

VA, YOKI, EMAS funksiyalari Sheffer shtrixi funksiyasi orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$\left. \begin{array}{l} xy = \overline{\overline{x/y}} = x/y/x/y; \\ \bar{x} = x/x; \\ x \vee y = x \vee y = xy = \bar{x}/\bar{y} = x/x/y/y. \end{array} \right\} \quad (1.7)$$

Pirs strelkasi funksiyasi uchun quyidagi aksiomalar o'rinni:

$$x \uparrow x = \underline{x}; x \uparrow 0 = \underline{x};$$

$$x \uparrow \underline{x} = 0; x \uparrow 1 = 0.$$

Pirs strelkasi funksiyasi uchun faqat kommutativlik (ko'chirish qonuni) xususiyati o'rinni:

$$x \uparrow u = u \uparrow x.$$

VA, YOKI, EMAS funksiyalarini Pirs strelkasi funksiyasi orqali quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\left. \begin{array}{l} xy = (x \uparrow x) \uparrow (y \uparrow y); \\ x \vee y = (x \uparrow y) \uparrow (x \uparrow y); \\ \underline{x} = x \uparrow x. \end{array} \right\} \quad (1.8.)$$

$f(x_0, x_1, \dots, x_n)$ funksiyalar mantiqiy (bul) deb nomlanadi, agar uning argumentlari x_0, x_1, \dots, x_n va funksiya qiymatlari faqat ikkita qiymatni qabul qila oladi: mantiqiy 0 va mantiqiy 1.

Mantiq algebrasi funksiyasini shakllantirish uchun, har bir boshqa funksiyalaridagidek, barcha mumkin bo'lgan kiruvchi argumentlar kombinatsiyalarini berish zarur. Agar argumentlar soni n ga ten bo'lsa, u holda argumentlar qiymati kombinatsiyalari 2^n ga teng bo'ladi, argumentlarning funksiyalar soni esa 2^{2^n} . $n=1$, bo'lganda funksiyalar soni $2^2 = 4$ bo'ladi, $n=2$, bo'lganda funksiyalar soni $2^4 = 16$ bo'ladi, $n=3$, bo'lganda funksiyalar soni $2^8 = 512$ bo'ladi.

Mantiqiy funksiyalarni shakllantirish usullari:

So'zlar orqali. Funksiya qiymatlari va uning argumentlari bog'liqligi so'z iboralari orqali ifodalanadi.

Jadvalli. Jadval usulda rostlik jadvali tuziladi, unda argumentlarning mumkin bo'lgan kombinatsiyalari va mos mantiqiy funksiyalar qiymatlari keltiriladi. Bunday kombinatsiyalar yakuniy bo'lganligi uchun, rostlik jadvali ixtiyoriy argumentlar uchun qiymatni belgilash imkoniy yaratiladi. Matematik funksiyalar jadvallaridan farqli ravishda, barcha funksiyalarga qiymatni berish imkonini bermaydigan.

Raqamli. Mantiq algebrasi funksiyasini o'nlik sonlar ketma-ketligidek aniqlanadi. Shuningdek birlik yoki nollik funksiya qiyamatlariga mos ikkilik kodi ekvivalentlarini ketma-ket yozilib chiqiladi

Analitik. Mantiq algebrasi funksiyalari analitik ifoda ko'rinishida yoziladi, bularda funksiya argumentlari ustidan bajariladigan mantiqiy amallar ko'rsatiladi.

Bir o'zgaruvchi mantiqiy funksiyalari

Bir o'zgaruvchi 4 ta funksiyalar mavjud.

1.12-jadval.

Bir o'zgaruvchi funksiyasining rostlik jadvali.

X Argument	Funksiyalar			
	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Bir o'zgaruvchi funksiyalari argumentlari quyidagi analitik yozuvlar va nomlarga ega:

$f_0(x) = 0$ – nol konstantasi;

$f_1(x) = x - x$ ni qaytarilishi;

$f_2(x) = \bar{X} - x$ ni inkor qilish, EMAS, inversiya, “x emas” deb o'qiladi;

$f_3(x) = 1$ – bir konstantasi.

f_0, f_1, f_3 bir o'zgaruvchi funksiyalari texnik realizatsiya nuqtai nazardan axamiyatga ega emas. Amaliyotda faqat $f_2(x) = \bar{X}$ funksiyasi – inversiya ishlataladi.

Ikki o'zgaruvchi mantiqiy funksiyalari

Ikki o'zgaruvchi 16 ta funksiyalar mavjud.

Ikki o'zgaruvchi funksiyasining rostlik jadvali.

Argume ntlar		Funksiyalar																	
x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}	f_{17}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
1																			

Ikki o'zgaruvchi funksiyalari argumentlari quyidagi analitik yozuvlar va nomlarga ega:

$$f_0(x_1, x_2) = 0 - 0 \text{ konstantasi};$$

$f_1(x_1, x_2) = x_1, x_2 = x_1 \wedge x_2 = x_1 \& x_2$ – mantiqiy ko‘paytirish, kon’yunksiya, mantiqiy VA;

$$f_2(x_1, x_2) = x_1 \Delta x_2 - x_1 x_2 \text{ bo‘yicha man etish}; x_1, x_2 \text{ emas};$$

$$f_3(x_1, x_2) = x_1 - x_1 \text{ ni qaytarilishi};$$

$$f_4(x_1, x_2) = x_2 \Delta x_1 - x_2 x_1 \text{ bo‘yicha man etish}; x_2, x_1 \text{ emas};$$

$$f_5(x_1, x_2) = x_2 - x_2 \text{ ni qaytarilishi};$$

$f_6(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2 - 2 \text{ modul bo‘yicha qo‘sish}, \text{ teng ma’no emaslik, mustasno etuvchi YOKI};$

$f_7(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = x_1 \vee x_2 - \text{mantiqiy qo‘sish}, \text{ diz’yunksiya, mantiqiy YOKI};$

$f_8(x_1, x_2) = \overline{x_1 \vee x_2} = x_1 \downarrow x_2 - \text{Pirs strelkasi, YOKI inkori; YOKI-EMAS};$

$f_9(x_1, x_2) = x_1 \leftrightarrow x_2 - \text{teng ma’nolik, ekvivalentlik, mustasno etuvchi YOKI-EMAS};$

$$f_{10}(x_1, x_2) = \overline{\overline{X}_2} - x_2 \text{ ni inkor etish};$$

$$f_{11}(x_1, x_2) = \underline{x_1} \rightarrow x_2 = x_1 \cap x_2 - \text{implikatsiya; agar } x_2, \text{ u holda } x_1;$$

$$f_{12}(x_1, x_2) = \overline{X}_1 - x_1 \text{ ni inkor etish};$$

$f_{13}(x_1, x_2) = \underline{x}_1 \rightarrow x_2 = x_1 \cap x_2$ – implikatsiya; agar x_1 , u holda x_2 ; $x_1 x_2$ ni olib keladi; x_1 ni x_2 implikatsiya qiladi;

$f_{14}(x_1, x_2) = x_1 | x_2 = \overline{X_1 X_2}$ – Sheffer shtrixi, VA inkori, VA-EMAS;

$$f_{15}(x_1, x_2) = 1 - 1 \text{ konstantasi}.$$

Ikki o'zgaruvchi funksiyasidan quyidagilar amaliy axamiyatga emas: f_0 (konstanta 0), $f_3(x_1)$ ni qaytarilishi), $f_5(x_2)$ ni qaytarilishi), f_{15} (konstanta 1).

Ba'zi funksiyalarga so'zlar yordamida ta'rif beramiz.

Mantiqiy qo'shish. Diz'yunksiya. YOKI funksiyasi birlik qiymat qabul qiladi, agar kamida bir YOKI x_1 , YOKI x_2 argumenti birga teng bo'lsa.

Mantiqiy ko'paytirish. Kn'yunksiya. VA funksiyasi birlik qiymatni qabul qiladi, agar bir vaqta ikki VA x_1 , VA x_2 argumenti birga teng bo'lsa.

Inversiya. EMAS funksiyasi xargumentiga teskari qiymatni qabul qiladi.

Mantiqiy funksiyani raqamli shaklini f_6 misolida ko'ramiz, u kiruvchi o'zgaruvchilar ($x_1 x_2$) kiritishda ikkilik koda birlik qiymatni qabul qiladi, bu 1;2 o'nlik ekvivalentga teng:

$$f_6(x_1, x_2) = \sum(1, 2) = \vee(1, 2). \quad (1.9.)$$


f_6 funksiyasi ikkilik kodda 00, 11 kiruvchi qiymatlar ($x_1 x_2$) to'plamida nol qiymatini qabul qiladi. O'nlik kodda bu 0,3ga mos:

$$f_6(x_1, x_2) = P(1, 2) = \wedge(1, 2).$$

Ikki va bir o'zgaruvchilar mantiqiy funksiyalari elementar deb nomlanadilar. Ular faqat bir amalni bajarishni nazarda tutadilar.

Raqamli qurilmalarda mantiqiy funksiyalarni texnik realizatsiyasini mantiqiy elementlar amalga oshiradilar. Shartli

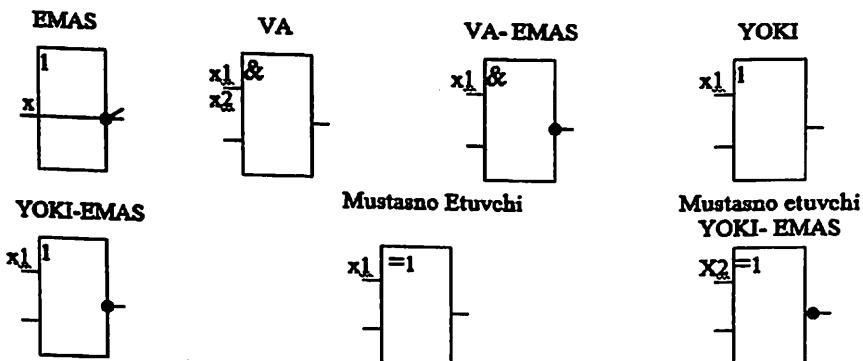
grafik belgilanishlar (Sh G B) eng ko‘p tarqalgan EMAS, VA, YOKI, VA-EMAS, YOKI-EMAS elementlarni, mustasno etuvchi YOKI, mustasno etuvchi YOKI-EMAS 1.13-rasmda keltirilgan.




1.13-rasm. Mantiqiy elementlarning shartli belgilanishlari

Raqamli texnika elementlarining Sh G B to‘g‘riburchak asosida quriladi. Funksional mo‘ljallanganligi asosiy maydoning yuqori qismida ko‘rsatiladi. Chiqishlar chapda x xarfi bilan belgilab ko‘rsatiladi, kirishlar esa o‘ng tarafda u xarfi bilan belgilagan holda ko‘rsatiladi. Invers kirish yoki invers chiqishlar aylana bilan belgilanadi. Chet el adabiyotlarida mantiqiy elementlarni boshqa ko‘rinishda belgilash qabul qilingan (1.14-rasm).

**NOT
(EMAS)**

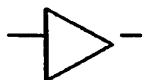

**AND
(VA)**

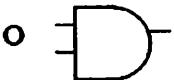

**NAND
(VA-EMAS)**



**OR
(YOKI)**



**NOR
(YOKI-
EMAS)**



**XOR
(Mustasno etuvchi
YOKI)**



**XNOR
(Mustasno etuvchi YOKI-
EMAS)**



1.14-rasm. Chet el adabiyotlarida mantiqiy elementlarni belgilash

Barcha mantiqiy amallarni bajaruvchi mantiqiy elementlarni ishlab chiqish amaliyotda o‘z tasdig‘ini topdi. Bundan tashqari, o‘zgaruvchilar soni oshishi bilan mantiqiy funksiyalar juda kattalashmoqda. Keyinchalik mantiqiy funksiyalarni cheklangan elementlarni qo‘llagan holda murakkab mantiqiy funksiyani realizatsiya qilish yo‘li ko‘rsatiladi.

Raqamlı qurilmalarda analog elektron qurilmalarga nisbatan kirish va chiqish signallar chegaralangan holat sonlariga teng bo‘lishi mumkin. GOST 2. 743-82 kelishuvga asosan raqamlı qurilmalarni qurish mantiqiy sathning fizik qiymatining yarimida ortiq yuqori qismini qamrab oluvchi "N-sath" bo‘lagiga mos keluvchi holatga "mantiqiy 1", sathning yarimida past qismiga "L-satx" bo‘lagiga mos keluvchi "mantiqiy 0" holatlar qabul qilingan. Bunday kelishuv musbat mantiqiylik deb ataladi. Teskari munosabat esa manfiy mantiqiylik deb ataladi. Raqamlı mikro-sxemalarning GOST 19480-89 da nomlash, ta’riflash va shartli belgilarning asosiy parametr va xarakteristikaları keltirilgan.

1.2.3. Mantiq algebrasi funksiyalarining analitik ifodalanishi

Yuqorida mantiqiy elementlarni ifodalashda jadval usulidan foydalangan edik. Jadval usulida o‘zgaruvchilar qiymatlarining har bir to‘plamiga haqiqiylik jadvalida mantiqiy funksiya qiymati to‘g‘ri kelar edi. Bu usul ixtiyoriy sonni o‘zgaruvchi funksiyalarini yozishga imkon bersada, bunday yozuv MAFlarni tahlil etishda ixcham bo‘lmaydi. Formula ko‘rinishidagi analitik yozuv soddaroq hisoblanadi.

Mantiqiy algebra funksiyasi berilgan o‘zgaruvchilarning belgilangan to‘plami $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ni ko‘raylik. Ixtiyoriy o‘zgaruvchi $x_i = \{0, 1\}$ bo‘lganligi sababli o‘zgaruvchi qiymatlarining to‘plami aslida qandaydir ikkili sondan iborat. To‘plamning tartib raqami ixtiyoriy ikkili son i deb faraz qilib, quyidagini olamiz

$$i=x_1\cdot 2^{n-1}+x_2\cdot 2^{n-2}+\dots+x_{n-1}\cdot 2^1+x_n.$$

Aytaylik, quyidagi $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya mavjud:

$$F_i = \begin{cases} 0, & \text{agar to‘plamning tartib raqami } i \text{ bo‘lsa,} \\ 1, & \text{agar to‘plamning tartib raqami } i \text{ bo‘lmasa,} \end{cases}$$

F_i funksiya *term* deb ataladi.

Diz‘yunktiv term (maksterm) - to‘g‘ri va invers shaklda ifodalangan barcha o‘zgaruvchilarni diz‘unksiya belgisi bilan bog‘lovchi term (ba’zi adabiyotlarda «nulning konstituenti» atamasi ishlataladi).

Masalan,

$$F_1 = \underline{x_1} \vee \underline{x_2} \vee x_3 \vee x_4,$$

$$F_2 = x_1 \vee x_2,$$

Kon‘yunktiv term (minterm) - to‘g‘ri va invers shaklda ifodalangan barcha o‘zgaruvchilarni kon‘unksiya belgisi bilan bog‘lovchi term (ba’zi adabiyotlarda «birning konstituenti»

atamasi ishlataladi).

Masalan,

$$F_1 = \underline{x}_1 \underline{x}_2 \underline{x}_3 \underline{x}_4,$$

$$F_2 = \underline{x}_1 \underline{x}_3 \underline{x}_4,$$

Termning darajasi r termga kiruvchi o'zgaruvchilar soni bilan aniqlanadi.

Masalan,

$$F_1 = \underline{\underline{x}}_1 \underline{x}_2 \underline{\underline{x}}_3 \underline{x}_4 \underline{\underline{x}}_5, \text{ minterm uchun } r=5,$$

$$F_1 = x_1 \vee x_2 \vee x_3, \text{ maksterm uchun } r=3,$$

Yuqorida keltirilganlarga asoslanib, quyidagi teoremani ta'riflash mumkin:

Teorema. Jadval ko'rinishida berilgan ixtiyoriy MAF quyidagi ko'rinishda analitik ifodalanishi mumkin:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1 \vee F_2 \vee \dots \vee F_n = \bigvee F_i \quad (1.10)$$

bu yerda *i*-funksiya 1 ga teng bo'lgan to'plamlarning tartib raqami; \bigvee - 1 ga teng bo'lgan barcha F_i termlarni birlashtiruvchi diz'yunksiya belgisi. Haqiqatan, qandaydir to'plamda funksiya $f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = 1$ bo'lsa, $x \vee 1 = 1$ bo'lganligi sababli (1.10.) ifodaning o'ng tarafida 1 ga teng bo'lgan element doimo topiladi; agar *i*-to'plamda funksiya $f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = 0$ bo'lsa, (1. 10) ifodaning o'ng tarafida bitta ham 1 ga teng bo'lgan element topilmaydi, chunki $0 \vee 0 \vee \dots \vee 0 = 0$.

Shunday qilib, $f_i = 1$ bo'lgandagi har bir *i*-to'plamga $F_i = 1$ bo'lgan element to'g'ri keladi, $f_i = 0$ bo'lgandagi to'plamlarga esa bitta ham $F_i = 1$ bo'lgan element to'g'ri kelmaydi. Shu sababli, haqiqiylik jadvali (1.11.- jadval) ko'rinishidagi analitik yozuv orqali bir qiymatli akslantiriladi. (1.11. - jadval) ifodani *termlarning birlashtirilishi* deb yuritiladi.

O'zgaruvchan darajali mintermlarni o'z ichiga oluvchi termlar birlashmasi *diz'yunktiv normal shakl* (DNSh) deb ataladi.

Teorema. Jadval ko'rinishida berilgan ixtiyoriy MAF quyidagi ko'rinishida analitik ifodalanishi mumkin:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_k, \quad (1.11.)$$

bu yerda $k - f=0$ bo'lganligi ikkili to'plamlar soni.

O'zgaruvchan darajali makstermlarni o'z ichiga oluvchi termlar birlashmasi ***kon'yunktiv normal shakl*** (KNSh) deb yuritiladi.

(1.11.) teoremadan quyidagi xulosa kelib chiqadi: jadval ko'rinishida berilgan ixtiyoriy MAF ko'yidagi analitik shaklda ifodalanishi mumkin:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1 \equiv F_2 \equiv \dots \equiv F_k,$$

bu yerda k - funksiyaning nullik qiymatlari soni.

Mintermlar (makstermlar) asosida MAF larning kanonik diz'yunktiv (kon'yunktiv) shakllari tuziladi.

DNSh (KNSh) kanonik deyiladi, agar ularning barcha elementar kon'yunksiyalari (diz'yunksiyalari) mintermlar (makstermlar) bo'lsa. Har qanday MAF faqat bitta diz'yunktiv kanonik shaklga (DKSh) va faqat bitta kon'yunktiv kanonik shaklga (KKSh) ega bo'ladi. Kanonik shakllar ***mukammal kanonik shakllar*** deb ham ataladi.

MAF ning mukammal diz'yunktiv normal shakli (MDNSh) va mukammal kon'yunktiv normal shakli (MKNSh) mos haqiqiylik jadvallar yordamida tuzilishi mumkin.

MDNSh - MAF ning qiymati 1 ga teng bo'lgan to'plamlarga mos keluvchi mintermlar diz'yunksiyasidir.

Masalan, 1.11.- jadvalda keltirilgan funksiyaga quyidagi MDNSh mos keladi:

$$f = x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

MKNSh haqiqiylik jadvali yordamida quyidagicha aniqlanadi. Funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'lgan to'plamlarning har biri uchun maksterm aniqlanadi. Bunda to'plamdagi 0 qiymatli o'zgaruvchiga o'zgaruvchining o'zi mos kelsa, 1 qiymatli o'zgaruvchiga o'zgaruvchining inkori mos keladi.

Masalan, 1.11-jadvaldagi funksiyaga quyidagi MKNSh to'g'ri keladi:

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)$$

Demak, mukammal normal shaklning normal shakldan farqi, undagi termlar faqat maksimal darajaga ega bo'lishi va funksiyani bir qiymatli ifodalashga imkon berishidir.

Ixtiyoriy diz'yunktiv normal shaklga o'tish quyidagicha amalga oshiriladi:

aytaylik, $f_{\text{DNSh}} = F_1$ bo'lsin. Unda

$$f_{\text{DNSh}} = F_1 x_1 \vee F_1 \bar{x}_i, \quad (1. 12)$$

bu yerda x_i - berilgan F_1 termiga kirmaydigan o'zgaruvchi.

Misol. Quyidagi DNSh da berilgan mantiqiy funksiyani MDNSh ga o'tkazish lozim:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \underline{x_1} \underline{x_2} \vee \underline{x_2} \underline{\bar{x}_3} \underline{\bar{x}_4} \vee \underline{\bar{x}_1} \underline{\bar{x}_3} \underline{x_4} \vee x_1 \underline{x_2} \underline{x_3} \underline{x_4}$$

$$\quad \quad \quad F_1 \quad F_2 \quad F_3 \quad F_4$$

Yechish. (112) o'zgartirishni navbat bilan barcha termlarga qo'llaymiz

$$F_1 = x_1 \underline{\bar{x}_2} (x_3 \vee \bar{x}_3) = x_1 \underline{\bar{x}_2} x_3 \vee x_1 \underline{\bar{x}_2} \bar{x}_3.$$

Olingen ifodadagi ikkala hadni $(x_4 \vee \bar{x}_4)$ ga ko'paytiramiz. Natijada quyidagini olamiz:

$$F_1 = (x_1 \underline{\bar{x}_2} \underline{x_3} \vee x_1 \underline{\bar{x}_2} \underline{\bar{x}_3}) (x_4 \vee \bar{x}_4) = x_1 \underline{\bar{x}_2} x_3 x_4 \vee x_1 \underline{\bar{x}_2}$$

$$\quad \quad \quad x_3 x_4 \vee x_1 \underline{x_2} \underline{x_3} x_4 \vee x_1 \underline{x_2} \underline{x_3} x_4.$$

Xuddi shunday

$$F_2 = \underline{x_2} \underline{\bar{x}_3} x_4 (x_1 \vee \bar{x}_1) = \underline{x_1} x_2 \underline{\bar{x}_3} x_4 \vee \underline{\bar{x}_1} \underline{x_2} \underline{\bar{x}_3} x_4;$$

$$F_3 = \underline{x_1} \underline{x_3} x_4 (x_2 \vee \bar{x}_2) = \underline{x_1} x_2 \underline{x_3} x_4 \vee \underline{x_1} \underline{x_2} \underline{x_3} x_4.$$

Soddalashtirishdan so'ng quyidagini olamiz:

$$f_{\text{MDNSh}}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \underline{\bar{x}_2} \underline{x_3} x_4 \vee x_1 \underline{\bar{x}_2} \underline{x_3} \underline{\bar{x}_4} \vee x_1 \underline{\bar{x}_2} \underline{\bar{x}_3} x_4 \vee$$

$$\quad \quad \quad \vee x_1 \underline{x_2} \underline{x_3} x_4 \vee x_1 x_2 \underline{x_3} x_4 \vee x_1 x_2 \underline{\bar{x}_3} x_4 \vee x_1 \underline{x_2} \underline{x_3} x_4.$$

Agar funksiyaning maksimal darajasi r ga, j -nchi termning minimal darajasi k ga teng bo'lsa (1. 12) o'zgartirishni $r-k$ marta qo'llash zarur.

Normal shakllarda ifodalashda elementar funksiyalarning chegaralangan sonidan foydalaniladi. Masalan, MDNSh uchun elementar funksiyalar sifatida «kon'yunksiya», «diz'yunksiya» va «inkor» ishlataladi. Demak, ixtiyoriy murakkablikka ega bo'lgan mantiqiy funksiyalarni analitik ifodalovchi mantiq algebrasi funksiyalari sistemasi mavjud. Raqamli avtomatlarni loyihalash xuddi shunday funksiyalar sistemasiga asoslanadi.

Ta'rif. Mantik algebrasi funksiyalarining funksional to'liq sistemasi – **bazis** deb shunday mantiqiy funksiyalar majmuasiga aytiladiki, bu majmua yordamida ixtiyoriy mantiqiy funksiyani ifoda ko'rinishida yozish imkonini bo'lsin.

Bazisga quyidagi funksiyalar sistemasi kiradi: VA, YOKI, EMAS (1-bazis); VA, EMAS (2- bazis); YOKI, EMAS (3-bazis); Sheffer shtrixi (4- bazis); Pirs strelkasi (5-bazis). Bazislar ortiqchalik (1-bazis) va minimal (4, 5- bazislar) bo'lishi mumkin.

1-bazis ortiqchalik sistema hisoblanadi, chunki undan biror-bir funksiyani chiqarib tashlash mumkin. Masalan, de Morgan qonunidan foydalanim VA funksiyasini YOKI va EMAS funksiyalari YOKI YOKI funksiyasini VA va EMAS funksiyalari bilan almashtirish mumkin.

Agar ifodalashning turli shakllari minimallik nuqtai nazaridan taqqoslansa, ravshanki, normal shakllar mukammal normal shakllarga qaraganda tejamlı hisoblanadi. Ammo, normal shakllar bir qiymatli akslantirishni bermaydi.

MAF larning sonli ifodalanishi.

Mantiq algebrasi funksiyalarining yozilishini soddallashtirish maqsadida termlarni to'liq sanab o'tish o'rniga funksiya 1 qiymatini (MDNSh uchun) YOKI 0 qiymatini (MKNSh uchun) qabul qiluvchi to'plamlar tartib raqamidan foydalilaniladi. Masalan, funksiya quyidagi ko'rinishda yozilishi mumkin:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3 \vee 5 \vee 6 \vee 7 = \vee (3, 5, 6, 7)$$


ya'ni funksiya faqat 3, 5, 6, 7-to'plamlarda birlik qiymatiga ega. YOKI

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \wedge 1 \wedge 2 \wedge 4 = \wedge(0, 1, 2, 4)$$


ya'ni, funksiya faqat 0, 1, 2, 4-to'plamlarda nollik qiymatiga ega.

MAF larning geometrik ifodalanishi.

Mantiqiy funksiyalar ustida bajariladigan ko'pgina o'zgartirishlarni, ularning geometrik ko'rinishidan foydalanib izohlash qulay hisoblanadi. Masalan, ikki o'zgaruvchili funksiyani x_1, x_2 koordinatalar sistemasida berilgan qandaydir tekislik kabi izohlash mumkin (1. 15-rasm). Har bir o'q bo'yicha x_1 va x_2 ning birlik kesmalarini belgilasak, uchlari o'zgaruvchilar kombinatsiyalariga mos keluvchi kvadrat hosil bo'ladi.

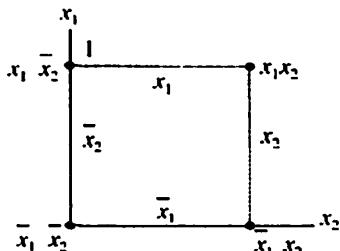

1.15-rasm. Ikki o'zgaruvchi

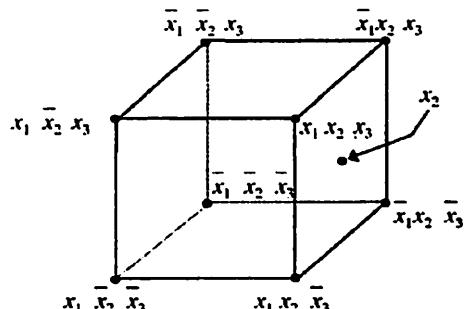

1.16-rasm. Uch o'zgaruvchi

Funksiyaning geometrik ifodasi

Ikki argumentli funksiyaning bunday ko'rinishidan xulosa qilish mumkinki, yagona qirraga taalluqli qo'shnilar deb ataluvchi ikkita uch shu qirra bo'ylab o'zgaruvchi o'zgaruvchilar bo'yicha biriktiriladi. Demak, uchta o'zgaruvchi funksiyasi uchun mintermlarni **biriktirish qoidasini** quyidagicha yozish mumkin:


$$x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 = x_1 \bar{x}_2.$$

Uchta o'zgaruvchili funksiyalarning geometrik ifodasi kub ko'rinishida bo'ladi (1.16-rasm). Kub qirralari uchlarni singdiradi. Kub yonlari o'z qirralarini, demak, uchlarni singdiradi.

Geometrik nuqtai nazaridan har bir $x_1 x_2 x_3 \dots x_n$ to'plamni n -o'lchovli fazodagi nuqtani aniqlovchi n -o'lchamli vektor sifatida ko'rishi mumkin. Shu sababli, n o'lchamli funksiya aniqlangan barcha to'plamlar to'plami n -o'lchamli kubning uchlari ko'rinishida ifodalanadi. Kub uchlarning koordinatalari funksiya yozuvidagi o'zgaruvchilar keltirilgan tartibga mos tartibda ko'rsatilishi shart. Funksiya birlik qiymatini qabul qiluvchi uchlarni nuqtalar bilan belgilab MNF ning geometrik ifodasi hosil qilinadi.

MAF larning mantiqiy sxemalar yordamida ifodalanishi.

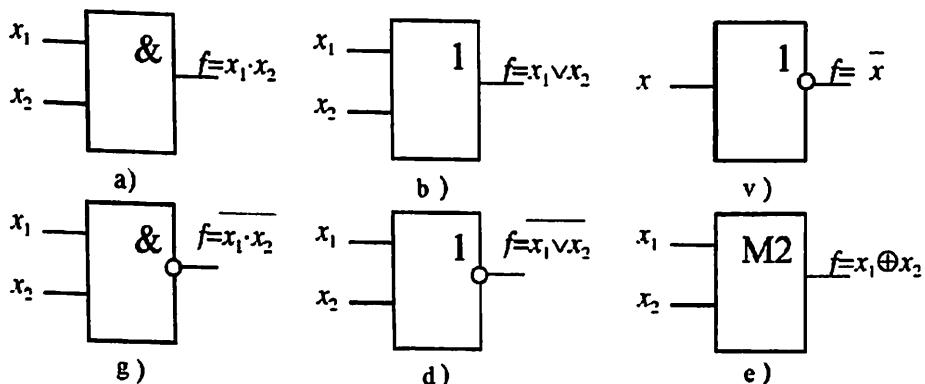Argumentlar ustida bajariladigan mantiqiy amallarni kombinatsion sxemalar deb ataluvchi mantiqiy sxemalar yordamida ifodalash mumkin. 1.17-rasmda asosiy mantiqiy amallarni ifodalovchi mantiqiy elementlar sistemasi keltirilgan.




1.17-rasm. Mantiqiy elementlar sistemasi.

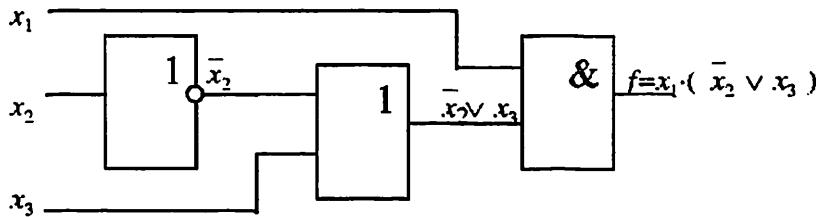- a) «HAM» elementi, kon'yunktor; b) «YOKI» elementi, diz'yunktor;
 v) «EMAS» elementi, invertor; g) Sheffer elementi;
 d) Pirs elementi;
 e) 2 ning moduli bo'yicha qo'shish elementi.

Ushbu mantiqiy sxemalar yordamida ixtiyoriy murakkab MAF ni ifodalovchi kombinatsion sxemani tuzish mumkin.

Misol. $f=x_1 \cdot (\bar{x}_2 \vee x_3)$ funksiya uchun kombinatsion sxema 1.18-rasmda keltirilgan.



1.18-rasm. $f=x_1 \cdot (\bar{x}_2 \vee x_3)$ funksiyaning kombinatsion sxemasi.

II BOB. EWB MUHITIDA RAQAMLI QURILMALARNI LOYIHALASH MASHG'ULOTLARINI BAJARISH

1-AMALIY ISH

Electronics Workbench (EWB) dasturi bilan tanishish.

1.1. Ishdan maqsad:

Electronics Workbench raqamli sxemalarni tahlil qilish dasturi bilan ishlash qoidalarini o'rganish.

1.2. Kirish.

Ushbu o'quv qo'llanmadan maqsad mantiqiy elementlarning vazifasi va qurilish jarayonlarini amaliy o'rganish, EWB dasturidan foydalangan holda kombinatsion ketma ket turdag'i kichik va o'rta darajadagi tayyor integral mikrosxemalarni amaliy o'rganish hisoblanadi **Electronics Workbench (EWB)**.

Har qanday elektron qurilmani tuzib chiqish fizik yoki matematik modellash bilan birga boradi. Fizik modellash katta material sarfi bilan bog'liq bo'ldi; shuning uchun maketni tayyorlash va ularning ishchi sig'imini tekshirish kerak, Ko'pincha fizik modellashda haddan tashqari murakkab qurilmalarni, misol uchun katta va juda katta integral mikrosxemalarni modellash imkon yo'q.

Bu holda hisoblash texnikasi usulini va vositasidan foydalilanidigan matematik modellashga murojaat qilinadi.

EWB barcha turdag'i electron sxemalarni qurish va analiz qilishda foydalilanadi dasturning hususiyati shuki tekshirish o'chov asboblari aniq hisoblanadi

Dastur o'rganishga oson va ishlatishga etarlicha qulay.


Amaliy mashg'ulot ishini bajarish.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

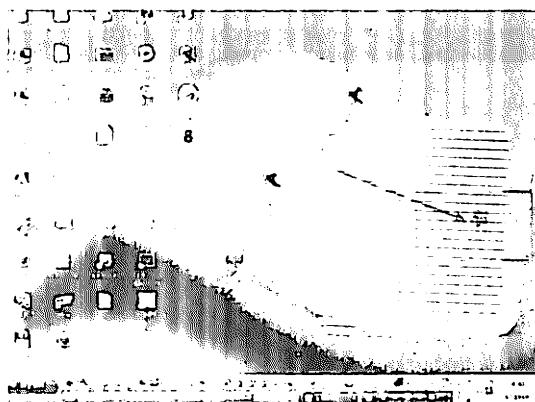1.3. EWB dasturini ishga tushirish


1-usul

Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosing




2- usul

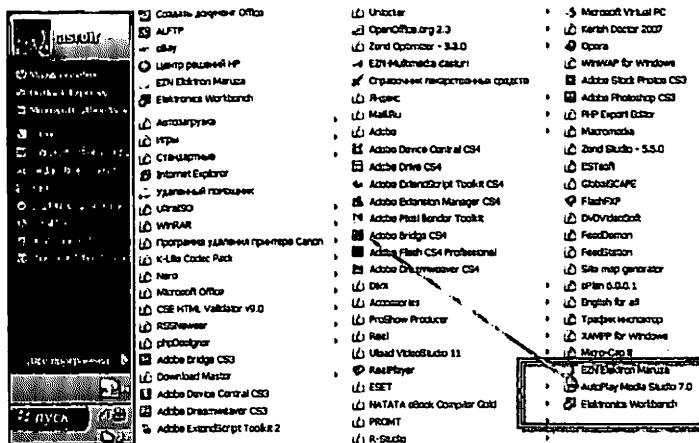Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
Electronics Workbench ikonasiga sichqonchani chap
tugmasini bir marta bosing




EWB dasturining interfeysi

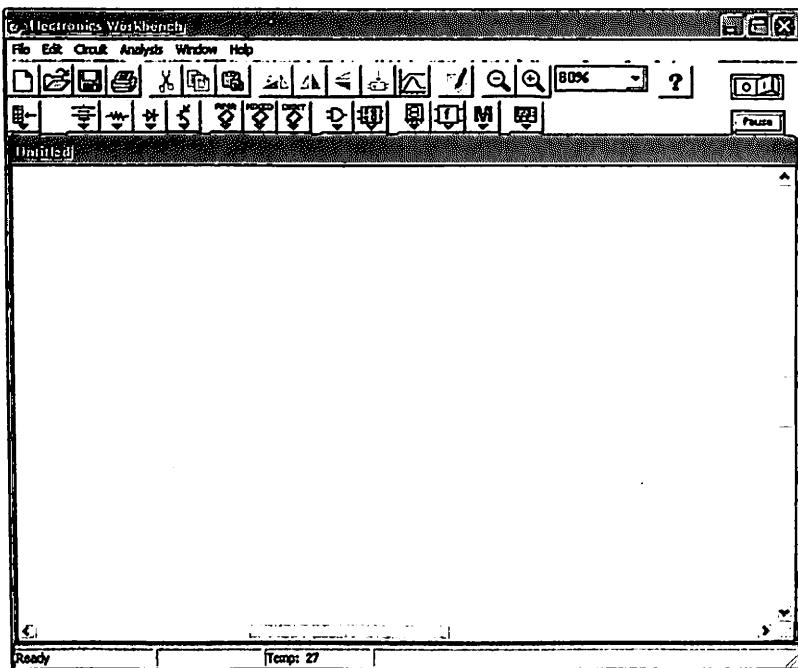

*EWB dasturining asosiy panellari va komponentlarini
o'rGANISH.*

1.1. Komponentlar paneli

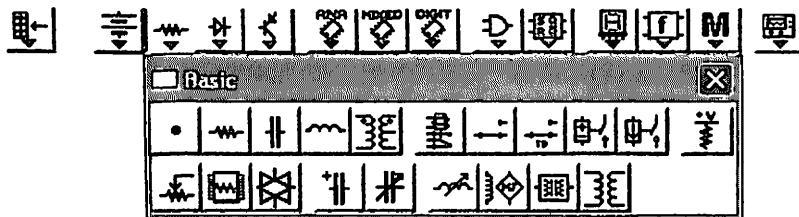

1.4. Asosiy elementlar tavsifi.


1.4.1. Basic - barcha passiv komponentlar, shuningdek komutatsiya qurilmalari yig‘indisi, kutubxona.

- Ulash biriktirish nuqtasi. unga 4 tadan ko‘p bo‘lmagan o‘tkazgichlar ulanishi mumkin.
- ↔ pereklyuchatel, vazifasi berilgan klavish orqali boshqariladi
- ↔ berilgan vaqt orqali o‘zi bo‘luvchi perklyuchatel


1.4.2. Sources – signal manbaalari.

Belgilash bo‘yicha signal manbai nafaqat tok manbai, balki boshqaruva manbai hisoblanadi.

- ☰ Batareya (kuchlanish). Uzun chiziq musbat klemmaga ulanadi
- ☰ Yer bilan tutashtirish

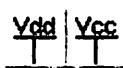 Mos ravishda +5 va 15V beruvchi manbalar.



1.4.3. Digital ICs - raqamli mikrosxemalar.

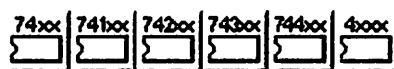 seriiali raqamli IMS modeli SN74 seriyasi va CD4000. aniq IMS uchun xx simvoli o‘rniga mos raqam qo‘yiladi, misol uchun SN 7407-6 ochiq kollaektorli bufer elementi, CD4081-4 , 2I va boshqalar.

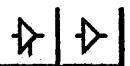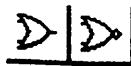
1.4.4. Logic Gates – mantiqiy raqamli mikrosxemalar




mantiqiy elementlar VA, VA-YO‘Q
(chiqishlar soni). YOKI YOKI-YO‘Q
mantiqiy elementlari
(chiqishlar soni).



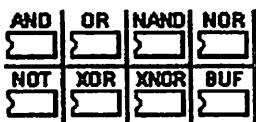Uch qirrali buffer (uch holatli bufer) va bufer
Shmidt triggeri




TTL va KMOP seriyali raqamli IMS

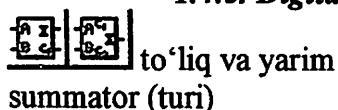


1.4.5. Digital – Raqamli mikrosxemalar.




RS-trigger (turi)

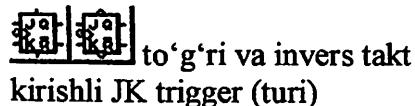

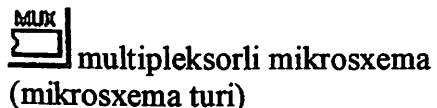D-boshlang‘ich
kirishsiz va boshlang‘ich
kirishlarga ega bo‘lgan D
trigger (turi)



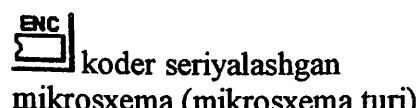dekoderlar
multipleksor mikrosxemasi
(mikrosxema turi)



arifmetik mantiqiy
qurilma mikrosxemasi
(mikrosxema turi)



seriyali hisoblagichli
mikrosxema (mikrosxema turi)



seriyali registr mikro-
sxemasi (mikrosxema turi)



seriyali trigger mikrosxemasi
(mikrosxema turi)

1.4.6. Indicators- qurilma indikatori



Raqamli hisobli voltmeter ichki qarshilikli o'zgaruvchan yoki doimiy tokni o'lchovchi rejimli



Raqamli hisob bilan ishlovchi ampermetrlar doimiy va o'zgaruvchan tokni o'lcho'vchi rejimda.



Qizdirish lampasi
(kuchlanish, quvvat)



Yorug'lik indikatori.




Deshifratorli etti
segmentli indicator



Deshifratorli to'rt
segmentli indicator

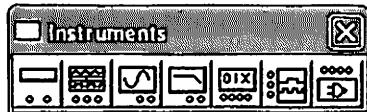1.5. Nazorat-o'lchov asboblari.

Nazorat-o'lchov asboblari paneli ishchi oynaning menyusi ostida joylashgan va raqamli multimetrl, funksional generator ikki kanalni ostsillograf, ACHX va FCHX o'lchagich, so'z generatori, 8 kanalli mantiqiy analizator va mantiqiy o'zgartirgichni o'z ichiga oladi. Nazorat-o'lchov asboblari ko'rinish paneli 2.1.- rasmida ko'rsatilgan. Asboblar bilan ishlash umumiylari tartibi quyidagicha: kerakli asbobni kursor orqali ishchi maydonga ko'chiriladi va tadqiq etilayotgan sxema ulanadi. asbobni ishchi holatda ko'rish uchun uning ikonkasini kursorda 2-marta bosish kerak.



2.1-rasm. Nazorat-o'Ichov asbobining paneli.

1.5.1. Instruments - tekshiruvchi o'Ichov asboblari.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|
| | Multimetr | | Vazifali generator. |
| | Ossilogrof. | | ACHX va FCHX
o'zgartirgich. |
| | So'z generatori. | | Mantiqiy analizator |
| | Mantiqiy o'zgartirgich. | | |

2.2-rasm. Tekshiruvchi o'Ichov asboblari.

1.5.2. Vazifali generator

Generatorning tashqi paneli 2.3-rasmda ko'rsatilgan. Generatori boshqarish quyidagi boshqaruv qismi orqali amalgam oshiriladi.




chiqish signalini shaklini tanlash:
uchburchakli to'g'riburchakli

Frequency Hz Chiqish signalining chastotasini o'rnatish.

Duty cycle Davriy-takrorlanuvchi teskari vazifali katta chiqish signali amplitudasini o'rnatish, chiqish signalini siljishini o'rnatish.

Amplitude chiqish signali amplitudasini o'rnatish.

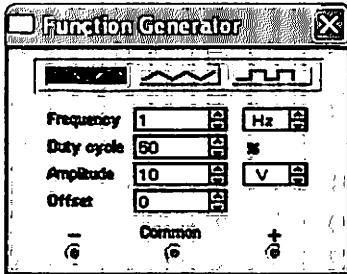Offset chiqish signalini siljishini o'rnatish.




2.3-rasm. Vazifali generatorning ko‘rinish paneli.

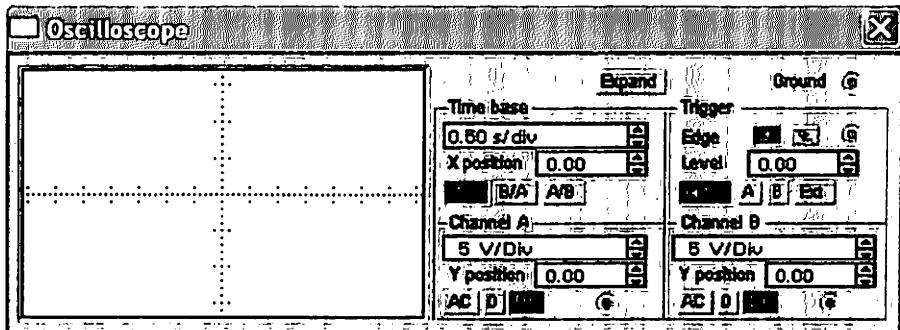1.5.3. Ossilograf

Ossilografning tashqi ko‘rinish paneli 2.4.- rasmda ko‘rsatilgan. ostsiloskop 2ta kanalga ega. “Ava B” 10 mkv/del dan 5kV/del gacha diapazondagi ta’sirni bo‘lib rostlash bilan va vertical bo‘yicha siljishini rostlovchilar. Kirish bo‘yicha rejimni tanlash uchun quyidagi tugmacha bosiladi.


[AC] [D] [DC]. AC rejimi faqat o‘zgaruvchan tok signalini nazorat qilish uchun mo‘ljallangan. O rejimida kirish qisqichi erga ulanadi. DC rejimida doimiy va o‘zgaruvchan toklarni ostsiloskopik o‘lchovlarni amalgam oshirish mumkin. Bu rejim yana “ochiq”, “kirish” rejimi deb nomlanadi.



2.4-rasm. Ossilografning oldi paneli.

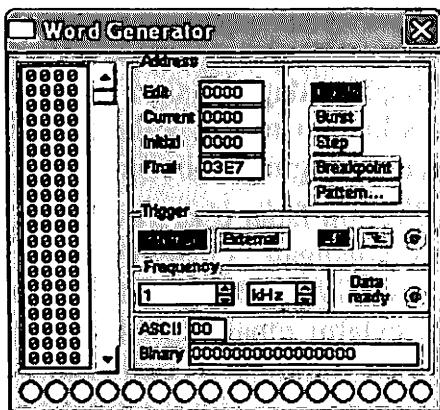1.5.4. So‘z generatori.

Ochiq holatdagi so‘z generatorining tashqi ko‘rinishi 2.5-rasmda ko‘rsatilgan. generator (uni yana kod generatori deyiladi).)-8 razryadli ikkilikdagi so‘zlarni 16 likda ishlash uchun mo‘ljallangan, qaysiki ekranga foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. Tashqi panelning chap qismida joylashgan. Ikkilik kombinatsiyalarini terish uchun mos razryadga sichqonchani bosish kerak va klaviatura bilan yoki 1ni kiritish kerak. keyingi ekran chizig‘i o‘rnini almashtirishda sichqoncha yordami bilan emas kursov boshqaruv tugmasida qulay o‘tkaziladi.




2.5-rasm. So‘z generatorining tashqi ko‘rinish paneli.

Ma’lum bir formaga ega bo‘lgan so‘z asbobining past qismida joylashgan 8ta chiqish klemma-indikatorlariga beriladi. oldingi va keyingi front bo‘yicha yuklashda berilgan tugma foydalamiladi.

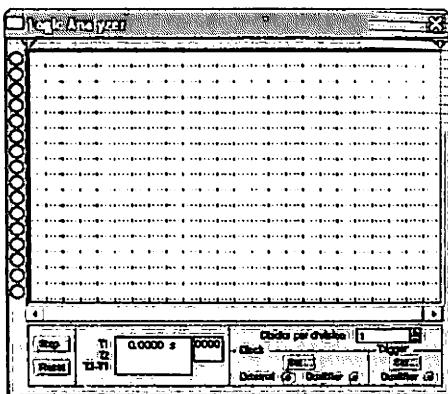1. 5. 5. Mantiqiya analizator.

Mantiqiyanalizatorning tashqi ko‘rinishi 2.6.- rasmida ko‘rsatilgan. analizator monitor ekranida 8-razryadli kov ketma ketligini bir vaqtda sxemaning 8 nuqtasida tasvirlash, shuningdek NEX oynasida 16 lik ko‘rinishiga kirish klemma indikatorlarida esa ikkilik sonlar ko‘rinishida tasvirlash uchun mo‘ljallangan. CLEAR tugmasini bosish orqali ekranda ma’lumotlar tozalanadi.




2.6-rasm. Mantiqiya analizatorning tashqi ko‘rinishi.

Trigger blokida musbat yoki manfiy qutbli signallarni yuklash tugmasi va doimiy sinxronizatsiya manbaasini ulahs uchun klemma, masalan so‘z generatorini ulash uchun klemma, joylashgan. (external tugmasini bosish orqali ulanadi). Shunga ko‘ra berilgan ikkilik kombinatsiyalarni yuklash va avtoyuklash, ko‘rinib turgan darchaga foydalanuvchi 1, 0 yoki x ni klaviaturadan kiritish yo‘li bilan o‘rnatishi (noaniq holatda) uchun dastlab kerakli razryadga sichqonchani bosishi kerakligini ko‘zda tutadi.

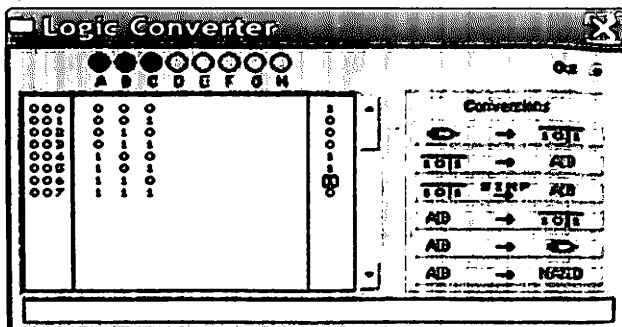1. 5. 6. Mantiqiy o'zgartirgich.

Mantiqiy o'zgartirgichning tashqi ko'rinishi 2.7-rasmda ko'rsatilgan.



2.7-rasm. Mantiqiy o'zgartirgichning tashqi ko'rinishi.

O'zgartirgichning panelida A, B....., va bitta OUT chiqishi, tekshirilayotgan sxema chinlik jadvalini tasvirlash uchun oyna, uni bul ifodalarini tasvirlash uchun (ekran) oyna qatori ko'rsatilgan. Panelning o'ng qismida o'zgartirgich amali jarayonini boshqaruvchi tugma joylashgan. O'zgartirgichning foydalanish mumkin bo'lgan variantlari:

a) n kirishli bir chiqishli mantiqiy analizator qurilmasi. bu holda boshqarish tugmalaridan foydalilanadi, va tekshirilayotgan sxemaning chinlik jadvali amaldagi qurilmaga mos bul amali bul amali minilizatsiyasi; cheksiz turdag'i mantiqiy elementli qurilma sxemasi; faqat I-NE mantiqiy elementidagi qurilma sxemasi olinadi.

1.6. Sxema yaratilishining asosiy jarayonlari.

EWB elektron modellash tizimi bilan ishslash 3ta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

Sxema yaratish, o‘lchov asboblarini tanlash va ulash va ohirgisi hisoblash jarayonlarini bajarish, tekshirilayotgan qurilmaga bog‘liq bo‘lgan.

Sxemaning ajratilgan qismlarini (qizil rangda tasvirlangan) burab aylantirish mumkin. (ctrl+r tugmalarini birgalikda bosish yordamida, kontekst menyudagi uskunalar paneli tugmasi yoki circuit>rotate menyusi yordami bilan)yoki oyna vertikal menyusi bo‘ylab aks ettiriladi, kontekst menyusidagi uskunalar paneli tugmasi orqali komponentlari 90 ga soat strelkasi bo‘yicha burish uchun hamma buyruqlar bajariladi. o‘lchov asboblari uchun ulanish klemmalari o‘zgaradi.

Tayyor sxemalarda maqsadga muvofiq elementlarni aks ettirish, aylantirib burash foydalaniladi.

Sxema qismlarini belgisini 2 marta bosish bilan ularning hususiyatlarini o‘zgartirish mumkin. ochilgan muloqat oynasiga kerakli parametrlar o‘rnatiladi. (o‘tkazgich rangi, resistor qarshiligi, transistor turi) va ok tugmasi bosib yoki “enter” tugmasi bosish orqali tasdiqlanadi. Ko‘p miqdordagi sxema qismlari uchun har hilturdagi mos real elementlarni parametrini tanlash mumkin, komponentlar (sxema qismlari) joylahstirilgandan so‘ng, ularning chiqish o‘tkazgichlariga bog‘lo‘vchilar o‘tkaziladi. Shuni hisobga olish kerakki komponentlarning chiqishiga faqat bitta o‘tkazgich ulash mumkin bo‘ladi. Ulashni bajarish uchun sichqoncha kursori komponent chiqishiga keltiriladi va chap tugmacha bosiladi, va sichqoncha tugmasi qo‘yib yuborilgandan so‘ng ulanish bajariladi.

Ulash uchun kerak bo‘lgan boshqa o‘tkazgichlarga bog‘lash nuqtasi bans kutubxonasidan tanlanadi yoki avval o‘rnatilgan o‘tkazgichlardan ko‘chirib o‘tkaziladi.

Agar bu nuqta haqiqatdan o‘tkazgich bilan elektrik ulansa, u to‘liq qora rangga bo‘yaladi. Agar unda kesushuvchi o‘tkazgichlardan iz ko‘rinsa, elektrik bog‘lanish yo‘q bo‘ladi, bu nuqtani qaytadan o‘rnatish kerak. O‘rnatish muvofaqiyatli

amalgam oshirilgandan so'ng ulanish nuqtasiga yana 2ta o'tkazgich ulash mumkin bo'ladi. Agar ulanishni uzish zarur bo'lsa kursov sxema komponenti chiqishlaridan biriga yoki ulanish nuqtasi ustiga keltiriladi va paydo bo'lgan maydonga chap tugma bosiladi, bu tugma qo'yib yuborilgandan keyin o'tkazgich ishchi maydonning bo'sh qismiga olib kelinadi.


1.7. Variantlar

EWB dasturida sxemqalarini modellashtirish.


EWB dasturi yordamida o'zingizni sxemangizni chizing

Vari ant raqa mi	Sxema	Vari ant raqa mi	Sxema
1.		2.	
3.		4.	
5.		6.	


7.

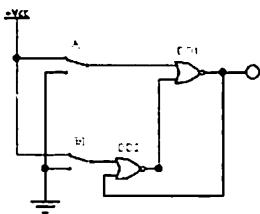


8.

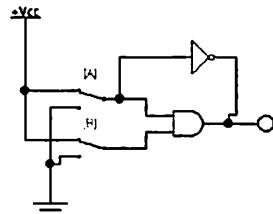


9.

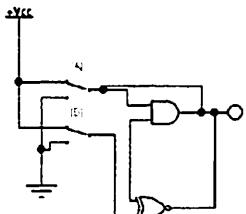


10.

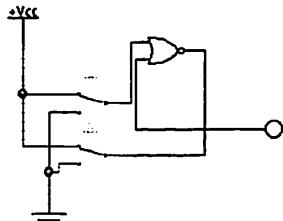


11.

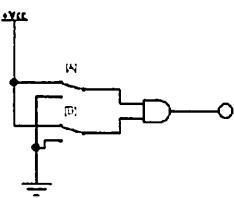


12.

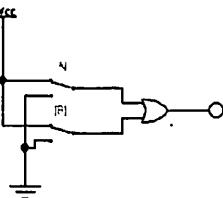



13.

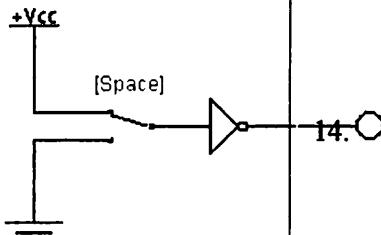



14.

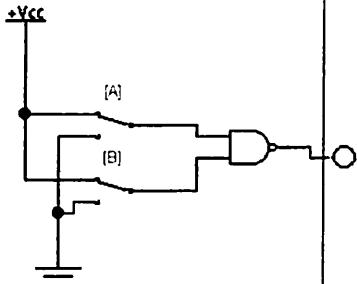



15.

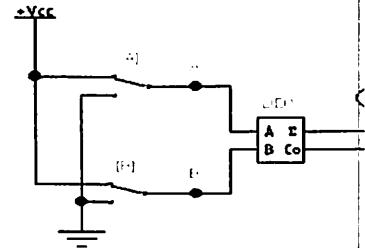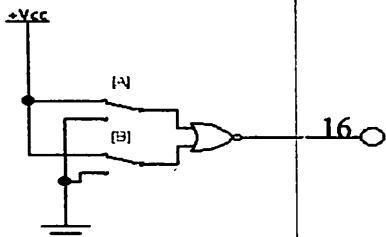



17.

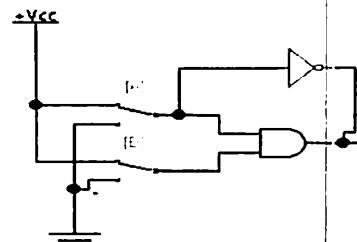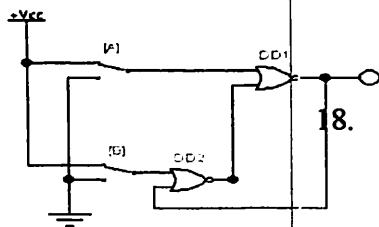


19.

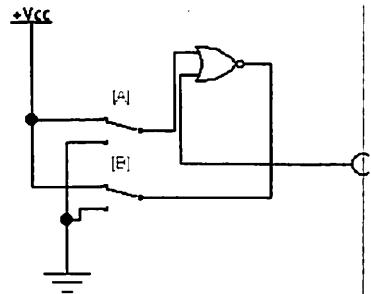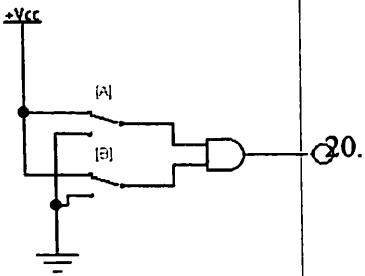


21.

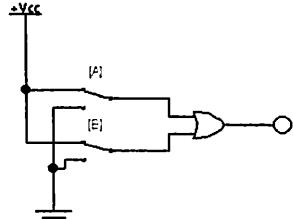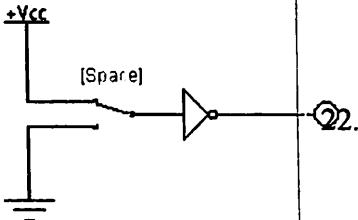


23.

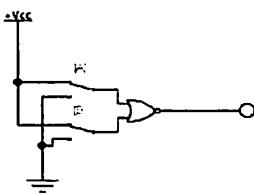


24.

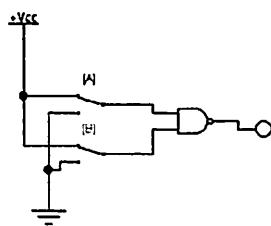


25.

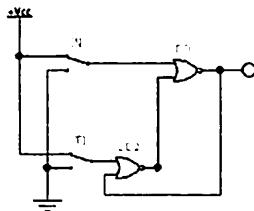


26.

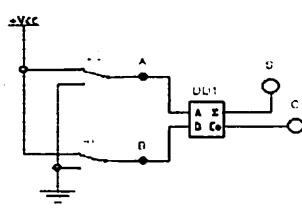


27.

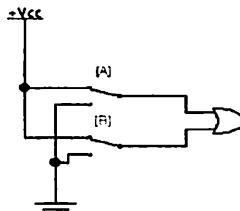


28.

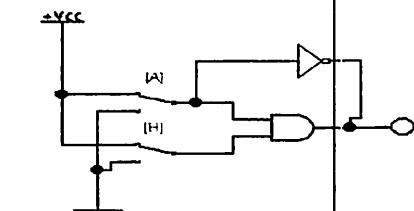

29.

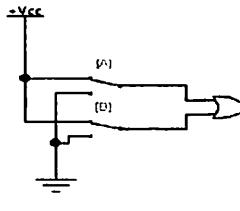

30.

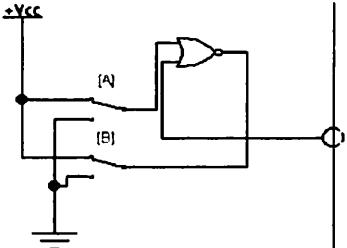

2- AMALIY ISH

Asosiy mantiqiy elementlarni modellashtirish va tadqiq etish.


2. 1. Ishdan maqsad

Mazkur laboratoriya ishi talabarni asosiy mantiqiy elementlar, ularning funksiyalari, minimizatsiya qilish va amaldagi mantiqiy elementlar yordamida sxemalarni yigishni o'rganadilar. Kombinatsion diskret avtomatlar ustida tajribaviy ishlar olib borish, sxemani yig'shni o'rganish hamda ularni integral sxema ko'rinishida yigishlari mumkin.


2. 2. Nazariy ma'lumotlar

Bizga ma'lumki, raqamli matematikaniarifmetika elementlari asosini 0 va 1 sonlari tashkil etadi. Bu ikkilik kodlarini tanlanishi murakkab sxemalarda, ularni boshqarishni yengillashtirish uchun oddiygina faqat ikkita holatga ya'ni ulangan (yoqilgan) va uzilgan (o'chirilgan) holatlariga ega bo'lgan kalit ihslatilgan. Raqamli texnikada bunday kalitlarni mantiqiy elementlar deb atash qabul qilingan. Bu mantiqiy elementlar o'zining bajaradigan vazifasiga qarab har xil nomga hamda grafik belgilanishga ega.

Laboratoriya ishi mantiqiy elementlar mantiqiy qurilmalarni qurishda va o'rganishda bizga katta yordam beradigan EWB dasturidan foydalanamiz.

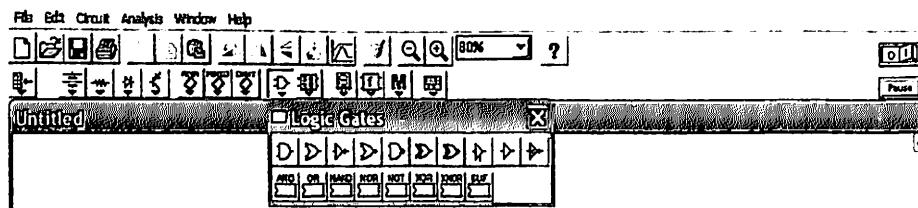

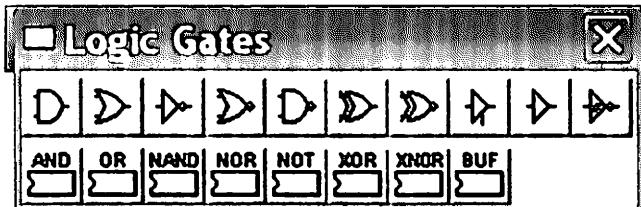EWB 5. 12 dasturida qo'llaniladigan asosiy ME larning nomlari va grafik belgilanishlari



Asosiy ME larni chapdan o'ngga qarab sanab o'tamiz:

2-Input AND Gate – 2 kirishli VA mantiqiy element,

2-Input OR Gate – 2 kirishli VA mantiqiy element,

NOT Gate – invertor (INKOR, EMAS mantiqiy elementi),

2-Input XOR Gate – 2 kirishli YOKI-EMAS mantiqiy element,

2-Input NAND Gate – 2 kirishli VA-EMAS mantiqiy element,

2-Input XNOR Gate – 2 kirishli YOKI ni inkorlovchi mantiqiy element,

2-Input XXOR Gate – 2 kirishli YOKI-EMAS mantiqiy element,


Tristate Buffer – uch holatlari chiqish buferi,

Buffer – buffer,

Shmitt Trigger – Shmitt inkor triggeri.

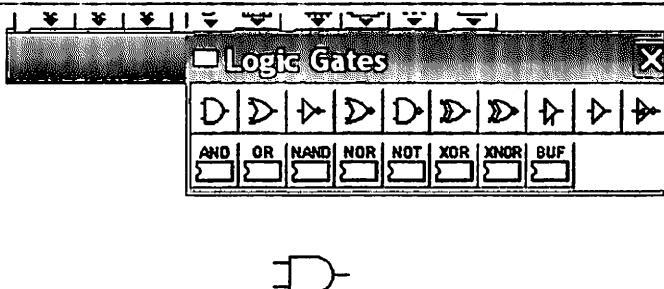2. 3. VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.

EWB da
Logic Gates
guruhiiga
kirib, 2-input
AND Gate ni
tanlaymiz



2-input AND
Gate ni
belgilab F1
tugmasini
bosamiz



AND gate




If all inputs are high, the output

AND gate truth table:


A		B		Y
0		0		0
0		1		0
1		0		0
1		1		1

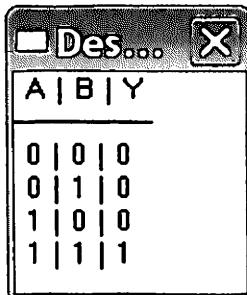Yordam da
chiqqan
chinlik
jadvalini
“Description
” oynasiga
ko‘chirib
qo‘yamiz




Maslahat: Yuqoridagi amalni barcha elementlarni o‘rganish
uchun qo‘llash mumkin.

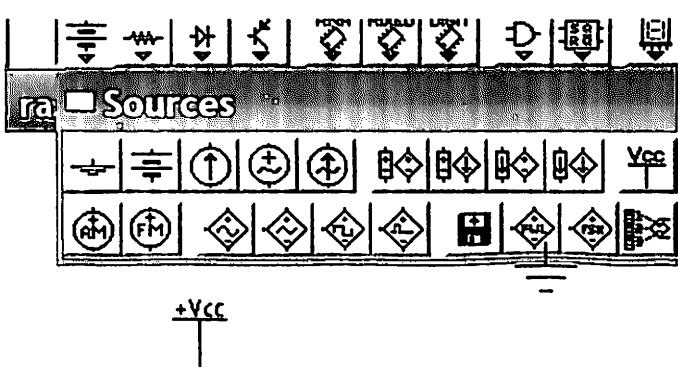
EWB da
Sources
guruhiga
kirib, doimiy
kuchlanish
manbai +5V.
(+Vss
Voltage
Source) ni
tanlaymiz.



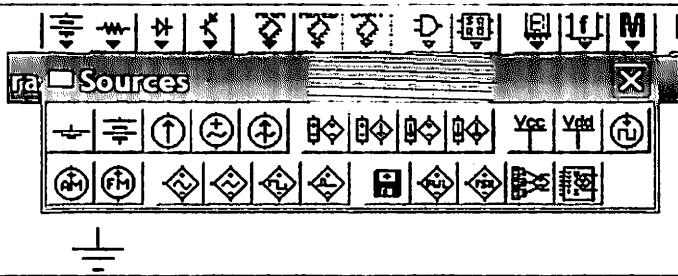
EWB da
Sources
guruhiga
kirib, Ground
ni tanlaymiz




Keyin 2 ta
pereklyuchate
l tanlaymiz

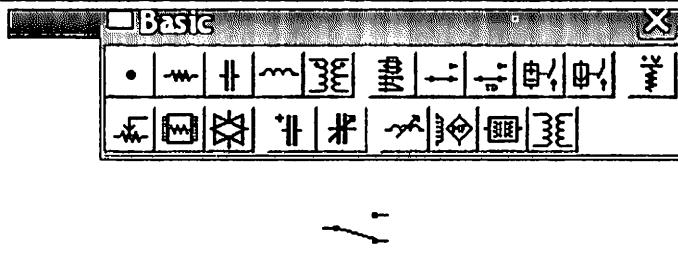

Mantiqiy
indikatorni
tanlaymiz

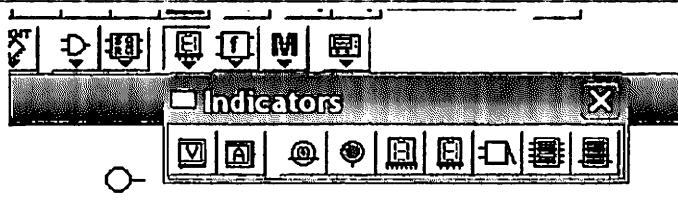

Quyidagi sxemani yig‘amiz:

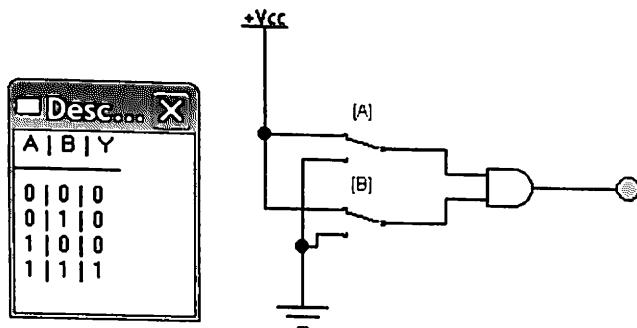

Yig‘ilgan sxema analizi:




tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz

Modelirovaniyani yoqib va A, B tugmalarini bosib, mantiqiy elementlar kirishiga berilishi mumkin bo‘lgan hamma kombinatsiyalarni berishimiz mumkin. Uni tushishidagi indikatorni kuzatib va holarlar jadvali bilan solishtirib, mantiqiy element faqat bir holdagini: A = 1 va B=1 bo‘lgan holdagini & mantiqiy elementining chiqishida mantiqiy “1” (y=1 indikator yonadi) hosil bo‘ladi [11].

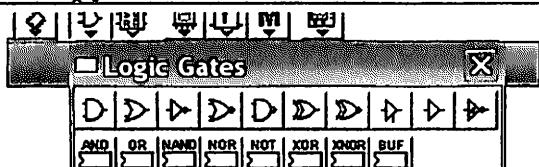2.4. YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.

EWB da Logic Gates guruhiga kirib, 2-input OR Gate ni tanlaymiz



2-input OR Gate ni
belgilab F1
tugmasini bosamiz



If one or more inputs is high.

OR gate truth table:

A		B		Y
0		0		0
0		1		1
1		0		1
1		1		1


Yordam da chiqqan
chinlik jadvalini
“Description”
oynasiga ko‘chirib
qo‘yamiz

Description				
A		B		Y
0		0		0
0		1		1
1		0		1
1		1		1



Quyidagi sxemani yig‘amiz:

Description				
A		B		Y
0		0		0
0		1		1
1		0		1
1		1		1

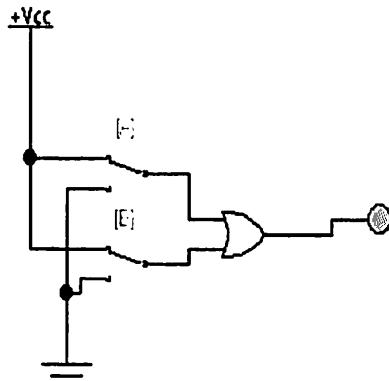

Yig'ilgan sxema analizi:




tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz
Uni ustida ham tajriba o'tqazib, u faqat bir holatda, ya'ni
 $A=0$ va $B=0$ holatda 0 Gateng bo'lishi malum bo'ladi.

2.5. Yo'q (*NOT*) mantiqiy elementini modellashtirish.

<p>EWB da Logic Gates guruhiga kirib, 2-input NOT Gate ni tanlaymiz</p>							
<p>2-input NOT Gate ni belgilab F1 tugmasini bosamiz</p>	<p>NOT Gate</p> <p>If the input is high, the output is low.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	Y	0	1	1	0
A	Y						
0	1						
1	0						
<p>Yordam da chiqqan chinlik jadvalini "Description" oynasiga ko'chirib qo'yamiz</p>							

Quyidagi sxemani yig‘amiz:

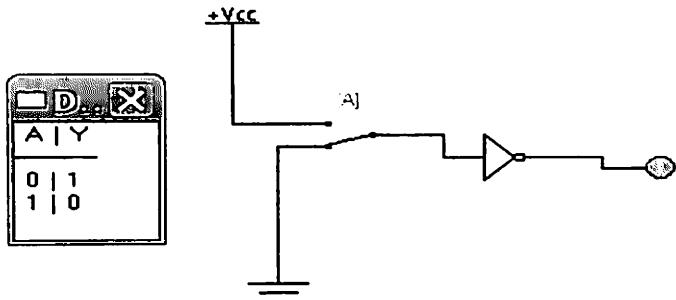

Yig‘ilgan sxema analizi:



tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz

Bu mantiqiy element faqat 1-ta kirish va 1-ta chiqishga ega.

Shuningdek, uning chiqishida kichik oynacha qo‘yilgan u invers belgisidir. Uning kirishiga 0 bersak chiqishida 1 hosil bo‘ladi. Agar mantiqiy elementni hech qaysi manbaaga ulamasdan chiqishiga lampani ulab qo‘ysak, yonib qoladi. Chunki kirishda hech qANDay manbaa bo‘lmasa ham, hech nima yo‘q degani, mantiqiy “0” degani bo‘lib, chiqishida mantiqiy “1” hosil bo‘ladi [12,13].

2.6. Variantlar

No	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq yig‘ilgan sxema analizi
1.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0;$ $F_2 = 1;$
2.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0;$ $F_2 = 1;$

3.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0;
4.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1;
5.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1; F2= 0;
6.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1; F2= 0;
7.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1;
8.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0;
9.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0; F2= 1;
10.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0; F2= 1;
11.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0;
12.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1;
13.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1; F2= 0;
14.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1; F2= 0;
15.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 1;
16.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F1= 0;
17.	YOKI (OR) mantiqiy elementini	F1= 0;

	modellashtirish.	F ₂ = 1;
18.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0; F ₂ = 1;
19.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0;
20.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1;
21.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1; F ₂ = 0;
22.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1; F ₂ = 0;
23.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1;
24.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0;
25.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0; F ₂ = 1;
26.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0; F ₂ = 1;
27.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 0;
28.	Yo‘q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1;
29.	YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1; F ₂ = 0;
30.	VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish.	F ₁ = 1; F ₂ = 0;

3- AMALIY ISH

VA-YO'Q, YOKI-YO'Q va Sheffer–Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish


3. 1. Ishdan maqsad

VA-YO'Q, YOKI-YO'Q va Sheffer–Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish

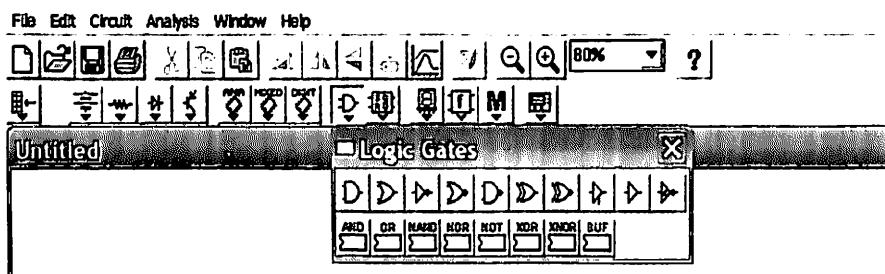3. 2. Nazariy ma'lumotlar

Endi biz 3ta asosiy mantiqiy elementlarga (VA, YOKI, EMAS) ega bo'lib, ularni o'zaro birlashtirib, kombinatsion mantiqiy elementlarni yig'indisini hosil qilishimiz mumkin. Ular bundanda murakkab mantiqiy funksiyalarni bajarishi mumkin. Bu holda teskari aloqalarni va vaqtli ushlanib qolishlarni hisobga olmasak, ulardan turli hildagi kombinatsion qurilmalarni qurish mumkin.


Laboratoriya ishi mantiqiy elementlar mantiqiy qurilmalarni qurishda va o'rghanishda bizga katta yordam beradigan EWB dasturidan foydalanamiz.



EWB dasturida qo'llaniladigan asosiy ME larning nomlari va grafik belgilanishlari

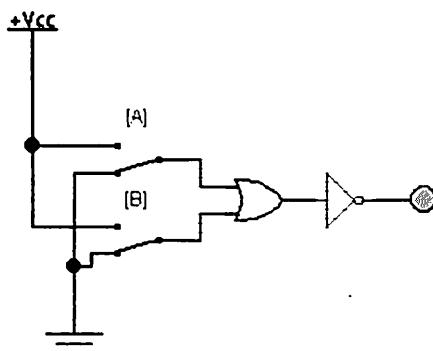3. 3. VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.

VA mantiqiy elementini chiqishida EMAS mantiqiy elementini EWB dagi sxemasini 2 ta asosiy mantiqiy elementlar AND va NOT larni quyidagicha qurish orqali amalga oshiramiz.



Tajriba natijasida bu element faqat $A=1$ va $B=1$ holdagina $Y=0$ bo'lishini aniqlaymiz.


Bu elementning inglizcha NAND bo'lib, u Logic Gates da tayyor holda turadi va u piktogrammadan 2-INput NAND Gate tanlash orqali amaalga oshiriladi.

The screenshot shows the EWB software interface. At the top, there is a menu bar with Russian text: Сохранение, Выход в... (Save, Exit...). Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area contains a palette titled 'Logic Gates' with various gate symbols: AND, OR, NOT, NOR, XOR, etc. A specific NAND gate symbol is highlighted. To the right of the palette is a detailed view of the NAND gate, showing its symbol ($A \overline{B} \rightarrow Y$) and a truth table. The truth table is titled 'NAND Gate' and shows the following data:

A	I	B	I	Y
0		0		1
0		1		1
1		0		1
1		1		0

Rasmdagi AND va NOT elementlarini NAND bilan almashtirib chiqishda rasmagi holatga kelamiz, tajriba qilib rasmdagi jadval bilan bir hil ekanligini ko'ramiz


De...		X
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

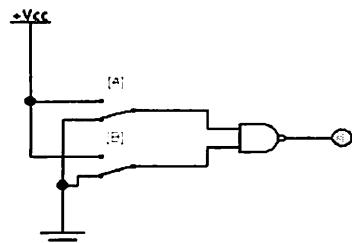

Uni AND mantiqiy elementining jadvali bilan solishtirsak, haqiqatdan ham ikkalasi bir biriga teskari qarama qarshi ekanligi malum bo'ladi.

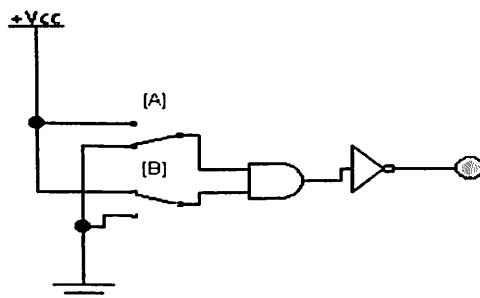3.4. YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.


YOKI mantiqiy elementini chiqishida EMAS mantiqiy elementini EWB dagi sxemasini 2 ta asosiy mantiqiy elementlar OR va NOT larni quyida gicha qurish orqali amalga oshiramiz.




Bu mantiqiy elementning holatlar jadvali faqat kirishiga “0” berilganda chiqishida “0” hosil bo‘ladi.

EWB dasturida NOR ning kirishiga hech narsa ulanmasa uning chiqishida 1 hosil bo‘ladi

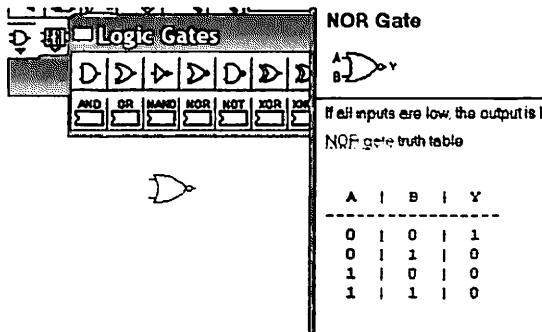Bu elementning inglizcha NOR bo‘lib, u Logic Gates da tayyor holda turadi va u pictogram-madan 2-INput NOR Gate tanlash orqali amaalga oshiriladi.



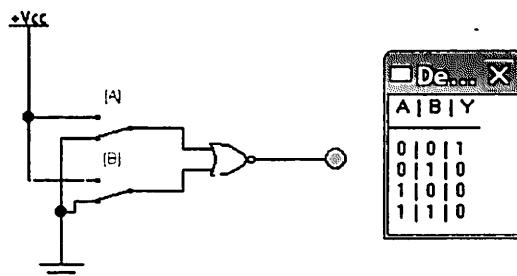
Rasmdagi AND va NOT elementlarini NOR bilan almash-tirib chiqishda rasmdagi holat-ga kelamiz, tajriba qilib rasm-dagi jadval bilan bir hil ekanligini ko‘ramiz.



Uni OR mantiqiy elementining jadvali bilan solishtirsak, haqiqatdan ham ikkalasi bir biriga teskari qarama qarshi ekanligi malum bo‘ladi.

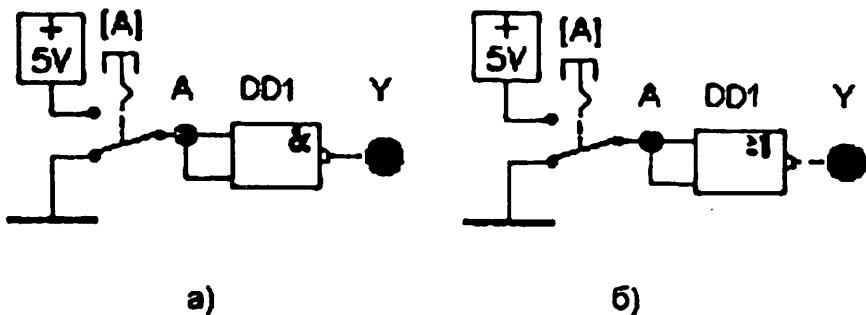3.5. Sheffer – Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish

NAND va AND mantiqiy elementini yani sheffer va pirs elementlarini ko'rib chiqish davomida shunga amin bo'ldikki, $A=B$ holatda yani ikkala kirishga "0" yoki "1" berilgan vaqtida ular oddiy invertorga aylanib qolishadi. Bu bunda quyidagi sxemani yig'ib tekshirib ko'rish mumkin



3.6. Variantlar

No	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
2.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
3.	Sheffer – Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 0;$
4.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
5.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini	$F_1 = 1; F_2 = 0;$

	modellashtirish.	
6.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 1;$
7.	VA-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
8.	YOKI-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
9.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 0;$
10.	VA-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
11.	YOKI-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
12.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 1;$
13.	VA-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
14.	YOKI-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
15.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 0;$
16.	VA-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
17.	YOKI-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
18.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 1;$
19.	VA-YO‘Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 0; F_2 = 1;$

20.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
21.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 0;$
22.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
23.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
24.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 1;$
25.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
26.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 0; F_2 = 1;$
27.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 0;$
28.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
29.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish.	$F_1 = 1; F_2 = 0;$
30.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	$F_1 = 1;$

4-AMALIY ISH

**Mantiqiy o'zgartirishlar. Mantiqiy konvertor
(Logic Converter) qurilmasi bilan tanishuv.**

4.1. Ishdan maqsad

Mantiqiy o'zgartirishlar. Logic Convertor
qurilmasi bilan tanishuv.


4.2. Nazariy ma'lumotlar

EWB dasturida Instruments (o'lchov qurilmalari) rasm paneliga teramiz va u yerdan Logic Convertor (mantiqiy konvertor-MK) ni tanlaymiz. Ishchi stolda kirishlariga tekshirilayotgan mantiqiy elementlar ulanadigan qurilmani kengaytirilgan tasviri hosil bo'ladi. Uni ustiga sichqonchani chap tugmasini bossak, ishchi stolda Mkning ishchi oynasi ochiladi.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:


EWB dasturini ishga tushirish *1-usul*

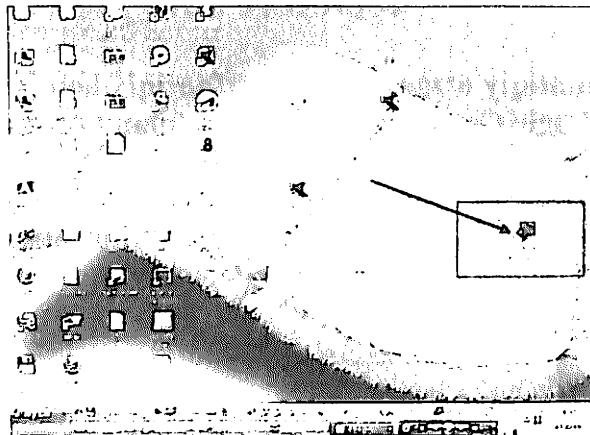Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosing




2- usul

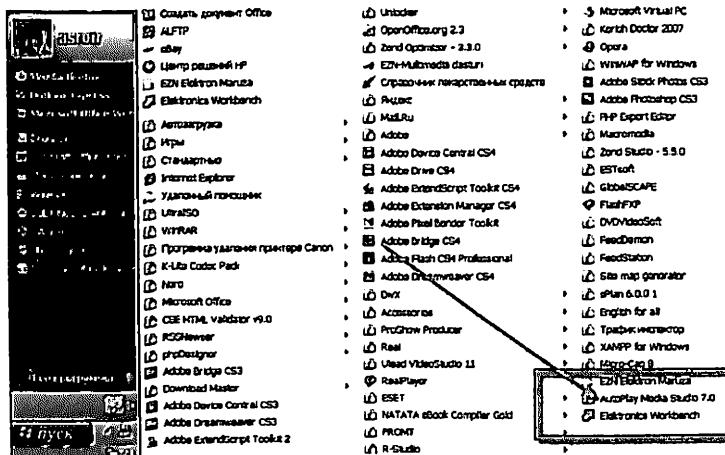
Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing.




EWB dasturining interfeysi

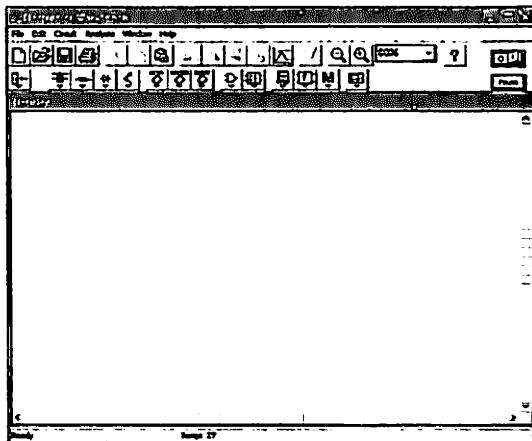

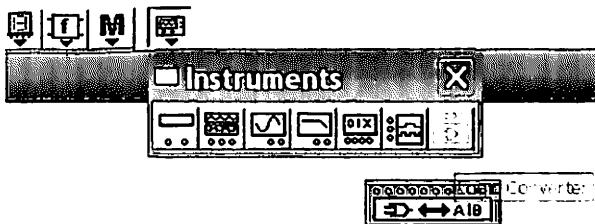Mantiqiy o'zgartirishni ekranga chiqarish:
EWB dasturidagi Instruments paneliga kiramiz va Logic Convertor (mantiqiy konvertor – LK) tanlaymiz. Ishchi maydonda tekshirilayotgan mantiqiy element sxemasiga ulash uchun ishlataladigan asbobning ixchamlangan sxemasi paydo buladi.



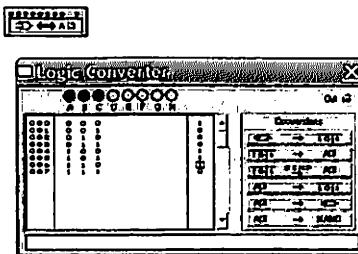LKM ustiga ikki marta bosimiz va mantiqiy konvertor paneli ishchi maydoniga o'tamiz



Bu tasvir sxema munosabatlari faol emas, ammo ular tasvirlangan sxemani kirish va chiqishlariga ulangan klemma ga mos keladi.

O'zgartirish mumkin bo'lgan variantlar, simvolik piktogramma-klavish ko'rinishida MK o'ng qismida tasvirangan. Bu o'zgartirish komandalari LKM ga mos tugmani bosib beriladi.

Natijalar maxsus ikki darchada, asosiysi-holatlar jadvalida, pastda esa MF ning matematik ifodasi tasvirlanadi. ME kiritish va chiqarish uchun asosiy ishchi maydondan foydalaniladi.

Ochiq o'ng panelda mantiqiy funktsiyaning sakkizta mumkin bulgan A dan H gacha argumentlari va chiqish Out




Instrumentlardan foydalanish:

- tekshirilayotgan sxema holatlar jadvalini olish;
- holatlar jadvalini mantiqiy ifodaga almashtirish;
- mantiqiy ifodani holatlar jadvaliga almashtirish;
- ma'lum bulgan mantiqiy ifoda bo'yicha mantiqiy sxema yaratish:

d.) ma'lum bulgan mantiqiy ifodani I-NYe elementi asosida kurligan mantiqiy sxemada sintez kilish


O'zgartirgich panelida A, V, ... kirish indikator klemmalari va bitta OUT chiqishi, tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini tasvirlash uchun ekran, uning bul ifodasini tasvirlash ekran qatori (pastki qismida) ko'rsatilgan. Panelning o'ng qismida o'zgartirish jarayonini boshqarish tugmasi joylashgan. O'zgartirgichdan foydalanish mumkin bo'lgan variantlar:

a) mantiqiy analizator n-kirish qurilmasi bita chiqish bilan (tekshirilayotgan qurilma kirishlari A.... N klemmalariga, chiqish esa OUT klemmasiga ulanadi. Bu holatda quyidagi boshqaruv tugmasi foydalilanildi:

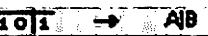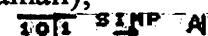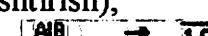
- 1)  tekshirilayotgan qurilmaning holatlar jadvali;
- 2)  qurilmani ishlashini ta'minlovchi bul ifodasi (amali);
- 3)  bul ifodasini minimizatsiyalash (soddalashtirish);
- 4)  Cheklanmagan turdag'i mantiqiy elementlarda qurilma sxemasi
- 5)  faqat mantiqiy elementlarda qurilma sxemasi.

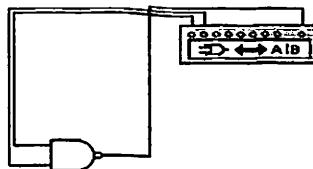4.3. Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish


Holatlar jadvalini olish uchun mantiqiy o'zgartirgich kirishlari (A, B, C, D, E, F, G, H) tekshirilayotgan sxema kirishiga (8 tadan ko'p bo'lmagan) ulanadi, mantiqiy uzgartirgich chikishi esa sxema chikishiga ulanadi.



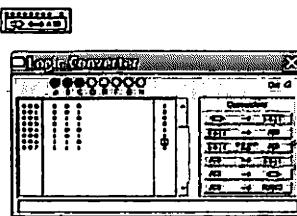LKM ustiga ikki marta bosimiz va mantiqiy konvertor paneli ishchi maydoniga o'tamiz



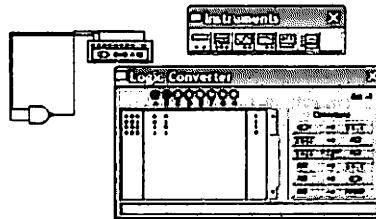tugma bosilgandan sung ekranning chap qismida tekshirilayotgan sxemani tasvirlovchi holatlar jadvali xosil bo'ladi.




4. 4. Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish


Misol uchun bizga funktsiya berilgan:

$F = 1, 3, 5, 6;$

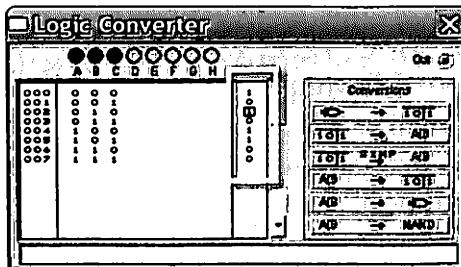
Holatlar jadvalini tuzish uchun chapg yukori kismdan asbobning A dan N gacha o'zgarishini aniq tanlash kerak. (sichqonchaning chap tugmasi mos xarfga bosiladi). Ekranning to'liq chap yarmi aniqlangan nul va bir kombinatsiyalari bilan to'ldiriladi.



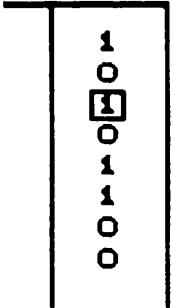. Sal o'ngroqda OUT (kiringa qarshi), dastlab nollar bilan to'ldirilgan chiqish miqdorlari ustuni joylashgan. O'ng ustindagi nol bir yoke X ga o'zgartiriladi (o'zgarmagan xolda), xoxlagan boshlang'ich shart uchun chiqish holatini tavsiflash mumkin.



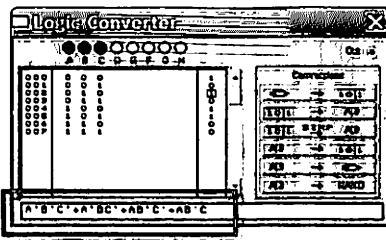101 → A B bu tugma bosilggandan so'ng pastki qatorda priborni tasvirlovchi mantiqiy ifoda xosil buladi.





4.5. Bul algebrasi amallarini soddalashtirish

Agar holatlar jadvali katta miqdordagi o'zgarishlarni uz ichiga olsa, mantiqiy ifoda funktsiyasi katta chikadi


$$A'B'C' + A'BC' + AB'C' + AB'C$$

$$A'B'C' + A'BC' + AB'C' + AB'C$$

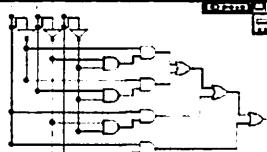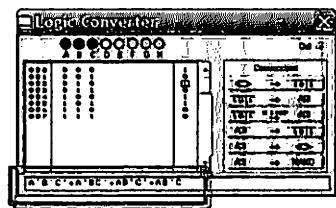


. Uni ixcham xolga keltirish uchun quyidagi tugma bosilad

1 0 1 8 1 M P AB

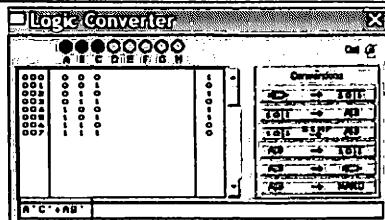

A' C' + AB'


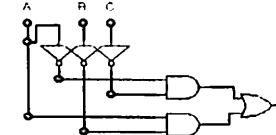


4. 6. Mantiqiy ifodani kiritish va o'zgartirish

Funktsiyani holatlar jadvalini olish uchun, berilgan mantiqiy amalni bajarish kerak:

O'zgartirgich qatoriga klaviatura yordamida mantiqiy amalni kiritamiz;

AB → **1 0 1**
tugmasini bosamiz

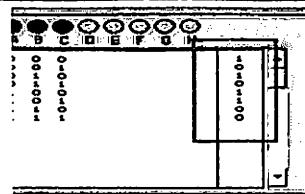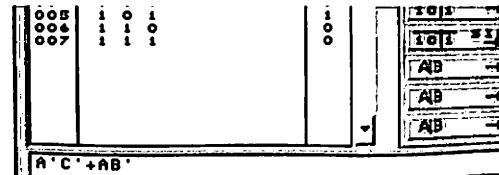


Inversiya amalini kiritishda apostrof belgisi, mantiqiy qo'shish - + belgisi qo'llaniladi. Mantiqiy kupaytirish ma'noga ega emas.

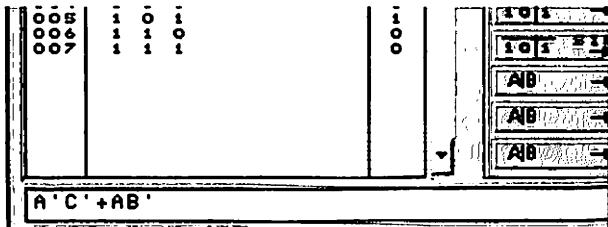
4.7. Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish.

Mantiqiy o'zgartirgich yordamida berilgan mantiqiy ifoda asosida ishlovchi sxema olish mumkin.

Buning uchun o'zgartirgichning pastki qismiga mantiqiy ifoda kiritiladi



AB tugmasini bosing.

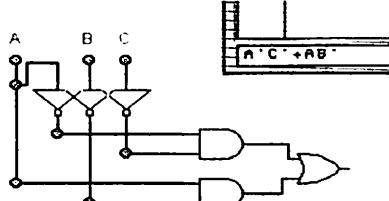


Bu tugma bosilgandan so'ng EWB ishchi maydonida ekvivalent mantiqiy ifoda sxemasi xosil bo'ladi.

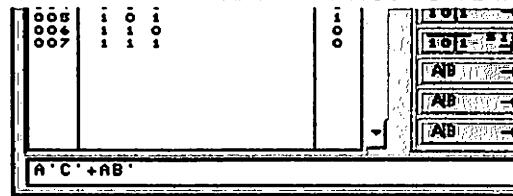
4.8. Mantiqiy ifoda bo'yicha I-NE bazisda Logic Convertor sxemasini sintez qilish

Mantiqiy o'zgartirgich yordamida berilgan mantiqiy funksiyaga mos keluvchi I-NYE bazisda kurilgan sxemani olish mumkin.

Buning uchun o'zgartirgichning pastki katoriga mantiqiy ifoda kiritiladi.



AB  **NAND**
tugmasini bosing.

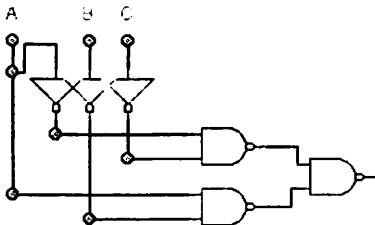

Barcha elementlar sxemada qizil rangda ajratib berilgan.


4. 9. Variantlar

No (guruh
jurnali
bo'yicha)

2-topshiriq:
Mantiqiy uzgartirish (Logic Convertor)

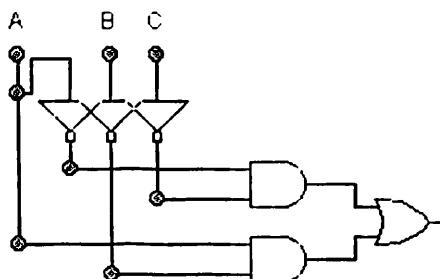31.

Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish



32.

Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish
 $F = 2, 5, 7, 8$

33.

Bul algebrasi amallarini soddalashtirish $F = A'C' + AB' + AC$

34.

Mantiqiy amalni kiritish va o'zgartirish
 $F = A'C' + AB' + AC$

35.

Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish
 $F = A'C' + AB' + AC$

36.	I-NYE bazisda mantiqiy ifoda bo'yicha Logic Convertor sxemani sintez qilish $F = A'C' + AB' + AC$
37.	Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish
	<pre> graph LR A((A)) --> OR1[OR] B((B)) --> OR1 C((C)) --> OR1 OR1 --> AND[AND] OR1 --> OR2[OR] AND --> OR2 OR2 --> F((F)) </pre>
38.	Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish $F = 1, 2, 3, 4$
39.	Bul algebrasi amallarini soddalashtirish $F = A'B'C' + AC + BC$
40.	Mantiqiy amalni kiritish va o'zgartirish $F = A'B'C' + AC + BC$
41.	Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish. $F = A'B'C' + AC + BC$
42.	I-NYE bazisda mantiqiy ifoda bo'yicha Logic Convertor sxemani sintez qilish Bul algebra amallarini soddalashtirish $F = A'B'C' + AC + BC$
43.	Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish
	<pre> graph LR A((A)) --> OR1[OR] B((B)) --> OR1 C((C)) --> OR1 OR1 --> AND[AND] OR1 --> OR2[OR] AND --> OR2 OR2 --> OR3[OR] OR3 --> OR4[OR] OR4 --> F((F)) </pre>


44.	Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish $F = 1, 5, 6, 8$
45.	Mantiqiy amalni kiritish va o'zgartirish $F = A'BC' + AB' + B'C + AC$
46.	Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish. $F = A'BC' + AB' + B'C + AC$
47.	I-NYe bazisda mantiqiy ifoda bo'yicha Logic Convertor sxemani sintez qilish $F = A'BC' + AB' + B'C + AC$
48.	Bul algebrasi amallarini soddalashtirish $F = A'BC' + AB' + B'C + AC$
49.	Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish
	<p>The diagram shows a logic circuit with three inputs: A, B, and C. The outputs are labeled F1, F2, and F3. The circuit consists of several logic gates: three NOT gates (inverted triangles) with inputs A, B, and C; three AND gates (circles with three inputs); and three OR gates (triangles with three inputs). The connections are as follows: Input A is connected to one input of each of the three AND gates. Input B is connected to the second input of the first AND gate, the third input of the second AND gate, and one input of the third AND gate. Input C is connected to the second input of the second AND gate and the third input of the third AND gate. The outputs of the first AND gate are connected to the third input of the second AND gate and one input of the third AND gate. The outputs of the second AND gate are connected to the third input of the third AND gate and one input of the OR gate for F1. The outputs of the third AND gate are connected to the other input of the OR gate for F1 and one input of the OR gate for F2. The other inputs of the OR gates for F1 and F2 are connected to the outputs of the OR gate for F3.</p>
50.	Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish $F = 1, 3, 4, 6$
51.	Bul algebrasi amallarini soddalashtirish $F = B'C + BC'$
52.	Mantiqiy amalni kiritish va o'zgartirish $F = B'C + BC'$
53.	Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish. $F = B'C + BC'$
54.	I-NYe bazisda mantiqiy ifoda bo'yicha Logic

Convertor sxemani sintez qilish

$$F = B'C + BC'$$

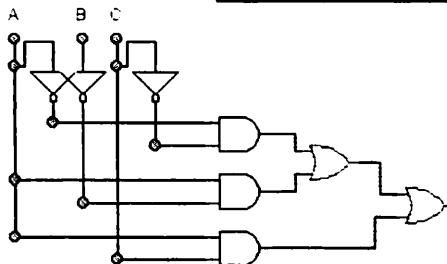55.

Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish



56.

Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish

$$F = 1, 2, 7, 8$$

57.

Mantiqiy amalni kiritish va o'zgartirish

$$F = A'C + AC' + B$$

58.

Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish.

$$F = A'C + AC' + B$$

59.

I-NYE bazisda mantiqiy ifoda bo'yicha Logic

Convertor sxemani sintez qilish

$$F = A'C + AC' + B$$

60.

Bul algebrasi amallarini soddalashtirish

$$F = A'C + AC' + B$$

5-AMALIY ISH

Shifrator va deshifratorlarni modellashtirish

5.1. Ishdan maqsad

Shifrator va deshifratorlarni Elektronics
Workbench dasturida o'rganish.

5.2. Nazariy ma'lumot.

Raqamli qurilmalarda ma'lumotlar taqdim etishning tizimini mahsus ko'rinishli kodlashtrish ishlataladi. Ma'lumot uzatish, ularni qayta ishslash va saqlash turli hildagi yangi kodlarni ishlab chiqarishga olib keladi. Ularga misol qilib mashxur Morze alifbosi, radio Q-kodi, shtrix kodlarni ko'rsatishimiza mumkin. Ma'lumotlarni sanoq sonlari (ikkilik, sakizlik, o'nlik, o'n otilik) bilan taqdim etish kodlashning eng oddiy ko'rinishi hisoblanadi. Kodlar ma'lumotlarni siqish, shovqinbardoshliyigini ta'minlash, himoya qilish kabi maqsadlarda qo'laniлади.

Qanchadan qancha ko'r kar va soqov odamlarga yordam bergen va o'qishni o'rgatgan Brayl shrifti ham ikkilik kodi kabi 2 ta holatga: botiq yoki tekis holatiga ega. Eng keng tarqalgan kod ASCII hisoblanadi. Aynan shu kodda kompyuterdagи ma'lumotlar saqlanadi. Kompyuterda hisoblashlar chlik kodi orqali amalgam oshiriladi. Bu keltirilgan kodlarning tashqari amalda pozision, ikki-o'nlik va boshqalari ishlataladi.

Mana shu yerdan kodlarni qayta tiklash vazifasi kelib chiqadi.


Kombinasion tildagi funksional raqamli tizimlar kodlarni bir turdan ikkinchi turga aylantrishi uchun ular kodni qayta ishlagichlar deyiladi. Bularni 3 hil turini: Shifrator, Segmentli indikatorlar uchun kod qayta ishlagich va deshifrator.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

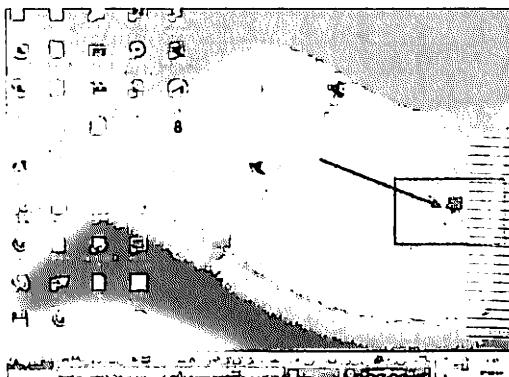5.3. EWB dasturini ishga tushirish


1-usul

Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosing




2- usul

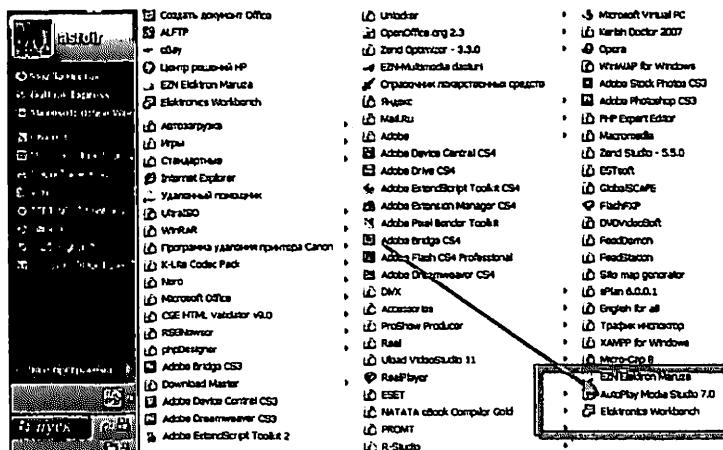Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>> Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing



EWB dasturining interfeysi

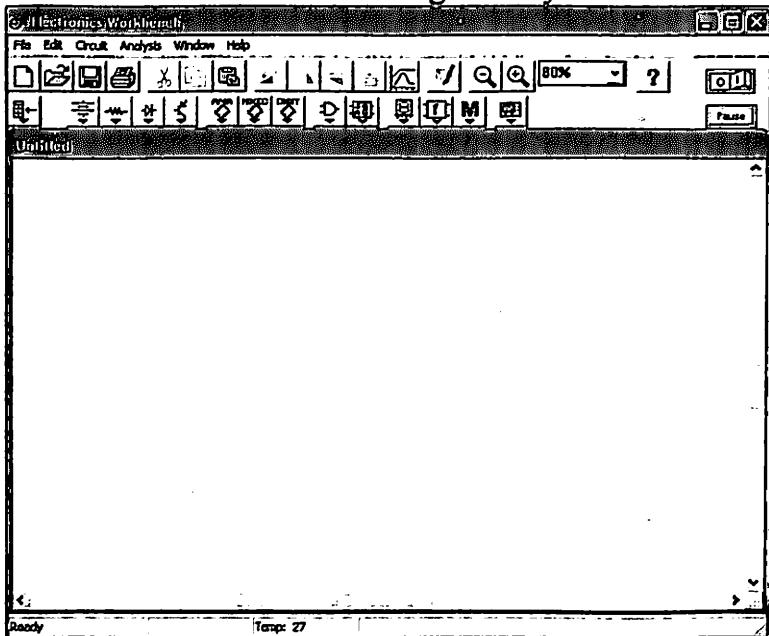


5.4. Shifratorlarni modellashtirish


Shifrator mavqe'siz buladi, agarda faqat bitta xaqiqiy signal uzatishga ruxsat etilsa, va mavqe'lik bo'lishi mumkin, agarda birdaniga bir necha signallarni kirishga ruxsat etilsa, mavqe'siz SH unlik raqamli xaqiqiy kirishni nomerini chiqishga uning ikkilik ekvivalentga qayta ishlovchi qurilmaga aytiladi. Mavqe'siz "4 dan 2" shifrator uchun xajmlar jadvali quyidagi ko'rinishga ega.

№	Holat kodı									Ikkilik kodı		
	X_7	X_6	X_5	X_4	X_3	X_2	X_1	X_0	Y_2	Y_1	Y_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	

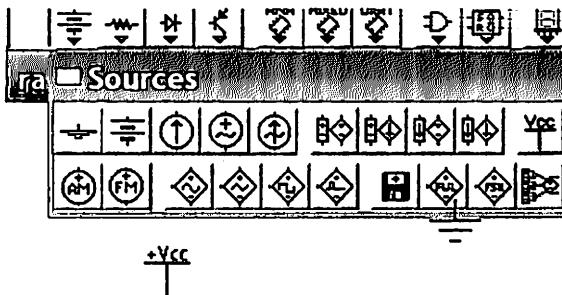EWB da
Sources
guruhiga
kirib, doimiy
kuchlanish
manbai +5V.
(+Vcc
Voltage
Sources) ni
tanlaymiz.



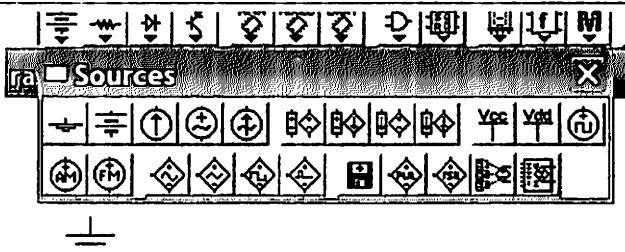
EWB da
Sources
guruhiga
kirib, Ground
ni tanlaymiz



Keyin 2 ta pereklyuchate l tanlaymiz




Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

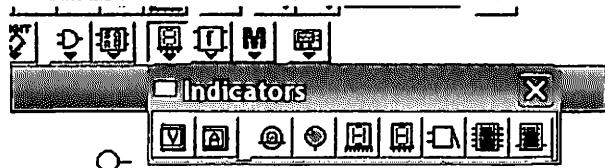


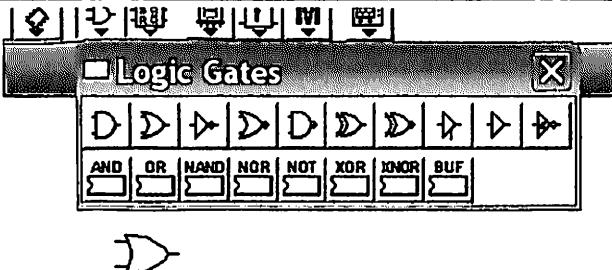5.4.1. 8x3 shifratorni modellashtirish


EWB da Logic Gates guruhiga kirib, 2-Input OR Gate ni tanlaymiz



Uni belgilab F1 tugmasini bosamiz

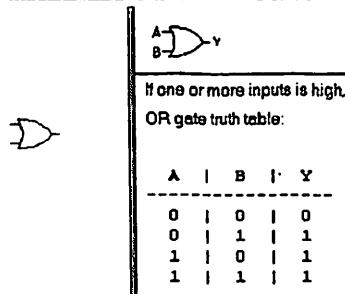


Quyidagi sxemani yig‘amiz:

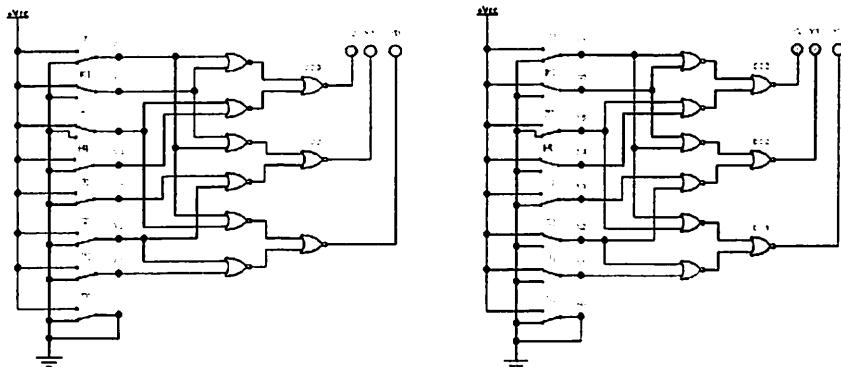

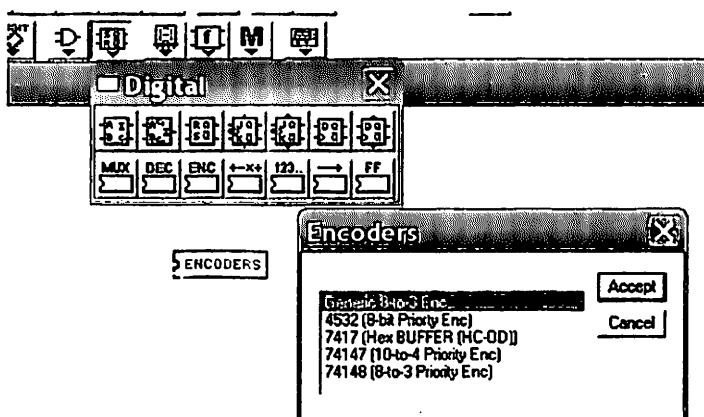5.4.2. 10x4 shiffratorni modellashtirish

EWB dasturida kerakli mikrosxemalarni tanlab olish uchun bunga bir qator shiffratorlar menyusiniochish uchun Digital panelidan **ENC** piktogramasini bosish orqali olish mumkin (5.2.-a rasmga qarang).




5.2-rasm. Mantiqiy elementlar

10x4 shiffratorini mikrosxemasi bo'lib TTL 74147 hisoblanadi. 88, b rasmida shu mikrosxemani EWB dasturining modiy yordam bo'limidan olingen holatlar jadvali keltirilgan. Yerga ularish vazifasini bajaruvchi nolnichi liniya jadvalda va keyingi sxemalarda ham qo'lanilmaydi. Shunga qaramasdan bu yerda xam umuman raqamli elektronikada har doim 0 dan boshlanadi. Shuning uchun shiffratorni 9ta kirishi borligiga qaramasdan u 10x4 deb ataladi. Bu mikrosxemani ustunligi uni kirishidan kichik qiymatdagi berilmasa, uning chiqishida katta kuchlanishli signaler hosil bo'ladi, u o'nlik sistemada 0 ga mos keladi.

74147 ni tanlaymiz	<p>Encoders</p> <table border="1"> <tr> <td>Generic 8-to-3 Enc</td><td><input type="button" value="Accept"/></td></tr> <tr> <td>4532 (8-bit Priority Enc)</td><td><input type="button" value="Cancel"/></td></tr> <tr> <td>7417 (Hex BUFFER (HC-OD))</td><td></td></tr> <tr> <td>74147 (10-to-4 Priority Enc)</td><td></td></tr> <tr> <td>74148 (8-to-3 Priority Enc)</td><td></td></tr> </table>	Generic 8-to-3 Enc	<input type="button" value="Accept"/>	4532 (8-bit Priority Enc)	<input type="button" value="Cancel"/>	7417 (Hex BUFFER (HC-OD))		74147 (10-to-4 Priority Enc)		74148 (8-to-3 Priority Enc)																							
Generic 8-to-3 Enc	<input type="button" value="Accept"/>																																
4532 (8-bit Priority Enc)	<input type="button" value="Cancel"/>																																
7417 (Hex BUFFER (HC-OD))																																	
74147 (10-to-4 Priority Enc)																																	
74148 (8-to-3 Priority Enc)																																	
Shu mikrosxemani o'rGANAMIZ va unga boshqa elementlarni ulaymiz	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>VCC</td><td>16</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5</td><td>NC</td><td>15</td></tr> <tr> <td>3</td><td>6</td><td>D</td><td>14</td></tr> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr> <td>5</td><td>8</td><td>2</td><td>12</td></tr> <tr> <td>6</td><td>C</td><td>1</td><td>11</td></tr> <tr> <td>7</td><td>B</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr> <td>8</td><td>GND</td><td>A</td><td>9</td></tr> </table> <p>74147</p>	1	4	VCC	16	2	5	NC	15	3	6	D	14	4	7	3	13	5	8	2	12	6	C	1	11	7	B	9	10	8	GND	A	9
1	4	VCC	16																														
2	5	NC	15																														
3	6	D	14																														
4	7	3	13																														
5	8	2	12																														
6	C	1	11																														
7	B	9	10																														
8	GND	A	9																														

Quyidagi sxemani yig‘amiz:

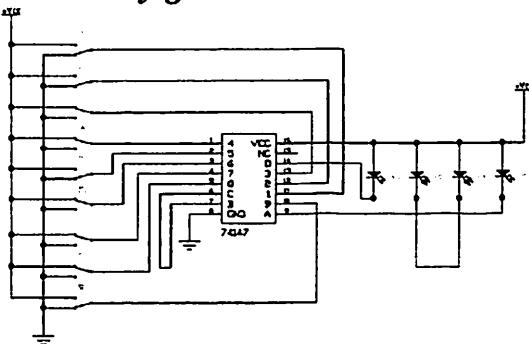

5.3-rasm. Shiffrator 10x4

Kirishlarini biriga 0 berilganida chiqishida ikkilik kod hosil bo‘ladi. Bir qancha kirishlarga nol berish natijasida esa bu chiqishga berkilib qolganlari tashlab yuboriladi. Bu holatlar jadvalida x ko‘rinishida (0 yoki 1 ligini) farqi yo‘q berilgan. Masalan 9 kirishiga 0 berilsa, qolgan kirishlar tashlab yuborilib, uning chiqishida 9 onlik sonining aksi bo‘lgan 010 hosil bo‘ladi.

5.5. Deshiffratorlarni modellashtrish

Deshiffrator yoki decoder (ingl-Decoder, qisqartmasi-DC) shiffratorga teskari bo‘lgan vazifani ya’ni ikkilik kodini o‘nlikka o‘tkazadi. Uch kirishiga ikkilik kodlar beriladi va chiqishida unga mos bo‘lgan o‘nlik sonlar xosil bo‘ladi.

Deshiffratorlar 2 hil bo‘lishi mumkin: mantiqiy deshiffrator displeyniy deshiffrator (formirovatel), Mantiqiy deshiffrator o‘zida 100 tagacha mantiqiy elementlarni tashkil topadi. U address yordamida boshqariladi, ya’ni ular aniq 1 chiqishni tanlab uni aktiv holatga keltiradi. Bunday deshiffratorlar hqlarida address tanlashda marshrutizasiya qilinayotgan ma’lumotlarni ixchamlashtrish va boshqa holatlarda ishlatiladi.

Shifrator holatlar jadvalini funksia bilan argumentini joyini almashtirsak, u holda deshifrator holatlar jadvali quydagi ko‘rinishga keladi.


№	Ikkilik kodi			Holat kodi								
	X_2	X_1	X_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, pozision kod unga mos chiqishga to‘gri keladi, masalan 1- ((X_2))’ ((X_1))’ X_0 va 2- ((X_2))’ ((X_1))’ (X_0)’ va 7- X_2 X_1 X_0 X_0 =A, X_1 =B va X_2 =C, belgilab olamiz va har 1 chiqishga 2 lik kodiga mos keladigan indikatorlar qo‘yamiz. (5. 4-rasm)


8 ta AND mant elementi (0-7) va 3 ta invertor olamiz va 5. 4-rasmda ko‘rsatilganidek ulaymiz. Sxemani ishlashini tekshirish uchun chiqishida indikatorlar qo‘yilgan.

Agar kirishiha 110, ya’ni C=1, B=1 va A=0 signalarini bersak, uning chiqishida unga mos ravishda 6_{10} , signali hosil bo‘ladi (5. 4-rasm).

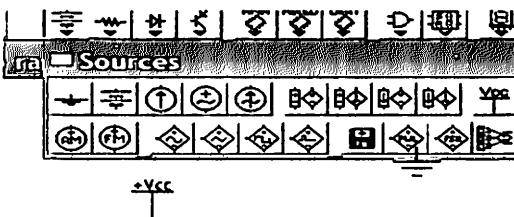
EWB da Sources guruhiga kirib, doimiy kuchlanish manbai +5V. (+Vcc Voltage Sources) ni tanlaymiz.



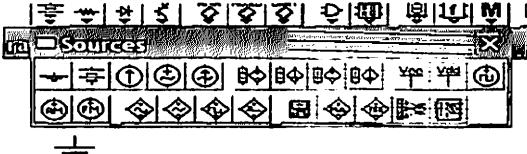
EWB da Sources guruhiga kirib, Ground ni tanlaymiz




Keyin 2 ta pereklyuchatel tanlaymiz

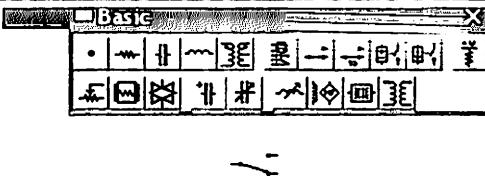


Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

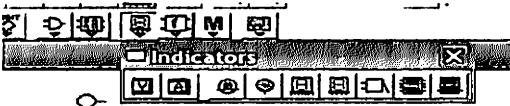

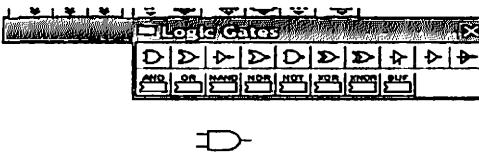
EWB da Logic Gatesguruhiiga kirib, 2-Input AND Gate ni tanlaymiz



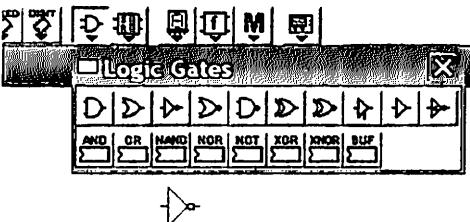EWB da Logic Gatesguruhiiga kirib, 2-Input NOT Gate (NAND) ni tanlaymiz



Quyidagi sxemani yig'amiz:

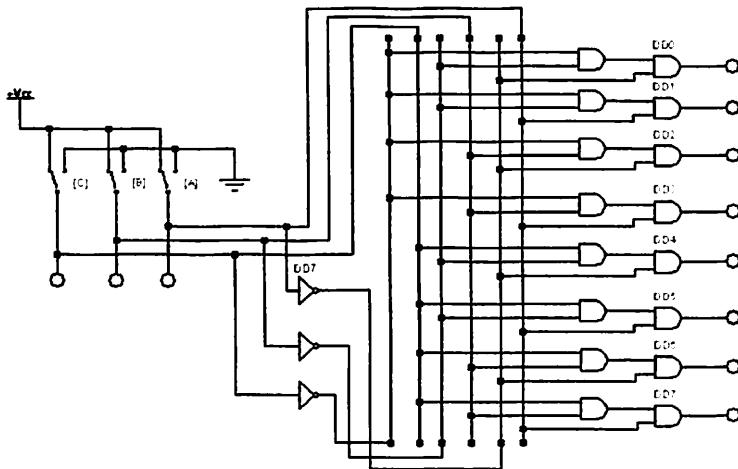

5.4-rasm. Deshiffrator (EWB)

5. 6. Variantlar

No	1-topshiriq Shiffrorni modellashtirish	2-topshiriq DeShiffrorni modellashtirish
1.	Shiffrorni modellashtirish 8×3 ; $F = 10010101$;	$F = 001$
2.	Shiffrorni modellashtirish 10×4 ; $F = 101101011$	$F = 010$
3.	Shiffrorni modellashtirish 8×3 ; $F = 00111101$	$F = 011$
4.	Shiffrorni modellashtirish 8×3 ; $F = 10110101$;	$F = 100$
5.	Shiffrorni modellashtirish 10×4 ; $F =$	$F = 101$

	101100011	
6.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 01111101	F= 110
7.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 11110101;	F= 111
8.	Shifratorni modellashtirish 10x4; F= 100101011	F= 001
9.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 11111101	F= 010
10.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10110001;	F= 011
11.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 101001011	F= 100
12.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10101101	F= 101
13.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10010101;	F= 110
14.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 1010010111	F= 111
15.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 01111101	F= 001
16.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 11010101;	F= 010
17.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 100101011	F= 011
18.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 01111101	F= 100
19.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10111101;	F= 101

20.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 111101011	F= 110
21.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 00111110	F= 111
22.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10110111;	F= 001
23.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 111101001	F= 010
24.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 00100101	F= 011
25.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10010001;	F= 100
26.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 100101011	F= 101
27.	Shifratorni modellashtirish 8x3 ; F= 00101101	F= 110
28.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 10010011;	F= 111
29.	Shifratorni modellashtirish 10x4 F= 101011011	F= 001
30.	Shifratorni modellashtirish 8x3; F= 00111101	F= 010

6- AMALIY ISH

Multipleksorlar va demultipleksorlarni modellashtirish

6.1. Ishdan maqsad.

EWB dasturi asosida multipleksor va demultipleksorlarni sxemalarini o'rganish.

6. 2. Nazariy ma'lumotlar.

Amaliyotda ishlatilayotgan radioelektrik qurilmalar ishlatishda tez-tez kirishga kirib kelayotgan bir qancha signalarni birinchi tanlash zarur bo'lib qoladi. Eski radioeshitishlarda va telegraflarda bunday qurilmalar sifatida bu funksia ko'p pozision mehanik ulab uzbekish ishlatiladi. Telefoniyada ham bu vazifani boshida telefonistkalar, mahsus elektromehanik qurilma qadamini izlagichlar boshqargan. Bular albatda kichik ishonchliylika egadir.

Undan tashqari uni shunday katta o'lchamlari bilan mikroelektronika bilan bog'lanishni tasavvur qilib bo'lmaydi. Odatda biz ko'p marta ishlatilgan maniqiy 0 va maniqiy 1 holatiga ega 2 pozisiyali kalit (switch) asosida oddiy multipleksordir desak bo'ladi.


Multipleksor bu kirishiga berilgan bir qancha signalardan birini o'tkazuvchi boshqariluvchi raqamli signalarni ulab uzbekishdir. "Multipleksor" so'zi (ingl multiplexer, MUX) lotincha multum-ko'p, multiplication- ko'paytrish, multiplex murakab so'zidan kelib chiqqan. Uni kirishiga ikkilik kodи berilgani uchun uni ma'lumotlar selektori deb ham atashadi. Ko'p liniyadagi ma'lumotlarnin bittasini tanlab olish multipleksorlash deb ham ataladi.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish


1-usul

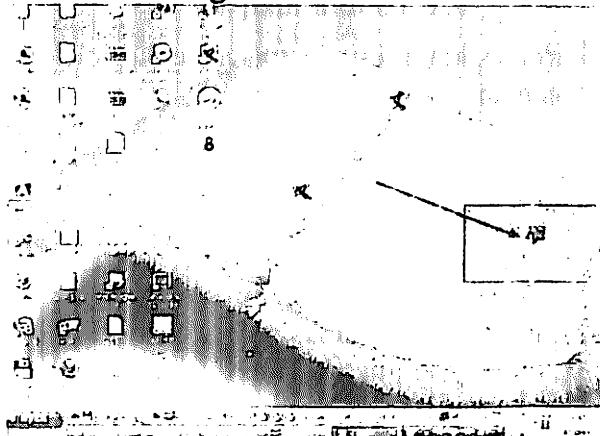Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosing




2- usul

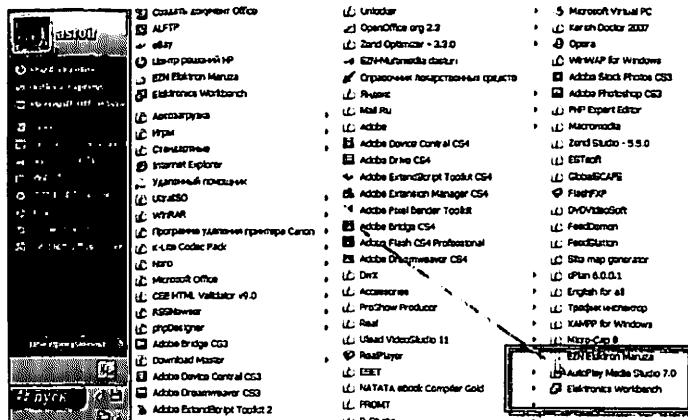Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>> Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing



EWB dasturining interfeysi

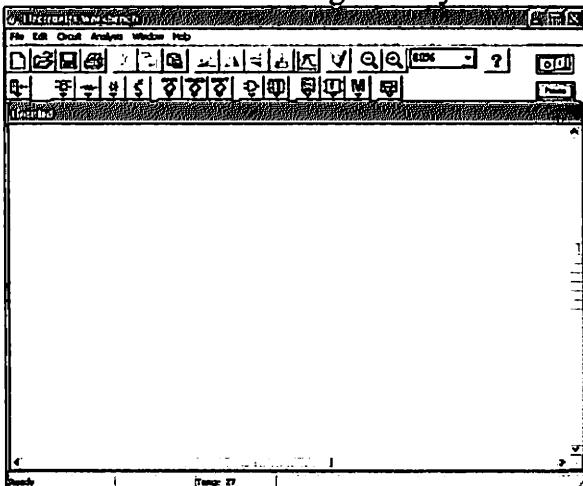

6.3. Multipleksorlarni modellashtirish


Nazariy malumot

Quyida esa 2 ta D_0 va D_1 kirishiga, ularni boshqarish uchun A kirishi va Y chiqishiga ega bo'lgan multipleksorni ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz. Uni 2×1 multipleksor deb atash mumkin va uni holatlar jadvali quyida keltirilgan.


A	Y
0	D_0
1	D_1

Bundan ko'rindiki $Y = AD_0 + AD_1$, ni yig'ish uchun ya'ni bu multipleksorni yig'ish uchun 2 ta AND mantiqiy elementi, bitta invertor va bitta OR elementi kerak bo'ladi.

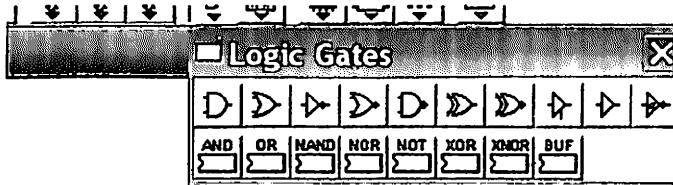
EWB da
Logic Gates
guruhiga
kirib, 2-
input AND
Gate ni
tanlaymiz



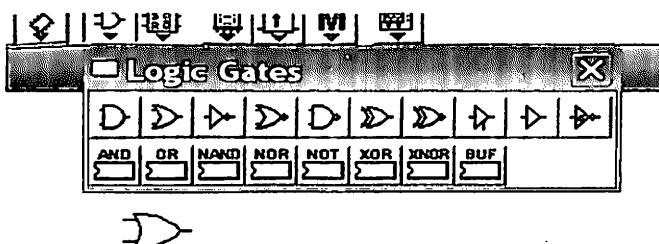EWB da
Logic Gates
guruhiiga
kirib, 2-
input OR
Gate ni
tanlaymiz



Quyidagi sxemani yig‘amiz:

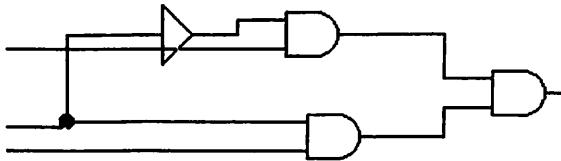



Undan tashqari EWB programasida qo'lanilgan Logik invertordan ham foydalansak bo'ladi. Buning uchun uning jadvalini multipleksorni chiqishida va kirishida mumkin bo'lgan barcha kombinasialarga moslash kerak.

Kelinglar A-birinchi adresini kirish (qolganlari uchun B va C ni zaxiraga olib qo'yamiz), D-birinchi ma'lumotlar kirishi (D_0 ga to'g'ri keladi), u A=0 holatiga tog'ri keladi, E-ikkinchi ma'lumotlar kirishi (D_1 ga to'g'ri keladi) u A=1 holatiga to'g'ri keladi. (boshqa murrakrabroq multipleksorlar uchun F va G

kirishlarini qoldiramiz). mantiqiy funksia esa quydagicha bo‘ladi:

$$Y = AD + AE$$

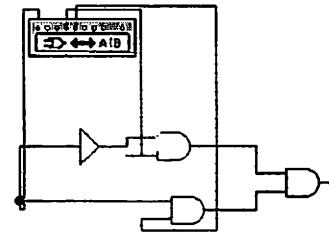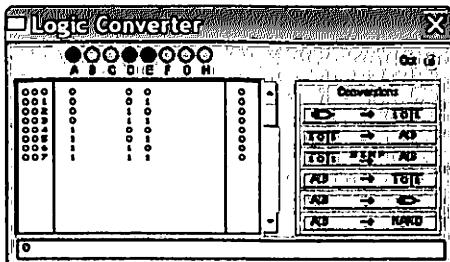
Uni logic invertorga kiritib,  knopkasini bosamiz. Shunga ko‘ra, 2 hil multipleksorni holatlar jadvali quydagicha ko‘rinishga keladi:




multipleksor
2*1 ning chinlik
jadvali

N ^o	A	D	E	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

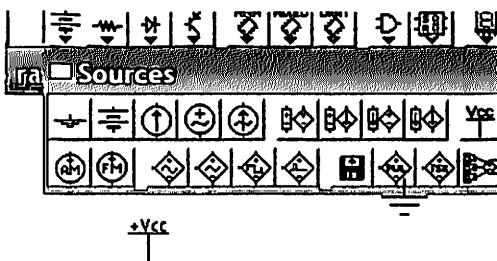EWB da
Sources
guruhiga kirib,
doimiy
kuchlanish
manbai +5V.
(+Vcc Voltage
Sources) ni
tanlaymiz.



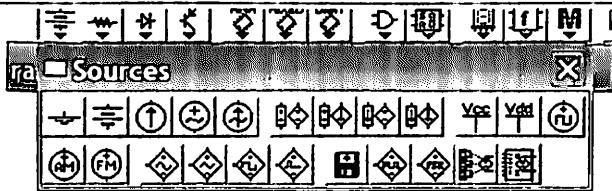
EWB da
Sources
guruhiiga kirib,
Ground ni
tanlaymiz




Keyin 2 ta
pereklyuchatel
tanlaymiz



Mantiqiy
indikatorni
tanlaymiz

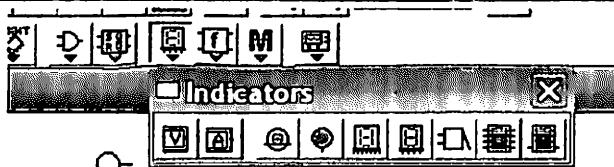

Quyidagi sxemani yig'amiz:

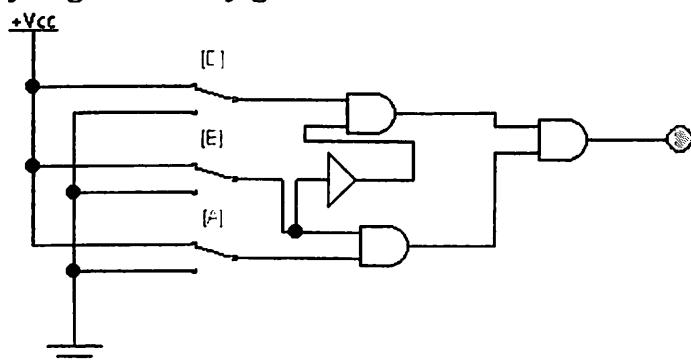

Yig'ilgan sxema analizi:



tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz.

Variantimiz bo'yicha kiruvchi signal (0-3 nuqtalardagi) $F=11$ ga teng, Boshkaruvchi signal esa (Adres shinasi) F (boshk) = 1;

<ul style="list-style-type: none"> oshkaruvchi signal 1 =>, A pereklyuchatelnii 1 holatga qo'yamiz 	
Multipleksor kirishlariga signal beramiz D nuqtaga – 0 E nuqtaga – 1	
Chiquvchi signalni aniqlaymiz; Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng	
Perevedyom signal indikatora v dvoichnuyu formu	

6. 4. Demultipleksorlarni modellashtirish

Nazariy malumot.


Bu qurilma multipleksorga teskari bo‘lgan vazifani bajaradi, ya’ni bitta raqamli liniyadan chiqayotgan ma’lumotlarni kerakli bo‘lgan chiqishlardan biriga uzatadi. Bu ishlatgan 2 holatlari ham demultipleksorni eng oddiy ko‘rinishi hisoblanadi. Demultipleksorda kerakli chiqishni aniqlash unga mos bo‘lgan 2 lok kodida adreslash orqali amalgam oshiriladi. Demultipleksorni shu rejimi ham huddi ulab uzbekchiga o‘xshaydi, faqat bitta kirishidan kelgan ma’lumotlarni o‘zining ko‘p chiqishlarida biriga uzatadi. Qulay qilib tushuntirilganda multipleksor “Qatidan olay”, demultipleksor esa “Qatiga beray” naqlida ish yuritadi. Dasturda demultipleksorni qisqartirib DEMUX yoki DMX deb yozishadi.

1 ta ma’lumotlar kirishi- D ga, 2 taq Y_0 va Y_1 chiqishiga ega va 1 ta A-adressli kirishga ega bo‘lgan soda 2x1 demultipleksorini ishslash prinsipining quydagagi holatlar jadvalidan ko‘rishingiz mumkin. Bu jadvalda


A	Y_0	Y_1
0	D	0
1	0	D

$Y_0 = A'D$ va $Y_1 = AD$. Bu tengliklar 2 ta AND elementi va 1 ta invertor bilan amalgam oshiriladi:

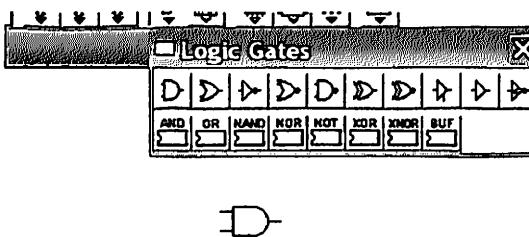
EWB da
Logic Gates
guruhiiga
kirib, 2-input
AND Gate ni
tanlaymiz



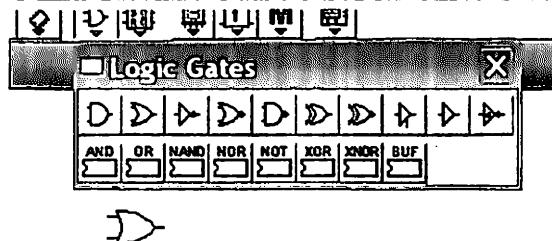EWB da
Logic Gates
guruhiiga
kirib, 2-input
OR Gate ni
tanlaymiz



*Quyidagi
sxemani
yig'amiz:*

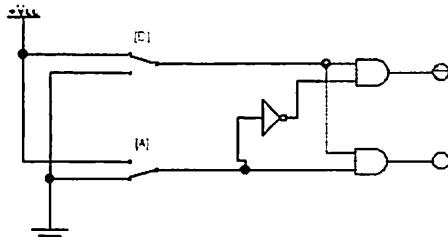


Yig'ilgan sxema analizi:




tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz.

Variantimiz bo'yicha kiruvchi signal (0-3 nuqtalardagi) $F=1$ ga teng, Boshkaruvchi signal esa (Adres shinasi) F (boshq) = 0 Chkishdagi signalni topamiz.

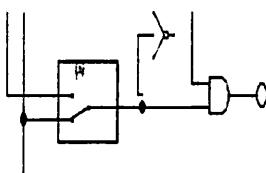- oshkaruvchi signal 0
 \Rightarrow , A pereklyuchateli ni 0 holatga qo'yamiz




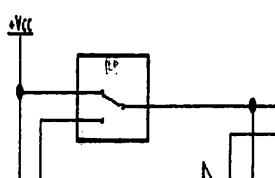- Demultipleksora kirishlariga signal beramiz.
- D nuqtaga -1, D pereklyuchateli ni 1 holatga qo'yamiz




Chiquvchi signalni aniqlaymiz;

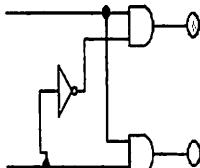Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng



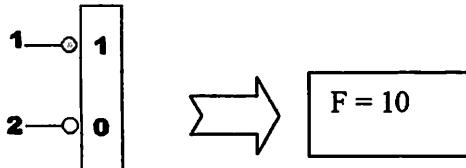Indikator ko'rsatkichlarini ikkilik shaklga o'tkazamiz



Analiz natijasi: F = 1

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kriting.

6. 5. Variantlar

No	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.	Multipleksorlarni modellashtirish	F=10 F (boshq) = 1;
2.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 1;
3.	Multipleksorlarni modellashtirish	F=11 F (boshq) = 1;
4.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 1;
5.	Multipleksorlarni modellashtirish	F=10 F (boshq) = 0;
6.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;
7.	Multipleksorlarni modellashtirish	F=01 F (boshq) = 1;
8.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;

9.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=11$ F (boshq) = 0;
10.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 0;
11.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=10$ F (boshq) = 1;
12.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 1;
13.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=11$ F (boshq) = 1;
14.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 1;
15.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=10$ F (boshq) = 0;
16.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;
17.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=01$ F (boshq) = 1;
18.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;
19.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=11$ F (boshq) = 0;
20.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 0;
21.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=10$ F (boshq) = 1;
22.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 1;
23.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=11$ F (boshq) = 1;
24.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 1;
25.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=10$ F (boshq) = 0;
26.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;
27.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=01$ F (boshq) = 1;
28.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=1 F (boshq) = 0;
29.	Multipleksorlarni modellashtirish	$F=11$ F (boshq) = 0;
30.	Demultipleksorlarni modellashtirish	F=0 F (boshq) = 0;

7- AMALIY ISH

Komparatorni modellashtirish va tadqiq etish.

7. 1. Ishdan maqsad.

Komparatorning ishslash prinsipi va vazifasi bilan tanishish.

Komparatorning amaliy sxemasi bilan tanishish va EWB dasturi yordamida uni tadqiq etish.

7. 2. Nazariy malumot.

Raqamli ko‘rinishdagi malumotni qayta ishslashda turli hil belgilar bo‘yicha sonlarni solishtirish operatsiyalari tez-tez uchrab turadi: modul bo‘yicha, sonlarni ishorasi bilan solishtirish, mantiss soni va tartibi bo‘yicha solishtirish. bu operatsiyalar hisoblagichlar, deshifirator va summatorlarda, mikroprogrammali boshqaruv bloklarida, stabilizator, kesh hotira va boshqalarda foydalaniлади.

Raqamli komparatorlar “kichik”, “kichik yoki teng”, “teng”, “katta yoki teng”, “katta” turdagи munosabatli turlarda ishlaydi.


Komparator nomi lotincha “comparaton” solishtiruvchi, taqqoslovchi so‘zidan kelib chiqqan. Komparatorlar boshidan fizik asboblarda shtrixli va ohirgi uzun birliklarini etalon bilan solishtirish uchun ishlatilgan. oxirida Komparator atamasi turli miqdorlarni solishtirish vazifasini bajaradigan elektron asboblarda mustahkamlangan.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish


1-usul

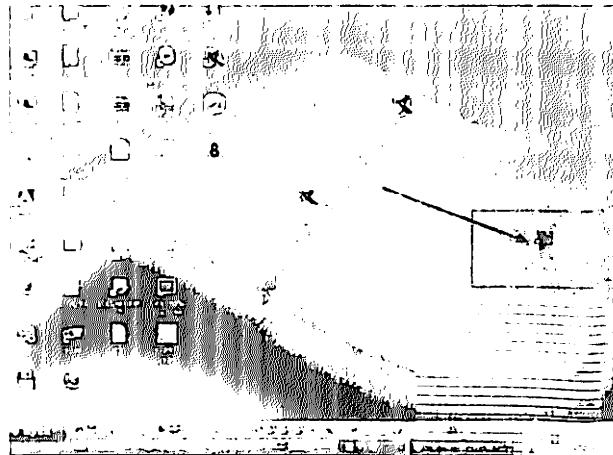Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasini ikki marta bosing




2- usul

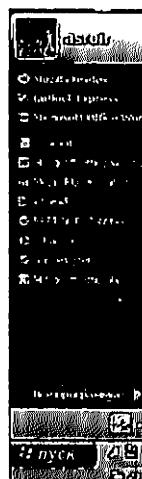Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap
tugmasini bir marta bosing



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Создать документ Office ≡ ALFTP → cday Центр разработки HP ≡ ESD Electron Manica Electronics Workbench ≡ Автодиагностика ≡ Игры Стандартные ≡ Internet Explorer Установочный помощник ≡ WinRAR ≡ WinRAR Программа удаления принтера Canon ≡ K-Lite Codec Pack Nano Microsoft Office ≡ CSE HTML Validator v9.0 ≡ RSSReader ≡ phpDesigner ≡ Adobe Bridge CS3 Download Master ≡ Adobe Device Central CS3 ≡ Adobe Dreamweaver CS3 ≡ Adobe ExtendScript Toolkit 2 | <ul style="list-style-type: none"> ≡ Uniblock ≡ OpenOffice.org 2.3 ≡ Zend Optimizer - 3.3.0 ≡ EZH-Multimedia distract Справочник государственных схем ≡ Adobe ≡ MacPai ≡ Adobe ≡ Adobe Device Central CS4 ≡ Adobe Drive CS4 ≡ Adobe ExtendScript Toolkit CS4 ≡ Adobe Extension Manager CS4 ≡ Adobe Flash Banner Toolkit ≡ Adobe Bridge CS4 ≡ Adobe Flash CS4 Professional ≡ Adobe Dreamweaver CS4 ≡ DWK ≡ Accessories ≡ ProShow Producer ≡ Real ≡ Ulead VideoStudio 11 ≡ RealPlayer ≡ ESET ≡ NATATA eclock Compiler Gold ≡ PRONT ≡ R-Studio | <ul style="list-style-type: none"> ≡ Microsoft Virtual PC ≡ Karch Doctor 2007 ≡ Opera ≡ WHMCP for Windows ≡ Adobe Stack Photo CS3 ≡ Adobe Photoshop CS3 ≡ PHP Expert Editor ≡ Macromedia ≡ Zend Studio - 5.5.0 ≡ ESTsoft ≡ GlobalSCAPE ≡ FlashFP ≡ DVDRipSoft ≡ FeedDemon ≡ FeedStation ≡ Site map generator ≡ OpenOffice 0.9.1 ≡ English for all ≡ Трафик-аналитик ≡ XAMPP for Windows ≡ MicroCap 8 ≡ ESD Electron Manica ≡ Autoplay Media Studio 7.0 ≡ Electronics Workbench |
|--|---|--|

EWB dasturining interfeysi

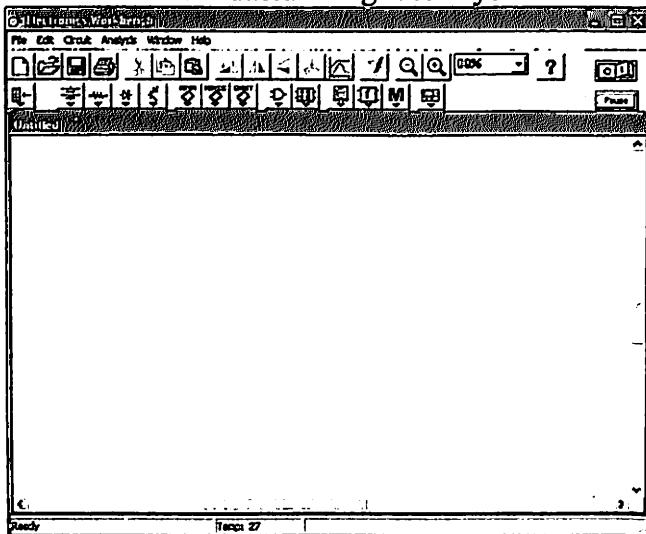

7. 3. Komparatorni modellashtirish

Berilgan ikkilik yoki ikkilik-o'nlik kodda bir razryadli A va B ikki miqdorni solishtirish mumkin bo'lgan. Oddiy komparatorni ko'tib chiqamiz. qo'yilgan topshiriqqa mos ravishda komparator 3ta har hil funksiyalarni : $F_<$, agar $A=B$, $F_<$, agar $A>B$, Bu komparatorning chinlik jadvali bir razryadli kod ko'rinishiga mos bo'lsa, aniqlashi mumkin bo'ladi.


A	B	F_0	$F_<$	$F_>$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	0	0

Bu jadvalning tahlilidan ko'rindiki, ikki miqdorning tengligini aniqlash uchun avval ko'rilgan YOKI-YO'Q maxsus


(XNOR) turdag'i MF dan foydalanish kerak. 2 ta boshqa holatda "A, B emas " va "A emas, b" tipdag'i mantiqiy funksiya mos keladi. Komparatorning manriqiy strukturasini olish uchun mantiqiy konvertordan foydalaniladi.

Komparatorning mantiqiy strukturasini (tuzilishini) olish uchun mantiqiy konvertordan foydalanamiz.

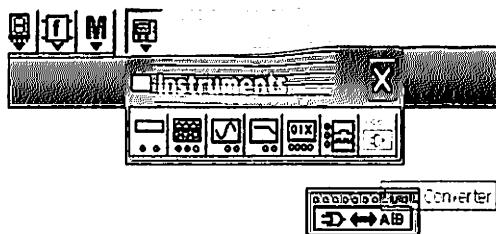EWB dasturida Instruments (o'lcov qurilmalari) rasm paneliga teramiz va u erdan Logic Analyzer rasm yoki Logic Convertor (mantiqiy konvertor-MK) ni tanlaymiz. Ishchi stolda kirishlariga tekshirilayotgan mantiqiy elementlar ulanadigan qurilmani kengaytirilgan tasviri hosil bo'ladi.



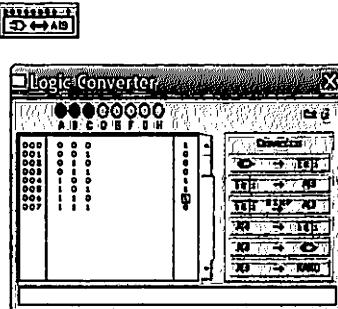Uni ustiga sichqonchani chap tugmasini bossak, ishchi stolda Mkning ishchi oynasi ochiladi.




Hosil bolgan oynanining tepasida 8ta mumkin bo'lgan mantiqiy funksiyalar (MF-MKning kirishlari) Adan H gacha va bitta Out ko'rsatilgan. Kirish yoki chiqish ulanadigan klemmalar

o'zi sxemada faol emas. lekin ularning tepasidagi aylana ko'rinishidagi tugmachalardir. Ularni bosish orqali holatlar jadvalida qatnashuvchi klemmelarni faollashtirish mumkin. Oynachani o'ng tarafida biz amalgam oshirishimiz mumkin bo'lgan o'zgartirishlar (Conversions) piktogramma tugmacha ko'rinishida tasvirlanga. Bu almashtirishlar ularning mos tugmachasini bosish orqali amalga oshiriladi, va natijalar 2ta maxsus oynalarda namoyon bo'ladi:

Asosiy oynada holatlar jadvali, pastki qismida esa MF ni matematik ko'rinishi. undan tashqari, mantiqiy elementlarni kiritish va chiqarish uchun ham asosiy ish oynachasi ishlataladi.



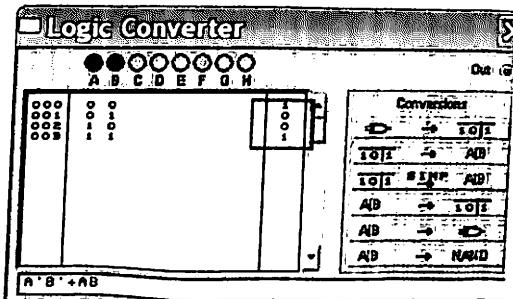
7. 4. Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatoridan foydalanish

Hosil bolgan oynaning tepasida 8ta mumkin bo'lgan mantiqiy funksiyalar (MF-MKning kirishlari) Adan H gacha va bitta Out ko'rsatilgan. Kirish yoki chiqish ulanadigan klemmalar o'zi sxemada faol emas. lekin ularning tepasidagi aylana ko'rinishidagi tugmachalardir. Ularni bosish orqali




holatlar jadvalida
qatnashuvchi
klemmelarni
faollashtirish
mumkin.

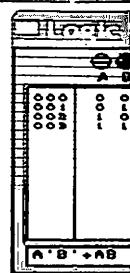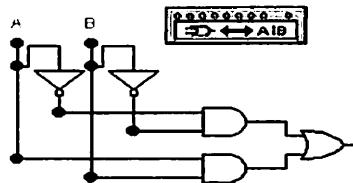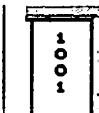MK niung shu qismi qiymatlar bilan to‘ldiriladi




Hosil bo‘lgan sxema

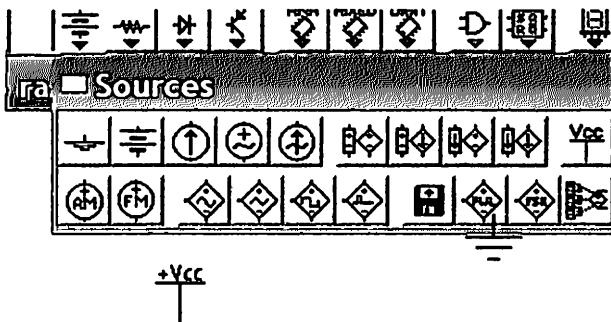
EWB da
Sources
guruhiga
kirib, doimiy
kuchlanish
manbai +5V.
(+Vss Voltage
Sources) ni
tanlaymiz.



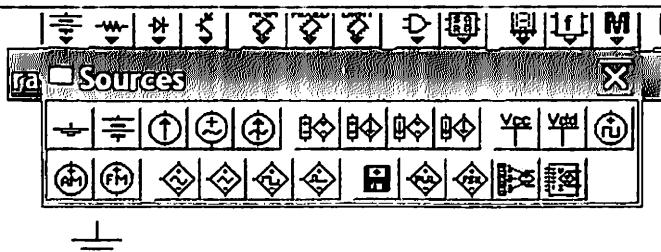
EWB da
Sources
guruhiba
kirib, Ground
ni tanlaymiz




**Keyin 2 ta
pereklyuchate
1 tanlaymiz**

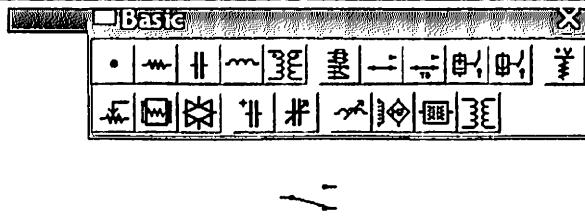

Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

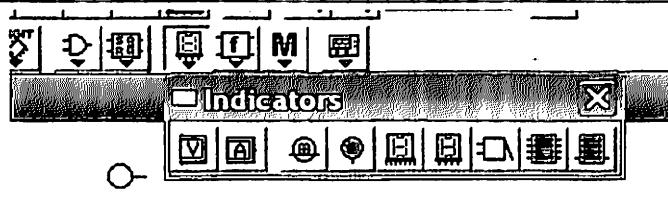

Quyidagi sxemani yig‘amiz:

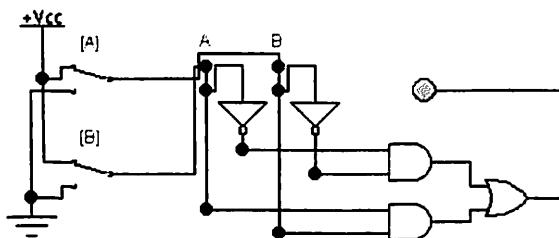

Yig‘ilgan sxema analizi:




 tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz
Variantimiz bo'yicha $A = 1$; $B = 0$;


F ni qiymatini topish kerak;

A va V ning qiymatini solishtirishimiz uchun, bunda A =1; B=0:

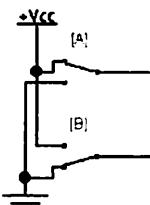- A pereklyuchatelni 1 holatga qo'yamiz
- B pereklyuchatelni 0 holatga qo'yamiz



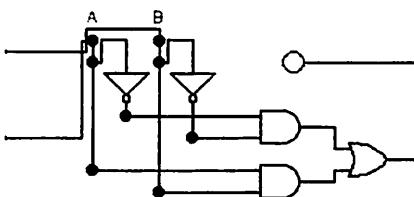Chiquvchi signalni aniqlaymiz;
Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng




Analiz natijasi: F=0


Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kriting.

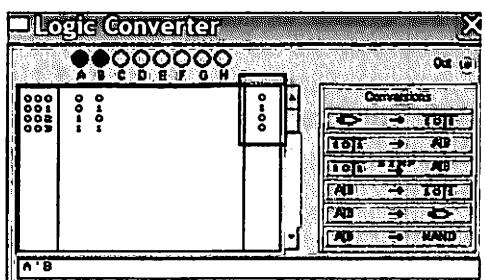7. 5. Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish

Hosil bolgan oynaning tepasida 8ta mumkin bo'lgan mantiqiy funksiyalar (MF-MKning kirishlari) Adan H gacha va bitta Out ko'rsatilgan. Kirish yoki chiqish ulanadigan




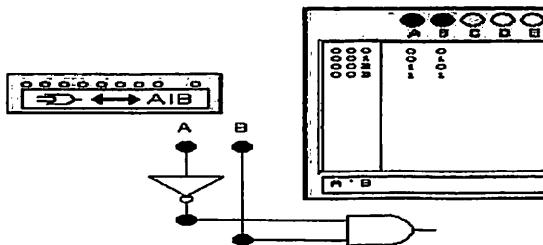klemmalar o'zi sxemada faol emas. lekin ularning tepasidagi aylana ko'rinishidagi tugmachalardir. Ularni bosish orqali holatlar jadvalida qatnashuvchi klemmelarni faollashtirish mumkin.




Hosil bo'lgan sxema

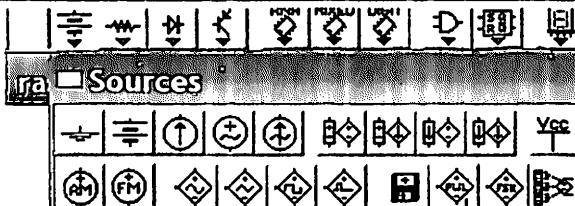EWB da Sources guruhiga kirib, doimiy kuchlanish manbai $+5V$. ($+V_{ss}$ Voltage Sources) ni tanlaymiz.



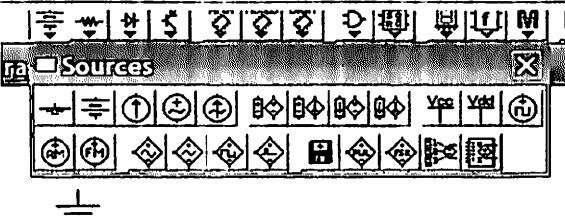
EWB da Sources guruhiga kirib, Ground ni tanlaymiz




Keyin 2 ta pereklyuchatel tanlaymiz



Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

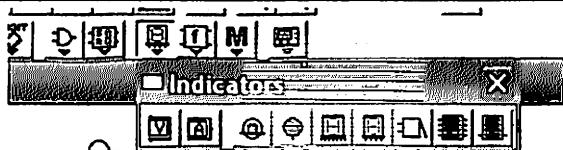

Quyidagi sxemanı yig'amiz:

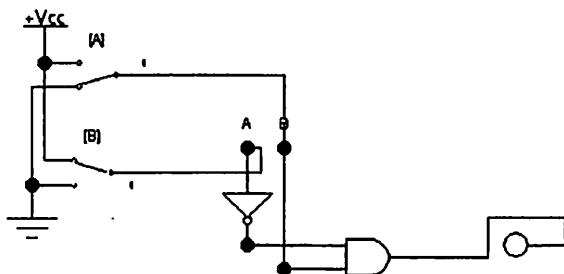

Yig'ilgan sxema analizi:


tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz

Variantimiz bo'yicha $A = 1; B = 0$;


F ni qiymatini topish kerak;

A va V ning qiymatini ($A > B$) solishtirishimiz uchun, bunda $A = 1; B = 0$:

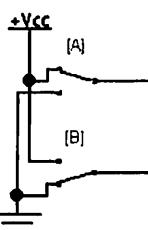- A pereklyuchateli 1 holatga qo'yamiz
- B pereklyuchateli 0 holatga qo'yamiz



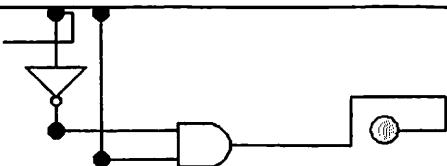
Chiquvchi signalni aniqlaymiz;
Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng



Analiz natijasi: F = 1

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kriting.

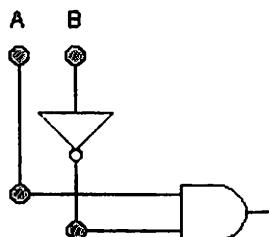
7. 6. Ikki mantiqiy qiymatning F_{A,B} munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatoridan foydalanish




	A	B	C	D	E	F	G	H
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	1	0	0	0
002	0	0	0	1	0	0	0	0
003	1	0	1	0	0	0	0	0

Hosil bo'lgan sxema

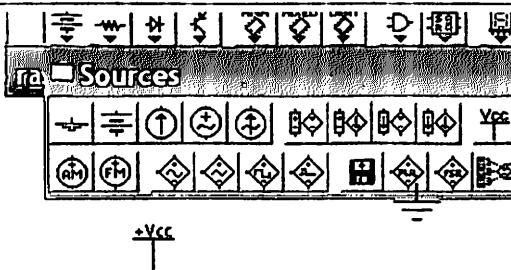
EWB da Sources guruhiga kirib,
doimiy kuchlanish manbai +5V. (+Vss
Voltage Sources) ni tanlaymiz.



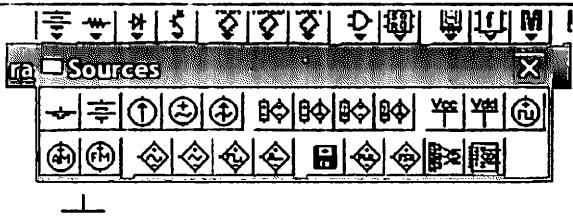
EWB da Sources guruhiga kirib,
Ground ni tanlaymiz




Keyin 2 ta pereklyuchatel tanlaymiz

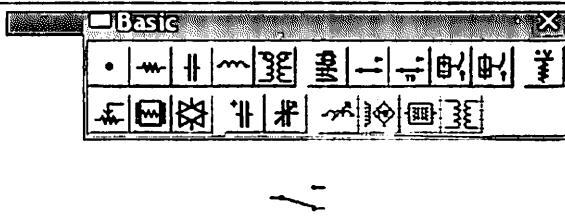

Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

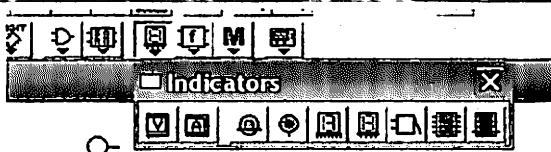

Quyidagi sxemanı yig'amiz:

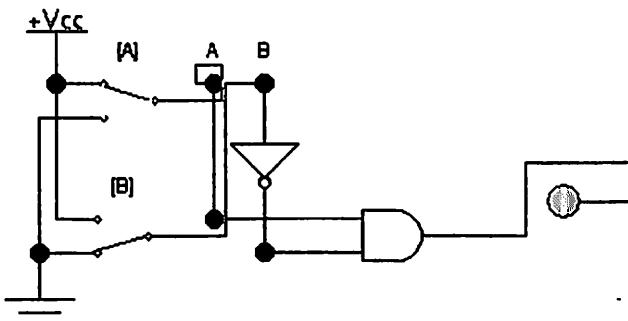

Yig'ilgan sxema analizi:

tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz
Variantimiz bo'yicha ($A < B$) $A = 1$; $B = 0$;

F ni qiymatini topish kerak;

<p>A va V ning qiymatini ($A < B$) solishtirishimiz uchun, bunda $A = 1$; $B = 0$:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A pereklyuchatelni 1 holatga qo‘yamiz • B pereklyuchatelni 0 holatga qo‘yamiz 	
<p>Chiquvchi signalni aniqlaymiz; Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng</p>	
Analiz natijasi: $F = 1$	
<p>Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kiriting.</p>	

7. 7. Variantlar

№	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig‘ilgan sxema analizi
1.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatoridan foydalanish	$A = 1; B = 1;$
2.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatoridan foydalanish	$A = 1; B = 1;$
3.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatoridan foydalanish	$A = 1; B = 1;$

4.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
5.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
6.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
7.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
8.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
9.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_>$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
10.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
11.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
12.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
13.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=1;
14.	Ikki mantiqiy qiymatning $F_<$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=1;

15.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=1;
16.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
17.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
18.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
19.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
20.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
21.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=0;
22.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
23.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
24.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=0;
25.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=1;
26.	Ikki mantiqiy qiymatning F< munosabatini	A =1; B=1;

	aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	
27.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =1; B=1;
28.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
29.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;
30.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash aniqlash uchun komparatordan foydalanish	A =0; B=1;

8- AMALIY ISH

Summatorni modellashtirish va tadqiq etish.

8. 1. Ishdan maqsad.

- Summatorning ishlash prinsipi va vazifasi bilan tanishish.
- Summatorning amaliy sxemasi bilan tanishish va uni tadqiq etish.

8. 2. Nazariy ma'lumot.

Summatorlar o'zining vazifasi bo'yicha miqdorlarni qo'shish operatsiyalarini bajarishini ko'rsatadi. raqamli texnika qurilmalarida yig'indini hisoblash ikkilik yoki ikkilik-o'nlik kodda amalgam oshiriladi. summatorlarning ishlash hususiyati bo'yicha ikki turga bo'linadi:

Kombinatsion- barcha oldin ko'tib chiqilgan, hotiraga ega bo'lmagan elementlar;

To'plovchi – hisoblangan natijalarni saqlovchi;


O'z navbatida har bir summatorda ko'p razryadli qo'shiluvchilar bilan amalga oshiriladigan parallel va ketma-ket turdagi miqdorlarni qayta ishlash usullari bo'lishi mumkin.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish


I-usul

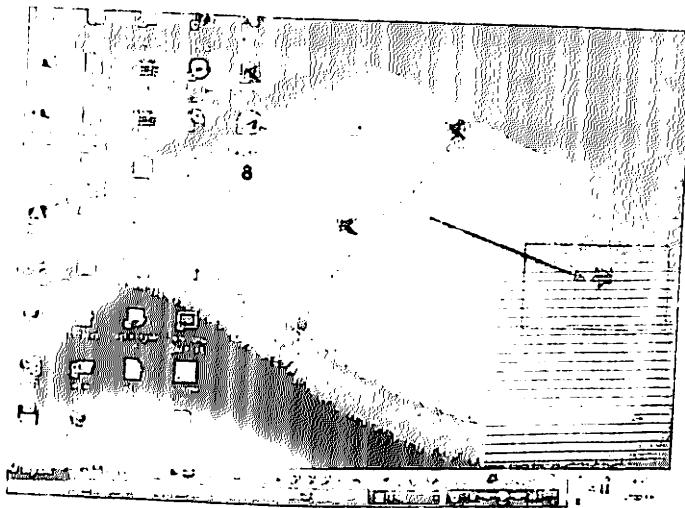Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasin ikki marta bosing




2- usul

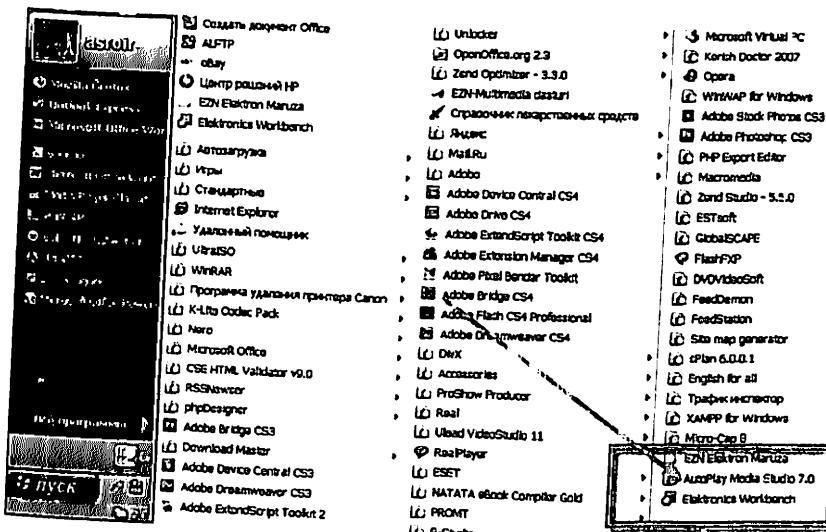Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
 Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap
 tugmasini bir marta bosing



EWB dasturining interfeysi

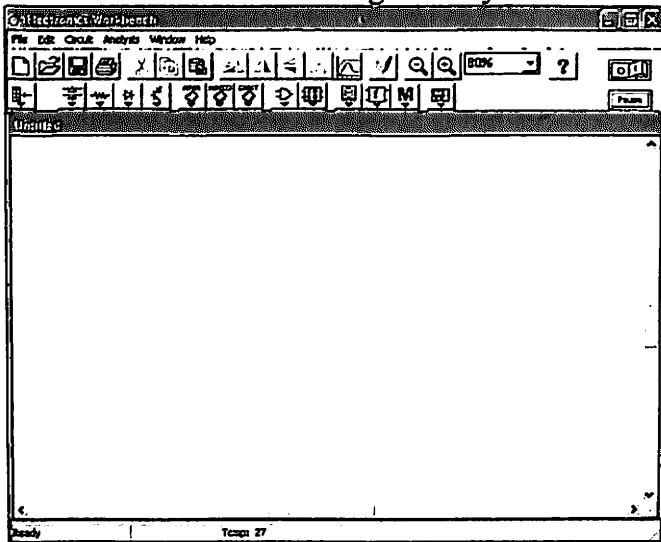

8. 3. To'liq summatorni modellashtirish.

Yarim summatorlar faqatgina bir razryadli ikkilik kodlar yoki eng kichik ahamiyatga ega bo'lgan ko'p razryadli so'zlarni qo'shish uchun qo'llaniladi. Ko'p razryadli ikkilik kodlarni qo'shishda. Ko'p razryadli ikkilik kodlarni qo'shishda to'liq summator qo'llaniladi.

To'liq summatorning S va Cout nuqtalari uchun holatlar jadvalini tuzamiz. (Ma'ruzani o'king) Bu mantiqiy konvertor panelga ko'chiriladi va ularning mantiqiy funksiyasi topiladi. Olingan belgilarga kiruvchi mantiqiy funksiyasi ekran qatoriga ko'chirib yoziladi:

Bu holatlar jadvalini
Mantiqiy konvertorga
kirgizamiz (S uchun)

Logic Converter							
A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0

Logic Converter							
A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0

Bu holatlar jadvalini
Mantiqiy konvertorga
kirgizamiz (C_{ou} uchun)


Mantiqiy konvertor
oynasidan xosil
bo'lgan ifodani
ko'chirib olamiz.

$$S = A'B'C_{in} + A'B'C_{in}' + AB'C_{in} + AB'C_{in}' + ABC_{in} + ABC_{in}' ; \\ C_{out} = A'BC_{in} + AB'C_{in} + ABC_{in}' + ABC_{in} .$$


Bu ifodani
kiskartiramiz

$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in} \\ C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B).$$

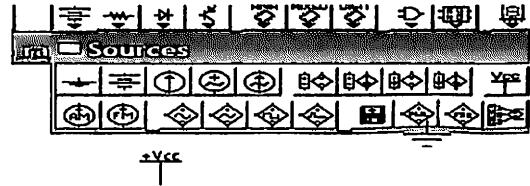
EWB da Sources
guruhiga kirib, doimiy
kuchlanish manbai
 $+5V$. (+Vss Voltage
Sources) ni tanlaymiz.



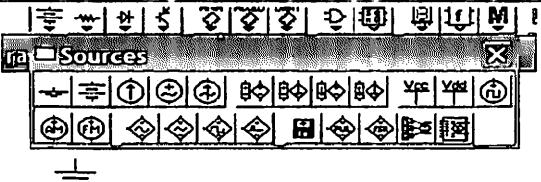
EWB da Sources guruhiga kirib, Ground ni tanlaymiz




Keyin 2 ta pereklyuchatel tanlaymiz

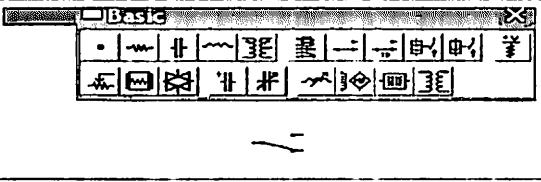


Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

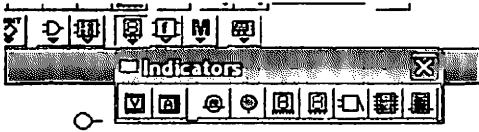


5 ta XOR tipidagi MK

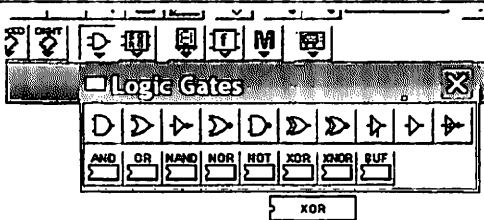


2 ta AND tipidagi MK

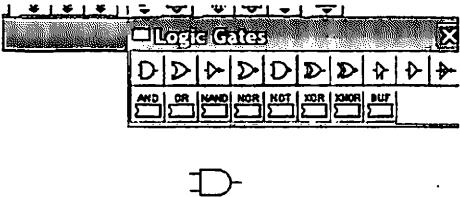

1 tipa OR tipidagi MK.

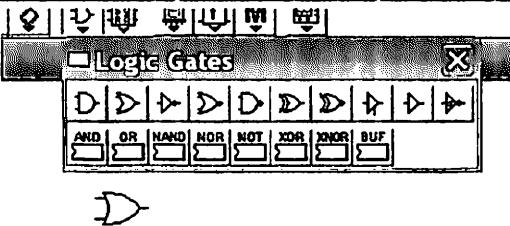

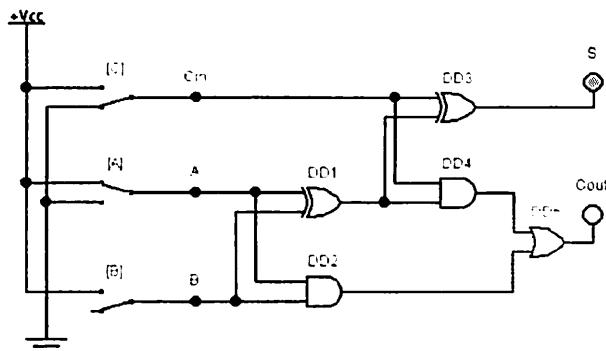Quyida ko'rsatilgan bo'yicha sxemani yig'amiz: BME asosida to'liq summator sxemasi.



Sxemada ishlash:




tugmani bosib modellashni yoqamiz.

Variantimiz bo'yicha $F = A + B + C$ formula bo'yicha sonlarni ko'shishimiz kerak;
 F ni topish kerak

$F = A + B + C$ formula
 bo'yicha sonlarni
 ko'shishimiz uchun :

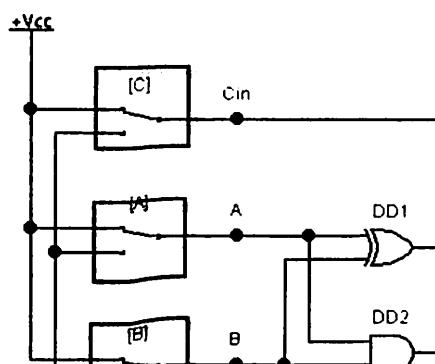
- A pereklyuchateli 1
 holatga qo'yamiz
- B pereklyuchateli 1
 holatga qo'yamiz
- C pereklyuchateli 1
 holatga qo'yamiz



Chiquvchi signalni aniqlaymiz;
Agar indikator yonsa u 1 ga teng, aks holda 0 ga teng



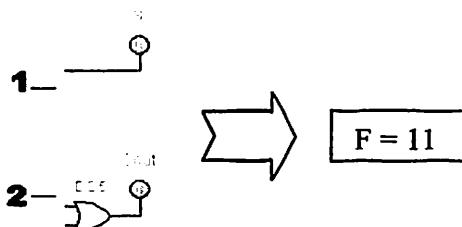Chikuvchi signal ikkilink shaklga o'tkazamiz



Analiz natijasi: F= 11

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kriting.

8. 4. Amaliy mashg'ulot variantlari

No	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = A + B;$
2.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = A + C;$
3.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = B + C;$
4.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = A + B + C;$
5.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = C + B;$
6.	To'liq summatorni modellashtirish.	$F = A + C;$

7.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
8.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C+B;$
9.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
10.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
11.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+B;$
12.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
13.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
14.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+B+C;$
15.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= C+B;$
16.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
17.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
18.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C+B;$
19.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
20.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
21.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+B;$
22.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
23.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
24.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+B+C;$
25.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= C+B;$
26.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
27.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$
28.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C+B;$
29.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= A+C;$
30.	To‘liq summatorni modellashtirish.	$F= B+C;$

8. 5. Hisobot tuzish tartibi.

Hisobot quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

- Ishning nomi.
- Ishdan maqsad.
- 1-topshiriq nomi.
- 1-topshiriq bajarilish ketma ketligi
- 1-topshiriq bajarilgandan keyingi natijalar
- 2-topshiriq nomi
- 2-topshiriq bajarilish ketma ketligi
- 2-topshiriq bajarilgandan keyingi natijalar
- Kompyuterda olingan Modellashtirish natijalar
- EWB dasturidagi yaratilgan sxemalar (. ewb fayllar)
- Ish bo‘yicha hulosa

9-AMALIY ISH

Triggerni modellashtirish va tekshirish

9. 1. Ishdan maqsad:

EWB dasturida trigger sxemasini o'rganish

9. 2. Nazariy ma'lumotlar

Triggerlar - bu ikki barqaror holatdan bittasida bo'luvchi (1 yoki 0) va tashqi signal ta'siri ostida ketma-ketlik bilan almashinib turish holatiga ega bo'lgan elektron qurilmalarning katta kata sinfidir. Triggerlar xotirali elementlar hisoblanadi. Ularning holati nafaqat vaqt momentida kirishga berilgan signallarni qo'shishga bog'liq bo'ladi, balki signal oldingisiga xam ta'sir ko'rsatadi.

Avval ko'rsatib o'tilganidek «trigger» so'zi inglizcha tepkili qurilma, tepki, turtki degan ma'noni anglatadi. Ingliz tilidagi adabiyotlarda bu termin odatda «ishga tushirmoq»fe'li ma'nosida qo'llaniladi. Misol uchun aynanFlip-Flop (melchok - xlopok)atamasi ba'zan inglizcha adabiyotlarda «trigger» so'ziga sinonim xolda xizmat qiladi

Triggerlar tarixi 1918 yilda boshlangan. O'sha vaqtida ular elektron lampalarda ishlataligan. M. A Bonch-Bruevich uzulishli holatga ega bo'lgan katod rele sxemasini tasvirlagan. Ikki barqaror holatga ega bo'lgan Amaliy sxema ingliz fiziklari Uilyamom Genri Ikklzom (W N. Eccles) va F. V. Djordanom (FW Jordan) tomonidan e'lon qilingan.

Oxirgi sxema Ikklza-Djordana triggeri deb nomlanadi.


Amaliy mashg'ulot ishini bajarish.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish


1-usul

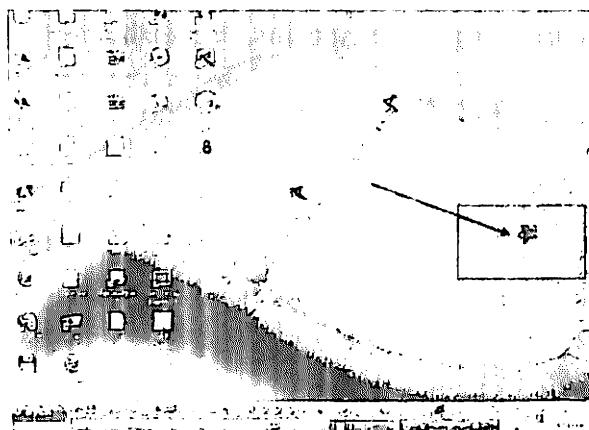Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasin ikki marta bosing




2- usul

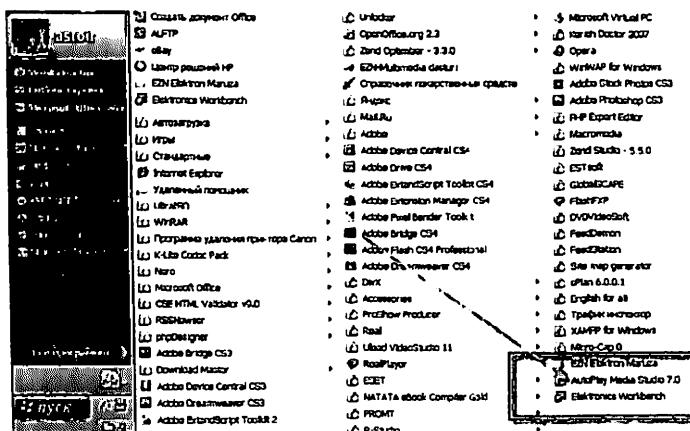Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing



EWB dasturining interfeysi

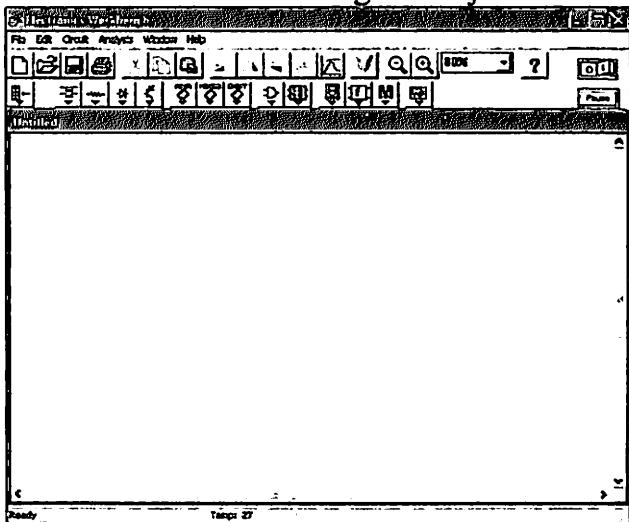


9. 3. RS triggerni modellashtirish

Nazariya:

RS-trigger nomi o‘zining kirishlari nomidan olingan.. S kirish (Set – o‘rnatish) Q trigger chiqishiga birlik holatni o‘rnatishda qo‘llaniladi. R kirish (Reset – tushirish) Q (Quit – chiqish) trigger chiqishini nollik holatga tushirishda qo‘llaniladi.

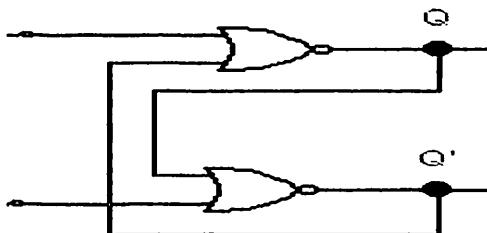RS-triggerni amalga oshirish uchun “2I-NYe” mantiqiy elementi foydalaniladi. Uning printsipal sxemasi quyidagi rasmda ko‘rsatilgan.



Rasmda ishni tasvirlovchi to'liq sxemasini ko'rib chiqamiz. R va S kirishlarga boshlanishda birlik potentsiallar beriladi. Agar yuqori mantiqiy element "2I-NYE" Q chiqishida mantiqiy nol xosil bo'lsa, pastki "2I-NYE" mantiqiy element chiqishida mantiqiy bir xosil bo'ladi. Bu bir Q chiqishdagi mantiqiy nolni tasdiqlaydi. Agar yuqori mantiqiy element "2I-NYE" Q chiqishida avval mantiqiy bir xosil bo'lsa, pastki "2I-NYE" mantiqiy element chiqishida mantiqiy nol paydo bo'ladi. Bu nol Q chiqishdagi mantiqiy birni tasdiqlaydi.


RS-triggerning holatlar jadvali

R	S	Q	Q'
0	0	Q _{хран}	Q' _{хран}
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1

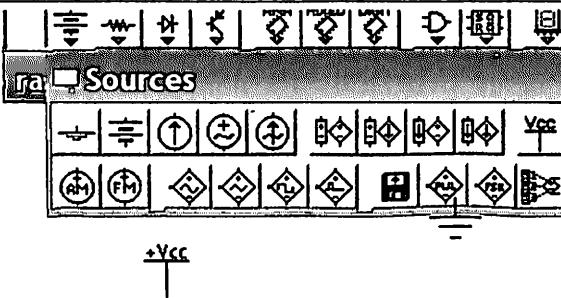
9. 3. 1. Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish

Modellashtirish bo'yicha ishlash rejasi


Sources guruhiiga kirib, +5V (+Vcc)
Voltage Sources
doimiy kuchlanish manbasini tanlaymiz



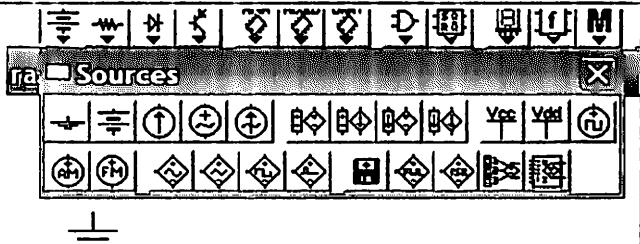
«yer (yer bilan tutashtirish)
 (programmada ulagan deb hisoblaymiz)



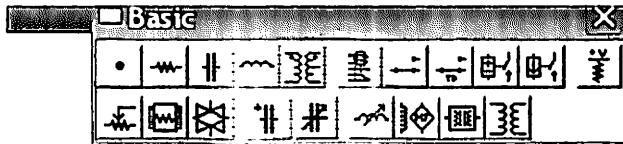Keyin ikki pereklyuchatelnii (tutashtirgich) tanlaymiz




Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

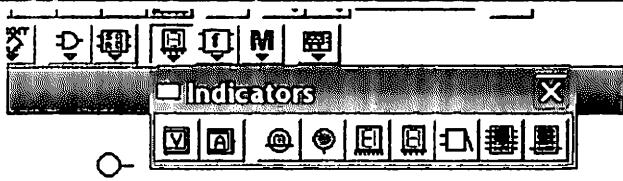


«Yig'ilgan» mantiqiy element mantiqiy element bloki to'plamidagi UGO pictogrammasida n tanlanadi:

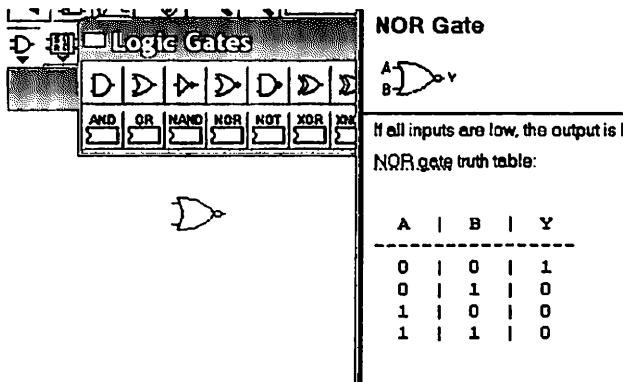J2-Input NOR Gate – ikki kirishli ME ILI-- NYe



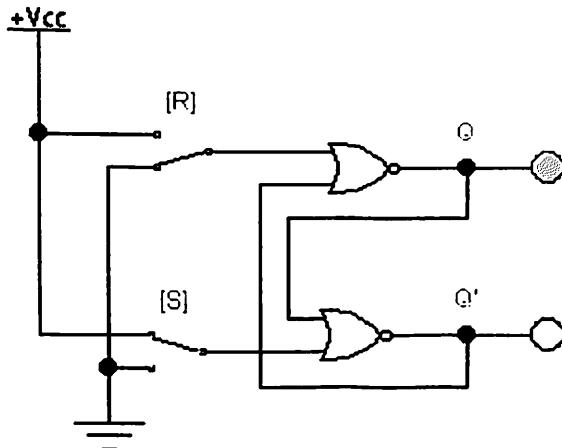Quyida ko'rsatilgan RS trigger sxemasini yig'amiz.



Sxema ustida ishlash:




tugmani bosib modelni yoqamiz.

Bizga berilgan variant bo'yicha $R = 1$; $S=0$ kirish signalidagi Qsakl qiymatini topish kerak.

Bunda bizga $R = 1; S=0$ kirish signalidagi Qsakl qiymati kerak.

Biz:

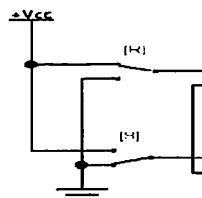
- R pereklyuchateli 1 holatga o'rnatamiz
- S pereklyuchateli 0 holatga o'rnatamiz



Chiqish signalini aniqlaymiz:


Agar indikator yonsa – u 1 ga teng, yonmasa signal 0 ga teng

Bizning xolda $Q' = 1; Q=0$ bo‘ladi.

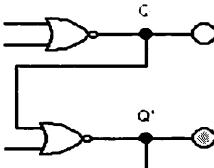

Bizga Qsakl qiymati kerak, kirish signallarini bekor qilamiz

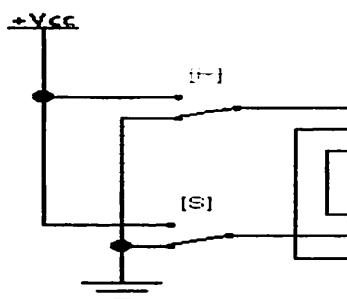
- R pereklyuchateln ni 0 holatga o‘rnatamiz
- S pereklyuchateln ni 0 holatga o‘rnatamiz



Chiqish signalini aniqlaymiz:

Agar indikator yonsa – u 1 ga teng, yonmasa signal 0 ga teng

Bizning xolda $Q' = 1; Q=0$ bo‘ladi.

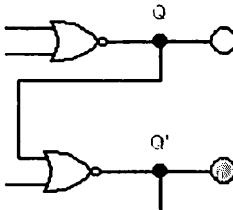


Tahlil natijasi $Q' = 1; Q=0$

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlaymiz va o‘zimizning hisobotimizga kirgizamiz

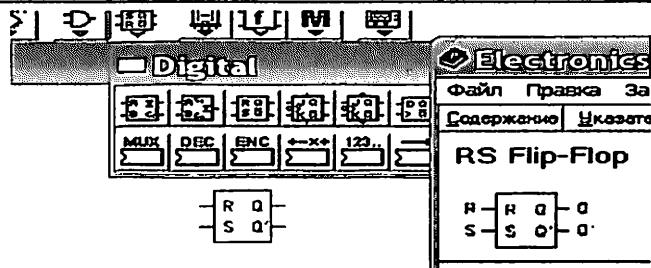9. 3. 2. Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish

Modellashtirish bo'yicha ishlash rejasi


Digital menyusidan ishchi maydonga RS-Flip Fop ni olamiz



Keyin yuqorida ko'rsatilgan usulda

- ❖ Indicator
- ❖ +Vcc Voltage
- ❖ «yer»
- ❖ Pereklyuchatel (tutashtirgich) elementlarni ishchi maydonga joylashtiramiz

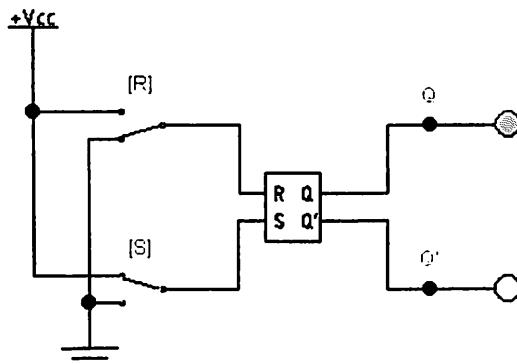Quyida ko'rsatilgan RS trigger sxemasini yig'amiz



Sxema ustida ishlash:



tugmani bosib modelni yoqamiz.


Bizga berilgan variant bo'yicha $R=1$; $S=0$ kirish signalidagi

Qsakl qiymatini topish kerak.

Bunda bizga $R = 1$; $S = 0$ kirish signalidagi
Qsakl qiymati kerak.

Biz:

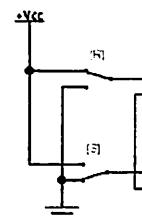
- R pereklyuchateli 1 holatga o'rnatamiz
- S pereklyuchateli 0 holatga o'rnatamiz



Chiqish signalini aniqlaymiz:


Agar indikator yonsa – u 1 ga teng,
yonmasa signal 0 ga teng

Bizning xolda $Q = 1$; $Q = 0$ bo'ladi.

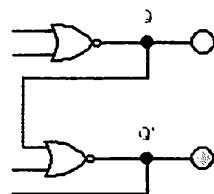

Bizga **Qsakl qiymati kerak**, kirish
signallarini bekor qilamiz

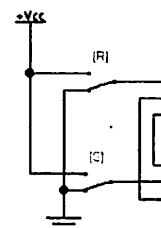
- R pereklyuchateli 0 holatga o'rnatamiz
- S pereklyuchateli 0 holatga o'rnatamiz



Chiqish signalini aniqlaymiz:

Agar indikator yonsa – u 1 ga teng,
yonmasa signal 0 ga teng

Bizning xolda $Q = 1$; $Q = 0$ bo'ladi.

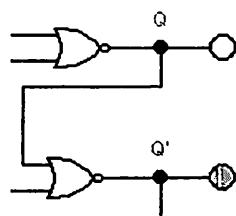

Tahlil natijasi: $Q = 1$; $Q = 0$;

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlaymiz va
o'zimizning hisobotimizga kirdizamiz

9. 4. Amaliy mashg'ulot variantlari

№	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
2.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
3.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
4.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
5.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
6.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
7.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
8.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.

9.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
10.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
11.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
12.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
13.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
14.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
15.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
16.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
17.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
18.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.

19.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
20.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
21.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
22.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
23.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
24.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qsakl ni kiymatini toping.
25.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
26.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
27.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Qni kiymatini toping.
28.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =1 va S=1 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.

29.	Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.
30.	Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	R =0 va S=0 kiruvchi signallarda natijaviy Q ni kiymatini toping.

10- AMALIY ISH

Registrlarni tekshirish va modellashtirish.

10. 1. Ishdan maqsad

EWB dasturida Registr sxemasini o‘rganish

10. 2. Nazariy ma’lumot

Registrlar raqamli elektronikada va texnikada ko‘p razryadli ikkilik kodli ko‘rinishida berilgan ma’lumotlar ustida amallar bajaruvchi tugunlar va qurilmalar qurishga ishlataladi bu operatsiyalarga quyidagilar kiradi: qabul qilgich, saqlash, razryad bo‘yicha surish, razryad osti mantiqiy operatsiyalar va raqamli so‘zlarni belgilangan kodga taqdim etish. Registrni bitta funksiyasini uziyoq uni eng keng tarqalgan raqamli qurilmalar tuguni ekanligini ko‘rsatadi.

Registrlar triggerlar va mantiqiy elementlari bo‘lgan sxemalardan tashkil topadi. Registrlarni uzatish liniyasiga qarab birfazali va parafazali (ikki fazali), sinxronizatsiya tuzilishiga qarab bir taktli va 2 taktli va ko‘p taktiliga bo‘lish mumkin. Ammo refistrlarni asosiy klassifikatsion belgisi albatta ma’lumotlarni qabul qilish va kuzatish hisoblanadi. Bu yunalish bo‘yicha ular parallel (statik), ketma-ket. (suruluvchi) va parallel ketma-ket registrlar.


Amaliy mashg‘ulot ishini bajarish.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish

1-usul

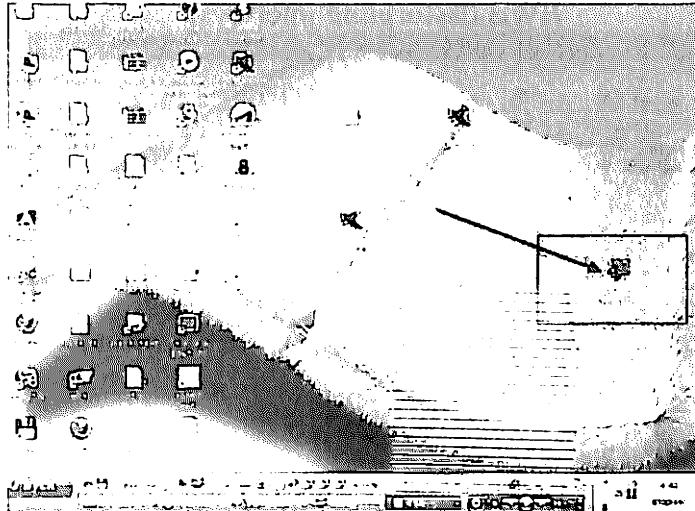
Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasin ikki marta bosing



2- usul


Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>

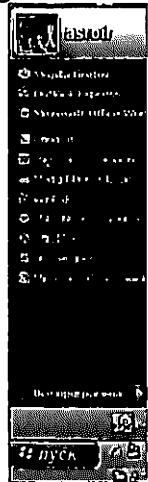Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing



- └ Сделать ярлык на рабочий стол
- └ AOLTP
- └ eBay
- └ Центр решений HP
- └ EZN Electron Manusa
- └ Electronics Workbench
- └ Автозапуск
- └ Игры
- └ Стандартные
- └ Internet Explorer
- └ Удаленный помощник
- └ UltraISO
- └ WinRAR
- └ Программа удаления принтера Canon
- └ KMP Codec Pack
- └ Nero
- └ Microsoft Office
- └ CSE HTML Validator v9.0
- └ RSSReader
- └ phpDesigner
- └ Adobe Bridge CS2
- └ Download Master
- └ Adobe Device Central CS3
- └ Adobe Dreamweaver CS3
- └ Adobe ExtendScript Toolkit 2
- └ Unblocker
- └ OpenOffice.org 2.3
- └ Zend Optimizer - 3.3.0
- └ EZH-Multimedia dataset
- └ Справочник пакетного менеджера
- └ Яндекс
- └ Mail.Ru
- └ Adobe
- └ Adobe Device Central CS4
- └ Adobe Drive CS4
- └ Adobe ExtendScript Toolkit CS4
- └ Adobe Extension Manager CS4
- └ Adobe Photoshop CS4
- └ Adobe Photoshop CS4 Extended
- └ Adobe Bridge CS4
- └ Adobe Flash CS4 Professional
- └ Adobe Dreamweaver CS4
- └ DNX
- └ Accessories
- └ PreShow Producer
- └ Real
- └ Ulead VideoStudio 11
- └ RealPlayer
- └ ESET
- └ NATATA eBook Compiler Gold
- └ PROMT
- └ R-Studio
- └ Microsoft Virtual PC
- └ Kintai Doctor 2007
- └ Opera
- └ WinRAR for Windows
- └ Adobe Stock Photo CS3
- └ Adobe Photoshop CS3
- └ PHP Export Editor
- └ Macromedia
- └ Zend Studio - 5.5.0
- └ ESETsoft
- └ GlobalSCAPE
- └ FlashFXP
- └ DVDFabSoft
- └ FeedDemon
- └ FeedStation
- └ Site map generator
- └ sPanel 6.0.0.1
- └ English for all
- └ Транспортный кластер
- └ XAMPP for Windows
- └ MicroCap 8
- └ EZN Electron Manusa
- └ AutoPlay Media Studio 7.0
- └ Electronics Workbench

EWB dasturining interfeysi

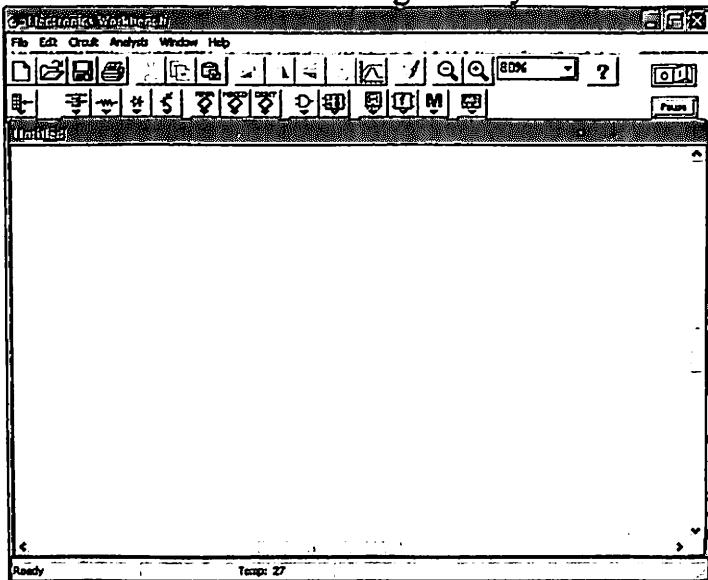

10. 3. Parallel siljitish registrlarini modellashtirish

Nazariy:


Parallel registrlarda ma'lumotlар razryadma razryad qabul qilinadi va uzatiladi. Taktli signalлarni so'zlarini kiritish va chiqarishda razryad setkasi bo'lib surilgani uchun u suruvchi registrlar deb ataladi. Suruvchi registr reversivmas (bitta yunalishda suruluvchi) va reversiv (ikkita yunalishda suruluvchi) bo'lishi mumkin.

Plan deystviy pri modelirovanii


EWB dasturida 4 razryadli parallel xalqasimon siljitish registrini ko'ramiz. Buning uchun JK triggerdan foydalanamiz. Bu sxemani alohida tomoni ABCD parallel ma'lumotlarni kiritish

teskari aloqani amalga oshirishdir: DD4 triggerini Q chiqishi DD1 triggerini 1J kirishiga va DD4 triggerini Q' chiqishi DD1 triggerini 1K kirishiga ulanadi.

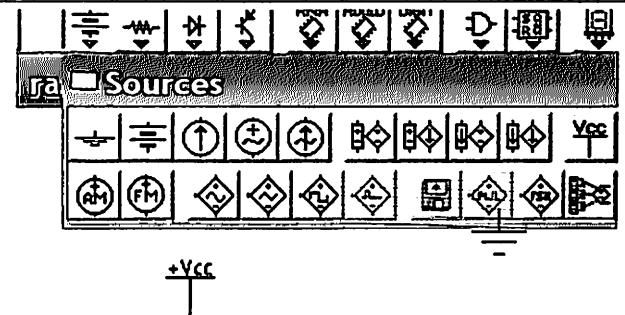
Sources
guruhiqa kirib,
+5V (+Vcc)
Voltage
Sources) doimiy
kuchlanish
manbasini
tanlaymiz



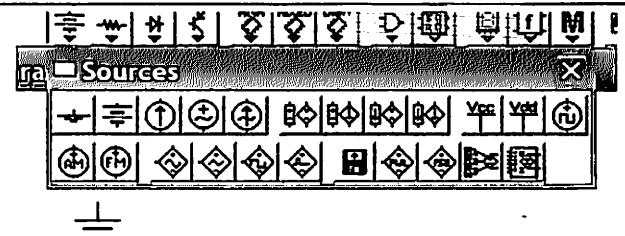
«yer (yer bilan
tutashtirish)»
(programmada
ulagan deb
hisoblaymiz)




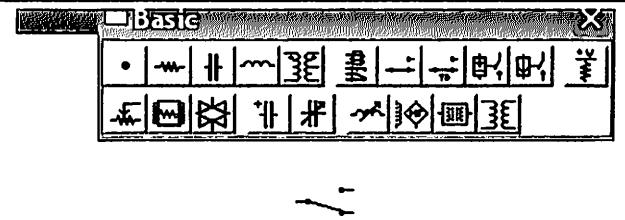
Keyin ikki
pereklyuchateli
(tutashtirgich)
tanlaymiz



Mantiqiy
indikatorni
tanlaymiz

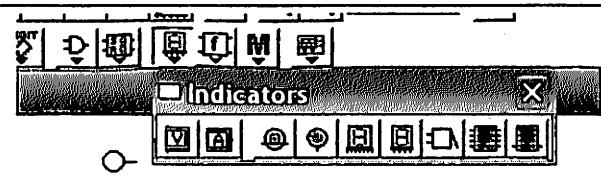

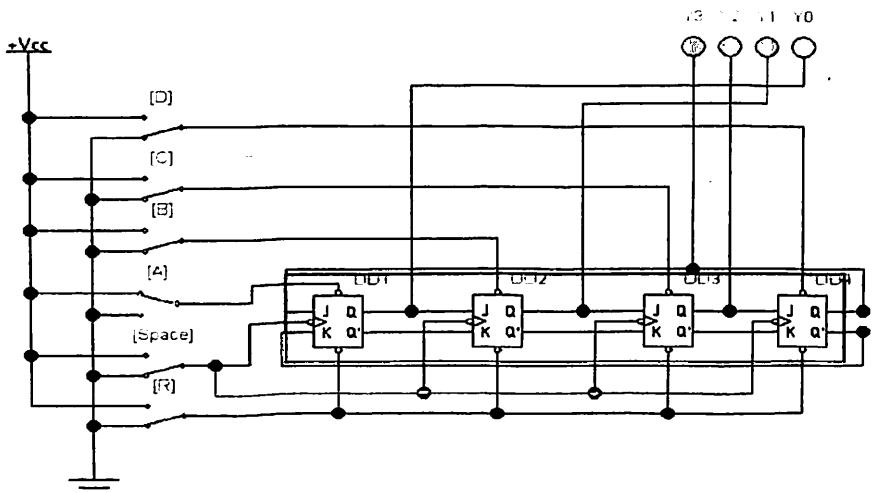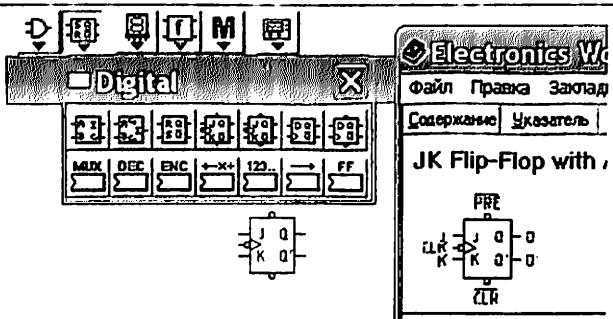Bu menyudan
Digital ish
maydoniga
yunaltiramiz JK
Flip Fop >>>



Sxema ustida ishlash:

Modellashtirishni uchun bu knopka bosiladi. Variant bo'yicha bizga Y ni topish kerak buladi, kirish signallari orqali A=1; B=0; C=1; D=0;



Manbani yoqilishi bilan chiqishda 1111 kombinatsiyasi paydo bo'lishi mumkin. Registrni tozalash (chiqishda 0000 hosil qilish) R kirishiga mantiqiy 0 berish bilan amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarni kiritish S invers kirishi orqali amalga oshirilsa kirishlarga qisqa vaqt ni mantiqiy 0 ni berilishi natijasida, mos kirishlarga mantiqiy 1 beriladi. [Space] knopkasi yordamida ma'lumotlarni xalqasimon aylanishini boshlovchi taktli impulslarni ulaymiz. Teskari aloqa konturini uzish xalqasimon registrni oddiy siljituvcchi registrga aylantirib quyadi.

**Y ni topamiz, kirish signalari orqali $A=1$;
 $B=0$; $C=1$; $D=0$;**
biz:

- A ni 1 ga quyamiz.
- B ni 0 ga quyamiz.
- C ni 1 ga quyamiz.
- D ni 0 ga quyamiz.

- R ni 1 ga quyamiz

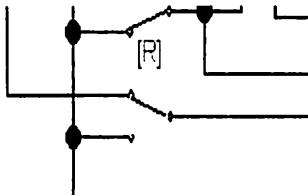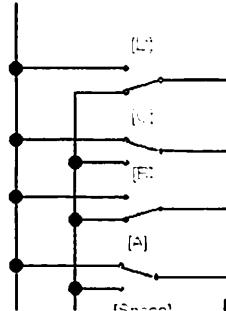

Kirish signallarini aniqlaymiz:
Agar indicator yoqilsa – 1 ga teng buladi, aks holda 0 ga teng buladi.
Indikator signalini ikkilikka o'tkazamiz.

$i_3 \quad i_2 \quad i_1 \quad i_0$



$F = 1010$

Tahlil natijasi : $F = 1010$

Barcha sifrinshotlarni Jpeg formatda saqlab hisobotingizga quishing.

10. 4. Amaliy mashg'ulot variantlari

№	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.		$A=1; B=1; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
2.		$A=0; B=1; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
3.		$A=1; B=0; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
4.		$A=1; B=1; C=0; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
5.	Parallel siljitim registrlarini modellashtirish	$A=1; B=1; C=1; D=0$; kirish signallari orqali Y ni topish
6.		$A=0; B=0; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
7.		$A=1; B=0; C=0; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
8.		$A=1; B=1; C=0; D=0$; kirish signallari orqali Y ni topish
9.		$A=1; B=0; C=1; D=0$; kirish signallari orqali Y ni topish
10.		$A=0; B=1; C=0; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
11.	Parallel siljitim registrlarini modellashtirish	$A=0; B=1; C=1; D=0$; kirish signallari orqali Y ni topish
12.		$A=1; B=1; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish
13.		$A=0; B=1; C=1; D=1$; kirish signallari orqali Y ni topish

14.	A=1; B=0; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
15.	A=1; B=1; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
16.	A=1; B=1; C=1; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
17.	A=0; B=0; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
18.	A=1; B=0; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
19.	A=1; B=1; C=0; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
20.	A=1; B=0; C=1; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
21.	A=0; B=1; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
22.	A=0 B=1; C=1; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
23.	A=1; B=1; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
24.	A=0; B=1; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
25.	A=1; B=0; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
26.	A=1; B=1; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
27.	A=1; B=1; C=1; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
28.	A=0; B=0; C=1; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish

29.		A=1; B=0; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish
30.		A=1; B=1; C=0; D=0; kirish signallari orqali Y ni topish
31.		A=1; B=1; C=0; D=1; kirish signallari orqali Y ni topish

11- AMALIY ISH

Hisoblagichlarni modellashtirish va tadqiq etish.

11. 1. Ishdan maqsad.

Hisoblagichlarning ishlash prinsipi va vazifasi bilan tanishish.

Hisoblagichlarning ikki taktli amaliy sxemasi bilan tanishish va uni tadqiq etish.

11. 2. Nazariy malumot.

Hisoblagichlar – chiqishidagi signallarni belgilangan kod bo'yicha impuls miqdorini ko'rsatadigan qurilma hisoblanadi. Trigger 2 gacha sanaydigan oddiy hisoblagichlarga misol bo'ladi.

Hisoblagich t- ta trigger zanjirlaridan tuzilgan bo'lsa ikkilik koddha $K_{sch}=2m$ impulsni sanab hisoblashi mumkin. Har bir triggerlardan kelib chiqqan hisoblagichlar razryadi aniqlanadi. K_{sch} miqdori hisoblagichlar trigger chiqishidagi har hil holatlar miqdoriga teng bo'ladi va hisoblash moduli deb nomланади. chiqish impulsleri soni va hisoblagichning holati faqat birinchi sikl uchun aniqlanadi, shundan keyin kirish impulsleri miqdori K_{sch} gacha oshiriladi, hisoblagich nolli holatga qaytariladi va shu ishslash sikli qaytariladi.

Hisoblagich – bu belgilangan vaqtida unga kiruvchi impulslar miqdorini hisoblovchi qurilmadir. Uning asosiy static hususiyati hisoblash modeli M (sig'imi) hisoblanadi, hisoblash modeli sanashi mumkin bo'lgan miqdor holatini aniqlaydi. M hisoblagichga signallar kirishi boshlangandan so'ng odatda yangi sikl boshlanadi: qaysiki takrorlanuvchi hisoblagichning asosiy dinamik harakteristikasi tezkorligi hisoblanadi.

Hisoblagichlar: kodlash usuli ichki holati bo'yicha (ikkilik jonson hisoblagichi va boshqalar), hisoblash yo'nalishi bo'yicha (yig'indi olish -to'g'ri hisobda) teskari hisobni chiqarish va

reversivlash, ishslash prinsipi bo'yicha (sinxron va asinxron) razryadli bog'liqlikni amalga oshirish usuli bo'yicha (ketma ketlik bilan parallel va kombinatsion ko'chirish) kabi guruhlanadi.


Amaliy mashg'ulot ishini bajarish.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish

1-usul

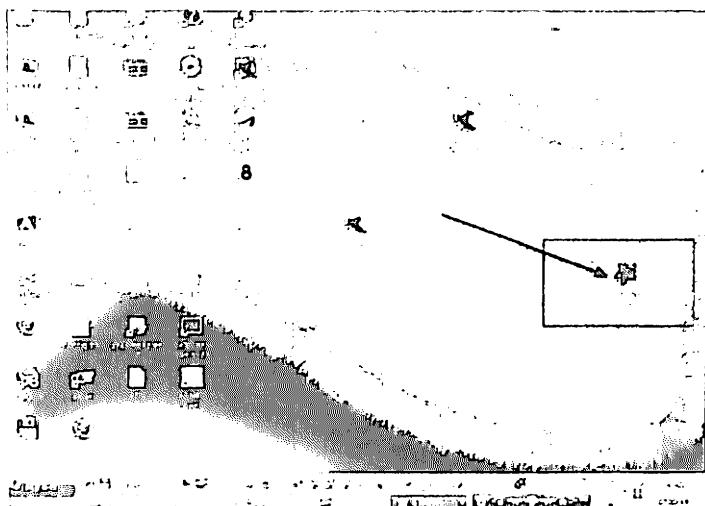
Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasin ikki marta bosing




2- usul

Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>

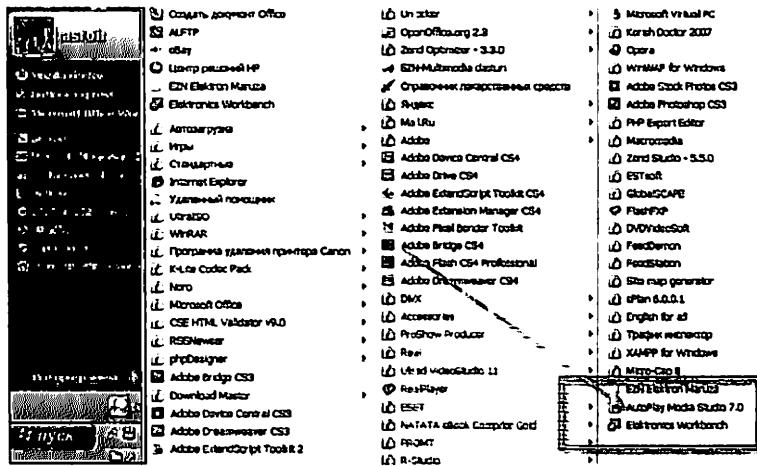Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap tugmasini bir marta bosing



EWB dasturining interfeysi

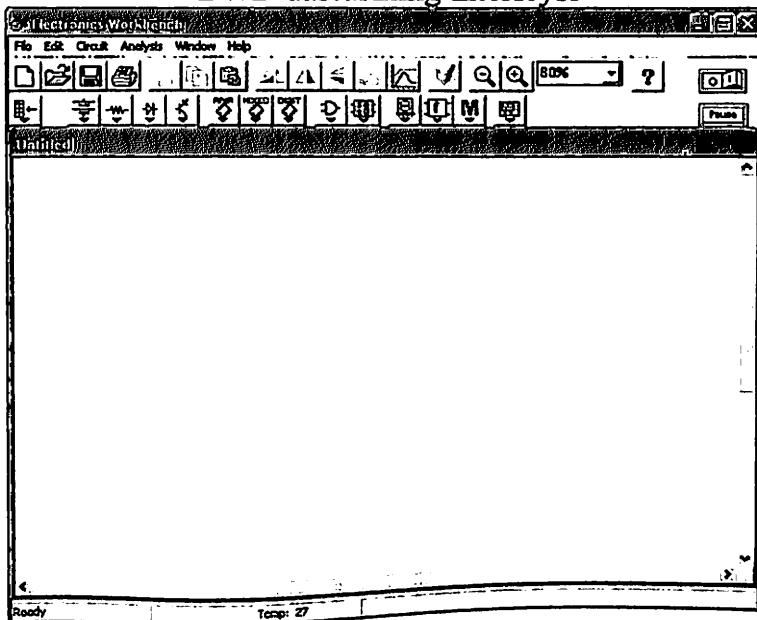


11. 3. Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish.

Nazariya:


Impulslar miqdorini hisoblash imkoniyati trigger qurilmasida genetikdek amalga oshiruladi D trigger o‘z ishash prinsipi bo‘yicha 2 modul bo‘yicha hisoblagich hisoblanadi. U ikki hil holatda paydo bo‘ladi va 2 gacha sanaladi: 0, 1. shunga ko‘ra eng sodda, ikkilik yig‘indi oluvchi hisoblagichni ketme-ket hisoblovchi D-trigger zanjirlari orqali amalga oshirish mumkin.

Modellashtirishda amalga oshiriladigan ishlar ketma ketligi

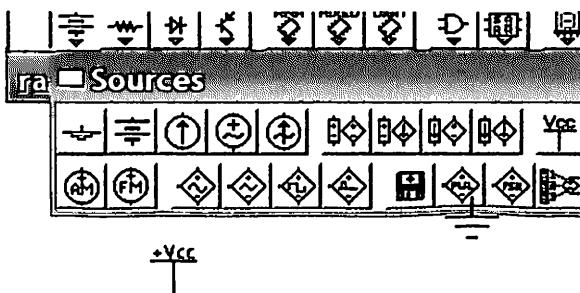EWB da Sources guruhiga kirib, doimiy kuchlanish manbai +5V. (+Vss Voltage Sources) ni tanlaymiz.



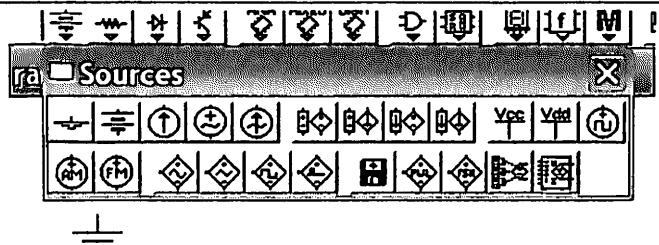
EWB da Sources guruhiga kirib, Ground ni tanlaymiz




Keyin 2 ta pereklyuchate 1 tanlaymiz




Mantiqiy indikatorni tanlaymiz

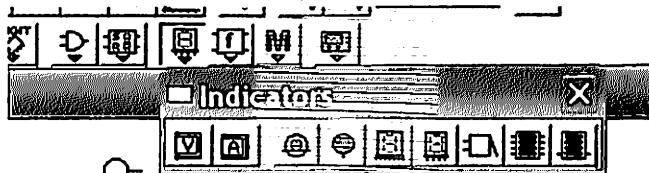

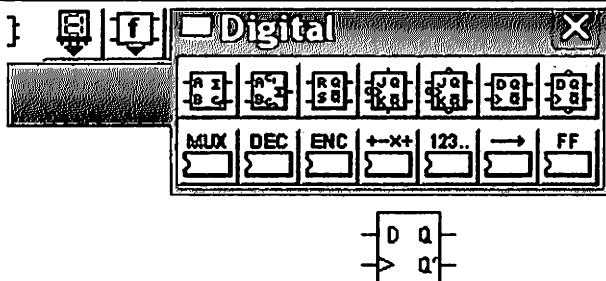
Iz menu Digital buksiruem na rabochee pole D Flip-Flop
">>>>



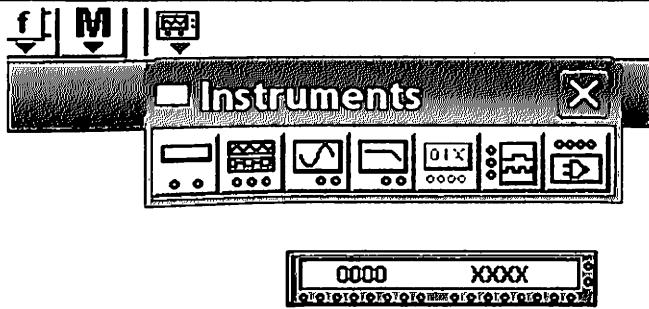EWB da Instruments guruhiga kirib, Word Generator ni tanlaymiz



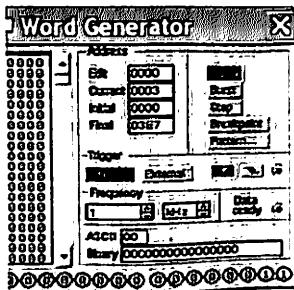
Word Generator ni ustiga chap tugmachani 2 marta bosamiz



0000 XXXX

Bunga o'hshash hisoblagichlar tezkor ko'chiruvchi yoki asinhron rejimda ishlovchi hisoblagichlar deb nomlanadi bunda bir biri bilan darhol ulangan bir necha triggerlar harbir impulslarga nisbatan kechikish bilan etib keladi.

Quyidagicha sxemalarni yig'ing:

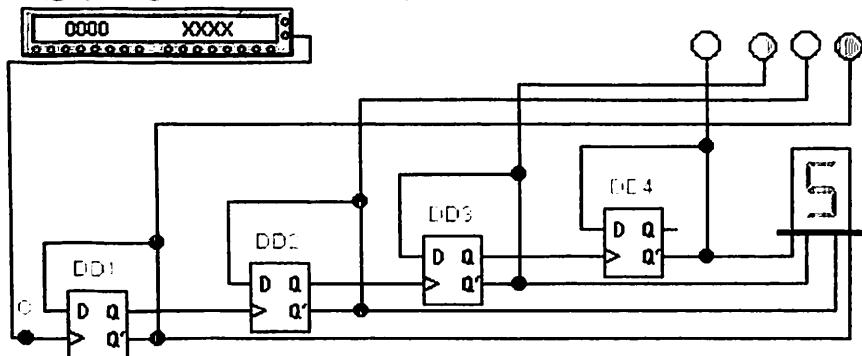


Sxemada ishlash:




tugmachani bosib modellashni yoqamiz.
Variant bo'yicha biz Word Generatorning chikuvchi 0100 signalida, yetti segmentli indikator Y ni kiyamatini topishimiz kerak;

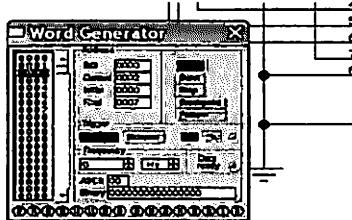
- Generatorni ochib unda kerakli sozlashlarni bajaramiz



Hisob indikatorlari ishini kuzatamiz

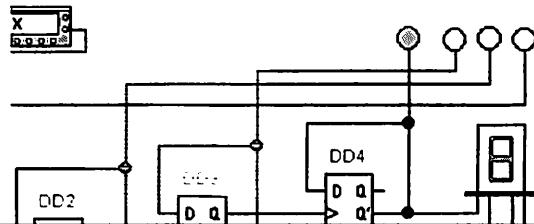

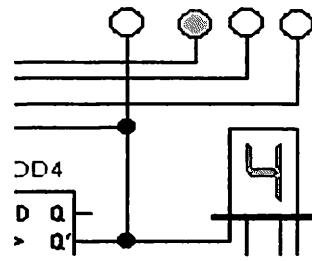Word Generatorning chikuvchi 0100 signalida, yetti segmentli indikator Y ni kiyamatini aniklaymiz



Analiz natijasi: Y=4

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va hisobotingizga kiriting.

11. 4. Asinxron hisoblagichni modellashtirish.

Nazariya:

Hisoblagichlarda ketma ketlik bilan tezkor malumotlarni ko'chirish cheklangan hisoblagich ichida malumot vaqtincha tutilish bilan ko'chiriladi. Takt impulsleri bilan keluvchi habar

(informatsiya) kerakli ravishda yuklansa, ular hisoblagichning barcha triggerlarida bir vaqtida buyruq bo'yicha sinxron siljtiladi. Shunga ko'ra bu turdag'i hisoblagichlar sinxron triggerlardan tuzilgan va barcha hisoblagichlardagi ushlanib qolish bitta triggerdagi ma'lumot kechikishi orqali aniqkanadi. Lekin barcha zanjirdagi emas hisoblagich strukturalarida trigger zanjirlari sxematehnik jihatdan ma'lumot signallarini uzatish uchun qo'yiladi, lekin unga yana qo'shimcha kombinatsion mantiq ham paydo bo'ladi.

Sinxron hisoblagich sxemalarida sinxronlashtiruvchi kirishlar paralel ulanadi va ularga ketma ket takt impulsleri bir vaqtida beriladi.


Sinxron hisoblagich bir turi bo'lib siljituvg'i registr bazasida ishlovchi halqasimon hisoblagichlar hisoblanadi. Eng sodda halqasimon hisoblagichlarda registrning to'g'ri chiqishi uni kirishiga tutashtiriladi.

To'rt razryadli hisoblagich registr uchun birinchi taktda kirishga berilgan kod birligi hisoblagich barcha razryadlaridan o'tadi, keyin uning kirishiga qaytadan 4ta takt beriladi va shu tartibda jarayon takrorlanadi.


Bunday qurilmalar dasturli – vaqt qurilmalarida belgilangan kirishga ulab berish uchun keng holda qo'llaniladi.

Modellashtirishda amalga oshiriladigan ishlar ketma ketligi


Mantiqiy
indikatorni
tanlaymiz

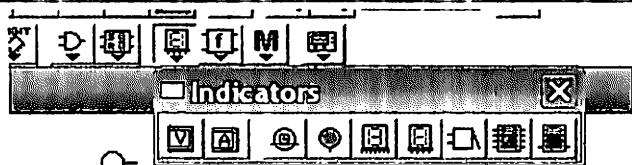

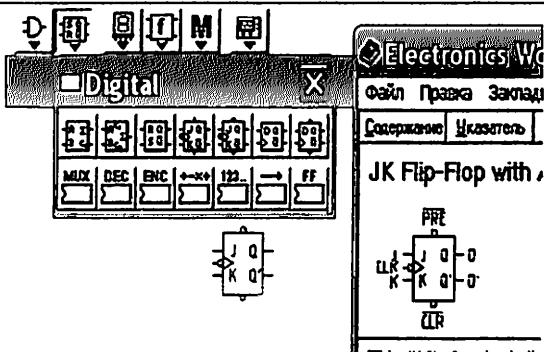
Iz menu Digital buksiruem na rabochee pole JK Flip-Flop >>>



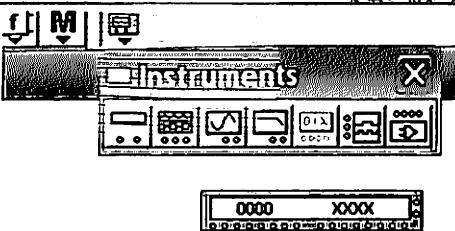
EWB da Instruments guruhiga kirib, Word Generator ni tanlaymiz



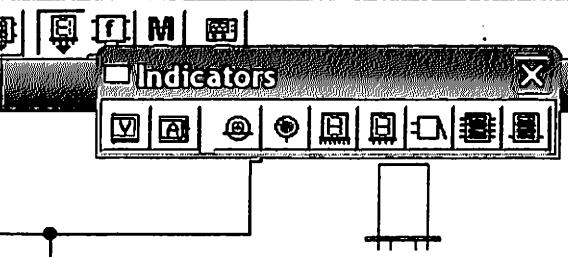Iz menu Indicators buksiruem na rabochee pole Seven Segment Indicator



Quyidagi sxemani yig‘amiz:

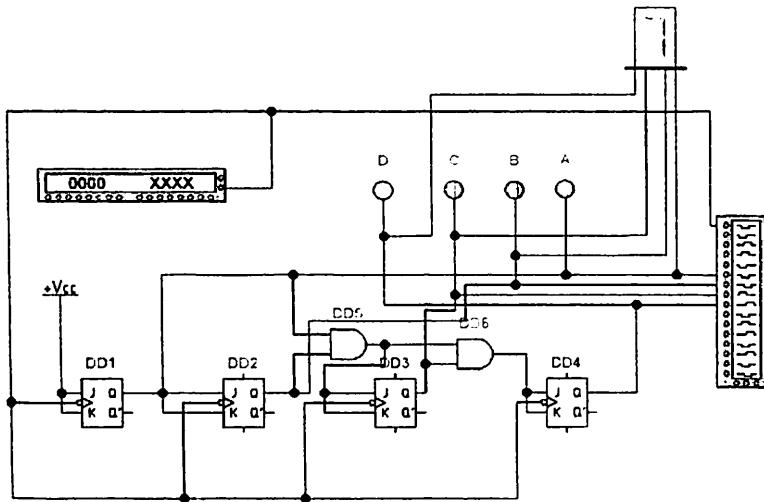


Yig'ilgan sxema analizi:




1 tugmasini bosib modellashtirishni ishga tushiramiz. Variantimiz bo'yicha biz Word Generatorning chikuvchi 0005 signalida, yetti segmentli indikator Y ni kiymatini topishimiz kerak;

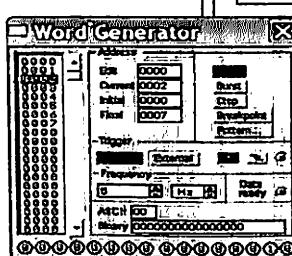
- Generatorni ochib unda kerakli sozlashlarni bajaramiz




Hisob
indikatorlari
ishini kuzatamiz.

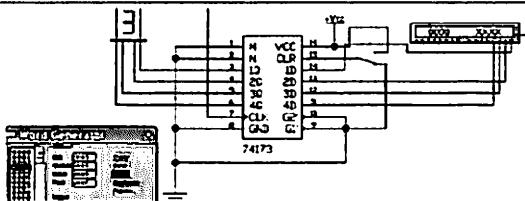

- Current etiborimizni karatamiz

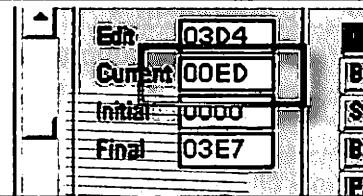

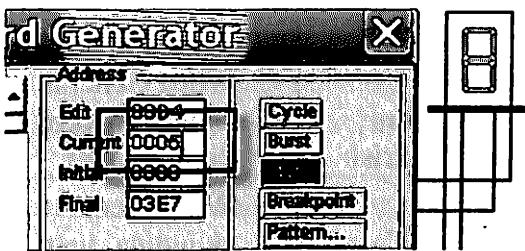Word
Generatorning chikuvchi 0005
signalida, yetti segmentli
indikator Y ni
kiymatini
aniklaymiz



Analiz natijasi: Y=8

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlang va
hisobotingizga kiriting.

11. 5. Amaliy mashg'ulot variantlari

No	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig'ilgan sxema analizi
1.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?

2.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
3.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
4.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
5.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
6.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
7.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
8.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
9.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
10.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
11.	Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$

12.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
13.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
14.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
15.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
16.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
17.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
18.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
19.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
20.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
21.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$

2.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
3.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
4.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
5.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
6.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
7.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
8.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
9.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
10.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
11.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?

12.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
13.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
14.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
15.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
16.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
17.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
18.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
19.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
20.	Asinxron hisoblagichni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$
21.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati $Y=?$

22.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
23.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
24.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 01E5 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
25.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
26.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
27.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0A15 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
28.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
29.	Sinxron hisoblagichchlarni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0B25 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?
30.	Asinxron hisoblagichjni modellashtirish	Word Generatorning chikuvchi 0105 signalida, yetti segmentli indikator ni kiymati Y=?

12-AMALIY ISH

Arifmetik mantiqiy qurilmalarni tekshirish va modellashtirish

12. 1. Ishdan maqsad


❖ EWB dasturida arifmetik mantiqiy qurilmalarni (AMQ) funksional imkoniyatlarini, qo'llanilish sohalarini o'rGANISH va ishslashda tajribaga ega bo'lish.

12. 2. Nazariy ma'lumotlar

AMQ mikroprotsessorda eng asosiy ishlardan birini bajaradi. Ya'ni ma'lumotlarni qayta ishslash. Odatda AMQ so'zlarni kiritish uchun ikkita kiritish portiga va ma'lumotlarni chiqarish uchun bitta chiqarish portiga ega bo'ladi. Kiritish portlari ma'lumotlarni bitta so'zini saqlab turish uchun buffer registrlari bilan jihozlangan bo'adi. AMQ bilan birga ishlatiladigan akkumlyator, holatlar registri, shinalar va boshqa qurilmalar bo'limlarning oxirida, ya'ni oddiy EHM larini qurilish prinsipini o'rGANISHDA o'rGANILADI. AMQ ni bajaradigan funksiyalar mikroprotsessorni arxitekturasiga bog'liq va u har xil mashinalar tipiga qarab turli xil.

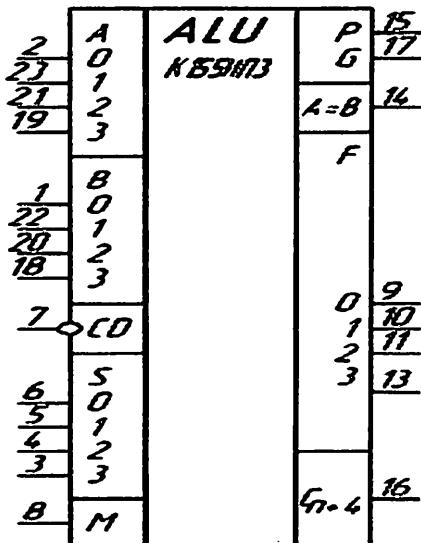12. 3. K155IPZ mikrosxemasi namunasida AMQ ni modellashtirish.

K155IPZ AMQ ni shartli belgilanishi
 Bunday AMQ larni qo'llanilish sohasi – texnologik jarayonlarni boshqaruvchi raqamli qurilmalar.
 AMQ ni K155IP3 mikrosxemasi namunasida o'rghanish SBIS ko'rinishida yi'g'iladigan mikroprotessorlarni qurilish prinsipi haqida tasavvur hosil qiladi.




K155IP3 mirkosxemasini tahlili:

K155IP3 mikrosxemasi – to'rt razryadli katta tezlikda ishlovchi AMQ. U 16 mantiqiyamallarni yoki 16 arifmetik operatsiyalarni bajarib ikkita rejimda ishlashi mumkin. Uzun raqqli so'zlarni qaytaishlashda maksimal katta tezlikka erishish uchun AMQ sxemasida ichki SUP mavjuddir.

$\overline{A0} - \overline{A3}$ kirishlarida to'rt razryadli A so'zi beriladi (A operandi), $\overline{B0} - \overline{B3}$ kirishlariga esa – B operandini beramiz.

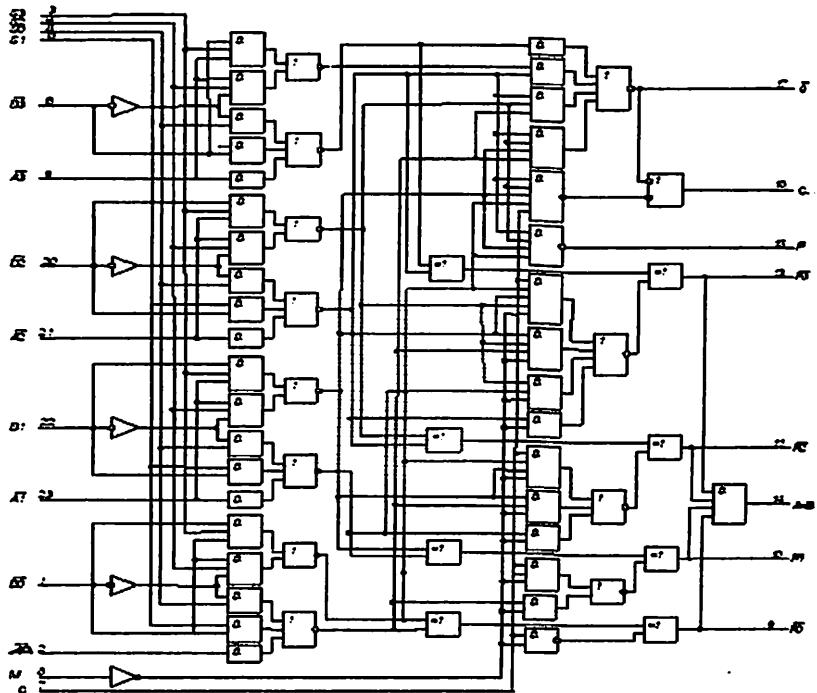AMQ 16=16 funksiyalarni tanlash imkoniyatini beruvchi to'rtta S0-S3 tanalash kirishlariga ega. Bu funksiyalarni haqiqiy soni 2 marta katta: M (mode control) kirishi yordamida rejimlar o'zgartiriladi va AMQ 16 arifmetik operatsiyalarni yoki 16 arifmetik operatsiyalarni bajaradi.



IPZ arifmetik mantiqiy qurilmasi

Nazariya:

Funksiya turi	Aktiv quyi darajada chiqish ma'lumotlari		
S3 S2 S1 S0	Mantiqiy funksiyalar (M kirishi-da – yuqori darajali kuchlanish)	Arifmetik operatsiyalar (M kirishida – past darajali kuchlanish) $C_n=N$ (o'tishsiz)	$C_n=V$ (o'tish bilan)

0	H H H H	\bar{A}	$A - 1$	A
1	H H H B	\overline{AB}	$AB - 1$	AB
2	H H B H	$\overline{A} \vee B$	$A\bar{B} - 1$	$A\bar{B}$
3	H H B B	1111	-1	0
4	H B H H	$\overline{A \vee B}$	$A + (A \vee \bar{B})$	$A + (A \vee \bar{B}) + 1$
5	H B H B	\bar{B}	$AB + (A \vee \bar{B})$	$AB + (A \vee \bar{B}) + 1$
6	H B B H	$\overline{A \oplus B}$	$A \vee \bar{B}$	$A - B$
7	H B B B	$A \vee \bar{B}$	$A + (A \vee B)$	$(A \vee \bar{B}) + 1$
8	B H H H	\overline{AB}	$A + B$	$A + (A \vee B) + 1$
9	B H H B	$A \oplus B$	$A\bar{B} + (A \vee B)$	$A + B + 1$
A	B H B H	B	$A \vee B$	$A\bar{B} + (A \vee B) + 1$
B	B H B B	$A \vee B$	$A + A$	$(A \vee B) + 1$
C	B B H H	0	$AB + A$	$(A + A) + 1$
D	B B H B	$A\bar{B}$	$A\bar{B} + A$	$AB + A + 1$
E	B B B H	AB	A	$A\bar{B} + A + 1$
F	B B B B	A		$A + 1$


Amaliy mashg'ulot ishini bajarish.

Ishni boshlash uchun kompyuterdan EWB dasturini ishga tushiring:

EWB dasturini ishga tushirish


J-usul

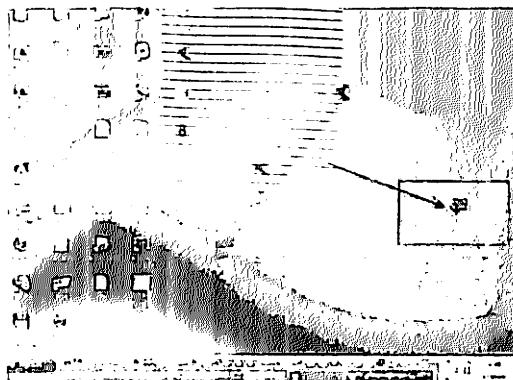Ishchi oynada joylashgan EWB dasturiga sichqonchani chap tugmasin ikki marta bosing




2-usul

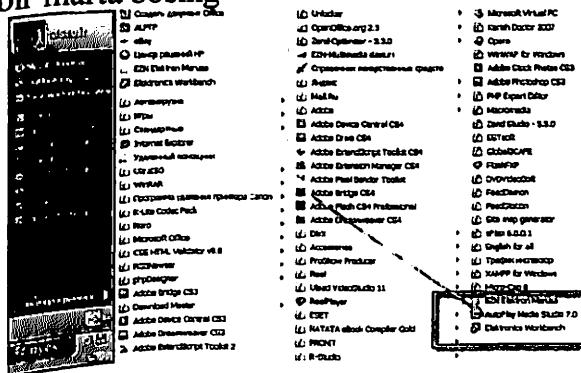Pusk menyusiga kiring >>> Vse programmi >>>
Electronics Workbench ikonkasiga sichqonchani chap
tugmasini bir marta bosing




EWB dasturining interfeysi

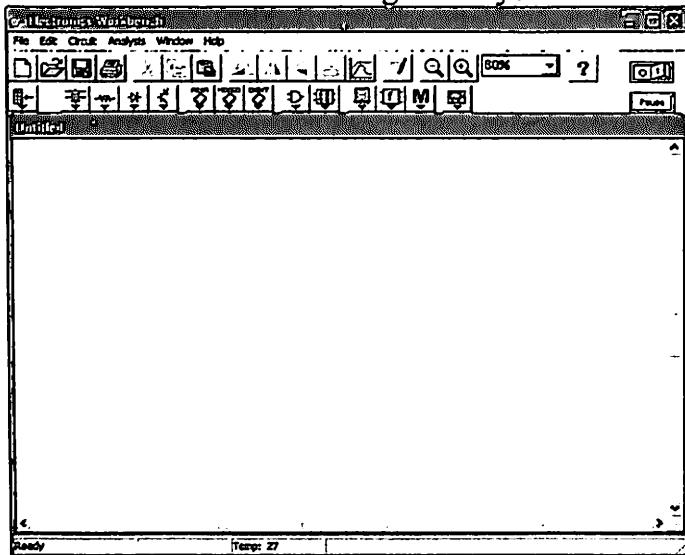

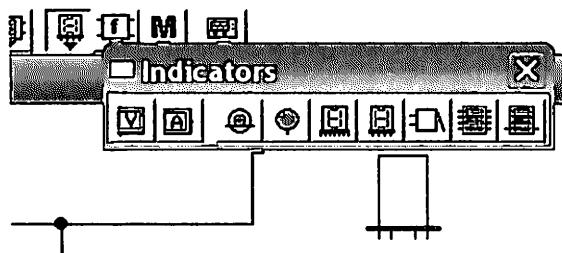12. 4. To‘rt razryadli AMQ 74181 da summatorni modellashtirish


Modellashtirishda ish tartibi

Indicators
menyusidan
Seven Segment
Indicator
piktogrammasini
ish oynasiga
tashlaymiz




Sources

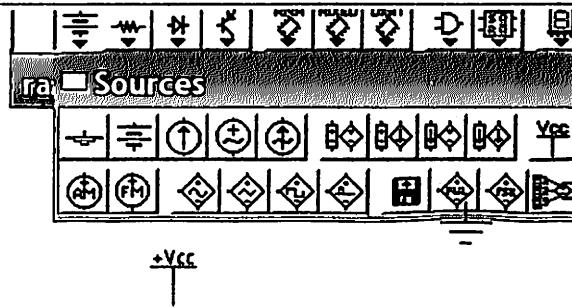
guruhiiga kirib,
+5V (+Vcc)
Voltage
Sources) doimiy
kuchlanish
manbasini
tanlaymiz



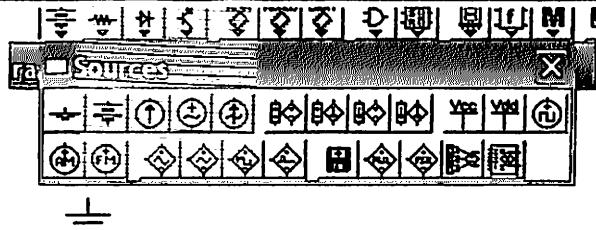
«yer (yer bilan
tutashtirish)»
(programmada
ulangan deb
hisoblaymiz)



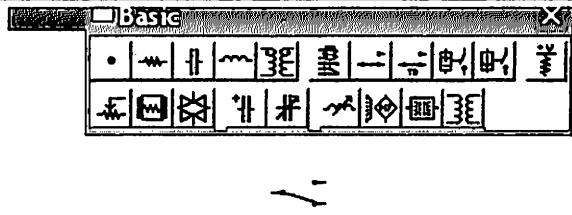
Keyin ikki
pereklyuchateli
(tutashtirgich)
tanlaymiz



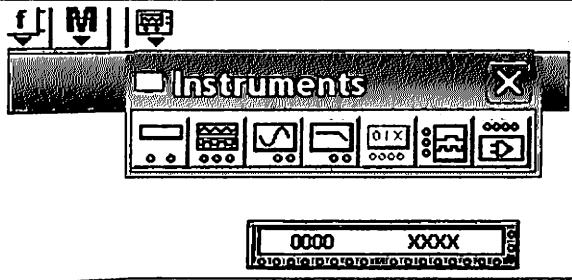Instruments
panelidan Word
Generator
piktogrammasini
ish oynasiga
tashlaymiz.



Quyida keltirilgan sxemani quramiz:

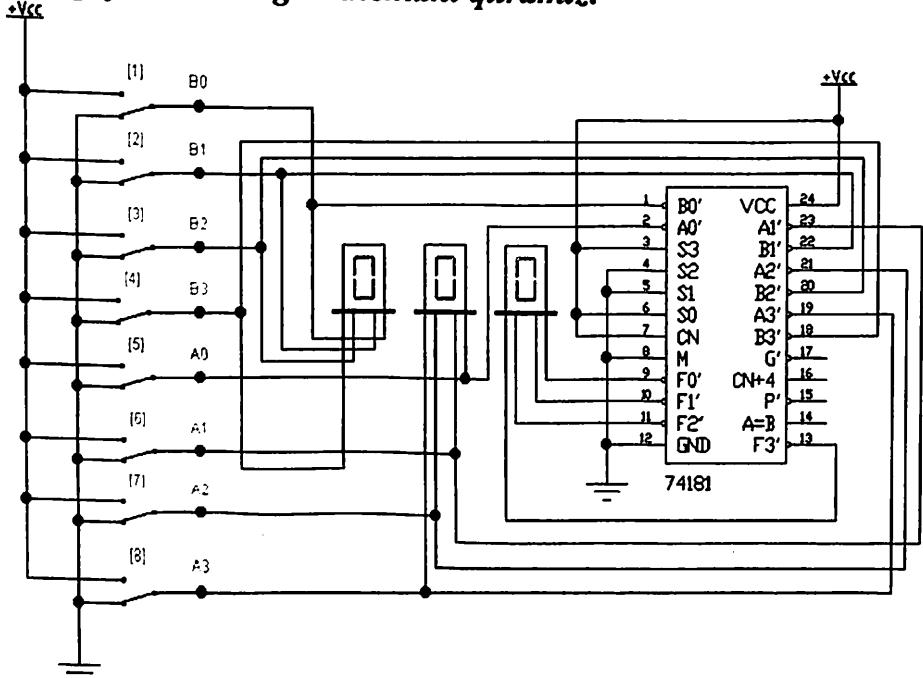

*12.3-rasm. To‘rt razryadli AMQ 74181 da
summator (EWB)*

Sxema ustada ishlash:

Modellshtirishni ko‘rsatilgan knopkani bosish orqali amalgam oshiramiz

Faraz qilaylik bizga variant bo‘yicha sonlarni quyidagi formula orqali taqsimlash kerak:


$$F = A_3 A_2 + B_2 B_1 B_0$$

F ko‘rsatgichini topish kerak [14,15];


Bizga sonlarni quyidagi formula bo'yicha isoblash zarur bo'lgani uchun

$$F = A_3 A_2 + B_2 B_1 B_0 \text{ biz:}$$

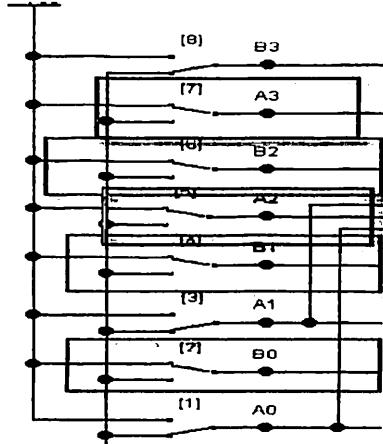
- A_2 ulab-uzgichini 1 holatiga keltirish
- postavim pereklyuchateli A_3 v polojeni 1
- A_3 lab-uzgichini 1 holatiga keltirish
- B_2 ulab-uzgichini 1 holatiga keltirish
- B_2 ulab-uzgichini 1 holatiga keltirish



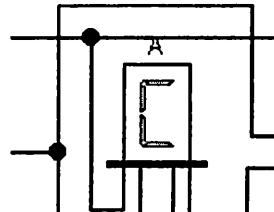
A yetti segmentli indikatordagagi kiruvchi signalni aniklaymiz :



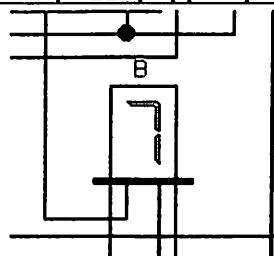B yetti segmentli indikatordagagi kiruvchi signalni aniklaymiz :



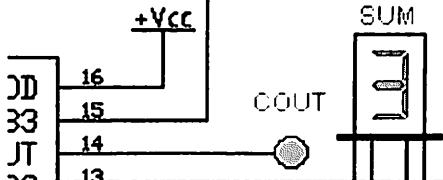Sum yetti segmentli indikatordagi chikuvchi signalni aniqlaymiz :



Tahlil natijasi: $F=3$

Barcha skrinshotlarni Jpeg formatida saqlaymiz va o‘zimizning hisobotimizga kirgizamiz

12.5. Amaliy mashg‘ulot variantlari

Nº	1-topshiriq Sxemani modellashtirish	2-topshiriq Yig‘ilgan sxema analizi
1.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
2.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
3.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
4.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
5.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
6.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
7.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
8.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
9.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
10.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
11.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$

12.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
13.	To'rt razryadli AMQ 74181 da summatorni modellashtirish	$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
14.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
15.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
16.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
17.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
18.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
19.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
20.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
21.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
22.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
23.	To'rt razryadli AMQ 74181 da summatorni modellashtirish	$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
24.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
25.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
26.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$
27.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_2 B_1 B_0 B_3$
28.		$F = A_0 A_2 A_1 A_3 + B_2 B_1 B_0 B_3$
29.		$F = A_0 A_2 A_1 + B_1 B_0 B_3$
30.		$F = A_3 A_2 A_1 + B_2 B_1$

BOBLAR BO‘YICHA NAZORAT TESTLARI

1. Arifmetik amallarni bajaruvchi qurilma qanday nomlanadi?	A) summator	B) deshifrator	V) multipleksor	S) trigger
2. Qysi razryaddan boshlab qo‘sish jarayonini bajarish lozim?	A) Kichik razryaddan boshlab	B) Eng katta razryaddan boshlab	V) O‘rta razryaddan boshlab	S) Farqi yo‘q
3. Inkrementning formulasini aniqlang:	A) $S = A + 1 +$	B) $S = A - 1$	V) $S = A + V$	S) $S = A - V$
4. Summatorda qo‘sish jarayonini bajarishda nimani yodda tutish lozim?	A) ottirmani uzatilishi ni	B) kod	v) Razryadlari	S) Tartibini
5. Dekrementning formulasini aniqlang:	A) $S = A - 1$	B) $S = A - V - 1$	V) $S = A + V$	S) $S = A + V + 1$
6. Trigger nima uchun mo‘ljallangan?	A) Bir o‘zgaruvchi qiymatini saqlash uchun	B) Mantiqiy satxlarminig sonini aniqlash uchun	V) O‘nlik raqamlarni ikkilik raqamlarga o’tkazish uchun	S) Amallar bajarilish tezligini taminlash uchun
7. Triggerlar qanday mantiqiy elementlarda quriladi?	A) i-ne, ili-ne	B) i, ili	V) Ili	S) I, Mod2
8. Trigger kirishlarining noto‘g’ri belgilanish variantini toping.	A) L;	B) R;	V) J;	S) D;
9. Karno kartalari yordamida minimizatsiya	A) Mantiqiy funksianing minimal	B) Mantiqiy funsiyaning maksimal	V) Mantikiy funsiya minimal	S) Mantiqiy funsiya maksimal

jarayoni nima bilan tugaydi?	ko'rinishini aniqlash.	o'zgaruvchilarini aniqlash.	implikatsiyalarini aniqlash	implikatsiyalarini aniqlash.
10. Kamo kartalar elementining qaysi soni bir chiziqda joylashishi mumkin?	A)4	B)3	V)5	S)6
11. Kamo kartalar negizida qaysi funksiya yotadi?	A) Mantiqiy	B) Algebraik	V) Trigonometrik	S) To'g'ni javob yo'q
12. Kamo kartasining konturiga kanday turdag'i elementlar kirishi mumkin?	A) Birlar va tildalar	B) Faqat birlar	V) Birlar va nollar	S) Birlar, nollar va tildalar
13. To'liq deshifratoredagi m chiqish va n kirish sonlarining bir-birlari bilan to'g'ri bog'liqligi:	A) $m = 2^n$	B) $m = 2n$	V) $m = n^2$	S) $m = n/2$
14. Agar deshifrator chiqishlarining ko'pchiligidagi "1", signali mavjud bo'lsa, u xolda "0" deshifrator chiqishining nechta sida paydo bo'ladi?	A) 1	B) 4	V) 2	S) 8
15. Qaysi turdag'i deshifrator faqat ikki kirishli mantiqiy elementlar asosida quriladi?	A) Piramidali	B) Matritsali	V) Ikki satxli	S) Ko'p satxli
16. O'nlik sanoq tizimi necha	A) 10	B) 8	V) 16	S) 2

raqamdan iborat?				
17. Ikkilik sanoq tizimida nechta raqam mavjud?	A) 2	B) 8	V) 10	S) 4
18. 1101011_2 sonning o'nik ekvivalentini toping.	A) 107	B) 100	V) 104	S) 5
19. sonini ikkilik sanoq tizimiga o'giring.	A) 11111110	B) 11111010	V) 01111111	S) 11110011
20. Ikkilik tizimidagi razryad qiymati nimaga teng?	A) 1 bit	B) 2 bit	V) 1 bayt	S) 2 bayt
21. 10100011_2 sonini o'n oltilik sanoq tizimiga o'tkazing.	A) 163	B) 108	V) 120	S) 100
22. 10425_8 o'n oltilik sanoq tizimiga o'giring.	A) 1115	B) 1008	V) 1421	S) 1315
23. AB105C ₁₆ sonini ikkilikka o'giring.	A) 101011000001 000001011100	B) 1011101100 1010 0101011100	V) 1010101100 01 0000010111 00	S) 1010101100 0 1000001010 100
24. $01001_2 + 11100_2$ misolni yeching.	A) 100101	B) 100011	V) 101100	S) 100111
25. Hisoblagichlarlar qanday ikkita asosiy parametrlar bilan xarakterlanadi?	A) Hisob koeffitsiyenti, hisoblash tezligi	B) Hisoblash moduli, hisoblash aniqligi	V) Hisoblash tezligi, hisoblash tartibi	S) Aniqlik koeffitsiyenti, Hisoblash moduli
26. Hisoblagichlarning qanday 2 turdag'i tasvirlash	A) Hisoblash graf- o'tishlari, o'tish jadvali +	B) O'tish jadvali, chiziqli hisoblash	V) o'tish jadvali, hisoblagichlari qayta	S) Hisoblash graf- o'tishlari,

jarayonlari mavjud?		o'tishlari	ishlash	hisoblagichlarni boshqarish
27. Hisoblagichlarni sintezlash uchun zarur?	A) hisoblash xolatidan ikkinchi hisoblash xolatiga o'tish jarayonlari Bir	B) Hisoblash jarayonini almashtirish	V) Hisoblagichlardagi ko'paytirish jarayoni	S) Registrlarni hisoblagichga o'tkazish jarayoni
28. Murakkab ketma-ketligidagi ikkilik signallarini xosil qilish uchun qanday turdagি hisoblagichlardan foydalaniлади.	A) ixtiyoriy tartibdagи hisoblash	B) to'liqmas hisoblash koeffitsiyenti	V) ketma-ket hisoblashga asoslangan	S) ixtiyoriy hisoblash tezligi
29. Hisoblagichlarning sintezi.....aniqlash orqali amalga oshiriladi	A) xar bir trigger kirishlaridagi boshqaruv avtomatlarini	B) tigger kirishlarini boshqarish	V) Boshqaruv registrlarinin g kirish avtomatlarini	S) xar bir trigger chiqishidagi boshqaruv avtomatlari
30. Ish impulslarini sonini aniqlab boruvchi va ularni mos ravishda ikkilik signaliga aylantiruvchi qurilma?	A) hisoblagich	B) registr	V) trigger	S) mikroprotsessor
31. Mantiqiy ko'paytirish amali qanday nomlanadi?	A) kon'yunksiya	B) simmetrik ayirish	V) diz'yunksiya	S) Morgan o'zgartirishi
32. Multipleksor – bu.....	A) Raqamli signallarning kommutatsiyalash kombinatsion qurilma	B) Parallel ikkilik kodlarni pozitsion kodga qayta ishlovchi kombinatsion	V) Parallel ikkilik kodlarni unitar kodga qayta ishlovchi kombinatsion	S) Analog signallarni kommutatsiya kombinatsion qurilma

		qurilma	n qurilma	
33. Ko'pincha I elementining chiqish sonlari teng:	A)2	B)1	V)3	S)4
34. Kod so'zlarini kiritish va chiqarish usullari bo'yicha mantiqiy qurilmalar bo'linadi...	A) Ketma-ket, parallel usul	B)_Rakamli, impuls usuli	V) Aralash va arifmetik usullari	S) Sinusoidal va arrasimon usullar
35. Keltirilgan kombinatsion kurilmalarni sintez kilish usullari mavjud emas?	A) Voyshvillo usuli	B) Karno kartasi usuli	V) Veych (kartalar)usuli	S) Kvayn va Mak-Klaski usullari
36. Kod signalarini kayta ishslash jarayonining asosiy masalasidan iboratdir.	A) Kodlarni kayta ishslash	B) Kodlarni kushish	V) kod signalini kommutatsiy alash	S) Kodlarni saklash
37. Yetti segmentli indikator nechta raqamni tasvirlashi mumkin?	A)10	B)8	V)9	S) 7
38. Kanday kurilma bir signalni n-razryadli ikkilik kodga o'tkazib beradi?	A) Shiffrator	B) Multipleksor	V) Deshiffrator	S) Summator
39.	A)Adres	B) Ish	V) Chikish	S) Kurilma

Multipleksorning axborotli kirishlar sonini oshirish mumkin, ammo bunda xam oshishga olib keladi.	(selektor)kirishl arining	tezligining	sonlarining	xajmini
40. Bir bayt ko'pincha razryad setkasining qiyamatiga tengdir.	A) 8 bit	B) 7 bit	V) 10 bit	S) 5 bit
41. Agarda berilgan ikkilik sonning aniklovchi modul razryadlari $n-1$ dan oshib ketsa, u xolda ikkilik sonining eng kata razryadi qiymati yo'qoladi. Bu xolat ko'pincha deyiladi	A) Ortirma	B) Ortirma bajarilish	V) Utish jarayoni	S) Kayta tiklash
42. B_3^{16} o'n otilik sanok sistemadagi sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazингx ₂	A) 10110011	B) 01001100	V) 11100111	S) 01101101
43. 1011_{10} ikkilik sonini $\times 10$. o'nlikka aylantiring.	A) 11	B) 12	V) 15	S) Tugri javob yuk
44. S_3^{16} o'n otilik sanok sistemadagi sonni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazингx ₂ .	A) 11010011	B) 01001100	V) 11100111	S) 01101101
45. 4- o'zgaruvchilik	A) 16;	B) 4;	V) 8;	S) 2

mantikiy o'zgaruvchilar nechta xolatlarni amiklaydi?				
46. Demultipleksor qanday asosiy funksiyani amalga oshiradi?	A) Bir kanaldan kelayotgan ketma-ket signallarni parallel kanallarga tarmoklantiruvchi kurilma	B) Malumotlarni saklovchi va invertirlovchi	V) Parallel kelayotgan malumotlarni bir kanalga uzatuvchi kurilma	S) Tugri javob yuk
47. Demultipleksorlar asosan qayerlarda qo'llaniladi?	A) Dekodirlash sxemalarida	B) Kuchaytirgich sxemalarida	V) Axborot saklash sxemalarida	S) Invertirlash sxemalarida
48. Odatda demultipleksorlar qancha kiritish va chiqarish o'zgartirishlariga ega?	A) Bitta kirish va N ta chikish	B) 2 ta kirish va bitta chikish	V) N ta kirish va bitta chikish	S) 4 ta kirish va 4 ta chikish
49. SAP va ASP ning ish tezligi nimalarga bog'liq?	A) Kayta ishslash usuli va maniqiy elementlar ish tezligiga	B) Mantikiy elementlar ish tezligiga	V) Kayta ishslash usuliga	S) Kirish signallariga
50. Summatorning vazifasi nimadan iborat?	A) ikkilik sonlarini arifmetik qo'shadi	B) unlik sonlarini arifmetik qo'shadi	V) Unlik sonlarni ikkilik sonlariga qayta ishlaydi.	S) ikkilik sonlarni mantikiy qo'shadi.
51. Quyida berilgan sonlarning qaysi biri o'nlik bo'lishi mumkin?	A) 0909	B) 10A010	V) 100101	S) 2758
52. 1101 va 1011 ikkilik sonlarining	A) 1001	B) 1011	V) 1100	S) 1000

mantiqiy ko'paytmasi teng?				
53. 0,1,2,3,7,9 (11,12) raqamli ko'rinishdagi KDA,nechta kirishli mantikiy fuksiyani aniqlaydi?	A) 4	B) 2	V) 3	S) 5
54. KDA sxemasi uchta kirishli fuksiyani aniqlaydi. Ushbu fuksiya uchun xolatlar jadvali nechta qatordan iborat bo'ladi?	A) 8	B) 7	V) 16	S) 4
55. Trigger qaysi ikki asosiy qismidan tashkil topadi?	A) KDA va BYa +	B) ME va sinxrokirish	V) KDA va ME	S) BYa va ME
56. 3 boshkaruv kirishli MS da nechta informatsion kirishlar mavjud?	A) 8	B) 2	V) 4	S) 9
57. Malumotlarni ketma-ket qabul kiluvchi 8 razryadli registrni qurish uchun nechta trigger zarur bo'ladi?	A) 8	B) 3	V) 4	S) 1
58. Malumotharni ketma-ket chiqaruvchi 4 razryadli registr uchun nechta takt impulslarini ishlatish lozimdir?	A) 4	B) 8	V) 16	S) 1

59. 4 razryadli ayiruvchi hisoblagichda nechta xolat zarur bo'ladi?	A) 16	B) 8	V) 3	S) 4
60. Sakkiz xolatlari qo'shuvchi hisoblagich qurish uchun nechta trigger zarur buladi?	A) 3	B) 1	V) 4	S) 8
61. AYEN sonining ikkilik ekvivalentini aniqlang.	A) 10101110	B) 10100101	V) 01011010	S) 01001010
62. A 4 N sonining ikkilik ekvivalentini aniqlang.	A) 10100100	B) 10100101	V) 01011010	S) 01001010
63. Arifmetik mantiqiy qurilmada 1011 va 1010, sonlar mantiqiy ko'shilganda natija qanday?	A) 1011	B) 1010	V) 0001	S) 1101
64. Registr yordamini bilan..... bajarish mumkin.	A) Qo'shish amalini	B) Xamma arifmetik amallarni	V) Ko'paytirish va bo'lish amallarini	S) Ayirish amalini
65. Qanday mantiqiy elementlar funksional to'liq bo'ladi?	A) I-NYe, ILI-NYe	B) I	V) I, ILI.	S) NYe
66. KDA sintezi jarayoni nimalarni o'ziga birlashtiradi?	A) Mantikiy fuksiyalarini mantikiy elementlar bilan qurish	B) Xolatlar jadvalini qurish	V) Vakt diagrammasini qurish bilan	S) Mantikiy fuksiyalarini aniqlash bilan

67. KDA analiz (taxlili) nima?	A) Berilgan KDA ning prispiyal sxemasi asosida mantikiy funksiyani aniqlash	B) KDA ning vaqt diagrammasini aniqlash	V) Xolatlar jadvalini qurish	S) Xolatlar va vaqt diagrammasini aniqlash
68. Trigger nomi nima bilan aniqlanadi?	A) Ularning kirish turlari nomlari bilan	B) Kirishga tasiri bilan	V) Kirishga berilyotgan signallari bilan	S) Mantikiy satx bilan
69. Qaysi xolatga qarab trigger turlarga ajratiladi? (asinxron va sinxron)?	A) Berilayotgan signal reaksiya xarakteri bilan	B) Ularning kirishi turi bilan	V) Kirishga signal berish bilan	S) Mantikiy satx bilan
70. Sinxron triggering aniq turini aniqlang.	A) Statik boshkaruvli sinxron trigger	B) Aktiv tenglamali sinxron trigger	V) Mantikiy elementli sinxron trigger	S) To'g'ni kirishli sinxron trigger
71. Ikkilik parallel kodni pozitsion kodga qayta ishlovchi qurilmadeyiladi.	A) Deshifrator	B) Summator	V) Multipleksor	S) KDA
72. Deshifratoming qaysi turi fakat ikki kirishli mantiqiy elementlar orqali kuriladi?	A) Piramidalni	B) Matritsali	V) Ikki satxli	S) Ko'p satxli
73. Arifmetik mantiqiy qurilmada 1111 va 1010, sonlar mantiqiy ko'shilganda natija qanday?	A) 11001	B) 1010	V) 0001	S) 1101

74. YeFN sonining ikkilik ekvivalentini aniqlang.	A) 11101111	B) 10100101	V) 01011010	S) 01001010
75. CDN sonining ikkilik ekvivalentini aniqlang.	A) 11001101	B) 10100101	V) 01011010	S) 01001010
76. Arifmetik mantiqiy qurilmada 1001 va 1110, sonlar mantiqiy ko'shilganda natija qanday?	A) 10111	B) 101001	V) 0101101	S) 010010
77. 10111111 sonining 16lik ekvivalentini aniqlang.	A) BF	B) DA	V) AB	S) EF
78. 10111111 sonining 8 lik ekvivalentini aniqlang.	A) 477	B) 747	V) 560	S) 488
79. 10101001 sonining 8 lik ekvivalentini aniqlang.	A) 151	B) 350	V) 220	S) 180
80. 11010001 sonining 8 lik ekvivalentini aniqlang.	A) 321	B) 478	V) 601	S) 150

GLOSSARY

Avtomat- Abstrakt yoki fizik ko‘rinishni tasvirlovchi matematik model.

Xotirasiz avtomat-bir ichki xolatga ega bo‘lgan avtomat

Adapter-tashqi qurilmalar bilan tashqi qurilmalarni moslashtiruvchi qurilma.

ARQ-analog raqamli qurilma

RAQ-raqamli analog qurilma.

AMQ- arifmetik mantiqiy qurilma.

Asinxron trigger-pog‘onasiz kirishli trigger.

Assembler-assembler dasturiy tili.

Bayt- 8-bit

Bit- ikkilik raqam.

Bod-bir sekunddagи bit birlik.

Buleva algebra- mantiqiy algebra.

Buleva funksiya- mantiqiy elementlar fnksiyasi

Kiritish-chiqarish- Ma’lumotlarni periferiya qurilmalararo axborot almashish.

Ichki xotira- operativ va doimiy xotira .Arifmetik mantiqiy qurilma registri.

Sanoq tizimlari-ikkilik sanoq tizimlari 0va1

Ikkilik elementlari- ikki xolatlari elementlar.

Diz'yunksiya- mantiqiy qo‘shish elementi.

Kon'yunksiya-mantiqiy ko‘paytirish elementi.

Inversiya-mantiqiy inkor elementi.

KDA- kombinatsion diskret avtomat

KTDA- ko‘p taktli diskret avtomat

Mantiqiy sxema- mantiqiy elementlardan tashkil topgan sxkma.

MS- multipleksor.

DSh-deshifrator.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni (2017yil 7-fevral, PF-4947сон).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lif tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (2017 yil 20 aprel, PQ-2909son) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lif tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (2017 yil 20 aprel, PQ-2909son)
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (2017 yil 27 iyul, PQ3151-son).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Professional ta'lif tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2019 yil 6 sentyabrdagi PF-5812- son Farmoni
5. O'zbekiston Respublikasida professional ta'lif «Ta'lif to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni O'zbekiston Respublikasida professional ta'lif «Ta'lif to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni
6. Abasanova X.Yu., Amirsaidov U.B. Mikroprotsessorlar. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent 2016 yil. – 350 b.
7. Abasanova X.YU., Mirzayeva M.B., Parsiyev S.S. Mikroprotsessorlar. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent 2020 yil. – 350 b.
8. Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры. СПб, БХВ-Петербург, 2015.
9. Авдеев, В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование / В.А. Авдеев. - М.: ДМК, 2016. - 848 с.

10. Волонович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств / Г.И. Волонович. - М.: ДМК, 2015. - 528 с.
11. Миленина, С.А. Электротехника, электроника и схемотехника: Учебник и практикум для академического бакалавриата / С.А. Миленина, Н.К. Миленин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 399 с.
12. Новиков, Ю.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника: Учебное пособие / Ю.Н. Новиков. - СПб.: Лан П, 2016. - 528 с.
13. Попов, Л.Н. Схемотехника цифровых вычислительных устройств / Л.Н. Попов. - М.: Вузовская книга, 2015. - 116 с.
14. Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств. Учебное пособие / Л.Г. Муханин. - СПб.: Лан, 2019. - 284 с.
15. Черепанов, А.К. Микросхемотехника: Учебник / А.К. Черепанов. - М.: Инфра-М, 2018. - 416 с.

Axborot resurs manbalari

<http://www.elkutubhona.narod.uz> <http://ziyonet.uz>
<http://www.intuit.ru/studies/courses/3/3/info>

MUNDARIJA

KIRISH	3
I. RAQAMLI TEKNIKA ASOSLARI	6
Raqamli signal va raqamli qurilmalar to'g'risida tushunchalar	6
1.1. Raqamli qurilmalarning mantiqiy asoslari	12
1.2.1. Raqamli qurilma to'g'risida tushuncha	12
1.2.2. Raqamli qurilmalarning mantiqiy asoslari	18
1.2.3. Mantiq algebrasi funksiyalarining analitik ifodalanishi	32
II. EWB MUHITIDA RAQAMLI QURILMALARNI LOYIHALASH MASHG'ULOTLARINI BAJARISH	40
1- MALIY ISH	40
1.1. Ishdan maqsad	40
1.2. Kirish	40
1.3. EWB dasturini ishga tushirish	41
1.4. Asosiy elementlar tavsifi	43
1.4.2. Sources - signal manbaalari	43
1.4.3. Digital ICs - raqamli mikrosxemalar	43
1.4.4. Logic Gates – mantiqiy raqamli mikrosxemalar	44
1.4.5. Digital- Raqamli mikrosxemalar	44
1.4.6. Indicators- qurilma indikatori	45
1.5. Nazorat -o'lchov asboblari	45
1.5.1. Instruments - tekshiruvchi o'lchov asboblari	46
1.5.2. Vazifali generator	46
1.5.3. Ossilograf	47
1.5.4. So'z generatori	48
1.5.5. Mantiqiy analizator	49
1.5.6. Mantiqiy o'zgartirigich	50
1.6. Sxema yaratilishining asosiy jarayonlari	50
1.7. Variantlar	52
2-AMALIY ISH	56
2.1. Ishdan maqsad	56
2.2. Nazariy ma'lumotlar	56
2.3. VA (AND) mantiqiy elementini modellashtirish	57
2.4. YOKI (OR) mantiqiy elementini modellashtirish	60
2.5. Yo'q (NOT) mantiqiy elementini modellashtirish	62
2.6. Variantlar	63
3-AMALIY ISH	66
3.1. Ishdan maqsad	66
3.2. Nazariy ma'lumotlar	66

3.3.	VA-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	67
3.4.	YOKI-YO'Q mantiqiy elementini modellashtirish	68
3.5.	Sheffer –Pirs mantiqiy qurilmasidagi invertorni sintez qilish	70
3.6.	Variantlar	70
	4-AMALIY ISH	73
4.1.	Ishdan maqsad	73
4.2.	Nazariy ma'lumotlar	73
4.3.	Tekshirilayotgan sxemani holatlar jadvalini olish	77
4.4.	Holatlar jadvalini kiritish va o'zgartirish	78
4.5.	Bul algebrasi amallarini soddalashtirish	79
4.6.	Mantiqiy ifodani kiritish va o'zgartirish	80
4.7.	Mantiqiy ifoda bo'yicha sxemani sintez qilish	81
4.8.	Mantiqiy ifoda bo'yicha I-NE bazisda Logic Convertor sxemasini sintez qilish	81
4.9.	Variantlar	82
	5-AMALIY ISH	86
5.1.	Ishdan maqsad	86
5.2.	Nazariy ma'lumot	86
5.3.	EWB dasturini ishsga tushirish	87
5.4.	Shifratorlarni modellashtirish	88
5.4.1.	8x3 shifratorni modellashtirish	90
5.4.2.	10x4 shifratorni modellashtirish	91
5.5.	Deshifratorlarni modellashtirish	93
5.6.	Variantlar	96
	6-AMALIY ISH	99
6.1.	Ishdan maqsad	99
6.2.	Nazariy ma'lumotlar	99
6.3.	Multipleksorlarni modellashtirish	101
6.4.	Demultipleksorlarni modellashtirish	106
6.5.	Variantlar	108
	7- AMALIY ISH	110
7.1.	Ishdan maqsad	110
7.2.	Nazariy malumot	110
7.3.	Komparatorni modellashtirish	112
7.4.	Ikki mantiqiy qiymatning tengligini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	114
7.5.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash uchun komparatordan foydalanish	117
7.6.	Ikki mantiqiy qiymatning $F <$ munosabatini aniqlash uchun	120

komparatordan foydalanish	122
7.7. Variantlar	126
8- AMALIY ISH	126
Ishdan maqsad	126
Nazariy ma'lumot	126
To'liq summatorni modellashtirish	128
Amaliy mashg'ulot variantlari	132
Hisobot tuzish tartibi	134
9- AMALIY ISH	135
Ishdan maqsad	135
Nazariy ma'lumotlar	135
RS triggerni modellashtirish	137
9.3.1. Mantiqiy elementlar bloki asosida RS triggerni modellashtirish	137
9.3.2. Yagona element asosida RS triggerni modellashtirish	142
9.4. Amaliy mashg'ulot variantlari	144
10- AMALIY ISH	148
Ishdan maqsad	148
Nazariy ma'lumot	148
Parallel siljitim registrlarini modellashtirish	150
Amaliy mashg'ulot variantlari	154
11- AMALIY ISH	157
Ishdan maqsad	157
Nazariy malumot	157
Sinxron hisoblagichlarni modellashtirish	160
Asinxron hisoblagichni modellashtirish	163
Amaliy mashg'ulot variantlari	167
12- AMALIY ISH	171
Ishdan maqsad	171
Nazariy ma'lumotlar	171
K155IPZ mikrosxemasi namunasida AMQ ni modellashtirish	171
To'rt razryadli AMQ 74181 da summatorni modellashtirish	176
Amaliy mashg'ulot variantlari	180
BOBLAR BO'YICHA NAZORAT TESTLARI	182
GLOSSARY	193
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI	194
MUNDARIJA	196

X.Y. ABASXANOVA, L.H. JURAYEV, F.R. HOSHIMOVA

RAQAMLI TEXNIKA

o'quv qo'llanma

(II-qism)

Masъул муҳаррир
М.Раззоқова

Муҳаррир:
Н.Тешаева

Техник муҳаррир:
С.Шодмонов

Теришга 28.04.2022 йилда топширилди.
Босишга 04.05.2022 йилда рухсат этилди.
Бичими 60x84 1/16. Офсет босма. TimesNewRoman
гарнитураси. Шартли 17,0 б.т. Нашр 16,7 б.т.
Адади 300 нусха. Буюртма № 30.

MUHR PRESS" МЧЖ босмахонасида босилди.
Манзил: Ташкент шаҳри, Янги Ҳаёт тумани,
Дўстлик-1, 3 йом 20 кв.
Тел: 90-950-65-58