



УДК 621.373(075)

Дмитриев В.Н., Зелинский М.М., Давидов С.Р.  
Электр занжирлари назарияси. Маърузалар конспектлари. 2-йисм /  
ўкув кўлланмаси. - Ташкент: ТЭАИ, 2001. - 90 б.

Электр занжирлари назарияси фанидан маърузалар конспектлари асосий тушунчалар, таърифлар, хисоблаш ифодалари ҳамда ўрганишга доир усуллий курсатмалар ва фан мозмунини ўзлаштирилганлигини текширишга доир саволларни ўз ичига олади. Фанийн 2-кисмида частотавий ва вакт соҳаларида чизикли электр занжирлари назарияси асослари келтирилади.

Бу назария асосида аналоги ва ракамили схемалий функцийий бўлакларини ҳосил килиш тарбиялари частотавий ва вакт усулларидаги таҳтиллардан фойдаланилган. Ўзлаштирилган курнб чиққинган.

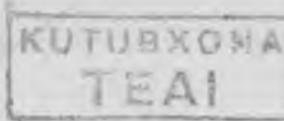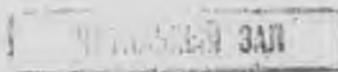Мазкур ўкув кўлланма В522300. Телекоммуникациялар йўналишда билим олаётган кунцузги бўлим талаблари учун мўлжалланган.



## СҮЗБОШИ

Электр занжирлари назарияси (ЭЗН) фанининг 2-кисми 18 та маъру-  
здан иборат булиб, ЭЗН-нинг хусусий масаласини - занжир чикшидаги  
схемавий жавобларининг унинг киршигига борилаш таасирга тасбифни  
ифодаловчи схемавий функцияларни топишга бағишилганган. Бу кисмни  
"Занжирлар ва тизимлар" деб аташ ва телеко-муникациявий соҳадаги  
олий ўкув юртлари учун маҳсусрок деб ҳисоблаш мумкин.

Кўйланма тўргта мавзуга бўлинган булиб, ҳар бири ўкув ҳажмининг  
алоҳида мустакил бўйим (модул)ини белгилайди. Ҳар бир мавзу охирида  
кундалик, ораликли ва якуний назорат учун зарур бўлган саволлар  
рўйхати келтирилган.

Ҳар тема кўйицагиларни ўз ичига олади:

1. Маърузалар таркиби ва ўкув мақсадлари;
2. Маърузалар конспектлари материаллари;
3. Текшириш ёчун саволлар ва масалалар.

*Маърузалар таркиби ва ўкув мақсадлари* талабаларни маърузалар  
таркибини ва уларни ўзлаштириш даражасини мўлжаллаштига  
йўналтирилади (тасаввур эта билиш, билиш, бажара олиш ва ўкувларга  
эга бўлиш).

*Маърузалар конспектлари таърифлар*, асосий тушунчалар, ифодалар  
ва хуносаларни намойишли ётма тарзда баён қилади.

*Текшириш учун саволлар ва масалалар* талабалар томонидан ўкув  
ҳажмини биринчи ва иккичи даражали ўзлаштирилишига мўлжаллашган.  
Бажарға олиш ва ўкувларга эга бўлиш даражаларига чиқиш учун адабиёт-  
лар рўйхатидаги [1..8-асосий ва 9..15 ётимча] манбалардан  
фойдаланиб, ётимча гарза вазифалар бажариш ва масалалар ечиш та-  
лаб қилинади.

## 5-МАВЗУ. ИМПУЛЬСЛИ ТАЪСИР ОСТИДАГИ ЧЭЗ-НИ ТАХЛИЛ ЭТИШ

### 5.1. Матъузалар тарқаби ва ўкув мақсадлари

Матъузалар таржимаси:

1. 19-маъруза. ЧЭЗ-ни вакт усулида таҳлил этиш. Сингуляр функциялар. Умумлаштирилган дифференциаллаш ва интеграллаш. Занжирнинг ўтиш тавсифи [4,5,6,2,9,11].

2. 20-маъруза. Занжирнинг импульс тавсифи. Кўйи частоталар филтрининг (КЧФ) импульсли таъсирига жавоби. Жамлаш интегрални. Такрибли хисоблаш [4,5,6,11].

3. 21-маъруза. Рӯёй элмаштириши ва ЧЭЗ-ни частотгий усулаша таҳлил килиш. Намунавий сигналлар спектрлари. Частотавий усулида хисоблаш хусусиятлари. ЧЭЗ-ни вакт усулида ва частотавий усулида таҳлил этиш орасидаги боғланиш [5,6,11].

4. 22-маъруза. Козик-деворл: функция. Сигналчи дискретлаш ва даврийлаш. Сигнални дискретлаш ва даврийлаш орасидаги боғланиш. Импульсларнинг идеал кўйи частоталар филтрити оркали ўтиши. Сигналларни бузилишсиз узатиш шарти [5,6,11].

5. 23 маъруза. Аналоги ва дискрет сигналлар. Дискрет ва ракамли сигналлар. Сигналларни вакт бўйича ажратиш тушунчаси. Ракамли филтэр ва унинг элементлари [5,6,11].

Ўкув мақсадлари (урта қавс ичизда микромавзуларниң тартиб ракамлари қўрсангилган):

[19.1]. Электр занжирлари назариюннинг намунизвий масаласи ва бир томонлама сигнал таърифи лакида гасавутга эта булиш. ЧЭЗ-ни вакт усулида таҳлил этиш ва унинг боекичларини билиш.

[19.2]. Сингуляр функциялар таърифини, бирлик функцияла "а дельта-функция таърифлари ҳамда улар орасидаги боғланиш ифодасини ўтиш.

[19.3]. Умумлаштирилган функция таърифини ўтиш. Умумлаштирилган дифференциаллаш ва интеграллаш таърифини билиш. Зингисмон узгарувчи функция косинесини топа билиш.

[19.4]. Занжирнинг ўтиш гасифи таърифини билиш. Занжирнинг кўрининишига караб, аввал унинг оператор узатиш функциясини, сунгра узатиш тавсифини топа билиш.

[20.1].  $\delta$ -функция шаклидаги таъсирни гасавтур эта билиш. Занжирнинг импульсий тавсифи таърифини ва унинг ўтиш таъсифини билан боғланишини билиш. Занжир кўрининишига караб, аввал унинг оператор узатиш функциясини, сунгра импульсий таъсифини топа билиш.

[20.2]. Сигнални дискретлашни гасавтур этиш. Дискретлаш қадами билан сигнал спектрининг максимал частотаси орасидаги боғланиш

иғодасини билиш. Етегұлача киска мұддатлы таъсирларда, КЧФ импульснинг шаклиға әмас, балки уннинг юзасын жавоб күрсатады

[20.3]. Жамлаш интегралының таърифи ва ЧЭЗ-ни вакт усулида таҳлил этиши билиш.

[20.4]. Қандай долларда таъсирни ёки ~~зигзагини~~ импульсий тасиғаттың түрткі бүршіктікимпульсар жеткіл - көзлини шаклиди тасвирлаш мүмкінлігін билиш. Жамлаш интегралини тақрибий хисоблашы “чүзиш” усулидан фойдалана олиш.

[21.1]. Фурье алмаштиришини тасаввур этиш. Частотавий усула таҳлил этиш ва уннинг босқичларини билиш.

[21.2]. Даврий, биргомонли даврий ва импульсий сигналдарнинг Фурье буйнча тасвирлари хусусиятларини билиш.  $e^{j\omega_0 t}$ ,  $(t)e^{j\omega_0 t}$  ва  $\delta(t)$  шаклидаги сигналлар тасвирларини билиш.

[21.3]. Даврий ва н-даврий таъсирларда частотавий таҳлил усулини күллаш хусусиятларини билиш. Биргомонли даврин таъсирлар берилған холда оператор усулига үтә билиш.

[21.4]. Сигналлар ва занжирларнинг вакт ва частотавий соҳадарда булишини тасаввур эта билиш. Бирорта соҳадаты хисоблаштара (функцияларни үраш ёки кайта күпайтириш) бошқа соҳадаты худи шүтшай хисоблаштар (функцияларни кайта күпайтириш ёки үрашша) түрги келишини билиш. Импульсий тасиғатдан комплекс узатыш функциясына, ва тескари, үтә билиш.

[22.1]. Қозык-деворлы функция таърифини, даврілаш ва дискретлаш түшүнчаларини билиш.

[22.2]. Саноқлар теоремаси ҳақиқида тасаввурға эга булиш. Сигнални бир соҳада дискретлашға уни иккінчи соҳада даврийлашға мөс келишини билиш.

[22.3]. Идеал КЧФ гағрифини билиш. Бир бирига жупа якты импульслар шаклидаги таъсирға фільтр инг импульслар учларини зеүвчи зерги чизик шаклидаги жавоби мөс келады.

[22.4]. Сигналларни бузилишсиз узатышин тасаввур эта билиш. Частотавий ва вакт соҳаларица сигналларни бузилишсиз узатыш шартларини билиш.

[23.1]. Аналоги ма дискретли сигналтар, ҳамда дискретлевчи қалит таърифларини билиш. Аналоги сигнални дискретли сигналга, ва аксингча, - узартыришини билиш.

[23.2]. Ракамлы сигнал таърифини ва дискретли сигнал  $\Leftrightarrow$  ракамлы сигнал шаклидаги алмаштиришини билиш. Дискретли ва ракамлы сигналлар устида амалларни бажарувчи математик аппарат бир хил тузылғанлыгини билиш.

[23.3]. Каналларни вакт буйнча ажрағыш тизимини ва уннин элементларини билиш.


[23.4]. Ракамлы фільтр ва уннинг элементлари таърифини, энг оддий ракамлы фільтрни синтезлаш босқичларини билиш.

## 5.2. 5-мавзу бүйінчы маңузалар конспектлари.


### 5.2.1. 19-маңзуза.

#### 19.1. ЧЭЗ-ЧИ АХДИЛ ҚИЛІШНИҢ ВАҚТ УСУЛИ

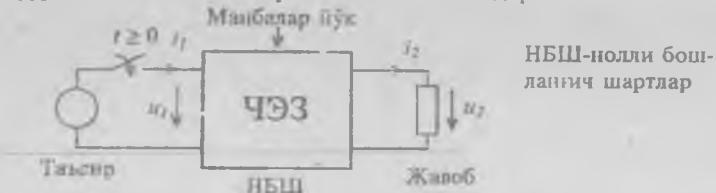
1. Электр занжирлар назариясінің одатд. ги масаласи занжирнің мурракаб шактадағы таъсирға жаобини топындыр



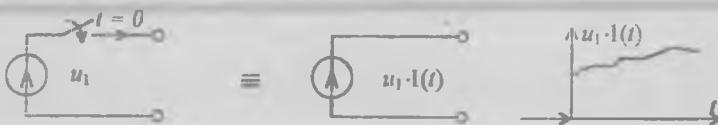2. Манбаниң уланишига бир томонда сигнални мос деб қараш мүмкін.



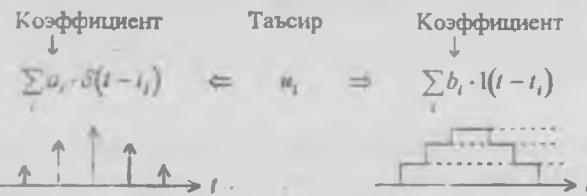3. Тахтилнің вакт усули киришдеги сигнални элементар таъсирлар йүгіндесі сифатыда қарашға ассоланады.



4. Элементар таъсирлар сифатыда де ұта-функция  $\delta(t)$  ёки бирлік функция  $l(t)$  тағыланады.

5. Жамлаш ғамойилтігі ассоланады, занжирнің элементар таъсирлар йүгіндесінде жаобини хар бир элементар таъсирға жаоблар йүгіндесі сифатыда көлтириш мүмкін.





## 19.2. СИНГУЛЯР ФУНКЦИЯЛАР

1. Мунгазам (текис) функция  $y = f(x)$  деганда,  $y$  кийматлари ва  $x$  кийматлары түгелдімдіктер орасыда бириксмели мөслик мағудудилік түшүнілді.

2.  $y$  ва  $x$  кийматлары орасыда мөслик бириксмилікти бүзилгандай функциялар сингуляр функциялар деб атаса көпшілдік. Энг одан сингуляр функцияларға бирлік функция  $I(t)$  ва дельта-функция  $\delta(t)$  киради.

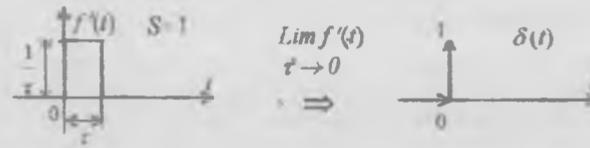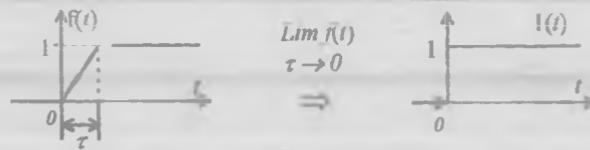3. Сингуляр функцияның қар доим бирорта параметри нолға интилаптаста текис функция  $f(t)$ -тінин лимиттерінде аныктап мүмкін. Шу сабаблы дифференциаллаш ва интеграллаш амалдарынни күллашта жүйеледі.



$$\frac{d}{dt} I(t) = \delta(t) \Rightarrow \int_0^t \delta(\tau) d\tau = I(t)$$

4.  $I(t-t_1)$  ва  $\delta(t-t_1)$  ёзувлари сингуляр функцияларнинг вакт бүйічка  $t$ , та сурилишига мөсдір.



5.  $I(t-t_1)$  катталик ва  $\delta(t-t_1)$  юзалар үлчов бирликларига эга бүлмаган катталиктар; шу сабабдан таъсирларни ёзищда функцияларни үлчов бирликларига эга бүлган коэффициентларға (В, мВ, мкВ ва б.) күпайтириш лозим.

### 19.3. УМУМЛАШТИРИЛГАН ДИФФЕРЕНЦИАЛЛАШ ВА ИНТЕГРАЛЛАШ

1. Умумлаштирилган функция деб, регуляр ва сингуляр функциялар ийгилмасига шитилди.

2. Узлуксизлик соҳасида сакрашлар (1-тартибли узилишлар) га эга бўлган умумлаштирилган функцияни дифференциаллаш одатдагида бажарилади. Узилиш нуктасидан ҳосила сакраш катталигича купайтирилган дельта-функцияга тенгланади.




3. Чизикли импульса эга бўлган (ўзгармас коэффициент  $\Delta u$  га кучайтирилган дельта-функцияни) умумлаштирилган функцияни интеграллаш узуксизлик соҳасида одатдагида бажарилади.

$\delta$ -функциясининг уланиш нуктасида бирламчи функция  $\Delta u$  коэффициент катталигича сакраб ўзгаради.





4. Куллашга доир мисоллар

Бирламчи функция

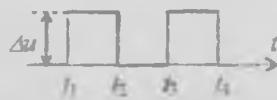


Ҳосила

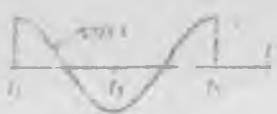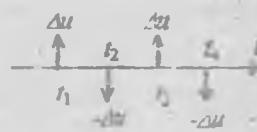

#### 19.4. ЗАИЖИРНИНГ ЎТИШ ТАВСИФИ

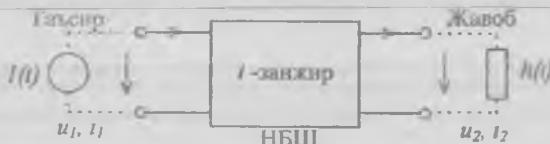
1. Занжирнинг ўтиш тавсифи  $h(t)$  деб, нолли бошлангич шартлар ҳолатида турган занжирнинг бирлик функция  $I(t)$ , шаклидаги таъсирига жавобига айтилади.



2. Бирлик функция шаклидаги таъсирини калит ёрдамида ҳосил қилиш мумкин.




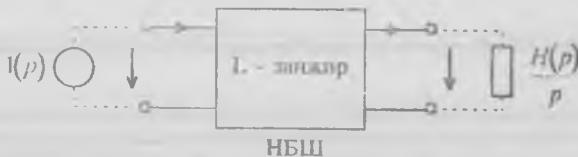3. Ўтиш тавсифи  $h(t)$  ва операторли узатиш функцияси операторга  $H(p)$  бўлингач  $\frac{p}{p}$  биргаликда Лаплас алмаштириши жуфтлигини, яъни ортигани ва тасвирини ҳосил қиласди.



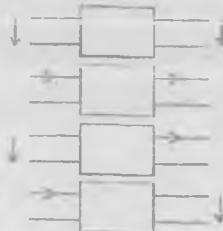4. Нимани таъсири (ток ски кучланиш) ва нимани жавоб (ток ёки кучланиш) деб ҳисобланшишига караб, ўтиш тавсифи 4 турга булиниди:


- кучланиш буйинча ўтиш тавсифи
- ток буйинча ўтиш тавсифи
- узатиш утказувчагиллиги
- узатиш каршилиги



## 5.2.2. 20-мәттеруза.

### 20.1. ЗАҢЖИРНИНГ ИМПУЛЬСИЙ ТАВСИФИ

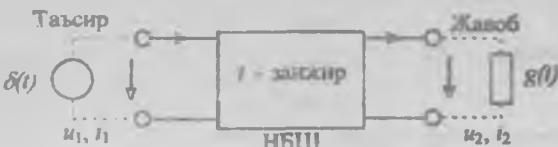
1. Импульсий тавсифи  $g(t)$  деб, жолы башланғич шартлар холагида түрган заңжирнинг дельта-функция  $\delta(t)$  шакыидаги таъсирга жаобига айтылади.



2. Дельта-функция шакыидаги таъсирни күчайтиргиң ва киска вактта ёғылыш-очилувчи калит ёрдамда олиш мүмкін.



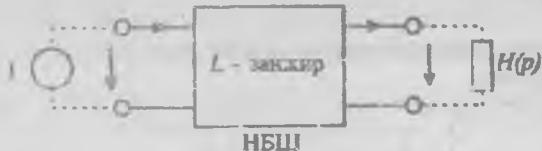3. Импульсий тавсифи  $g(t)$  ва оператор узатыш функцияси  $H(p)$  биргелікда Лаплас атмаштиришлари жуфтегілген, яны оригинал ва тасвирни ташкил этади.



4. Ўтиш тавсифи  $h(t)$  ва импульсий тавсифи  $g(t)$  бирламчи ва хосилавий функциялар қаби ўзаро муносабада дайдар.

$$\text{Таъсир} \quad \frac{d}{dt} l(t) = \delta(t) \quad \Rightarrow \quad \text{Жаоб} \quad \frac{d}{dt} h(t) = g(t)$$

5. Ўтиш тавсифи қаби импульсий тавсифи ҳам 4 турға бүлинген:


- күчтәнеш бүйича импульсий тавсифи;
- ток бүйича импульсий тавсифи
- импульсти үтказувчанлық;
- импульсти қаршилық.

## 20.2 ЭНГ ОДДИҢ ФИЛЬТРОВЧИ ЗАМЕЖИРНИНГ ВАКТ ТАВСИФЛАРИ


1. Схемадан вакт тавсифлариниң топишда күпинча үртача боссөг ишлатилади: оператор узатыш функцияси  $H(p)$  ни топиш.

$$\begin{array}{l} \text{Схема} \Rightarrow \\ \frac{H(p)}{p} = g(t) \\ H(p) = h(t) \end{array}$$

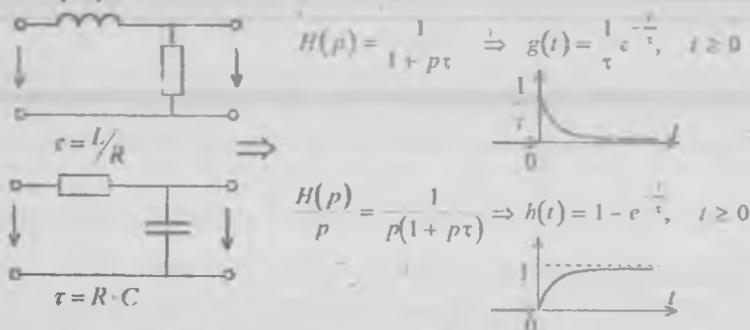2. Күпін частотады тебрашшаларниң үтказувчи занжирларининг вакт тавсифлари.



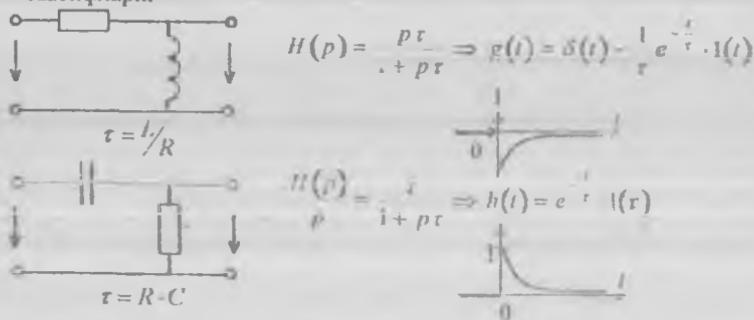2. 3. Юқори частотады тебрашшаларниң үтказувчи занжирларининг вакт тавсифлари.




2. 4. Вакт тавсифлари биртномонди функциялар (синтезлар) дир. Булшай функцияларниң иккى хана усул билим күрсеткіші мүмкін.




### 20.3. ҚУЙИ ЧАСТОТАЛАР ФИЛЬТРИНИНГ ҚИСКА МУДДАТЛЫ ИМПУЛЬСЛЫ ТАЪСИРГА ЖАВОБИ

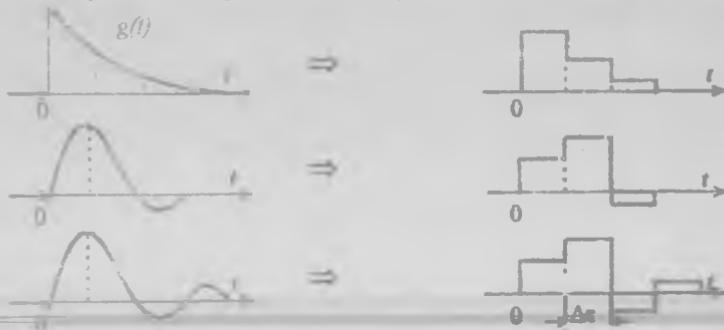2. 1. Қуийи частоталар фильтрларнинг импульслы гасифлари күштегі бүйінша чеккелгандың да вакт итида сүйүчі функцияларынан. Шундай учун уларни тағамнан мәлум бир кадам менен зинасынан үзгартуучи функциялар көбін тасвирилаш мүмкін. Бу амал дисcretизация дейилді.




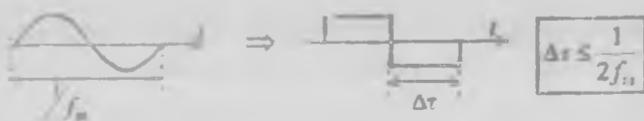2. Энде тезкор төбәранишни камиде иккита зина ёрдамында тасвирилаш мүмкін. Шундай учун дисcretизация кадами  $\Delta t$  жағаралық частота  $f_m$  төбәранишлари жиынтық давридан оның маселегін көрек.




3. Дисcretизация кадами  $\Delta t$  импульсий гасиф үзгәрішинин жағаралық тезлігін белгілітіши. Шундай учун естарттық қиска жұмыстасы (давомтасы)  $\Delta t$  даңын кичик) біртапқы юзасы импульсге фильтр делтат-функция күйсептап жаоболык жарабаға күрсатылған.

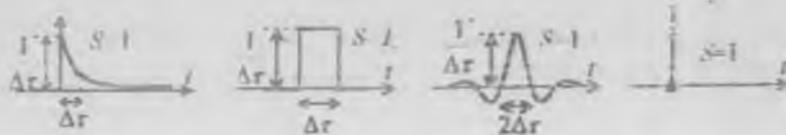
4. Фильтр жарабаға күра эквивалент бүлгелі бөшкеге ~~жасалынған~~ мүштасы импульслар юзасы менен шақырылғанда мүмкін.



## 20. ЖАМЛАШ ИНТЕГРАЛИ

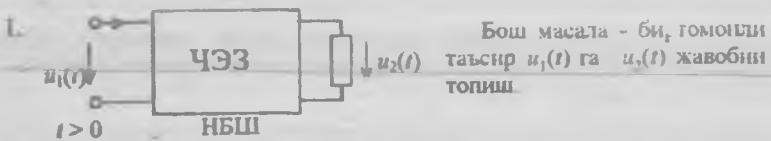

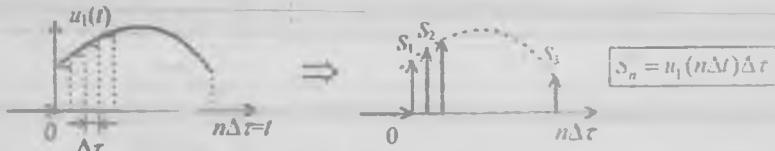2. Таъсирни давомлаптиги  $\Delta t$  бўлган туғри бурчакли импульсларга бўлтаб тиқамиз.  $\Delta t \rightarrow 0$  да ҳар бир импульси чизикли деб хисоблаши мумкин.



3. Таъсирининг интегрални кўрсатилиши.

$$u_1(t) = \int_0^t u_1(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau$$

4. Жавобинят интегрални кўрсатилиши - жамлаш интеграли.

$$u_2(t) = \int_0^t u_1(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau$$

5. Жамлаш интегралинин функциянинг ўралмаси деб юритилади. Функциялар ўралмаси учун кискартирилган ёзув кўйланади:

$$u_2(t) = u_1(t) * g(t)$$


6. Жамлаш интегралда  $u_1(t)$  ва  $g(t)$  функшонлар ўрин а敬畏 , мисбумумкин, чунки жавобини хисоблашада кириш синвали деб нималди кабул келишининг фарки йўқ. Гардаганда ўзаро алмаштириш вчистардир.



7. ЧЭЗ ни вакт усулиде таҳсил қилиниб боекчилари:

- импульсий тасвиф характеристики;
- жамлаш интегрални ёрдамида жавобини хисоблаш.

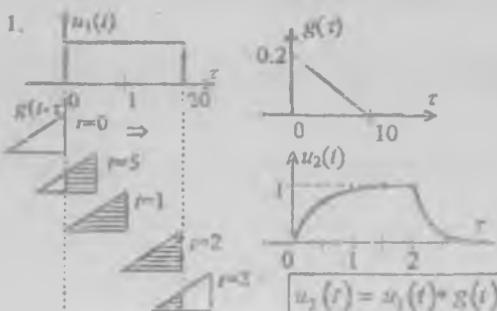
## 20.5. ЖАМЛАШ ИНТЕГРАЛИЧИ ТАКРИБИЙ ХИСОБЛАШ



"Чүзиш" усул

"Чүзиш" усулі иккита функция күпайтасы билді. Чегаралантан юзани график усулда аниклашга асосланған.

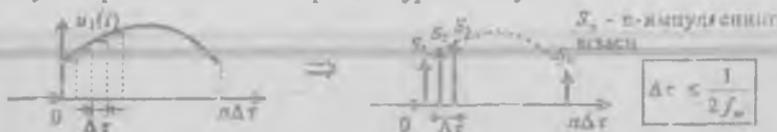2. Агар ЧЭЗ жоқоридан ( $f_m$  частота билан) чегаралған "чүзиш" оралған, - эта бұлса, у қолда киришщада сигнални таҳминде ғана иккүйслар кетма-кетлиги сипатида күрсатылған мүмкін.



Занжирнинг жавоби әр бир импульсга алохида жавоблар йүгіндисін каби аниклалады:

$$u_2(t) = \sum_{k=1}^n S_k \cdot g(t - k\Delta t)$$

Хусусан, агар  $S_2, S_1, \dots, S_n$  колта тенг болса, янын  $u_1(t)$  жавомдилити бүйінча  $\Delta t$  дан кічинек бұлса, у қолда қиришщада сигнал жавобита күрьозыңыз импульсга эквивалентdir. Бунда уншт шакли зemas, юзаси 'мұдым.

3. Агар ғаришщада сигнал жоқоридан ( $f_m$  частота билан) чегаралған төбәрәлишлар спектрига эта бұлса, у қолда импульсий тавсиф түрінде ғана иккүйслар кетма-кетлиги тарзында күрсатилиши мүмкін 'занжир




жавоби күйнішті ифода билан төгөлдіре:  $u_2(t) = \sum_{k=1}^n S_k \cdot u_1(t - k\Delta t)$

Бу ифода олдынгы ифодада  $u_1(t)$  ва  $g(t)$  үріннелер алмаш 'зинш орқалы досыл бұлады.

### 5.2.3. 21-мáрзұа.

## 21.1. ФУРЬЕ АЛМАШТИРИПІН ВА ЧЭЗ-НИ ЧАСТОТАВИЙ УСУДА ТАХЛИЛ ҚИЛИШ

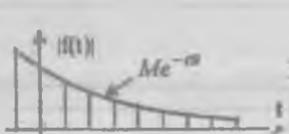1. Фурье алмаштирилар. Атап хәккінде үзгірувчи функцияен (вакт ичіда) көттегінде бүйічі экспоненциал функция болып чегаралған бұлса, у ҳолда унға Фурьеінг (иккитомонли) алмаштиришін күллаш мүмкін.



$$\text{Оригинал} \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{Тасвир}$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

2.


$$F(j\omega) = F(\omega)e^{j\psi(\omega)}$$

$F(j\omega)$  - комплекс спектрал зичлик  
 $F(\omega)$  - амплитудаларының спектрал зичилиті  
 $\psi(\omega)$  - (сигналлар) фазалар спектри

3. Фурье алмаштирилған күйматында күра вакт ичіда сұнушыл истиған шартын (сигнал) на гармоник төбәрнешлардың үзүлкенде түтшеми инфляцияша иғоналаштырылады.

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cos[\omega t + \psi(\omega)] d\omega$$

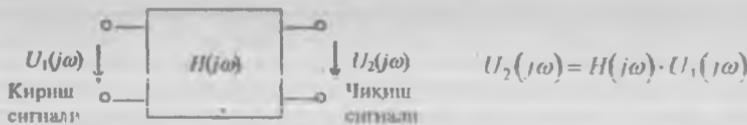4. ЧЭЗ-ни частотавий усудда таҳлил қылатын занжир жабобини топтыңда комплекс узатыш функциясы  $H(j\omega)$  дән фойдаланып берады.



5. Частотавий усудда ҳисоблаш босқынчлары:

a)  $U_1(t) \rightarrow U_1(j\omega)$

Тасвир орнитін лидан уннан тасвирига ўтиш.

b)  $U_2(j\omega) = H(j\omega) \cdot U_1(j\omega)$

Жабобалық тасвирини топиш.  $H(j\omega)$  схемадан топылады.

c)  $U_2(j\omega) \rightarrow u_2(t)$

Жабобалық тасвиридан уннан орнатағы ўтиш.

## 21.2. НАМУНАВИЙ СИГНАЛЛАР СПЕКТРЛАРИ

1. Даврий сигналларнинг тасвиirlари частотанинг сингулар функцияларидир ( $\delta$ -функцияларнинг чизикли комбинациялари).

$$1 \Rightarrow 2\pi\delta(\omega) \quad e^{t/\tau} \Rightarrow 2\pi\delta(\omega + \omega_0)$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{j k \omega t} = \pi \sum C_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

2. Киймати маълум бир вақт оралигида (чекни) нолдан фарқли бўлган сигнал импульсли дейилади.

3. Исталган импульсли сигналнинг тасвири частотанинг функцияси бўлади.

$$\delta(t) \Rightarrow 1 \quad \delta(t \pm t_0) \Rightarrow e^{\pm j\omega t_0}$$



4. Импульсли сигналлар учун Лаглас бўйича тасвиридан Фурье бўйича тасвирга ўтиш мумкин.

$$F(j\omega) = F(p) \Big|_{p=j\omega}$$

$$f(t + t_0) \Rightarrow e^{j\omega t_0} \cdot F(j\omega)$$

Бунда оригиналнинг манфий вақтлар соҳасига сурилиш эҳтимоли мавжудлигини назарда тутиш лозим.

5. Биртомонли даврий сигнал  $[1(t)]$  га кўпайтирилган даврий вақт функцияси кўрининишиди] сингулар ва мунтазам кисмлардин иборат бўлган тасвирга эга.

$$1(t) \Rightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$e^{j\omega t} \cdot 1(t) \Rightarrow \pi\delta(\omega - \omega_1) + \frac{1}{j\omega - j\omega_1}$$

Тасвирининг сингулар кисми мунтазам кисмининг алоҳидагунарада . 1 улардаги айнируядар оркали аниқланади.

## 21.3. ЧАСТОТАВИЙ УСУЛДА ҲИСОБЛАШ ҲУСУСИЯТЛАРИ

1. Даврий сигналларда жавобни ҳисоблаш Фурье қаторлари ёрдамида бажарилади.

$$u_1(t) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_1 t} \Rightarrow U_1(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta(\omega - k\omega_1)$$

$$u_2(j\omega) = H(j\omega)U_1(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(j\omega_1)C_k \delta(\omega - k\omega_1) \Rightarrow$$

$$u_2(t) = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(j\omega_1)C_k e^{jk\omega_1 t}$$

2. Нодаврий сигналларда жавобни ҳисоблашни оператор усулда бажарып мүмкін. Бунда таъсирининг Фурье бүйічка тасвиридан ушинг Лаплас бүйічка тасвирга үтніш лозим.

$$\left. U_1(j\omega) \right|_{j\omega=p} = U_1(p) \quad \Rightarrow \quad U_2(p) = H(p)U_1(p)$$

Бунда тасвирининг сингуляр кисми (биртамонлы даврий сигналлар учун) тушариб қолцирилади.

$$U(p) = U_{\text{res}}(j\omega) \Big|_{j\omega=1}$$

3. Оператор усулини нодаврий сигналлар ҳоли үшін частотавий усулни көнгайтирилиши деб қараң лозим.

4. Құлашга доир мисол.

$$u_1(t) = 1(t) \quad H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$


$$U_1(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \Rightarrow U_1(p) = \frac{1}{p} \quad H(p) = \frac{1}{p+1}$$

$$U_2(p) = H(p)U_1(p) = \frac{1}{p(p+1)} \Rightarrow u_2(t) = 1 - e^{-t}, t \geq 0 \quad \text{бұлса}$$


KUTUBXONA  
TEAr

## 21.4. ТАХДИЛНИНГ ВАҚТЛИ ВА ЧАСТОТАЙ УСУЛЛАРИ ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШ

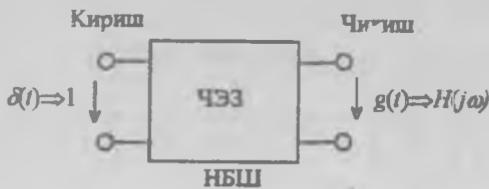1. Импульсли функция ва комплекс узатиш функцияси Фурье алмаштириллари жуфтын, үчүн орыннал ва тасвирни ташкил этади.



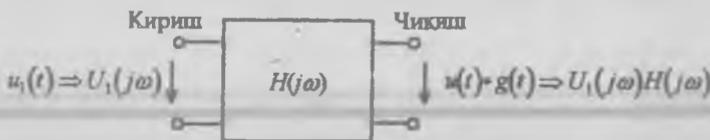2. Сигналнинг частотавий-тапловчан занжирдан ўтиши




Оригиналларнинг вакт соҳасидаги ўралмасига частота соҳасидаги тасвирлари кўпайтмаси мос бўлади.

3. Вакт функциясидаги узатиш коэффициентига эга бўлган занжир.



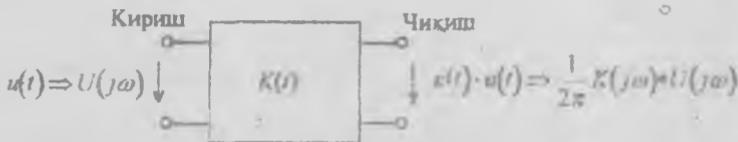4. Вакт функцияни узатиш коэффициентига эга бўлган занжир орқали сигналнинг ўтиши.



Оригиналларнинг вакт соҳасидаги кўпайтирилиштаги частотавий соҳада тасвирлар уралмаси тўғри келади.

5. Вакт ва частотанинг дуаллик гамойилла.


Агар частота ва вакт алмаслирлса, вакт соҳасидаги ҳаркандай таъкид частотавий соҳада ҳам уз маъносини йўқотмайди.



#### 5.2.4. 22-жылдыз.


### 22.1. ҚОЗИҚ-ДЕВОРЛІ ФУНКЦИЯ. СИГНАЛДІ СИМВОЛДАШТАРДА ДАВРИЙЛАШ

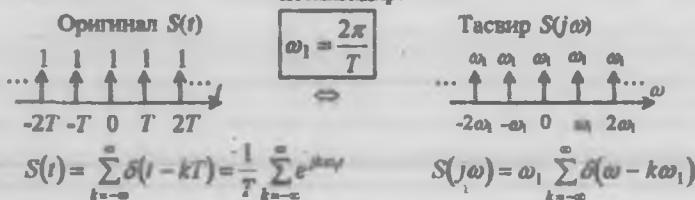1. Қозиқ-деворлы функция  $\delta$ -функцияларнинг даврий кестемесіндегі ортасынан турады.




2. Дискретлаш - функцияның узлуксиз күйнөмдеринің вактнинг саноқланған онларда (мәлум бир қадам билгін) олинған саноқлар күпшілік белгілермен алмаштириледі.

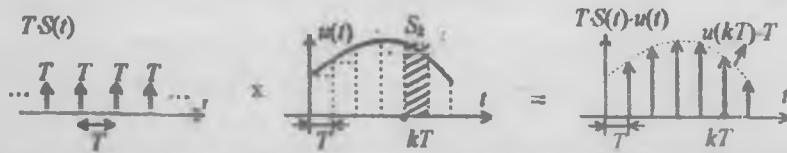3. Сигнални қозиқ-деворлы функцияга күпайтириш уни дискретлашга олиб келади.



4. Даврийлаш - бошланғыч функцияны мәлум бир қадам (давр) белгілі болғанда импульсниң олинғандағы вактнің даврий тақрорлашып, оның ортасынан турады.

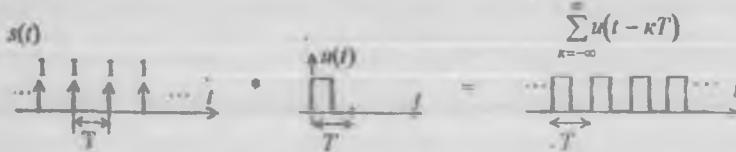5. Сигнални қозиқ-деворлы функция белгілі болғанда импульсниң ортасынан турады.




Тұрғы бажарылған даврийлашда импульсниң олинғандағы вактнің даврий тақрорлашып, оның ортасынан турады.


5. Частотавий соңада сигнални дискретлаш-ва даврийлаш шақлаш вакт соңасында ицилатылған коңдалар бүйнің бажарылады.

## 22.2. СИГНАЛНИ ДИСКРЕТЛАШ ВА ДАВРИЙЛАШ ОРАСИДАГИ БОГЛАННИШ

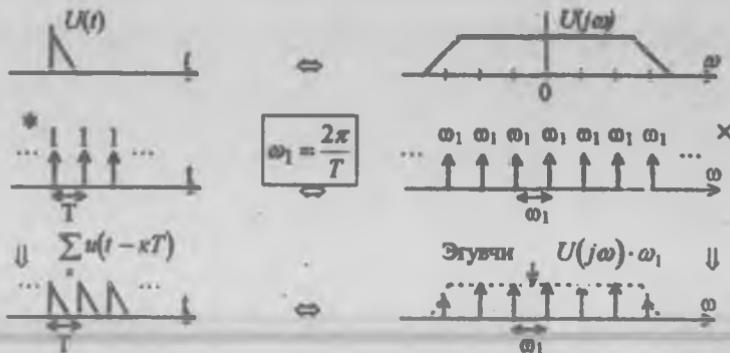1. Вакт соҳасициаги сигнални даврийлашга частотавий соҳада унни дискретлаш (тасвирини) мос келади.



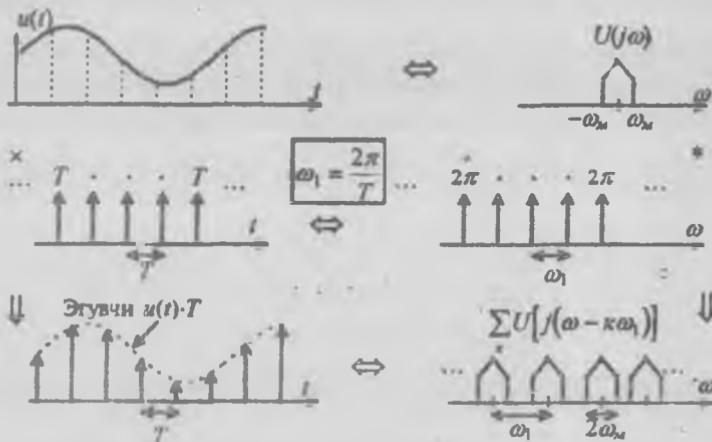2. Вакт соҳасида сигнални дискретлашга частотавий соҳада уни даврийлаш (тасвирини) мос келади.




3. Саноқијар теоремаси: Энг катта частота  $\omega_M$  ли чекланган спектрни эгаллаган сигнални янти спектрни бошланғич спектрдан кам бүлмаган ахборот сактайтын тарзда дискретлаш мумкин. Еунда дискретлаш частотаси  $\omega_1$  күйндеши шартни канаатлантириши керак:

$$\omega_1 \geq 2\omega_M$$

### 2.4.3. ИМПУЛЬСАРНИНГ ИДЕАЛ КҮЙИ ЧАСТОТАЛИ ФИЛЬТР ОРКАЛАЙ УЛШИ


1. Идеал күйи частотали фильтр (КЧФ) кесим частотасыда кичик частотаталы тебранишларни бузилишсиз үтказады.

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & \text{при } |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{при } \omega > \omega_c \end{cases}$$

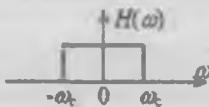

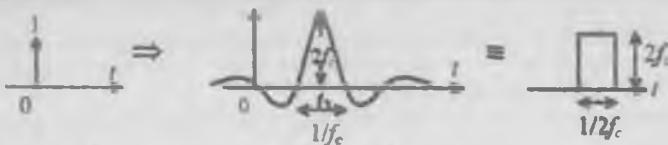
2. Идеал КЧФ оркали бирлік импульс үтганды, кесим частотасы қанча кичик бұлса, импульс шунчак күпрок ёйнады.

$$g(t) = 2f_c \frac{\sin \omega_c (t - t_0)}{\omega_c (t - t_0)}$$



Юзасига күра эквивалент болған түргибұрчаклы импульс кесим частотасы тебранишлари ярим даврига текті болған давомылылыққа экә. Катта  $f_c$  иккала импульс дельта-функцияға яқын бұлады.

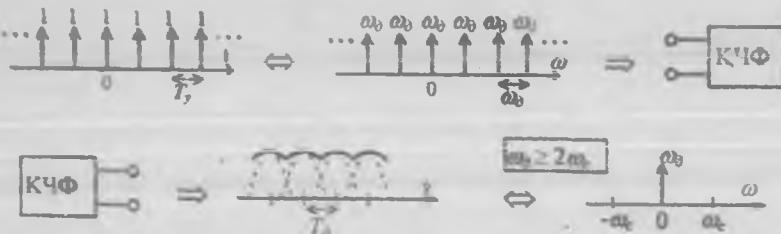3. КЧФ оркали бирлік импульслар даврий кетма-кетлегі үтганды уларнинг вакт соңасыда ёйнады да частота соңасыда камайиши күзатылады.




Импульслар үткені частотасы кесим частотасы  $f_c$  гача ошғанда вакт соңасыда импульслар шундай ёйнадыны, улар учларнин әгуучи тепе кисмениншін күзатын мүмкін. Бу ҳолда частота соңасыдан битта импульс мөс келады.

4.  $f_0 \geq 2f_c$  шарт бажарылса, КЧФ-нинг уңдан ұтадынан сигналдарға таъсири калит - дискретизатор таъсирига тессари булаты.


## 2.2.6. СИГНАЛАРИН БУЗЫЛЫСЫЗ УЗАТЫШ ШАРТИ

1. Сигналын бузылышсыз узатыш

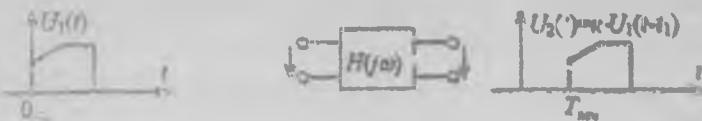


Бунда чекшілдегі сигнал кириштегісінде пропорционал бўлиб, лекин  $H_1$  шартта жеткілік де.

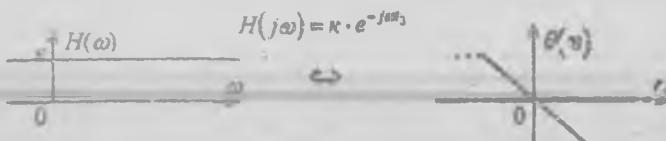2. Частоталар сөхасында сигналдын бузылышсыз узатыш шарти.



Сигналға тегішкін частоталар оралығыда АЧХ текес, ФЧХ эса - чизикли камалығы функция бўлиши керак.

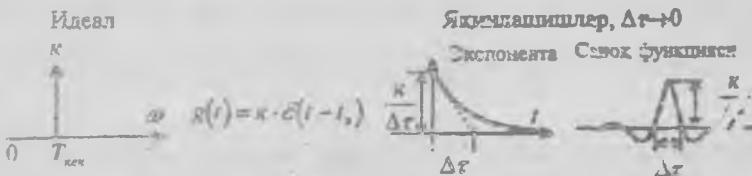3. Вакт сөхасында бузылышсыз узатыш шарти.



Идеал холда импульсli тасиф чизикли импульс, реал жада шактлага күра унга яқын бўлиши керак.

Бу эса ушбу икки шарт бажарылганнан мумтази.

- кириштегі сигнал чектанған частоталар дипазонында егалдей
- занжирининг импульсли тасифи давомлилігін буйигіз жана таркибидаги максимал частота тебранишладынгандын ярым замайдан катта эмас.


### 5.2.5. 23-маңызуа.

#### 23.1. АНАЛОГЛИ ВА ДИСКРЕТЛІ СИГНАЛТАР


1. Исталған оңда үлчаш имконияти мавжуд бўлиб, вакт ичида узлуксиз ўзгарувчи сигнал аналогли сигнал дейилдати.

2. Кийматларік изъялум бир-жашоюн-интервалын үлчаштирип, ичида мавжуд бўлган вакт ичида дискрет ўзгарувчи сигнал дискрет сигнал дейилдати.

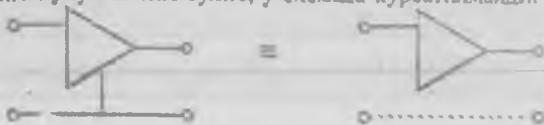
3. Дискрет вакт занжирларида (дискрет сигналда) кириш қисмни доимо ер билан уланган умумий сим бўлиб, у схемада курсатилмайди.



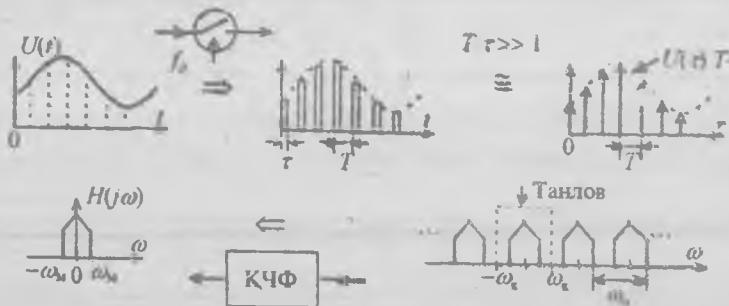4. Аналогли сигнал  $\Leftrightarrow$  дискретли сигнал тараги атмаштириши ҳаётини дискретизатор ва КЧФ ёрдамиша бажарилади.



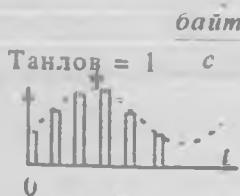5. Дискрет сигналлар байт/с-ларнамы дискрет кийматларини узатиш тезлиги билан хартерланади.




Байт - сигналнинг дискрет кийматларидан бири танланганини билдирувчи минимал алборот.

Байт/с-даги узатиш тезлиги дискретизация частотаси билан мос келади.

## 23.2. ДИСКРЕТЛІ ВА РАКАМЛІ СИГНАЛЛАР

1. Ракамлі сигналлар дискрет сигналларнинг хусусий ҳоли бұлғында, уларда исталған импульс амплитудасы учун факт иккі хил күйімділі - токсиз "0" ва токты "1" - ахборот жөн риши мүмкін.

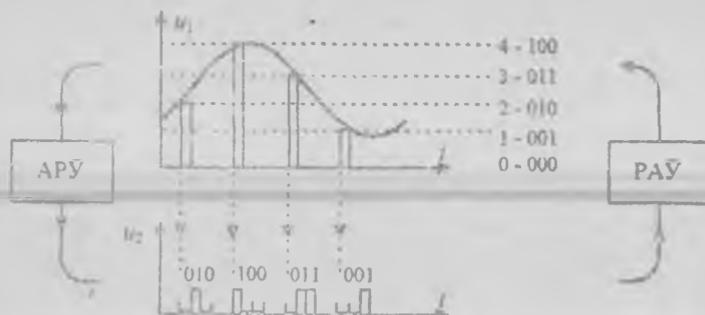2. "Дискретлі сигнал  $\Leftrightarrow$  аналоглы сигнал" "тиши ракамлі-аналоглы үзгартыргыч (РАҮ) ва аналог-ракамлі үзгартыргыч (АРҮ) ёрдамында амплитауда ошириледі.




3. АРҮ иккі босқында үзгартылады:

- сигналдың жарыбер дискрет күймати хисоблашының үнлік тилеммешілік екіншік тилемнің утказылады;
- иккіншік тилем сонига иккі хил "0" ва "1" холаттагина эга бўлган сигнал мос кўйилади.

$$5 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \Rightarrow 101$$

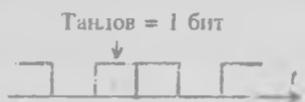4. Ракамлі сигналлар бит/с-лардагы узатыш тезлиги билан ҳарактерланады.



Бит - "0" ва "1"дан иборат иккі күйматдан бирини тастанганиншы билдирувчи минимал ахборот.

1 байт та. битта тенг.  $n$  - иштепталған иккюйлік кодинның разрядтары сони.

5. 1 бит/с катталиктин ЧЭ2 оғыдан үтказиш уғун одатда  $2 \Gamma_c$  көнглилдеги частоталар оралып керак бўлаци.

### 23.3. СИГНАЛЛАРНИ ВАКТ БҮЙІНЧА АЖРАТИШ


1. Бир неча кириш ва чыншиштері зға бұйык ва бирор түрзаги вазифалы (кучайтырғыш, фильтр ва х.к.) бажара олатын замжыр тәсім дейнілады.

2. Каналларни вакт бүйінчи ажратырыш тизимінен ~~абоненттің~~ абоненттағы үзи учун индивидуал ишталаш вакттеги ажратыб берінші асосланады.



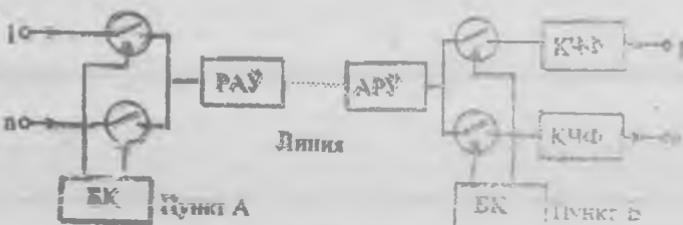3. А. Индивидуал ишталаш вакти индивидуал калит-дисковестизатор демактый.

Б. Линия орқасы ракамды сигналлар узатылады.



**БК** - кантитармай бөшкәрүчі.

**В.** Коммутацияның бажарын учун АТС ге абоненттердің кириуучи жүйелерін ұзанады.

Чикувчи линиялар




Кириуучи линиялар

Фазовий коммутацияда кириуучи ва чикувчи линиялар ракамдары Сирхил, вакт бүйінчада эса - хархыс.

**KK** - бирнеше вакт интервалында кечиктириуучи күрніма.

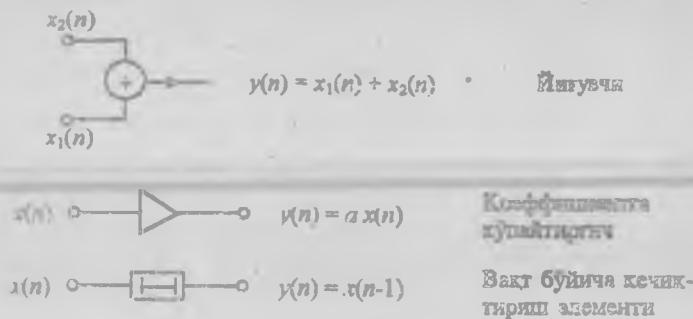
## 23.4. РАКАМЛЫ ФИЛЬТР ВА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЛари

- Дискрет сигналларда алғашынан саңық ракамы пәнге болған импульсларны  $x(n)$  функция бахаради.
- Импульсларның әгузатын аудиодан аудиопланда амалдарни ракамлы фильтр деб аталауачи күрилма бахаради.
- Ракамлы фильтр ҳисоблаш техникасы воститаларда ёрдамсыза амалға оширилады за утта қысмдан 1.Борат:



- Ракамлы фильтр синтези уч босқыдан иборат:

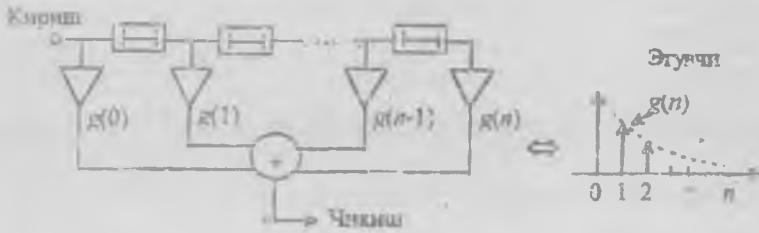  - Сигнални әгузати функция устида керакты амалды бахарувчи аналоглы күрилма топылады.
  - Аналоглы күрилманиң импульсий тарсифи әгузатының  $g(n)$  бүлгандарынан шығындар кетма-кеттілгік к. риннишида дискретланады.
  - Ракамлы фильтр модели досыл жилинады.



## Ж-Мавзу бўйича текшириш учун саволлар ва масалалар

1. Кўйидагиларни сўз билан таърифланг:

- а) Регуляр ва сингуляр функциялар;
- б) Бирлик функция  $\mathcal{I}(t)$  ва делта-функция  $\delta(t)$ ;
- в) Тахлининг вакт усули;
- г) умумлаштирилган дифференциаллар;
- д) занжирнинг ўтиш тасвири;
- е) занжирнинг импульсий тасвири;
- ж) Функцияларни урамлаш;
- з) Тахлининг частотавий усули;
- и) Импульсий сигнал;
- к) Козик-деврли функция;
- л) Сигнални дискретлаш ва даврийлаш;
- м) идеал кўзи частотали фильтр;
- н) частотавий ва вакт соҳаларида сигнални бузилишсиз узатиш шартлари;
- о) Аналогли, дискретли ва рақамли сигналлар;
- п) рақамли фильтр.

2. Кўйидаги алмаштиришларни чизма ёрдамида тушунтиринг:

- а) Одатдаги манбани биртомонли сигналга;
- б) IB кийматли манбани  $I(t)$  ёки  $\delta(t)$  тонфасидаги тасирга;
- в) гъясирларни чизикли импульслар кетма - кетлигига;
- г) аналогли сигнални дискретлига;
- д) дискретли сигнални аналоглига;
- е) Дискретли сигнални рақамлига;
- ж) Рақамли сигнални дискретлига;

3. Кўйидаги тушунчаларни ўзаро бўйловчи ифодаларни кўрсатинг:

- а) Бирлик функцияни ва делта функцияни;
- б) Занжирнинг ўтиш тасвиғини за операторли узатиш функциясини;
- в) занжирнинг импульсий тасвиғини;
- г) занжирнинг ўтиш ва импульсий тасвиғини;

д)  $e^{j\omega_0 t}$ ,  $I(t)e^{j\omega_0 t}$ ,  $\mathcal{I}(t)$  ва  $\delta(t)$  тонфасилати намунавий сигналларнинг оригиналлари ва Фурье бўйича тасвиirlарини;

е) Оригиналларни урамлаш оригиналларининг Фурье бўйича тасвиirlари кўпайтмасини;

ж) Оригиналлар кўпайтмаси ва оригиналларнинг Фурье бўйича тасвиirlари ва унинг Фурье бўйича тасвиirlарини.

4. Кўйшагиларнинг боскичларини кўрсатинг:

- а) Вакт усулида тахлил этишнинг;
- б) частотавий усульда тахлил этишнинг;
- в) рақамли фильтрни сингезлашнинг.

5. Сигналларни узатувчи оддий RC-занжир хосил килинг. Олдин унинг оператор узатиш функциясини, сунгра узатиш ва импульсий тасвиflарини топинг.

6. а). чизиқлы импулслар кетма-кетлігінің қадамы  $t$ -дан кінекі бұлған,
- б). чизиқл. импулслар кетма-кетлігінің  $t$ -дан қадамы катта бұлған - холатлар учун “чүзіш” усулы жалан дағымлышты  $t$  бұлған тұғрибуючакты импулснің қозық-деворға функция ғилан ұрамлашыны төлпінг.
7. Оддий RL-занжир қосыл килинг. Таъсир сигналы биртомуондағы косинусоидадан иборат бўлса, ушбу занжирнің жавобыни төлпінг.

## 6-МАВЗУ. ТҮРТКУТБЛИКЛАР ВА УЗУН ЛИНИЯЛАР

### 6.1. 6-Мавзу бүнчө маърузалар таркиби ва ўқув мақсадлари

#### Маърузалар таркиби:

1. 24-маъруза. Түрткүтблик ва унинг узатиш тенгламалари. Түрткүтблікнинг параметрлари. Түрткүтблікнинг алмаштириш схемадары. Түрткүтблікнинг тасиғий параметрлари. [1,2,3,4,5,6,7].
2. 25-маъруза. Симметрик түрткүтблікнинг тасиғий параметрлари. Симметрик түрткүтблікларни каскадли-мосланган бириктириш. Тұлқин түшүнчесін ва тұлқинни бузилишсиз узатыш түшүнчесі. Түрткүтблікнинг ишчи параметрлари. [1,2,5,6,7,9].
3. 26-маъруза. Узул линиялар, уларнинг бирламчи параметрлари. Линиянинг телеграф тенгламалари ва иккиламчи параметрлари. Линиядаги түшүнчесін ва қайтуучи тұлқынлар. [1,2,5,6,7,9].
4. 27-маъруза. Узун линиянинг узатыш тенгламалары. Узун линия орқали импульсдар узатыш. Истрофсиз линия. Толали тұлқын үтказғич ҳақида түшүнчта. [1,2,5,6,7,9].

Ўқуз мақсадлари (Сурга қарс ичида микромавзуларнинг тартиб ракамлари курсатылған):

- [24.1]. Түрткүтблік тәсрифини ва унинг узатыш тенгламаларининг олты турынды билиш.
- [24.2]. Түрткүтблікнинг күлай иш режимінде унинг параметрларини толабылыш.
- [24.3]. Пассив (бошқарылувчи майдалар) ва актив (бошқарылудын майдалары) булагы, түрткүтбліктернинг асосый алмаштириш схемаларын билиш. Ҳисоблаштарда кучайтиргичлар моделдеридан фойдалана билиш.
- [24.4]. Түрткүтблікнинг тұлқин назариясы ҳақида тасаввурға зәғ булиш. Тасиғий қаршиликтер ва тасиғий узатыш дөйнүйсіз тәсрифларини билиш.
- [25.1]. Мосланған режимде уланған пассив симметрик түрткүтблікдеги күчләнешлар ва токлар ораларидаги мұносабаттарни билиш. Салт иши ва кисқа туташу режимларини күллаб, унинг характеристикалық параметрлерини топа олиш.
- [25.2]. Каскадли мосланиб бириктирилған түрткүтбліктер тәсрифини билиш. Бундай бириктиришнинг түрли нұкталаридаги күчләнешін токларни хисоблай олиш.
- [25.3]. Тұлқин тәсрифини ва унинг каскадли мосланиб бириктирилған түрткүтблік орқали үтишини билиш. Бундай бириктирилғанды тұлқинни бузилишсиз узатыш шартини билиш.

[25.4]. Манбани юк билан идеал тарзда мослаш режимини билиш за түрткүтбілікнің ишчи параметрларини киритиші максадини билиш. Түрткүтбілікнің ишчи параметрларини ва ишчи узатыш функциясы таърифларини билиш.

[26.1]. Узун линия таърифини за узинг турларчыны билиш. Узун линияннің бирламчи параметрларынан ва уларнің намунашыннан частотавий бағланыштарини билиш.

[26.2]. Узун линияннің телеграф тенгламаларини ва уларнің ечимларынни билиш. Иккіламчы параметрлар таърифи ва уларнің намунашыннан частотавий бағланыштарини билиш.

[26.3]. Тушувчи ва қайтувчи тұлқинндар, фазавий тезлик ва уларнің тарқалиши таърифларини билиш. Узун линия иккіламчы параметрларинің физик маңындарини билиш.

[27.1]. Узун линиянчи түрткүтбілік тарзыда тасаввур әтә билиш., уннан узатыш тенгламаларини билиш. Югурувчи тұлқин режими таърифини билиш ва бу режимдеги узатыш тенгламаларини билиш. Линия киришидеги ва чишишидеги қайтиш коэффициентлари ифодалағанни билиш.

[27.2]. Бузилиш киритмайдыган линия таърифини билиш. Тұғирибұрчаклы импульслар тарқалишинин учта холатини билиш:

- кам исрофли бузилиш киритмайдыган линияда;
- исрофли линияда;
- кириш мосланмаган линияда.

[27.3]. Исрофсиз узун линияннің иккіламчы параметрларынан узатыш тенгламалары таърифини билиш. Бундай линиядагы югурувчи ва түргун тұлқинндар режимларини билиш. Чорак тұлқинні исрофсиз линияннің юкландырылған салт иши ва киска туташув режимлардагы хоссаларини билиш.



[27.4]. Толали тұлқиннұтқазғыч таърифини ва унга линиялар назариясінін тәтбік этиши хусусиятларын тасаввур этиш.

## 6.2. 6-мектүү бүйнчы мээрүүзүүлүр комплекттери

### 6.2.1. 2-көмүрүзүүлүк


#### 24.1. ТҮРТКҮТБЛИК ВА УНИНГ УЗАТИШ ТЕНГЛАМАЛАРИ

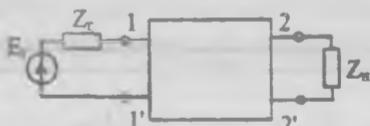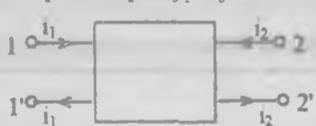1. Иккى жуфт учларининг ҳар бир жуфтти орқали кийматлари тенг ва ишенишилдеш карама-карши бўлган токлар ўтадиган килиб тузилган электр занжирни тўрткүтблек дейилди.



Манба билан сигнални кабул келивчи орасиша узатиш реал электр занжирни тўрткүтблек деб каралиши мумкин.

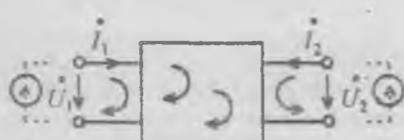2. Тўрткүтблек ташки учларидаги кучланишлар ва токларни ўзаро боғловчи тенгламалар узатиш тенгламалари дейилди.



Ичиде номустакил  
манбальлар йўқ!

$$\dot{I}_1 = \frac{\Delta_{11}}{\Delta} \dot{U}_1 + \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\Delta_{21}}{\Delta} \dot{U}_1 + \frac{\Delta_{22}}{\Delta} \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1 = Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_2$$

Узатиш тенгламаларини тўрткүтблек учларига манбалар улаб, одатдаги маълум усуллар, масалан, КТУ ёрдамида олиш мумкин.

3. Узатиш тенгламаларининг  $Y$ - ,  $Z$ - ,  $H$ - ,  $G$ - ,  $A$ - ва  $B$ - параметрлар тизимларистаги олти шакли мавжуд.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} =$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} =$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$


## 24.2. ТҮРТҚУТБЛІККІНГ ПАРАМЕТРЛАРИ

1. Узатыш төңгіламалари таркибига киругчи коэффициентлар түртқутбліккінг параметрлари дейилді.

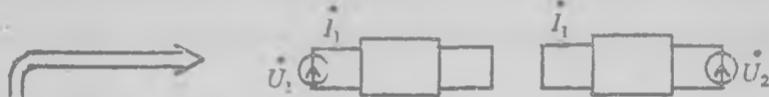2. Түртқутбліккінг істалған пағ метри біттә мұстакил үзгаруучиси (ток ёки күчләнеш) нольға интилады, иккінчиси эса манба өрдамида қосыл қылғанадыган режим өрдамида топшылаши мүмкін.


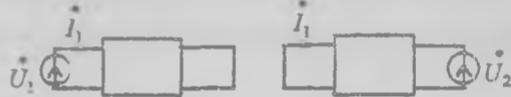
$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_{22} \end{aligned}$$



$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2 = 0}$$


$$Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1 = 0}$$




$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2 = 0}$$

$$Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1 = 0}$$

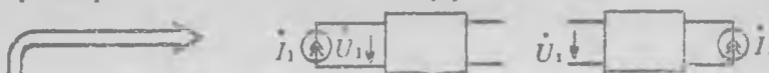3. Түртқутблік параметрлар анықлаш имконини беруучи бундай махсус режим иккі жуфт учлардан бир жуфтінде ё киска туаштирилишига ёки салт ишләшига түрги келады.



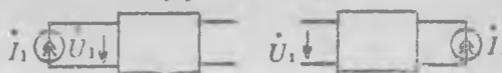
$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 &= Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{aligned}$$



$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2 = 0}$$

$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1 = 0}$$

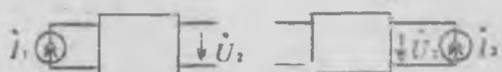

$$Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2 = 0}$$

$$Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1 = 0}$$

4. Түртқутбліккінг иккі түзилешінде узинг параметрлердіннен чегаралады:

$[Y_{11} = Y_{22}]$  - симметрик түртқутбліклар үчүн (кирш за чекиш томондардан бираны);


$[Y_{12} = Y_{21}]$  - пасив түртқутбліклер үчүн (таребиказ жомустакылар булмаган).

### 243. ТҮРТКҮТБЛІК ТАРИННІГ АЛМАШТИРИШ СХЕМАЛАРИ


1. Агар иккі түрткүтблік бирхил узатыш тенгламалари билан тавсифланса, улар узаро эквиваленттір (узароалмашынучи).

Истайлған түрткүтблік учун узатыш тенгламаларидан фойдаланыб, уннинг түрли моделларини (алмаштириш схемалари) олші мүмкін.

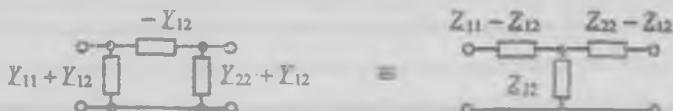2. Пассив (бошқарылувчи манбалары бұлмаған) түрткүтбліктілердің алмаштириш схемалари  $L_{12} = L_{21}$  шарт асосыда олинади.




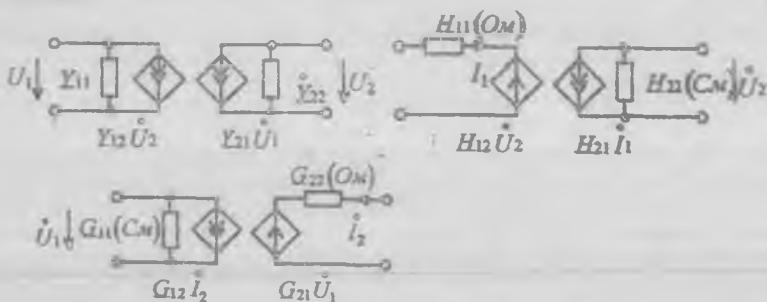3. Актив (бошқарылувчи манбалары бұлған) түрткүтбліктілердің алмаштириш схемалари күпинча,  $Y$ - ,  $H$ - ёки  $G$ - параметр асосыда олинади.



Күчайтиргичтәрға тегишли моделларда күпинча  $\dot{Y}_{12}$ ,  $G_{12}$ ,  $H_{12}$  - параметрлар нолға тектең деб хисобланады.

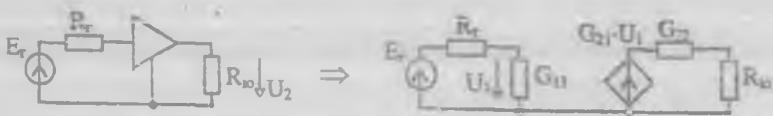4. Құллашынан донир мисол. Таркибида манба, күчайтиргич ва юқарышынан бұлған схемада күчлапши буйнца узатыш коэффициенттердің санын.



$$U_2 = \frac{E_T \frac{1}{G_{11}}}{R_T + \frac{1}{G_{11}}} \cdot \frac{G_{21} \cdot R_{IO}}{G_{22}^{-1} + R_{IO}} \Rightarrow H_{12} = \frac{U_2}{E_T} = \frac{G_{21} R_{IO}}{(1 + G_{11} R_T)(G_{22}^{-1} + R_{IO})}.$$


## 24.А. ТҮРТКУТБЛІК НИНГ ТАССИФИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ

1. Түрткүтблікнің тұлқын назариясы (тассифиј (характеристик) параметрлер назаруичи), уни бирор узатуучы мұхит тарзда талқын көлиб, бу мұхит көлестік сигналға нисбатан уч чил вазифада үтайды:

- қайтаради (хирінде за чиқишида);
- күсісландырып үтказады;
- вакуумда салжугала (кечіктікада).

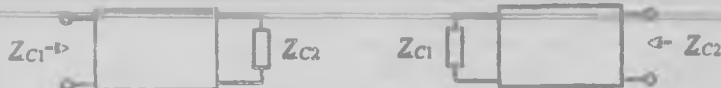2. Күйіндегі шарттарни қароатластырувчи ишкіта  $Z_{C1}$  ва  $Z_{C2}$  қаршиліктер характеристик қаршиліктер дейилді:

- чиқишида  $Z_{C2}$  қаршилікка юқланған түрткүтблікнің кирич қаршилігі  $Z_{C1}$  га тенг;
- киришиде  $Z_{C1}$  қаршилікка юқланған түрткүтблікнің чиқиш қаршилігі  $Z_{C2}$  га тенг.



3. Манба қаршилігі  $Z_{C1}$  билан, соң қаршилігі эса  $Z_{C2}$  билан тенг көлиб олғанған режим түрткүтблікнің мос уланған режимі дейилді.



Агар характеристик қаршиліктер тоға резистив характеристика ( $Z_c = R_c + jx_c = R_c$ ) бўлса, у холда мос уланған режим манбадан юкка максималь кувват узатилишини билдиради.


4. Характеристик узатыш доимийден  $L$  деб, мос уланған режимдеги түрткүтблік кирицидаги, ва чиқишидеги кувваттар нисбатынан олинган натурал логарифмнинг ярмига айтталади.

$$\frac{\dot{U}_1 \dot{I}_1}{\dot{U}_2 \dot{I}_2} = e^{2L}$$

ЖАҢАЛЫҚ ЗАЛ

## 25.1. ПАССИВ СИММЕТРИК ТҮРТКУТБЛІКНИНГ ТАВСИФИЙ ПАРАМЕТРЛАРЫ

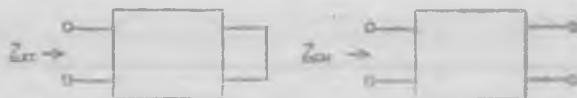1. Характеристик параметрлар салт иши ез киска тутаптуу каршилиги рдамида осон топылади.



$$Z_{sys} = \sqrt{Z_{km} \cdot Z_{cm}} = \sqrt{\frac{A_{12}}{A_{21}}}$$

$$\operatorname{th} L = \sqrt{\frac{Z_{km}}{Z_{cm}}} = \sqrt{\frac{A_{11} A_{21}}{A_{21}}}$$

$$U_1 = ch L U_2 + Z_c \operatorname{sh} L I_2$$

$$I_1 = \frac{\sinh L}{Z_{sys}} U_2 + \operatorname{ch} L I_2$$

Түрткүтблікнинг узатыш төңгіламаларини үннег характеристик параметрлари оркали ифодалаш мүмкін.

Мос уланган режим шароитиша түрткүтблік чиқишидаги ба киришидаги күчләнишлар (токтар) нисбатлары факат битта параметр  $L$  бекінан аникланады.

$$3. \boxed{L = A_C + jB_C}$$

$A_{sys}$  - характеристика күчтәніши  
 $B_{sys}$  - характеристика фаза

$$4. \boxed{A_C = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} = \ln \frac{U_1}{U_2} [Hn]}$$

А - мос уланган түрткүтблік оркали узатылаёттан сигнал күвватининг күчсизләнілген курсатады.

Непер - икки күшләниш нисбатинин жетекшілігі логарифм масштабының ичөн бирлигі.

$$A_C = \lg \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} [B] = 10 \lg \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} [\text{dB}]$$


Бел - икки күвват нисбатинин жетекшілігі. Уни логарифмдар масштабида 1 бел 10 децибел ва 1,15 неперни ташкил этады.

$$5. \boxed{H_C = \arg U_1 - \arg I_2}$$

$H_{sys}$  - мос уланган түрткүтблік оркали узатылаёттан сигнал күчтәніши аргументи (бошланғыч фазасы) нине ўзарышиниң курсатады.

## 25.2. СИММЕТРИК ТҮРТКУТБИЛЛАРНИҢ КАСКАДЛИ-МОСЛАНГАН БИРИКТИРИЛШІШІ

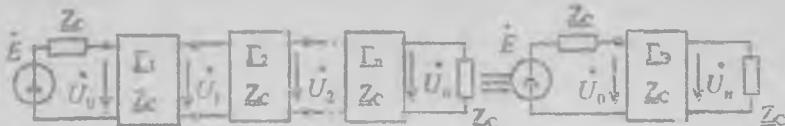1. Бирнеше симметрик түрткутбилилардан биригисинің чәлишін иккінчисинің кириші, иккінчисінің чыншын учиғасыннан кириші ва д.к., булаб қызмет жүлсі, бундай улардың каскадлы мосланган уларның дейилдес.




2. Бирнеше каскадлы уларнан түрткутбилилар жаһартистик қаршылыктары, манба қаршилости ва юқ қаршилости узаро текті болса да, бундай каскадлы уларның мосланган дейилдес.

$$\frac{U_0}{U_n} = \frac{U_0}{U_1} \frac{U_1}{U_2} \frac{U_{n-1}}{U_n} \Rightarrow [E_0 = E_1 + E_2 + \dots + E_n]$$

Каскадлы мосланган уларның жаһартистик қаршилости худын ушандай  $Z_c$  булған, жаһартистик узатыш доимийсінде тақырып штучки түрткутбилилар узатыш доимийлары йылғалдастыра текті болған эквивалент түрткутбилик билан алмаштырылады.

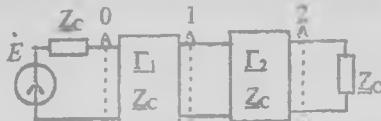3. Күллашта доир мисол. Узатыш трактінің учақ кесимінде үш күчланишлар, күзватлар жатталғанын да узатыш абсолюттегі сатхимиңисибланды.



**Берилген:**

$$E_0 = 1 \text{ В} \quad Z_c = 600 \Omega$$

$$E_1 = A_c = 10 \text{ дБ}$$

$$L_2 = jB_c = j90^\circ \text{ дБ}$$

Бизга маңлым:

Кесим тартыби	0	1	2
$\dot{U}$ [В]	0,775	0,245	$0,245e^{-j90^\circ}$
P [мВт]	1	0,1	0,1
P <sub>r</sub> [дБм]	0	-10	-10

бунда күчланишлар:

$$\dot{U}_0 = \frac{E_0}{Z_c}$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_0 e^{-R_1}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 e^{-R_2}$$

$$\text{ва күват } P_1 = \frac{\dot{U}_1^2}{Z_c}$$

Узатыш абсолюттегі сатхимиңисибласы:

$$P_s = 10 \lg \frac{P(\text{мВт})}{1(\text{мВт})} [\text{дБм}]$$


Сондай үлчоз бирлік децибел-милливаттада дейилдес.

### 25.3. ТҮЛКИНИНГ ТУШИНЧАСИ ВА ТҮЛКИНИИ БУЗИЛИШСИЗ УЗАТИШ ТУШИНЧАСИ

1. Сигналнинг вактгагина эмас, балки манбадан юкка караб йўналишида бўш ўтган масофасига ҳам боғлиқ бўлган алоҳида турб түлкин дейиллари.

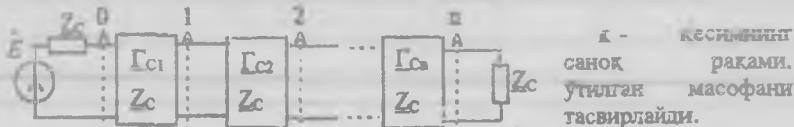2. Түлкининг масофа функциясида ёзилиши

$$U_t = U_0 e^{-L_1} \cdot e^{-L_2} \cdots e^{-L_k}$$




3.  $U_m \cos \omega_0 t$  шаклидаги элементар түлкин тўрткутблук орқали ўтганда амплитудаси бўйича сунади ва вакт бўйича кечикиши.

$$U_m \cdot \cos \omega_0 t \quad U_m e^{-A_c} \cos \left( t - \frac{B_c}{\omega_0} \right)$$

$E/m_0$  - түлкининг тўрткутблидан ўтишда сарфлаган вакти.

4. Мураккаб сигнал  $U_m \cos \omega_0 t$  шаклидаги жуда кўп гармоникалардан иборат. Бу сигналлар тўрткутблук бўрвали ўтганда амплитудалари бир хил  $e^{-A_{c_i}}$  марта кучсизланиши ва вакт бўйича  $\tau_{c_i}$  коталикка кечикиши учун, түлкининг бузилишсиз узатитиш шарти бажарилиши керак:

$$A_c(\omega) = \text{const}$$

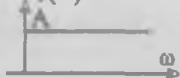


$$B_c(\omega) = \omega \tau,$$



Тўлкини бузилишсиз узатитиш шартлари!

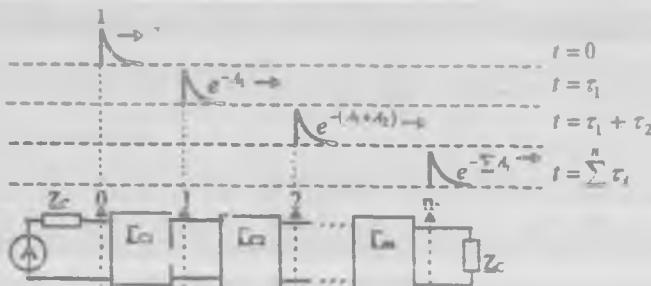
5. Характеристик узатиш доимииси  $L_c = A_c + j\omega\tau_c$  бўлган бузилиш киритмайлиган каскалди үлсанган тўрткутблуклар обқали түлкининг сиљиши:




## 25.4. ТҮРТҚУТБЛИКНИНГ ИШЧИ ПАРАМЕТРЛАРИ

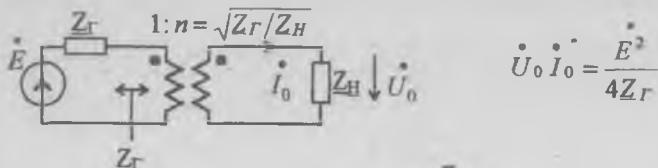1. Ишчи параметрлар фойдаланилаётган (ишчи) режимнинг манба ва юкнинг ўзаро идеал мосланган режимдан-четланишларини баҳолаш учун киритилади.

Идеал мосланган режимда манба юк билан идеал трансформатор воситасида шундай уланадики, бунда тўлкиннинг ҳамма қуввати манбадан юкка узатилади.



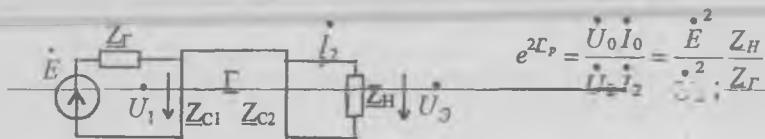3. Ишчи узатиш доимийси деб, идеал мосланган режимдаги юқда ажраётган тўлкин қувватининг унда ишчи режимда ажралаётган қувватаға нисбатидан олинган натурал логарифмнинг ярмига айтилилади.



$$4. \Gamma_p = A_p + jB_p$$

$A_{\text{шч}}$  - ишчи құксизланиш  
 $B_{\text{шч}}$  - ишчи фаза.

5. Тўртқутблик кириши ва чиқишидаги мосланган режимда.

$$A_{\text{шч}} = A_{\text{шчc}} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{1-p_1^2} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{1-p_2^2} \right| + \ln \left| 1 - p_1 p_2 e^{-2L} \right|,$$

бунда  $p_1$  ва  $p_2$  - киришдаги ва чиқишидаги қайтиш коэффициентлари:

$$p_1 = \frac{Z_r - Z_{C1}}{Z_r + Z_{C1}}, \quad p_2 = \frac{Z_h - Z_{C2}}{Z_h + Z_{C2}}$$

6. Манба ва юк қаршиликлари тоза резистив характерда бўлса, ишчи узатиш функциясидан фойдаланиллади:

$$H(j\omega) = e^{-R_p} = \frac{U_2 \cdot 2}{E} \sqrt{\frac{R_r}{R_h}}$$

$$H_p(j\omega) = H_p(\omega) e^{j\theta_p(\omega)}$$

$H_p(\omega)$  - ишчи АЧХ  
 $\theta_p(\omega)$  - ишчи ФЧХ

### 6.2.3. 26-кіттеруза

#### 26.1. УЗУН ЛИНИЯЛАР, УЛАРНЫҢ БИРЛАМЧИ ПАРАМЕТРЛАРИ

1. Манбамын сигнал қабул қылғыч білгін барлық түрлөрдегі сигналдар жүйесіндегі деңгелділік.

2. Узатылаштырылған сигнал түлісінің узуалығыдан күп шартта узундыкка эта бүлгін линия узун линия дейнілді.

$$l \gg \lambda$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Ерекшелік тәсілді


Сигнал частотасы

Линияларда сигналдар өрекелік тәсілдің яғынан тәсілдің тарқалады. ( $c=3 \cdot 10^8$  м/с).

3. Узун линиялар түрлдері



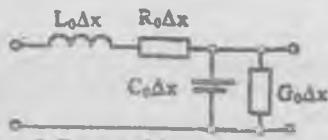4. Ах узунліккадағы линия бұлғалының эквивалент схемасы.




$L_0$  [Гн/км],  $R_0$  [Ом/км],  
 $C_0$  [ $\Phi$ /км],  $G_0$  [Си/км]  
- линияның бирламчы параметрлары

5. Сирткі эффект



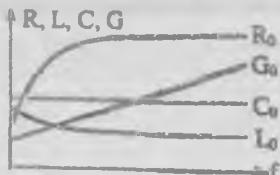6. Линия барлық параметрлердің частотадағы болганишлары намунасы.



Сирткі эффект  $R_0$  ва  $L_0$  ның частотадағы болганишлары.

## 26.2. ЛИНИЯЛЫК ТЕЛЕГРАФ ТЕҢГІЛЛАМАЛАРЫ ВА ИККИЛАМЧИ ПАРАМЕТРЛАРИ

### 1. Линиялык идеалланатарлар



### 2. Телеграф тенгілламалар Умумий күркемділдік

Стационар режим үткіншілдік

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial x}$$

### 3. Телеграф тенгілламаларының есептесі

$$\dot{U} = A_1 e^{-\zeta x} + A_2 e^{\zeta x}$$

$$\dot{i} = \frac{A_1}{Z_B} e^{-\zeta x} - \frac{A_2}{Z_B} e^{\zeta x}$$

Иккимінші параметрлер

$$\zeta = \sqrt{(R_0 + j\omega L_0)(G_0 + j\omega C_0)}$$

$$Z_B = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}}$$

$\zeta$  - тарқалыш досмысі

$\alpha$  - ұчымзапактық коэффициенти [дБ/км]

$\beta$  - фаза коэффициенті [рад/км]

Намунашынан кийматлары  $\alpha = 0,1 + 5$  [дБ/км],  $\beta = 5 \cdot 10^6 \cdot \Phi$  [рад/км]

$$5. Z_B = Z_B e^{j\theta}$$


$Z_B$  - түлкінің карашылдырылған мәні

$Z$  - ұзындық модули [Ом]


$\Theta$  - ұзындық аргументі [рад]

Намунашынан кийматлары  $Z_B = 600$  или  $1500$  Ом,  $\Theta = 0^\circ + -20^\circ$ .

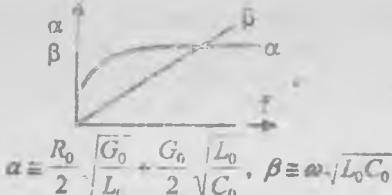6. Иккимінші параметрлердің частотадағы боялымы.


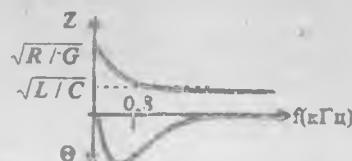
$$\alpha \equiv \frac{R_0}{2} \cdot \sqrt{\frac{G_0}{L_0}} + \frac{G_0}{2} \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}, \quad \beta \equiv \omega_0 \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$$



### 26.3. ЛИНИЯДАГИ ТУШУВЧИ ВА ҚАЙТУВЧИ ТҮЛКИНЛАР

1. Линиянинг исталган нүктасидаги кучланиш ва токни икки түлкин тушувчи ва қайтувчи түлкінларнинг жамланиш натижаси деб қараш мумкин.


2. Тушувчи түлкін манбадан юкка қараб тарқалади.

$$U^+ = A_1 e^{-\beta x} \Rightarrow u^+ = \sqrt{2} A_1 e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \psi_1)$$

3. Қайтувчи түлкін юқдан манбага қараб тарқалады.

$$U^- = A_2 e^{\beta x} \Rightarrow u^- = \sqrt{2} A_2 e^{\alpha x} \cos(\omega t + \beta x + \psi_2)$$

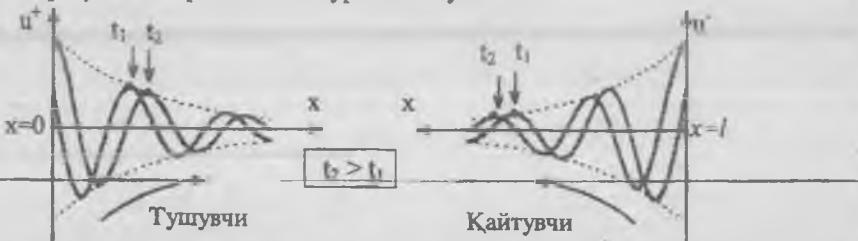4. Түлкіннинг тарқалишиниң төнд фаза нүкталари координаталарини бирма-бир кузатыш орқали тасаввур этиш мумкин.



5. Тарқалишнинг фазавий тезлиги - бу төнд фаза нүкталарининг тарқалиш тезлигидир.

$$\omega \cdot \Delta t - \beta \cdot \Delta x = 0 \Rightarrow V_\phi = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{\beta}$$

6. Фазавий тезлик ёргулук тезлигига яқин. Түлкіннинг бундай тезлик билан тарқалиши унинг ҳар 1 км да  $\sim 5$  мкс кечикишига олиб келади.

$$V_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\mu' \epsilon'}} \approx 0,707 c$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

7. Иккиламчи параметрларнинг физик маъноси.

$$Z_B = \frac{\dot{U}^+}{\dot{I}^-} = \frac{\dot{U}^-}{\dot{I}^+}$$

Түлкін қаршилиги түлкін комплекс кучланишининг комплекс токига нисбатини белгилайди.


$$e^{2j\phi} = \frac{\dot{U}_1^+ \dot{I}_1^+}{\dot{U}_2^+ \dot{I}_2^+} \Big|_{x=1}$$

Тарқалиш коэффициенти түлкін линия узунлик бирлигидан ўтганда унинг куввати қандай узгараёттанини аникланади.

## 6.2.4. 27-намыруза

### 27.1. УЗУН ЛИНИЯНЫҢ УЗАТИШ ТЕНГЛАМАЛАРИ

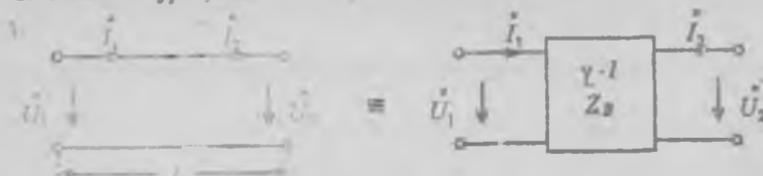1. Линияни түрткүтбілек нөбәт тараш мүмкін



2. Узун линияның узатылған тенгламалари

$$U = A_1 e^{-\gamma x} + A_2 e^{\gamma x}$$

$$x=0$$

$$Z_B \cdot I = Z_B e^{-\gamma x} - A_2 e^{\gamma x}$$

$$A_1, A_2$$

$$I_1, I_2$$

$$U_1 = ch\gamma l \cdot U_2 + Z_B \cdot sh\gamma l \cdot I_1$$

$$I_1 = \frac{sh\gamma l}{Z_B} \cdot U_2 + ch\gamma l \cdot I_2$$

3.

$$\begin{cases} \gamma \cdot l = L_C \\ Z_B = Z_C \end{cases}$$


Пиимини түрткүтбілек деб харалғанда,  $\gamma l$  ва  $Z_B$  лардан  $I_C$  за  $Z_C$  характеристика параметрларға үттий күшпүнделім

4.

$Z_T = Z_L = Z$  Линияда мосынган режим үрнатылса, унда факат түшүүчү түлкүн тарқалады. Бунда режим югурувчи гүлсін режим.

Югурувчи түлкүн режимінде затиши тенгламалари
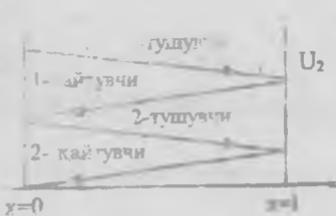
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_1}{I_2} = e^{\gamma l} \text{ сондай-ащада.}$$



Линия киришида за чикишшида мослачмак жиһим бұлса, линияда түшүүчү ва кайтуучи түлкүнлар скимлары юзага келады.

7. Калтишнинг мавжудалықтың узатыластан сигналының бузилиштегі олиб келады, шу себаби киришидеги за чикишщагы қайтиш коэффициенттер көтөнген нормалаштырылады.

$$P_1 = (Z_L - Z_B) / (Z_L + Z_B)$$

$$P_2 = (Z_H - Z_B) / (Z_H + Z_B)$$


## 27.2. УЗУН ЛИНГЯ ОРКАЛЫ ИМПУЛЬСЛАР УЗАТИШЫ

1. Түлкінни бузилишсиз узатыш шарты

$$H = \frac{U_2}{U_1} = e^{-\alpha t} e^{j\beta t} \Rightarrow \alpha = \text{const}, \beta = k \omega$$




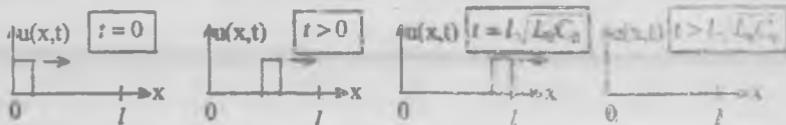2. Бузилишсиз линияша импульслар узатышы: (жуда кам истрофли линия).




Бұның линияша импульсы  $L/L_0 C_0$  вактта қечікіб тарқалады, лекин шакли үзгартмайды.

3. Истрофли линияша импульслар узатыш.

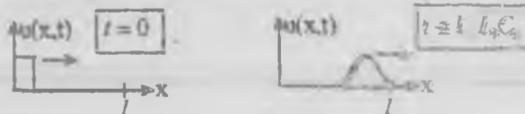

Истрофли линияша импульс вакт бойынша қечікіб, амплитудасы сұйықва шакли өзилдіб (дисперсия) тархалады за бу холат частотавий диапазоннинг чекланғанлығы биләп болғанған.

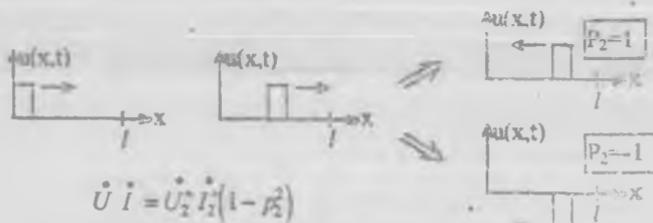4. Чиқищдеги мосланмагачтық ҳолатда импульслар узатыш.



Чиқищда мосланмаган ҳолатда характеристик күчсизләнішиңға мосланмаганлық күчсизләнішиң күшилді.

### 27.3. ИСРОФСИЗ ЛИНИЯ

1. Энергия ёйилғыш ҳисобға олинмаса да бұладыткан линия исрофсиз линия дейилади.

$$R_0 \approx 0, G_0 \approx 0 \Rightarrow \alpha = 0, \mu = v\sqrt{L_0 C_0} = 2\pi/\lambda$$

$$Z_C = \sqrt{L_0/C_0}$$

2. Исрофсиз линияның узатын тәнгламалары.


$$\dot{U}_1 = \cos\beta t \cdot U_2 + jZ_B \cdot \sin\beta t \cdot \dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1 = j \frac{\sin\beta t}{Z_B} U_2 + \cos\beta t \cdot \dot{I}_2$$


$$= \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \cdot \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = e^{j\beta t}$$

Мосяттан режимда

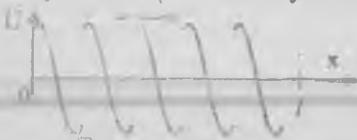3. Тулкынлар фазат өзінде бүйзета кеңінкен қолда таралады.




Гүшүвчі тулкын

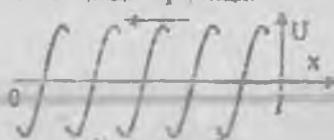

Хайтувчі тулкын

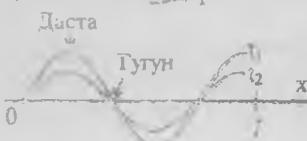4. Түрлүү түлкүн режими гүшүвчі жағдайда хайтувчі тулкынлар интерференциясы натижасынан.



$$\begin{aligned} u^+ &= U_m \cos(\omega t - \beta x) \\ u^- &= U_m \cos(\omega t - \beta x + 2\phi) \\ u &= 2U_m \cos(\beta x + \phi) \cdot \cos(\omega t + \phi) \end{aligned}$$



5. Чорах түлкүнли линия - қасшылық инверторынан.

$$\begin{aligned} \dot{U}_1 &= 0 + jZ_B \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 &= -\frac{1}{Z_B} \dot{U}_2 + 0 \end{aligned}$$

$$Z_{ax} = \frac{Z_B^2}{4Z_H}$$



Исрофсиз линияның кириш ҳаралығы

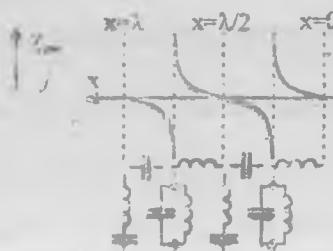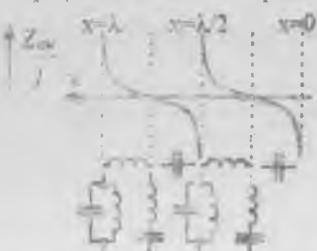


Тиеси үлакчалары реактив эле әнгеллар үрнеда из шатырын мүмкін.

## 27.4. ТОЛАЛИ ЁРУГЛИК ҮТКАЗГИЧ ШИШАНИНГ ТУШУҢЧАСЫ

1. Толали ёргулук үтказгыч шишишанинг иккى қатламнан тайбөланган доиралык тиник ипдан иборат болып, унинг марказий кисмі катта синдирилген коэффициенттер  $n_1$  жана  $n_2$  болып көрсетилген. Осында оның көзбөйнеки коэффициенттері  $n_1$  жана  $n_2$  да ега.

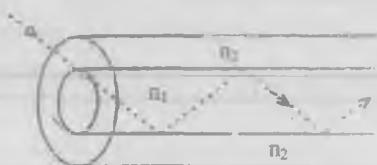2. Шишиши тола буйлаб оптик нурнин таркалиши ( $\beta = 0,6 \pm 1,6$   $\text{дБ/м}$ )



Синдирилген коэффициенттер  $n_1 > n_2$  болған иккита диэлектрик мұхиттар ажыраш чегарасыда ёргулук нуринин тұла ички кайтиши күзатылады

3. Ёргулук үтказгычда таркалувчи электромагнит тұлқынлар ёргулук үтказгыч үкім буйлаб журуувчи ва қолған иккى йұналишта түргүн тұлқынлардыр. Бундай мұраккаб тұлқынларның түрлі модификациялары моллар дейінгілады.

4. Узун линияларнинг тұлқын назариясы бирнедеңде <sup>12М6ЧМ</sup> ёргулук үтказгычларға құлланишида күйидеги хусусияттар мавжуд:

А. Тұлқын күват оқими билан характеристланады:

$$\dot{U} \cdot I(E \cdot H).$$

Б. Ёргулук үтказгыч мұхити тұлқын қаршилиги  $Z_I$ , күсисизланыш а  $\alpha$  ва фаза  $\beta$  коэффициенттері билан ҳар қараланады:

$$Z_B = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}; \quad \alpha = f(x); \quad \beta = \omega / \mu - \epsilon.$$

Күсисизланыш коэффициенті  $\alpha$  шишишанинг кимесвий жынысын тозалығы  $x$  га жуда болып.

5. Ёргулук үтказгычда таркалувчи импульсда қойындағы үзгаришлар жоғарыда бералы:

- күваттың сұннити  $\alpha = 0,5 + 3 \text{ дБ/км};$
- вакт бүйінча көчикиши  $t_{\text{сп}} \sim 5 \text{ мкс/км};$
- әйнінши (дисперсия)  $\tau = 50 \text{ нс/км}.$

## 6-Мавзу бүйнч төслийн учун саволлар за масалалар

1.Куйида и түшүнчаларни сүз билин ифодаланг:

- а) түрткүтблик;
- б) түрткүтбликнинг узатиш төмөнкүлөмдөрлөрі;
- в) түрткүтбликнинг параметрлари;
- г) эквивалент түрткүтбліклар;
- д) түрткүтблікнинг тавсифий қаршиликлари ва мосланган режимде уланиши;

- е) ТК-нинг тавсифий узатыш доимийсі, күчсизланиш ва фазасы;
- ж) ТК-ларнинг кас идеал ва мосланган-каскадлы бириктирилиши;
- з) түлкин;
- и) түлкиннинг ТК орқали бузилишсиз узатилиши шарты;
- к) Манбаының юқ билан идеал мослаш режимі;
- л) Ишчи узатыш доимийсі;
- м) ишчи узатыш функциясы;
- н) узун линия;
- о) Узун линиянинг бирламчы ва иккиламчы пар. іетрләри;
- п) түлкин тарқалишининг фазавий тезлиги;
- р) Тушувчи ва қайтувчи түлкинлар;
- с) линиянинг мосланган уланиш режимі;
- у) Югурувчи түлкин ва түрғун түлкин;
- т) Толали ёргөл ікүтказгыч.

2. Күйицагыларнинг схемаларини күрсатынг (конспектте таяниш мүмкін):

- а) ТК-нинг Н-параметрлари ёки G-параметрларидан бирини үлчаш;
- б) салт иши ва киска туташув қаршиликларини үлчаш;
- в) операцион күчайтиргични алмаштириш;
- г) иккита ТК-ларни каскала-мосланган бириктириши;
- д) манба билан юкни идеал тарзда мослаш;
- е) узулғында бүлгелі линия бүлагига эквивалент бүлгелі;
- ж) линияны маълум бир тавсифий параметрларга эга бўлган ТК каби ифодалаш.

3. Учта қаршиликтан: гузилган П-симон ТК-нинг У-параметрларини тогинг.

4. Т-симон ТК-нинг Z-параметрларини топинг.  
5. Иккита ТК-ни ўзаро каскала-мосланган холда бириктиринг. Э Ю.К манбаси, тавсифий қаршилик ва иккала ҳақиқий кийматта эга бўлган тавсифий доимийлари хаттилекларини маълум део хисоблаб, ҳосил бўлган ТК-нинг түрттила кесимларидаги кучланишлар хаттилекларини хисобланг.

## **7-МАВЗУ. ЭЛЕКТР ФИЛЬТРЛАРИ ВА ТЕСКАРИ БОГЛАННИШЛИ ЗАНИЖИРЛАР**

### **7.1. 7-Мавзу бўйича маърузалар мазмуни ва ўқув мақсадлари**

**Маърузалар мазмунин:**

1. 28-маъруза. Электр фильтрлари. Таърифи ва турлари. Частотани ва каршиликни меъёrlашсан фильтрларни хисоблашса фойдаланиши. Фильтрларни хисоблашса частотани ўзгартириш. Частотани ўзгартириш - АЧТ-да частоталар шкаласини ўзгартириш ва фильтр схемасини ўзгартириш демакдир. [1,2,3,4,5,6,7].

2. 29-маъруза. Фильтрларни жаҳвалли усулла хисоблаш боекчилари. LC-фильтрларнинг турли схемалари. ARC-фильтрларни жаҳвалли усулла хисоблаш хусусиятлари. ARC-фильтрларни амалга ошириги. [1,2,4,6,7,8].

3. 30-маъруза. Кучайтиргичларнинг эквивалент схемалари. Тескари боғланишиш, турлари ва параметрлари. Манфий тескари боғланишининг кучайтиргич каршилигига ва узатиш коэффициентига таъсири. Тургунлик ва унинг мезонлари. [1,6,7,8].

4. 31-маъруза. Автогенератор. Уйгониш шартлари. Автогенераторнинг муким режими. Амплитудалар ва фазалар ыузозонати (баланси). Автогенераторнинг юмшок за каттик режимларда уйгониши. Автогенераторларнинг турли схемалари. [1,2,6,7,8].

**Ўқув мақсадлари (ўрта қавс ичидаги микромавзуларнинг тартиб ракамлари кўrsatilgan):**

[28.1]. Электр фильтрларининг таърифини ва турланишини частотагани тавсифлари кўриниши ва аппроксимацияловчи функция кўриниши оркали билish. Фильтрга қўйилган талибни керакли кучсизланиш частотавий боғланиши билан мослай олиш.

[28.2]. Меъёrlаш ва меъёrsизлаш тушунчалари таърифларини билish. Меъёrlовчи катталикларни танлай олиш ва фильтр элементларини меъёrsизлашни билish.

[28.3]. Фильтр кучсизланишиш частотавий боғланиши графикадаги частоталар шкаласин ўзгаришишга частота ўзгаришининг қандай таъсири кўrsatishini tasavvur этиш.

[28.4]. Куни частотали фильтрни худди шундай талабларга жавоб берадиган исталган бошка турдаги фильтрга элементма-элемент ўзгартира олиш.

[29.1]. Фильтрни жаҳвалли усулла хисоблашса усулини фойдалана олиш. Аналогли фильтрларни хисоблашса кулланиладиган маълумотномалардан ёйдаланаолиш.

[29.2]. Ўтказиш оралигиде ва тусиши оралигиде фильтрнинг соддалаштирилган эквивалентларини билиш. Баттерворт ва Чебышев фильтрларининг ютуқ ва камчиликларини билиш. Фильтр схемасидан унинг тартибини ва ўтказиш оралиги чечравий частотасининг тахминий кийматини топа олиш.

[29.3]. ARC- фильтр таърифини билиш. Маъёрланган намунавий фильтрнинг операторли узатиш функциясини топа олиш.

[29.4]. ARC- фильтрни намунавий фильтрнинг берилган операторли узатиш функцияси оркали чисоблаш босчичларини билиш.

[30.1]. Харбири кучайтируви элементга каглагина нотургуңлик хос булиб, уни тескари боғланиш ёрдамида камайтиришга ҳаракат килинишини билиш. Кучайтиргичнинг ёйилма схемасидан унинг ўзгарувчан ток бўйича алмаштириш схемасига ўта билиш. Бунинг учун ўзгармас кучланиши манбаси ва ажратиш конденсаторлари киска туташтирилиши лозимлигини билиш.

[30.2]. Тескари боғланиш таърифини ва унинг турларини билиш: мусбат ва манфий тескари боғланиш (МУТБ ва МАТБ); параллел ва кетма-кет ТБ; ток бўйича ва кучланиш бўйича. Т-турдаги ҳалкали кучайтириш ва I-T турдаги ТБ чукурлиги таърифларини билиш.

[30.3]. Тескари боғланиш чукурлиги катта бўлганда кучайтириги бошқарилувчи манбалар вариантыдан бирига якинлашишини билиш. Бу ҳолса унинг узатиш коэффициенти пассив тўрткүтблук билан белгиланишини билиш.

[30.4]. Турғун ва нотурғун занжир таърифини билиш. Турғумликнинг учта мезонларидан фойдалана олиш: кутбларнинг комплекстикда жойлашиши, реактанслик ва Найквист мезони.

[31.1]. Автогенераторнинг умумлашган схемасини ва унинг ишланишини билиш. Идеал параллел контуридаги табранашлар табииати мусбат ва манфий ўтказувчаниклар холларида қандай бўлишини билиш. Манфий ўтказувчаник хосил килишини билиш.

[31.2]. Муқим режим, амплитудалар мувозанати ва фазалар мувозанати таърифларини билиш. Ўртача тиклик кийматини ишгчи булак катталигига ва бу булакнинг транзистор ўтиши вольт-ампер тавсифида жойлашишига караб топа олиш.

[31.3]. Ишчи гүктанинг таърифини билиш. Юмшоқ ва каттиқ режимлни уйгонишларининг таърифларини, тавсифларини, ютуқ томонларини билиш.

[31.4]. Автогенераторнинг учта схемасини билиш: ишкутивили уч нуктада: RC- генератор; тунелли диодда. Уларнинг ҳар бири учун фазалар ва амплитудалар мувозанатлари қандай бажарилishi ҳақида тасаввурга эга бўлиш. Бу схемаларнинг ютуқ томонларини билиш.


## 7.2. 7-макзу буйнча маърузалар конспектлари

### 7.2.1. 28-маъруза

#### 28.1. ЭЛЕКТР ФИЛЬТРЛАРИ. ТАЫ ЛФЛАР ВА ТУГЛАННИШИ

1. Электр фильтри деб, ўтказиш оралиги ( $\text{УО}$ ) деб аталувчи маълум бир частоталар оралигидаги электрик тебранишларни ўтказиб, түсис оралиги ( $\text{ТО}$ ) деб аталувчи бошқа бир частоталар оралигидаги электрик тебранишларни ўтказмайдиган түркүтобликка айтилаши.

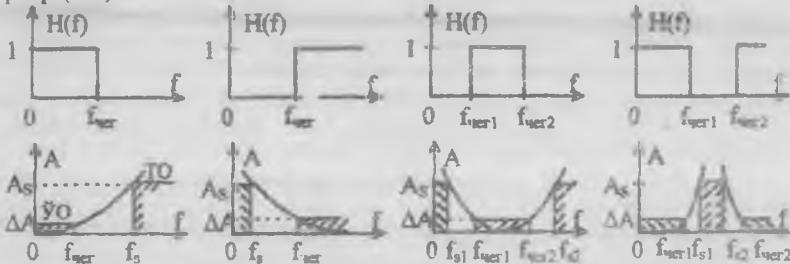2.  $H(f)$  частотавий бояланиш характеристига Караб электр фильтрлари бўлинади: куй. частоталар фильтрлари ( $\text{КЧФ}$ ), юкори частоталар фильтрлари ( $\text{ЮЧФ}$ ), ораликлии фильтрлар ( $\text{ОФ}$ ) ва режекторли (тўсуччи) фильтрлар ( $\text{РФ}$ ).




3. Аппроксимацияловчи функцияништ (фильтрлаш функцияси) курнишига Караб Баттерворт ва Чебышев (Кауэр, Гаусс ва бош.) фильтрларига бўлинади.

$$\boxed{\text{Идеал КЧФ}}$$

$$H_P^2(\Omega) = \frac{1}{1 + \phi^2(\Omega)} \Rightarrow$$

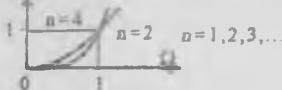Баттерворт полиноми  
 $\phi^2(\Omega) = \Omega^{2n}$



$$\boxed{\text{Фильтрлаш функцияси}}$$

$$\phi^2(\Omega) = \frac{1}{1 + \cos(n\pi(\Omega - \Omega_0))}$$

Чебышев полиноми

$$\phi^2(\Omega) = \frac{1}{1 + \cos(n\pi(\Omega - \Omega_0))} \Rightarrow \begin{cases} \text{if } \Omega < 1 \\ \cos(n\pi(\Omega - \Omega_0)) \end{cases}$$

4. Фильтрларга талаблар параметрлар оркали кўйистади:

$\Delta A$ - кучсизланишини  $\text{УО}$ -даги йул кўйилган максимал киймати,

$A_S$ - кучсизланишини  $\text{ТО}$ -даги йул кўйилган минимал киймати.

$f_{cer}$ -  $\text{УО}$ -нинг чегаравий частотаси ( $\text{РФ}$  ва  $\text{ОФ}$  учун  $f_{cer}$  ва  $f_{cer2}$  берилади),  
 $f_s$ - түсис оралигининг чегаравий частотаси ( $\text{РФ}$  ва  $\text{ОФ}$  лар учун  $f_s$  ва  $f_{s2}$  берилади).

## 28.2. ФИЛЬТРНИ ХИСОБЛАШДА ЧАСТОТА ВА КАРШИЛИКНИ МЕЬЁРЛАШ



1. Меъёрлаш - бошлангич катталикини намунага булишилар.

2.  $R_w = R_0$  Намунавий (меъёрловчи) каршилик  $R_0$  сифатида юк каршилиги олиниади.



$Z'(p) = Z(p)$   $R_0$  - меъёрланган каршилик.

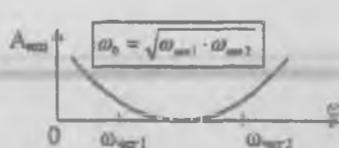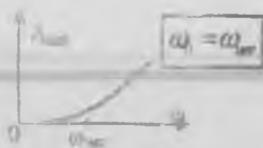3. Намунавий (меъёрловчи) частота  $\omega_0$  сифатида ЎО-нинг чегаравий частотаси ёки шундай икки частоталарнинг ўрга геометрик киймати олиниади.



$\Omega = \omega / \omega_0$  - меъёрланган частота.

4. Каршилик ва частотани меъерлаш индуктивлик ва симмии меъерлашга олиб келади.

$L'$ ,  $C'$  - меъёрланган (ўлчовсиз) катталиклар.

5. Меъэрсизлаш - меъёрланган катталиктан бошлангич катталикага ўтишилар.

$$Z(p) = Z \left( \frac{p}{\omega_0} \right) \cdot R_0$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{R_0}{\omega_0} \cdot L' \\ C &= \frac{1}{R_0 \omega_0} \cdot C' \\ R &= R_0 \cdot R' \end{aligned}$$

6. Меъэрсизлаш коэффициентлари ўлчов бирликларига кўра бошлангич катталиклар билан бир хил бўлали.

$$\kappa_L = \frac{R_0}{\omega_0} [I\mathcal{H}] , \quad \kappa_C = \frac{1}{R_0 \omega_0} [\Phi] , \quad \kappa_R = R_0 [OM]$$

7. Меъёрлаш  $\omega_{\text{вн}}$  за  $R_0$ -нинг турли кийматлари учун яроқли бўлган энг умумий хисоблаш ифодаларини олиш имконини беради.

### 28.3. ЧАСТОТАНИ ҮЗГАРТИРИШ - ФИЛЬТР АЧХ-СИДА ЧАСТОТАЛАР ШКАЛАСИНИ ҮЗГАРТИРИШІДІР

1.  $H_p(\Omega')$  ифодасида  $\Omega' = f(\Omega)$  махсус күріншілдеги ифоданы күйиз КФЧ дан исталған бөшкә: ЮЧФ, ОФ да РФ та утиш имконини беради.

$$\Omega' = \frac{1}{\Omega_1}$$

КЧФ → ЮЧФ


$$\Omega' = k \left( \Omega_2 - \frac{1}{\Omega_2} \right)$$

КЧФ → ОФ

$$\Omega' = \frac{1}{k \left( \Omega_3 - \frac{1}{\Omega_3} \right)}$$

КЧФ → РФ

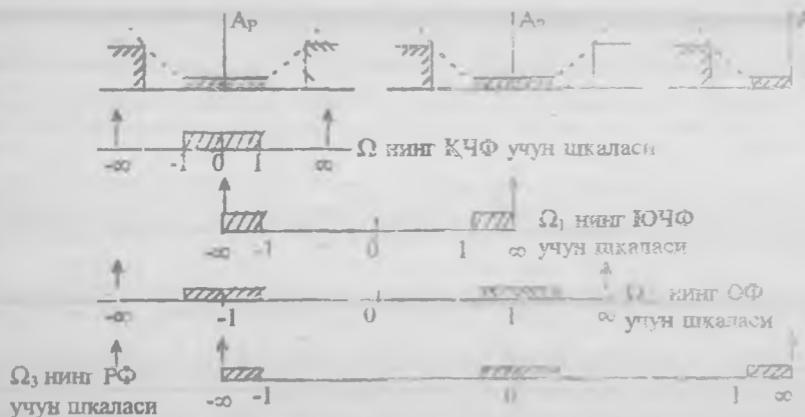2. Частотани үзгартыриш - частоталар шкаласини үзгартырылыш.



3. Частотани үзгартыриш исталған фильтрни хисоблаштырунан кийиңиң күйидеги босқычлар билди: хисобланға келтиріштегі екенин білдіреді:

- А. Фильтрга дүнилгән талаблар буйынча нағызынан (фильтр жапасынан анықталады) хисобланады.
- Б. Намунавили фильтрнинг синтези масаласы (схемасини төзүп) жаткылданады.
- В. Намунавили фильтр схемасы берілген фильтр схемасынан (ж. талдаг ердамиша) үзгаштылады.
- Г. Фильтр элементлары мөбөрел шаштириледі.

## 23.4. ЧАСТОТАКИ ҮЗГАРТИРИШ ФИЛЬТР СХЕМАСЫННИ ҮЗГАРТИРИШДИР

1. Частотаки үзгартыриш фильтрнинг хар бир элементини яңги схематик сифатда тақыя этиш имконини берали.

КЧФ нини бөштәлемч схемаси	$p'L'$	$\frac{1}{p'C'}$	$\Omega'$ $f = f_0\Omega'$
ЮЧФ нини $p' = \frac{1}{F}$ доир схемаси	$\frac{1}{p}L'$	$\frac{p'}{C'}$	$\Omega = \frac{1}{\Omega'}$ $f = f_0\Omega$
ОФ нини $p' = \kappa \left( p + \frac{1}{p} \right)$ га доир схемаси	$\kappa L' \left( p + \frac{1}{p} \right)$	$\frac{1}{\kappa C' \left( p + \frac{1}{p} \right)}$	$\Omega = \sqrt{\left( \frac{\Omega'}{2\kappa} \right)^2 + 1} \pm \frac{\Omega'}{2\kappa}$ $f = f_0\Omega$
РФ нини $p' = \frac{1}{\kappa \left( p + \frac{1}{p} \right)}$ га доир схемаси	$\frac{L'}{\kappa \left( p + \frac{1}{p} \right)}$	$\frac{\kappa \left( p + \frac{1}{p} \right)}{C'}$	$\Omega = \sqrt{\left( \frac{1}{2\kappa\Omega'} \right)^2 + 1} \pm \frac{1}{2\kappa\Omega'}$ $f = f_0\Omega$

2. Частотаки үзгартыриш ёрдамыда КЧФ ни хар доим башка турдаги фильтрга үзгартыриш мүмкін. Бу эса ўз наебатида факат КЧФ нининг синтезине жүлкемелі ассоглаш имконини беради. Башка турдаги фильтрларда эса частоталық үзгартыши юз беради.

## 7.2.2. 29-мәтізуза

### 29.1. ФИЛЬТРЛАРНИ ЖАДВАЛ УСУЛІДА ХИСОБЛАШ БОСКИЧЛАРИ

1. Фильтрнұнға мөйерлөвчи частотасини топыш

КЧФ	ЮЧФ	ОФ	РФ
-----	-----	----	----

$$f_0 = \frac{f_{\text{рез}}}{\sqrt{f_{\text{рез1}} f_{\text{рез2}}}} = \sqrt{f_{\text{рез1}} f_{\text{рез2}}}$$

$\Delta A \neq 3$  дБ бүлгап Баттерворт фильтрлари учун  
хамма жоюда  $f_0$  күйилдиді

$$f_0 = \frac{f_r}{\sqrt[2]{10^{0.1\Delta} - 1}}$$

2. Намунашынан фильтр түсіні оралғаннан мөйерлашкан чегаравий  
частотасини топыш.

КЧФ	ЮЧФ	ОФ	РФ
-----	-----	----	----

$$\Omega'_s = \frac{\frac{f_s}{f_0}}{\left( \frac{f_{s2}}{f_0} - \frac{f_0}{f_{s2}} \right)} = \frac{1}{\left( \frac{f_{s2}}{f_0} - \frac{f_0}{f_{s2}} \right)}$$

бу ерда  $k = f_0/f_{\text{рез2}} - f_{\text{рез1}}$

3. Намунашынан фильтр тартибін анықлады.


Баттерворт фильтри

Чебышев фильтри

$$n \geq \frac{A_r - 10 \lg (10^{0.1\Delta} - 1)}{20 \lg \Omega'_s} \quad \text{Arch} \left( \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^{0.1\Delta} - 1} \right)$$

бу ерда  $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1\Delta} - 1}$  и  $\text{Arch } x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

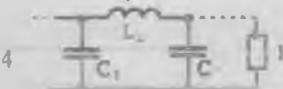Тартибни маңыздырып жадваллардан топыш мүмкін.



Намунашынан фильтр маңыздырынан топыш.

4. Намунашынан берилған фильтрга (мөйерлашкан параметрлерге) топыш.

Намуна	КЧФ	ЮЧФ	ОФ	РФ
--------	-----	-----	----	----

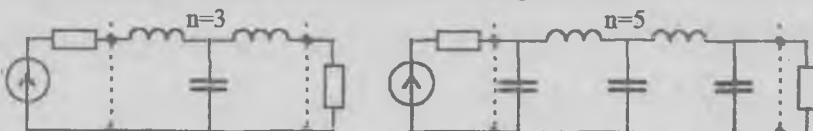

6. Элементлар параметрларини мөйерлеңдішілшіл.

$$L_i = x_i L' \quad C = k_i C' \quad R_i = R_0 \cdot 1 \quad k_i = R_i / \alpha_i \quad k_i = 1 / R_0 \omega_0$$


## 29.2. LC-ФИЛЬТРЛАРИНГ ТУРЛИ СХЕМАЛАРИ

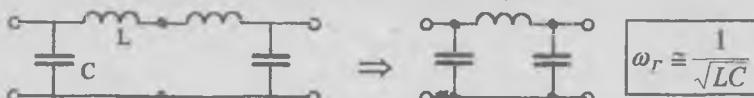1. Намунавий фильтр схемаси.

— А. Фильтрнинг тартиби унинг элементлар сонига тенг.



Б. Харқандай фильтр Г-симон халқаларнинг каскадли бирікмалари сифатыда күрсатилиши мүмкін.




Г-симон халқаның резонансий частотаси үтказиш оралигинин өзегаравий частотасыга якын.

В. Фильтрнинг тартиби  $A_{\text{иш}}$  нинг үтиш соҳасидаги ўсиш тезлиги билан аникланади.




$A_{\text{иш}}$  нинг тезроқ ўсиши  $\Delta A$  нинг катта қийматида таъминланғанда осонрок.

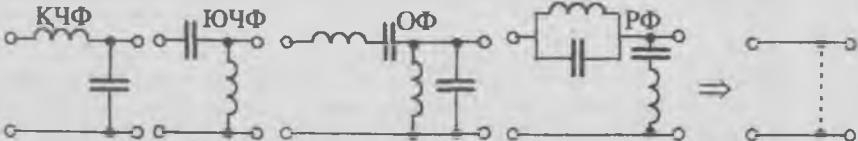2. Фильтр ЎО-да манбани юқ билан боғловчы симлар жуфтига якын.



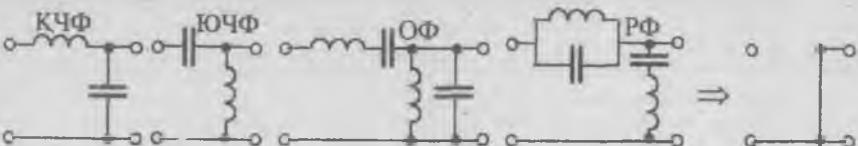3. Фильтр түсіш оралиғида узилиш жойлари ва кисқа туташкан жойлари бұлған симлар жуфтига үхшайды.



4. Баттерворт фильтрларининг ижобий томони:

- ФЧХ си етарлича чизикледидір;
- параметрлары қийматлары унчалик сочилған эмас.

5. Чебышев фильтрларининг ижобий томони:

- ЎО да АЧХ бир текис;
- түсіш оралиғида  $A_{\text{иш}}$  тез ўсады

### 29.3. ARC-ФИЛЬТРАРНЫҢ ЖАДВАЛЫН ҰСУЛДА ХИСОБЛАШЫЛЫМДАРЫ

I. Күйін жаңа күйін частоталарда LC-фильтрлар үрнігінде ARC-фильтрлер шығады.

#### ЭЛЕМЕНТЛАР

A - күчайтиригіч R - қарашылжык C - ситет

2. ARC-фильтрлердің жадваллы ұсуда хисоблашылдық хасусалықтарынан табиғаттағы фільтрлердің орташа өзгерістерін анықтайды.

$$H(S) = \frac{1}{\alpha_1 S^2 + \beta_1 S + 1} \cdot \frac{1}{\alpha_2 S^2 + \beta_2 S + 1} \cdots \frac{1}{\alpha_n S^2 + \beta_n S + 1} = H_1(S) \cdot H_2(S) \cdots H_n(S),$$


буерда  $S = \frac{P}{\omega_0}$  - мөйөрләшшегі параметр.

3. Оператор узатылған функциялардың хисоблашылдық үрнегінде табиғаттағы мүмкіннік.

#### Күтблар жойлашишыннің геометрик үрнегі

Баттерворт фільтри -  
учун - айдана

Чебышев - фільтри  
учун - элипс

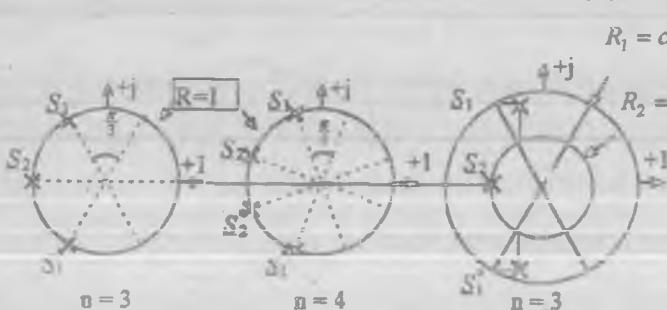

n = 3 да

$$H(S) = \frac{S_1 S_1^*}{(S - S_1)(S - S_1^*)} \cdot \frac{-S_2}{(S - S_2)} = \frac{1}{\alpha_1 S^2 + \beta_1 S + 1} \cdot \frac{1}{\alpha_2 S + 1}$$

n = 4 да

$$H(S) = \frac{S_1 S_1^*}{(S - S_1)(S - S_1^*)} \cdot \frac{S_2 S_2^*}{(S - S_2)(S - S_2^*)} = \frac{1}{\alpha_1 S^2 + \beta_1 S + 1} \cdot \frac{1}{\alpha_2 S^2 + \beta_2 S + 1}$$

## 29.4. АРС-ФИЛЬТРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ

1. Намуқавий фильтрларнинг оператор узатиш функцияси  $H(S)$ дан берилган фильтрларнинг оператор узатиш функциясига исталған пайтда үтиш мүмкін.


$$H(S) \Rightarrow H(p) = \frac{H_0 p^n}{(a_1 p^2 + \beta_1 p + 1)(a_2 p^2 + \beta_2 p + 1) \dots (a_n p + 1)}$$

	КЧФ	ЮЧФ	ОФ	
Бүннинг учун	$\frac{p}{\omega_0}$	$\frac{\omega_0}{p}$	$\left(\frac{p}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{p}\right)$	лар


Күйіш керак.

2. Үтиш  $H(S)$  таркибиға кирудук ҳар бир 1- ва 2-тартибلى купайтұвчылар учун бажарылады. Бунда ОФ үчун комплекс коэффициенттер квадрат тенглема ечишінде түркі келади.

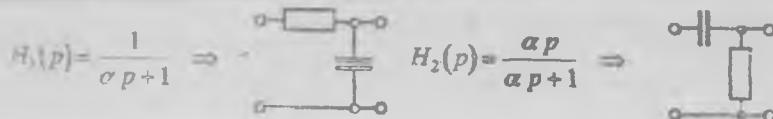
3. 1-тартибلى узатиш функциялары пассив RC-тұртқутбліктер ёрдамында амалға оширилди.



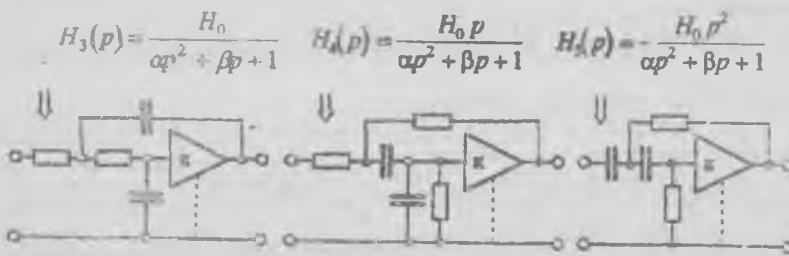4. 2-тартиблы узатиш функцияларыңың актив RC-тұртқутбліктер ёрдамында амалға оширилді.



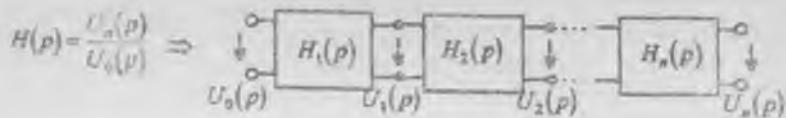Бұғын фильтр 1- ва 2-тартиблы сандық узатиш функцияларын амалға оширип, олардың каскаддади бирикмаси тарзында күрсетилді.




### 30.1. КУЧАЙТИРГИЧЛАРНИНГ ЭКВИВАЛЕНТ СХЕМАЛАРИ

#### 1. Биполяр транзисторли кучайтириш каскади.




Кучайтиргичнинг ўзгармас ва ўзгарувчан ток бўйича силжиши занжирлари бир биридан кескин фарқ килади.  $H_{21}$  параметр кўпинча  $\beta$  деб белгиланади ва ток бўйича кучайтириш коэффициенти деб номланади.
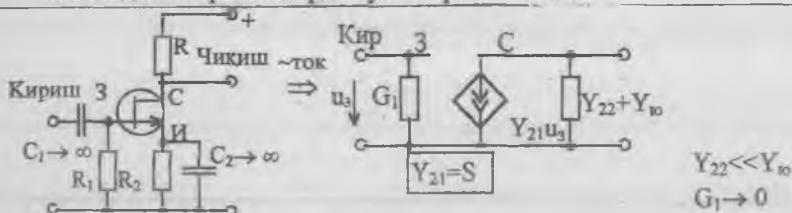
#### 2. Майдонли транзисторда кучайтириш каскади.



$Y_{21}$  параметр кўпинча  $S$  ҳарфи билан белгиланади ва кучайтириш тиклиги деб номланади.

#### 3. Операцион кучайтиргичли каскад.

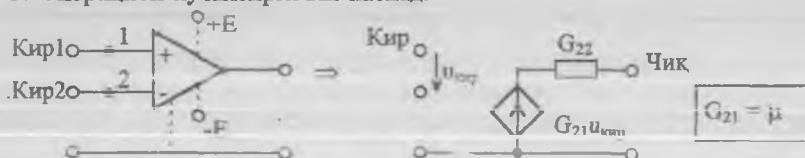

$G_{21}$  параметр кўпинча  $\mu$  ҳарфи билан белгиланади ва кучланиш бўйича кучайтириш коэффициенти деб номланади.


4. Кучайтириш асбоблари параметрлари учун каттагина нотурғунлик хосдир. Шунинг учун улар шундай танланадики, унда:

- уларни таёrlаш технологиясида хосил бўлувчи кийматлар тарқалиши минимумга келсин;
- ишлатилиш шароитлари ўзгаришларига (температура, тъминловчи кучланиш ва ҳ.к.) сезгирилти минимумга келсин.

## 30.2. ТЕСКАРИ БОГЛАНИШ, ТУРЛАРИ ВА ПАРАМЕТРЛАРИ

1. Кучайтиргичнинг чиқишидан киришига сигналнинг кисман узатилиши тескари боғланиш (ТБ) дейилади.

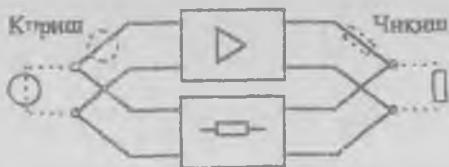2. Ўз ичига кучайтириш асбобини ва пассив түрткүтбликни олган берк иккисимлик халқа ТБ халқаси дейилади.




Халқа бўйлаб узатиш коэффициентлар қўпайтмаси (киришдан чиқишига ва чиқишидан киришига) халқали кучайтирил Т дейилади.


3. Халқали кучайтириш Т мусбат (манфий) ишорага эга бўлса, ТБ мусбат (манфий) дейилади.

4. Манфий ТБ ((МаТБ) алоқанинг чуқурлиги ( $1-T$ ) билан характерлашади.

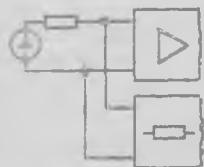
5. Реал манба ТБ халқасига нисбатан узунасига ёки кўндалангига уланган шахобчадек уланиши мумкин. Биринчи ҳолда ТБ параллел, иккинчисида эса - кетма-кет дейилади.




Параллел

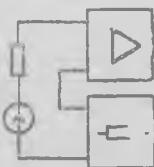

Кетма-кет

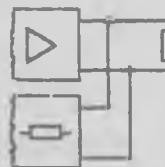

Кучланиш бўйича

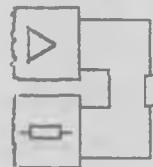

Ток бўйича

Юъларни кечирсанда ТБ халқасига нисбатан кўндалант ёки кетма-кет уланган шахобчадек уланиши мумкин. Биринчи ҳолда ТБ кучланиш бўйича ТБ (чиқишига кўра параллел), иккинчи ҳолда эса ток бўйича ТБ (чиқишига кўра кетма-кет) дейилади.

### 30.3. МАНФИЙ ТЕСКАРИ БОҒАНИШНИНГ (МатБ) КУЧАЙТИРГИЧ КАРШИЛИГА ЗА УЗАТИШ КОЭФФИЦИЕНТИГА ТАЪСИРИ

1. ТБ нинч узилиш режими кучайтириш асбобининг асосий параметрини ( $\beta$ ,  $S$  ёки  $\mu$ ) нолга тенг деган холда аникланади.

2. Узилиш режимига ишбатсан параллел ТБ кириш (чикиш) каршилигини (1-Т) марта камайтиради, кетма-кет ТБ эса кириш (чикиш) каршилигини (1-Т) марта олиради.

$$R_{AV} = R_0^2 / (1 - T)$$

$$R_{Z-K} = R_0^2 / (1 + T)$$

3. Пассиз каршиликларнинг бир хил қийматида ва ТБ нинг катта чуқурлигида ТБ ды кучайтиргич схемаси каршиликсиз схемага айланади (каршиликлари киска тутгаттириш ёки олиб ташлаш мумкин).

A. Кучланылган  
буйича кетма-кет



B. Кучланылган  
буйиче параллел



В. Ток буйича  
кетма-кет



Г. Ток буйича  
параллел



К - кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти,

$\beta$  - пассиз түрткүтбликнинг узатиш коэффициенти.

ТБ нинг катта чуқурлигида кучайтиргичнинг узатиш коэффициенти пассиз түрткүтблик орқали аникланади, бу холат эса кучайтиргичнинг тургунлигини кескин оширади.

$$H = \frac{K}{1 + \beta K} = \quad \lim_{\beta K \rightarrow \infty} H = \frac{1}{\beta}$$

Бунда кучайтиргич бошқарилувчи манбалар вариантларидан бирига (КБКМ, ТБКМ, КБТМ, ТБТМ) келтирилади.

### 30.4. ТУРГУНЦЫК ВА УНИНГ МЕЗОНЛАРИ

1. Тәсір берілмеган қолда жавоб нолға тент бўлса, бу занжир тургун бўлади.

Тәсір

$$u_1(t) = 0 \Rightarrow u_2(t) = 0$$

Жавоб


2. Тәсір берилмеган қолда занжир тебранишлар ишлаб чиқарса, бу занжир нотургун бўлади. Бунда ТБ чукурлиги ва  $H(j\omega)$  нинг маҳражи нолга иктилади.

$$\frac{1 - T(j\omega_T)}{H(j\omega)} = 0 \Rightarrow u_2 = U_m \cos(\omega_T t + \psi)$$

$H(j\omega)$  нинг маҳражи

3. Тебранишлар йүқлигинин белгилари занжирни нотургунликка текширип мезонларидир.

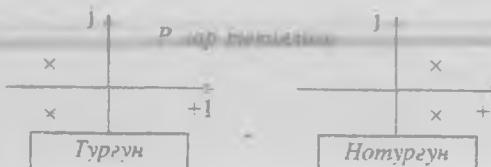A.  $H(p)$  кутбларининг чап яримтекислиқда жойлашиши мезони.



Барча кутбларни аниклашни талаб килади.  
Бу эса анча нокулай.


B. Реактансли мезон  $H(p)$  маҳражидан ҳосил қилинган реактансли функцияни занжирли касрга ёї ишин талаб килади.

$$H(p) = \frac{M(p)}{N_1(p) + N_2(p)} \Rightarrow \frac{N_1(p)}{N_2(p)} = A_1 p + \frac{1}{A_2 p + \frac{1}{A_3 p + \dots}}$$

Тургун тизимда барча коэффициентлар мусбат:  
 $A_k \geq 0$

$N_1(p)$  - ток функция,  $N_2(p)$  жуфт функция

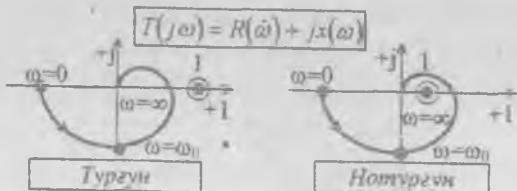B. Найквист мезони - тургун занжирдаги халкали кучайтириш годографи  $T(j\omega)$  частота  $\omega$  0 дан  $\infty$  гача ўзгарганда критик нукта  $[+1, 0]$  ни ўз ичига олмаслиги лозим.




$T(j\omega)$  ни топиш учун ТБ халкаси бирор жойдан узилади ва шу ерда кириш ва никипп аникланади.

## 7.2.4. 31-шарыза


### 31.1. АВТОГЕНЕРАТОР. ҮЙГОНИШ ШАРТЛАРИ

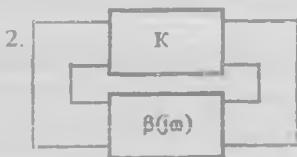1. Ташки таъсирсиз тебранишлар пайдо болуучи зертр занжирт авто-генератор дейилдели.




Анто-генераторнинг умумий схемасига кучайтиригич ва ТБ түрткүтбүлүгүнүүдөрдүйлүк шарттарынан шарткашындаштырылган күлиб танланади.

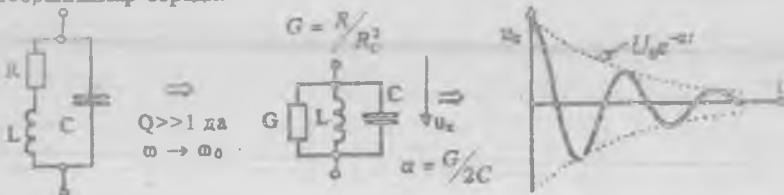3. Одатдаги тебраниши контури таъсир бүлмаган холда факат сунувчи тебранишлар берады.



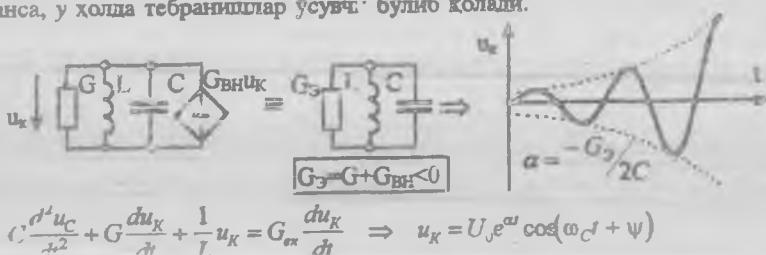4. Агар контурга КБТМ (узатыш үтказувчанлыгы  $G_{BH}$  катта бүлгүн) уланса, у холда тебранишлар үсүүчү бүлиб колади.



$$C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + G \frac{du_K}{dt} + \frac{1}{L} u_K = G_{ex} \frac{du_K}{dt} \Rightarrow u_K = U_0 e^{j\omega t} \cos(\omega_C t + \psi)$$

5. Манфий ишоралы үтказувчанлик  $G_{BH}$  ни мусбат ТБ ли кучайтиригич ёрдамында оғиши мумкин.



Транзистор ва трансформатор сигнал фазасинин  $180^\circ$ га айлантирады

## 31.2. АВТОГЕНЕРАТОРНИНГ МУҚИМ РЕЖИМИ. АМПЛИТУДАЛАР ВА ФАЗОЛАР МУВОЗАНАТИ.


Тебранишлар амплитудаси жуда катта бўлганда  $i_K$  ток носинусоидал бўлиб қолади. Ҳисоблаш ўтилиниг биринчи гармоникаси учун бажарилади.

$$i_K = I_0 + I_{m1} \cos \omega_C t + I_{m2} \cos 2\omega_C t \dots, \quad u_{OC} = U_m \cos \omega_C t$$

$$S_{sp} = \frac{I_{m1}}{U_m}$$

$$(S = \frac{dI_K}{du_{m1}} \text{ ўрнига})$$

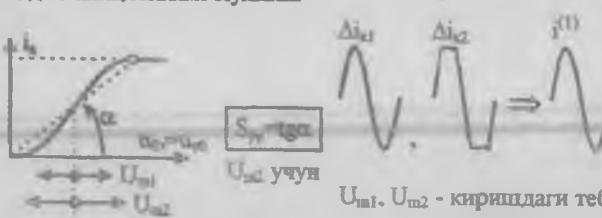
2. Ўртача тиклик транзисторнинг ўтиши вольт-ампер характеристикасидан аниклананиши мумкин.



$U_{m1}, U_{m2}$  - киришдаги тебранишлар амплитудалари.

Ўртача тиклик ишчай бўлак охирги нукталарини бирлаштирувчи тўғри чизикнинг кючик бурчаги тангенсига тенг бўлади.

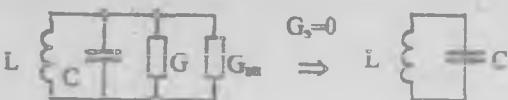3. Тебранишлар амплитудаси ўсиши билан ўртача тиклик камаяди ва муқим режим ўрин олади.



Муқим режим тебранишларнинг турғулапшган амплитудалари билан характерланади.

$$C \frac{d^2 u_x}{dt^2} + \left( G - \frac{M}{L} S_{sp} \right) \frac{du_x}{dt} + \frac{1}{L} u_x = 0 \Rightarrow u_x = U_m \cdot \cos \omega_{sp} t$$

4. Муқим режим учун иккита мувозанат хосдир: фазалар мувозанати ва амплитудалар мувозанати.

$$\boxed{K(j\omega) \cdot \beta(j\omega) = 1} \quad K(\omega)\beta(\omega) = 1$$

$$\arg K(j\omega) + \arg \beta(j\omega) = 360^\circ$$

Амплитудалар мувозанати - сигналнинг (ток ёки кучланишини) ТБ ҳаласи бўйлаб узатиш коэффициенти модули 1 га тенг.

Фазалар мувозанати - сигналнинг ТБ ҳаласи бўйлаб узатилишида фазаларнинг натижавий силжиши  $360^\circ$  ёки  $0^\circ$  тенг.


### 31.3. АВТОГЕНЕРАТОР ҮЙГОНИШИННИГ ЮМШОК ВА КАТТИК РЕЖИМЛАРИ

1. Транзисторга берилүүчі үзгармас ток ва күчланиши силжиш токи ва күчланиши дейилди.

2. Силжиш токи ва күчланиши транзисторнинг үтиш вольт-ампер характеристикасыдагы ишчи нуктанинг координаталарни белгилайтын.


3. Ишчи нуктаниң тәмдаш автогенераторнинг үйгөншүү режимини аныктайтын.

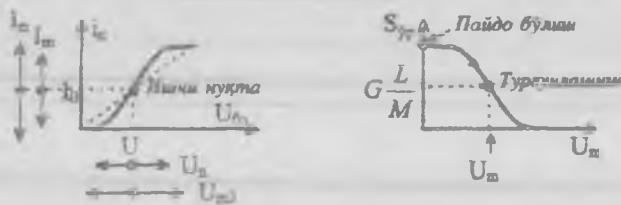4. Юмшок режимдеги үйгөншүү амплитудасынин текис үсүшүү билан белгиланады ( $M$  ошиши билан). Бу унинг ижобий жиҳатидир.




Юмшок режим ишчи нуктани фаол булакнинг ўртасыда таңлаштырылады.

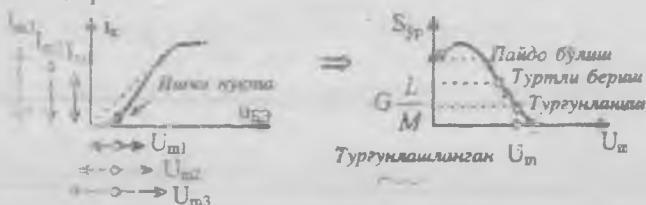5. Каттык режимдеги үйгөншүү төбәнешшар амплитудасынин кескин, сүкраб үсүшүү билан белгиланады. Унинг ижобий жиҳати - юкори  $\Phi$  И.К. идид.



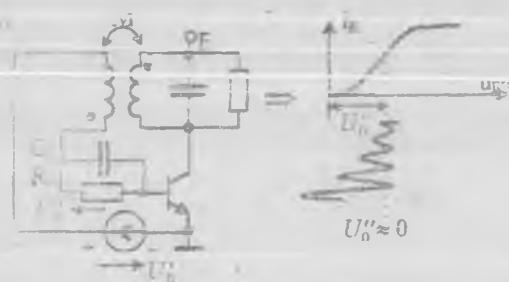
Данында ишчи нукта кирқишлини булагы ажында таңланады.



Иккала режимларнинг ижобий жиҳатлары автогенератор схемасында ишчи нуктани автоматик тарзда силжишиш занжирчасы  $C_b$ ,  $R_b$  ни кирилтүү оркалы бирлаштирилганды.


## 31.4. АВТОГЕНЕРАТОРЛАРНИҢ ТУРЛІ СХЕМАЛАРИ

### 1. Индуктивлик учуктатык.

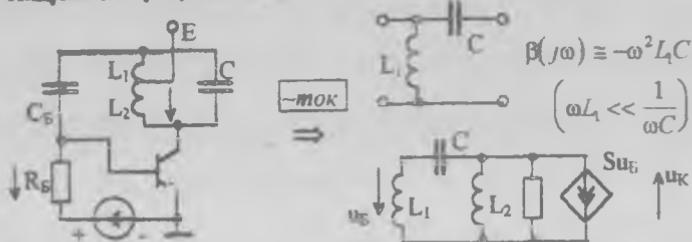


Автотрансформаторлы алоқадаги схеманы бошқариш осонроқ, шунинг учун трансформаторлы алоқадаги схемаға қарғанда күпшок ишлатылады.
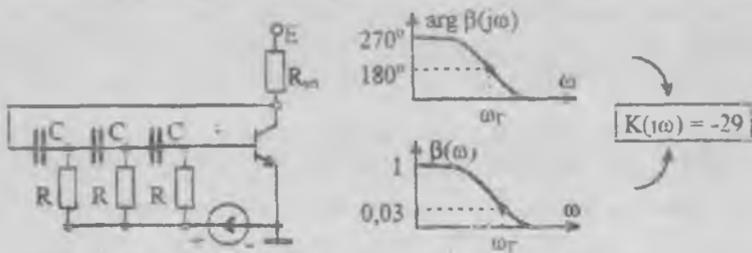
### 2. Күйн частоталар ишлаб берувчи LC-генератор схемасы.



LC-генераторлар (күйн частоталар учун) индуктивлик ғалтакларинің кийматлари (ва ўлчамлары) жуда катта бұлғани учун ишлатылмайды.
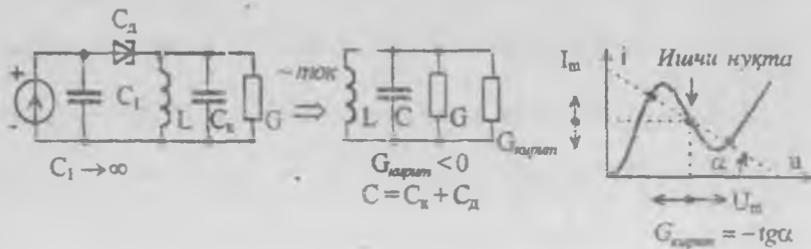
### 3. Юқори ва ұтаюқори частоталар ишлаб чиқарувчи туннелли диодлы генератор схемасы.



Туннелли диодларнің кайта улашып вакти жуда киска:  $10^{-12} - 10^{-14}$  с. Шу сабабынан ұлар ұтаюқори частоталарда яхши ишлейді.

### 7.3. 7-Мавзу бүйінча текшіріңде үчүн саволлар за масалалар

1. Күйидеги түшунчаларни сұз билип таърифланг:
  - а) күйи, юкори, оралиқли ва тұсуви әлең фільтрлари;
  - б) мәрьеңлаш ва мөйерсизлаш;
  - в) фільтрларның хисоблашында частотаны үзгартырыш;
  - г) фільтрлардың тартиби;
  - д) ARC-фильтрлар;
  - е) күзайтириғит;
  - ж) үзгармас ток ва үзгаруручан ток бүйінча алмаштириш схемалари;
  - з) тескари болганиш;
  - и) тескари болганиш халқаси ва халқалы күчайтириш;
  - к) Мусбат жа манфий тескари болганиш:
  - л) тескари болганиш чукурлығы;
  - м) паралелді ва кетма-кет тескари болганиш;
  - н) ток бүйінча ва күчланиш бүйінча тескари болганиш;
  - о) тескари болгаништандын узилиш режимі;
  - п) турғун ва нотурғұн занжирлар;
  - р) занжирларнинг турғулық мезонлари: узатыш функцияси
  - кутбларининг жойлашиши бүйінча реактансли ва Найквист бүйінча тескари болганиш
  - с) автогенератор;
  - т) ВАТ-нинг ұртача тиклиги;
  - ү) автогенератордағы мүким иш режимі;
  - ф) фазалар ва амплитудалар өзөндеулері;
  - х) транзистор ВАТ-да ишчи нүктә;
  - ц) автогенераторнинг юмшоқ ва қаттык режимдеги үйгөниші.
- 2 Күйидегиларни чишиб күрсатынг (конспектта таяниш мүмкін):
  - а) учинчи тартибли фільтр схемаси:
    - күйи частотали;
    - юкори частотали;
    - оралиқли;
    - режекторлы (тұсуви);
  - б. 2-тартибли ARC-фильтр схемаси.
    - күйи частотали;
    - юкори частотали;
    - оралиқли;
  - в. күчайтириш каскадын үзаруучан ток бүйінча алмаштириш схемаси:
    - күшкүтбли транзисторда (УЭ);
    - майдонли транзисторда (УИ);
    - операцион күчайтиригічі;
  - г. автогенераторнинг умумлашган схемаси

д. автогенератор схемаси:

- трансформаторлы тескари бөгланишда;
- автотрансформаторлы тескари болганишда (индуктивли учнуга);
- RC-занжирли тескари болганишда;
- түнелли диодда;

3. Күйнәгиларни жадвал усулида хисоблаш боскичларини күрсатынг:

а. учинчى тартибли фильтр схемаси:

- LC-фильтрлар;
- ARC-фильтрлар.

4. 2-тартибли нымунаий фильтр элементлари параметрлари  $L' = 1,414$ ,  $C' = 1,414$ ,  $R' = 1$ . Мельсеризланыш коэффициентлари  $k_L = 1$  мГн,  $k_C = 1 \text{мкФ}$ ,  $k_R = 0,6$  кОм бўлса, фильтрни мельсеризланг.

5. RC-генератор схемасини чизинг ва унинг ўзгарувчан ток буйига алмаштириш схемасини чизинг.

6. Операторлы узатиш функцияси  $H(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{2} - k)p + 3$

күринишида берилган бўлсин. К параметрнинг занжир турғун буладиган кийматларини учта мезон ёрдамида текпиринг.

## 8-МАВЗУ. НОЧИЗИКЛИ ЭЛЕКТР ЗАҢЖИРЛАРЫ

### 8.1. 8-мавзу бүйича маърузалар мазмуни ва ўкув максаллари

Маърузалар мазмуни:

1. 32-маъруза. Ночизикли резистив элементлар. Ишчи нуктани график усулда хисоблаш. Ишчи нуктани юклама тавсиф өрдамида хисоблаш. Чизиклилаш усули. [1,2,3,4,6,7,10,12].

2. 33-маъруза. Учкүтбили ночизикли элементлар. Учкүтбили ночизикли элементларнинг ишчи нуктапарини хисоблаш. Ночизикли элементтын умумлашган БАТ-и ва ночизикли электр замжирини динамик режимда хисоблаш хусусиятлари. [1,2,3,4,6,7,10,12].

3. 34-маъруза. НЭ жавобини уч координатали текисликлар усули билан топиш. НЭ БАТ-ларини аппроксимациялаш. БАТ-ни полином билан аппроксимациялаш. БАТ-ни чизикли-булаклаб аппрокс. маниялаш. [1,2,3,4,6,7,10,12].

4. 35-маъруза. БАТ-ни чизикли-булаклаб аппроксимациялашада ночизикли резистив замжирин графоаналитик усулаша хисоблаш. Ночизикли элементтеги гармоник гебранишлар таъсири. [1,2,3,4,6,7,10,12].

5. 36-маъруза. Түргилагичлар. Ночизикли резонансий кучайтиргичлар. Оний кийматларни чеклагичлар. Частота ўзгартиргичлар. [1,2,3,4,6,7,10,12].

Ўкув максаллари:

[32.1]. Ночизикли резистив элементлар ва уларнинг болт-ампер тавсифларини билдиш. БАТ да ишчи нуктани за чизикли булакни топа олиш.

[32.2]. Ўзгармас јок болганичилик элемент замжирини график усулда хисоблашни билдиш. БАТ-лари берилган ўзаро уланган ночизикли элементларнинг нағизавын 2АТ ишчи нуктадар бүйиче чизи биттиш.

[32.3]. Энг оддиги ночизикли электр замжирларининг таърифини сипатлаштириш. Биттиш ва уннан айланыла НЭ-нинг ишчи нуктасини топа билиш. Энг оддиги НЭЗ-ининг ўтиш функциясини  $U_{\text{out}}=f(U_{\text{in}})$ -ни чизиш учун юклама тавсифдан фойдалана олиш.

[32.4]. Элементтинг чизикли моделинин уннинг LAT-идәгі исталган чизикли булаги учун чизи олиш. Чизиклилаш усулиниң иккита асосий татбикини билиш: ишчи нуктани хисоблаш ва НЭЗ-ни таъсирнинг хичик ортиирмалари учун хисоблаш.

[33.1]. Ічкүтбили НЭ-ларни ва уларны гашкил этизчи иккитеңгилларнинг фактат биттаси ночизикли булган соддалашган моделини тасаввур эта билиш.

[33.2]. Күшмайдонлы транзистор ишидаги харорат нобарқарорлігінің тасаввур эта билиш. Ток бүйіча манфий тескари бөгләниш чүкүр бұлғанда транзисторни баркарор ток манбасы сифатидың караңыз мүмкінлігіні, яғни режим автоматик тарзда баркарорлашишының түрткүлшешілігін билиш. Тескари бөгләниш назарда тутилмаган шароитдеги күват күчайтырылышыда транзисторнинг чиқиши ВАТ-ида ишчи мұнтақта ва ишчи бұлакни қандай тапташтырып билиш.

[33.3]. НЭ-нің умумлашған ВАТ-ниң үннінг учта үзігін хос бұлакларни билиш. НЭЗ-ни хисоблашыннан иккита ассоциацияның хасиятінің билиш.

[34.1]. Жағоб графигінің нүкталар бүйіча чизиш үчүн үч координаталық текисликтер үсулдарының құлдай олиш.

[34.2]. ВАТ-ни аппроксимациялаш вазифасынің үннінг есімненнің иккита босқычини билиш.

[34.3]. Полиномлы аппроксимация коэффициенттерінің иккита үсулда топа билиш: интерполяциялаш үзіліштерде текисликтер.

[34.4]. Берилген ВАТ бүйіча чизикли-бұлаклаб аппроксимациялашкоэффициенттерінің топа билиш. Бундай аппроксимациялаштың ишчи нүктесінің үлчамларынан түрткүлшешілік күтілгенде тарзда танылай олиш.

[35.1]. ВАТ-ни полиномлы аппроксимациялаштың НЭ жағобиниң графоаналитик үсулда хисоблашын фойдалана билиш.

[35.2]. ВАТ-ни чизикли-бұлаклаб аппроксимациялаштың НЭ жағобиниң графоаналитик үсулда хисоблашын фойдалана билиш.

[35.3]. Иккита гармоник ташқыл этүвчидан иборат (бигармоник сигнал) таъсир бұлған қолда НЭ жағобининг спектрінің билиш.

[36.1]. Битта ярнамдағы LC- ва RC- фильтрлері түргилагичнің таърифінің ва иш режимдерінің билиш. Түргиланған күчләнеш күймәттерінің хисоблаштыру үчүн графоаналитик үсулдар қандай құллаштырып билиш.

[36.2]. Киріштегі сигналнан берінші, иккінші ва 3-күймәттерге созылған резонансий күчайтырғыч таърифінің ишлештесінің билиш. Фойдалы жағобини хисоблаштыру үчүн графоаналитик үсулдар қандай құллаштырып билиш.

[36.3]. Транзисторлық диодтың чеклагичнің таърифінің ишлештесінің билиш. Жағоби: хисоблаштыру үчүн үч координаталық текисликтер үсулдарының қандай құллаштырып билиш.


[36.4]. Транзисторлық диодтың частота үзгартырғычнің таърифінің ишлештесінің билиш. Фойдалы жағобини хисоблаштыру үчүн графоаналитик үсулдар қандай құллаштырып билиш.

## 3.2. 8-мазету бүйнчыл мәрзузалар конструкциялары.

### 8.2.1. 32-мәрзуз.

#### 32.1. НОЧИЗИКЛІ РЕЗИСТИВ ЭЛЕМЕНТТЕР

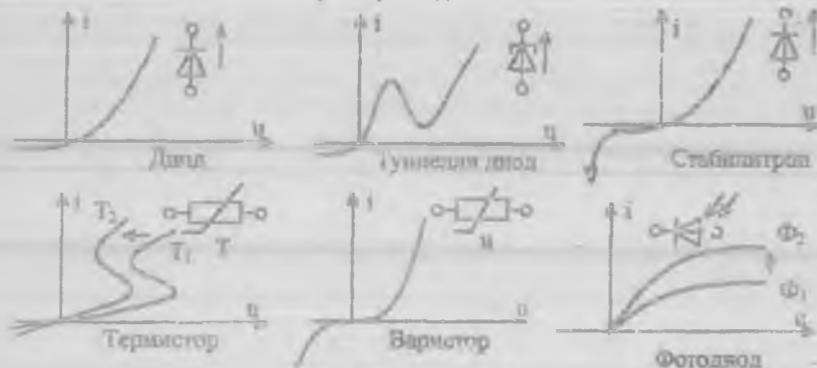1. Ночизиклі резистив элементтердің күчләнештегін тоқта начизиклі болганиши (ВАХ) белгіленеді.




2. НЭ га узатылуынан тәсір үзгәрмас ва үзгәрувчан ташхыл этүвчилардан иборат. Жавоб таркибы ҳам шундайлайды:

$$U_0 + \Delta u \Rightarrow I_0 + \Delta i$$

$R_{CT} = U_0 / I_0$  - статикал. каршылык

$\kappa_c = \Delta u / \Delta i$  - динамикал. каршылык, у факат кичик орттирумалар учун анықланады.

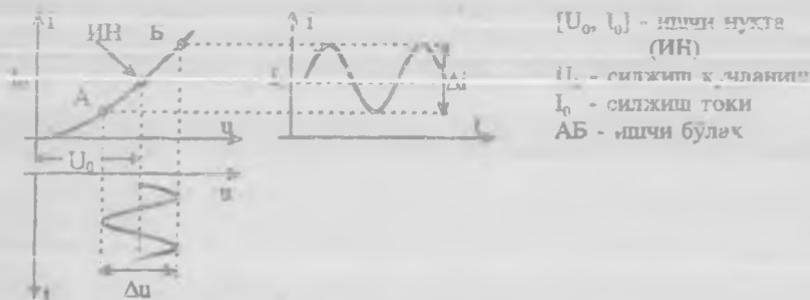3. Үзгәрмас күчләнеш ба тоқ сипжыш күчләнешінен токтың дейнілады  $U_0 + \Delta u$  ишчи  $U$ -та координаталарини белгилайды ВАХ нинг жавоби тоқтың учун ишлатылашын көсмә ишчи бұлғын дейніләші.





## 32.2. НЭ НИНГ ИШЧИ НУКТАСИНИ ГРАФИК УСУЛДА ХИСОБЛАШ



1. НЭЗ ни хисоблаш масаласи одатда НЭ нинг ишчи нукталарини хисоблашыга олиб келади.

2. Үзгәрмас ток НЭЗ ни график усулда хисоблаш кетма-кет-параллел уланган НЭ ни осонрек хисобланувчи эквивалент нөчизикли ИК билан алмаштиришига асостанган.

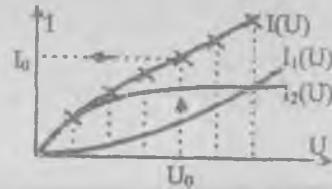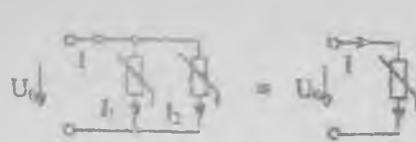
3. НИК лар параллел уланган бўлса, токлар график тарзда кўшилади.



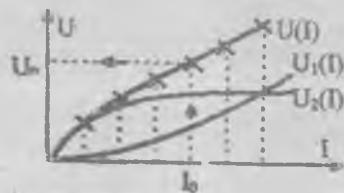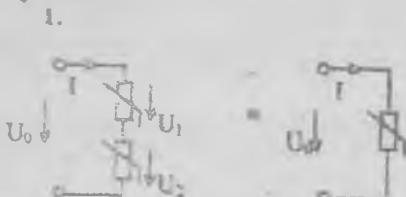
4. НИК зар кетма-кет уланган бўлса, кучланишлар график тарзда кўшилади.



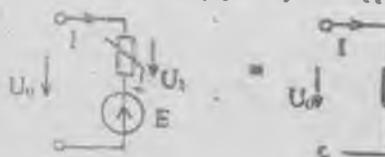5. НИК нинг қутияниш мажбуси билан кетма-кет уланиши унинг ВАХ ни кучланишлар ўки бўйича суради.





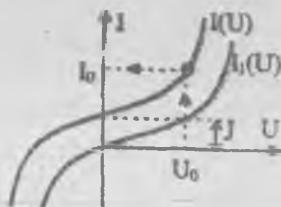НИК нинг ток манбаси билан параллел уланиши унинг ВАХ-ни токлар ўки бўйича суради.





### 32.3. НӘИЛГИ НУКТАСЫННІ ІОКЛАНИШ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ ЁРДАМИДА ХИСОБЛАШ

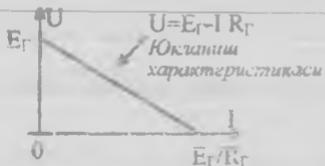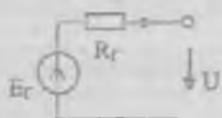1. Реал күчланиш манбасыннің вольт-ампер характеристикасы (ВАХ) юкланиш характеристикасы дейилади.





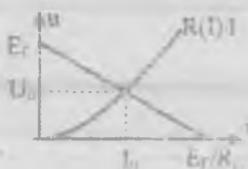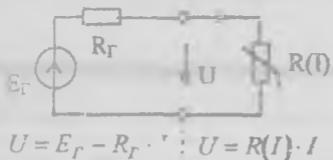2. Энг оддий НЭЗ таркибига реал манб үзүүлүп битта НЭ киратылады.




Занжирдагы ток ва күчланишлар иккита ВАХ-нынг кесиштган нукталары координаталари сифатидан - Манбага тегіншілік ба НЭ га тегишили.

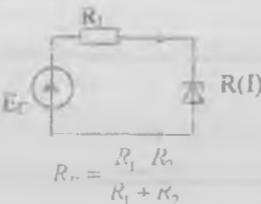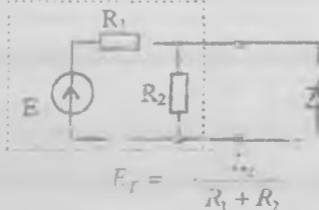3. Битта НЭ бўлган харқандай ЭЗ энг оддий НЭЗ га келтирилади.



Е шинде эквивалент генератор ҳакидағы теоремадағы фойдаланылады.

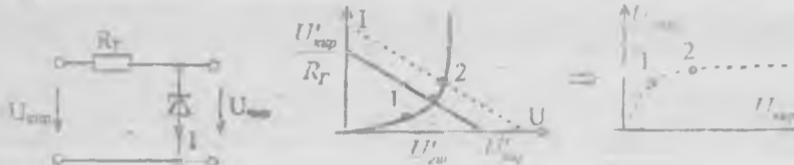
4. Мисол: энг оддий НЭЗ нынг  $u_{\text{вых}} = f(u_{\text{вых}})$  бөлдүншшини нукталар асаш.



$u_{\text{вых}}$  га түрли күймәтлар берилб. юкланиш характеристикасы ёрдамиша  $u_{\text{вых}}$  нынг түрли күймәтларынан зерттеймиз ва график асаймиз.


## 32.4. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УСУЛИ

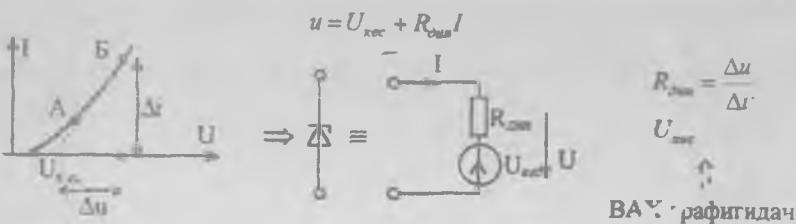1. Чизиклилаш усули ВАХ-сининг ишчи кисмини түрги чизик билан алмаштиришга асосланади. Бу НЭ ни унинг чизикли модели билан алмаштиришга олиб келади. Катижада бутун схема чизикли бўлиб колади ва унга одатдаги хисоблаш усулларини кўллаш мумкин.




ВАХ-рафигидач

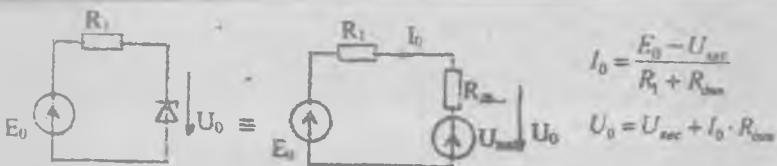2. Чизиклилаш усули НЭ ишчи ишчи нуқтасини топиш учун кўлланани мумкин.



Бунда хисоблаш охириша топилган ишчи нуқта мўлжалдаги жади бўлак ичига тушсан ёки тушмагани текширилади. Агар тушмаган бўлса, бошқа ишчи бўлак тантанади.

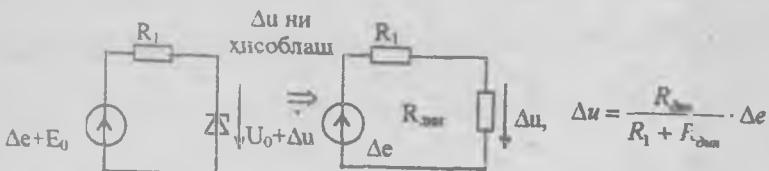3. Чизиклилаш усули таъсир ўзгармас ва ўзгарувчан ташки, этувчилик йиғиндицидан иборат бўлган холда жавобнинг кичик ортижмарларини хисоблаш учун ҳам ишлатилиши мумкин.



Бунда, таъсирнинг ва жавобнинг ўзгармас ташки, этувчилари нолга тенг деб хисоблаб, инобатта олмаймиз.

### 8.2.2. 33-меккүрзә.

#### 33.1. УЧКУТЫЛЫ НОЧИЗИКИИ ЭЛЕМЕНТИЛАР




Ташки занжирга уланынг учук муржаллалтап учи түтбөз аның НЭ лар учкубыи НЭ лар дейилгаты.

Учкутубыи НЭ лар күйишаги иккита ВАХ лари билан тұла харектерләнеди:


- $i_1$  ва  $u_1$ , бөгөвчи кириш характеристика.
- $i_2$  ва  $u_2$ , бөгөвчи чикшіш характеристика.

2. Күшмайдонлы транзистор.

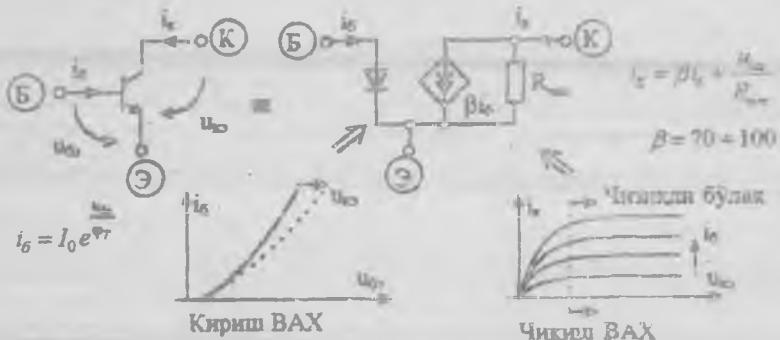

Биринги яқинлаштура, барча ночизиқиитик ўзидан диодны тасвирловчы кириш занжирда түтпелнган.


3. Майдонлы транзистор.

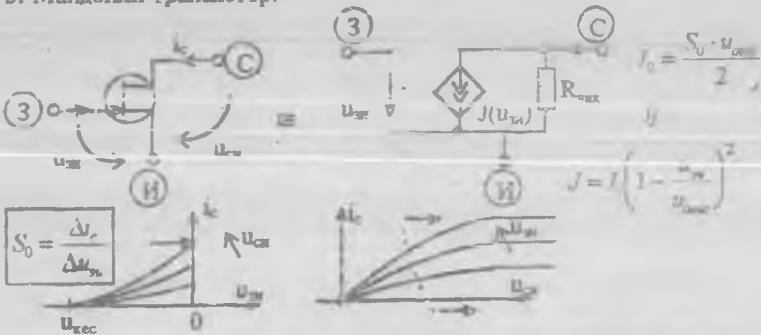

Майдонлы транзистор ё үтиш, ёки чикшіш ВАХ си билан тұла харектерленади. Барча ночизиқиитик башқарылуучы манбада түтпелнган.

### 33.2. УЧҚУТБЛИ НЭ-ЛАРНИНГ ИШЧИ НУКТАЛАРИНИ ХИСОБЛАШ

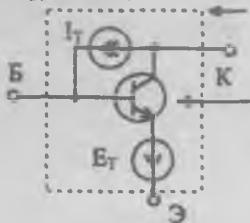1. Күштубли транзисторнинг иш режими температурага нисбатан мұтадил эмс.



Реал транзистор

$$I_T = I_0 \cdot e^{\alpha \Delta T}$$

Иссиклик токи  
ва дрейф токидан қоли  
бұлған идеал транзистор


$$E_T = \gamma \cdot \Delta T -$$

температуравий дрейф ЭЮКи

$\Delta T$  - температура ўзгариши


Температуравий номутадилуккіншт манбаи иссиқлик токи  $I_T$  ва температуравий дрейф ЭЮК  $E_T$  дір.

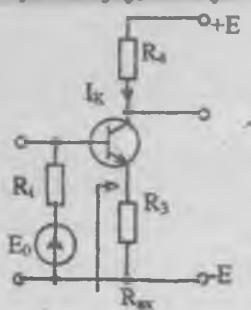2. Транзистор ВАХ-сининг ишчи нұктасын мұтадил килиш учун ток буйінча чукур ТБ күлланады. Режим автоматик тарзда үрнатылады




Күшимчы күлланыш манбаи  $E_0$  ни  $R_1$  ва  $R_2$  каршиликлардан түзилген күчланиш бұл түвчиси ердамда олиш мүмкін.
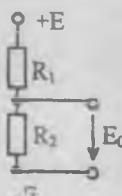
$$R_1 \ll R_{\text{изп}} \approx \beta \cdot R_3$$




$$R_i = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

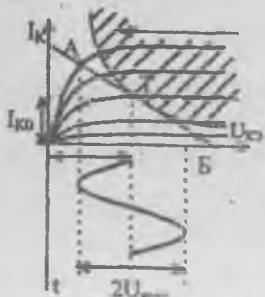3. Күват күчайтириш режимінде транзистор чиқиши ВАТ-сининг ишчи бұлғалы ва ишчи нұктасын мүкаммал хисобланады.



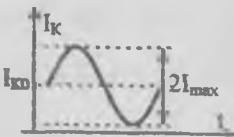Йүл күйилған  
ёйниш  
к, аватлары  
сохасы




$$P_{\text{изп}} = \frac{I_{\text{max}} \cdot U_{\text{max}}}{2}$$

Тебермана  
куват


Ишчи нұқта Т ни ишчи бұлақта АБ ның марказында тәндешігә ҳаракат күлленады.

### 33.3. НЭ нинг умумлашган ВАХ-и. НЭЗ-ни хисоблаш хусусиятлари

1. Диодлар ва транзисторлар ВАХ-лари.

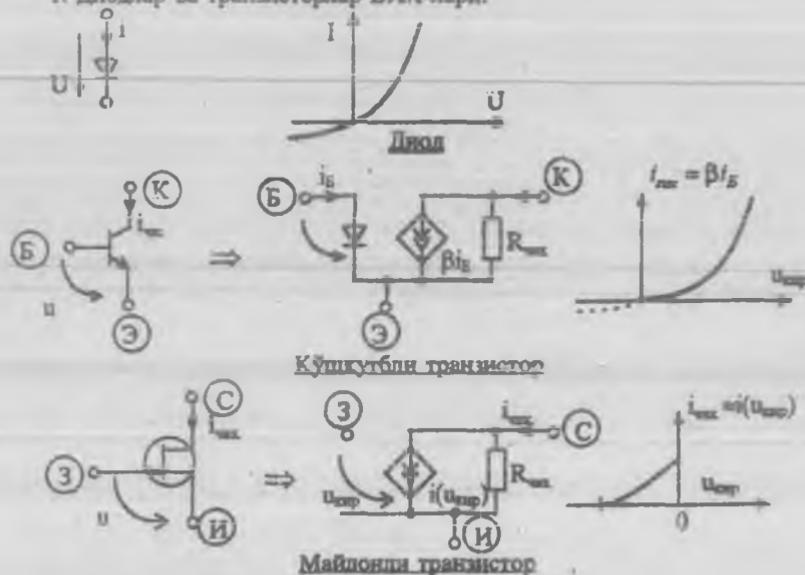

2. НЭ нинг умумлашган ВАХ-си.

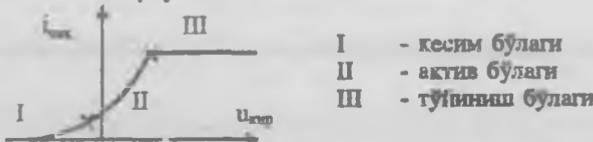


3. НЭЗ ни хисоблаш хусусиятлари:

- жамлаш усулини күллаб бўлмайди;
- чиқитидаги сигнал таркибида янги спектрал ташкил этувчилар пайло бўлали:

$$U_{base} = U_m \cos \omega t \Rightarrow i_{max} = \alpha \cdot U_{base}^2 = \alpha U_m^2 \cos^2 \omega t \Rightarrow$$

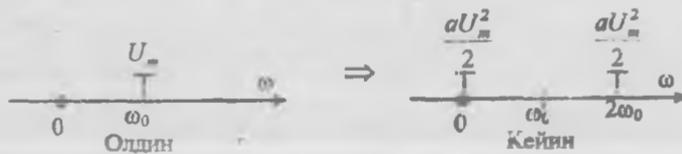
$$\Rightarrow i_{max} = a \frac{U_m^2}{2} + a \frac{U_m^2}{2} \cdot \cos 2\omega t$$




### 8.2.3. 34-мәрзүза.

#### 34.1. НӘ ИНГ ЎЗГАРУВЧАН ТАЪСИРГА ЖАВОБИННИ УЧ КООРДИНАТАЛЫ ТЕКИСЛИКЛАР УСУЛИ БИЛАН АНИКЛАШ

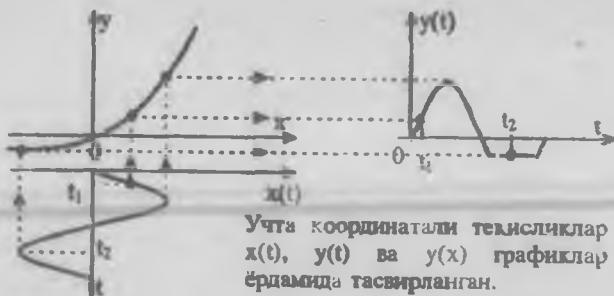1. Уч координаталы текисликлар усулни  $y(x)$  ВАХ-га  $x(t)$  таъсири графикинин лойхалашгла ва  $y(t)$  жавоб графикини нүкталар бүйича куришга асосланған.



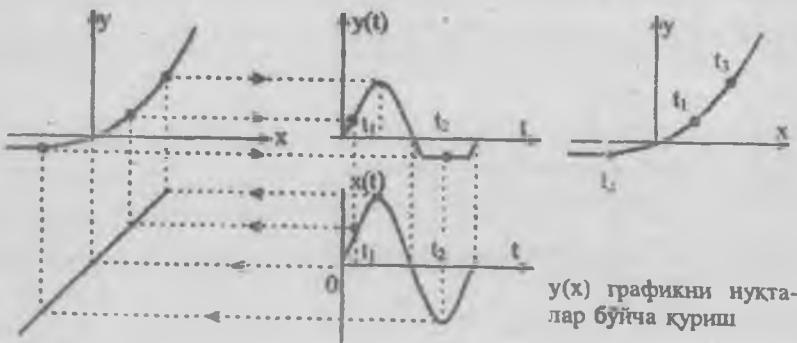
2. Уч координаталы текисликлар усулни сипатириувчи курилма иштепталылған холда күлланища күләндир.



3. Уч координаталы текисликлар усулни  $x(t)$  таъсири ва  $y(t)$  жавоб маълум бўлган холда НӘ инг ВАХ-сини топиш масаласини ечиш имконини беради. Бунинг учун  $y(x)$  график 0,  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  ва x.к. вакт кийматлари учун курилади.

## 34.2. НЭ-НИҢ ТАВСИФЛАРИНИ АППРОКСИМАЦИЯЛАШ

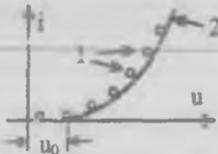1. Мураккаб функцияни тақрибий якынлашувчи аналитик ифода билан алмаштирипта аппроксимация дейилди.




- 1) алохидада нүкталар берилгандай функция.
- 2) аппроксимацияловчи функция →  
 $i = a(u - u_0)^2$ .

2. Аппроксимациялап иккى боскичда бажарыллади:

Аппроксимациялап


**1** Аппроксимацияловчи  
функцияниң танланыш

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \dots$$

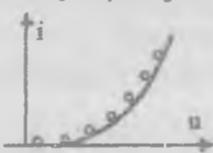

**2** Аппроксимациялаш коэффициентларини табылаш
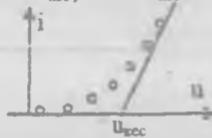
$$i = \begin{cases} 0 & u < U_{\text{кес}} \text{ да} \\ S(u - U_{\text{кес}}) & u \geq U_{\text{кес}} \text{ да} \end{cases}$$



3. Аппроксимацияловчи функция сифатида полиномчал өки чизикли-булаклы функция танланади.

Аппроксимацияловчи функцияни  
танланыш


Полиномиал

Чизикли-булаклы

4. Аппроксимациялап коэффициентларини табып учун интерполяция сули өки текислаштирип усул ишлатылади.

Аппроксимация коэффициенттерини  
анылайтын

Интерполяция усулі

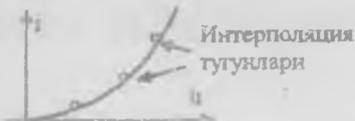

Текислаштирилген усулі

$$\begin{aligned} i &= f(u) \text{ үрните} \\ F(i) &= Au + B \text{ ни излеймиз} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^n a_k u_k^S = i(u_k), \quad k = 1, 2, 3$$

A, B - коэффициентлар

### 34.3. ВАХ-НИЗ ПОЛИНОМЛЫ АППРОКСИМАЦИЯЛАШ


1. Берилган ва аппроксимацияловчи функцияга мисол.

Берилган функция							
u	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
i	0	0,05	0,1	0,15	0,25	0,4	0,6

Аппроксимацияловчи функция

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2$$

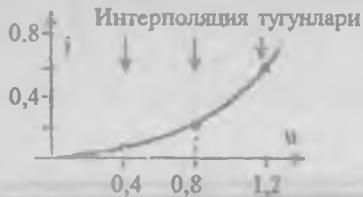2. Коэффициентларни интерполяция усусида топиш.



$$i(0.4) = a_0 + 0.4a_1 u + 0.4a_2 u^2 = 0.1$$

$$i(0.8) = a_0 + 0.8a_1 u + 0.8a_2 u^2 = 0.25$$

$$i(1.2) = a_0 + 1.2a_1 u + 1.2a_2 u^2 = 0.6$$

$$a_0 = 0.15, \quad a_1 = -0.375, \quad a_2 = 0.62$$

Интерполяция усуси иккى функцияни интерполяция түгүнлари деб аталуучи бир неча мухим нүкталарда ўзаро тенгшаштиришга асосланган.


3. Коэффициентларни текислаштириш усуси (функция ҳосиласи ёрдамида) билан төшиш.

Берилган функция							
u	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
i	0	0,05	0,1	0,15	0,25	0,4	0,6
$\Delta i$	-	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2
$\Delta u$	-	0,25	0,25	0,25	0,5	0,75	1
$\Delta u$	-						

$$i' = \frac{\Delta i}{\Delta u} \cong a_1 + 2a_2 u$$

Булакча ўртасида  $0.6 \leq u \leq 1.2$
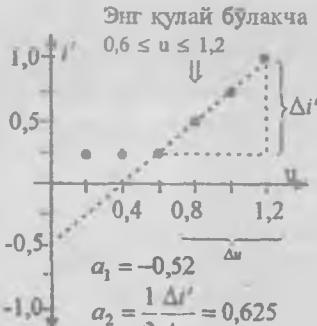
$$i(0.8) = a_0 - 0.52 \cdot 0.8 + 0.625 \cdot 0.8^2 = 0.25 \Rightarrow a_0 = 0.16$$



$$a_1 = -0,52$$

$$a_2 = \frac{1 \Delta i'}{2 \Delta u} = 0,625$$

Текислаштириш усуси  $u$  аргументтдан чизикли боғланиши олиш учун бошлангич аппроксимацияловчи функцияни ўзгартыришга асосланган.


4. Гекислаштиришнинг бошқа кўринишлари.

$$i = a(u - U_{\text{кес}})^2 \Rightarrow \sqrt{i} = \sqrt{a}(u - U_{\text{кес}})$$

$$i = I_0 \cdot \exp\left(\frac{u}{\varphi_T}\right) \Rightarrow \ln i = \ln I_0 + \frac{u}{\varphi_T}$$

### 34.4. ВАХ-НИ ЧИЗИКЛИ-БУЛАКЛАБ АППРОКСИМАЦИЯЛАШ

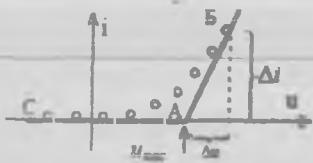1. Чизикли-булаклаб аппроксимациялаш ВАХ ни иккى нури билан якынлатырылады.




А нүктә →  $U_{\text{rec}}$

$$\frac{\Delta i}{\Delta u} = S \left( \frac{u}{B} \right)$$


$$i = \begin{cases} S(u - U_{\text{rec}}) & u \geq U_{\text{rec}} \\ 0 & u \leq U_{\text{rec}} \end{cases} \text{ да}$$

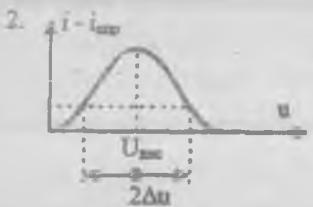АБ нурни катта и ларда ( $u > U_{\text{rec}}$ ) энг якши якынлашув олинадиган килиб үтказилади.



Ночизикли ўзгартиришлар учун характеристиканың экиштеги булаги ( $u \approx U_{\text{rec}}$ ) мүхимдір. Лекин айнан этилши нүктаси якында аппроксимациялаш аниклығы энг паст булади.

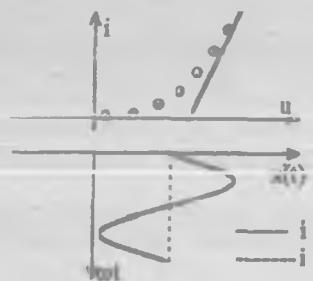3. Хисоблаш аниклыгини ошириш учун кириш сигналынның ўзгарувчан ташкил этүвчинини ВАХ-сияның энг ёмон якынлашувига мос булаги катталығидан анча катта килиб танланади ( $U_{\text{rec}} \gg Du$ ).



— i токнинг хисоблаш кийматлари  
— i токнинг реал кийматлари


Чизикли-булаклаб аппроксимациялашының хусусияти киришдагы ўзгарувчан сигналынның катта кийматларидир.

### 8.2.4. 35-мәттүз.

#### 35.1. ВАХ-НИ ПОЛИНОМЛЫ АППРОКСИМАЦИЯЛАШДА НӘЗ ЖАВОБИНЫ ГРАФОАНАЛИТИК УСУЛДА ХИСОБЛАШ

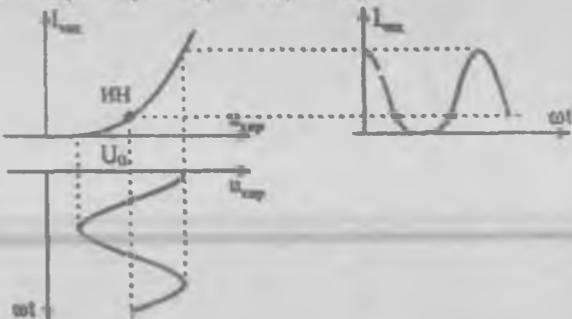1. ВАХ абсциссаси  $u=U_0$  бўлган ишчи нукта атрофида Тейлор катори сифатида келтирилтади.

$$I = a_0 + a_1(u - U_0) + a_2(u - U_0)^2 + a_3(u - U_0)^3 + \dots$$



ВАХ-сининг начиличилигидан энг якши Ф. Йаданиш учун ишчи нукта (ИН) характеристикиниң кескин букинш жойида ташланади. Кичикроп ишчи бўлакдан фойдаланилганда ва кичикроп кириш сигналларида полином даражаси пастроқ (иккитаинч) бўлиши мумкин.

2. Тасъир ўзгармас ва ўзгарувчан ташкил этувчилар йигиндиси шаклида берилади.

$$u_{\text{сп}} = U_0 + U_m \cos \omega_0 t.$$

3. Жавобни Фурье катори шаклида келтиришга интилинади; бунда косинусинги турли даражаларидан карралы бурчаклар косинусларига ўтиш формулалари ишлатилади.


$$I_{\text{сп}} = a_0 + a_1 U_m \cos \omega_0 t + a_2 U_m^2 \cos 2\omega_0 t + a_3 U_m^3 \cos 3\omega_0 t + \dots$$

$$\left. \begin{aligned} \cos^2 \omega_0 t &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega_0 t \\ \cos^3 \omega_0 t &= \frac{3}{4} \cos \omega_0 t + \frac{1}{4} \cos 3\omega_0 t \\ \cos^4 \omega_0 t &= \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \cos 2\omega_0 t + \frac{1}{8} \cos 4\omega_0 t \end{aligned} \right\} \text{да},$$

$$\begin{aligned} I_{\text{сп}} &= (a_0 + \frac{1}{2} a_2 U_m^2 + \dots) + (a_1 U_m + \frac{3}{4} a_2 U_m^2 + \dots) \cos \omega_0 t \Rightarrow \\ &\Rightarrow + (\frac{1}{2} a_2 U_m^2 + \frac{1}{8} a_4 U_m^4 + \dots) \cos 2\omega_0 t + (\frac{1}{4} a_3 U_m^3 + \dots) \cos 3\omega_0 t + \dots \end{aligned}$$

## 35.2 ВАХ НИ ЧИЗИКЛИ-БҮЛЛЯКЛАБ АППРОКСИМАЦИЯЛАШДА НЭЭ ЖАВОБИНИ ГРАФОАНАЛИТИК УСУЛДА ХИСОБЛАШ

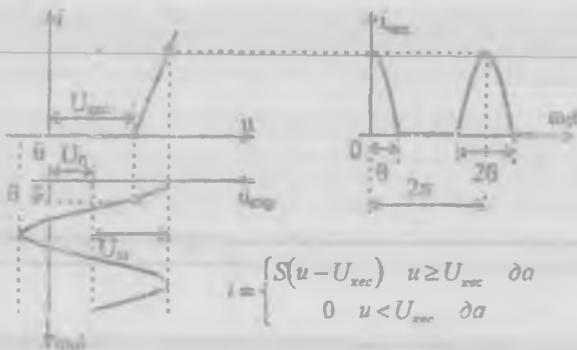1. ВАХ ни  $u=U_{\text{rec}}$  нүктэдэг учрашувчи иккита нур билан тасвирланады



2. Тэйсир үзгэрмас ва үзгэрүүчэн тэйсир этүүчилэр иймийншиг шаклда берилдэй:

$$i_{\text{exp}} = U_0 + U_m \cos \omega_0 t.$$

3. Жавоб даернийг күчкина кисмидагина нолшан фаржли:

$$i_{\text{exp}} = \begin{cases} SU_m (\cos \omega_0 t - \cos \theta), \omega_0 t \in [0, \theta] \text{ да еки } [2\pi - \theta, 2\pi] \\ 0, 0 \leq \omega_0 t \leq 2\pi - \theta \text{ да} \end{cases}$$

4. Давралтныг тох ўтадиган кисмийнг ярмыга кесиш бурчаги  $\theta$  дейнлэдэй:

$\theta$  ни аниklash учун тэнглама.

$\Rightarrow$

$$\cos \theta = \frac{U_{\text{rec}} - U_0}{U_m}$$

5. Жавобын Фурье каторы шаклцаа еснэш мумкчин.


$$i_{\text{exp}} = I_0 + I_{m1} \cos \omega_0 t + I_{m2} \cos 2\omega_0 t + \dots$$

атор коэффициентлари махсус берг функцияларига бөгликтэй:

$$I_0 = S u_m \cdot \gamma_0(\theta);$$

$$I_{m1} = S u_m \cdot \gamma_1(\theta);$$
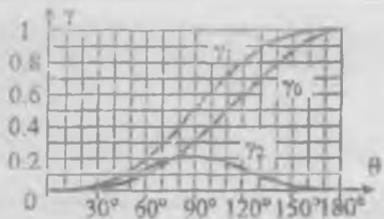
$$I_{m2} = S u_m \cdot \gamma_2(\theta).$$



Берг функциялары кесиш бурчагы  $\theta$  га бөгликтэй.

### 35.3. ГАРМОНИК ТЕБРАНИШЛАР ЙИГИИДИСИНИНГ НЭЗ-ГА ТАЪСИРИ

1. НЭ нинг ВАХ-си энг оддий ҳолда иккичи даражали полином билан характерланади:

$$i = a_0 + a_1(u - U_0) + a_2(u - U_0)^2.$$

2. Таъсир ўзгармас ва иккита гармоник ташкил этувчилар йигиндиси шаклинига берилади.

$$u_{\text{рез}} = U_0 + U_{m1} \cos \omega_1 t + U_{m2} \cos \omega_2 t.$$

3.  $\boxed{\omega_2 > \omega_1}$

Гармоник ташкил этувчилардан бири кўпинча паст частотали, иккинчиси - юқори частотали:

4. Жавоб таркибыга кўпинча  $\omega_1$  га каррални ва  $\omega_2$  га каррални частоталар киради



5. Одатдагилардан ташкири янги  $\omega_2 - \omega_1$  ва  $\omega_2 + \omega_1$  комбинацияний частоталардаги гармоник ташкил этувчилар пайдо бўлади.

$$\Delta i_{\text{рез}} = a_2 U_{m1} \cdot U_{m2} [\cos(\omega_2 - \omega_1)t + \cos(\omega_2 + \omega_1)t].$$

6. ВАХ-ни аппроксимасиравчи полином даражасини ошириш  $\rho\omega_1 \pm q\omega_2$  шаклини комбинацияний частоталардаги ташкил этувчиларнинг досилин бўлишини кескин оширади.

$$i = a_0 + a_1(u - U_0) + a_2(u - U_0)^2 + a_3(u - U_0)^3;$$




$$i_{\text{рез}} = \sum_{q=0}^3 \sum_{p=0}^3 I_{pq} \cos(p\omega_1 \pm q\omega_2)t.$$

### 8.2.5. 36-мáрзуа.



#### 36.1. ТҮГРИЛАГИЧТАР

1. Узгарувчан күчланиши үзгәрмас күйләнештә үзгәртириб берүүчү күрилма түгрилагич дейилдә.

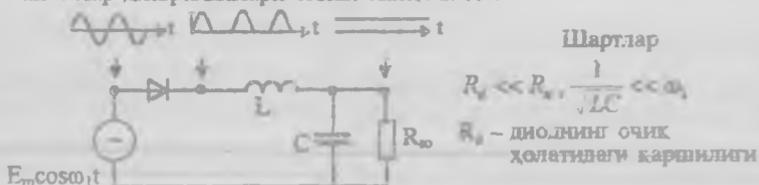2. Чикишида LC-фильтрлөр түгрилагичның хисобланыш учты нұкташылған күчланишлар диаграммалары билан анықланады.




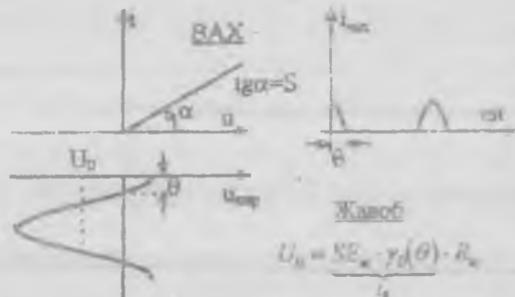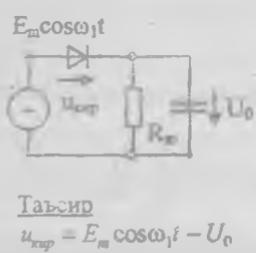3. RC-фильтрлөр түгрилагичнинг ишләш режими кесиш бурчагы  $\theta$  га жуда бағыттады.



Кесиш бурчагы  $\theta$  күйләнештә график усулда анықланады

$$J_0 = E_m \cos \theta = S E_m \gamma_i(\theta) \cdot R_o \Rightarrow |\cos \theta = S R_o \gamma_i(\theta)|$$

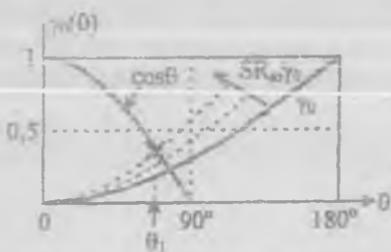


$$\begin{aligned} 1 \leq S R_o < \infty \\ \downarrow \\ 0.2 E_m \leq U_0 \leq E_m \end{aligned}$$

Түгриланган  $U_0$  күчланиши  $S R_o$ -ортиши билан нөхизмекли тарзда орталды.

## 36.2. НОЧИЗИКЛІ РЕЗОНАНСИЙ КУЧАЙТИРГІЧЛАР


1. Кесиши режимінде ишловчи ва параллел төбәрәниң контурига юқланған күчайтиргічің ночьзиқлі резонансий күчайтиргічі дейилді.

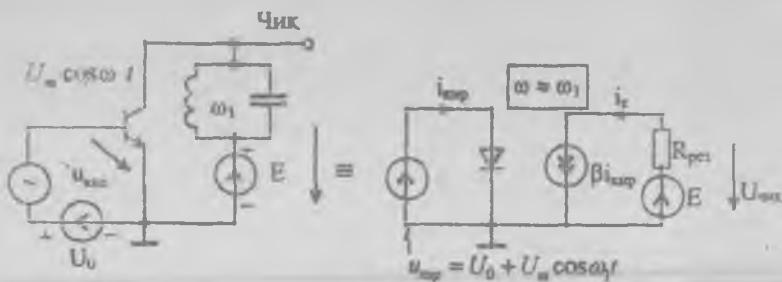2. Энгі одан жоғары ночьзиқтің резонансий күчайтиргічі резонанс частотасыда кириш занжирінде мұжассамлашған ночьзиқлілікка эга.



Транзисторнинг чиқиши каршылығы резонанс қаршилігі  $R_{pse}$  дан күп маңрая катта бўлиши керак.

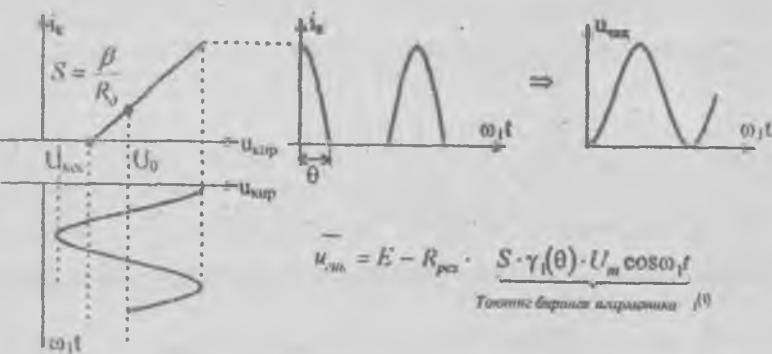3. Кесиши режиминде ишлатада чиқиши күчтәнниши шақлига кўра киришдаги күчтәнниши бирлан ўхшаш, лекин каталогига кўра кесиши бурчаги  $\theta$  га ночьзиқлі боғлиқ.




4. Агар стекиниң күчтәнниши  $U_0$  ни чиқищдаги күчтәннишининг ўзгарувчан ташкил этувчинсига боғлиқ қилиб олинса (түгрілагатидан кейин), у ҳолда КАБ-кучтәнниши автоматик башқариш олинади.


5. Агар резонанс контуры кириштегі 2-, 3-, ...  $k$ -гармоникаларига соғланса, у ҳолда частота кўпайтиргічипи аламиз.

### 36.3. ОНИЙ ҚИЙМАТЛАРНИ ЧЕКЛАГИЧЛАР

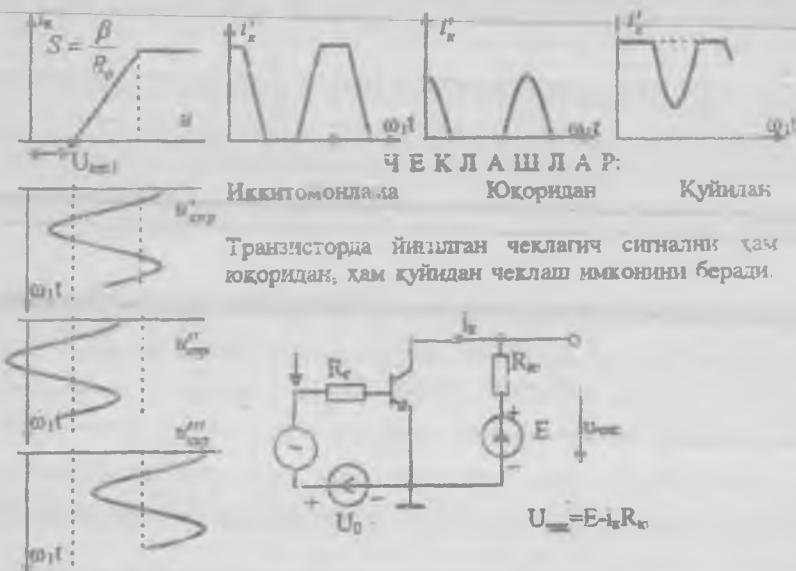1. Чиқищдаги сигнал киришидеги сигналга маълум чекланган оралыкдагина пропорционал бүлгән күрілмалар оний қийматларни чеклагатчилар дейилади.



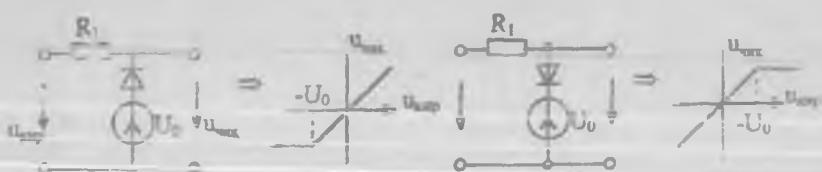3. Диодларда йиғилған чеклагич сигнални ё күйидан ё юкоридан чеклади.




Чиқищдаги сигнал амплитудаси қиришидеги сигнал амплитудасынга чекланган чегаралардагина пропорционал бүлгән күрілмалар амплитуда-вий чеклагичлар дейилади. Қирищдаги сигналның амплитудаси бу чега-радан четкә чиқканда ҳам чиқищдаги сигнал амплитудаси чекланган холла бүлаверади.

Амплитуда чеклагичи пастдан ёки юкоридан кесиш режимінде иштейт-ган нөчицикلى резонансий күчайтиргич ёрдамида олниши мүмкін.

## 36.4. ЧАСТОТА ҮЗГАРТИРГИЧЛАР

1. Кириштеги сигнал спектрини частоталар шкаласы билан юкорига ёки паста суриш имконини берувчи күрімалар частота үзгартиргичлар дейілады.

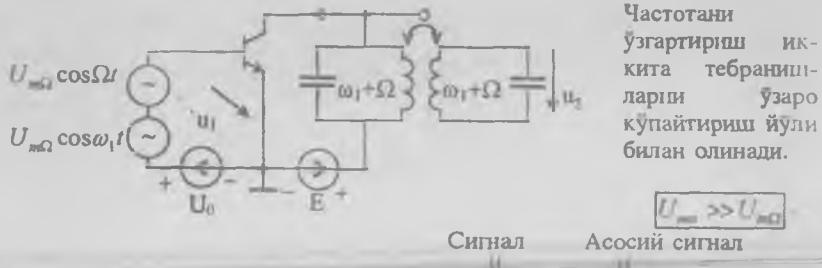2. Частота үзгартиргич сифатында чиқишица махсус (комбинациявий) частототага созланған контуры бұлған нөчизикли күчайтиргич ишлатылған мүмкін.




$$\text{Таъсир} \Leftrightarrow u_{\text{кур}} = U_0 + U_{m\Omega} \cos \Omega t + U_{m\omega} \cos \omega_1 t$$


$$\text{ВАХ} \Leftrightarrow i = a_0 + a_1(u_{\text{кур}} - U_0) + a_2(u_{\text{кур}} - U_0)^2$$

$$\text{Керак..и жағоб} \Leftrightarrow \Delta u_{\text{жк}} = R_{\text{пер}} \cdot a_2 \cdot U_{m\Omega} \cdot U_{m\omega} \cos(\omega_1 t + \Omega)$$

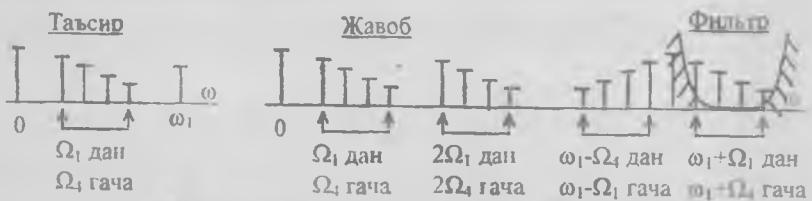3. Күбічастотали сигнал умумий ҳолда бирнече гармоник тебранишлар йиғіндесін шақыла тасвирланиши мүмкін. Кераклы жағобни ажра-тиб олиш учун фільтр лозим.



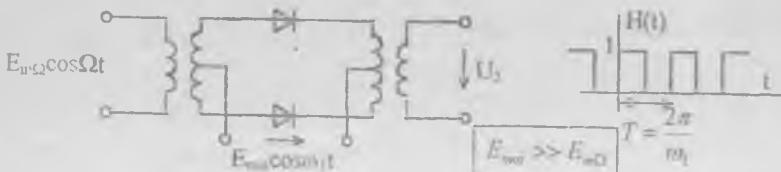4. Частота үзгартиргичтің  $\omega_1$  частота билан "1" ва "0" қыйматтарнан дағындырғанда қабул қылувчы узатыш коэффициентига әга бұлған диодлы схемада хосның қылыш мүмкін.



Чиқишица  $\omega_1 + \Omega$  комбинациявий частотага созланған фільтр булиши лозим.

### 8.3. 8-Мавзу бўйича текшириш учун савосчилар ва масалалар

1. Сўз билан кўйидагиларни таърифланг:
  - а) иккитубли резистив элементлар;
  - б) ишчи нукта ва ишчи булак;
  - в) кучланишлар ва токларни график тарзда кўшиш;
  - г) юкланиш тавсифи (ночиизикили элемент учун);
  - д) чизиклилаш усули;
  - е) учкутбули ночиизикили элемент;
  - ж) ночиизикили элементнинг умумийлашган ВАТ-и ва унинг уч хил булаги;
  - з) уч координатали текисликлар усули;
  - и) аппроксимация ва унинг турлари (полиномли ва чизикли-булаклаб):
    - к) интерполяция усули ва текислаш усули (аппроксимациялаш коеффициентларини топиш учун);
      - л) киркиш бурчаги;
      - м) түргилагич;
      - н) ночиизикили резонансий кучайтиригич;
      - о) онияи кийматларни чеклагич;
      - п) частота узгартиригич.
2. Кўйидагиларнинг схемаларини чизинг (конспектга таяниш мумкин):
  - а) реал манба ва ночиизикили элемент булган оддий НЭЗ;
  - б) ВАТ-нинг чизикли ишчи булаги учун диод модели;
  - в) ночиизикили режимда ишшаттан майдонли транзисторнинг модели;
    - г) ночиизикили режимда ишшаттан майдонли транзисторнинг модели;
    - д) ток бўйича манфий тескари боғланишли транзисторди кучайтириш каскади;
  - е) битта яримдаврли RC-фильтрли түргилагич;
  - ж) ночиизикили резонансий кучайтиригич;
  - з) транзисторди чеклагич;
  - и) диоди чеклагич;
  - к) частота узгартиригич;
3. Ордината уки бўйлаб токлар кийматлари абсесисса ўки бўйлаб эса, кучланишлар кийматларини юнис  $R = 10 \Omega$  ва  $E_{\text{б}} = 10 \text{ V}$  утаси  $E_{\text{в}} = 10 \text{ V}$ ,  $E_{\text{т}} = 20 \text{ V}$  ва  $E_{\text{т}} = 30 \text{ V}$  кийнитмелари учун юклиниш авсифларини чизинг. Енинг ўстариси юкланиш тавсигитре кандай таъсир курсатиши хакида холоса чиқаринг.
4. Диоднинг ВАТ-и чегарагий нукталари A [1 V, 1 mA] ва B [2 V, 5 mA] булган шартли чизикли булакка эга. Диод чизикли моментининг  $U_{\text{бр}}$  ва  $R_{\text{ди}}$  параметларини тоглини.
5. НЭ-нинг ВАТ-и шакига нур билан ифозланади:  $I_{\text{бр}} = 0$ ,  $U_{\text{бр}} \leq 6$  да ва  $L_{\text{бр}} = S U_{\text{бр}}$ ,  $U_{\text{бр}} > 0$ ,  $S = 1(\text{mA}/\text{V})$  да. Агар  $U_{\text{бр}} = 2 + 3 \cos w_t (\text{V})$  мавзум

бұлса, үч координаталы техиспилар усули ёрдамица жавоб графигини чизинг. Чиқищдаги токнинг максимал ва минимал кийматларини күрсатинг.

6. ВАТ күйидеги үч нүкта орқали үтади: A[-4 В, 0 мА], B[-2 В, 1 мА], C[-0 В 5 мА]. Бу нүкталарни интерполяция түгунлари сифатида құллаб, аппроксимацияловчи полином  $i_{\text{чек}} = a_0 + u_{\text{кпр}} a_1 + u^2_{\text{кпр}} a_2$  - нин коэффициентларини топинг.

7. ВАТ  $i_{\text{чек}} = 1 + 1u_{\text{кпр}} + 2u^2_{\text{кпр}}$  полином билан ифоданалади ( $i_{\text{чек}}$  - мА-да,  $u_{\text{кпр}}$  эса В-ларда үлганды). Агар  $u_{\text{кпр}} = 1 \cos \omega t$  (В) берилған бұлса, чиқищдаги ток гармоникалари амплитудавий спектрини күрсатинг.

9. ВАТ параметрлари  $U_{\text{кес}} = 1 \text{ В}$  ва  $S = 1 \text{ мА/В}$  булған чизикли-бұлаклы аппроксимация билан ифоданалади. Агар  $u_{\text{кпр}} = 1 + 1 \cos \omega t$  (В) берилған бұлса, чиқищдаги ток бириңчи гармоникасыннан амплитудасини топинг. Эслатма.  $\gamma_1(90^\circ) = 0,5$ .

## ХУЛОСА

Максус үтказилган психологик текширувлар күрсатадыки\*, талабалар укиш жараёнида натижаларга энг киска йүл билан эришишта субъектив тарзда созланадылар. Мазкур үкув күлләнэла талабаларның айнаң ушбу психологик хүсусиятини хисобга олган: фан тұлалитика үкув мақсадлари аник белгиланған ва тестларга еки бошқа назоратларга киритилиши мүмкін бўлган саволлар ва масалаларнинг минимал катори күрсатилган холда күскача ёзилган. Бундай ҳажмини ўзлаштириш фан ҳакида тасавур этабилиц ва нусхав й-билимлар даражасига эришиши имкониди беради.

Үкув ҳажмини чукуррок үкув ва одатлар даражасида ўзлаштириш учун [7, 13]дан күшимишча тарзда масалалар ечишни ва [6]дан машқ учун тестлар ёзишини тавсия этиш мүмкін. Электр занжирлари назарияси ҳакида билимларни кенгайтириш учун рўйхати ҳар бир мавзуу бошланишица маъруза мазмуни ёни бериладиган адабиётларни ўқиб чиқиши мақсадга мувофиклар.



\*Коган В.И., Сычеников И.А. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе. (Единая методическая система института: Теория и практика). - Высшая школа, 1987 - 143с.

## АДАБИЁТ

### Асосий

1. Бакалов В.П., Воробьевко П.П., Крук Б.И. Теория электрических цепей: Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1998. - 462 с.
2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов. - М.: Радио и связь, 1989. - 525 с.
3. Андреев В.С Теория нелинейных электрических цепей. - М.: Радио и связь, 1982. - 281 с.
- 4 Основы теории цепей: Учебник для вузов / Г.В. Зевске, П.А. Ионкин, А.Н. Нетушил, С.В. Страхов.-М.: Энергоатомиздат, 1989.-528 с.
5. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1986. - 544 с.
- 6 Давишов С.Р., Дмитриев В.Н., Зелинский М.М., Тулаганова В.А., Шашков М.С Электр занжирлари назарияси. Тест синовлари учун вазифалар түплами. Тошкент: ТЭАИ, 1-кисм, 1998. - 172 б.
7. Давишов С.Р., Дмитриев В.Н., Зелинский М.М. Электр занжирлари назарияси. Тест синовлари учун вазифалар түплами. Тошкент: ТЭАИ, 2-кисм, 1999. - 190 б.
8. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задәнник по теории линейных электрических цепей. - М.: Высшая школа., 1990. - 544 с.

### Күшимча

9. Баскаров С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. "Радиотехника". - М.: Высшая школа, 1988. - 448 с.
- 10 Крылов В.В. Корсаков С.Я. Основы теории цепей для системотехников: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1990. - 224 с.
11. Данилов Л.В. и др. Теория нелинейных электрических цепей / Л.В. Данилов, П.Н. Матханов, Е.С. Филиппов. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. - 256 с.
12. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. Ч.1; ч.2. - М.: Мир, 1988. - 336 с.; 360 с.
13. Попов В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов спец. "Радиотехника". - М.: Высшая школа, 1985. - 496 с.
14. Бирюков В.Н., Попов В.П., Семенцов В.И. Сборник задач по теории цепей. - М.: Высшая школа, 1990. - 238 с.
15. Дмитриев В.Н., Хайдаров К.Х. Электр занжирлар назариясининг физикавий асослари. Ўқув кўлланма. Тошкент, ТЭАИ, 1999. - 156 б.

## Мундарижа

1	<b>ДІРДІКТАРЫ</b>	3
<b>МАВЗУ ИМПУЛЬСЛИ ТАЪСИРЛАР ОСТИДАГИ</b>		4
5-МАВЗУ ИМПУЛЬСЛИ ТАЪСИРЛАР ОСТИДАГИ		4
5.1. Маърузалар мазмунни ва ўкув максадлари		4
5.2. 5-мавзу бўйича маърузалар конспектлари		6
5.2.1. 19-маъруза		6
5.2.2. 20-маъруза		10
5.2.3. 21 маъруза		15
5.2.4. 22-маъруза		19
5.2.5. 23-маъруза		23
5.3. 5-мавзу бўйича текшириш учун саволлар ва масалалар		27
<b>6.МАВЗУ. ТУРТКУТБЛИКЛАР ВА УЗУН ЛИНИЯЛАР</b>		29
6.1. Маърузалар мазмунни за ўкув максадлари		29
6.2. 6-мавзу бўйича маърузалар конспектлари		31
6.2.1. 24-маъруза		31
6.2.2. 25-маъруза		35
6.2.3. 26-маъруза		39
6.2.4. 27-маъруза		42
6.3. 6-мавзу бўйича текшириш учун саволлар ва масалалар		46
<b>7-МАВЗУ. ЭЛЕКТР ФИЛЬТРЛАРИ ВА ТЕСКАРИ</b>		47
<b>БОГЛANIШЛИ ЗАНЖИРЛАР</b>		47
7.1. Маърузалар мазмунни ва ўкув максадлари		47
7.2. 7-мавзу бўйича маърузалар конспектлари		49
7.2.1. 28-маъруза		49
7.2.2. 29-маъруза		53
7.2.3. 30-маъруза		57
7.2.4. 31-маъруза		61
7.3. 7-мавзу бўйича темишриш учун саволлар ва масалалар		65
<b>8-МАВЗУ. ЧОЧИЗИКЛИ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРИ</b>		67
8.1. Маърузалар мазмунни ва ўкув максадлари		67
8.2. 8-мавзу бўйича маърузалар конспектлари		69
8.2.1. 32-маъруза		69
8.2.2. 33-маъруза		73
8.2.3. 34-маъруза		76
8.2.4. 35-маъруза		80
8.2.5. 36-маъруза		83
8.3. 8-мавзу бўйича текшириш учун саволлар ва масалалар		87
<b>ХУЛОСА</b>		89
<b>АДАБИЁТ</b>		90

Дмитриев В.Н., Зелинский М.М., Давидов С.Р.

Электр занжирлари назарияси. Маърузалар конспектлари: — 2 кисм.  
Тошкенк: ТЭАИ, 2001 йил — 83б.

Институт ИУК қарори асосида чоп этилди.

Масъул мұхаррир: т.ф.д., профессор Соколов В.К.

Тақризчилар:

Т.ф.д., профессор Каримов А.С (ТГТУ),  
Т.ф.н., доцент Абдуазизов А.А. (ТЭИС).

Мұхаррирлік — мусақхылік комиссияси:

Мұхаррир

Мусақхы

Босишига рухсат этилди 24.12.01. Бичими 84x108 <sup>112</sup>  
Офсет қозози. Адади 100 Буюртма № 553  
Тошкент электротехника алақа институты  
Босмахонасида чоп этилди.  
700084, Тошкент, А. Темур күч. 108 уй.

91



