
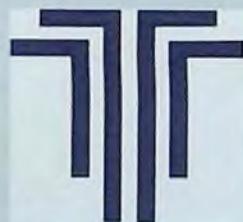


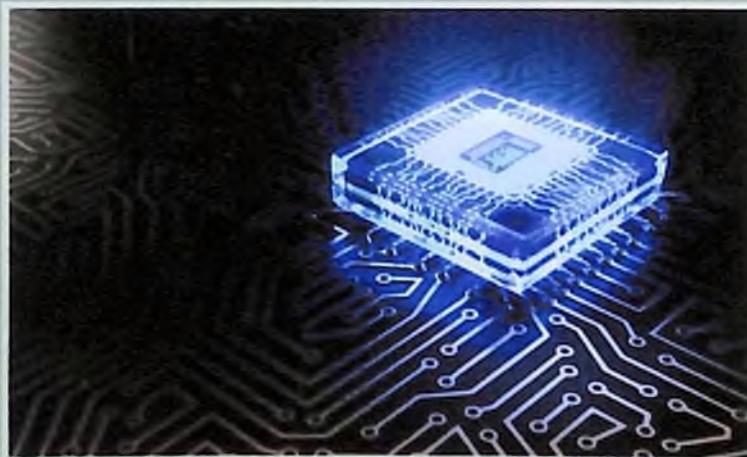O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI



JO'SHQIN BALTABAYEVICH BALTAYEV
XALIMA YUNUSOVNA ABASXANOVA
YARONOVA NATALYA VALEREVNA

RADIOALOQANING MIKROPROTSESSOR QURILMALARI



DARSLIK

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

JO'SHQIN BALTABAYEVICH BALTAYEV
XALIMA YUNUSOVNA ABASXANOVA
YARONOVA NATALYA VALEREVNA

RADIOALOQANING MIKROPROTSESSOR QURILMALARI

DARSLIK

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan
oliy o'quv yurtlarining 5350700 – "Radioelektron qurilmalar va tizimlar" (temir
yo'l transporti) ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik sifatida tavsija etilgan.

Toshkent–2023

Baltayev J.B. va boshq.

Radioaloqaning mikroprotessor qurilmalari. Darslik. J.B. Baltayev, X.Yu. Abbasxanova, N.V. Yaronova. – T.: “Nodirabegim” nashriyoti, 2023-y. – 348 b.

Taqrizchilar: **J.F. Kurbanov** – t.f.d. dotsent, Toshkent davlat transport universiteti;
A.A. Yarmuxavedov – t.f.n. dotsent, Toshkent davlat texnika universiteti “Radiotexnik qurilmalar va tizimlar” kafedrasи

Uslubiy darslik hozirgi kundagi ishlatalayotgan radioaloqaning mikroprotessor qurilmalari, radioaloqaning raqamli texnika asoslari, radioaloqa signalarga raqamli ishlov berish sxemalari, mikroprotessor tizimining strukturavni asosi, mikroprotessor tizimining ishlash prinsipi, mikrokontrollerlarning ishlash prinsipi va dasturiy ta'minoti keltirilgan. Mikroprotessor va mikrokontrollerlarning ichki strukturasи, algoritmlarini, dasturlashlari va ular orqali osingga tushunish mumkin.

Ushbu kitob darslik sifatida Toshkent davlat transport universitetining “Radioelektron qurilmalar va tizimlar” (temir yo'l transporti) ta'lim yo'nalishlari bakalavriat talabalari va professor-o'qituvchilar uchun mo'ljallangan.

В данной книге представлены используемые в настоящее время микропроцессорные устройства радиосвязи, основы цифровой техники радиосвязи, схемы цифровой обработки сигналов радиосвязи, структурная основа микропроцессорной системы, принцип работы микропроцессорной системы и программное обеспечение микроконтроллеров. Доступно объяснена внутренняя структура, алгоритмы, а также, программирование микропроцессоров и микроконтроллеров.

Эта книга предназначена в качестве учебника для студентов бакалавриата по направлению «Радиоэлектронные устройства и системы» (железнодорожный транспорт) и для преподавателей Ташкентского государственного университета транспорта.

The textbook presents the currently used microprocessor radio communication devices, the basics of digital radio communication technology, digital signal processing schemes of radio communication, the structural basis of the microprocessor system, the principle of operation of the microprocessor system, the principle of operation and software of microcontrollers. The internal structure, algorithms, programming of microprocessors and microcontrollers and through them is easy to understand.

This book is intended as a textbook for undergraduate students "Radioelectronic devices and systems" (railway transport) and for teachers of the Tashkent State University of Transport.

O'zbekiston Respublikasi Toshkent davlat transport universitetining 2022-yil "30" dekabrdagi "322-Y"-sonli buyrug'iiga asosan darslik sifatida nashr etishga ruxsat berildi.

ISBN 978-9943-7806-0-6

© Toshkent davlat transport universiteti, 2023
© “Nodirabegim” nashriyoti, 2023

KIRISH

Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo'llagan holda iqtisodiyot tarmoqlariga, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish O'zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi. Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilashini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalgalashishni taqozo etadi. Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlil ishlab chiqarishni modernizatsiya, diversifikatsiya qilish, uning hajmini oshirish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar turlarini kengaytirish borasidagi ishlar lozim darajada olib borilmayotganini ko'rsatdi. Xususan, bu borada ko'plab ko'rsat-kichlarning mavjud emasligi va ishlar samarali muvofiqlashtirilmagani sababli mamlakatimiz so'nggi yillarda nufuzli va obro'li xalqaro tuzilmalar tomonidan tuziladigan Global innovatsion indeks reytingida ishtiroy etmayapti. Iqtisodiyot va ijtimoiy soha tarmoqlarining ilmiy muassasalar bilan o'zaro hamkorligi darajasi pastligi, vazirlik va idoralar, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyyati organlarining innovatsion rivojlanish sohasidagi faoliyatni lozim darajada muvofiqlashtirilmayotgani bu boradagi birinchi navbatdagi maqsadlar va vazifalarga erishish imkonini bermayapti. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qaroroi qabul qilindi. Mazkur qaror bilan oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta'lim 4 muassasalarining moddiy-teknika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o'quv-ilmiy laboratoriylari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo'yicha Oliy ta'lim tizimini 2017-2021-yillarda kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. Tasdiklangan konunlarni bajarish jarayoni infokommunikatsion texnologiyalarni O'zbekistonda

rivojlanishning tegishli qonunlarni bajarish uchun keng yo'l ochib berdi. Mavjud davrda O'zbekistondagi telekommunikatsion aloqa tizimlariga juda katta masshtabdagi ishlarni bajarishga olib kelmoqda. Bu esa aholiga turli telekommunikatsion xizmatlarni yuqori saviyada amalga oshirishga olib kelmoqda. Yangi texnologiyalar kiritish sharoitida mutaxassislar oldida texnologiya jarayonlarini o'rnatish tarkibiy qismlarini qo'llanilishi, zamonaviy texnologiyalar asosida tarmoq yaratish kabi masalalari tadqiqoti dolzarb desa bo'ladi. Tasdiqlangan qonunlarni bajarish jarayoni infokommunikatsion texnologiyalari O'zbekistonda rivojlanishning tegishli qonunlarini bajarish uchun keng yo'l ochib berdi. Bu O'zbekistondagi telekommunikatsion aloqa tizimlariga juda katta masshtabdagi ishlarni bajarish, aholiga turli telekommunikatsion xizmatlarni yuqori saviyada amalga oshirishning muxim omillaridir.

1-BOB. RADIOALOQANING RAQAMLI TEXNIKA ASOSLARI

1.1. Yarim o'tkazgichli xotira qurilmalari


Zamonaviy elektronika qurilmalari yarim o'tkazgichli materiallardan tayyorlanadi. Yarim o'tkazichilar kristall, amorf va suyuq bo'ladi. Yarim o'tkazgichli texnikada asosan kristall yarim o'tkazgichlar (10^{10} asosiylar modda tarkibida bir atomdan ortiq bo'lmasligi kiritma monokristallari) qo'llaniladi. Odatda yarim o'tkazgichlarga solishtirma elektr o'tkazuvchanligi σ metallar va dielektriklar oraliq'ida bo'lgan yarim o'tkazgichlar kiradi (ularning nomi ham shundan kelib chiqadi). Xona temperaturasida ularning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi 10^{-8} dan 10^5 gacha Sm/m (metrga Simens)ni tashkil etadi. Metallarda $\sigma = 10^6$ - 10^8 Sm/m, dielektriklarda esa $\sigma = 10^{-8}$ - 10^{-13} Sm/m. Yarim o'tkazgichlarning asosiy xususiyati shundaki, temperatura ortgan sari ularning solishtirma elektr o'tkazuchanligi ham ortib boradi, metallarda esa kamayadi. Yarim o'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi yorug'lik bilan nurlantirish va hatto juda kichik kiritma miqdoriga bog'liq. Yarim o'tkazgichlarning xossalari *qattiq jism zona nazariyasi* bilan tushuntiriladi.

Har bir qattiq jism ko'p sonli bir-biri bilan kuchli o'zaro ta'sirlashayotgan atomlardan tarkib topgan. Shu sababli bir bo'lak qattiq jism tarkibidagi atomlar majmuasi yagona tuzilma deb qaraladi. Qattiq jismida atomlar bog'liqligi atomning tashqi qobig'idagi elektronlarni just bo'lib birlashishlari (valent elektronlar) natijasida yuzaga keladi. Bunday bog'lanish *kovalent bog'lanish* deb ataladi.

Atomdagi biror elektron kabi valent elektron energiyasi W ham diskret yoki kvantlangan bo'ladi, ya'ni elektron *energetik sath* deb ataluvchi biror ruxsat etilgan energiya qiymatiga ega bo'ladi. Energetik sathlar elektronlar uchun ta'qiqlangan energiyalar bilan ajratilgan. Ular *ta'qiqlangan zonalar* deb ataladi. Qattiq jismlarda qo'shni elektronlar bir-biriga juda yaqin joylashganligi uchun, energetik sathlarni siljishi va ajralishiga olib keladi va natijada *ruxsat etilgan energetik zonalar* yuzaga keladi. Energetik zonada ruxsat etilgan sathlar soni kristaldagi atomlar soniga teng bo'ladi. Ruxsat etilgan zonalar kengligi odatda bir necha elektron – voltga teng (elektron – volt – bu 1V ga teng bo'lgan potensiallar farqini yengib o'tgan elektronning olgan energiyasi). Ruxsat

etilgan zonadagi minimal energiya sathi tubi (W_c), maksimal energiya esa shipi (W_v) deb ataladi.

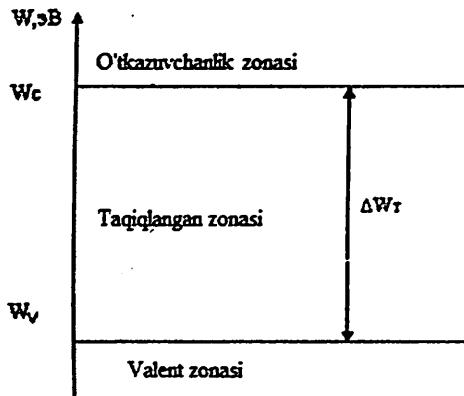1.1-rasmda yarim o'tkazgichning zona diagrammasi keltirilgan. Ta'qiqlangan zona kengligi DW_t yarim o'tkazgichning asosiy parametri bo'lib hisoblanadi.



1.1-rasmda yarim o'tkazgichning zona diagrammasi keltirilgan.

Elektronikada keng qo'llaniladigan yarim o'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengliklari DW_t (eV) quyidagiga teng: germaniy uchun – 0,67, kremniy uchun – 1,12 va galliy arsenidi uchun – 1,38.

Dielektriklarda ta'qiqlangan zona kengligi $DW_t \geq 2$ eV, metallarda esa ruxsat etilgan zonalar bir – biriga kirib ketgan bo'ladi, ya'ni mavjud emas.

Yuqoridagi ruxsat etilgan zona o'tkazuvchanlik zonasasi deb ataladi, ya'ni mos energiyaga ega bo'lgan elektronlar, tashqi elektr maydoni ta'sirida yarim o'tkazgich hajmida harakatlanishlari mumkin, bunda ular elektr o'tkazuvchanlik yuzaga keltiradilar. O'tkazuvchanlik zonasidagi biror energiyaga mos keladigan elektronlar o'tkazuvchanlik elektronlari yoki erkin zaryad tashuvchilar deb ataladilar. Quyidagi ruxsat etilgan zona *valent zona* deb ataladi.

Absolyut nol temperaturada (0 K) yarim o'tkazgichning valent zonasidagi barcha sathlar elektronlar bilan to'lgan, o'tkazuvchanlik zonasidagi sathlar esa elektronlardan xoli bo'ladi.

Manzilli xotira qurilmalarining strukturasi. Ketma ket kirishga ega bo'lgan xotira qurilmalarining strukturasi.

Xotira qurilmalari (*XQ*) ikkilik sonlar ko‘rinishida ifodalangan ma‘lumotni saqlash uchun mo‘ljallangan bo‘ladi. Bunday ma‘lumot *XQ* kiritiladi (yoziladi) va zarur paytda undan tanlanadi (o‘qiladi).

Xotira qurilmasi – electron raqamli hisoblash mashinalarning asosiy funksional birikmalaridan biri bo‘lib, unda ular ustida ma‘lum amallar bajarilishi lozim bo‘lgan sonlar va ushbu amallar xarakterini aniqlovchi buyruq kodlari saqlanadi.

Boshida faqatgina elektron raqamli hisoblash mashinalarida ishlaturvchi xotira qurilmalari endi avtomatikada, radolokatsiyada, televidenieda, aloqa qurilmalarida, o‘lchov texnikasida, maishiy elektron asboblarida keng qo‘llaniladi. Misol uchun, xotira qurilmalari radiopriyomniklarning dasturiy boshqaruv sistemalarida ishlataladi. Bunda *XQ* ga buyuruqlar kodi (priyomnikning yoqilishi, uning boshqa stantsiyalarga sozlanishni, magnitafon ulanishi va boshqalar), shuningdek ushbu komandalar ijro etilishi bo‘lgan vaqt kodlari kiritiladi. Joriy vaqt (sistemaga electron soat kiradi) *XQ* kiritilgani bilan mos tushsa, ushbu buyruq bajariladigan chiqishlaridan birida signal paydo bo‘ladi.

Bu paragrafda ixtiyoriy tanlovli *XQ* tariflanib, ular uchun ixtiyoriy elementlar ma‘lumotlarning yozilishi va o‘qilishi ixtiyoriy vaqt momentlarida amalgalash oshirilishi mumkin. *XQ* da ketma-ket murojaat bilan ma‘lumot aniq bir ketma-ketlikda tanlanadi. (Tashqi xotira qurilmasi elektron raqamli hisoblash mashinasi *EKHM*).

Xotira qurilmasi, xotira massivdan va electron qobiqdan iborat bo‘ladi. *Xotira massivi* (to‘plovchi) xotira elementlariga (*XE*) ega bo‘lib, ularning har biri 1 bit ma‘lumotni saqlab, mantiqiy 1 yoki mantiqiy 0 holatini qabul qiladi.

Xotira elementida yozilgan ikkilik so‘zining bir razryadi saqlanib, barcha n – razryadli so‘z xotira yacheysining tarkibiy qismi bo‘lgan n ta xotira elementlarida yoziladi. Unga to‘plagichdagagi bu yacheyka holatini belgilovchi aniq manzil mos keladi. So‘zning yozilishi va o‘qilishi (*XQ* murojaat), yacheyka holatini belgilovchi manzil bo‘yicha amalgalash oshiriladi. Xotira elementlari ikkita turg‘un holatga ega bo‘lishi lozim. Bunday elementlar safiga to‘g‘riburchakli gisterezis sirtmoqli ferromagnit asoslar (magnit *XQ*) va triggerlar (ya‘ni o‘zgarishga ega bo‘lgan *XQ*) kiradi.

Elektron qobiq xususan, manzil deshifratorlaridan va yozilish bilan o‘qilish kuchaytirilgichlardan tarkib topgan bo‘ladi. Deshifrator

kirishlariga kelib tushuvchi manzil kodi, uning chiqishlaridan birini ta'sirlantiradi, bu bilan aniq bir X Ega so'z yozilishiga yoki ulardan birining o'qilishiga ruxsat beradi.


Xotira qurilmasining (XQ) ko'pgina parametrlaridan, information sig'im va tezkorligiga alohida to'xtalib o'tamiz.

Informatsion sig'im – to'planishdagi xotira elementlari miqdori bilan aniqlanadi va saqlanuvchi ma'lumot bit soni bilan baholanadi. Yirikroq sig'im o'lchovlar birliklari bayt (8 bitga ega) bilan o'lchanadi, kilobit ($kbit=2^{10}=1024$ bit), kilobayt, megabit ($Mbit=2^{20}$ bit), megabayt.

XQ tezkorligi – to'liq sikldagi murojaatlar vaqt, ikkita ketma-ket xotira qurilmasi murojaatlari orasidagi minimal ruxsat etilgan vaqt bilan baholanadi. Ishlash prinsipi va yozilgan ma'lumotni ishlatalish bo'yicha XQ , operativ (OXQ) va doimiy (DXQ) larga bo'linadi.

Xotira elementi. Bir koordanatali XQ bir qismi 1.2-rasmda tasvirlangan. U bir so'zning ikki razryadini saqlash uchun, ikkita xotira elementlaridan iborat bo'ladi.

Bevosita aloqali bipolyar tranzistor asosidagi xotira elementi bo'lib trigger hisoblanadi. Agar $VT1$ tranzistor ochiq bo'lsa, xotira elementiga 0 yo'zilgan deb qabul qilamiz va shu bilan birga $VT2$ yo'piq bo'ladi. +Ek dan – Ek ga ("yerga") triggerning ochiq tranzistori orqali tok, emitter zanjiri orqali o'tishi mumkin. Sxema bo'yicha yuqorida emitterlar, razryad shinalarga ulangan bo'ladi, pastkilari manzilli shinalarga bog'langan va ularga chiqarilgan bo'ladilar. Ko'rib chiqilayatgan XE kiradigan yacheykani tanlashda, ushbu manzilli shinasi qo'zgatiladi – uning potensiali oshadi va pastki emitterlar orqali o'tuvchi tok zanjiri uziladi.

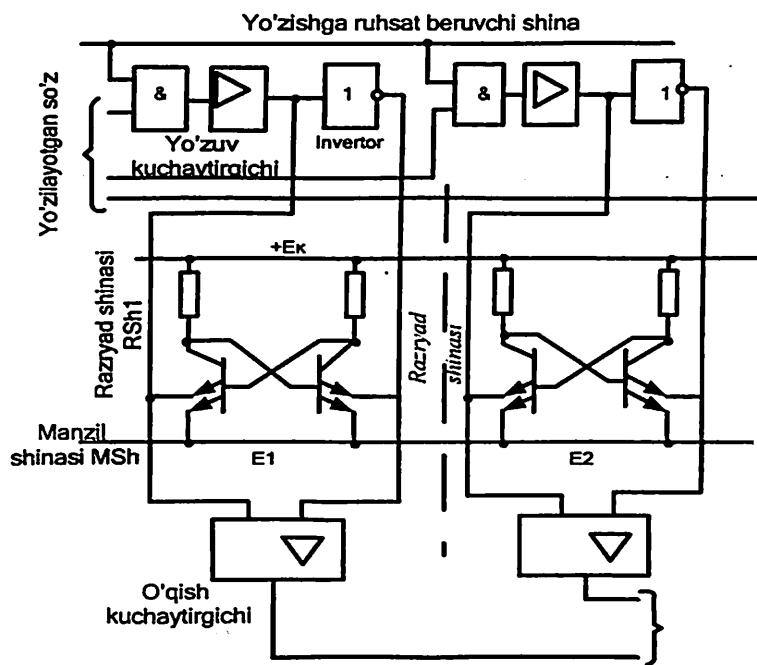

1.2-rasm. Bir koordinata tanlamali xotira qurilmasining xotira elementlari.

Saqlash rejimida XE tanlanmaydi, manzilli shina past potensialga, razryadlilari esa – yuqoriq potensialga ega bo‘ladi. Shuning uchun, ochiq tranzistor toki pastki emitter orqali manzilli shinalarga va undan “yerga” yo‘nalgan bo‘ladi.


Yozilish rejimida yacheyska xotira elementlarining tanlamasi amalga oshirilib, berilgan manzil shinasi yuqori potensialga ega bo‘ladi, va ochiq tranzistorning toki faqatgina razryadli shinaga oqib o‘tishi mumkin. Ushbu XE yoziluvchi ikkilik o‘zgaruvchisining va yo‘zilish ruxsat beruvchi signalning kirishda paydo bo‘lishi bilan, bir razryadli shina (masalan, ShR1) yuqori potensialni qabul qiladi, boshqasi (shina Sh R1) invertor hisobiga – quyi (past) potensialga ega bo‘ladi. Agar bungacha, trigger 0 ($VT1$ ochiq) holatda bo‘lgan bo‘lsa, endi 1($VT2$ ochiq) holatiga o‘tadi.

O‘qilish rejimida, yana xotira elementlari yacheyskasi tanlamasi amalga oshiriladi, manzilli shina yuqori potensialni qabul qiladi,

razryad shinasi bo'yicha o'qish kuchaytirgichning kirishlaridan biriga oqib o'tadi. Uning chiqishida, VT2 ochiq bo'lsa mantiqiy 1 hosil bo'ladi va agarda VT2 ochiq bo'ladigan bo'lsa, mantiqiy 0 paydo bo'ladi.


Bundan oldingiga o'xhash ikki koordinatali tanlamali (1.3-rasm) XQ uchun, xotira element uch emitterli transistor asosidagi triggerdan iborat bo'ladi. Har bir tranzistorning uchinchi emitterlari, ikkinchi manzilli shinaga ulangan va chiqarilgan bo'ladi.

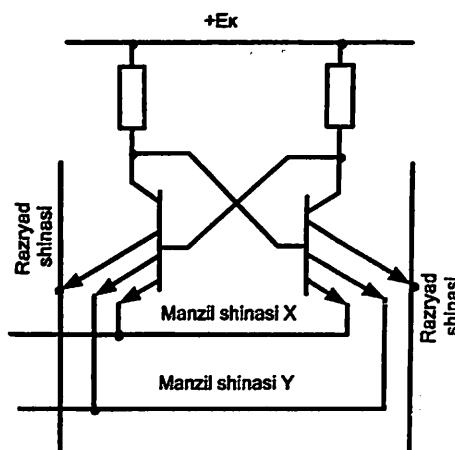XQ xotirasini oshirish. Zaruriyat tug'ilganda XQ mikrosxemalarni birlashtirish mumkin, bu bilan xotira sig'imini oshirish mumkin bo'ladi. Buning uchun, ular maxsus chiqishga "qobig' tanlovi" (QT) ega bo'lishi kerak.



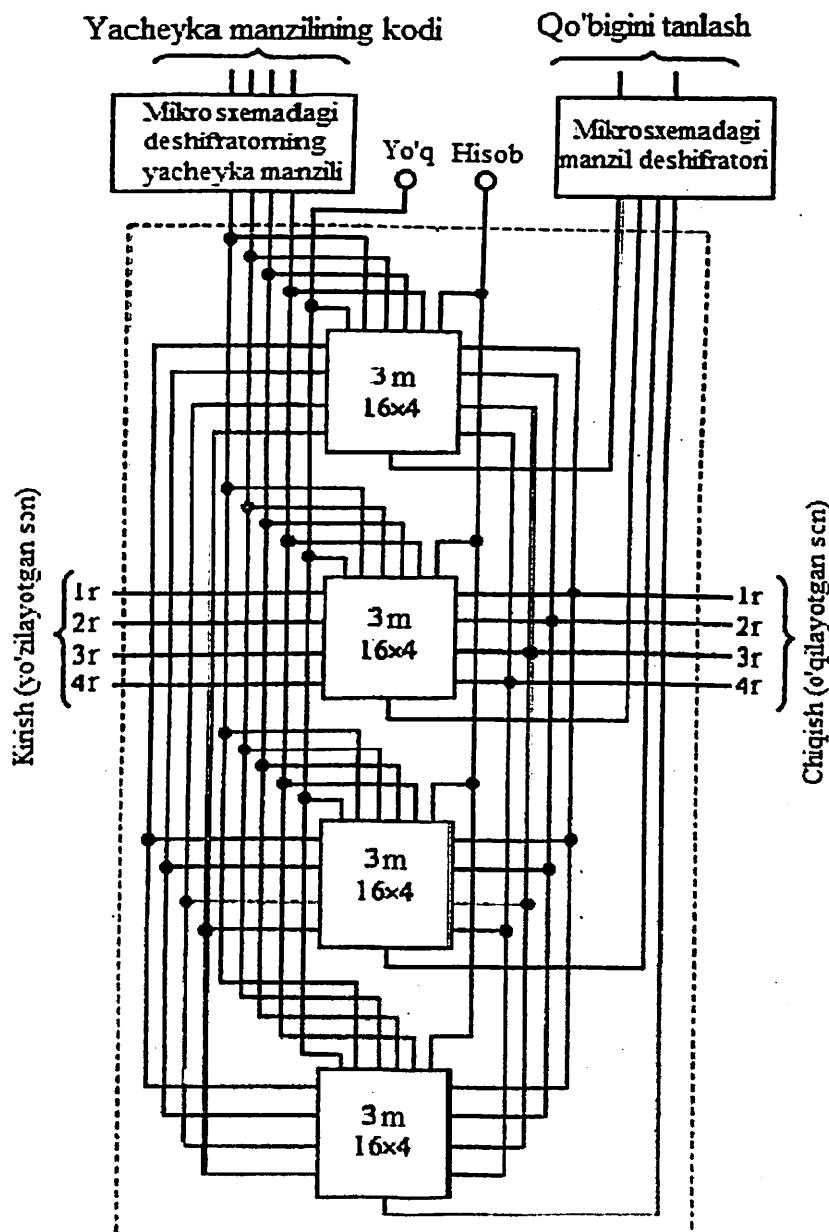
1.3-rasm. Ikki koordinata tanlamali xotira qurilmasining xotira elementi.

64 ta to'rt zaryadli so'z (256 bit) sig'imiga ega XQ tuzilish sxemasi 1.4-rasmida keltirilgan. U har biri 16 to'rt razryadli so'zlar sig'imiga ega bo'ladi. Mikrosxemalarning barcha sonlarni yo'zish shinalarini ketma-ket ulangan bo'ladi. Shunga o'xhash tarzda, sonlarni o'qish va manzil shinalarini o'zaro ulangan bo'ladi. Har bir XQ yacheykasi mikrosxema raqamiga mos bo'luvchi manzilga ega bo'lib, unda yacheyka, shuningdek uning mikrosxema ichidagi joylashishi ko'rsatilgan bo'ladi.



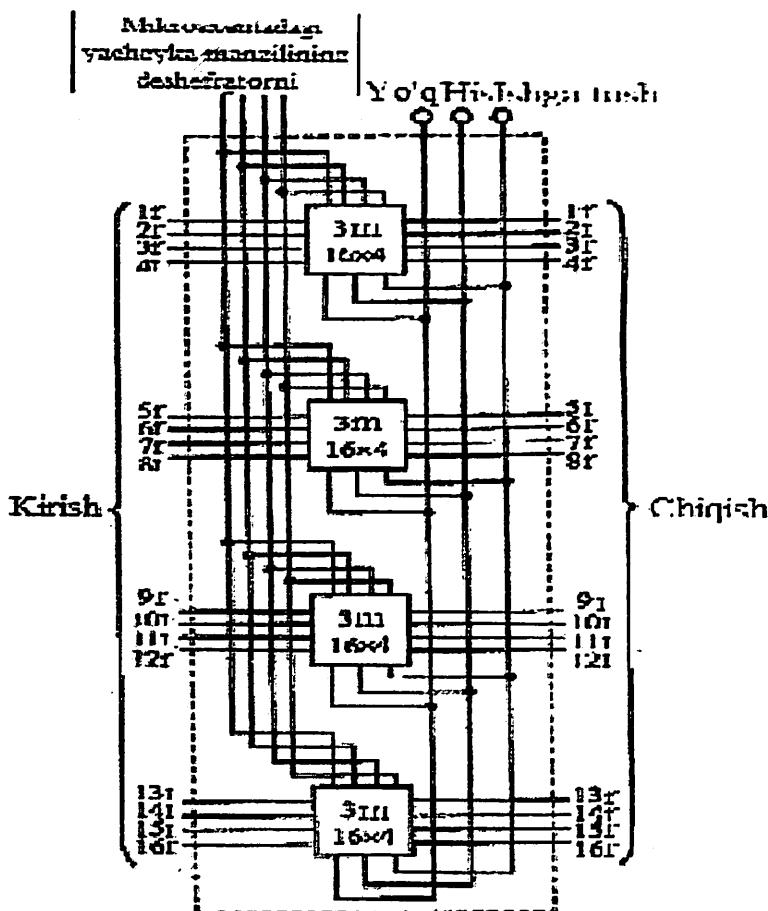1.4-rasm. Sig'imi 256 bit bo'lgan xotira qurilmasi

Shuning uchun aniq yacheyka tanlamasini amalga oshirish uchun “qodig‘ tanlovi” shinasiga mikrosxema raqami kodini o‘rnatish kerak, manzilli shinalarda esa mikrosxema raqami kodini, ichidagi yacheyka manzili kodini o‘rnatish kerak bo‘ladi. Keltirilgan sxemaga asosan, so‘zni yo‘zilishi “Yo‘zish” shinasidagi signal bo‘yicha amalga oshiriladi, so‘z o‘qilishi esa “o‘qish” signaldagi signal bo‘yicha amalga oshiriladi. 1.5-rasmda 16 ta o‘n olti razryadli so‘zлarni (XQ sig‘imi – 256 bit) saqlash maqsadida, o‘sha mikrosxemalarning birikmasi ko‘rsatilgan.



1.5-rasm. O‘n olti razryadli so‘zni saqlash uchun mikrosxemani birlashnirilishi.

Bu yerda, hamma mikrosxemalarning manzilli shinalari, shuning-dek qo‘big tanlovi shinalari birlashitirilgan bo‘ladi. Birinchi mikrosxemaning kod yozilish signalida yozuvchi sonining birinchi to‘rtta razryadi o‘matilib, ikkinchi mikrosxemaning o‘xshash shinalariga keying to‘rtta razryad o‘rnatalidi. *XQ* ishlash jarayonida hamma mikrosxemalarning bog‘langan “KT” shinalariga ruxsat signali uzatiladi.


XQ mikrosxemalari yig‘indi sig‘imga ega bo‘lish va boshqa taqsimot variantlariga ega bo‘lish uchun birlashtiriladi.

Assotsiativ xotira qurilmalarining tuzilmasi.

Odatda xotira qurilmalarida ma‘lumotlarga kirish hujayraning manzilini ko‘rsatishni talab qiladi. Biroq, ma‘lumotni manzil bo‘yicha emas, balki ma‘lumotlarning o‘zida mavjud bo‘lgan ba‘zi xarakterli xususiyatga asoslanib qidirish ancha qulayroqdir. Ushbu printsip assotsiativ xotira qurilmasi (*AXQ*) deb nomlanuvchi xotiraning asosini tashkil qiladi. Adabiyotda bunday xotiraning boshqa nomlari ham mavjud: kontent manzilli xotira; ma‘lumotlar bilan adreslanadigan xotira (ma‘lumotlarning manzilli xotirasi); parallel qidiruvga ega xotira (parallel qidiruv xotirasi); katalog xotirasi (katalog xotirasi); axborotni saqlash (axborotni saqlash); Belgilangan xotira.

Assotsiativ xotira – bu ma‘lumotlarni saqlash, uni ma‘lum bir naimuna bilan solishtirish va ularning bir-biriga mos kelishi yoki nomuvofiqligini ko‘rsatadigan qurilma.

An‘anaviy mashina xotirasidan (tasodifiy kirish xotirasi yoki RAM) farqli o‘laroq, foydalanuvchi xotira manzilini belgilaydi va RAM o‘sha manzilda saqlangan ma‘lumotlar so‘zini qaytaradi, AX foydalanuvchi ma‘lumotlar so‘zini aniqlaydigan va AX uni qidiradigan tarzda yaratilgan. butun xotirada, uning biror joyda saqlanganligini bilish uchun. Agar ma‘lumot so‘zi topilsa, AX so‘z topilgan bir yoki bir nechta saqlash manzillari ro‘yxatini qaytaradi (va ba‘zi arxitekturalarda ma‘lumotlar so‘zining o‘zini yoki boshqa tegishli ma‘lumotlar qismlarini ham qaytaradi). Shunday qilib, AX bu dasturlash nuqtai nazaridan assotsiativ massiv deb ataladigan apparatni amalga oshirishdir.

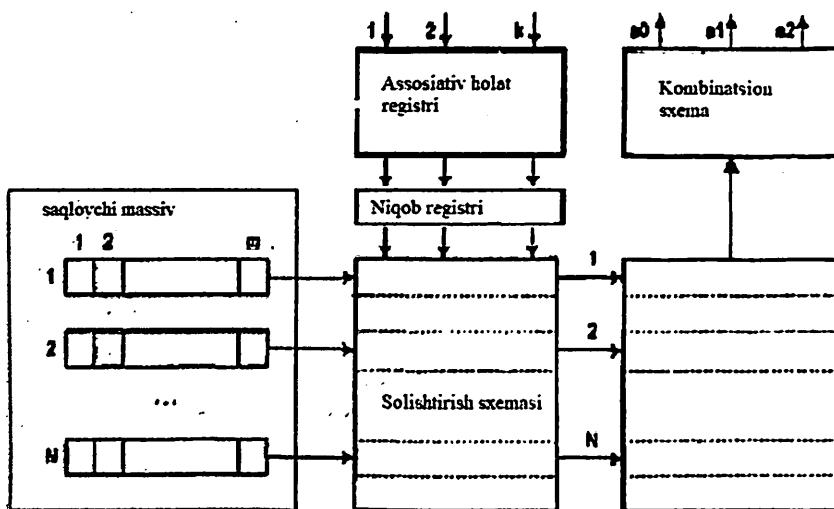

1.6-rasm. Assotsiativ xotira qurilmalarining tuzilmasi.

AXQ quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- N m-razryadli so‘zlarni saqlash uchun xotira massivi, ularning har birida bir nechta kichik razryadli bitlar xizmat ma‘lumotlari bilan band;
- zarur ma‘lumotlarning kodi (qidiruv belgisi) joylashtirilgan assotsiativ belgi reestri. k registrining bit uzunligi odatda m so‘zining uzunligidan kichikdir;
- Barcha saqlangan so‘zlarning har bir bitini mos keladigan qidiruv bayrog‘i biti bilan parallel ravishda solishtirish va mos keladigan signallarni yaratish uchun mos keladigan sxemalar;
- xotira massivining har bir katagi bitta bitga to‘g‘ri keladigan tasodiflar reestri, unda tegishli kataknинг barcha bitlari qidiruv atributining bir xil bitlariga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, bittasi kiritiladi;
- ma‘lum bitlarni taqqoslashni o‘chirib qo‘yish imkonini beruvchi maska(niqob) registri;
- registrning mazmunini tahlil qilish asosida ma‘lumot qidirish natijalarini tavsiflovchi signallarni hosil qiluvchi kombinatsiyalangan sxema.

AXQ ga kirishda niqob registridagi bitlar birinchi navbatda nolga o‘rnataladi, bu ma‘lumotni qidirishda hisobga olinmasligi kerak. Moslik registrining barcha bitlari bittaga o‘rnataladi. Shundan so‘ng, kerakli

ma'lumotlarning kodi (qidiruv atributi) assotsiativ atribut registriga kiritiladi va uni qidirish boshlanadi, bunda mos keladigan sxemalar bir vaqtning o'zida saqlash massivining barcha kataklarining birinchi bitini qidirish attributining birinchi biti bilan taqqoslaydi. . Mos kelmaslikni aniqlagan sxemalar moslik registrining mos bitini nolga o'rnatadigan signal hosil qiladi. Qidiruv jarayoni qidiruv bayrog'inинг qolgan maskelanmagan bitlari uchun bir xil. Natijada, birliklar faqat kerakli ma'lumotlar joylashgan kataklarga mos keladigan tasodif registrining bitlarida saqlanadi. Saqlash massividan o'qiladigan manzillar sifatida moslik registridagi birlarning konfiguratsiyasi ishlataladi. Qidiruv natijalari noaniq bo'lishi mumkinligi sababli, moslik registrining mazmuni kombinatsiyalangan sxemaga beriladi, bu erda izlanayotgan ma'lumotni ko'rsatadigan signallar hosil bo'ladi::

- a0 – topilmadi;
- a1 – bitta yacheykada joylashgan;
- a2 – bir nechta yacheykada joylashgan.

Registr va a0, a1, a2 signallari mazmunini shakllantirish assotsiatsiyani boshqarish operatsiyasi deb ataladi. U o'qish va yozish operatsiyalarining ajralmas qismidir, garchi u mustaqil qiymatga ham ega bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlarni o'qishda, assotsiatsiya birinchi navbatda qidiruv argumenti tomonidan boshqariladi. Keyin, a0=1 bo'lganda, kerakli ma'lumot yo'qligi sababli o'qish bekor qilinadi, a1=1 bo'lsa, moslashuv registridagi birlik tomonidan ko'rsatilgan so'z o'qiladi, a2=1 bo'lsa, moslikdagi eng yuqori birlik o'qiladi. registr qayta o'matiladi va unga mos keladigan so'z olinadi. Ushbu operatsiyani takrorlash orqali siz barcha so'zlarni ketma-ket sanashingiz mumkin.

AX dagi yozuv ma'lum bir manzilni ko'rsatmasdan, birinchi bo'sh yacheykada amalga oshiriladi. Bo'sh yacheykani topish uchun o'qish operatsiyasi bajariladi, bunda faqat xizmat bitlari niqoblanadi, bu yacheyka qancha vaqt oldin kirishni ko'rsatadi va bo'sh yacheyka yoki eng uzoq vaqt ishlatilmagan bo'sh yacheyka hisoblanadi.

Assotsiativ xotiralarning asosiy afzalligi shundan iboratki, ma'lumotni qidirish vaqt faqat qidiruv attributidagi raqamlar soniga va raqamlarning so'rov tezligiga bog'liq va saqlash massividagi yacheykalar soniga bog'liq emas.

Doimiy xotira qurilmasi (DXQ). Ma'lumotni o'zgartirishsiz saqlash va faqat uning o'qilish rejimida ishlashi uchun xizmat qiladi.


DXQ bir martali dasturlashga ega bo‘lgan va qayta dasturlanuvchi *DXQ* ga bo‘linadilar. Bir marta dasturlanadigan *DXQ* ma‘lumot faqat bir marta, ishlab chiqaruvchi yoki qo‘llovchi tomonidan kiritilishi mumkin bo‘ladi.

Qayta dasturlanuvchi *DXQ*, ma‘lumot ko‘p marotaba o‘zgartirilishi mumkin. Biroq bu jarayon ko‘p vaqtini egallagani tufayli, operativ hisoblanmaydi.

DXQ ikkilik sonlarni saqlash (standart dasturlarning kodlari), kirish shinalaridagi ma‘lum kodlar bo‘yicha, ma‘lum bir kodlarni, chiqish shinalarida olish talab qilingan holatlarda, belgi generatorlari sifatida ishlatiladi.

Yarim o‘tkazgichli *DXQ* diodli va tranzistorli bo‘lishi mumkin.

Diodli matritsa va manzilli deshiffratorlardan tashkil topgan *DXQ* 1.7-rasmda tasvirlangan. Matritsaning gorizontlar shinalari manzilli, vertikallari esa razryadli hisoblanib, ulardan *DXQ* yozildan sakkiz razryadli ikkilik sonlari yechib olinadi. Masalan, agar deshiffrator chiqishidan ShM2 manzilli shinasi qo‘zg‘atilsa, u holda mantiqiy 1 diodlar orqali ShR2, ShR6, ShR7, ShR8 razryadli shinalariga o‘tadi, ularga yuqori potensial haqida xabar berib turib, chiqishda 11100010 ikkilik sonini o‘rnatadi. Shu tariqa, mos manzilli shinalarning qo‘zg‘atilishi bilan, chiqishda uchta boshqa ikkilik soni o‘rnatiladi.

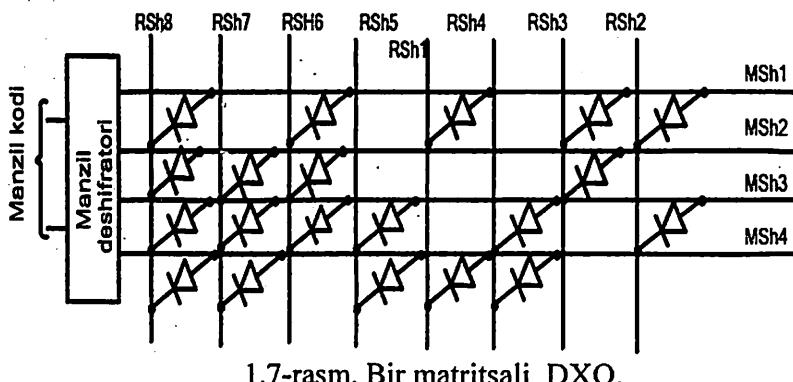


1.7-rasm. Bir matritsali *DXQ*.

Qayd etamizki, diodli matritsa YO‘KI elementlari yig‘indisidan iborat deb hisoblanadi. Ulardan har biri razryadli shinalar biriga

ulangan bo'lib, kirish elementlari manzilli shinalar bo'lgan diodlardan iborat bo'ladi.

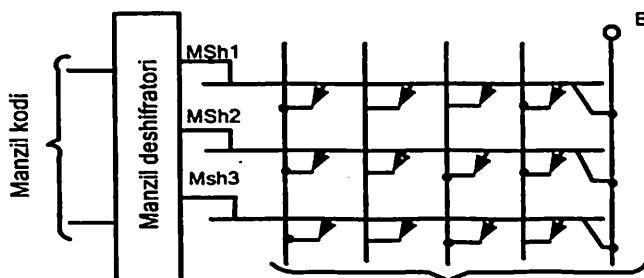Ko'p emitterli tranzistor asosidagi *DXQ* integral mikrosxemasi 1.8-rasmda keltirilgan. MSh manzil shinalaridan birining qo'zg'atilishi bilan, bazasi aynan shu shinaga bog'langan tranzistor ochiladi. Buning natijasida, shu tranzistor emitterlari bilan bog'langan razryadli shinalar qo'zgatiladi.



1.8-rasm. Ko'p emitterli tranzistor tipidagi transistor asosidagi *DXQ*.

DXQ (1.8-rasmga qarang) har biri mos manzilli shinalar qo'zg'atilishi bilan razryadli signallarga o'rnatiluvchi uchta to'rt razryadli so'z (1001,0011,1010) yo'ziladi.

Aytib o'tilganidek *DXQ* ikkilik kodini boshqasiga aylantirish uchun qayta dasturlangan bo'lishi mumkin. Shunday aylantirish usullaridan biri shundan iboratki, berilgan kodning har bir kombinatsiyasi, ma'lum bir shinani qo'zg'atib, u chiqish kodi olinadigan ikkinchi bosqichda manzilli deb hisoblanadi.

Kompyuter elektr manbaidan uzilgandan so'ng, tezkor xotira(OZU)dagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi va kompyuter qayta yuklanganda, o'chgan ma'lumotlarni qayta tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun ma'lumotlarni saqlashda, elektr energiyasiga bog'liq bo'limgan, ma'lumotlarni saqlash qurilmalaridan foydalaniladi. Bu maqolada shu qurilmalar haqida yozmoqchiman.

Barcha tashqi qurilmalar energiyaga bog'liq bo'limgan holda ma'lumotlarni saqlaydi. Hozirgi kunda barcha tashqi xotira qurilmalari quyidagi turlarga bo'linadi:

Magnitli saqlash qurilmasi.

Optik saqlash qurilmasi.

Elektr saqlash qurilmasi.

Endi har bir turiga qisqacha to‘htab o‘tamiz.

Magnit saqlash qurilmalari kompyuterga o‘rnataladigan asosiy saqlash vositasi hisoblanadi. Bu turdag'i hotira qurilmasining asosi, ya‘ni barcha ma‘lumotlar magnit asosga ega bo‘lgan materiallarda saqlanadi. Bu turdag'i xotiradan, barcha turdag'i kompyuterlar (ishchi kompyuterlar, serverlar, portativ kompyuterlar,...) foydalanishadi.

Bu turdag'i xotira qurilmasiga quyidagilar kiradi:

- Qattiq disklar (HDD).
- Egiluvchan disklar (floppi disk).
- Magnit lentalar.

Qattiq diskni (vinchester, HDD), kompyuterning asosiy xotirasi deyish mumkin. Bu qurilma kompyuterga bevosita ATA yoki SATA porti orqali ulanadi. Hajmi ham har xil bo‘ladi (250 Gb, 500 Gb, 1 Tb, 2Tb,...). Hajmi qanchalik katta bo‘lsa, narxi ham shunchalik qimmat hisoblanadi. Undan tashqari ma‘lumotlarni o‘qish va yozish tezligi ham narxiga ta‘sir qiladi. Bu xotira turiga yana tashqi qattiq disklar ham kiradi. Ular USB port orqali ulanadi va kompyuterdan elektr manbai oladi. Bu turi katta hajmdagi ma‘lumotlarni olib yurish uchun ishlataladi.

Egiluvchan disklar hozirgi kunda kamayib ketgan. 1.44 Mb hajmga ega bo‘lib, ma‘lumotlarni bir necha marta o‘qib, yozish uchun ishlataladi. Unchalik ishonchli emas, magnit plyonkalar ham yupqa bo‘lib, juda tez ishdan chiqishi ehtimoli katta. Tashqi ta‘sirlarga umuman bardoshli emas.

Keyingi magnitli saqlash qurilmasi bu – magnit lentalardir. Bular asosan server kompyuterlar bilan ishlaganda kerak bo‘ladi. Katta hajmdagi ma‘lumotlarni arxivlash yoki nusxasini olish jarayonida ishlataladi. O‘qish va yozish tezligi unchalik katta emas, lekin uzoq vaqt davomida saqlash uchun mo‘ljallangan.

Navbatdagi tashqi saqlash qurilmasi bu optik disklar hisoblanadi. Bu disklarga ma‘lumotlar lazer nurlari orqali yoziladi va lazer nurlari orqali o‘qiladi. Optik disklarni quyidagi turlari mayjud:

- Faqat o‘qish uchun mo‘ljallangan disklar: CD, DVD.
- Faqat bir marotaba yozish uchun mo‘ljallangan disklar: CD-R, DVD-R.
- Bir necha marotaba yozish uchun mo‘ljallangan disklar: CD-RW, DVD-RW.


CD disklar 700 Mb atrofida, DVD disklar esa 4.7 Gb atrofidagi ma‘lumotlarni o‘zida saqlay oladi. Bu optik disklarni o‘qish uchun

kompyuterga CD-ROM, DVD-ROM qurilmalari ulanadi. Hozirgi kunda yangi DVD disklari paydo bo‘lgan, bular Blu-ray deb nomlanadi va ular ko‘k rangdagi lazer orqali ma‘lumotlarni yozadi (oddiy optik disklarga qizil rangdagi lazer ishlataladi). Blu-ray disklarning hajmi 25 Gb dan boshlanadi.

Keyingi tashqi xotira qurilmasi bu – elektr saqlash qurilmasidir. Bu xotira qirilmasida ma‘lumotlar, mikrosxemalar orqali yaratilgan va programmalashtirilgan xotirada saqlanadi. Bunga misol, flesh-xotiralardir (fleshka). Bu qurilmalar kompyuterga USB port orqali ulanadi. Qurilmaning o‘lchamlari kichik va hajmi hozirgi kunda 64 Gb dan ham oshdi. Bu qurilmaning asosiy parametri hajmidan tashqari ma‘lumotlarni o‘qish va yozish tezligi hisoblanadi. Ma‘lumotlarni yozish va o‘qishda hech qanday dasturlarning keragi yo‘q va ishlatish juda soddadir. Flesh xotiralarni sotib olishda pulingizni ayamasdan o‘sha paytdagi eng katta hajmliligini sotib olavering, sababi bu xotira qurilmasi juda katta tezlikda o‘z hajmini kattalashtirib yubormoqda.

Dasturlanuvchi xotira qurilmalarining elementlari. Qayta dasturlanuvchi xotira qurilmalarining elementlari. Flesh xotira

Dasturli periferiya interfeysi (DPI)ning shartli belgilanish va uni mikroprotsessор tizimiga ulanishining mumkin bo‘lgan sxemalardan biri 3.17.-Rasmda keltirilgan. DPI tashki kurilmalar bilan ikki tomonlama 8 bitli 3 ta aloka kanaliga ega bo‘lib, RA, RV, RS portlar deb nomlanadi. RS porti qolganlaridan shunisi bilan farq qiladi-ki, uni ikkita mustaqil 4 bitli portlarga bo‘lish mumkin, ya‘ni D7. . . . D4 katta yarmiga va D3. . . . D0 gacha bo‘lgan kichik yarimiga. Paralel interfeys (IOP) deb nomlanadigan, DPI ikki tomonlama D7. . . . D0 uch holatlik chiqishlar yordamida ma‘lumotlar shinasiga ulanadi. A1, A0 kirishlar ma‘lumotlar almashishning to‘rtta kanaldan birini tanlashni bajaradi: RA, RV, RS uchta portdan yoki boshqarishlar holatini (1.1-jadval.) ichki registrida (BGXRyoki CSR-Control and Status Register) qayd etiladi.

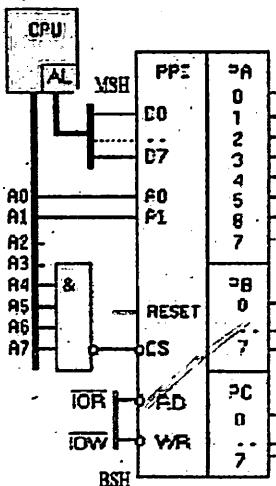

A1	A0	KANAL
0	0	PA
0	1	PB
1	0	PC
1	1	CSR

1.9-rasm. Dasturli periferiya interfeysi.

DPI «mikrosxema tanlash» deshiffrator adresining chiqishidagi invers kirishdagi aktiv signaling yordamida ish holatiga keltiradi. (Chip, Selekt, Crystall Selekt, CS) (rasmda to‘liq bo‘lmagan I-HE elementining chiqishida mantiqiy nol paydo bo‘ladi, agar uning hamma kirish signallari ‘1’ ga teng bo‘lsa ($A_7=A_6=A_5=A_4=1$). Adreslar shinasiga (ASh) yuqoridagi kirishlar kabi ulangan A, A0 kirishlar yordamida chunonchi u yoki bu kanalni tanlash mumkin bo‘lsa, u holda AShga deshiffrator kirishlarning hisobga olgan holda quyidagi kombinatsiyalar(1.2-jadval) mavjud:

1.2 -jadval

ADRES ShINALARI LINIYASI								KANAL/ PORT	ADRES (NEX)
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0		
1	1	1	1	X	X	0	0	PA	F0
1	1	1	1	X	X	0	1	PB	F1
1	1	1	1	X	X	1	0	PC	F2
1	1	1	1	X	X	1	1	CSR	F3

Adreslar shinasining A3, A2 liniyalari sxemada ishlatalmagan, shuning uchun ularning kiymati jadvalda X (x Don’t Care Bits) belgilangan. 16 sanoq sistemasidagi adresni hisoblashda, dasturchi bit qiymatlar sifatida hohlagan qiymatlarni, yukorida keltirilgan

jadvaldagidek(1.2 -jadval), nollar ham qo'yib chiqishi mumkin. Masalan, RV porti uchun ikkilik kodi 1111xX01=11110001(BTN)= F1 (NEX).

DPI portlariga ulangan MP (SRU)ni va tashqi qurilmalar (TK) orasida ma'lumot baytlari bilan almashinuvi assembler IN. . . . va OUT . . . buyruklar yordamida bajariladi.

IN va OUT buyruklarining bajarilishi ikki etapda bajariladi (mikroprotsessorning konkret arxitekturasiga bog'liq, taktlarni va sikllarni hisobga olmagan holda). Misol: IN AL, OF1h va OUT OF1h, AL ko'rsatmaning bajarilishi.

1 etap). ASh siga MP adresni (masalan F1) joylashtiriladi va u deshifratsiyalanadi (bizning misolda I-NE elementi). Deshifrator chiqishda aktiv bosqich (0) ~ CS invers kirishga keladi va DPI ni ish holatiga o'tkazadi.

2 etap) a) OUT buyrug'i. Keyingi vaqt paytida MP AL registrida joylashgan baytni ma'lumotlar shinasiga joylashtiradi va bir vaktda ~ boshqarish kirishiga kelayotgan ~IOW strob yozuvini ishlab chiqaradi. ~IOW impulsi mos ravishdagi portning chiqish registridagi ma'lumotlar baytini ulab qo'yadi (bizning misolda RV porti) b) IN buyrugi. MP ~RD signalini qo'yishi boshqaruv kirishga AL akumulyatoridagi ikkilik kodi ma'lumotlar shinasi (MSh) orqali RV portidan ma'lumotlar baytini o'qish uchun ~IOR – strob o'qishni yuboradi

DPI bajarayotgan operatsiyalarning turi (ishlash rejimi) uning boshqaruv registriga yozib qo'yilgan axborotiga bog'liq. Bu axborot boshqaruv bayti yoki buyruq deb nomlanadi. Quyida ko'p ishlataligan rejimlardan biri "0"- rejimida D6, D5, D2-bitlardan nollardan iborat (1.3 -jadval) boshqaruv baytining formati keltirilgan.

1.3-jadval.

Boshqaruv baytining formati

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	PA	PCh	0	PB	PCI

PA,PB,PCh, PC1 bitlari portlari orqali ma'lumotlar uzatishning yunalishini aniklaydi (agar port masalan, chiqishga mo'ljallangan bo'lsa, IN buyrug'i yordamida MP ga ma'lumotlarni u orqali kiritib bo'maydi).

Agar sanab o'tilgan bitlardan biri o'rnatilgan (unga 1 yozilgan), bo'lsa, unda mos ravishdagi (MP --> T.K), agar bit tushirib qolinsa (unga "0" yozilgan), unda port chiqish uchun mo'ljallangan (MP-->

T.+). Shuni takidlash lozim – ilmiy – texnika adabiyotlarda DPI ko‘pincha parallel dasturlanuvchi adapterlar deb nomlanadi va KR580VV55 integral sxema ko‘rinishida qurilma sxemalarida keltiriladi.

1.2. Tezkor xotira qurilmalari

MOYa struktura asosidagi tezkor xotira qurilmasining elementlari.

Operativ xotira qurilmasi. Operativ xotira qurilmalariga deb, nisbatan qisqa muddat saqlanuvchi tez-tez almashinuvchi ma'lumotlarning saqlanishiga aytildi.

Xotira elementlarining top'lagichiga birlashtirishning bir nechta usuli mavjud (xotira qurilmasini tashkil etishning bir necha ko‘rinishlari).

Bir koordinata tanlamali XQ. Bitta shina bilan xotira elementlarning guruhi (bir so‘zning razryadlar guruhi) tanlanishi bilan tashkil etiladigan xotira qurilmasi, lug‘at yoki bir koordinatali deb ataladi. Oxirgi nomning mazmunini 1-rasmda soddallashtirilgan struktirasi keltirilgan XQ o‘rganib chiqqanimizdan so‘ng ma'lum bo‘ladi.

Xotira massivi (*XM*) o‘zida bir so‘zining razryadlarini saqlovchi, har bir qatorida *XE* joylashgan matritsasini namoyon qiladi. Hamma so‘zlarining bir nomdag‘i razryadlarini saqlovchi *XE*, har bir matritsa ustunida joylashgan *XE* da uning sig‘imi 16 bitga teng, to‘rtta to‘rt razryadli so‘z qayd etilgan bo‘lishi mumkin.

Masalan *XE* 9 –*XE*12 elementlaridan iborat yacheykaga so‘z yozilishi uchun shu elementlargagina ulangan ShM3 manzil shinasiga manzil tanlovi signalini ulash kerak. Yoziluvchi so‘zining razryad qiymatlariga (0 yoki 1) mos keluvchi signallarni ShR1-ShR4 razryadli shinalarga uzatib, hamma *XE* lar uchun umumiy *Yo‘zish/O‘qish* shinasiga yozilishga ruxsat beruvchi signal uzatiladi. Bunda *XE* razryad qiymatlariga mos keluvchi holatga ulab-uziladi.


So‘zning o‘qilishi *Yo‘zish/O‘qish* shinasi yo‘nalishida ruxsat beruvchi signal mavjud bo‘limganda va talab etilgan manzil shinasiga signal uzatilishi sodir bo‘ladi. Bunda so‘z razryadiga mos keladigan potensial qiymatlari (0 yo‘ki 1), o‘qishga mo‘ljallangan kuchaytirgichlarning chiqishlarida paydo bo‘ladi.

Qaysidir manzil shinasining tanlovi manzil deshifratori tomonidan amalga oshiriladi va uning kirishiga shina manzilining ikkilangan kod

nomeri – yacheykaning nomeri kelib tushadi, qaysindan so‘z o‘qib olinishi kerak yo‘ki yo‘zilishi kerak bo‘ladi. Shuni ta‘kidlab o‘tamizki, so‘z o‘qib olinishi yo‘ki yo‘zilishi kerak bo‘lgan yacheyka, faqat bitta koordinataga ega bo‘ladi. Bu koordinata ko‘rinishida, xotira elementlarining matritsa qatorining nomeri ishtrok etadi.

Tariflangan xotira qurilmasini, shuningdek ikki o‘lchamli XQ yoki SD tipidagi n ta xotira elementlaridan iborat N ta matritsadan iborat bo‘ladi. (2-rasm). 1.10-rasmda $N=4$ va $n=16$ bo‘ladi.

Yo‘zilayotgan so‘z

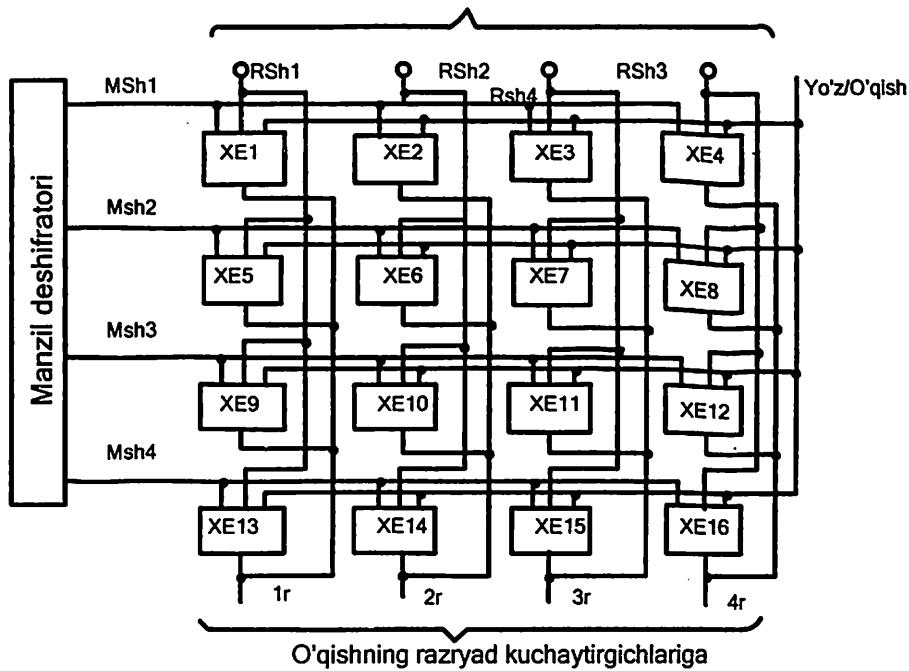


1.10-rasm. Bir koordinata tanlamali xotira qurilmasi sxemasi.

Bunda har bir so‘z, hamma N ta matritsali bir hil masofada joylashgan XE yoziladi. To‘plagichda (1.11-rasmga qarang) 16 razryadli so‘zlar yozish mumkin. Matritsaning har bir XE aniq X va Y manzil shinalarini kesilishida joylashgan bo‘ladi. Bundan tashqari, unda bu matritsaning hamma elementlari uchun to‘g‘ri keladigan umumiy razryad shinasi mavjud bo‘ladi.

Masalan $XE8$ elementlaridan iborat yacheykaga, so‘zni yozilishi uchun, deshifratorning X va Y shinalaridan, shifrator $X2$, $Y2$ shinalariga

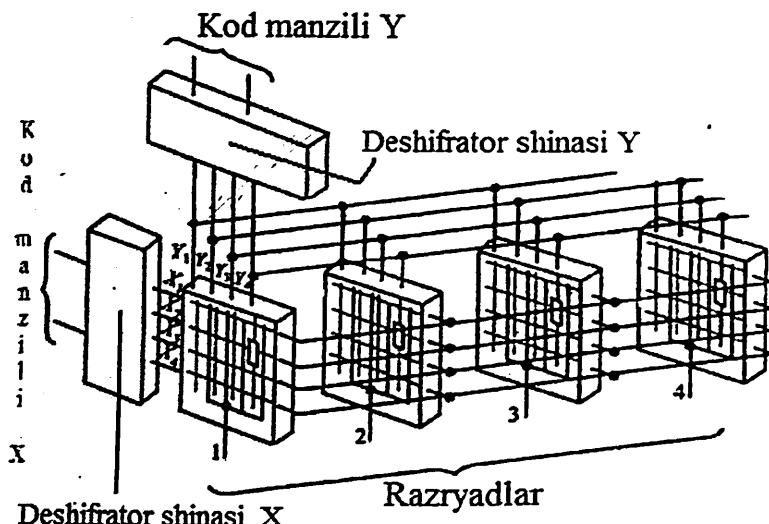signal uzatiladi (bu bilan yacheyka tanlanadi), keyin razryadli shinalarga ko'rsatilgan yacheykaga yozilishi lozim bo'lgan ikkilik soni beriladi. Ammo lekin, son razryadli bu matritsaning umumiy razryad kelib tushib, deshiffrator chiqishlariga mos ravishda tanlangan, faqatgina o'sha XE kiritiladi. Shu tariqa, unda yo'zilgan so'zning o'qilishi uchun yacheyka tanlanadi.



1.11-rasm, Ikki koordinata tanlamali xotira qurilmasining top'lagichi.

Ko'rib chiqilgan xotira qurilmasini shuningdek matritsa tashkil etuvchili XQ , uch o'lchamli XQ , 3D tipidagi XQ deb ataladi.

Sanoatda turli parametrlarga ega bo'lgan bir koordinatali va ikki koordinatali XQ ning qator mikrosxemalari ishlab chiqariladi.

Statik tezkor xotira qurilmasining vaqt diagrammalari va tashqi tashkillashtirish usullari

Tezkor xotira yoki RAM (inglizcha: *Random Access Memory, RAM*) – o'qish yoki yozish uchun uning manzili bo'yicha istalgan yacheykaga bir vaqtning o'zida (har doim bir vaqtning o'zida, joylashuvidan qat'iy nazar) kirish imkonini beruvchi kompyuter xotirasining turlaridan biridir. Protsessor qisqa vaqt ichida ko'p ishlatalidigan jarayonlarni tezkor xotiraga yuklab oladi va bu kompyuterni ishlashini tezlashtirish uchun xizmat qiladi. Tezkor xotirani asosiy o'lchov birligi uning xotira hajmi bo'lib, kilobayt, megabayt,

gigabaytlarda o'lchanadi. Tezkor xotira chastotasi – tezkor xotira shinalaridan ma'lum vaqt ichida o'tadigan ma'lumotlar oqimi sonini anglatadi.

Zamonaviy tezkor xotiraning keng tarqalgan ikkita shakli **statik RAM** (SRAM) va **dinamik RAM** (DRAM) mavjud. SRAM'da ma'lumotlarning bir qismi oltita tranzistorli xotira xujayrasining holatidan foydalangan holda odatda oltita MOSFET (metall-oksid-yarim o'tkazgichli maydon effektli tranzistorlar) yordamida saqlanadi. RAM'ning bu shakli ishlab chiqarish qimmatroq bo'lib, biroq odatda tezroq hamda DRAMga qaraganda kamroq dinamik quvvat talab qiladi. Zamonaviy kompyuterlarda SRAM ko'pincha protsessor uchun kesh xotirasi sifatida ishlataliladi.

Hozirgi kunda asosan katta hajmdagi dasturlar, o'yinlar bilan kompyuterni band qilganda, kompyuterga tushayotgan yuklama asosan tezkor xotiraga tushadi. Bu xotiraning o'lchami dastur va o'yinlarning ishlash tezligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu xotira turi vaqtinchalik axborotni o'zida saqlaydi. Dastur yuklanganda dastlab tezkor xotiraga yuklanadi va u yerdan ishga tushadi. Bundan kelib chiqadiki, tezkor xotiraning hajmi qancha katta bo'lsa, bir paytning o'zida bir necha dasturlarni yuklab, ish olib borishingiz mumkin bo'ladi (misol uchun ashula eshitib, o'yin o'ynash mumkin).

Biror dasturni ishga tushirib (dastlab tezkor xotiraga xotiraga yuklab), so'ng bu dasturdan chiqib ketib, ya'na shu dasturni ishga tushirsangiz, dastur yuklanishi biroz tezroq amalga oshiriladi. Chunki kompyuter dastlab tezkor xotiraga murojaat qiladi, agar yuklangan dastur u yerda mavjud bo'lsa, o'sha yerdan dasturni yuklaydi, aks holda dasturni izlashni boshlaydi.

Tezkor xotira 2 ta asosiy xarakteristikaga ega va bu xotirani sotib olishda uning hajmi va shu xotira ishlaydigan chastota miqdori inobatga olinadi. Tezkor xotira chastotasi ishlash tezligini aniqlab beradi. Chastota bu vaqt birligidagi jarayondir. Misol uchun, 600 megagers chastotali tezkor xotira 100 MB ma'lumotni 10 sekunda yuklasa, 1000 megagersli tezkor xotira bu jarayonni 5 sekundda amalga oshiradi.

Tezkor xotira ko'rinishi va ona plata (materinskaya plata, motherboard)ga o'rnatilishi bo'yicha bir necha turlarga bo'linadi. Hozirgi zamon tezkor xotiralariga DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 kiradi:

- **DDR1** – maksimal ishlash chastotasi 400 megagersgacha;
- **DDR2** – maksimal chastotasi 800 megagersgacha;

-
- DDR3 – maksimal ishlash chastotasi 1800 megagersgacha.

Har bir tezkor xotira turi o‘zining platasiga ega, ya‘ni platadagi slot faqat bir turdag'i tezkor xotirani qabul qiladi. Misol uchun, DDR1 uchun mo‘ljallangan plataga DDR2 ni o‘rnatib bo‘lmaydi. Chunki har bir tezkor xotira turi o‘zgacha ulanish tishlariga ega. O‘lchami bir xil bo‘lishi mumkin lekin tishlari o‘rtasida farq bor.

Muhim ma‘lumotlardan biri shuki, plata shinasi ni ham tezkor xotirani o‘rnatishda e‘tiborga olish, uning chastotasini ham bilib qo‘yish zarur. Bu ma‘lumotni kompyuter platasi hujjatidan topishingiz mumkin. Misol uchun, 800 MG’da ishlaydigan DDR2 tezkor xotirasini 533 MG shinada ishlaydigan plataga qo‘yilsa, tezkor xotira ham 533 MG’da ishlaydi ya‘ni shu chastotaga moslashadi. Agar har xil chastotada ishlaydigan 2 ta tezkor xotirani bir plataga o‘rnatilganda, umumiy ishlash chastotasi kichik bo‘lgan chastota bilan bog‘liq bo‘ladi. Misol tariqasida 1000 MG va 600 MG chastotada ishlaydigan tezkor xotirani bitta plataga o‘rnatilsa, shunda tezkor xotira 600 MGS chastota bilan ishlaydi. Tezkor xotira ko‘plab o‘yin va dasturlar uchun javobgardir.

Statik OXQ quyidagi tiplarga bo‘linadi:

Asinxron – boshqaruvchi signallarning impulslar, hamda darajalar bilan belgilash mumkin;

Taktirlashgan – ularda ba‘zi signallar albatta impulsli bo‘lishi zarur, masalan, CS ishini ruhsat etuvchi signal;

Sinxron – bularda ma‘lumotlarni konveer uzatish kanali tashkil etilgan, u protsessorni takt tizimidan sinxronlashtiriladi.

1.3. Dinamik xotira qurilmalari

Dinamik XQ eng katta ma‘lumot sig‘imi va past narx bilan tavsiflanadi, shuning uchun ular kompyuterlarni asosiy xotirasi sifatida qo‘llaniladi. DRAMning yuqori tezkorlik sxemalari variantlari ishlab chiqilgan. Statik XQ 4-5 marta qimmatroq va taxminan shunchaga kam xotira sig‘iniga ega. Ularning afzalligi tezkorlikdir, qo‘llanilish soxasi esa – kesh-xotira sxemalari.

ROM(M) tipidagi doimiy xotira, niqoblar yordamida dasturlash davomida tayyorланади, shuning uchun uni niqobi DXQ deb nomlashadi. ROM ning keyingi turlari nomlarida R xarifi bor (Programmable). Bu – foydalanuvchi tomonidan bir marta

dasturlanadigan xotira – PROM(rus terminologiyada PPZU – dasturlanadigan DXQ) va ko‘p marta dasturlanadi –EPROM,EEPROM .

Flash turidagi xotira elementi(HE) bo‘yicha EEPROM ga o‘xshash, lekin struktura va texnologik tomondan ajralib turadi, bular uni alohida turga ajratishga imkon beradi.

XQ da ketma-ket murojat etish orqali yozilayotgan ma‘lumotlar navbatini hosil qiladi. O‘qib olish so‘zma so‘z amalga oshiriladi, yozish tartibida esa teskari. To‘g‘ri o‘qib olish buferlarda FIFO amalga oshiriladi , quyidagi usul bilan: “birinchi kelding-birinchi ketding”(First In – First Out), ular fayl va siklik XQ da ishlatiladi.

FIFO va fayl XQ lar orasidagi farq quyidagilardan iborat: FIFO o‘qishga murojat etishga ega bo‘lganlarni buferga yozadi (ya‘ni XQ ni modeli zanjirini ohriga tushadi). Fayl XQ ga ma‘lumotlar zanjir boshiga tushadi va chiqishda bir necha aylanishlardan so‘ng kelib tushadi, aylanishlar soni zanjir elementlari soniga tengdir.

Siklik XQ da so‘zlar ketma-ket doimiy davr bilan murojat etishga ega, u xotira sig‘imi bilan belgilanadi. Ularga video xotira kiradi (VRAM).

Teskari tartibda o‘qish stek xotiraga xos, u “ohirgi kelgan-birinchi chiqadi”usuliga egadir . Bunday XQ LIFO buferlari deb nomlanadi (Last In –First Out).

Ketma-ket XQ da saqlanayotgan ma‘lum ma‘lumot birligiga murojat etish tasodifiy kattalik deb hisoblanadi. Eng yomon holda bunday murojat etish uchun butun xotirada joylashgan ma‘lumotni ko‘rib chiqish kerak bo‘ladi.

Assotsiativ murojat etish ma‘lum bir tavsif, manzil bo‘yicha qidiruvni amalga oshiradi. Bunda eng to‘liq tavsilotda xotirada saqlanayotgan so‘zlar bir tavsif bo‘yicha bir vaqtning o‘zida tekshirilishi mumkin, masalan ma‘lum bir maydonlar – teglar (tag) mos kelishi, uni kiruvchi so‘z belgilaydi. Chiqishga so‘rovni qoniqtirgan so‘zlar uzatiladi. So‘zlarni uzatish usuli bir nechta so‘zlarni qoniqtiradi, so‘zlarni yozish usuli esya turlicha bo‘lishi mumkin. Assotsiativ xotirani qo‘llanilish soxasi asosan kompyuter xotirasidagi – ma‘lumotlarni qo‘rishdan iboratdir.

DRAM xotira elementi.Kuchaytirgich regeneratorlar.

Personal Kompyuterlarda operativ xotirlash kurilmalarni (RAM) ikki turi ishlatiladi. Birinchisi statik (SRAM-Statik RAM) va dinamik (DRAM-Dynamic RAM).

Statistik xotira kurilmalarini yacheikalari ikki tugun holatda tura oladigan turli variantlarda yasalgan triggerlardan iborat. Bu triggerlar ixtiyoriy bir tugun holatda istagancha vaqt tura oladi. Faqat bu xollarda kurilmaga elektr manbai (energiyasi) berilib turishi kerak.

Statistik mikrosxema yacheykasi manziliga murojat kilinganda unga adres tulasicha berilib, ichki deshifrator yordamida signalga aynaltirilib, anik yacheykaga uzatiladi. Bunday tildagi xotira yacheikalari yacheykasi juda kiska ishga tushish vaktiga (birnecha un na nosekund) ega, bu mikrosxemalar juda oz solishtirma zichlikga (bitta korpusga M bit atrofida) va katta elektr energiyasini istemol kiladi. Shuning uchun bu prinsipda ishlovchi xotira asosan bufer xotira (kesh-xotira) sifatida foydalaniladi.

Dinamik xotirlash kurilmalari ma'lum joyda elektr zaryadini yigilishi prinsipida ishlaydi. U statistik xotira triggerlariga nisbatan oz joy egallaydi va deyarli elektr energiyasini informatsiya saklash jarayonida ishlatmaydi. Informatsiyani xotira yacheykasiga yozishda bir necha mili sekund ichida zaryad tuplanadi va juda kiska vakt saklanadi. Xotira yacheykasida bitni doimo saklab turish uchun yacheykani regeneratsiya-kayta yozib turish kerak.

Dinamik xotira mikrosxemalari yacheikalari turi turtburchak sifatidagi matritsa sifati tashkil etilgan.

Mikrosxemaga birinchi murojat kilinganda RAS (ROW Address Strob-ustun adressi stobi) signali orkali mikrosxema kirishiga satr adresi beriladi. Keyin CAS (Column Address Strob-ustun adressi stobi) signali orkali mikrosxema kirishiga ustun adresi beriladi. Xar safar biror yacheyka satri adresiga murojat kilinganda, tanlangan katordagi barcha yacheykalar kayta regeniratsiya kelinadi. Shuning uchun xotira barcha yacheykalarini regeniratsiya kilish uchun bircha yacheykalar katoriga murojat kilish yetarli.

Dinamik xotira yacheikalari katta ishga tushish vaktiga esa, lekin solishtirilsa zichligi katta (unlab Mbit bitta korpusga) va elektr energiyani kam istemol kiladi. Bunday xotira sistemalari Komppyuterda asosiy xotira sifatida kullaniladi.

SRAM va DRAM kurilmalarini odatda asinxron kurilmalar deb ham ataladi. Chunki boshkarish signallari va ukish-yozish ixtiyoriy vakt momentida bajarilishi mumkin. Lekin signallarni uzatishda ular orasidagi zaruriy oralik vakti saklanishi kerak. Bu orlik vakt (ximoyalash vakti ham deyiladi) signallarni stabilash uchun zarur buladi.

Bundan tashkari sinxron kurinishli xotiralar ham mavjud. Ular tashkiy sinxron signallarni kabul kiladi.

Yukorilardagidan tashkari FRM DRAM(Fast Page Mode DRAM-tez betma-bet murojatli dinamik xotira). Bu tip xotiralarni DRAM dan fark shundaki yacheyska satr adresi topishgandan keyin kup marotaba ustun adreslarga murojat kila oladi. CAS dan olib RAS sxemasi kullaniladi.

Xozirgi zamon mikroprotsessori ichki va tashkiy buyruk va berilganlarni buferlari mavjudligi tufayli xotira yacheykalariga suzlar bloki sifatida murojat kiladi.

SDRAM (Synchronous DRAM-sinxrondinamik xotira)-sinxron murojatli xotira tezrok ishlaydi. Sinxrom murojatdan tashkari SDRAM ichki yacheykalarini ikki mustakil bankka buladi. Bu esa bir bankda tanlash jarayonida ikkinchi bankda adresni urnatish imkoniyatini beradi. Undan tashkari blokli murojat ham bajariladi.

RB SRAM (Rirelined Burst SRAM-blokli konveyr murojatli statistik xotira)-ichki konveyrlanganli sinxron SRAM ni bir turi. Shu xisobiga taxminan ikki marotaba blokli informatsiya almashinuvi ortadi.

Umuman xotira mikrosxemalari turta asosiy xarakteristikalarga ega:

- 1.Tip
- 2.Xajmi
- 3.Strukturasi
- 4.Murojat vakti

Mikrosxema tipi deyilganda statik, yoki dinamik, ekanligi tushiniladi. Xajmi mikrosxemani umumiy xajmini, strukturasi yacheykalar soni va xar bir yacheyska razryadi uziga oladi.

Masalan 28/32- chikish DIR – mikrosxema` SRAM 8 razryadli strukturaga ega ($8k \times 8$, $16k \times 8$, $32k \times 8$, $64k \times 8$, $128k \times 8$) va 486 uchun 256 kb KESh 8 ta $32k \times 8$ yoki 4 ta $64k \times 8$ mikrosxemasidan iborat. Ikkita 128 k \times 8 mikrosxemasini kuyib bulmaydi, chunki berilgan shinasi 32 razryadli, bulib fakat 4 ta parallel mikrosxema berishi mumkin.

30 kontaktli SIMM 8 – razryadli strukturaga ega va 286, 386 SX va 486 LC da ikkitadan. 386 DX da, 486 DLC va oddiy 486 da 4 tadan. 72 kontaktli SIMM 32 razryadli strukturaga ega shuning uchun 486 da bittadan kuyilishi mumkin.


Rentium va Rentium Rrr larda ikkitadan kuyish mumkin, chunki ular 64 razryadli Kompyuterlar.

Mikrosxemaga murojat vakti mikrosxemalarni ishlash vaktini belgilaydi. Odatda u mikrosxema nomi nixoyasida teridan keyin nanosekundlarda kursatiladi.

Kompyuterning hotira qurilmasi ikki hil turga: asosiy (bosh hotira, tezkor hotira, fizik hotira) va ikkilamchi (ichki hotira) hotiraga bo'linadi.

Asosiy hotira bir baytli tartiblangan yacheyka massiviga ega bo'lib, har bir yacheyka o'zining adresiga (nomeriga) ega. Protsessor buyruqlarni asosiy hotiradan oladi, qayta ishlaydi va bajaradi. Buyruqlarni bajarishda asosiy hotiraning bir nechta yacheykalariga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Odatda asosiy hotira yarimo'tkazgichli texnologoya asosida tayyorlanadi shuning uchun hotiradagi ma'lumotlar elektr manbasidan uzilgandan so'ng o'chib ketadi. Ikkilamchi hotira (bu asosan disklardir) bu chiziqli birlik adresga ega bo'lgan joy va ularni ketma-ket joylashgan baytlar tashkil qiladi. Ikkilamchi hotiraning tezkor hotiradan farqi shundaki, u alohida energiyaga, katta hajmga, va samarali foydalanish imkoniyatiga ega.

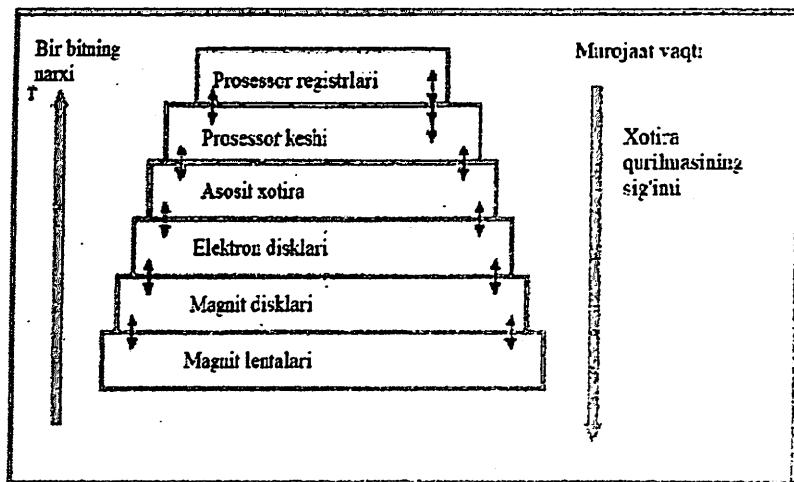1.12-rasmdagi ko'rsatilgan sxemaga yana bir nechta oraliq satxlarni qo'shish mumkin. Xar xil ko'rinishdagi hotiralar ierarxiyaga, murojaat vakti kamayib borishi, narxini oshishi va sigimi oshishi tarzida birlashishi mumkin.



1.12-rasm. Xotira ierarxiyası.

Ko'p bosqichli sxemalar kuyidagicha ishlataladi. Malumotlar odatda xotiraning yukori satxlaridan kidiriladi, agar u yerdan topilmasa

,malumotlar katta nomerli satxlarda ham saklanadi.Shuning uchun , u keyingi satxdan qidira boshlaydi. Agar kerakli ma'lumotni topsa, uni yuqoriroq satxga o'tkazadi.

Maxalliylik (lokallilik)

Ma'lum bo'lishicha, bu usulda boshqarishni tashkil etish xotira satxlariga kirishni va aloqa chastotasini kamaytiradi.

Bu yerda muxim rolni, chegaralangan vakt davomida,xotira adreslarining kichik bulagi bilan ishlash xossasi uynaydi.Bu empirik jixatdan kuzatiladigan xossa lokallilik prinsipi yeki murojaatlarni lokallashtirish deyiladi. Professor KEShi, qurilmalarning bir qismi xisoblanadi, shuning uchun OTning hotira menejeri ,asosan ma'lumotlarni kompyuterning asosiy va ichki hotira qismiga taqsimlash bilan shug'ullanadi. Bazi sxemalarda tezkor va ichki hotira o'rtafigi oqimni dasturchi boshqaradi. Ammo bu bog'lanish dasturchi vaqtini yo'qotadi. shu sababli bu ishni OT ga yuklashga harakat qilinadi. Fizik xotirada malumotlarni real joylashishini kursatuvchi.asosiy xotiradagi adreslar- fizik adreslar deb ataladi.Dastur ishlaydigan fizik adreslar to'plami, fizik adreslar maydoni deb ataladi.

Mantikiy (logik) hotira.

Xotirani, yacheykalar chizikli tuplami kurinishida apparat tashkil etish,dasturchining dastur va malumotlar saklanishi kurinishi xakidagi tassavuri bilan mos kelmaydi.Kupgina dasturlar bir-biriga boglik bulmagan holda yaratilgan modullardan tashkil topgan.


Bazan jarayon tarkibiga kiruvchi hamma modullar hotirada ketma-ket joylashadi va chiziqli adreslar maydonini tashkil qiladi. Biroq ko'pincha modullar hotiraning turli joylarida joylashtiriladi va turlicha foydalaniлади.

Hotirani bosharish sxemasida, foydalanuvchining bunday tassavuriga mos keladigan ma'lumot va dasturlarni saqlash, segmentatsiya deyiladi. Segment-hotiraning aniq ko'rsatilagan qismi bo'lib,uing ichkikismida chiziqli adreslarni qo'llab quvvatlaydi. Segment protsedura, massiv, stek yoki skalyar miqdorlardan tashkil topgan buladi, lekin odatda aralash tipdag'i ma'lumotlardan iborat bulmaydi.

Boshida segmentlar. dastur kodi fragmentlarini(matn redaktori, trigonometrik kutubxona v ax.k.) jaraenlar bilan umumlashtirish zaruriyatidan kelib chikkan bulishi kerak,chunki ularsiz xar bir jaraen uzining adres makonida malumotlarning yana bir nusxasini saklashiga

tugri kelar edi. Xotiraning, tizim bir nechta jaraenning malumotlarini aks ettiradigan aloxida kismlari bulib ular segmentlar deb nom oldi.

Xotira shunday kilib, chizikli kurinishdan ikki ulchamli kurinishga keldi. Adres ikki komponentdan iborat bulib, ular: segment nomer iva segment ichidagi joylashgan umidir. Keyinchalik, jaraenning turli komponentalarini (dastur kodi, malumotlar, stek v ax.k.) turli segmentlarda joylashtirish kulay bulib koldi. Yana shu narsa anik bulib koldiki, anik segment ishini, unga segmentda saklanadigan malumotlar ustida bajarilishi ruxsat berilgan. operatsiyalar, masalan, murojaat xukuki va operatsiyalar tipi kabi atributlar kiymatini berib, nazorat kilish mumkin bulib koldi.

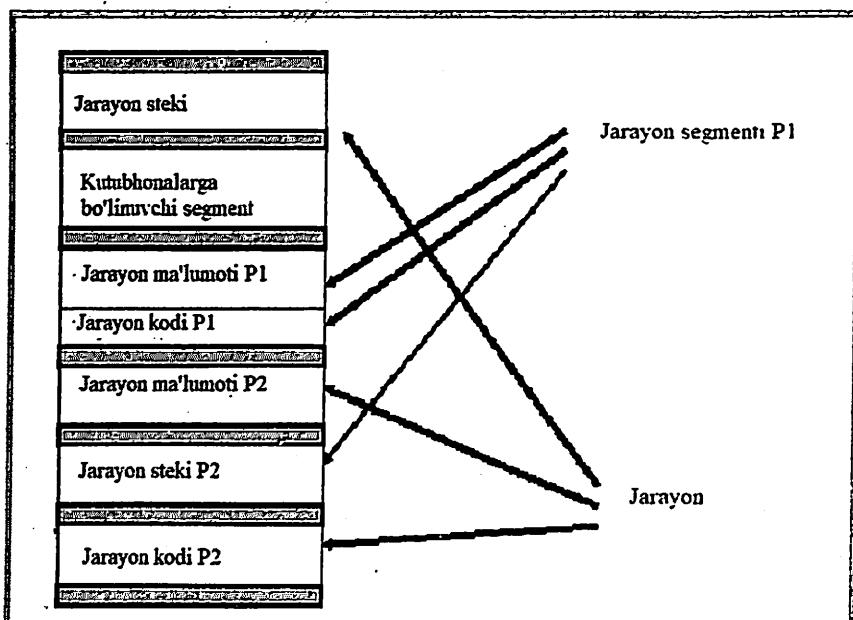

1.13-rasm. Jarayon segmentlarining kompyuter xotirasida joylashishi.

Bazi jarayonni adres makonini tasvirlaydigan segmentlar 1.13-rasmida kursatilgan. Aksariyat zamonaviy operatsion tizimlar hotirani segment boshqaruvinhususiyatiga ega. Otlarning bazi arxitekturalarida (masalan Intel) segmentlash qurulmalar tomonidan kullanadi.

Jarayon murojaat kiladigan adreslar, operativ xotirada mavjud bo'lgan real adreslardan shu taxlitda fark kiladi. Har bir aniq holatda

dastur foydalanadigan adres, har xil usullar yerdamida tasvirlanishi mumkin. Masalan, adres, berilgan matnda odatda simvolli bo'ladi. Kompilyator bu simvolli adres va o'zgaradigan adreslarni bog'laydi (masalan, n bayt modul boshidan). Dastur generatsiyalagan bunday adres odatda mantikiy adres(virtual xotirali tizimlarda u ko'pincha virtual xotira) deb nomlanadi. Barcha mantikiy adreslar tuplami mantikiy(virtual) adreslar maydoni deb ataladi.

Manzil shinasi multiplekslash..

Demak, mantikiy va fizik adreslar maydonlari, tashkil etilishi va o'chami bo'yicha bir biriga mos emas. Mantikiy adreslar maydoning maksimal o'chami odatda protsessorning razriyadi bilan aniqlanadi (masalan 2^{32}), va zamonaviy tizimlarda fizik adreslar maydonining hajmidan ko'zga ko'rinarli darajada yukori buladi. Shunday ekan, protsessor va operatsion tizim asosiy hotirada joylashgan dasturni dastur kodiga, real fizik adresga tayangan holda yulni aks ettirish kerak. Bunday ko'rinishda adreslarni tasvirlash adreslarni translatsiyasi yoki adreslarni boglash deb nomlanadi.

Mantikiy adresning fizik adres bilan bog'lanishi dastur operatorining bajarilishigacha yoki bajarilish vaqtida amalga oshirilishi shart. Bunday holda, kursatmalarни va ma'lumotlarni hotiraga boglash kuyidagi qadamlar buyicha amalga oshiriladi.

- Kompilatsiya bosqichi.
- Yuklash bosqichi.
- Bajarilish bosqichi.

Hotiraning boshqaruv tizimi funksiyasi.

Hotiradan samarali foydalanishni ta'minlash uchun operatsion tizim quyidagi funksiyalarni bajarishi lozim:

Fizik hotirani aniq bir sohasida jaraen adreslar to'plamini aks ettirish;

Qarama-qarshi jarayonlar o'rtasida hotirani taqsimlash;

Jaraenlar adreslar maydoniga ruxsatni boshqarish;

Operativ hotirada joy qolmaganda, tashqi hotiraga jarayonlarni (qisman yoki tulik) yuklash;

Bo'sh va band hotirani hisobga olish.

Hotira boshqaruvining eng oddiy sxemalari.

Dastlabki operatsion tizimlarda hotirani boshqarishning eng oddiy metodlari qo'llanilgan. Boshida foydalanuvchining har bir jarayoni asosiy hotiraga ko'chirilishi kerak bo'lgan, hotira uzliksiz maydonini


band qilgan, tizim esa kushimcha foydalanuvchi jaraenlarga bir vaktning uzida asosiy xotirada joylashib turganicha xizmat kursatadi.Keyin “oddiy svoping” (avvalgi tizimlardagidek,xar bir jaraenni asosiy xotiraga joylashtiradi,ammo bazi kursatkichlarga asosan bazi jaraenlar obzorini asosiy xotiradan tashki xotiraga tulik chikaradi va uni boshka jaraen obrazi bilan almashtiradi) paydo bo‘ldi. Bu turdagи sxema nafaqat tarixiy qiymatga ega. Hozirgi vaqtida ular uquv-mashq va ilmiy – tajriba modelli operatsion tizimlarida, shuningdek operatsion tizim «tikilgan» holda o‘rnatilgan kompyuterlarda(embedded) qo‘llaniladi.

Qatiy belgilangan(fiksirlangan) bulimli sxemalar

Tezkor hotirani boshqarishning eng oddiy yo‘li uni oldindan (generatsiya bosqichida yoki tizim yuklanishi vaqtida) bir qancha qatiy belgilangan ulchamдagi bulimlarga bulishdan iboratdir. Kelib tushayotgan jarayonlar u yoki bu bo‘limga joylashtiriladi. Shu sababli fizik adreslar maydonining shartli bo‘linishi yuzaga keladi. Jarayonning mantiqiy va fizik adreslari bog‘lanishi uni aniq bir bo‘limga yuklash vaqtida yoki bazan kompilatsiya vaqtida yuzaga keladi. Har bir bo‘lim o‘zining jarayonlar navbatiga ega, yoki hamma bo‘limlar uchun jarayonlar global navbat mavjud bo‘lishi mumkin. Bu sxema IBM OS/360 (MFT), DEC RSX-11 va shunga yaqin boshqa sistemalarda qo‘llanilgan.Hotirani boshqarish tizimi jarayonni xajmini baholaydi, unga mos keluvchi bo‘limni tanlaydi, jarayonni bu bo‘limga yuklaydi va adreslarni sozlaydi. 8.4 rasmida fiksirlangan bo‘limli sxemalar kqrtsatilgan:(a) g‘navbati umumiy bo‘lgan jarayonlar,(b)- aloxida navbatli jarayonlar.

Bu sxemaning kamchiligi ko‘rinib turibdiki, bir vaqtida bajariladigan jarayonlar soni bo‘limlar soni bilan cheklangan. Boshqa muhim kamchiligishundan iboratki,taklif qilinayapgan sxema,ichki fragmentlashdan ,yanijarayonga ajratilgan,ammo ishlatilmagan xotira qismini yo‘qotish bilan qattiq zararlanadi.Fragmentatsiya,jarayon o‘ziga ajratilgan bo‘limni tuliq band qilmasligi yoki bazi bo‘limlar, bajariladigan foydalanuvchi dasturlari uchun kichik bo‘lganligidan kelib chiqadi.

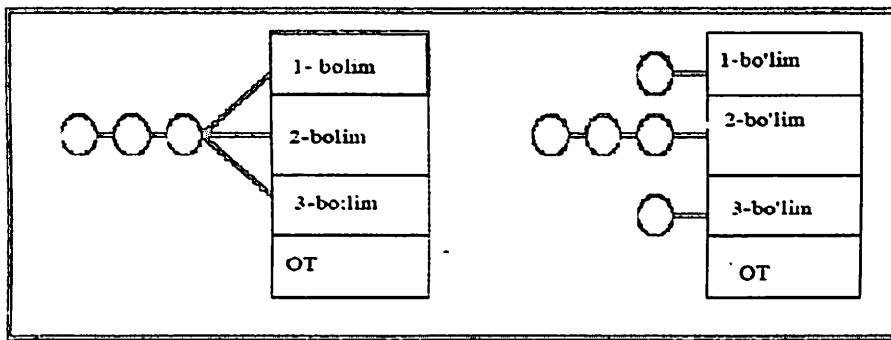Jarayon mantiqiy adreslar maydoni hajmi ,unga ajratilgan bulim hajmidan katta (yoki eng katta hajmdan ham katta) bo‘lgan holatlarda, bazan overley nomli yoki qoplanadigan tuzilishli tashkil etadigan texnikadan foydalaniladi.



1.14-rasm. *Overleyli(qoplangan)tuzilish.*

Asosiy g'oya – faqat ayni vaqtida kerak bo'lgan dastur ko'rsatmalarini hotirada saqlab turishdir.

Overlay tuzilish dasturining kodining diskda aniq hotira ko'rinishida bo'ladi va overlay kerakli vaqtida uni drayver orqali o'qib ishlataladi. Overley strukturaning tavsifini yozish uchun odatda maxsus sodda (overley description language) tildan foydalaniladi. Dasturda ishlataladigan hamma fayllar dasturning ichki chaqiriqlariga daraxt ko'rinishdagi fayl yordamida to'ldiriladi.

Shuni nazarda tutish kerakki,overleyli strukturani tashkil etish ko'p jixatdan lokallilik xossasiga bog'liqdir,bu esa o'z navbatida xotirada ayni vaqtida faqat kerak malumotlarni saqlash imkonini beradi.

Dinamik taqsimlanish. Almashtirish (svoping).

Paketli tizimlar bilan ishlashda fiksirlangan bo'limlar bilan ishlab,boshqa xech qanday murakkab narsalardan foydalanmaslik ham mumkin. Vaqtni taqsimlash tizimlari bilan ishlash vaqtida,xotira xamma foydalanuvchilar jarayonlarini o'zida ushlab tura olmaydigan holat ro'y berishi mumkin.Bu holda svopingdan foydalanishga to'g'ri keladi. Svoping-bu jarayonlarni asosiy xotiradan diska va orqaga to'liq o'tkazishdir. Jarayonlarni diskka qisman yuklash saxifali tashkil etilgan tizimda amalga oshiriladi.

Yuklangan jarayonlar huddi o'sha adreslar maydoniga yoki boshqa joyga qaytarilishi mumkin. Bu cheklash bog'lanish metodi xususiyatidan kelib chiqadi. Bog'lanish sxemasi uchun, bajarish bosqichida jarayonlarni hotiraning boshqa joyiga ko'chirish mumkin.

Svoping hotirani boshqarishga bevosita aloqasi yo'q,u ko'proq jarayonlarni rejalashtirish bilan bog'liqdir.

O'zgaruvchan bo'limli sxemalar.

Qoida bo'yicha svoping tizimi fiksirlangan bo'limlarga asoslanashi mumkin. Ammo dinamik taqsimlash yoki o'zgaruvchi bo'limli sxemalar samarali xisoblanadi. Chunki ular xamma jarayonlar to'liq ravishda xotirada joylashganda, yani svoping bo'limgan xollarda qo'llaniladi.

Bu holda ,boshida xotira butunlay bo'sh va oldindan bo'limlarga bo'lingan emas. Yangidan kelayapgan masalaga qatiy ravishda kerakli xotiraning o'zi ajratiladi.(undan ko'p emas).

Jarayon chiqarilgan dan so'ng,xotira vaqtincha bo'shatiladi.Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng xotira turli o'lchamdagisi o'zgaruvchili sonli bo'limlardan iborat bo'lib qoladi.Yonma-yon bo'lgan bo'sh joylar birlashtirilishi mumkin.

Saxifali xotira

Yuqorida tavsiflangan sxemalarda xotiradan samarali foydalanilmaydi, shuning uchun ham xotirani taqsimlashning zamonaviy sxemalarida jarayonni operativ xotirada uzluksiz blok sifatida joylashtirish ko'zda tutilmagan.


Xotirani saxifali tashkil etishda eng oddiy va eng keng tarqalgan usul (yoki paging), xotiraning ham mantiqiy adresli maydoni, ham fizik maydonini bir xil o'lchamdagisi saxifa va bloklar to'plami ko'rinishida tashkil etishdir.Bunda mantiqiy saxifalar (page) yuzaga keladi va ularga mos fizik xotira birliklari-fizik saxifalar yoki saxifa kadrlari deb ataladi(page frames).Saxifalar (va saxifa kadrlari)odatda 2 soning darajasidan iborat bo'lgan fiksirlangan qatiy uzunlikka egadir va ular bir-biri bilan kesishmaydiXar bir kadr malumotlarning bir saxifasini o'z ichiga oladi Xotirani bunday tashkil etishda tashqi fragmentatsiya o'rin bo'lmaydi va ichki fragmentatsiyadan kelib chiqadigan yo'qotish faqat oxirigi saxifalardan kelib chiqadigan yo'qotish bilan chegaralanadi.

Sahifali tizimda mantiqiy adres— tartiblangan juftlik(p,d)dan iborat,bu yerda p virtual xotira saxifasi tartib raqami, d-esa bu saxifa doirasidagi element o'rmini bildiradi. Adres makonini saxifalarga bo'lish xisoblash tizimi tomonidan ,dasturchi aralashmagan holda amalga oshiriladi. Shuning uchun xam, adres, operatsion tizim nuqtai naridangina ikki o'lchamlidir,dasturchi nuqtai-nazaridan esa jarayon adres makoni chiziqli xisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan sxema ,jarayonlarni to'liq joylashtirish uchun kadrlarning uzluksiz soxasi yetarli bo'limgan xollarda ham ,jarayonni yuklash imkonini beradi. Ammo ,bu sxemada adresni translyatsiyalash

uchun bitta asos registri yetarli emas. Mantiqiy adreslarni fizik adreslarda aks ettirish, mantiqiy saxifalarini fizik saxifalarda aks ettirishga keltiriladi va operativ x'otirada saqlanadigan saxifalar jadvalidan iborat bo'ladi. Bazida, saxifalar jadvali – jadval ko'rinishidagi chiziqli – bo'lakli funksiya ham deyiladi.

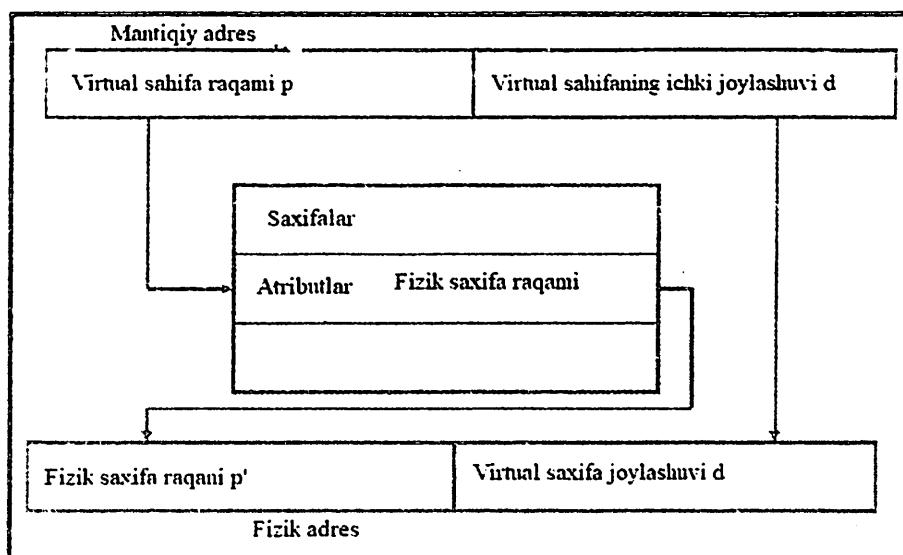Mantiqiy manzilning interpretatsiyasi 1.15-rasmda ko'rsatilgan. Bunda bajariladigan jarayon $v=(p,d)$ mantiqiy adresga murojaat qiladi, va aks ttirish mexanizmi saxifa tartib raqami r ni saxifalar jadvalidan qidiradi, bu saxifa r*saxifa kadrida joylashganligini aniqlaydi va real adres r*ni d ga aylantiradi.



1.15-rasm. Xotirani saxifali tashkil etishda mantiqiy va fizik adreslarning bog'lanishi.

Sahifalar jadvali (page table) protsessorning maxsus registida manzillashtiriladi va kadrlar nomerini mantiqiy adres bo'yicha aniqlashga yordam beradi. Bu asosiy masaladan tashqari saxifalar jadvali qatorida yozilgan atributlar yordamidai aniq saxifaga murojaat nazorati va uni ximoyasini tashkil etish mumkin.

Segmentli va segment – sahifali hotira.

Hotiralarni boshqarishni Yana ikkita sxemasi mayjud: segmentli va segment – sahifali. Segmentlar sahifalardan farqli ravishda o'zgaruvchi

o'lchamga ega bo'lishadi. Xotirani segmentli tashkil etishda virtual adres ,dasturchi uchun ham ,operations tizim uchun ham ikki o'lchamli bo'ladi va ikki maydondan: segment tartib raqami va segment ichidagi joy raqamidan iborat bo'ladi.


Aytib o'tish lozimki, tasvirlash qulay bo'lishi uchun OT yordamida chiziqli adres ikki o'lchamlilikka keltirilgan saxifali tashkil etishdan farqli ravishda,bu yerda adres ikki o'lchamliligi foydalanuvchini jaranni baytlarning chiziqli massivi ko'rinishida emas,balki o'zgaruvchi uzunlikdagi segmentlar to'plami ko'rishida tassavur qilish natijasidir. (ma'lumot, kod, stek,...). Quyi bosqichdagi dasturlash tillarida dastur tuzuvchi dasturchilar segmentli struktura haqida bilishlari lozim. Bunda segment registralarini o'zgartirishga olib keladi. Mantiqiy manzillar maydoni – segmentlar yig'indisi. Har bir segment ismga, o'lchamga va boshqa parametrlarga ega. Dasturchi bitta manzil beradigan sahifalarning nomeriga bo'linadigan sahifali sxemalardan farqli ravishda segmentli strukturada manzil ikkita o'lchamdan iborat bo'ladi.: segment nomi va joy o'zgarishi.

Har bir segment – 0 dan boshlanadigan manzillarning to'g'ri chiziqli ketma-ketligidir. Segmentning maksimal razmeri protsessorning razryadi bilan aniqlandi. (bunda 32 razyadda manzillashda 2^{32} bayt yoki 4 Gb). Segment manzili dinamik ravishda o'zgarishi mumkin(masalan stek segmenti). Segmentlar jadvalining elementida segment boshlanishi fizik manzilidan tashiqari odatda segment uzunligi ham beriladi.

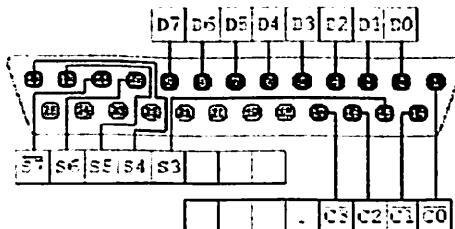1.4. Ketma ket sinxron ko'rinishdagi portlar

Shaxsiy kompyuterlarning tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashishini ta'minlash uchun kiritish/chiqarish portlari ishlataladi. Kiritish/chiqarish portlari parallel yoki ketma-ket bo'lishi mumkin. Parallel portlarda ma'lumotning hamma razryadi alohida tarmoqlardan bir vaqtning o'zida uzatiladi. Ketma-ket portlarda esa ma'lumotning razryadlari bitta tarmoqdan ketma-ket uzatiladi. LPT porti parallell port bo'lib, u asosan printer uchun mo'ljallangan. Lekin bu faqat printer uchun ishlataladi degani emas, bu portni boshqa qurilmalarga ham qo'llash mumkin. Bu port 25 ta oyoqchadan iborat (1-rasm). Bu oyoqchalar DATA, STATUS, CONTROL deb atalmish 3 ta portdan iborat. Bu oyoqchalardan har birining "1" ya'ni YuQORI bo'lish holati +5 V kuchlanishga ega. "0" ya'ni PAST bo'lish holati esa 0 V ga to'g'ri

keladi. Bu portdagi signaling qiymatlari esa ikkilik sanoq sistemasida hisoblanadi.



1.16-rasm. LPT1 portining oyoqchalari.

Hamma portlarning ma'lumot almashinishi uchun o'z adreslari bo'ladi. Portlarga shu adres orqali murojat qilish mumkin. LPT1 portining adreslari quyidagicha: 1) DATA porti h0378 2) STATUS porti h0378 + 1 ya'ni h0379 3) CONTROL porti esa h0378 +2 ya'ni h037A bo'ladi. Bu parallell port asosan printer uchun yaratilgan. Har bir oyoqchaning kompyuterning bilan printerning bir-birini anglashini amalga oshiruvchi vazifasi bor. Buning bizning qurilmamiz uchun farqi yo'q ammo baribir ta'kidlab o'tish joiz. Quyidagi jadvalda parallell portning oyoqlaridagi signallari va signal yo'nalishlari keltirilgan.

Signal nomi Bit Oyoqcha Yo'nalish -Strobe n C0 1 Chiqish +Data Bit 0 D0 2 Chiqish +Data Bit 1 D1 3 Chiqish +Data Bit 2 D2 4 Chiqish +Data Bit 3 D3 5 Chiqish +Data Bit 4 D4 6 Chiqish +Data Bit 5 D5 7 Chiqish +Data Bit 6 D6 8 Chiqish +Data Bit 7 D7 9 Chiqish -Acknowledge S6 10 Kirish +Busy n S7 11 Kirish +Paper End S5 12 Kirish +Select In S4 13 Kirish -Auto Feed n C1 14 Chiqish -Error S3 15 Kirish -Initialize C2 16 Chiqish -Select n C3 17 Chiqish Ground – 18-25 Umumiylar DATA porti: Parallel portda DATA portiga oid 8 ta(D0-D7) oyoqcha bor. 8 ta DATA oyoqchasi bo'lganligi uchun undan 8 bitlik chiqishni olish mumkin. DATA porti asosan ma'lumotni chiqarish uchun qo'llaniladi. Faqat ba'zi maxsus kompyuterlarda ma'lumotni kiritish mumkin.

Bu portdan ikkilik sanoq sistemasidagi 8 razryadli ma'lumotni chiqarish mumkin. Bu esa o'nlik sanoq sistemasida maksimum 255 gacha bo'ladi. STATUS porti: STATUS porti yordamida 15-13-12-11-10 nomerli oyoqchalardan 5 bitli raqamli kirishni amalga oshirishimiz mumkin. STATUS portining adresi h379. Ma'lumotni kiritishni S7, S6, S5, S4, S3 oyoqchalar orqali amalga oshiriladi.

1.4-jadval.

Parallel portning oyoqlaridagi signallari va signal yo‘nalishlari.

Signal nomi	Bit	Oyoq	Yonalish
-Strobe	n C0	1	chiqish
+Data Bit 0	D0	2	chiqish
-Data Bit 1	D1	3	chiqish
-Data Bit 2	D2	4	chiqish
-Data Bit 3	D3	5	chiqish
-Data Bit 4	D4	6	chiqish
-Data Bit 5	D5	7	chiqish
+Data Bit 6	D6	8	chiqish
+Data Bit 7	D7	9	chiqish
-Acknowledge	S6	10	kirish
+Busy	n S7	11	kirish
+Paper End	S5	12	kirish
+Select In	S4	13	kirish
+Auto Feed	n C1	14	chiqish
-Error	S3	15	kirish
-Initialize	C2	16	chiqish
-Select	n C3	17	chiqish
Ground	-	18-25	numuniy:

CONTROL porti: CONTROL portini kirish hamda chiqish holatida qo‘llash mumkin. Parallel portda CONTROL portiga oid 4 ta oyoqcha mavjud. Bundan C0,C1,C3 oyoqchalari teskari kodda bo‘lib, bu oyoqchalarga signal berilganda unga teskari signal chiqadi. 18 Parallel portga ulanuvchi oddiy sxemalar va ularni boshqaruvchi oddiy dasturlar. Shaxsiy kompyuter parallel porti unga oddiy sxemalarni ulashda va unga dastur tuzishda ko‘p qulayliklarga sabab bo‘ladi. Ayniqsa shaxsiy kompyuter portlarini o‘rganishda boshlang‘ichlar uchun juda osondir. Quyida bunga misollar ko‘rib chiqamiz. EHTIYOT BO‘LING: Shaxsiy kompyuter parallel portiga xato yasalgan sxemani ulaganda juda tez buzlishi mumkin. Agar xozirgi yangi kompyuterlar kabi parallel port integrallangan bo‘lsa, uni tuzatish juda qimmatga tushadi. Xavfsizroq yo‘li shuki, sinov uchun arzonroq bo‘lgan kiritish/chiqarish kartasini sotib olib sxemalarni unga ulash kerak. Kartadagi parallel port kuyib qolgan holda ham uni almashtirish oson va narxi ham arzon. Sxemalarni parallel portga ulash usullari. Shaxsiy kompyuter parallel porti 25 oyoqchali razyom bo‘lib, kompyuter orqa tomonida joylashgan. U asosan printerni ulash uchun qullanilgan lekin xozirgi kunda ko‘pgina kurilmalar shu port orqali ishlaydi. 25 ta oyoqning hammasi har doim ham ishlatilmaydi. Ko‘pincha 8 ta chiqish va bitta yer oyoqchalarini


osonlik bilan sxemaga ulab ishlatishimiz mumkin. Quyidagi jadvalda shu oyoqchalarni keltiramiz.

1.5-jadval.

Oyoqchalar vazifasi

Oyoqcha	Vazifasi
2	D0
3	D1
4	D2
5	D3
6	D4
7	D5
8	D6
9	D7

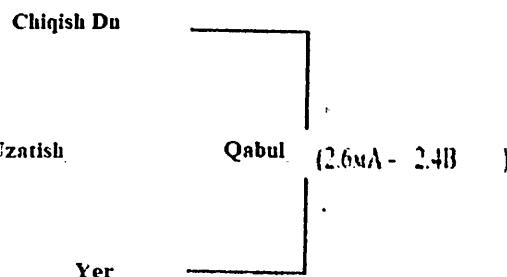1.5-jadval Oyoqcha Vazifasi 2 D0 3 D1 4 D2 5 D3 6 D4 7 D5 8 D6 9 D7 18,19,20,21,22,23,24 va 25 oyoqchalari hammasi yerga ulangan. Bu chiqishlar hammasi TTL texnologiyasiga mansub. Buning ma'nosи shuki, bu oyoqchalarning mantiqiy 0 signali 0 V kuchlanishga va mantiqiy 1 signali +5 V kuchlanishga to'g'ri keladi. Lekin real xayotda unga sxema ulanganda ideal holatdagidan chetga chiqishlar bo'ladi. Parallel portning chiqish toklari kichik milliamperlar bilan chegaralangan. 19 Chiqish Dn Yer Uzatish Qabul (2.6mA va 2.4V gacha) 1.17-rasm. Portning signal saxlari



1.17-rasm. Portning signal satxlari.

SSI interfeysi (DSP porti)

Sinxron ketma-ket interfeysning tuzilishi asosan ushbu portda uzatiladigan ma'lumotlar turi bilan belgilanadi. Signallarni qayta ishlashda mikrosxemalar o'rtaSIDA uzlusiz ma'lumotlar oqimini uzatish talab qilinadi. Ma'lumotlarni qayta ishlash odatda raqamli signal

protsessorlari (DSP) tomonidan amalga oshiriladi, shuning uchun raqamli ma'lumotlarni maksimal tezlikda uzatish uchun mo'ljallangan ketma-ket portlar ko'pincha DSP portlari deb ataladi.

Qanday turdag'i ma'lumotlar uzlusiz oqimlarni tashkil qilishi mumkin. Ko'pincha bu audio yoki video signallardir, garchi tirik organizmning biotoklarini o'lchash uchun signallar yoki geomagnit o'lchovlar uchun signallar uzlusiz ma'lumotlar oqimini tashkil etuvchi signal bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday signallarning tabiatini aniqlashdan aniqlanishi mumkinki, raqamli oqimning manbai analog-raqamli konvertor (ADC) bo'lishi kerak. Agar mikrosxema (signal protsessori emas) raqamli ma'lumotlar oqimining qabul qiluvchisi bo'lsa, u odatda raqamli-analog konvertorni (DAC) o'z ichiga oladi.

Analog ma'lumotni raqamli shaklga o'tkazishda va aksincha, soat signalining barqarorligini ta'minlash juda muhimdir. Faqat bu holatda asl yoki ishlab chiqarilgan signalning buzilishlarini oldini olish mumkin. Bunday soat signali odatda alohida quvvat regulyatoridan oziqlanadigan maxsus termal stabillashgan (yoki termosiqilgan) yuqori barqaror kristall osilatorlar tomonidan ishlab chiqariladi.


Raqamli-analog yoki analog-raqamli konvertorga ma'lumotlarni uzatish tezligi aloqa kanali (seriyali port) orqali uzatish tezligi bilan qat'iy muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun DSP portining ishlashi uchun zarur bo'lgan soat signallari A/D yoki D/A konvertor chipining o'zi tomonidan kiritilgan yuqori barqaror taktli signaldan hosil bo'ladi va signal protsessoriga yoki dasturlashtiriladigan mantiqiy integral sxemaga beriladi.

Parallel kodda ko'rsatilgan raqamni ketma-ket shaklga aylantirishning eng oson yo'li siljish registridan foydalanishdir. Shu bilan birga, qabul qilish oxirida ushbu reestrga yozishni amalga oshirish momentini bilish muhimdir. Ushbu nuqtani vaqt ichida bilish sizga uzatiladigan bitlarning qaysi biri eng muhim bit ekanligini va qaysi biri eng muhim bit ekanligini aniqlash imkonini beradi. Ikkilik axborot oqimi doimiy ravishda uzatilganligi sababli, registrga yozish signallari bir xil davr bilan beriladi.

Chiqish ikkilik kodini bitma-bit siljitisht registrining oxirgi chiqishidan olish mumkin. Qabul qiluvchi tomonda bu signal xatosiz qabul qilinishi uchun har bir bit soat pulsi bilan birga bo'lishi kerak. Shu bilan birga, taktli signallarni bir-biridan farqlash uchun axborot bitlari bilan birga keladigan impulslar soat sinxronizatsiyasi (CLK), registrga

yozish momentini belgilovchi signal esa kadr sinxronizatsiyasi (FS) deb nomlandi.

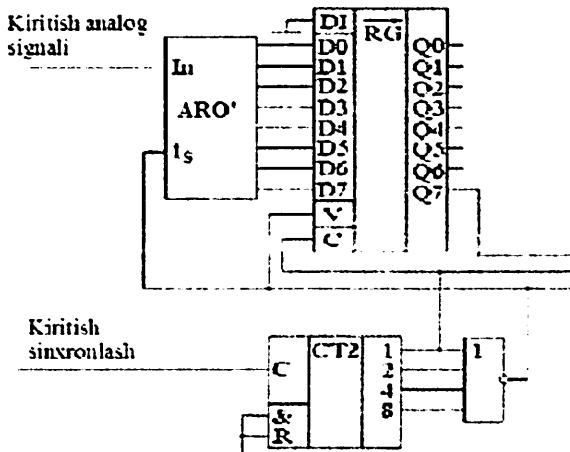Kadr signal va takt sinxronizatsiyalari signallari mahkam bog'langan bo'lishi kerak, shuning uchun ular odatda raqamli hisoblagich yordamida bitta yuqori barqaror to'lqin shaklidan hosil bo'ladi.



1.18-rasm. Ketma-ket DSP portining uzatuvchi qismi diagrammasi.


To'rt razryadli hisoblagichning chiqishiga ulangan "4OR-NOT" mantiqiy elementi takt chastotasidan sakkiz baravar past chastotali kadr sinxronizatsiya pulslarini hosil qiladi. Bunday chastotani ikkilik hisoblagichning "8" chiqishidan olish mumkin edi, ammo bizga takt sinxronizatsiya pulsining davomiyligiga teng puls kengligi kerak. "4OR" mantiqiy elementi hisoblagichning nol holatini dekodlash imkonini beradi. Natijada, uning chiqishida impulsning davomiyligi takt sinxronizatsiyasi impulslarining davomiyligiga teng bo'ladi va impulsning o'zi ADC chiqishidan ma'lumotlarni uzatish kadr impulsiningning eng boshida paydo bo'ladi.

O'z navbatida, CLK chiqishida impulsarning davomiyligi takt sinxronizatsiya signalining davriga teng, chunki bu signal ikkilik hisoblagichning LSB chiqishidan olinadi.

Ma'lumotlarni uzatish kadri ADC konvertatsiya natijasini uzatuvchi siljish registriga parallel yozish bilan boshlanadi. Buning uchun kadrlar sinxronlash impulsni siljish registriga parallel yozish kiritishiga qo'llaniladi. (1.19-rasm)

Xuddi shu kadr sinxronizatsiya pulsi analog-raqamli konvertearning sinxronizatsiya kirishiga qo'llaniladi. ADC ning ichki sxemasi shunday tuzilganki, analog-raqamli konvertatsiya pulsning orqa tomonida boshlanadi. ADC sxemalari va siljish registrining bunday tanlovi birinchi navbatda natijani registrga yozishga imkon beradi va keyin bir xil sinxronlash impulsi yordamida analog signalni raqamli shaklga yangi konvertatsiya qilishni boshlaydi.

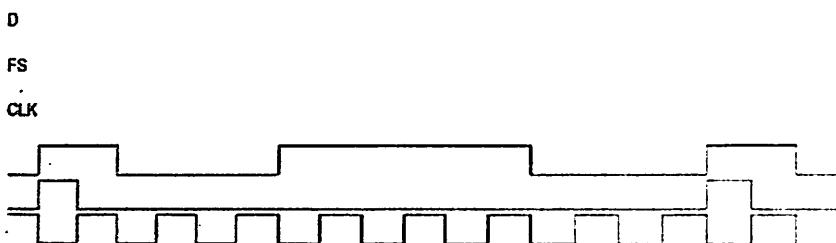Seriiali DSP portining chiqishida ma'lumotlar signallari va ular bilan birga keladigan soat va kadr sinxronizatsiya signallari uchun vaqt diagrammalariga misol 1.19-rasmda ko'rsatilgan.



1.19-rasm. Sinxronizatsiya signallari uchun vaqt diagrammalari.

1.19-rasmda ko'rsatilgan vaqt diagrammalarida 10011100r ikkilik raqami uzatiladi. Bunday holda, ma'lumot ketma-ket registrga FS kadrlarni sinxronlash signali orqali yoziladi. Ayni paytda konversiya natijasining eng muhim biti siljish registrining Q7 chiqishida paydo bo'ladi. Shu paytdan boshlab CLK takt sinxronizatsiya pulsleri hisoblana boshlaydi.


1.19-rasmda ko'rsatilgan registr o'z tarkibini bu impulsarning orqa fronti bo'ylab silitadi. Natijada, Q7 chiqishida va demak, D portining chiqishida uzatilgan ikkilik sonning bitlari ketma-ket paydo bo'ladi. Birlashtiruvchi liniyalar orqali ketma-ket port ma'lumotlarini xatosiz uzatish uchun ushbu ma'lumotlar CLK impulslarining oldindi frontida qabul qiluvchi registrga yozilishi kerak, chunki bu old front bit oraliqning o'rtasiga to'g'ri keladi. Bu uzatiladigan ma'lumotlarning jahbalarida yuzaga keladigan buzilishlarning oldini oladi.

SPI porti. IC porti.

Axborotning uzlusiz oqimini uzatish vazifasiga qo'shimcha ravishda, ko'pincha alohida raqamli ma'lumotlar paketlarini yoki boshqaruv buyruqlarini uzatish kerak bo'ladi. Ushbu paketlar juda

kamdan-kam hollarda uzatilishi mumkin. Aynan shu turdag'i ma'lumotlarni uzatish uchun sinxron ketma-ket interfeys (SPI) ishlab chiqilgan.

Sinxron ketma-ket interfeysda sinxronlashtiruvchi impulslar doimiy ravishda uzatilmaydi. Bu kerak emas. Ular faqat buyruq yoki raqamli ma'lumotlar paketini uzatish paytida mavjud. Shunga ko'ra, ularning nomi ham o'zgaradi. SPI interfeysida kadr sinxronizatsiya signali qaydnomalarini tanlash (SS- slave select) deb ataladi. Takt sinxronizatsiya signali SCLOCK – ketma-ket seriyalni sinxronizatsiya deb ataladi. Ushbu portning chiqishlarida signallarning vaqt diagrammalari 1.20-rasmida ko'rsatilgan.

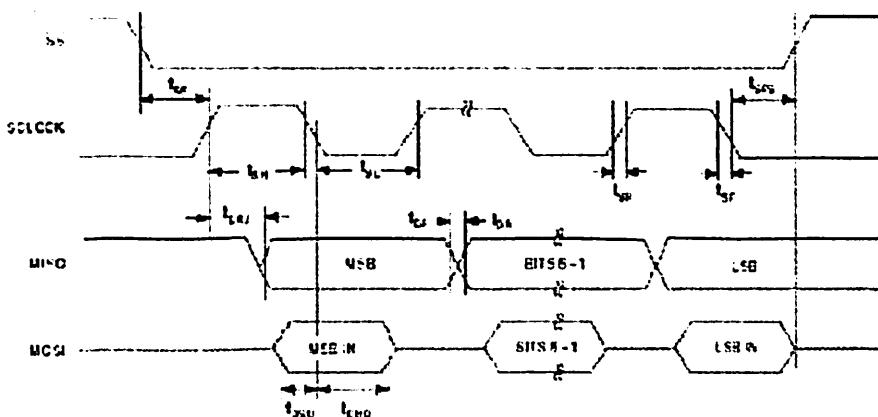


1.20-rasm. Vaqt diagrammalari.

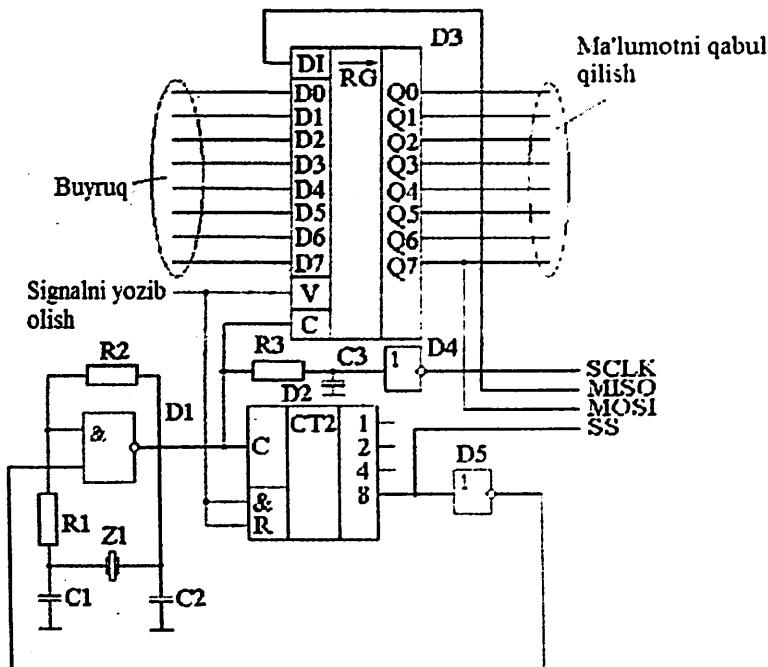1.20-rasmda ko'rsatilgan vaqt diagrammalaridan ko'rinish turibdiki, kadrlarni sinxronlashtirish signali axborot almashinuviga uchun mo'ljallangan butun vaqt oralig'ini qamrab oladi. U bunday almashinuvga ruxsat beradi.

Ushbu interfeysdagi takt sinxronizatsiya signali faqat uzatuvchi va qabul qiluvchi uchun ishlataladi. Bu mikrosxemaning tashqi pinlarini saqlashga imkon beradi. Qaysi ketma-ket ma'lumotlar piniga ularishni chalkashtirib yubormaslik uchun bu ma'lumot pin nomiga kiritilgan. MISO nomi asosiy kirish – to'g'ridan-to'g'ri chiqish degan ma'noni anglatadi va MOSI nomi asosiy chiqish va asosiy kirishni anglatadi. Ushbu interfeysdagi asosiy qurilma sifatida odatda mikrokontroller, kamroq signal protsessorlari ishlataladi.

SPI interfeysi orqali ma'lumotlar almashinuvini amalga oshiradigan raqamli qurilmaning sxematik diagrammasini ko'rib chiqing. Bunday sxemaning namunasi 1.21-rasmda ko'rsatilgan.



1.21-rasm. Asosiy SPI portining sxematik diagrammasi.


Ushbu sxemada ketma-ket ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish uchun siljish registri D3 ishlataladi. Yozish signalida ma'lumotlarni uzatishning boshida MOSI liniyasi orqali uzatiladigan buyruq D3 registriga yoziladi (agar kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar bilan). Buyruqning uzatilishi vaqtida uning alohida bitlari ushbu siljish registrining Q7 chiqishida ketma-ket paydo bo'ladi. MISO liniyasi orqali bir vaqtning o'zida olingan ma'lumotlar bir xil registrning birinchi flip-flopiga yoziladi va asta-sekin uzatilgan ma'lumotlarni almashtiradi. Uzatish oxirida registr MISO liniyasi orqali olingan ma'lumotlarni saqlaydi.

1.21-rasmda ko'rsatilgan sxemadagi kvars generatori "2I-EMAS" mantiqiy elementiga qurilgan. Bu ushbu generatori to'xtatish va qayta ishga tushirish imkonini beradi. To'g'ridan-to'g'ri SS tanlash signalini

yaratish va sinxronlash impulslarining kerakli sonini hisoblash uchun (bizning holatlarimizda sakkizta) ikkilik hisoblagich D2 ishlataladi.

Misol tariqasida, dastlabki holatda ikkilik hisoblagichda 10002 raqami yoziladi. Shu bilan birga, SS pinida va D1 mantiqiy elementining chiqishida yuqori potensial mavjud.

Ma'lumotlar D3 uzatish registriga parallel ravishda yozilganda, yozish impulsi bir vaqtning o'zida D2 hisoblagichining qayta o'matish kirishiga beriladi. Natijada, SS pinida past potentsial paydo bo'ladi. Bu SPI interfeysi ma'lumotlarni uzatishni boshlaganligini anglatadi. Shu bilan birga, inhibitiv potentsial D1 "2I-NOT" mantiqiy elementidan chiqariladi. Bunday holda, ushbu elementning ikkala kirishida birlik potentsiali paydo bo'ladi. Natijada, ushbu elementning chiqishida nol potentsial paydo bo'ladi va generatorning o'z-o'zidan qo'zg'alishi uchun sharoitlar paydo bo'ladi.

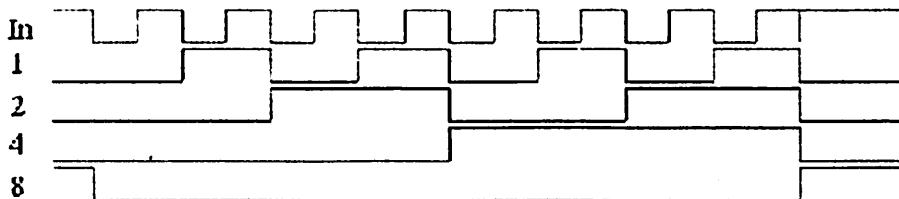

Impulslar D3 siljish registrining ketma-ket sinxronlash kirishiga va D2 hisoblagichining kirishiga beriladi. Sakkizinchı impuls D3 sxemasining kirishiga kelgandan so'ng ketma-ket shaklda ma'lumotlarni uzatish tugallanadi va D2 hisoblagichida 8 raqami yoziladi. Binar shaklda u 10002 qiymatiga teng, ya'ni yuqori potentsial yana SS pinida paydo bo'ladi, bu sinxron ketma-ket SPI interfeysi orqali ma'lumotlarni uzatishni yakunlashni anglatadi.


Xuddi shu signal inverter orqali D1 mantiqiy elementining kirishiga yuborilganligi sababli, uning chiqishida birlik potentsiali paydo bo'ladi va ishlab chiqarish shartlari muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Generator endi impulslarni yaratmaydi, ya'ni ikkilik hisoblagich keyingi yozish impulsi SPI portiga kelguncha 10002 holatida qoladi.

R3C3 integrallash sxemasi SS signalining oxirida qisqa impulsni bostirish uchun ishlataladi va D4 inverteri D6 registrini taktli signalning tushadigan chetiga siljitish uchun yozish imkonini beradi.

1^2S shina deb ataladigan 1^2S portida ma'lumot almashish uchun faqat ikkita o'tkazgich ishlataladi (holatni hisobga olmaganda).

1^2S shinasida ma'lumotlar qabul qilinadi va uzatiladi, shuningdek mikrosxemaning manzili va mikrosxema ichidagi kirish registrining manzili bir xil kanal orqali uzatiladi. Ushbu kanalga ularish uchun ochiq kollektorli mikrosxemalardan foydalaniлади. SDA liniyasiga ulangan barcha mikrosxemalar uchun yuklama tashqi qarshilik hisoblanadi.

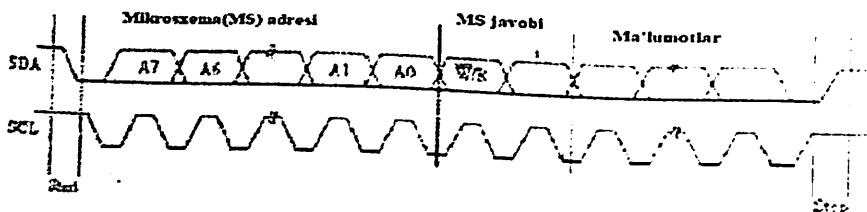Mikrosxema bilan ishlashning boshlanishi SDA va SCL signallarining maxsus kombinatsiyasi bilan ko'rsatiladi, bu boshlang'ich sharti deb ataladi. Xuddi shu kombinatsiya bir vaqtning o'zida ramka sinxronizatsiyasini amalga oshiradi. Mikrosxema bilan ishlashning tugashi SDA va SCL signallarining boshqa kombinatsiyasi bilan ko'rsatiladi.



1^2C interfeysidan foydalananadigan mikrosxemalarga misol sifatida 24cXX seriyali EEPROM mikrosxemalarini nomlash mumkin.

1.5. Chastota sintezatorlari

Chastotani sintezatori – bu chastotali davriy signallarni (garmonik tebranishlar yoki elektr soat signallari) bir yoki bir nechta mos yozuvlar osilatorlari asosida chiziqli takrorlash (ko'paytirish, yig'ish, farq) yordamida aniq chastotalar bilan ishlab chiqaruvchi qurilma. Chastotani sintezatorlari keng diapazonda va turli xil chastotalarni sozlashni talab qiladigan radio qabul qiluvchilar, radio uzatgichlar, chastota o'chagichlar, sinov signal generatorlari va boshqa qurilmalarda barqaror (chastotada) tebranish manbalari bo'lib xizmat qiladi. Barqarorlikka odatda fazali blokirovka qilingan tsikl yoki kvarts kristalli mos yozuvlar osilatori yordamida to'g'ridan-to'g'ri raqamli sintez (DDS) yordamida erishiladi. Chastotani sintez qilish an'anaviy elektron osilatorlarga qaraganda induktans yoki sig'imni o'zgartirib sozlash bilan juda yuqori aniqlik va barqarorlikni ta'minlaydi, juda keng sozlash diapazoni hech

qanday kommutatsiyasiz va deyarli bir zumda biron bir chastotaga o'tishda.

Analog sintezatorlar

Mutlaqo har qanday sintezatorning asosiy vazifasi mos yozuvlar signalini kerakli chiqish signallariga aylantirishdir. Analog sintezatorlar (to'g'ridan-to'g'ri analog sintezatorlar) alohida bazaviy chastotalarni aralashtirish va keyin ularni filrlash orqali amalga oshiriladi. Asosiy chastotalarni past chastotali (kvarts va SAW rezonatorlari) yoki yuqori chastotali (dielektrik, safir, to'lqin qo'llanmasi, keramika rezonatorlari) osilatorlari asosida chastotalarni ko'paytirish, bo'linish yoki faza bilan blokirovka qilingan tsikl yordamida olish mumkin. Analog sintezatorlarning asosiy afzalligi mikro va hatto nanosekundalar oraliq'ida juda yuqori o'tish tezligidir. Yana bir afzallik: tayanch tarmoq manbalari bilan taqqoslaganda shovqin darajasi past bo'lgan komponentlardan (masalan, mikserlardan) foydalanish. Ya'ni, analog sintezatorning shovqini asosan ishlatalgan asosiy manbalarning shovqini bilan belgilanadi va juda past bo'lishi mumkin.

Ushbu topologiyaning asosiy kamchiliklari cheklangan chastota diapazoni va o'lchamlari. Yaratilgan signallarning sonini qo'shimcha chastotalar va / yoki aralashtirish bosqichlarini kiritish orqali oshirish mumkin. Biroq, ushbu yondashuv ko'proq tarkibiy qismlarni talab qiladi va shuning uchun tizimga murakkablik qo'shadi. Analog qismdan talab qilinadigan minimal chastota pog'onasini oshirish uchun Direct Digital Synthesizer (DDS) dan foydalanish samarali echim bo'lib, yana bir muhim muammo – bu aralashtirish bosqichlarini yaratadigan ko'plab kiruvchi spektral komponentlar. Ular ehtiyojkorlik bilan filrlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, o'zgaruvchan filrlarning izolyatsiyasini ta'minlash kerak. Mikser va filrlarning turli xil tartiblari mavjud, ularning barchasi odatda kichik chastotali qadam va keng chastota diapazonini ta'minlash uchun juda ko'p sonli komponentlarni talab qiladi. Shunday qilib, analog sintezatorlar juda yuqori tozalash tezligi va past shovqinni taklif qilsa ham, ularning narxi ancha yuqori bo'lganligi sababli ulardan foydalanish cheklangan.

Raqamli sintezatorlar

An'anaviy (analog) echimlardan farqli o'laroq, raqamli sintezatorlar tayanch (soat) signalidan kerakli chiqish to'lqin shaklini olish uchun raqamli qayta ishlashdan foydalanadilar. Birinchidan, fazali akkumulyator yordamida signalning raqamli namoyishi yaratiladi,

so'ngra chiqish signalining o'zi (sinusoidal yoki boshqa istalgan shakl) raqamli-analogli konvertor (ARO') yordamida hosil bo'ladi. Raqamli signalni ishlab chiqarish tezligi raqamli interfeys bilan cheklangan, ammo juda yuqori va analog sxemalar bilan taqqoslanadigan. Raqamli sintezatorlar ham past darajada shovqinni ta'minlaydi. Biroq, raqamli sintezatorning asosiy afzalligi uning fazali akkumulyator uzunligi bilan belgilanadigan juda yuqori chastotali piksellar sonidir (1 Hz dan past). Asosiy kamchiliklar cheklangan chastota diapazoni va signalning katta buzilishlaridir. Raqamli sintezatorning ishchi chastota diapazonining pastki chegarasi gertsga teng bo'lsa, uning yuqori chegarasi, Kotelnikov teoremasiga muvofiq, soat chastotasining yarmidan oshmasligi kerak. Bundan tashqari, chiqish signalini rekonstruksiya qilish past chastotali filtrsiz amalga oshirilmaydi, bu chiqish signallari oralig'ini soat chastotasining taxminan 40% bilan cheklaydi.

Yana bir jiddiy muammo – bu raqamli analog o'zgartirgichdag'i konversion xatolar tufayli keraksiz spektral komponentlarning yuqori miqdori. Shu nuqtai nazardan qaraganda, raqamli sintezator kombinatsiya chastotalarida soxta tarkibiy qismlarni ishlab chiqaradigan chastota mikser kabi o'zini tutadi. Ushbu komponentlarning chastotali joylashuvini osongina hisoblash mumkin bo'lsa-da, ularning amplitudasi ancha kamroq taxmin qilinadi. Qoida tariqasida, pastki tartibning buzilishi eng yuqori amplituda bo'ladi. Shu bilan birga, ma'lum bir sintezning arxitekturasini loyihalashda yuqori darajadagi buzilishlarni ham hisobga olish kerak.

Odatda ChAQS tizimlariga kuchlanish bilan boshqariladigan generator (KBG), chastotaviy diskriminotor kiradi. Chastotaviy diskriminotor sifatida odatda 57 fazaviy detektor va qo'shimcha generatordan, masalan, chastota bo'yicha yuqori stabil generatordan olinadigan tayanch signali manbai ishlatiladi. Radioqabul qilishda tayanch signali manbai sifatida maxsus sxema ajratadigan qabul qilinadigan signalning tashuvchi chastotasi ishlatiladi. Deyarli har doim fazaviy detektorga generatorlar signallarining o'zini emas, balki generatorlar chastotalarini chastotalar bo'lgichlari yoki ko'paytirgichlari orqali bo'lish yoki ko'paytirish natijasida olinadigan chastotali signallar beriladi. Bu usul kerakli koeffitsientlarga ko'paytirilgan chastotalarni qo'shish va ayirishga imkon beradi va masalan, chastotalar sintezatorlarida qo'llanadi. Fazaviy detektor kirishiga KBG signallari va tayanch chastotasi signali beriladi. Fazaviy detektor kirishida signallar

chastotalari og'ganida fazaviy detektor past chastotalar filtri orqali KBGga beriladigan signallar fazalari farqiga proporsional bo'lgan kuchlanishni ishlab chiqaradi. Bu bilan teskari aloqa zanjiri tutashadi va KBG chastotasi tayanch chastotasi bo'yicha sozlanadi. ChAQS zamonaliv elektronikada keng qo'llanadi, jumladan: – AM va ChM signallarni demodulyatsiyalash; – tonal signallarni dekodlash; – turli elektr dvigatellarning, masalan, diskli to'plagichlar yuritmalaridagi dvigatellarning aylanish chastotasini stabillash va boshqarish; – o'lhash asboblarida, masalan, chastota o'lchagichlarda; – chastota sintezatorlarida va h.k.. Chastotani avtomatik qayta sozlash maishiy radioqabul qilgichlarning, shu jumladan televizion qabul qilgichlarning kirish kaskadlarida keng qo'llanadi va odatda uncha katta bo'lмаган diapazonda geterodin chastotasini avtomatik o'zgartirishdan (GChAO') iborat. Geterodin chastotasi signalni sifatlari qabul qilish uchun zarur qiymatdan o'zgarganida (masalan, haroratning o'zgarishi keltirib 58 chiqaradigan) GChAO' geterodinga beriladigan boshqarish signalini geterodinning chastotasi eng yaxshi qabul qilishga mos keladigan tarzda o'zgartiradi. Televizion qabul qilgichlarda ham satr bo'yicha yoyish chastotasi va fazasini videosignalning sinxronlashtiruvchi impulsleri bilan avtomatik qayta sozlash ishlatalidi. ChAQS tizimlari ikkita turlarga ajratiladi: – chastotani chastota bo'yicha avtomatik qayta sozlash tizimlari – ChChAQS; – chastotani faza bo'yicha avtomatik qayta sozlash tizimlari – ChFAQS. ChAQS tizimining funksional va umumlashtirilgan sxemasi ChAQS tizimini umumlashtirilgan boshqarish sxemasi ko'rinishida tasvirlanishiga mos keladi. Bu yerda boshqarish ob'ekti boshqariladigan generator (BG) hisoblanadi. O'lhash elementining tarkibiga Ar, OChK, ChD kiradi. OChK funksiyasini elektr signallarni boshqariladigan generator chastotasingning o'zgarishiga o'zgartiradigan kuchaytiruvchi element (KE) bajaradi. Ar – aralashtirgich; OChK – oraliq chastota kuchaytirgichi; ChD – chastotaviy diskriminatör (istalgan chastotaviy detektor sxemasi bo'yicha yig'ilishi mumkin); PChF – past chastotalar filtri; UE – boshqaruvchi element; BG – boshqariladigan generator. ChAQS tizimining funksional sxemasi Ar OCK ChD PChF BE BG Ug(t) Us(t). ChAQS tizimining umumlashtirilgan sxemasi Aralashtirgichning kirishiga $\omega_s(t) = \omega_0s + \Delta\omega(t)$ chastotali UC signal va boshqariladigan generator chiqishidan $\omega_g(t) = \omega_0g + \Delta\omega g(t)$ chastotali UG kuchlanish beriladi. Chastotani faza bo'yicha avtomatik qayta sozlash (ChFAQS,

ingl. PLL) – boshqariladigan generatorning fazasini u tayanch signalining fazasiga teng bo‘ladigan yoki vaqtga bog‘liq ma‘lum funksiyaga farqlanadigan tarzda rostlaydigan avtomatik rostlash tizimi hisoblanadi. Rostlash manfiy teskari aloqaning mavjudligi tufayli amalga oshiriladi. Boshqariladigan generatorning chiqish signali fazaviy detektorda tayanch signali bilan taqqoslanadi, taqqoslash natijasi boshqariladigan generatordagi qayta sozlash uchun ishlataladi. KE PChF ChD Rostlagich Us , Ikir OCK Ar O‘E BG (OK) I Ita boshq ChFAQS tizimi chastotaviy modulyatsiyalash va demodulyatsiyalash, chastotani ko‘paytirish va o‘zgartirish, chastotaviy filtrlash, kogerent detektorlash uchun tayanch kuchlanishini ajratish va boshqa maqsadlar uchun ishlataladi. ChFAQS tizimi kirish va tayanch signallarining fazalarini taqqoslaydi va bu fazalar orasidagi farqqa mos xatolik signalini chiqaradi. Xatolik signali keyin past chastotalar filtridan o‘tadi va manfiy tesari aloqani ta‘minlaydigan kuchlanish bilan boshqariladigan generator (KBG) uchun boshqarish signali sifatida ishlataladi. Agar chiqish chastotasi tayanch signalidan farqlansa, u holda xatolik signali KBGga xatolikni kamaytirish tomonga ta‘sir etish bilan ortadi. Muvozanat holatida chiqish signali tayanch signali chastotasida qayd etiladi. ChFAQS radiotexnika, telekommunikatsiya, kompyuterlar va boshqa elektron qurilmalarda keng ishlataladi. Bu tizim o‘zgarmas chastota signalini generatsiyalashi, shovqinlashgan kommunikatsion kanaldan signalni qayta tiklashi yoki mikroprotsessorlar, YaO‘MIS va boshqalar kabi raqamli mantiqiy sxemalarda sinxronlashtirish signallarini taqsimlashi mumkin. Binobarin, integral sxemada ChFAQS blokini to‘liq yig‘ish mumkin, bu usul ko‘pincha gersning ulushlaridan ko‘plab gigagerslargacha chiqish chastotalarili zamonaviy elektron qurilmalarda ishlataladi. ChFAQSning tuzilish sxemasi Takt generatori Fazalarni taqqoslash Past chastotalar filtri Kuchlanish boshqaradigan generator Chastotani bo‘lgich 61 ChFAQS qurilmasi ham analog, ham raqamli sxemada yig‘ilishi mumkin. Har ikkala usul bir xil tuzilish sxemasiga ega. Ham analog, ham raqamli ChFAQS sxemasi quyidagi asosiy to‘rtta elementlarni o‘z ichiga oladi: – fazaviy detektor; – past chastotalar filtri; – rostlanadigan generator; – teskari aloqa (ko‘pincha chastota bo‘lgichini o‘z ichiga oladigan). Chastotani raqamli faza bo‘yicha avtomatik qayta sozlash (ChRFAQS). ChRFAQS analog ChFAQSga o‘xshash ishlaydi, lekin to‘liq raqamli sxemalar yordamida amalga oshiriladi. KBG o‘rniga tizim soatlari yoki raqamli

boshqariladigan hisoblagich-bo‘lgich ishlatiladi. ChRFAQS ishlab chiqishda va yig‘ishda oddiyroq, kuchlanish shovqinlariga kam sezgir (analog ChFAQSga qaraganda), lekin odatda u raqamli generator ishlatilganida kvantlash shovqining mavjudligi sababli fazaviy shovqinga ega. Buning natijasida ChRFAQS yuqori chastotada ishlash yoki yuqori chastotali tayanch signallarini boshqarish uchun yaramaydi. ChRFAQS ba‘zan ma‘lumotlarni qayta tiklash uchun ishlatiladi.

2-BOB. RADIOALOQA SIGNALLARGA RAQAMLI ISHLOV BERISH SXEMALARI


2.1. radioaloqa signallarga raqamli ishlov berish

Signallar turkimida analog (uzluksiz) va raqamli signallar mavjud. Analog signallar uzluksiz funksiya qonuni bo'yicha o'zgaradi va ikki qo'shni sath orasida juda ko'p oraliq qiymatlar bo'lishi mumkin. 2.1-rasmda analog shakllangan SECAM tizimidagi TV(A) va ovoz (B) signallarining bir fragmenti(qismi) ko'rsatilgan.



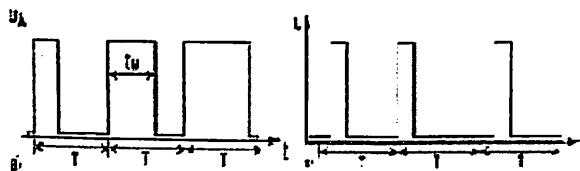2.1-rasm. Analog TV va ovoz signallari.

Analog signalga nafaqat uzluksiz signal, balki axborot impulsning kengligi yoki torayishiga bog'liq modulyatsiyalangan (shirotno-impulsnaya modulyatsiya – ShIM) yoki dastlabki holati vaqtga(fazaga) bog'liq bo'lган FIM (faza-impuls modulyatsiya) signallari ham bo'lishi mumkin va ular 2.2- rasmda keltirilgan.




2.2-rasm. ShIM (a) va FIM (b) signallarning ko'rinishiga misollar.


Raqamli signallar, ikkilik kodlarda analog signalning sath va vaqt bo'yicha diskret o'Ichov qiymatlari ifodasidir. Shundan "raqamli" ("digital") termini kelib chiqqan va hozirgi zamон radioelektorон qurilmalariri xarakterlaydi. Signallarni uzatishda, xotirada saqlashda, qayta ishlashda, qabul qilishda analog signal qo'llanilsa tizim analog 16 telvizion tizim deyiladi. Bunday tizim qator kamchiliklarga ega: analog signalning shovqinga chidamsizligi, har bir televizion blokning xalaqit signalga, shovqinga chidamsizligi va signal buzilishining mavjud-

ligi.Yana bir salbiy holat bu signalning buzilishi va shovqinlarning har bir zvenoda (blokda) yig‘ilib borishi. Bu salbiy holat maxsus effektlar bilan boyitilgan televizion programmalarda ko‘proq mujassamlanadi va ularni bartaraf etish uchun qo‘srimcha o‘zgartirishdar kiritish talab etiladi. badiiy Maxsus effektli qurilmalarda Shuning uchun xalaqtlardan himoyalanish muxim vazifada bo‘lib qolmoqda. Signallarga raqamli ishlov berish usullari xalaqtlardan himoyalanishni oshirishdan tashqari ko‘pgina boshqa muammolarni yechishga ham sharoit yaratadi. Raqamli tizimlarda, masalan tizim kirishga analog signal kelsa, bu signal kodlanadi va raqamli shaklga o‘tkaziladi, ya‘ni analog signal diskretlash, kvantlash va kodlanish kabi umumlashgan operatsiyalar bilan raqamli signalga aylantiriladi. Diskretlash jarayoni – bu uzlusiz analog signalni ma‘lum aniq vaqtarda olingen oniy qiymatlar (hisoblar) ketma-ketligi bilan almashtirishdir. Teng taqsimlangan diskretlashda aniq vaqtlar oralig‘i Kotelnikov teoremasiga asosan tanlanadi. Ushbu teoremaga asosan har qanday chastota spektri cheklangan uzlusiz analog signal o‘rniga, diskretlash chastotasi analog signal yuqori chastotasidan (Fmax) eng kamida 2 marta katta bo‘lgan chastotadagi soniq qiymatini uzatish kifoya, ya‘ni $F_d \geq 2F_{max}$ shart bajarilishi kerak. Misol 2.4. -rasmning a) va b) grafiklarida keltirilgan.Agar diskretlash chastotasi $2F_{max}$ dan kichik bo‘lsa , chastotalar ustma-ust tushishi mumkin va qayta tiklangan analog signal tarkibida “qalbaki” aldamchi signal paydo bo‘ladi. Bu hodisa ingiliz tilida “aliasing” (alias – o‘ylab topilgan) deb ataladi. Ushbu “qalbaki” signal hech qaysi filtr bilan tozalanib olinolmaydi va asosiy “haqiqiy” signalni orqaga qaytmas buzilishiga olib keladi. Shuning uchun diskretlash chastotasining qiymati dastlabki analog signalning yuqori chastotasidan ikki marta katta qilib emas, balki 5 – 10 marta katta chastota tanlanadi. Bunday katta qiymatli diskretlash chastotasini tanlash ingliz tilida oversampling (diskretizatsiyadan baland yoki ortiqcha diskretlash) deyiladi va natijada analog signal spektrini tozalashda oddiy past chastotali filtrlar qo‘llash mumkin. Ortiqcha diskretlangan signalning diskret chastotasini o‘zgartirish uchun sanoqlarning ba‘zilari olib tashlanadi va bu siyraklashtirish(desimatsiya) deb ataladi. Diskretlash chastotasini ko‘tarish uchun diskret signal sanoqlari orasiga qo‘srimcha sanoq qiymatlari qo‘shiladi. Bunday operatsiya interpolyatsiya deb ataladi. Daslabki analog signalni tiklash uchun yuqori chastotasi qiymati F_{max} bo‘lgan ideal PChFdan o‘tkaziladi va bu operatsiya interpolyatsiya deyiladi. Televideniyada

ko‘proq chastotasi o‘zgarmas (bir xil) diskretizatsiya qo‘llaniladi va bu yoyish (razvertka) chastotasiga bog‘liq yoki bog‘liq bo‘lmasligi bo‘lishi mumkin (2.3-rasm). Qattiq bog‘lanish holatida satrdagi sanoqlar soni tasvirning bir xil elementlariga mos keladi va tasvirga qayd etilgan (belgilangan) ortogonal diskretlash strukturasi hosil bo‘ladi hamda sanoqlar to‘g‘ri to‘rtburchak shakldagi panjaraning bog‘lamasida (uzeli) joylashadi(2.3.a-rasm). Ushbu usul hozirgi vaqtda raqamli televideniyada keng tarqalgan.

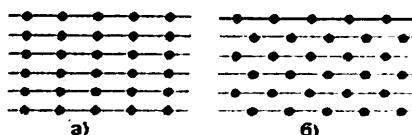

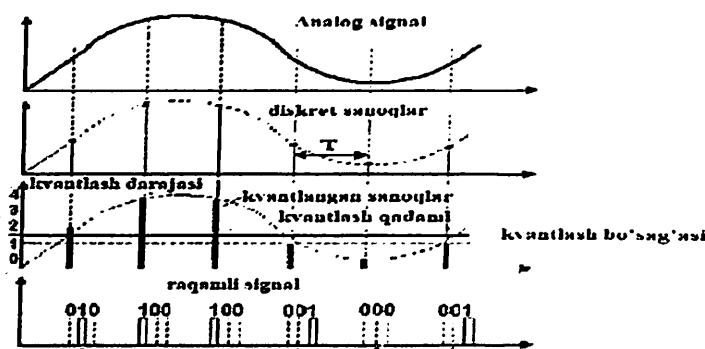
2.3-rasm. Diskretlashda uning chastotasini ning yoyishga bog‘liq (a) va bog‘liq emas (b) tuzilmasi.



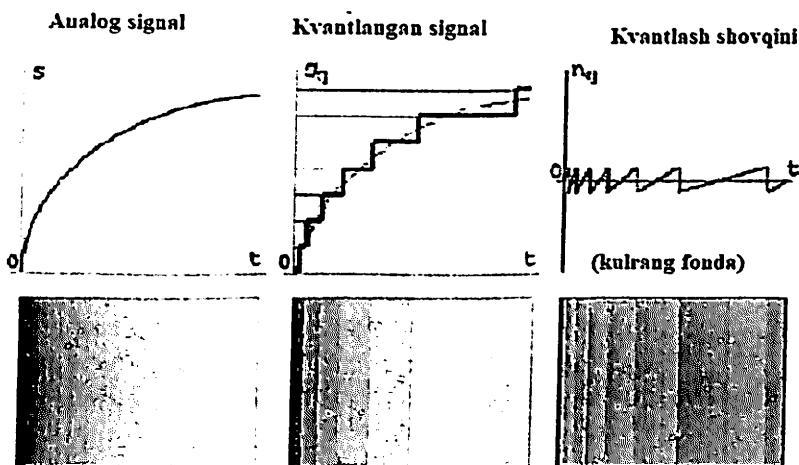2.4-rasm. Analogli signalni raqamli shaklga o‘tkazish.

Diskretlashdan so‘ng kvantlash jarayoni yoki sanoqning qiymatini (sathini) tegishli aniqlikda o‘lchash jarayoni boshlanadi. Misol sifatida shuni keltirish mumkinki, masalan: ko‘cha temperaturasini o‘lchashda aniqlik plus-minus bir gradus bo‘lishi ahamiyatga ega emas, ammo inson tana haroratini o‘lchashda 0,1 gradus aniqlik talab etiladi. Huddi shu kabi televideniyada nechta yorug‘lik sathini uzatishni aniqlash talab etiladi, ya‘ni kvantlash sathini sonini aniqlash .Chunki kvantlash sathining soni tasvirning sifatiga bog‘liq. Shunday qilib, kvantlash ham diskretlashdir faqat vaqt bo‘yicha emas balki sath bo‘yicha (2.4.(b) - rasm). Kvantlash sathlari oralig‘i kvantlashning qadami deyiladi. Sath


son qiymati sifatida eng yaqin yuqori yoki pastki qiymat qabul qilinadi. Shuning uchun kvantlashda analog signalning haqiqiy qiymati va unga yaqinlashgan kvantlangan sath o'rtasidagi farq-kvantlash xatoligi yoki shovqini deyiladi. (2.4.-rasm) Kvantlashning quyi qismi-kvantlash bo'sag'asi deb nom olgan. 2.5-rasmida yorug'lik asta —sekin o'zgargandagi tasvirning holati va uni kvantlash natijasidagi buzilishlar (shovqin qiymati) keltirilgan.



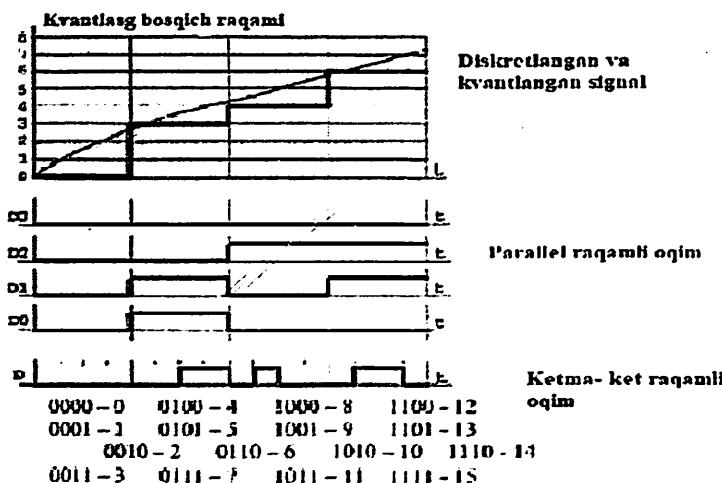2.5-rasm. Analog-raqam o'zgartirish. Kvantlash.

Shunday qilib kvantlangan signal, dastlabki analog signaldan farqli, faqat son qiymatiga ega bo'lgan ketma-ketlikdir. Bu o'z navbatida har bir diskretlash intervalida (vaqt oralig'ida), kvantlash sadhining qiymati kabi ko'rishda bo'lishini belgilaydi va sath qiymatlari ma'lum belgi yoki simvollar kombinatsiyasi bo'lishi mumkin. Tuzilmaviy qoidalar asosida ma'lumotlarni shakllangan belgilar yoki simvollar orqali ifodalash kod deb ataladi. Kod belgilarining ketma – ketligi "kod so'zları" deyiladi. Kvantlangan signalni "kod so'zları" (kodlar jamlaması) bilan ifodalash mumkin. Bunday operatsiyalar kodlash deb ataladi. Har bir kod so'zi bitta diskretlash intervaliga to'g'ri keladi. Tasvir va ovoz signallarini kodlashda ikkilik kod keng qo'llaniladi. Agar kvantlangan signal N qiymatga ega bo'lsa, har bir kod so'zidagi ikkilik belgilar $n \geq \log_2 N$ bo'lishi kerak. Ikkilik kodda ifodalangan bir razryad yoki ikkita belgi(simvol) bit deb ataladi. Odatda kvantlash sathining qiymati 2 ning darajasiga teng butun son bilan, ya'ni

$N=2n$ aniqlanadi. Diskretlash, kvantlash va kodlash odatda bir qurilma analog – raqam o‘zgartirgich (ARO’) yordamida bajariladi va bu jarayon 6-rasmida ko‘rsatilgan. Teskariga o‘zgartirish (aylantirish) raqam–analog o‘zgartirgichda amalga oshiriladi.




2.6-rasm. Analog – raqam o‘zgartirgich va sonlarni ikkilik tizimiga o‘tkazish grafigi.

Televideniya raqamli tizimlarni kiritish bo‘yicha tadqiqotlar yigirmanchi asrning 30- yillaridan boshlangan va faqatgina XX asr oxirlariga kelib qo‘llanila boshlandi. TV signal spektrining yuqori chastotasi 6 MGsga teng bo‘lganligi sabab diskretlash chastotasi kamida Ftakt =12 MGs bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida raqamli signalni o‘zgartirish va uzatish qurilmalarining ishlash tezligiga qattiq talablar qo‘yilishiga olib keladi. Turli davlatlarning raqamli televizion standartlarini muvofiqlashtirish maqsadida diskretlash chastotasi 13,5 Mgs deb qabul qilingan. 130 dan 200 gacha bo‘lgan ko‘z ko‘rish yuqori darajasini (gradatsiyasini) ta‘minlash uchun 8 razryadli kod qo‘llanilib, 256 yarim ton uzatiladi va bu esa 256 yarim tonni uzatishni ta‘minlaydi. Bunda raqamli kompozit signal uzatish tezligi $S=N\text{fakt} = 8*13.5=108$ Mbit/s, (2.1) (bu yerda N – kodning razryadi) Bunday tezlikni TV signallarga ishlov berish qurilmalarida va aloqa kanallari orqali uzatishda ta‘minlanishi lozim, tabiiyki bu talabni bajarish texnik tomondan murakkabdir. Shartli ravishda bo‘lingan statistik va fiziologik ko‘rsatgichlar asosida signaldagi informatsion ortiqchalik cheklanadi va

TV signal maxsus “siqish” usullaridan foydalanib, uzatish tezligi kamaytiriladi. Statistik ortiqchalik tasvirning xossalari bilan aniqlanadi va umuman olganda xaotik (tasodifiy) yoritish taqsimoti emas, balki ayrim elementlarning yorug’liklari orasidagi aniq bog’liklikdir (korrelyatsiya). Maydonagi ikki qo’shni tasvirning vaqt oralig‘idagi korelyatsiya, ya’ni o’zaro bog’liqlik yuqori darajada. Shuning uchun ikki qo’shni elementdan birini qayta-qayta uzatmaslik mumkin va shu orqali raqamli signal oqimini kamaytirishga erishiladi. Fiziologik ortiqchalik ko’zning ko’rishi qobiliyatining cheklanishi bilan ifodalanadi, ya’ni ko’z farqlamaydigan axborotni uzatish shart emasligini bildiradi.

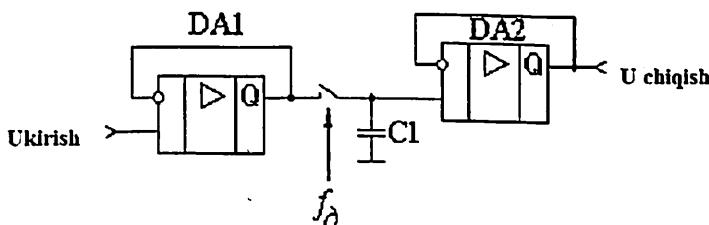2.2. Raqamli radioaloqa qurilmalarda yuzaga keladigan xatoliklarning asosiy ko’rinishlari

Hozirga qadar vaqtini kvantlash delta impulsleri (nol davomiylik impulsleri) bilan amalga oshiriladi deb taxmin qilingan. Biroq, bu matematik mavhumlik. Odatda, analog-raqamli qurilmaning kirishidagi signal kondansatorda ushbu signalni raqamli qiymatga aylantirish uchun etarli vaqt davomida saqlanadi. Bunday qurilmani amalga oshirish uchun siz 2.7-rasmida ko’rsatilgan sxemadan foydalanishingiz mumkin.



2.7-rasm. Tanlanma va ushlab turish moslamasining sxematik diagrammasi.

Ushbu tartib odatda tanlanma va ushlab turish moslamasi TOSQ deb nomlanadi. 2.7-rasmida ko’rsatilgan diagrammada DA1 bufer kuchaytirgichining past chiqish empedansi bilan saqlash hajmining qisqa zaryad muddati ta’minlanadi. Uzoq saqlash muddati DA2 bufer kuchaytirgichining katta kirish empedansi bilan ta’minlanadi. Ushbu shartlar bajarilganda, saqlash vaqtining saqlash hajmini zaryadlash

vaqtiga nisbati K1 shaxsiy va ochiq kalitlarning qarshiligi nisbati bilan aniqlanadi.

Saqlash xatoliklari


Endi kondensator, raqamli qurilmalardan farqli o'laroq, uning plitalaridagi kuchlanishni yo'qotmasdan saqlay olmasligiga e'tibor bering. O'tkazish vaqtining oxiriga kelib, undagi kuchlanish pasayadi (kondansator zaryadsizlanadi). Raqamli shaklga o'tish xatolarsiz amalga oshishi uchun kondansatkichdagi kuchlanishning pasayishi analog-raqamli konvertorining eng kichik bitining yarmidan oshmasligi kerak. Saqlash xatosining qiymati RC zanjirining vaqt sobitligi bilan belgilanadi. Bunday holda, uning qarshiligi R bufer kuchaytirgich DA2 ning kirish qarshiligining parallel ulanishi, yopiq kalitning qarshiligi va kondensatorning o'zi va bosilgan elektron plataning parazitik qochqin oqimlarining teng qarshiligi bilan aniqlanadi. Ushbu qarshilik odatda iloji boricha kattaroq qilishga harakat qilinganligi sababli, kondansatorün zaryadsizlanish vaqtining doimiyligi asosan saqlash hajmining tanlangan qiymatiga bog'liq bo'ladi. Bu A / D konvertorining xususiyatlarga bog'liq. Uning bit chuqurligi qancha ko'p bo'lsa, namuna olish va saqlash moslamasining xatosi shunchalik kam bo'lishi kerak. Odatda, ular ushbu xatoni keyingi analog-raqamli konvertorining eng kichik bitining yarmi qiymatiga kamaytirishga harakat qilishadi.

Keyin, uch bitli ARO' uchun xato $d = 0,5 \times (1/23) = 0,0625$ qiymatidan oshmasligi kerak. Ushbu qiymatga $tst = (1/16) \times t$ saqlash vaqt bilan erishish mumkin. Ya'ni, $t = RC$ qiymati ARO' konversiya vaqt t ARO' dan o'n olti marta ko'p bo'lishi kerak. Sakkiz-bitli ARO' uchun RC vaqt sobitligi yanada qattiqroq. Bu erda saqlash xatosi $d = 0,5 \times (1/28) = 0,00195$ qiymatidan oshmasligi kerak. Ushbu ARO' uchun t qiymati t ARO' konversiya vaqtidan kamida 512 marta ko'p bo'lishi kerak.

Tanlanma olishdagi xatoliklar

Saqlash xatosini kamaytirish uchun saqlash kondensatorining qiymatini oshirish talab qilinadi. Shu bilan birga, kondensatorning sig'imining ortishi uning zaryad vaqtining oshishiga olib keladi, bu esa tanlanma olish xatosining oshishini anglatadi. Tanlamani olish va saqlash moslamasining kaliti saqlash kondensatorini kirish signali bilan zaryadlash uchun etarli vaqt davomida ochilishi kerak. Analog-raqamli konvertorning kirish qismidagi kondansator parazit bo'lsa ham (parallel ARO'lardan foydalanilganda), bu jarayonni hisobga olish kerak. Analog


signalni tanlash xatolarini tahlil qilish uchun biz 2.7-rasmda ko'rsatilgan namunani ushlab turish moslamasining sxematik diagrammasidan foydalanamiz. C1 kondansatorning zaryadlovchi oqimi uchun sxemada kamida ikkita element mavjud – bufer kuchaytirgichining chiqish qarshiligi va ochiq kalitning qarshiligi va saqlash kondensatorining o'zi. Bunday sxema odatda integral deyiladi. Bunday elektronning vaqtinchalik reaksiyasi 2.8-rasmda keltirilgan.

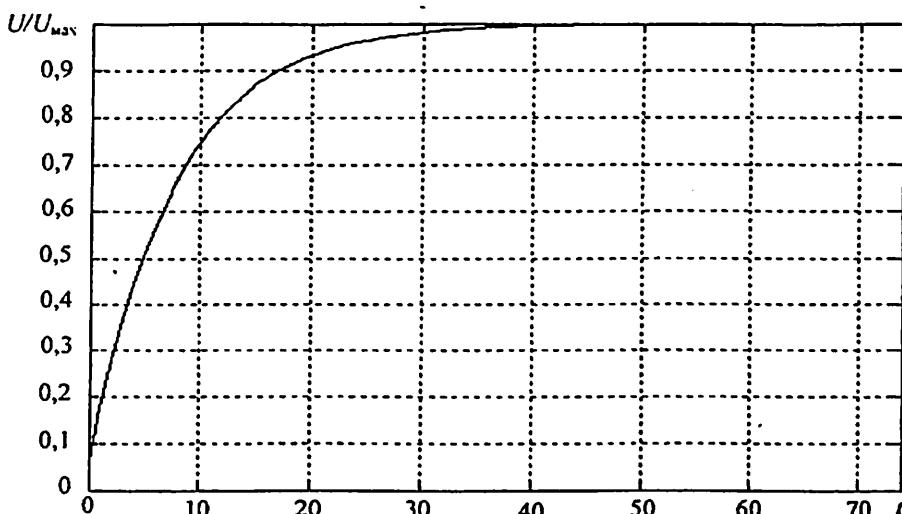

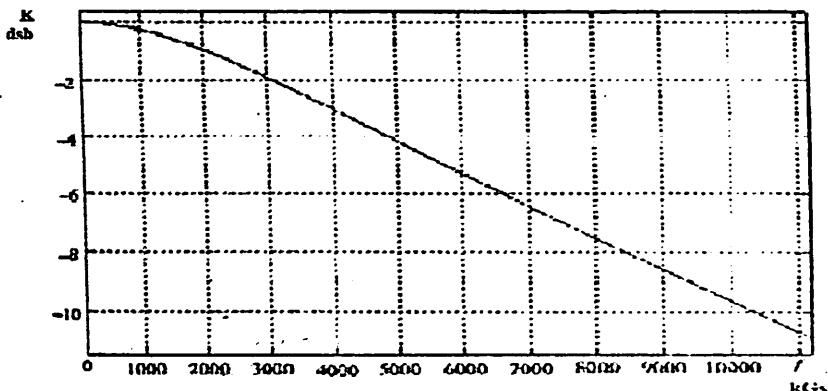2.8-rasm. Namuna oluvchining kalitini ochishda uning chiqishidagi kuchlanishning oshishi.

ARO' kirish qismida kuchlanishni kerakli aniqlik bilan o'rnatish uchun etarli bo'lган namuna olish-saqlash moslamasi kalitining ochilish vaqtini aniqlaydиган bu xususiyat. Bunday holda, ushbu konvertorming eng kichik bitining yarmidan kamrog'ini tashkil etadigan xato bo'lishi kerak. Kondensator ustidagi kuchlanish sozlamalarining tanlangan aniqligi etarli bo'lishi kerak, shunda namuna oluvchining amplituda buzilishi vaqt ichida analog-raqamli konvertor (daraja kvantizatori) xatosidan kam bo'ladi. Namuna olish va saqlash moslamasining ushbu ishslash tartibi kuzatuv rejimi deb ataladi. Ma'lumki, chiziqli qurilmaning chastotali ta'sirini uning impuls ta'sirida bajarilgan Furye konvertatsiyasining matematik ishi yordamida olish mumkin. Tanlanma olish va saqlash moslamasining impuls ta'sirida ushbu operatsiya

natijasida olingan amplituda-chastotali xarakteristika 2.9.-rasmda keltirilgan.




2.9-rasm. Nanlanma oluvchining chastotali reaktsiyasi.

Ko‘rinib turibdiki, ko‘rib chiqilayotgan qurilmaning chiqishida namunali signalning tasvirlari endi cheksiz chastotaga tarqalishini ko‘rib bo‘lmaydi. Bundan tashqari! Namuna olish va saqlash moslamasi birinchi Kotelnikov zonasining chastota diapazonidagi signalga ta’sir o‘tkaza boshlaydi.


Endi, yuqori chastotali signal tasvirining ta’sirini aniqlash uchun uning amplitudasini namuna va saqlash moslamasining chastota ta’siriga ko‘paytirish kerak. Agar namunani ushlab turish moslamasining parametrlari noto‘g‘ri tanlangan bo‘lsa, ushbu qurilma bizni qiziqtirgan chastota diapazonidagi signalni buzishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy mikrosxemalarda namuna olish va saqlash moslamasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri analog-raqamli konvertorning bir qismidir. ARO‘ xarakteristikalarini butun qurilma uchun bir butun sifatida berilgan. Yuqori chastotalarda raqamli signalni qayta ishlash moslamasining konstruktiv elementlari namuna va ushlab turuvchi moslamaning impulsiga (va shuning uchun amplituda-chastotali) ta’siriga ta’sir qila boshlaydi. Bunday elementlarning misoli sifatida ulanish o‘tkazgichlarining induktivligi va sig‘imini, bosilgan elektron plataning topraklama yuzalarining induktivligini, kuchaytirgichlarning kirish va chiqish sig‘imlarining ta’sirini nomlash mumkin. Ushbu elementlarning barchasi ta’siri natijasida namuna olish va saqlash moslamasining vaqtinchalik reaktsiyasi ilgari muhokama qilinganidan ko‘ra murakkabroq bo‘ladi. Shunga muvofiq, analog signal namunasini olish

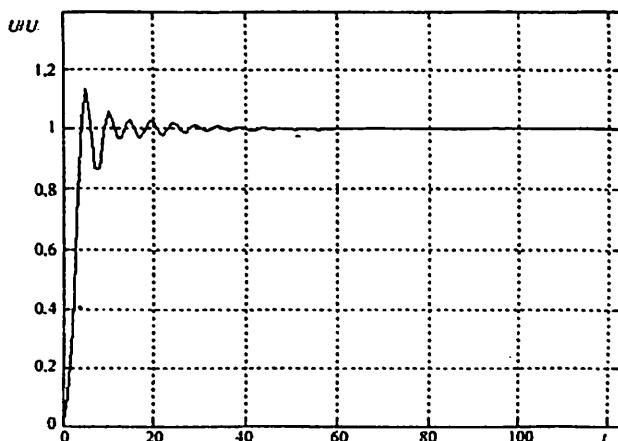moslamarasining chastotali reaktsiyasi ham o'zgaradi. Namuna va ushlab turish moslamarasining kalitini ochish uchun bunday sxemaning impulsli reaktsiyasiga misol 2.10-rasmda keltirilgan.



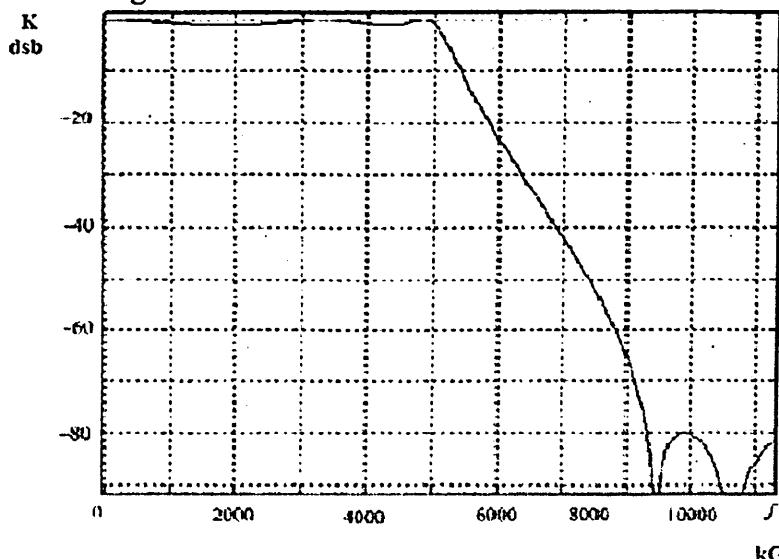2.10-rasm. Tanlanma olish va saqlash moslamarasining kalitini ochishda uning chiqishidagi kuchlanishning ko'tarilishi


Ushbu impuls ta'siriga mos keladigan chastota reaktsiyasi 2.11-rasmida keltirilgan.



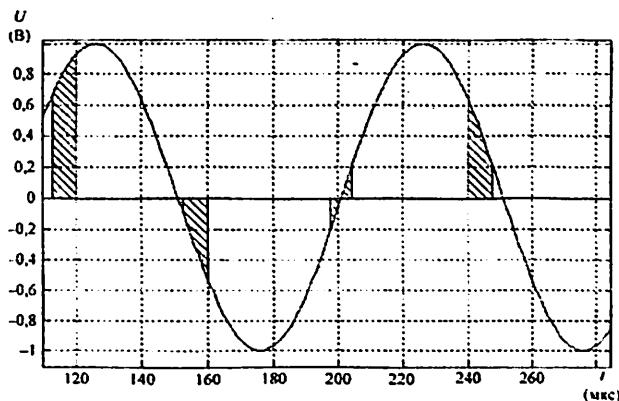2.11-rasm. Impuls ta'siriga mos keladigan chastotali xarakteristikasi.

Shuni ta'kidlash kerakki, keltirilgan misolda parazit elementlar past o'tkazgichli filtr hosil qilgan, ya'ni ular analog-raqamli konvertorning ishlashiga yordam beradi. Odatda bunday emas. Parazit elementlar ish chastotasi diapazonidagi amplituda-chastota xarakteristikasida keskin tushishlarni keltirib chiqaradi, ish chastotasi diapazonining individual chastotalarda guruh kechikish vaqtining keskin o'sishiga yoki asl signalning fazaviy xususiyatlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun mikrosxemalar ishlab chiqaruvchilar odatda DATASHEET bilan birgalikda analog-raqamli konvertorli mikrosxemaga bosilgan elektron plataga misol keltirishadi. Bunday holda, taxtaning parazit elementlari ko'pincha analog filtrga kiritiladi. Tanlanma olish va saqlash moslamasining chastota xususiyatlaridan tashqari, namuna olish pulsining vaqt holatining aniqligi analog signalni raqamli shaklga o'tkazish aniqligiga sezilarli ta'sir qiladi. Haqiqiy davrlarda analog signal namunasini olish uchun cheklangan muddatlarga ega signal generatorlari ishlatiladi. Signal qirralarining vaqtি eshik signallari generatorlarining barqarorligi va mantiqiy chegaraga bog'liq. Bundan tashqari, namuna olish pulsining qirralarining vaqtinchalik holati raqamli elektronning elektr uzatish liniyalari va uning asosidagi shovqin darajasiga bog'liq. Parcha rejimida namuna olish va saqlash moslamalarida analog signal o'qiladigan vaqt eshikning orqadagi chekkasi bilan belgilanadi. Kalitning ochilish vaqtি, oldinroq muhokama qilinganidek, parazitik elektron elementlarining vaqt sobitligiga bog'liq. Biroq, biz namuna olish va saqlash moslamasining kirish qismidagi signal darajasi vaqt holatiga qarab o'zgarib turishini bilamiz. Natijada, yuqorida barcha shovqinlar A / D konvertorining kvantlash shovqiniga qo'shiladi. Ba'zi hollarda, bu qo'shimcha shovqin darajasi kvantlash shovqinidan sezilarli darajada oshib ketishi mumkin. Shuning uchun tanlanma olish signal generatorlari analog qabul qiluvchi LO yoki radio transmitteri qo'zg'atuvchilar bilan bir xil qat'iy talablarga bo'ysunadi. Muqobil ishlash tartibi sifatida namunali va ushlab turuvchi qurilmalar integratsiya rejimidan foydalanadilar. Ushbu ish rejimida namuna olish davri vaqtinchalik javobining dastlabki qismi ishlatiladi. Ushbu bo'limda, kirishga doimiy voltaj qo'llanilganda, chiqish kuchlanishi deyarli chiziqli ravishda ko'tariladi, ya'ni kirish signali integrallanadi. Bunday holda, eshik pulsining tugashidan keyin saqlash


kondansatöründeki kuchlanish, kirish signali energiyasiga, shuningdek eshik pulsining davomiyligi va shakli bilan mutanosib bo‘ladi. Tanlanmani ushlab turish moslamasi integral rejimida ishlayotganda sinusoidal kirish signalining vaqt diagrammasiga misol .12.-rasmda keltirilgan.



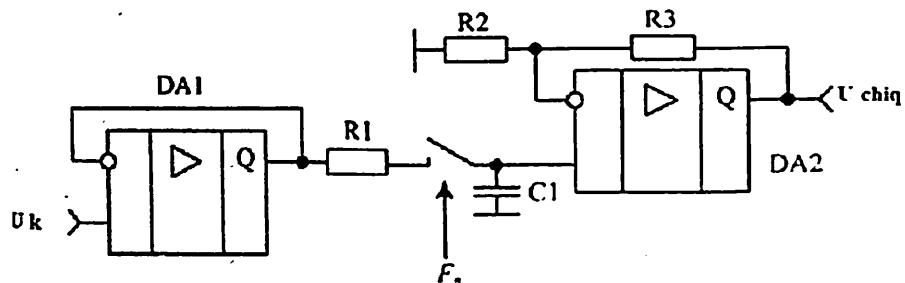2.12-rasm. Analog signalni nolga teng bo‘lmagan pulslar bilan berish.

Ushbu rasmda darvoza kengligi soyali maydon tomonidan ko‘rsatilgan. Kirish signali beriladigan momentni aniqlash uchun eng aniq 200 mks vaqt markasiga to‘g‘ri keladigan puls hisoblanadi. Agar foydali signalning soyali joylarini nol darajadan yuqori va pastroq bilan taqqoslasak, ularning tengligini ko‘rishimiz mumkin. Ushbu joylar faqat belgi bilan farq qiladi. Tahlil qilingan signal namunasining soyali maydonlarini birlashtirish natijasida biz nol qiymatini olamiz. Bu shuni anglatadiki, integratsiya rejimida kirish signalining kirish momenti eshik pulsining o‘rtasiga to‘g‘ri keladi, chunki aynan shu paytda kirish signalining qiymati nolga teng va ko‘rsatilgan vaqt diagrammasi to‘rtburchaklar namuna olish impulslarini ishlataadi, ammo biz bilamizki, aksariyat hollarda bunday impulslarni amalda olish mumkin emas. Shunga qaramay, TOSQ (tanalanmani olish va saqlash qurilmasi) integratsiya rejimida ishlaganda strob signal pulsining davomiyligi va shakli shunchaki doimiy sifatida hisobga olinishi mumkin. Buning sababi, tanlab olish pulsleri vaqtga bog‘liq bo‘lmagan doimiy shakli va davomiyligiga ega, shuning uchun bu pulsning ajralmas qismi doimiy bo‘ladi. Saqlash kondensatori zaryadining vaqtinchalik xarakteristikasining boshlang‘ich qismini integratsiya rejimida ishlatganligimiz, keyin integratsiya oralig‘idagi kondansatör ustidagi


kuchlanish kuzatuv rejimidagi voltajdan kam bo'ladi. Kondensatordagи kuchlanishning pasayishi ARO' kirish qismida qo'shimcha kuchaytirgich bilan qoplanishi mumkin. Tanlanma olish va saqlash moslamasining o'xshash sxemasi 2.13-rasmda keltirilgan.



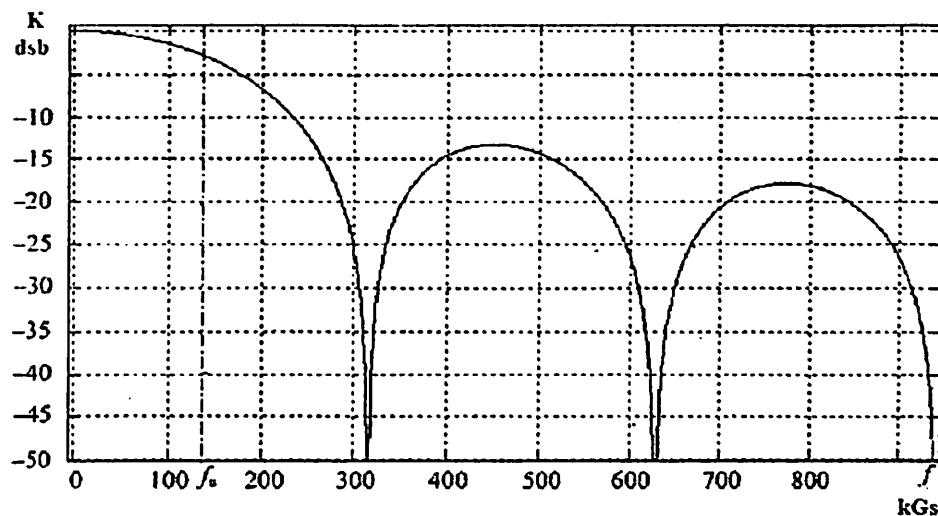2.13-rasm. Integral rejimda ishlaydigan namuna va ushlab turish moslamasining sxematik diagrammasi.

Ushbu sxemada saqlash sig'imi bo'yicha kuchlanishning pasayishini qoplaydigan bufer kuchaytirgichning kuchlanishi R2 va R3 rezistorlar nisbati bilan o'rnatiladi. Integratsiya davri vaqtining doimiyligi R1 qarshiligi bilan aniqlanadi. Ushbu rezistordan foydalanish elektron kalit parametrlarining namuna olish va saqlash moslamasining tanlanma olish aniqligiga ta'sirini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Servo rejimiga nisbatan integratsiyalashgan ish rejimining asosiy ustunligi shlyuz impulsining etakchi va orqadagi chekkalari ta'sirining o'rtacha hisoblanishi bo'lib, bu asl signalning yuqori konversion aniqligiga olib keladi. TOSQ (tanalanmani olish va saqlash qurilmasi) ning integratsiyalashgan ishlash rejimining yana bir afzalligi shundaki, bu ish rejimida, integratsiya vaqt doimiyligi oshishi bilan namuna olish xatosi kamayadi. Natijada, namuna olish xatosini kamaytirish uchun ham, saqlash xatosini kamaytirish uchun ham saqlash kondensatorining qiymati oshirilishi kerak. Saqlash hajmining maksimal qiymati faqat kondansatörning dizayn xususiyatlari bilan cheklandi. Bu erda yodlash uchun faqat oqim oqimlari juda kichik bo'lган kondansatkichlardan foydalanish mumkin degani va bunday kondansatkichlar 10 nF dan yuqori bo'lмаган ko'rsatkich bilan ishlab chiqarilgan. Endi integratsiya rejimida ishlaydigan namuna olish va saqlash moslamasining chastota xususiyatlarini baholaylik. Buning uchun, avvalgi holatda bo'lgani kabi, biz qurilmaning impuls ta'siridan

foydanamiz. Bu safar tanlanma va ushlab turuvchi moslamaning impuls reaktsiyasi eshik pulsining shakli bilan aniqlanadi. Agar biz qurilmaning parazit elementlari ta'sirini e'tiborsiz qoldirsak (va bu f_d namuna olish chastotasining kichik qiymatlarida amalga oshirilishi mumkin) bo'lsa, unda bu shakl to'rtburchaklar shaklida ko'rib chiqilishi mumkin. Furye konvertatsiyasi natijasida biz sinr (x) / x funktsiyasi bilan aniqlangan TOSQ (tanalanmani olish va saqlash qurilmasi) ning amplituda-chastota xarakteristikasini olamiz. Integratsiya rejimida ishlaydigan TOSQ (tanalanmani olish va saqlash qurilmasi) ning amplituda-chastota xarakteristikasining grafigi 2.14-rasmda keltirilgan.




2.14-rasm. Integratsiya rejimida ishlaydigan TOSQ (tanalanmani olish va saqlash qurilmasi) ning amplituda-chastota xarakteristikasi

Ordinata o'qida bu xususiyat logaritmik shkalada berilgan va desibelda ifodalangan. Yuqoridagi grafikadan ko'rniib turibdiki, bu amplituda-chastota xarakteristikasi konvertatsiya qilingan signalga chastotali buzilishlarni keltirib chiqaradi va ularni kompensatsiya qilish uchun raqamli filtrni analog-raqamli konvertorga 2.14-rasmda ko'rsatilganiga qarama-qarshi xarakterli kiritish maqsadga muvofiqdir. Xuddi shu xususiyat namuna olish pulsining davomiyligiga cheklovlar qo'yadi, chunki siz bilganingizdek, strobe zarbasi qancha uzoq bo'lsa, chastota o'qi bo'ylab qanchalik yaqin bo'lsa, 2.14-rasmda ko'rsatilgan amplituda-chastota xarakteristikasining birinchi minimumi bo'ladi va

shuning uchun ishdagi chastota buzilishi shunchalik katta bo‘ladi kirish diapazoni.

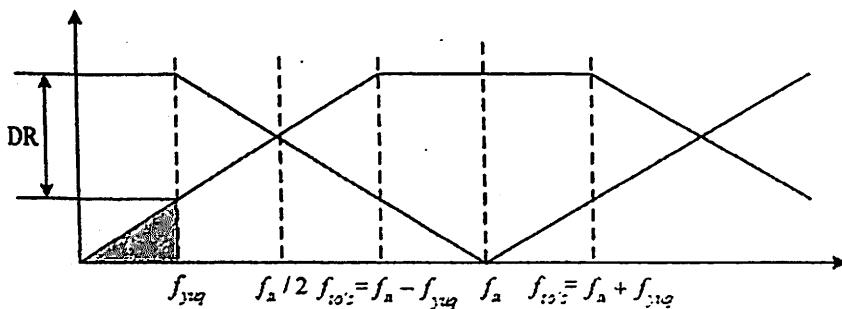
2.3. Spektrlarni qoplash effektini bartaraf etish uchun qo‘llaniladigan filtrlar

Past chastotali signalning namunasi (masalan, audio yoki video signal) haqida gapirganda, namuna olinadigan signal birinchi Kotelnikov zonasida ekanligi taxmin qilinadi. Shuni e‘tiborga olish kerakki, ideal namunani kiritishda filrlashsiz, yuqori Kotelnikov chastotasidan yuqori bo‘lgan har qanday chastota komponenti (signal yoki shovqin) foydali signalning chastota diapazoniga tushiriladi. Shuning uchun analog-raqamli konvertorning kirish qismidagi past chastotali signalni tanlayotganda, har doim ham xalaqt beruvchi signallarni bostirish uchun past chastotali filtdan foydalaniлади. ARO‘ kirishidagi signal spektrini cheklaydigan analog filtrning xususiyatlariga qo‘yiladigan talablarni to‘g‘ri taqdim etish juda muhimdir. Birinchidan, namuna olinadigan kerakli signalning xususiyatlari aniqlanadi. Keling, bizni qiziqtiradigan chastotalarning eng yuqori qismini f_{yu} . Analog kirish filtri foydali signalning chastota diapazonida yotgan signallarni 0 dan f_{yu} gacha o‘tkazishi va $fd - f_{yu}$ dan yuqori chastotali signallarni bostirishi kerak. Analog filtrning yuqori chastotasi f_{yu} ga teng bo‘lsin. 2.15-rasmda ikkinchi Kotelnikov zonasidan foydali signallar zonasiga signalni xaritalash natijasida yuzaga keladigan shovqinlarning ta‘siri ko‘rsatilgan. Raqamli DRning dinamik diapazonini aniqlaydigan bu shovqin.



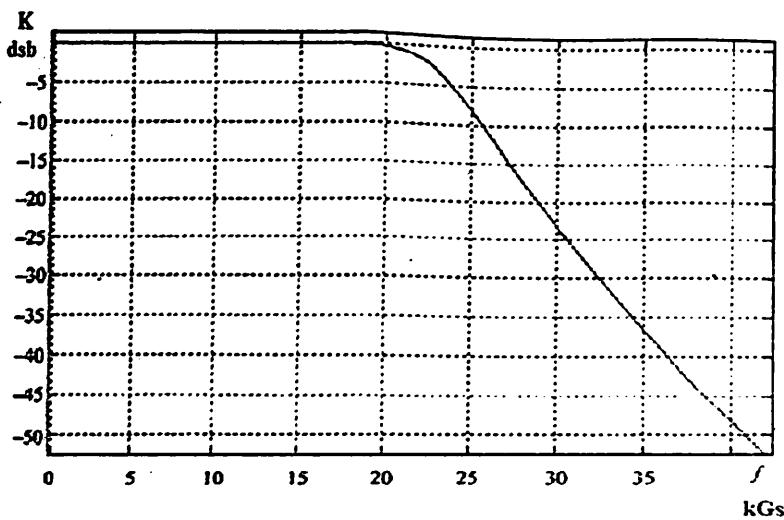
2.15-rasm. Namuna olish tezligining analog filtrning ishlash talablariga ta‘siri

Ushbu misolda f_y dan $fd / 2$ gacha bo'lgan chastota diapazoniga tushadigan spektr komponentlari qiziqtirmaydi, chunki ular qo'shimcha ravishda raqamli filtr bilan filtranadi. Shuning uchun ular ishlab chiqilayotgan tizimning dinamik diapazonini cheklamaydilar. Shuni ta'kidlash kerakki, bir qator manbalarda yuqori Nyquist zonalarining chastotalarini birinchi zonaga solishtirish effekti "spektrni o'rash" effekti deb ataladi. 1-rasm shuni ko'rsatadiki, kirish analog filtrning amplituda-chastota reaktsiyasining keskinligi talablari yuqori signal chastotasi f_y , to'xtash bandining boshlanishi f_{lo} 's = $fd - f_y$ va analog filtrning to'xtash bandidagi kerakli susayish bilan belgilanadi. Analog filtrning kerakli susayishi kerakli DR signalining dinamik diapazoni bilan aniqlanadi. Raqamli qurilmaning dinamik diapazoni belgilangan signal aniqligi asosida tanlanadi. Bunday holda, DR dinamik diapazonining pastki chegarasi foydali signalning chastota diapazoniga tushadigan barcha shovqinlar darajasi bilan belgilanadi. Boshqa barcha narsalar teng bo'lsa, chastotalar ta'sirining nishabining oshishi bilan filtrlar yanada murakkablashadi. Ma'lumki, Buttervort filtri 6 dB / oktavaga teng chastotali javobga ega. Misol tariqasida ovoz kartasi uchun zarur bo'lgan filtrni olaylik. Ovoz signalining yuqori chastotasini o'rnatamiz. Ushbu chastota 20 kHz bo'lsin. 40 kHz chastotada shovqin qiluvchi signalni 60 dB (1 oktava chastotali offset) bilan ta'minlash uchun kamida 10-chi darajali buyurtma filtrni talab qilinadi. Bunday filtrni ishlab chiqish juda mashaqqatli va ishlab chiqarish qimmat. Shunga qaramay, bunday sharoitda kirish signalining namuna olish tezligi kamida 60 kHz bo'lishi kerak va shu bilan birga biz raqamli shaklda signalni namoyish qilishning faqat 10-bit aniqligini ta'minlay olamiz. Bunday filtrlarni loyihalash va ishlab chiqarishning murakkabligidan tashqari, yuqori darajadagi filtrlar qator kamchiliklarga ega, masalan, chiziqli bo'lmagan fazaviy xarakteristika va shu bilan birga filtrning o'tish bandining chetidagi foydali signalning guruh kechikishi. Filtrning o'tish lentasi chetidagi guruh kechikishining ko'payishi, bu buzilish ovozli signal bilan ishlaganda ham inson qulog'i tomonidan sezilishi mumkin. Raqamli signallarni qabul qilishda yoki tasvir signallarini qayta ishlashda fazaviy buzilish yanada muhimroq. Yuqoridagi barcha omillar signalni analogdan raqamli shaklga o'tkazishda spektrni hosil qilish uchun yuqori tartibli analog filtrlardan foydalananish kerak emasligiga olib keladi, chunki ular asl analog signalni sezilarli darajada buzilishiga olib keladi.




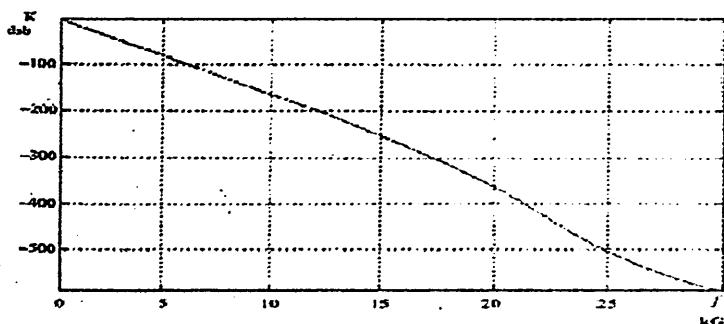2.16-rasm. 10-darajali Butterworth filtrining chastotali xarakteristikasi.

Analog filtrning xususiyatlariga misol sifatida 2.16-rasmda 10-darajali Butterworth filtrining amplituda-chastota reaktsiyasi, 2.17-rasmda xuddi shu filtrning fazali chastotali reaktsiyasi va 2.18-rasmda kirish signallari guruhining kechikishining chastotaga bog'liqligi ko'rsatilgan.



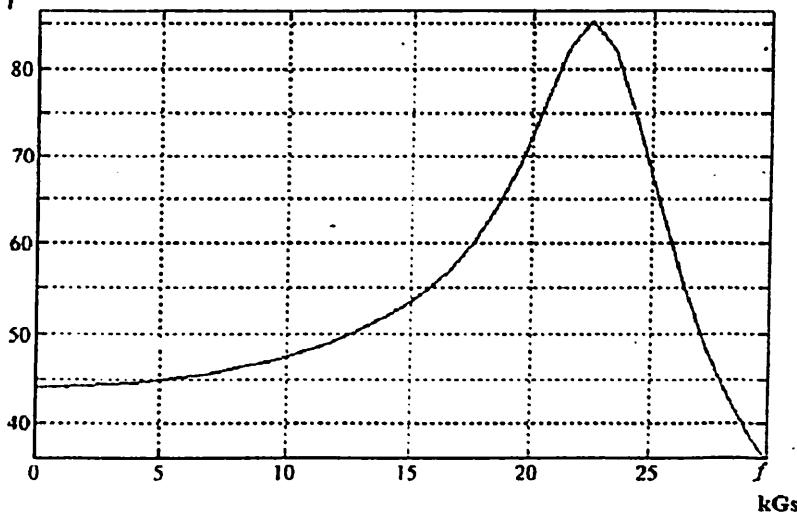
2.17-rasm. 10-darajali Butterworth filtrining fazaviy amplitudaviy chastota xarakteristikasi



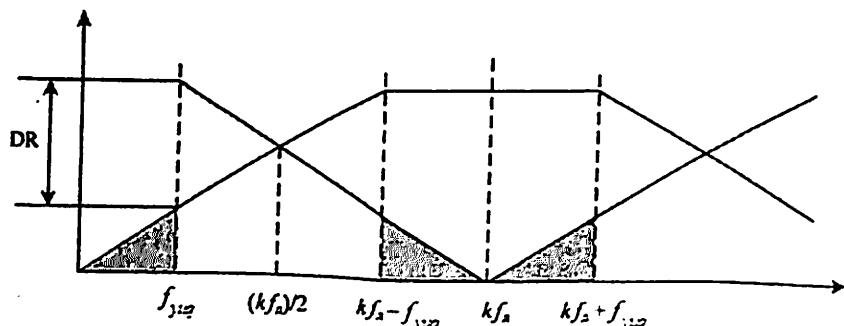2.18-rasm. Butterworth filtrining 10-tartibli guruhining kechikishi.

Ushbu xususiyatlardan aniqlanishicha, faza xarakteristikasi 11 kHz chastotada, filtr o'tkazuvchi tarmoqli chetida eng katta tiklikka ega. Bu kirish signalining yuqori chastotali tarkibiy qismlarida eng katta kechikish bilan bog'liq. 11 kHz chastotada signalning kechikishi 12 ms ga etadi. Ovoz signalining yuqori chastotali tarkibiy qismlarining kechikishining bu qiymati allaqachon inson qulog'i tomonidan asl signalning buzilishi sifatida qabul qilingan. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinish turibdiki, analog-raqamli konvertorning kirish qismida yuqori tartibli analog filtrdan foydalanish istalmagan. Keyin raqamli qurilmaning dinamik diapazonini oshirishning yagona usuli bu kerakli va kiruvchi signallarning chastotali ajratilishini oshirishdir. Buni kirish signalining namuna olish tezligini oshirish orqali amalga oshirish mumkin. Odatda, raqamli filtr yordamida signalning o'tkazuvchanligini yanada cheklash va undan keyin chiqishda signalning namuna olish tezligini tegishli songa kamaytirish, ya'ni boshqacha qilib aytganda raqamli signalni yo'q qilish operatsiyasini bajarish uchun namuna olish tezligi butun songa ko'paytiriladi. Shunga o'xshash holat 3-rasmda keltirilgan, bu erda analog signalning namuna olish darajasi 1-rasmda ko'rsatilgan holatga nisbatan k marta ko'paytirilib, fb uzilish chastotasi va DR dinamik diapazoni uchun bir xil talablar qo'yilgan. Nisbatan

nishab yangi filtrni 2.19-rasmida ko'rsatilgandan ko'ra osonroq loyihalashtiradi.



2.19-rasm. Namuna olish tezligining analog filtrning ishlash talablariga ta'siri.

Namuna olishning yuqori tezligini tanlash ARO' tezligini oshirish va ishlov berish tezligini oshirishga olib keladi. Anti-aliasing analog filtrini loyihalash jarayoni dastlabki namuna olish tezligidan boshlanadi. Odatda $2,5 \times f_u$ dan $4 \times f_u$ oralig'ida tanlanadi. Keyinchalik, talab qilinadigan dinamik diapazonga asoslanib, filtrning amplituda-chastota xarakteristikasiga qo'yiladigan talablar aniqlanadi va ishlab chiqilayotgan tizimning narxlari va o'lchamlari bo'yicha cheklovlarini hisobga olgan holda bunday filtrning maqsadga muvofiqligi aniqlanadi. Agar kirish analog filtrini amalgalash mumkin bo'lmasa, unda namuna olishning yuqori tezligini hisobga olish kerak. Agar siz ushbu parametrnini tanlasangiz, sizga tezroq A / D konverteri kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, yuqori tezlikda ishlaydigan ARO' quvvatini past tezlikli analog-raqamli konvertorning quvvatidan past olish mumkin, chunki raqamli filtrlar namuna olish shovqinini kamaytirish xususiyatiga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, sigma-delta-ARO' lar dastlab haddan tashqari namuna olish konvertorlari hisoblanadi va bu holat taxallus effektini yo'q qilishga mo'ljallangan analog filtrga qo'yiladigan talablarni sezilarli darajada susaytiradi, bu esa analog-raqamli konvertorlardan foydalanishda qo'shimcha afzallik hisoblanadi. Agar $f_d - f_u$ to'xtash diapazonida yotadigan chastotali signallar hech qachon kerakli signal darajasidan oshmasligiga amin bo'lsangiz, yumshatuvchi effektni yo'q qilishga mo'ljallangan analog filtrga qo'yiladigan talablar biroz yumshatilishi mumkin. Ko'pgina tizimlarda, albatta, bu signallarning paydo bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Agar f_d


– f_{yu} chastota diapazonidagi maksimal signal darajasi foydali signal amplitudasidan N dB dan kam ekanligi ma'lum bo'lsa, u holda kirish filtri to'xtash tasmasidagi susayish talablari xuddi shu miqdorga kamaytirilishi mumkin. $F_d - f_{yu}$ svetoforida susayish uchun yangi talablar, bu holda xalaqit beruvchi signalni rad etish DR – N dB bo'lishiga asoslanadi. Ushbu parametrni amalga oshirsangiz ehtiyoj bo'ling. Kirish signalida kerakli signal darajasiga teng darajadagi f_b chastotadan yuqori chastotali spektrning tarkibiy qismlari mavjud emasligiga ishonch hosil qiling. Ushbu spektr komponentlarining barchasi kerakli signal o'tkazuvchanligi kengligida past chasteotali interferentsiya tasvirlarini yaratadi. E'tibor bering, qarama-qarshi vaziyat mumkin, qachonki kirish signalining yuqori chasteotali komponentlari darajasi kerakli signal darajasidan oshib ketishi mumkin. Bunday holda, kirish past chasteotali filtrga qo'yiladigan talablar foydali signalga nisbatan shovqin darajasining oshib ketishi bilan kuchaytiriladi.

2.4. Analog raqamli o'zgartirgichlarning asosiy turlari

Amaliyot tamoyillarini tushunish uchun eng sodda (ammo ichki tuzilishga hech qanday mos kelmaydi) parallel analog-raqamli konvertor (fleshli ADC). Uning ishlashini 2.20-rasmida ko'rsatilgan uch bitli parallel ARO' sxemasi misolida ko'rib chiqamiz.

Ushbu sxemada Ukir analog signali ARO' ning mos keladigan kirishiga beriladi. Shu bilan birga, UREF mos yozuvlar kuchlanishi uning boshqa kirishiga qo'llaniladi. Ushbu kuchlanish bir xil qarshilikka ega bo'lgan rezistorlardan tashkil topgan qarshilikni ajratuvchi yordamida etti teng darajaga bo'linadi. Parallel analog-raqamli konvertorning asosini ADC ning kirish signalini ikkinchi kirishiga qo'llaniladigan mos yozuvlar kuchlanishi bilan taqqoslaysidigan ettita analog taqqoslash tashkil etadi. Agar taqqoslovchining kirishidagi kuchlanish uning teskari kiritilishidagi kuchlanishdan oshib ketsa, u holda mantiqiy birlikning kuchlanishi taqqoslagichning chiqishida hosil bo'ladi. Analog taqqoslagichlar ichki jihatdan differentsial kirish operatsion kuchaytirgichlariga juda o'xshash. Farqi raqamli chiqish bosqichining mavjudligi (TTL yoki ECL mantiqiy darajalari bilan). Agar analog-raqamli konvertorning kirishidagi kuchlanish taqqoslagichlarning mos yozuvlar (teskari) kirishlariga berilgan barcha

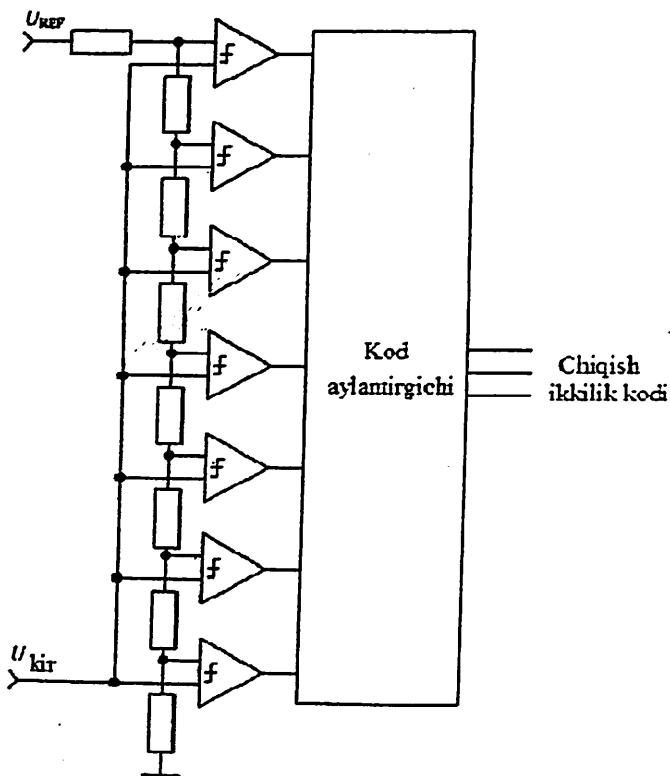
kuchlanishlardan kam bo'lsa, u holda taqqoslovchilarning barcha chiqishlarida nol signal darajalari hosil bo'ladi.



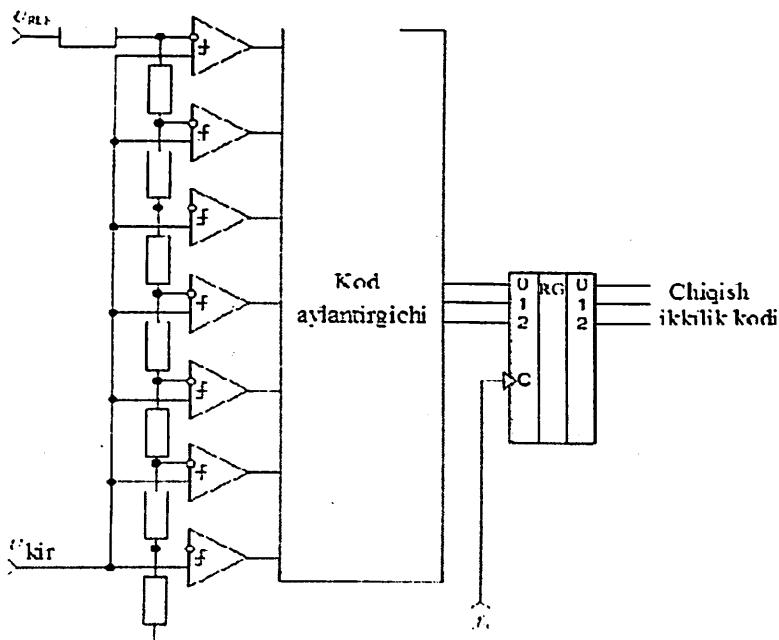2.20-rasm. Uch bitli parallel ARO' ning sxematik diagrammasi


Komparator satrining chiqishidagi kod 0000000b bo'ladi. Kirish signali darajasini asta-sekin oshirib, siz pastki taqqoslovchining mos yozuvlar kiritishidagi kuchlanishdan oshib ketishingiz mumkin. Bunday holda, uning chiqishida mantiqiy birlik darjasini hosil bo'ladi. Komparator chizig'ining chiqishidagi kod 0000001 qiymatini qabul qiladi. Parallel ARO' kirishidagi signal darajasining yanada oshishi bilan kod 0000011, 0000111 va boshqalarni oladi. 1111111 kodining maksimal qiymati parallel analog-raqamli konvertorning taqqoslash chizig'ining chiqishida kirish signali eng yuqori taqqoslovchining mos yozuvlar kiritishidagi signal qiymatidan oshib ketganda beriladi. Shunday qilib, biz analogli raqamli konvertorning (ARO') to'liq

kuchlanish darajasiga erishdik. Ammo, siz sezganingizdek, taqqosla-gichlar chizig'ida olingen kod nollardan va bitlardan iborat, ammo u ikkilik emas, shuning uchun uni ikkilik shaklga keltirish uchun sizga maxsus raqamli elektron – kod konvertori (kodlovchi) kerak bo'ladi. Biz allaqachon bunday sxemalarni qanday ishlab chiqishni bilamiz. Biz buni "Raqamli qurilmalar va mikroprotsessorlar" kursining birinchi qismida bilib oldik. Agar biz taqqoslash liniyasining chiqishida olingen kodlarni diqqat bilan ko'rib chiqsak, biz ushbu turdag'i kodlar bilan allaqachon uchrashganimizni ko'ramiz – bu biz sakkizli kodlovchi qurilishda foydalangan kodlar. Va bu, o'z navbatida, kod konverte ri sifatida biz allaqachon tanish bo'lgan sakkizli kodlovchi sxemasidan foydalanishimiz mumkinligini anglatadi. Keling, esda tutaylikki, tugatilgan konvertatsiya qilingan ikkilik kodni namuna olish tezligi bilan analog-raqamli konvertoring chiqishiga etkazib berish kerak. Buni biz 2.21-rasmda ko'rsatilgandek, parallel registrda ustuvor kodlovchi chiqadigan kodni yodlash orqali ta'minlashimiz mumkin.



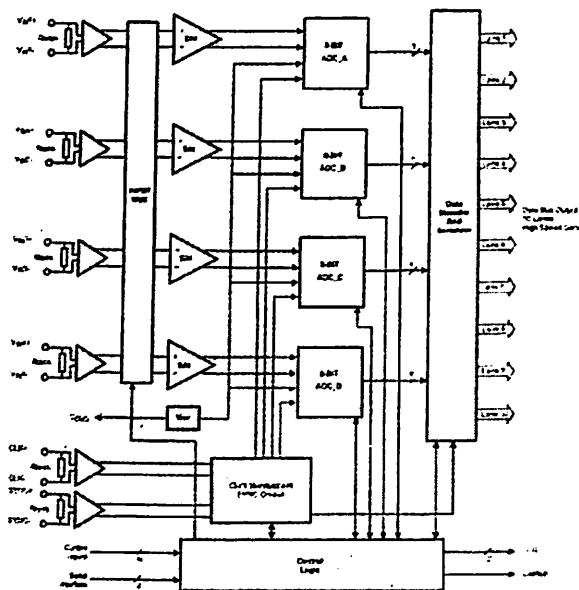2.21-rasm. Chiqishda parallel registri bo'lgan parallel ARO' ning sxematik diagrammasi

Parallel ARO'ning sinxronizatsiya kiritishiga qo'llaniladigan maksimal soat chastotasi signal tarqalishidagi farq bilan belgilanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bitta kristallda taqqoslagichlarni ishlab chiqarishda ularning parametrlarining tarqalishi, shu jumladan signalning kirishidan chiqishiga tarqalish vaqt, kechikishning mutlaq qiymatidan ancha past bo'ladi. Komparatorlar parallel ulanganida, ularning chiqishlarida signal tarqalishidagi farq odatda 10 ps dan oshmaydi. Shuning uchun maksimal soat chastotasi yoki analog signalning maksimal namuna olish chastotasi 500 MGts ga etadi. Masalan, Texas Instruments kompaniyasining milliy mahsulotlaridan ADC08D1000 analog-raqamli konvertorlari, Analog Devices-dan AD9484 yoki AD9434. Ko'rib turganingizdek, bizda juda sodda va tezkor sxemalar mavjud. Oddiy taqqoslash qurilmasi – taqqoslagichdan tezroq nima bo'lishi mumkin!



2.22-rasm. Tezkor parallel ARO' strukturaviy sxemasi.

Bundan tashqari! Biz allaqachon bilamizki, radio va video tallarni raqamlashtirishda biz uchun odatda analog-raqamli vertorming yuqori tezligi talab qilinadi. Bunday signallar bilan

ishlashda biz odatda ushbu signalning mutlaq kechikishi bilan qiziqmaymiz (o‘nlab millisekundlarda). Raqamli namunalar oqimini doimiy ravishda qabul qilish qobiliyati biz uchun muhimroq. Raqamli osiloskoplar yoki radio qabul qiluvchilar kabi ba‘zi ilovalar analog kirish signali uchun namuna olish tezligini yanada yuqori talab qilishi mumkin. Keyin bir nechta parallel ARO‘ larning parallel ularnishidan foydalaning. Chiqarilgan raqamlangan kodlarni uzatish uchun bir nechta parallel ma‘lumotlarni uzatish avtobuslari ishlataladi. Masalan, Texas Instruments kompaniyasining LM97600 chipi. Uning ichki tuzilishi 2.22-rasmida keltirilgan.

2.5. Signallarga raqamli ishlov berishning asosiy mikrosxema bloklari

Xotira qurilmalari (XQ) ikkilik sonlar ko‘rinishida ifodalangan ma‘lumotni saqlash uchun mo‘ljallangan bo‘ladi. Bunday ma‘lumot XQ kiritiladi (yoziladi) va zarur paytda undan tanlanadi (o‘qiladi).

Xotira qurilmasi – electron raqamli hisoblash mashinalarning asosiy funksional birikmalaridan biri bo‘lib, unda ular ustida ma‘lum amallar bajarilishi lozim bo‘lgan sonlar va ushbu amallar xarakterini aniqlovchi buyruq kodlari saqlanadi.

Boshida faqatgina elektron raqamli hisoblash mashinalarida ishlaturvchi xotira qurilmalari endi avtomatikada, radolokatsiyada, televidenieda, aloqa qurilmalarida, o‘lchov texnikasida, maishiy elektron asboblarida keng qo‘llaniladi. Misol uchun, xotira qurilmalari radiopriyomniklarning dasturiy boshqaruv sistemalarida ishlataladi. Bunda XQ ga buyuruqlar kodi (priyomnikning yoqilishi, uning boshqa stantsiyalarga sozlanishni, magnitafon ularishi va boshqalar), shuningdek ushbu komandalar ijro etilishi bo‘lgan vaqt kodlari kiritiladi. Joriy vaqt (sistemaga electron soat kiradi) XQ kiritilgani bilan mos tushsa, ushbu buyruq bajariladigan chiqishlaridan birida signal paydo bo‘ladi.

Bu paragrafda ixtiyoriy tanlovli XQ tariflanib, ular uchun ixtiyoriy elementlar ma‘lumotlarning yozilishi va o‘qilishi ixtiyoriy vaqt momentlarida amalga oshirilishi mumkin. XQ da ketma-ket murojaat bilan ma‘lumot aniq bir ketma-ketlikda tanlanadi. (Tashqi xotira qurilmasi elkektron raqamli hisoblash mashinasi *EKHM*).

Xotira qurilmasi, xotira massivdan va electron qobiqdan iborat bo‘ladi. *Xotira massivi* (to‘plovchi) xotira elementlariga (*XE*) ega bo‘lib, ularning har biri 1 bit ma‘lumotni saqlab, mantiqiy 1 yoki mantiqiy 0 holatini qabul qiladi.

Xotira elementida yozilgan ikkilik so‘zining bir razryadi saqlanib, barcha n – razryadli so‘z xotira yachevkasining tarkibiy qismi bo‘lgan n ta xotira elementlarida yoziladi. Unga to‘plagichdagi bu yacheyka holatini belgilovchi aniq manzil mos keladi. So‘zning yozilishi va o‘qilishi (*XQ* murojaat), yacheyka holatini belgilovchi manzil bo‘yicha amalga oshiriladi. Xotira elementlari ikkita turg‘un holatga ega bo‘lishi lozim. Bunday elementlar safiga to‘g‘riburchakli gisterezis sirtmoqli ferromagnit asoslar (magnit *XQ*) va triggerlar (ya‘ni o‘zgarishga ega bo‘lgan *XQ*) kiradi.

Elektron qobiq xususan, manzil deshifratorlaridan va yozilish bilan o‘qilish kuchaytirilgichlardan tarkib topgan bo‘ladi. Deshifrator kirishlariga kelib tushuvchi manzil kodi, uning chiqishlaridan birini ta‘sirlantiradi, bu bilan aniq bir *XE*ga so‘z yozilishiga yoki ulardan birining o‘qilishiga ruxsat beradi.

Xotira qurilmasining (*XQ*) ko‘pgina parametrlaridan, informatsion sig‘im va tezkorligiga alohida to‘xtalib o‘tamiz.

Informatsion sig‘im – to‘planishdagi xotira elementlari miqdori bilan aniqlanadi va saqlanuvchi ma‘lumot bit soni bilan baholanadi. Yirikroq sig‘im o‘lchovlar birlklari bayt (8 bitga ega) bilan o‘lchanadi, kilobit (kbit=2¹⁰=1024 bit), kilobayt, megabit (Mbit=2²⁰ bit), megabayt.

XQ tezkorligi – to‘liq sikldagi murojaatlар vaqt, ikkita ketma-ket xotira qurilmasi murojaatlari orasidagi minimal ruxsat etilgan vaqt bilan baholanadi. Ishlash prinsipi va yozilgan ma‘lumotni ishlatish bo‘yicha *XQ*, operativ (*OXQ*) va doimiy (*DXQ*) larga bo‘linadi.

Operativ xotira qurilmasi. Operativ xotira qurilmalariga deb, nisbatan qisqa muddat saqlanuvchi tez-tez almashinuvchi ma‘lumotlarning saqlanishiga aytildi.


Xotira elementlarining top‘lagichiga birlashtirishning bir nechta usuli mavjud (xotira qurilmasini tashkil etishning bir necha ko‘rinishlari).

Bir koordinata tanlamali XQ. Bitta shina bilan xotira elementlarning guruhi (bir so‘zning razryadlar guruhi) tanlanishi bilan tashkil etiladigan xotira qurilmasi, lug‘at yoki bir koordinatali deb ataladi. Oxirgi nomning mazmunini 2.23-rasmda soddalashtirilgan

struktirasi keltirilgan XQ o‘rganib chiqqanimizdan so‘ng ma‘lum bo‘ladi.

Xotira massivi (XM) o‘zida bir so‘zining razryadlarini saqlavchi, har bir qatorida XE joylashgan matritsasini namoyon qiladi. Hamma so‘zlarining bir nomdag‘i razryadlarini saqlavchi XE , har bir matritsa ustunida joylashgan XE da uning sig‘imi 16 bitga teng, to‘rtta to‘rt razryadli so‘z qayd etilgan bo‘lishi mumkin.

Masalan XE 9 – XE 12 elementlaridan iborat yacheykaga so‘z yozilishi uchun shu elementlarga gina ulagan ShM3 manzil shinasiga manzil tanlovi signalini ulash kerak. Yoziluvchi so‘zining razryad qiymatlariga (0 yoki 1) mos keluvchi signallarni ShR1-ShR4 razryad shinalarga uzatib, hamma XE lar uchun umumiy *Yo‘zish/O‘qish* shinasiga yozilishga ruxsat beruvchi signal uzatiladi. Bunda XE razryad qiymatlariga mos keluvchi holatga ulab-uziladi.

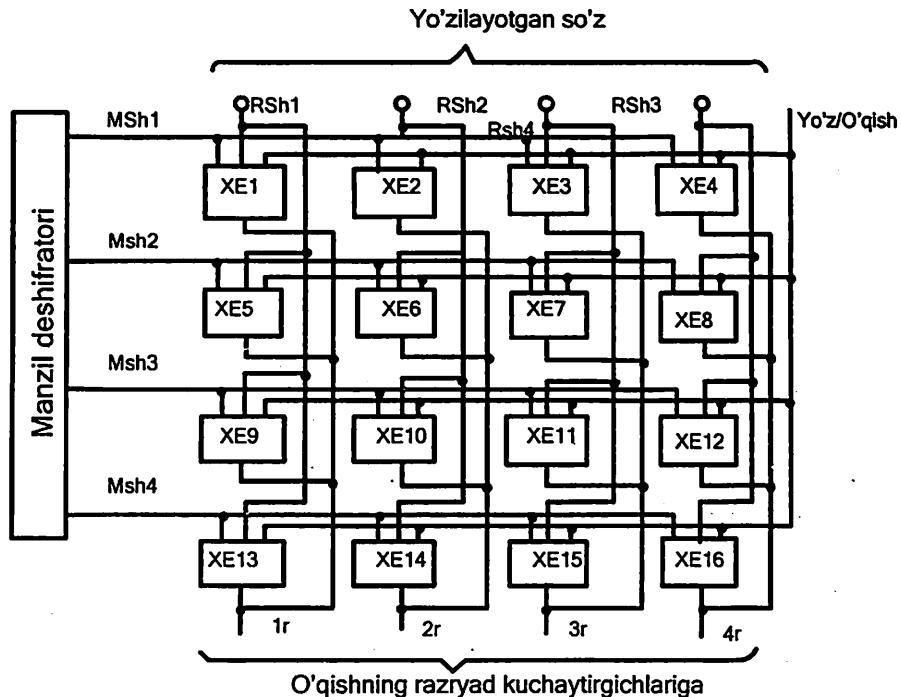


2.23-rasm. Bir koordinata tanlamali xotira qurilmasi sxemasi.

So‘zning o‘qilishi *Yo‘zish/O‘qish* shinasi yo‘nalishida ruxsat beruvchi signal mavjud bo‘limganda va talab etilgan manzil shinasiga

signal' uzatilishi sodir bo'ladi. Bunda so'z razryadiga mos keladigan potensial qiymatlari (0 yo'ki 1), o'qishga mo'ljallangan kuchaytirgichlarning chiqishlarida paydo bo'ladi.

Qaysidir manzil shinasining tanlovi manzil deshifratori tomonidan amalga oshiriladi va uning kirishiga shina manzilining ikkilangan kod nomeri – yacheyskaning nomeri kelib tushadi, qaysindan so'z o'qib olinishi kerak yo'ki yo'zilishi kerak bo'ladi. Shuni ta'kidlab o'tamizki, so'z o'qib olinishi yo'ki yo'zilishi kerak bo'lgan yacheyska, faqat bitta koordinataga ega bo'ladi. Bu koordinata ko'rinishida, xotira elementlarining matritsa qatorining nomeri ishtrok etadi.

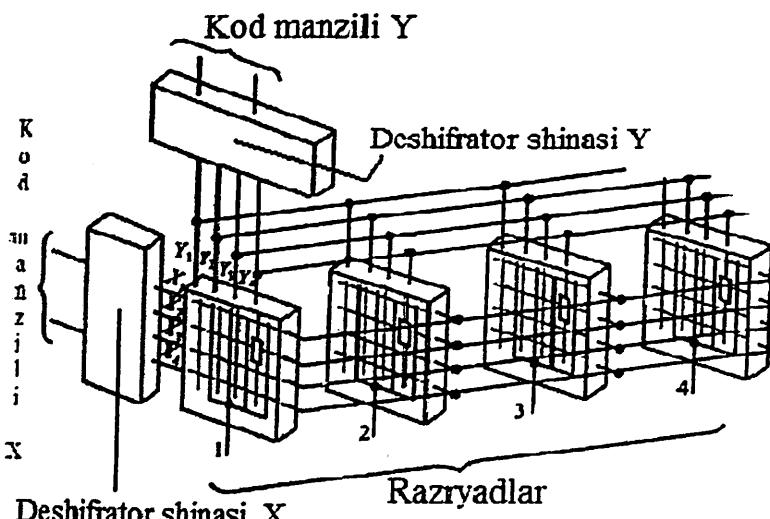Tariflangan xotira qurilmasini, shuningdek ikki o'lchamli XQ yoki SD tipidagi n ta xotira elementlaridan iborat N ta matritsadan iborat bo'ladi. (2.24. rasm). 2.24 rasmida $N=4$ va $n=16$ bo'ladi.



2.24-rasm. Ikki koordinata tanlamali xotira qurilmasining top'lagichi.


Bunda har bir so'z, hamma N ta matritsali bir hil masofada joylashgan XE yoziladi. To'plagichda (2.24-rasmga qarang) 16 razryadli so'zlar yozish mumkin. Matritsaning har bir XE aniq X va Y manzil shinallari kesilishida joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari, unda bu matritsaning hamma elementlari uchun to'g'ri keladigan umumiy razryad shinasi mavjud bo'ladi.

Masalan $XE8$ elementlaridan iborat yacheykaga, so‘zni yozilishi uchun, deshifratorming X va Y shinalaridan, shifrator $X2$, $Y2$ shinalariga signal uzatiladi (bu bilan yacheyka tanlanadi), keyin razryadli shinalarga ko‘rsatilgan yacheykaga yozilishi lozim bo‘lgan ikkilik soni beriladi. Ammo lekin, son razryadli bu matritsaning umumiy razryad kelib tushib, deshifrator chiqishlariga mos ravishda tanlangan, faqatgina o‘sha XE kiritiladi. Shu tariqa, unda yo‘zilgan so‘zning o‘qilishi uchun yacheyka tanlanadi.

Ko‘rib chiqilgan xotira qurilmasini shuningdek matritsa tashkil etuvchili XQ , uch o‘lchamli XQ , 3D tipidagi XQ deb ataladi.

Sanoatda turli parametrlarga ega bo‘lgan bir koordinatali va ikki koordinatali XQ ning qator mikrosxemalari ishlab chiqariladi.

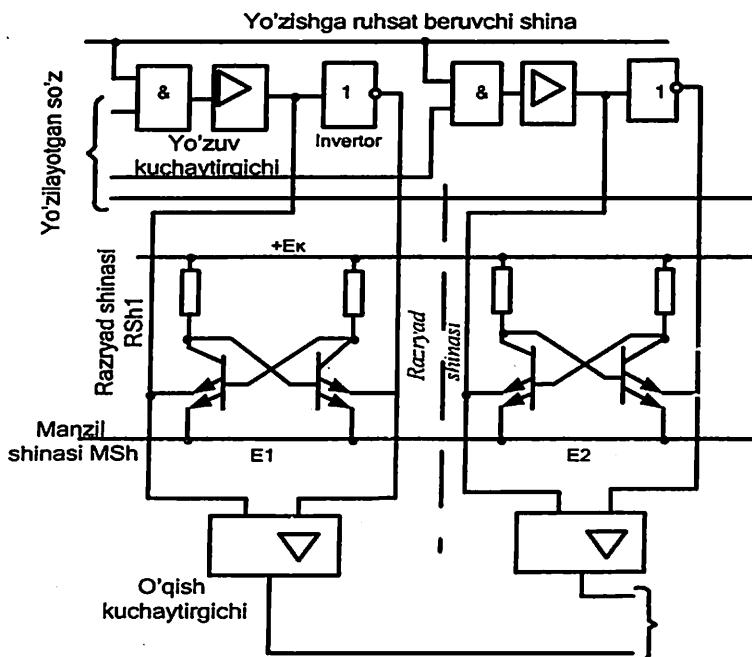Xotira elementi. Bir koordanatali XQ bir qismi 2.25. rasmida (2.23. rasmga qarang) tasvirlangan. U bir so‘zning ikki razryadini saqlash uchun, ikkita xotira elementlaridan iborat bo‘ladi.



2.25-rasm. Bir koordinata tanlamali xotira qurilmasining xotira elementlari

Bevosita aloqali bipolyar tranzistor asosidagi xotira elementi bo'lib trigger hisoblanadi. Agar $VT1$ tranzistor ochiq bo'lsa, xotira elementiga 0 yo'zilgan deb qabul qilamiz va shu bilan birga $VT2$ yo'piq bo'ladi. +Ek dan - Ek ga ("yerga") triggerning ochiq tranzistori orqali tok, emitter zanjiri orqali o'tishi mumkin. Sxema bo'yicha yuqoridagi emitterlar, razryad shinalarga ulangan bo'ladi, pastkilari manzilli shinalarga bog'langan va ularga chiqarilgan bo'ladi. Ko'rib chiqilayatgan XE kiradigan yachevkani tanlashda, ushbu manzilli shinasi qo'zgatiladi – uning potensiali oshadi va pastki emitterlar orqali o'tuvchi tok zanjiri uziladi.


Saqlash rejimida XE tanlanmaydi, manzilli shina past potensialga, razryadilari esa – yuqoriq potensialga ega bo'ladi. Shuning uchun, ochiq tranzistor toki pastki emitter orqali manzilli shinalarga va undan "yerga" yo'nalgan bo'ladi.

Yozilish rejimida yachevka xotira elementlarining tanlamasi amalga oshirilib, berilgan manzil shinasi yuqori potensialga ega bo'ladi, va ochiq tranzistorning toki faqtgina razryadli shinaga oqib o'tishi mumkin. Ushbu XE yoziluvchi ikkilik o'zgaruvchisining va yo'zilish ruxsat beruvchi signalning kirishda paydo bo'lishi bilan, bir razryadli shina (masalan, ShR1) yuqori potensialni qabul qiladi, boshqasi (shina Sh R1) invertor hisobiga – quyi (past) potensialga ega bo'ladi. Agar bungacha, trigger 0 ($VT1$ ochiq) holatda bo'lgan bo'lsa, endi 1($VT2$ ochiq) holatiga o'tadi.

O'qilish rejimida, yana xotira elementlari yachevkasi tanlamasi amalga oshiriladi, manzilli shina yuqori potensialni qabul qiladi, razryad shinasi bo'yicha o'qish kuchaytirgichning kirishlaridan biriga oqib o'tadi. Uning chiqishida, $VT2$ ochiq bo'lsa mantiqiy 1 hosil bo'ladi va agarda $VT2$ ochiq bo'ladigan bo'lsa, mantiqiy 0 paydo bo'ladi.

Bundan oldingiga o'xhash ikki koordinatali tanlamali (2.26. rasm) XQ uchun, xotira element uch emitterli transistor asosidagi triggerdan iborat bo'ladi. Har bir tranzistorning uchinchi emitterlari, ikkinchi manzilli shinaga ulangan va chiqarilgan bo'ladi.

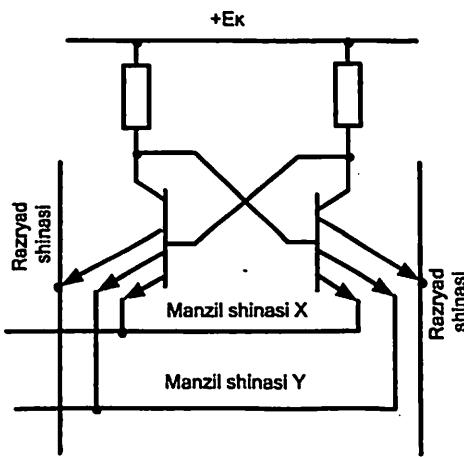
XQ xotirasini oshirish. Zaruriyat tug'ilganda XQ mikrosxemalarni birlashtirish mumkin, bu bilan xotira sig'imini oshirish mumkin bo'ladi. Buning uchun, ular maxsus chiqishga "qobig" tanlovi" (QT) ega bo'lishi kerak.



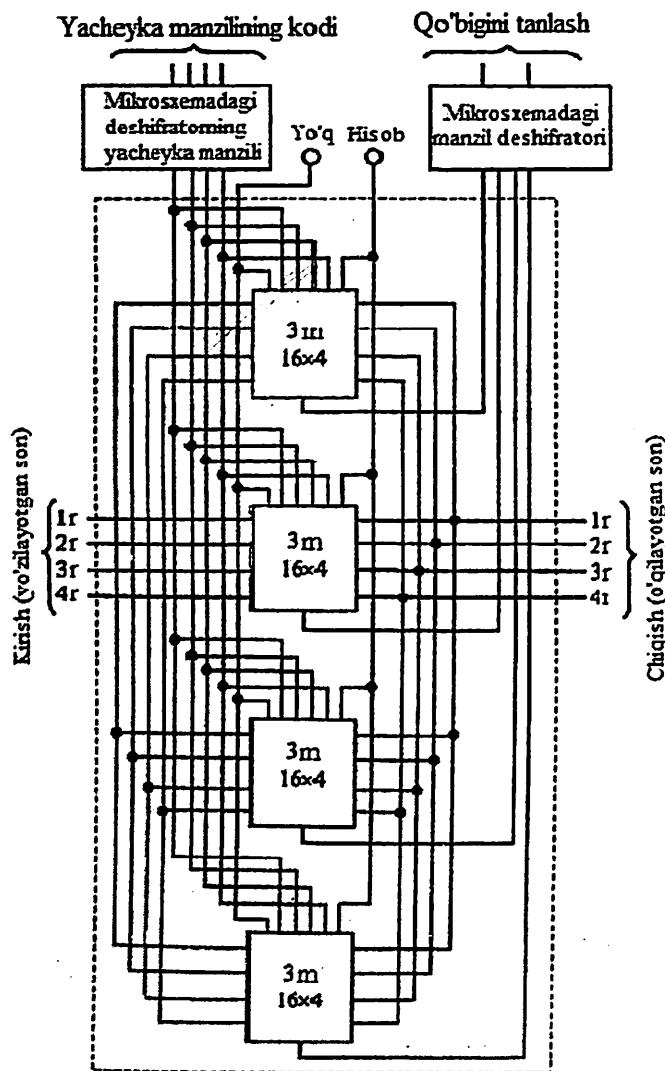
2.26-rasm. Ikki koordinata tanlamalni xotira qurilmasining xotira elementi

64 ta to‘rt zaryadli so‘z (256 bit) sig‘imiga ega XQ tuzilish sxemasi 2.27. rasmida keltirilgan. U har biri 16 to‘rt razryadli so‘zlar sig‘imiga ega bo‘ladi. Mikrosxemalarning barcha sonlarni yo‘zish shinalari ketma-ket ulangan bo‘ladi. Shunga o‘xhash tarzda, sonlarni o‘qish va manzil shinalari o‘zaro ulangan bo‘ladi. Har bir XQ yachevkasi mikrosxema raqamiga mos bo‘lувчи manzilga ega bo‘lib, unda yacheyka, shuningdek uning mikrosxema ichidagi joylashishi ko‘rsatilgan bo‘ladi.

Shuning uchun aniq yacheyka tanlamasini amalga oshirish uchun “qodig‘ tanlovi” shinasiga mikrosxema raqami kodini o‘rnatish kerak, manzilli shinalarda esa mikrosxema raqami kodini, ichidagi yacheyka manzili kodini o‘rnatish kerak bo‘ladi. Keltirilgan sxemaga asosan, so‘zni yo‘zilishi “Yo‘zish” shinasidagi signal bo‘yicha amalga oshiriladi, so‘z o‘qilishi esa “o‘qish” signaldagi signal bo‘yicha amalga oshiriladi. 2.28. rasmida 16 ta o‘n olti razryadli so‘zлами (XQ sig‘imi – 256 bit) saqlash maqsadida, o‘sha mikrosxemalarning birikmasi ko‘rsatilgan. Bu yerda, hamma mikrosxemalarning manzilli shinalari, shuningdek qo‘big tanlovi shinalari birlashitirilgan bo‘ladi.



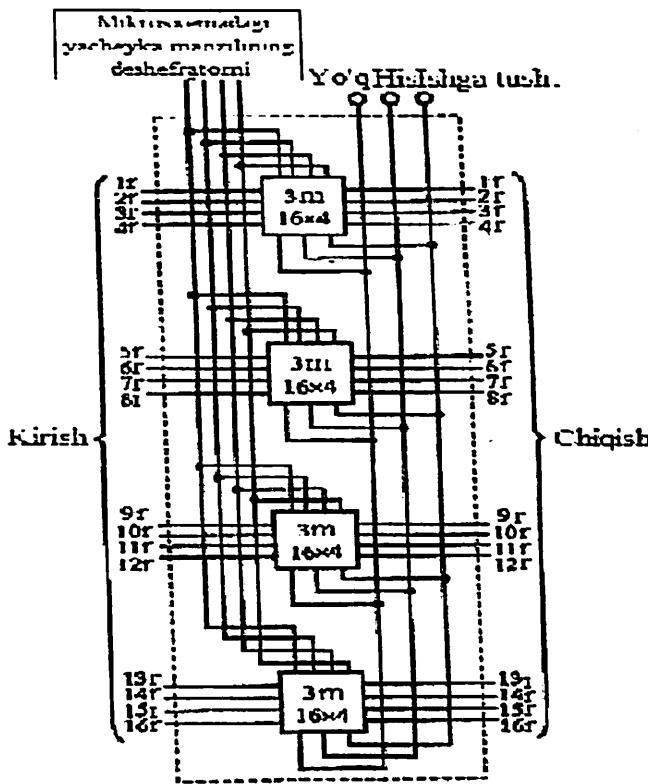2.27-rasm. Sig'imi 256 bit bo'lган xotira qurilmasi



2.28-rasm. O'n olti razryadli so'zni saqlash uchun mikrosxemani birlashnirilishi

Birinchi mikrosxemaning kod yozilish signalida yo'zuvchi sonining birinchi to'rtta razryadi o'rnatilib, ikkinchi mikrosxemaning o'xshash shinalariga keying to'rtta razryad o'rnatiladi. XQ ishslash jarayonida hamma mikrosxemalarining bog'langan "KT" shinalariga ruxsat signali uzatiladi.

XQ mikrosxemalari yig'indi sig'imga ega bo'lish va boshqa taqsimot variantlariga ega bo'lish uchun birlashtiriladi.

Doimiy xotira qurilmasi (DXQ). Ma'lumotni o'zgartirishsiz saqlash va faqat uning o'qilish rejimida ishlashi uchun xizmat qiladi.


DXQ bir martali dasturlashga ega bo'lgan va qayta dasturlanuvchi DXQ ga bo'linadilar. Bir marta dasturlanadigan DXQ ma'lumot faqat bir marta, ishlab chiqaruvchi yoki qo'llovchi tomonidan kiritilishi mumkin bo'ladi.

Qayta dasturlanuvchi DXQ , ma'lumot ko'p marotaba o'zgartirilishi mumkin. Biroq bu jarayon ko'p vaqtini egallagani tufayli, operativ hisoblanmaydi.

DXQ ikkilik sonlarni saqlash (standart dasturlarning kodlari), kirish shinalaridagi ma'lum kodlar bo'yicha, ma'lum bir kodlarni, chiqish shinalarida olish talab qilingan holatlarda, belgi generatorlari sifatida ishlataladi.

Yarim o'tkazgichli DXQ diodli va tranzistorli bo'lishi mumkin.

Diodli matritsa va manzilli deshiffratorlardan tashkil topgan DXQ 2.29-rasmida tasvirlangan. Matritsaning gorizontlar shinalari manzilli, vertikallari esa razryadli hisoblanib, ulardan DXQ yozildan sakkiz razryadli ikkilik sonlari yechib olinadi. Masalan, agar deshiffrator chiqishidan ShM2 manzilli shinasi qo'zg'atilsa, u holda mantiqiy 1 diodlar orqali ShR2, ShR6, ShR7, ShR8 razryadli shinalariga o'tadi, ularga yugori potensial haqida xabar berib turib, chiqishda 11100010 ikkilik sonini o'rnatadi. Shu tariqa, mos manzilli shinalarning qo'zg'atilishi bilan, chiqishda uchta boshqa ikkilik soni o'rnatiladi.

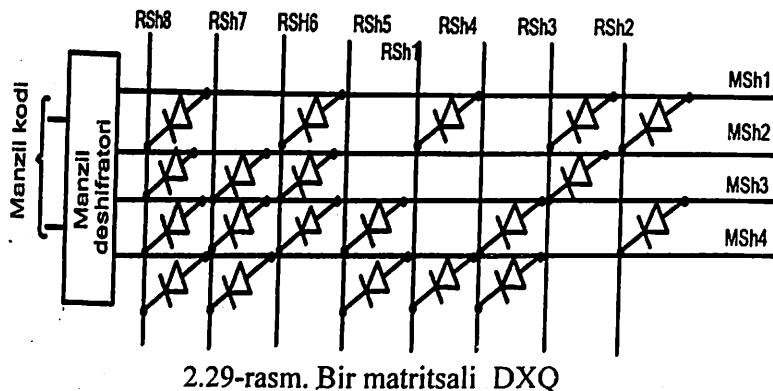


2.29-rasm. Bir matritsali DXQ

Qayd etamizki, diodli matritsa YO'KI elementlari yig'indisidan iborat deb hisoblanadi. Ulardan har biri razryadli shinalar biriga ulangan bo'lib, kirish elementlari manzilli shinalar bo'lgan diodlardan iborat bo'ladi.

Ko'p emitterli tranzistor asosidagi DXQ integral mikrosxemasi 2.30. rasmida keltirilgan. MSh manzil shinalaridan birining qo'zg'atilishi bilan, bazasi aynan shu shinaga bog'langan tranzistor

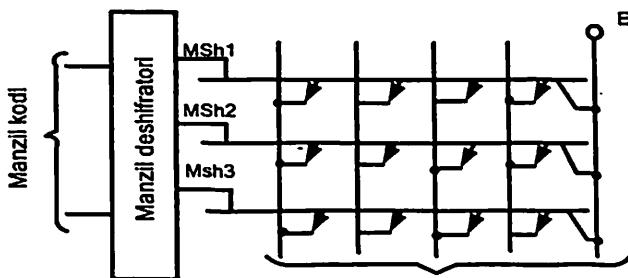ochiladi. Buning natijasida, shu tranzistor emitterlari bilan bog'langan razryadli shinalar qo'zgatiladi.




2.30-rasm. Ko'p emitterli tranzistor tipidagi transistor asosidagi *DXQ*

DXQ (2.30-rasmga qarang) har biri mos manzilli shinalar qo'zg'atilishi bilan razryadli signallarga o'rnatiluvchi uchta to'rt razryadli so'z (1001,0011,1010) yo'ziladi.

Aytib o'tilganidek *DXQ* ikkilik kodini boshqasiga aylantirish uchun qayta dasturlangan bo'lishi mumkin. Shunday aylantirish usullaridan biri shundan iboratki, berilgan kodning har bir kombinatsiyasi, ma'lum bir shinani qo'zg'atib, u chiqish kodи olinadigan ikkinchi bosqichda manzilli deb hisoblanadi.

Bir razryadli kombinatsion summatorlar

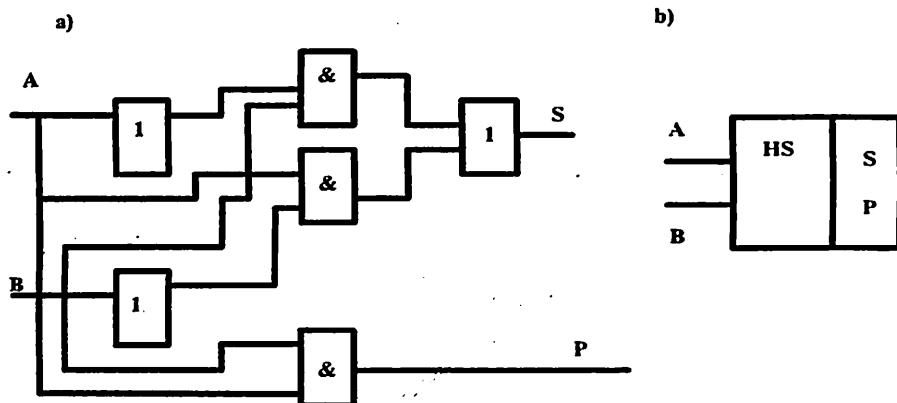Elektron hisoblash tizimining har qanday arifmetik qurilmasining asosiy hisoblash tuguni bo'lib, ikkilik sonlarni qo'shish vazifasini bajaruvchi ko'prazryadli ikkilik summator qurilmasi hisoblanadi. Bu summator – ma'lum bir sondagi, uchta chiqishga ega bo'lgan, bir razryadli ikkilangan summatorlardan tashkil topgan bo'ladi.



2.31-rasm. Yarim summator ko‘rinishlari:
a – sxema; b – KMYAT bo‘yicha ko‘rinish tasviri

Bir razryadli summatorlar, yarimsummatorlar asosida tuziladi. KMYAT bo‘yicha yarimsummator sxemasi va shartli belgisi 2.31, a, b-rasmda keltirilgan, ishlash tartibini izohlovchi ma‘lumotlar – 2.1-haqiqat jadvalida keltirilgan.

2.1.-jadval Yarim summator ishlash tartibini aniqlovchi haqiqiylik jadvali

Kirish o‘zgaruvchilari		Chiqish o‘zgaruvchilari	
		yigindisi	ko‘chirish
A	B	S	P
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Bir razryadli summatorning sxemasi va uning KMYAT bo‘yicha shartli belgilanishi 2.1, a,b-rasmda keltirilgan. Bir razryadli summatorning ish tartibini 2.2-jadval yoritib beradi.

Bir razryadli summatorning haqiqiylik jadvali

Kirishlar			Chiqishlar	
A_k	B_k	C_{k-1}	yigindisi	ko'chirish
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Bir razryadli summatorlarni yarimsummatorlar asosida tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu ko'rinishdagi qurilma sxemasi 2.31-rasmda keltirilgan.

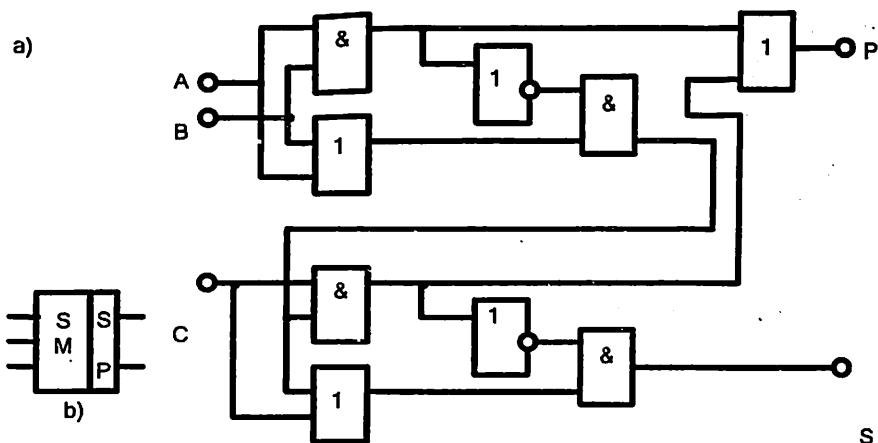Bir necha bir razryadli summatorlarni ketma-ket ulab, ko'p razryadli ikkilik summatorlarni hosil qilish mumkin. Shunday usul bilan hosil qilingan uch razryadli summator 2.32-rasmda keltirilgan.




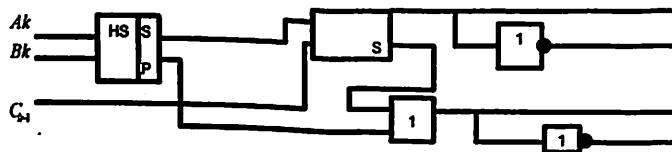2.32-rasm. Birrazryadli summator:

a – sxema; b – KMYAT bo'yicha ko'rinish tasviri



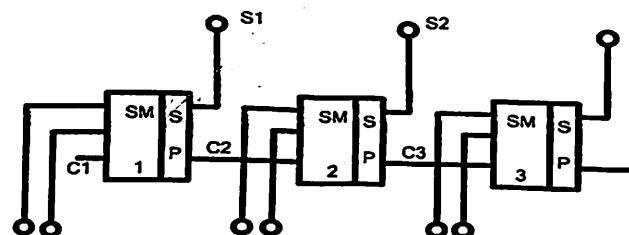2.33-rasm. Yarimsummatorlar asosidagi bir razryadli summator sxemasi.




2.34-rasm. Uch razryadli ikkillangan summator sxemasi.

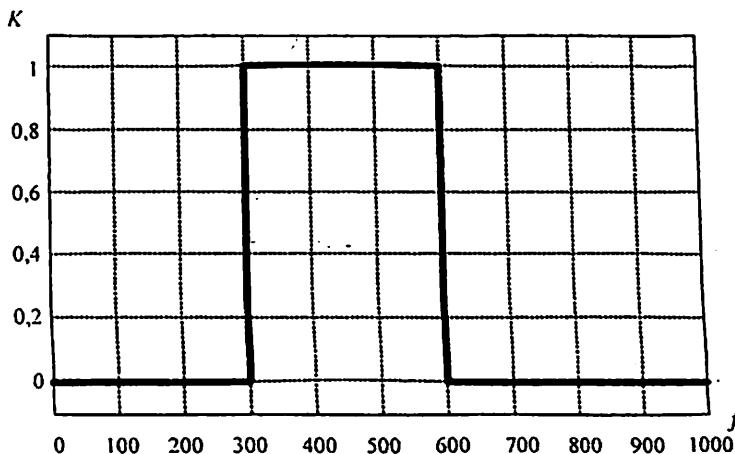2.6. Raqamli fil'trlar


Raqamli filtrlarni amalga oshirish bo'yicha bat afsil munozarani boshlashdan oldin, eslaylik – chastotali filtrlar nima? Kerakli chastotadan farq qiladigan kiruvchi signallarni bostirish uchun chastota filtrlari talab qilinadi. Chastotani domenida filtrning kuchayishiga bog'liqlik 2.35-rasmida ko'rsatilgandek tasvirlanishi mumkin.

Ushbu rasmda biz kerakli chastota diapazonini tanlaydigan filtrning chastota reaksiyasi ko'rsatilgan. Filtrlashni amalga oshirish uchun biz filtrning impuls ta'sirining shaklini aniqlashimiz va konvolyatsiya ishini hisoblashimiz kerak. Impuls reaksiyasi Furye konvertatsiyasi bilan chastota ta'siriga bog'liq. Shuning uchun, eng oddiy holatda, raqamli filtrni kerakli chastota javobining tezkor Furye konvertatsiyasi yordamida hisoblash mumkin. Raqamli filtr yaratish uchun impulsning javob berish shakli bilan bir qatorda, avvalgi paytlarda kirish signalining qiymatlarini yodlashimiz kerak. Buning uchun ichki registri oldingi boblarda muhokama qilingan parallel registrlardan foydalanish mumkin. Konvolyutsiyani hisoblash formulasida arifmetik ko'paytirish amalidan foydalaniladi.



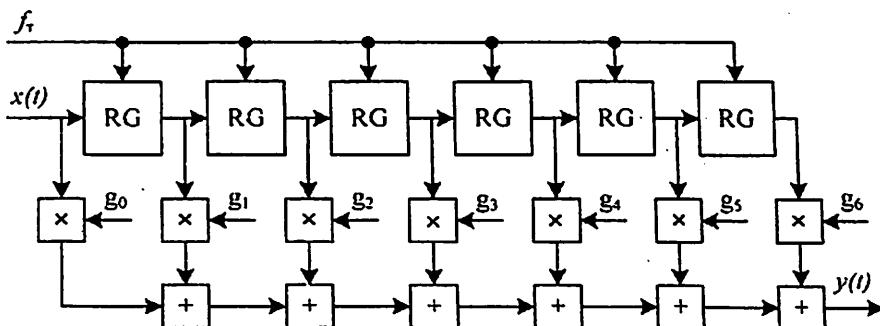2.35-rasm. Ideallashtirilgan filtrning chastotaga javob berish darajasi.


Biz allaqachon ushbu operatsiyani bajarishga qodir bo'lgan qurilmani ko'rib chiqdik. Faqat integratsiya operatsiyasi qoladi. Shu bilan birga, kirish signalining tamsayı qiymatlaridan foydalanylгanda, uni ushbu signalning barcha namunalarining yig'indisi sifatida ko'rsatish mumkin va biz allaqachon arifmetik qo'shimchaning ichki tuzilishini bilamiz. Konvolyutsiyani (raqamli filtr) hisoblash imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmaning blok diagrammasini ko'rib chiqing. Ushbu diagramma 2.36-rasmda keltirilgan.



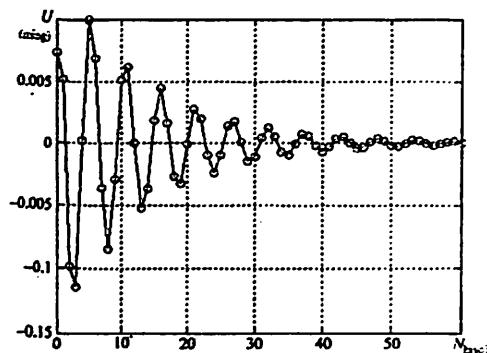2.36-rasm. Konvolyutsiya ishini hisoblashga qodir bo'lgan qurilmaning blok diagrammasi.


Ushbu qurilma uning kiritilishiga tatbiq etilgan birlik amplituda bitta pulsiga qanday ta'sir qilishini tekshirib ko'raylik. Fikrlashning

aniqligi uchun biz bitta tebranish davri impulsining javobini olamiz. Ushbu xususiyat 2.37-rasmda keltirilgan.



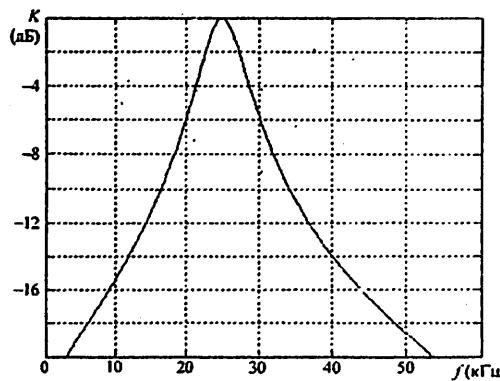2.37-rasm. Salinim zanjirining impuls reaksiyasining shakli.

Rasmda doiralar raqamli filtrning impuls ta'sirining tortish koefitsientlarining qiymatlarini bildiradi. Aynan shu koefitsientlar 2.36-rasmida ko'rsatilgan sxemadagi multiplikatorlarning kirishiga beriladi. Aniqlik uchun bu koefitsientlar to'g'ri chiziqlar bilan bir-biriga bog'langan (shuning uchun xarakteristikalar analog tebranish zanjirining impuls ta'siriga o'xshashroq bo'ladi). 2.37-rasmga mos keladigan impulsli reaksiya bilan filtrning chastota reaksiyasi 2.38-rasmda keltirilgan. Ushbu rasmdagi abssitsa kHz chastotasini, ordinat esa dBdagi filtrning kuchayishini ko'rsatadi.



2.38-rasm. Filtrning chastotali ta'sirining shakli.

2.36-rasmida ko'rsatilgan elektronning kiritilishiga bitta signal darajasiga mos keladigan raqamli kodni qo'llaymiz. Vaqtning birinchi

daqiqasida barcha ichki filtr registrlari nol qiyatlarni o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, ushbu qiyatlarni og'irlklarga ko'paytirganda, natijada biz nolga egamiz. Faqat birinchi multiplikatorning chiqishidagi natija farq qiladi. G0 vazn koeffitsientini kirish signalining birlik qiyamatiga ko'paytirganda, biz multiplikatorning chiqishida g0 amplituda bo'lgan signal qiyamatini olamiz. Biz allaqachon bilganimizdek, zanjirdagi kechikish parallel registrlarning sinxronizatsiya yozuvlariga qo'llaniladigan soat signalining chastotasi bilan belgilanadi. Birinchi soat zarbasi kelganda, elektronning kirish qismida mavjud bo'lgan kod birinchi registrga yoziladi (kechikish elementi). Xuddi shu signalda birinchi registrning tarkibi (nol qiymati) ikkinchi registrda, ikkinchi registrning tarkibi uchinchi registrda yoziladi va hokazo. Kelishganimizdek, endi biz filtr kiritishiga signalning nol qiyamatiga mos keladigan kodni yuboramiz. Natijada, nolinchi kod ikkinchi ko'paytuvchidan tashqari barcha multiplikatorlarning chiqishida yana bo'ladi. Bu vaqtadan boshlab birinchi registrda birlik qiyati mavjud bo'lib, g1 koeffitsientiga ko'payish natijasida, ikkinchi multiplikatorning chiqishida biz signal qiyamatini g1 amplituda bilan olamiz. Keyingi soat impulsleri kelganda, jarayon takrorlanadi va biz ketma-ket zanjirning chiqish koeffitsientlariga mos keladigan signal qiyatlarini olamiz. Shunday qilib, biz sxemaning odatdagи filtr kabi ishlashiga ishonch hosil qildik va belgilangan filtr xususiyatlarini olish uchun ushbu sxemaning og'rligini qanday hisoblashni bilib oldik. Darhaqiqat, filtrni olmaslik ajablanarli bo'lar edi, chunki an'anaviy analog sxemalar xuddi shu tarzda ishlaydi. Osilatsiya zanjiridagi energiya tokning kirish voltajni va avvalgi barcha qiyatlarning yig'indisi tufayli asta-sekin to'planib boradi, fikr bildiruvchi faol RC filtri xuddi shunday ishlaydi. Ko'rib chiqilgan sxemaning afzalligi shundaki, unda biz impulsning javob koeffitsientlarini o'zboshimchalik bilan boshqa filtr turlarida mavjud cheklovlar siz tanlashimiz mumkin. Natijada, biz boshqa sxemalarda amalga oshirilmagan ajoyib xususiyatlarni olishimiz mumkin. Masalan, multiplikatorlarni shu impuls javobiga mos keladigan koeffitsientlar bilan oziqlantirish orqali qat'iy nosimmetrik filtr impulsining javobini olishimiz mumkin. Shunday qilib, filtr nazariyasidan ma'lumki, qat'iy chiziqli fazali javobli filtrni amalga oshirish mumkin. Ushbu xususiyat ma'lumotlarni uzatish uskunlari yoki televizion signallarni qayta ishslash uchun juda foydali. Oldin muhokama qilingan sxemadan foydalanishning yana bir misoli – Nyquist filtrlarini amalga oshirish.

Ma'lumki, ushbu filtrlarda impuls reaktsiyasi uzatilgan belgining davomiyligiga teng ma'lum oraliqlarda nol qiymatlarni aniq qabul qilishi kerak.

2.7. Radiosignal lar uzatgichlarini raqamli ko'rinishda qurish

Fizikaviy tajribalar texnikasida va radioelektronikaning ko'p sohalarida elektr tebranishlarini hosil qiladigan qurilmalar katta ahamiyatga ega.

Uzgarmas tok manbai energiyasini biror shakl va chastotali o'zgaruvchan tok (kuchlanish) energiyasiga aylandirib beruvchi qurilma elektr signali generatori deb ataladi. Ayrim hollarda maxsus rejimda ishlovchi yuqori chastotali katta quvvatli kuchaytirgichlar ham elektr signali generatori deyiladi. Qurilmada hosil qilinayotgan tebranishning chastotasi va shakli chiziqli bo'limgan element xususiyatlariga va qurilmaning sxemasiga bog'liq bo'ladi.

Uyg'otilish – tebranish hosil qilish usuliga qarab generatorlar tashqi va ichki turtki ta'sirida ishlovchi generatorlarga ajratiladi.

Tashqi turtki ta'sirida uyg'onadigan generatorlar, asosan, rezonans kuchaytirgichdan iborat bo'lib, aslida tebranish manbai bo'lmay, balki kam quvvatli signalni kuchaytirib beradi, xolos. Ular yuqori chastotali generator hisoblanadi. 'Gebranish chastotasi nagruzka konturining rezonans chastotasiga teng bo'lib, amplitudasi tashqi kuch bilan belgilanadi. Bunday generatorlarda tebranish chastotasi kvars kristali orqali berilishi mumkin (kvars generatorlari).

Ichki turtki ta'sirida uyg'onadigan generatorlar o'z-o'zidan tebranish hosil qiluvchi generator bo'lib, ular avtogeneratedor deb ham ataladi. Ularda tebranish chastotasi va amplitudasi qurilmaning xususiy parametrlari orqali belgilanadi.

Tebranish shakliga qarab generatorlar garmonik va garmonik bo'limgan – relaksatsion tebranish generatorlariga ajratiladi.

Tebranishining shakli sinuslar (kosinuslar) qo-nuni bo'yicha o'zgaradigan tebranish ishlab chiqaradigan generatorlar garmonik tebranish generatorda deb, aks holda esa, garmonik bo'limgan – relaksatsion tebranish generatorda deb ataladi.

Garmonik tebranish generatorlari past va yuqori chastotali generatorlarga bo'linadi. Ularga RC va LC – generatorlar misol bo'ladi.


Qurilmada tebranish hosil bo'lish hodisasi generatsiya deb ataladi. Uning vujudga kelishi uchun ma'lum shartlar bajarilishi kerak. Ularni generatsiya shart-lari deb ataladi.

Kuchaytirgichlarda musbat teskari bog'lanish ($\phi = 0$) bo'lganda (2.1) kuchaytirish koeffitsientining teskari bog'lanish parametri Kr ortishi bilan o'sishini, kuchaytirish jarayoni stabilligi kamayishini aniqlagan edik. Ana shu nостабилити о'з-o'зидан tebranish hosil bo'lishining zarur sharti deb qabul qilinadi. Haqiqatan ham

$$\left. \begin{array}{l} \varphi_k + \varphi_n = 2\pi \cdot n \\ K\beta = 1 \\ n=0,1,2 \end{array} \right\} \quad (2.1)$$

shartlar bajarilganda sistemaning natijaviy kuchaytirish koeffitsienti Kt cheksizga aylanadi. Bu siste-maga chekli amplitudali signal ta'sir etganda uning chiqishida cheksiz amplitudali tebranish hosil bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Lekin cheksiz amplitudali tebranish fizikaviy ma'noga ega emas. Shuning uchun (6.1) nfoda qurilmaning chiqishida chekli amplitudali tebranish hosil bo'lishi uchun kirish signalining hojati yo'qligini ko'rsatadi. Bu sistem aning o'z-o'zidan uyg'onpshidir.

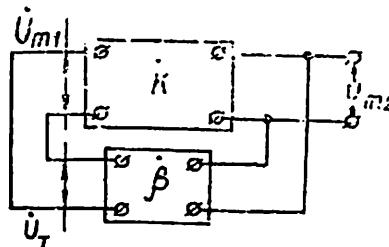Demak, har bir o'z-o'zidan uyg'onuvchi generator musbat teskari bog'lanishli kuchaytirgichdan iborat bo'lar ekan. Unda kirish signalni vazifasini Ut teskari bog'lanish kuchlanishi bajaradi (2.39-rasm).



2.39- rasm. O'z-o'zidan uyg'onuvchi generatorning blok sxemasi.

Shunga ko'ra (2.1) ifoda generatsiya shartlari deb ataladi. Uning birnnchi ifodasi fazalar balansa yoki fazalar sharti deb, ikkinchnei esa, amplitudalar balansa yoki amplitudalar uiapru deb ataladi.

Fazalar sharti teskari bog'lanish zanjirining Ut chiqish kuchlanishi Uc kirish signalining o'rnini bosa olishini ifodalasa, amplitudalar sharti bu kuchla-nishning tebranishii tutib turish uchun yetarlilikini ifodalaydi (2.40 a va b-rasm).

K, β , ϕ_k va ϕ_B kattaliklar chastotaga bog'liq miq-dorlardir. Shuning uchun (6.1) generatsiya shartlari yo yakka chastota uchun, yoki bir vaqtida bir necha chastota (chastota spektri) uchun bajarilishi mumkin. Agar ular yakka chastota uchun bajarilsa, generator sinusoidal (kosinusoidal) tebranishlar hosil qiladi va garmonik tebranishlar generatori bo'ladi. Agar generatsiya shartlari chasteotalar spektri uchun bajarilsa, garmonik bo'limgan tebranishlar hosil bo'ladi va generator relaksatsion tebranish generatori bo'ladi.

Shuni aytish kerakki, (6.1) generatsiya shartlari tebranish hosil bo'lishining zarur shartidir. Lekin hosil bo'ladigan tebranishlarning statsionar amplitudasi va tebranish shaklini baholash uchun yetarli emas.

Amaliy jihatdan amplitudalar sharti birdan kat-taroq qilib olinadi ($K\beta \geq 1$). Bu hosil qilinadigan tebranishlar amplitudasining o'sishini ta'minlashi kerak. Lekin generator kuchaytiruvchi elementining xarakteristikasi egri chiziqli bo'lgani uchun uning cheksiz o'sishiga yo'l qo'ymaydi, ya'ni amplitudaning o'sishini chegaralaydi.


LC – generator

LC – generator yuqori chasteotali generator bo'lib, musbat teskari bog'lanishli rezonans kuchaytirgichdan iborat. Uning tuzilish sxemalari xilma-xil bo'ladi va turli belgililar asosida bir-biridan farqlanadi. Masalan, teskari bog'lanish zanjirining ulanish usu-liga qarab generatorlar sig'im, induktiv va koninduktiv bog'lanishli generatorlarga ajratiladi. Manba-ning nagruzka konturi bilan bog'lanishiga qarab generator sxemasi ketma-ket va parallel manbali deb ataladi. Ketma-ket manbali sxemada kollektor yoki stok tokining o'zgarmas tashkil etuvchisi nagruzka kon-turidan o'tsa, parallel sxema bundan mustasno bo'ladi. Ukda o'zgarmas va o'zgaruvchan tashkil etuvchilar bir-biridan ajratilgan bo'ladi.

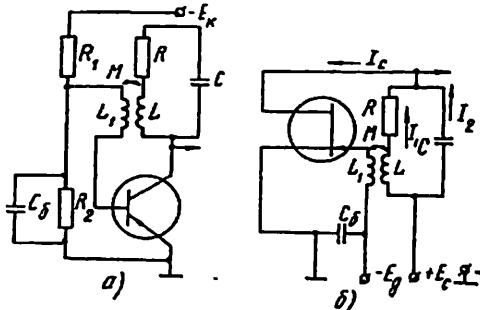2.40.-rasmida LC – generatorning soddalashtirilgan prinsipial sxemasi ko'rsatilgan.

U teskari bog'lanish zanjiri transformator bog'lanishli (L_1 g'altak) ketma-ket manbali sxemadir. Unda hosil bo'ladigan tebranishlar, asosan, nagruzka konturining parametrлари bilan xarakterlanadi.

Rezonans vaqtida kontur sof rezitiv qarshilik tabiatiga ega, chunki $\psi_k = 0$. Shuning uchun konturning asl-ligi yetarli bo'lsa, fazalar sharti kuchaytirgichning boshqaruvchi elementidagi va teskari bog'lanish zanji-ridagi faza siljishlari orqali ifodalananadi.



2.40-rasm. Tranzistorli LC – generatorning prinsipial sxemasi

Kuchai-tiruvchi elementdagi faza siljishi $\psi_k = \pi$, teskari bog‘lanish zanjiridagi faza siljishi esa, L_1 va L g‘altaklarning o‘ramlari yo‘nalishiga bog‘liq. U «o» yoki « π » ga teng bo‘lishi mumkin. Agar o‘ramlar yo‘nalishi $\phi_B = \pi$ bo‘ladigan qilib tanlansa, fazalar sharti bajariladi va generator rezonans chastotaga yaqin chastotali tebranish ishlab chiqaradi. Uning garmoniklik darajasi konturning tanlash qobiliyati bilan belgilanadi. Konturning tanlash kobiliyati yetarlicha katta bo‘lsa, wo chastotadan chetlashnsh bilan konturning to‘liq qarshiligi tez kamayadi va faza siljishlarn vujudga keladi. Demak, generatorda hosil bo‘ladigan tebranishlar garmonik bo‘lishi uchun konturning aslligi katta, teskari bog‘lanish zanjirining uzatish koeffitsienti kichik bo‘lishi kerak. Aks holda (6.1) generatsiya shartlari chastotalar sohasi uchun bajarilib, tebranishlar garmonik bo‘lmay qoladi.

Generatorning 2.40-rasmida ko‘rsatilgan sxemasida sodir bo‘ladigan tebranish jarayonlarining tabiatini deyarli bir xil bo‘ladi. Lekin tranzistorlarning parametrлари turlicha bo‘lishi ularda ayrim o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Bipolyar tranzistorli sxemada nagruzka konturi unipolyar tranzistorli sxemadagidan kuchliroq shuntlanadi. Bu tranzistorning kirish qarshiligi (emitter – baza) kichik bo‘lishiga bog‘liq. Bundan tashqari, nagruzka konturi kollektor zanjirida bo‘lganda generator katta o‘zgaruvchan kuchlanishda ishlasa, kollektor – baza kuchlanishi tebranish davrining ayrim qismida teskari kuchlanishga ega bo‘lib qoladi. Natijada kollektor o‘tishi ochiq (to‘g‘ri ulanishda) bo‘lib, kontur nisbatan kichik qarshilik bilan shuntlanib qoladi. Bu hosil bo‘ladangan tebranishlar shaklining bu-zilishiga olib keladi. Bundan tashqari, bipolyar tran-zistorlar nisbatan katta inertlnkka ega. Bu asosiy

bo'lмаган ток ташувчиларинг базада суст гаракат жилиші билан белгиланади ва emitter – база күчланышы билан коллектор токи орасыда кечикешні, яғни қо'шимча фаза сильжини hosil qiladi. У fazalar shartiga ta'sir etadi va generatsiya chastotasining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Binobarin, bipolar tranzistor konturning aslligini unipolar tranzistorga nisbatan ko'proq o'zgartadi.

Bipolar tranzistorln sxemaning kamchiliklarini yo'qotish uchun unga qo'shimcha zanjirlar kiritiladi. Masalan, tranzistorning kirish va chiqish qarshiligi- ning shuntlash ta'sirini kamaytirish uchun konturning qisman ulannsh sxemasidan foydalaniлади; inersionlik tufayli hosil bo'ladigan qo'shimcha fazasini siljishini yo'qotish uchun sxemaga maxsus fazasini so'ndirish zanjiri kiritiladi va boshqalar. Bular sxemaning murakkablashishiga va generatordagi o'rganishda murakkab ekvivalent sxemalardan foydalanishga olib keladi. Shuning uchun generatordagi jarayonlarning mohiyatini aniqlash uchun unipolar tranzistorln sxemani ko'ramiz.

Umumiy holda generatorda sodir bo'ladigan jara- yonlar murakkab bo'lib, chiziqli bo'lмаган differential tenglamalar orqali ifodalanadi va taqribi yechish usullaridan foydalanib yechiladi. Yechimning aniqligi sxemadagi qanday xususiyat aniqlapayotganiga bog'liq. Generatsiya shartlarinigina aniqlashda tenglamani chiziqli deb hisoblash usulidan foydalanish mumkin bulsa, tebranishning statcionar amplitudasi va chastotasini aniqlashda –kvazichiziqli usuldan foydalanish kerak bo'ladi. Generatordagi tebranish jarayonlarining ixtiyoriy vaqt momentidagi holatini aniqlashda chiziqli bo'lмаган tenglamalarni yechishning aniq usullaridan foydalaniladi. Unga sust o'zgaruvchi amplitudalar usuli (Van – der – Pol usuli) misol bo'ladi. Generatordagi chiziqli nazariyasidan foydalannb, tsbranish- larni tutib turish shartlarini aniqlaylik. Buning uchun nagruzka konturi (2.40b- rasm) uchun Kirxgof tenglamasini yozamiz:

$$\left. \begin{aligned} L \frac{dI_1}{dt} - \frac{1}{C} \int I_2 dt + I_1 R &= 0 \\ I_e = I_1 + I_2 \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

Generatorda tebranish hosil bo'lish jarayonida konturning induktivlik tarmog'idagi tok asosiy hisoblanadi. Shuning uchun (2.2) sistemani unga nisbatan soddalashtirilsa,

$$LC \frac{d^2 I_1}{dt^2} + RC \frac{dI_1}{dt} + I_1 = I_e \quad (2.3)$$

ko'inishdagi tenglama hosil bo'ladi.

Generatorning boshlang'ich uyg'onish vaqtida tebranishlar amplitudasi kichik bulgani uchun tranzistorni chiziqli element deb qarasak, (2.4) ifodaga asosan stok toki quyidagicha ifodalanadi:

$$I_c = S(U_s + DU_c) \quad (2.4)$$

Bunda


$$U_s = M \frac{dI_1}{dt} \text{ va } U_c = \left(RI_1 + L \frac{dI_1}{dt} \right) \quad (2.5)$$

Minus ishora U_s va U_c kuchlanishlarning qarama-qarshi fazada o'zgarishini ifodalaydi.

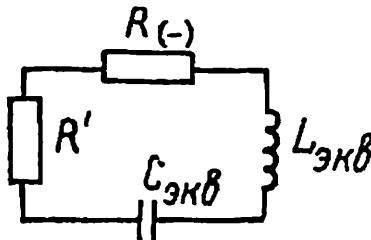(2.4) va (2.5) ifodalarni (6.3) tenglamaga qo'ysak;

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{1}{L} \left[R - \frac{S(M - DL)}{C} \right] \frac{dI}{dt} + \left(1 + \frac{R}{R_1} \right) \frac{1}{LC} I = 0 \quad (2.6)$$

ko'inishdagi ikkinchi tartibli chiziqli differensial tenglama hosil bo'ladi. U (2.5) tenglamaga o'xshash bo'lib, nagruzka konturidagi erkin tebranishlarni ifodalaydi. Binobarin, generatori 2.41-rasmda tasvirlangan ekvivalent tebranish konturi bilan almashtirish mumkin.



2.41-rasm. LC-generatorning ekvivalent sxemasi.

Uning parametrlari quyidagicha bo'ladi:

$$L_{\text{eq}} = L; C_{\text{eq}} = \frac{C}{1 + \frac{R}{R_1}}; R_{\text{eq}} = R - \frac{S(M - DL)}{C} = R' + R_{\text{e}} \quad (2.7)$$

Demak, ekvivalent konturnshgg rezitiv qarshiligi nagruzka konturining qarshiligidan

$$R_{\text{e}} = -\frac{SM}{C} \quad (2.8)$$

manfiy qarishlikka farq qiladi. U konturga davriy ravishda kirayotgan energiya miqdorini ifodalaydi.

(2.6) tenglamaning umumiy yechimi yakka konturdagi erkin tebranislarning (2.56) yechimi bilan bir xil bo'lib, nagruzka konturining aslligi yetarlicha bo'lganda ($\omega_0 L \gg R$ va $R_1 \gg R$) quyidagicha ifodalananadi:

$$U_0 \cdot e^{-\delta^* t} \cdot \sin \omega^* t \quad (2.9)$$

$$U_0 = \frac{E}{\omega^* L_{\infty}}$$

Unda, ω^* – konturdagi boshlang'ich tebranishlar amplitudasi

$$\omega^* = \frac{1}{\sqrt{L_{\infty} \cdot C_{\infty}}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{R}{R_i}} \approx \omega_0 \quad - \text{generatsiya chastotasi}$$

$$\delta^* = \frac{R_{\infty}}{2L_{\infty}} = \frac{1}{2L} \left[R - \frac{S(M - DL)}{C} \right] \quad - \text{ekvivalent konturning so'nish darajasi.}$$

Demak, generatorda amplitudasi eksponensial qonun bo'yicha o'zgaradigan tebranishlar hosil bo'lar ekan. Uning o'zgarish tezligi δ^* koeffitsientga bog'liq. Lekin yakka konturdagi erkin tebranishlar koeffitsienta δ dan farqli, δ^* kattalik kontur elementlari L va S lardan tashqari, yana tran- zistorning S qiyalik koeffitsienti va teskari boglanishni ifodalovchi M o'zaro – induksiya koeffitsientam bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, yakka kontur uchuy δ musbat o'zgarmas son bo'lsa, generatorda δ^* ham musbat, ham manfiy qiymatga ega. Shuning uchun generator tenglamasining (2.7) yechimi xolis konturdagi erkin tebranislarning (2.6) ifodasidan tubdan farq qiladi.

Xususiy xrillar bilan tanishaylik.

I. hol: $\delta^* > 0$ yoki $R' > R(-)$

Bu holda generatorda uyg'otiladigan tebranishlar so'nuvchi bo'ladi (2.42a-rasm).


Chunki konturda yo'qotiladigan energiya kiritiladigan energiyadan katta, ya'ni har bir tebranish davrida yo'qoladigan energiya to'ldirilmay qoladi.

II. hol: $\delta^* < 0$ yoki $R' < R(-)$,

Bu holda konturga kiritilayotgan energiya unda yo'qolayotgan energiyadan katta bo'ladi. Shuning uchun uyg'otilgan tebranishlar amplitudasi o'suvchi bo'lishi kerak (6.4 b- rasm).

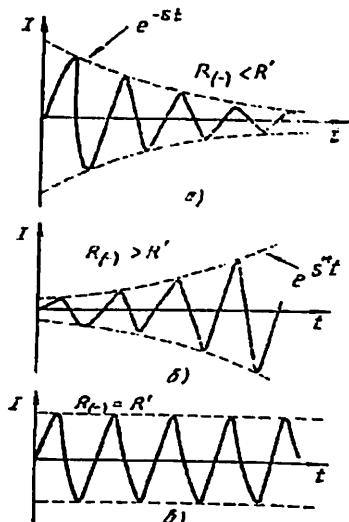III. hol: $\delta^* = 0$ yoki $R' = R(-)$,

Bu holda tebranishlar amplitudasini o'zgarishsiz bo'lib, u so'nmas bo'ladi. Chunki har bir davrda yo'qotila-yotgan energiya to'liq qoplanadi. Natijada tebranish jarayoni cheksiz uzoq vaqt o'zgarmas amplituda bilan davom etaveradi.



2.42-rasm. Tebranish amplitudasining δ^* koeffitsientiga bog'liqligi.

Nazariy jihatdan III hol eng qulay bo'lib hisobla-nadi. Amaliy jihatdan esa, u turg'un emas. Chunki bi-ror sababga ko'ra tenglik buzilsa, tebranish so'nib qo'ladi. Shuning uchun amaliy jihatdan II xususiy hol maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki shu holdagina o'z-o'zidan uyg'onish uchun yetarli sharoit hosil bo'ladi. Shunga ko'ra generatsiya shartini umumlashtirilib

$R' \leq R(-)$ yoki $Rekv \leq 0$ (2.10a)
ko'rinishida ifodalanadi. Uni quyidagicha o'zgartirib yozaylik:

$$\frac{M}{L} \geq \frac{RC}{LS} + D \quad (2.10b)$$


Bunda $\frac{M}{L} = \frac{U_s}{U_e} = \beta$ va $\frac{RC}{LS} = \frac{1}{Z_r \cdot S}$ ekanini hisobga olsak, (6.10 b) ifoda

$$\beta \geq D + \frac{1}{Z_r \cdot S} \quad (2.11)$$

ko'inishga keladi. Uni Barkgauzen formulasi deb ata-ladi va o'z-o'zidan uyg'onuvchi generatorning asosiy tenglamasi hisoblanadi. Usxema parametrlarining generatorda tebranish hosil bo'lishiga ta'sirini ifodalaydi. Lekin tebranish amplitudasining turg'unligi to'g'risida bevosita ma'lumot bermaydi. Uni aniqlash uchun S qiyalik koeffitsientining zatvor kuchlanishiga qanday bog'liqligini bilish kerak, chunki u (D va R_i ham) differensial va dinamik kattalikdir. Boshqacha qilib aytganda, tebranishning statsionar amplitudasini aniqlash uchun xarakteristikasining egriligini hisobga olish kerak.

Kvadratura modulyatorlari

Polyar modulyatorlar chastota, faza yoki amplituda modulyatsiyasi kabi analog modulyatsiyalarni amalga oshirishni osonlashtiradi. Raqamli modulyatsiya usullaridan qutbli modulyatorlar MSK va GMSK modulyatsiyasiga imkon beradi. Kvadratsiya amplituda modulyatsiyasi (QAM) yoki yuqori bit tezligi bilan fazali modulyatsiya kabi modulyatsiya turlarini amalga oshirish, kvadratsiya modulyatoridan foydalanganda osonroq bo'ladi. Kvadrata amplituda modulyatsiyasini amalga oshirish uchun ikkita kanal kerak bo'ladi: fazali kanal I va kvadratsiya kanali Q. Modulyatorning chiqishida multiplikatorlarning chiqish signallari yig'iladi. Kvadratura kanallarida o'zgarishlar siljishini amalga oshirish uchun bir vaqtning o'zida ROMda sinus va kosinus jadvali yozilishi mumkin. Kvadratura modulyatorining blok diagrammasi 2.43-rasmda keltirilgan.

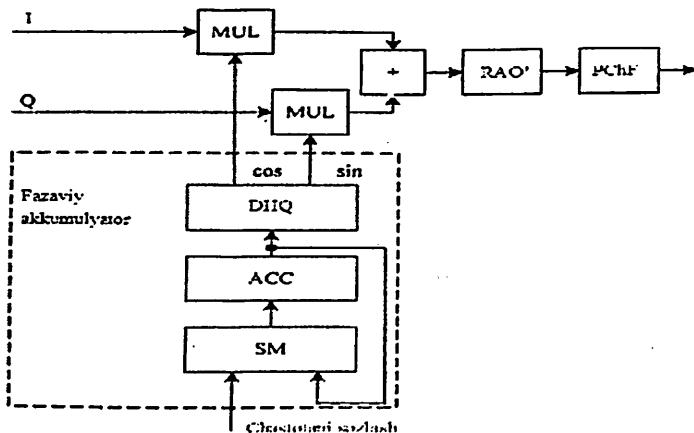

2.43-rasm. Kvadratura modulyatorining blok diagrammasi.

Ushbu sxemada I va Q signallarining ko'paytirgichlar kiritilishiga tadbiqu etiladigan I va Q komponentlari O dan fv gacha bo'lgan chastota diapazonida hosil bo'lishi kerak. Ushbu sxemada, shuningdek qutbli modulyator zanjirida, umuman butun zanjir tezligini oshiradigan oraliq registrlar bo'lishi kerak, ammo ular raqamning ravshanligini oshirishi ko'rsatilmagan. Ko'pgina hollarda signalning kvadrati tarkibiy qismlarining soat chastotasi yuqori chastotali signalni yaratish uchun zarur bo'lgan soat chastotasiga to'g'ri kelmaydi. Odatda kvadratsiya signallarining namuna olish tezligini oshirish uchun interpolatsiya qiluvchi filtrlardan foydalaniladi.

2.8. Radio qabul qilgichlarni raqamli ko'rinishda tadbiq etish

Radio qabul qilgich qurilmalarini tuzishda, qo'shni kanallarga bo'lgan tanlama xususiyatiga o'ta kattiq talablar qo'yiladi. Real vaziyatlardan kelib chiqgan holda, shunday vaziyatlar uchraydiki, uzoqda joylashgan stansiyadan signalni qabul qilish kerak bo'lib, faqat qo'shimcha shart sifatida, qo'shni kanalda yaqin masofada joylashgan quvvati o'ta yuqori uzatgich ishlayotganligini inobatga olish kerak bo'ladi.

Bu holda foydali signalning sathi 0,2 mkV, qo'shni uzatgichning quvvati esa 100 Vt deb hisoblaylik. Radio qabul qilgich qurilmaning kirishidagi uzatgich tomonidan keltiriluvchi kuchlanishning sathini hisoblab chiqamiz:

$$U = \sqrt{P \cdot R_{kir}} = \sqrt{100 \cdot 50} = 70 \text{ V}$$

Davomiga foydali signalni normal darajada qabul qilish uchun, qanchalik darajada bostirilishi kerakligini aniqlab olamiz. Odatda, normallashtirilgan qabul signal/shovqinning 12 dB ga teng (to'rt marotaba) nisbatida amalga oshiriladi. Binobarin, shovqinni quyidagi sathgacha bostirish kerak bo'ladi:

$$U_{shov} = 0,2/4 = 0,05 \text{ mkV}$$

Bundan kelib chiqqan holda, shovqinni quyidagi darajada bostirishimiz kerakligi aniqlanadi:

$$K_{bos} = U_{shov} / U_{qo'sh.shov} = 70 / 0,05 \cdot 10^{-6} = 1,4 \cdot 10^9 \text{ marotaba} = 183 \text{ dB}$$


Hozirgi kunda mavjud bo'lgan birorta ham qurilma bu talablarni bajarishga qodir emas. Analog ko'rinishidagi radio qabul qilgich qurilmalar qo'shni kanalning signalini 80 dB ga bostirish imkonini

beradi. Izohlangan vaziyatni oldini olish uchun, ba'zi tashkiliy choralarni ko'rish kerak bo'ladi.

Qo'shni kanalni tanlanmasi bo'yicha yuqoriroq parametrlarga ega bo'lgan radio qabul qilgich qurilmalarini ishlab chiqilishi, radioelektron vositalarni o'zaro joylashuviga bo'lgan talablarni sezilarli darajada susaytirish imkonini yaratadi va shunga asosan radioefir o'tkazish qobiliyatini oshirish imkonini beradi.

Raqamli filtrlar osonlik bilan 120 dB gacha bo'lgan keraksiz signallarni bostirish imkonini beradilar. Shu bilan bir vaqtida, analog filtrlarda keraksiz kanallarni bostirishning chegaraviy qiymati 80 dB kattalik bilan cheklanadi. Aynan shu tavsiflarga ko'ra, radio qabul qilgich qurilmalarini ishlab chiqilishida, to'laligicha raqamli texnologiyalardan foydalanishga harakat qilinadi.

Raqamli ko'rinishda yig'ilgan radio signallarni qabul qilgich qurilmalarining strukturaviy sxemalari analog sxemotexnikada qo'llanilovchi klassik ko'rinishdagи sxemalardan deyarli farqlanmaydilar. Eng keng tarqalgan sxemalardan bo'lib, qabul qilinuvchi chastotani oraliq chastotaga o'tkazib beriluvchi o'ta geterodin sxemalar hisoblanadilar. O'ta geterodin qabul qilgich qurilmasining yuqori chastotali traktining strukturaviy sxemasi 2.44-rasmda keltirilgan.

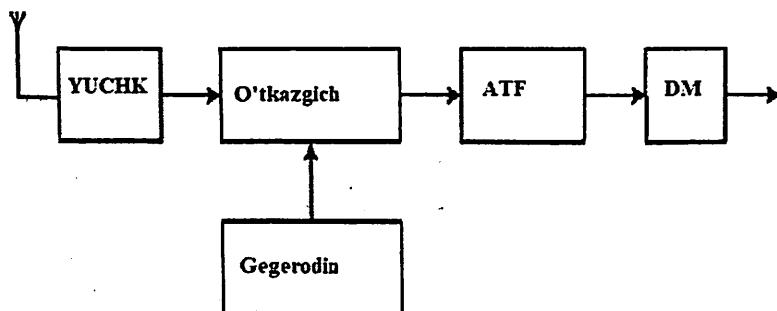

2.44-rasm. O'ta geterodin qabul qilgich qurilmasining strukturaviy sxemasi.

Bu sxemada qabul qilinayotgan signalni chastotasini oraliq chastotaga moslashtiruvchi o'tkazgich tomonidan o'tkazilgandan so'ng, foydali signal asosiy tanlanma filtri yordamida (ATF) ajratib olinadi.

Analog ko'rinishidagi sxemalarda demodulyatorning (DM) optimal rejimini ta'minlash uchun kuchaytirgichlar talab qilinadilar.

O'ta geterodin traktini raqamli elementlardan yig'ilganida, shuni inobatga olish kerakki, odatda raqamli filtrlar kuchaytirish effektiga ega bo'lib, bu ko'rinishdagi sxemalarda kuchaytirgich kerak bo'lmasi mumkin.

Chastotani raqamli o'zgartirgichlari

Yaxshi tanlanma hususiyatiga ega bo'lgan filtrlarni faqatgina ma'lum bir chastotalarda hosil qilish mumkin. Shu kabi tavsiflarga ega bo'lgan, chastotalarni o'zgartira oladigan va shu davrda tavsiflarni o'zgarmas ushlab tura oladigan filtrlarni yaratish amaliy jihatdan imkonsiz deb hisoblaniladi. Bu holat analog qabul qilgichlarni ishlab chiqilishidayoq ma'lum bo'lgan edi.

Aynan shuning uchun odatda, kirish signali oldindan ma'lum bo'lgan chastotaga o'zgartiriladi. Shu ko'rinishdagi chastota oraliq chastota deb nomlanadi.

O'zgartirgichning vazifasi bo'lib, qabul qilinayotgan signalning spektrini oldindan aniqlangan chastotaga buzilishlarsiz o'zgartirish hisoblaniladi. Radio qabul qilgich qurilmalarining tuzilishi nazariyasiga asosan ma'lumki, berilgan chastota diapazonini oraliq yoki nolinchi chastotaga o'tkazilishini, qanday tuzilmaga ega bo'lishidan qat'iy nazar, ko'paytirgich qurilmasi eng yaxshi amalga oshiradi.

Buning uchun kirish signalini geterodinning sinusoidal kuchlanishiga ko'paytirish kerak bo'ladi. Ko'paytirgich chiqishidagi kuchlanishni (yoki signalning raqamli hisoblari) quyidagi formula yordamida ifodalanilishi mumkin:

$$U_{chiq} = A_c * \sin(\omega_c t) * \sin(\omega_a t)$$

Ma'lumki, bu ifoda trigonometrik aylantirmalar yordamida quyidagi ko'rinishga olib kelinishi mumkin:

$$U_{chiq} = 1/2 (\cos((\omega_a - \omega_c)t) - \cos((\omega_a + \omega_c)t)).$$


Bush shuni anglatadiki, ko'paytirgichning chiqishidagi qabul qilinayotgan signal va geterodinning chastotalar farqi va yig'indisiga teng bo'lgan chastotalarga o'tkaziladilar. Odatda, chastota pastroq qiymatlar tomoniga amlga oshiriladi. Past qiymatlar tarafiga o'zgartirishlar olib borilganida, oraliq chastotaning qiymati quyidagi formula orqali aniqlanishi mumkin:

$$\omega_{o'zg} = \omega_a - \omega_c.$$

Aynan shu chastota tovushli filtr yordamida ajratib olinadi. Muammo shundaki, analog sxemalar ko'paytirish amalini ba'zi chekhanishlar bilangina amalgaga oshirishlari mumkin. Natijada, chastota o'zgartirgichining chiqishida signal va geterodinning bostirilmagankuchlanishi paydo bo'lib, signal va geterodin garmonikalarining o'zgartirish mahsuli paydo bo'ladi.

Bundan tashqari, chastotani analog o'zgartirgichlari, ko'paytirish amalini faqatgina chastota va kuchlanishning ma'lum bir diapazonida amalgaga oshirishlari mumkin. Bu holat kirish va chiqish signalining katta dinamik diapazoni bilan bog'liq bo'lib, o'zgartirgich tokining ahamiyatli darajada o'zgarishiga olib keladi. Minimal va maksimal toklar nisbatining qiymatlari bir necha darajani tashkil etishi mumkin. Ishchi tokning bu ko'rinishdagi diapazon o'zgarishida, elektron qurilmaning istak darajasidagi tavsiflarini ta'minlash qiyin vazifalardan hisoblaniladi.

Raqamli ko'paytirgich, ko'paytirish amalini bevosita matematik amal ko'rinishida amalgaga oshiradi. Shuning uchun, biz oldindan ruhsat etilgan halaqt qiluvchi signallarni sathini hisoblab chiqishimiz mumkin. Talab etilgan hollarda, bu sath darajasini pasaytirish mumkin, buning uchun ko'paytirgichning razryadligini oshirish yoki kirish signalining diskretizatsiya chastotasini oshirishning o'zi yetarli hisoblaniladi. Raqamli qabul qilgichning strukturaviy sxemasi 2.45-rasmda keltirilgan.

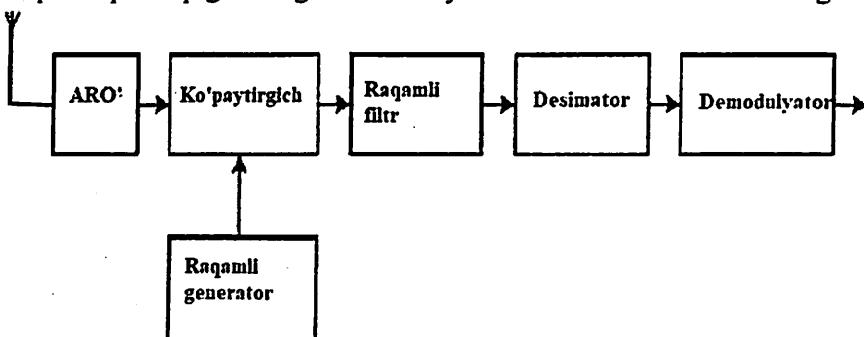

2.45-rasm. Raqamli qabul qilgichning strukturaviy sxemasi.

Raqamli to'rt burchakli demodulyator

Raqamli qabul qilgich qurilmalarida chastotani o'zgartirilishi bir yo'liga nolinchchi chastotaga o'tkazilish bilan amalgaga oshiriladi. Murakkab ko'rinishli modulyatsiyali signallarni qabul qilinishida

signalning nafaqat amplitudaviy, balki fazaviy tashkil etuvchilarini aniq qabul qilinishi muhim hisoblaniladi.

Qabul qiliniyotgan signalning fazasini yo‘qotib qo‘ymaslik uchun, asosiy tanlanmani amalga oshiruvchi raqamli filtrning chiqishidagi signaldan uning sinfazaviy I va to‘g‘ri to‘rtburchak tashkil etuvchilari ajratib olinadilar. Buning uchun signal trigonometrik funksiyalarga $\sin(\omega_{qq}t)$ va $\cos(\omega_{qq}t)$ ko‘paytiriladi. Ko‘paytirgichning chiqishida sinusoidal funksiyaga mos signal shakllantiriladi va u quyidagi formula bilan ifodalaniladi:

$$\begin{aligned}U_{\text{chiq}}(t) &= (I(t) * \cos(\omega_0 t) + Q(t) * \sin(\omega_0 t)) * \sin(\omega_0 t) = \\&= Q(t) * \sin^2(\omega_0 t) + 1/2 I(t) * \sin(2\omega_0 t) = \\&= 1/2 Q(t) - 1/2 I(t) * \cos(2\omega_0 t) + 1/2 I(t) * \sin(2\omega_0 t).\end{aligned}$$


2.9. Dasturlanuvchi kommutatsiyalanuvchi bloklar

Dasturlanuvchi mantiqiy integral mikrosxemalar. Mantiqiy IMS negiz elementlari tuzilishiga ko‘ra quyidagi guruhlarga bo‘linadi: diodli – tranzistorli mantiqiy elementlar (DTM); tranzistor – tranzistorli mantiq elementlari (TTM); tok qayta ulagichlari asosidagi emitterlari bog‘langan mantiq elementlari (EBM); MDYa – tranzistorlarda yasalgan elementlar; injeksiyon manbali elementlar (I^2M). Elektron kalit turi mantiq turi bilan aniqlanadi.

Agar kalit sxemasi tarkibida tranzistordan tashqari boshqa elektr radioelementlar (rezistor, diod) mavjud bo‘lsa, bu holat integratsiya darajasini pasaytiradi va shu sababli bu mantiq turi o‘rta va katta integratsiyali raqamli integral mikrosxemalar negiz elementlari sifatida qo‘llanilmaydi. Quyida zamona viy raqamli integral qurilmalarda qo‘llaniladigan negiz elementlar ko‘rib chiqiladi.

Tranzistor – tranzistorli mantiq elementlari (TTM). Bu mantiq turida elektron kalitlar bilan boshqariladigan ko‘p emitterli tranzistor (KET)da bajarilgan invertor qo‘llaniladi. Chiqishida oddiy invertor bo‘lgan TTM sxemasi 2.46 a-rasmda keltirilgan.

X1 va X2 kirishlar mantiqiy bir potenssialiga ega (2,4 V) deb faraz qilaylik. Bunda KET emitter o‘tishlari berk bo‘ladi va tok quyidagi zanjir orqali oqib o‘tadi: kuchlanish manbai Y_{eM} – rezistor $R1$ – KETning ochiq bo‘lgan kollektor o‘tishi VT1 tranzistor bazasiga yo‘nalgan bo‘ladi, shu sababli VT1 to‘yinish rejimiga o‘tadi va uning kollektorida mantiqiy nol past potensiali o‘rnataladi (0,4 V).

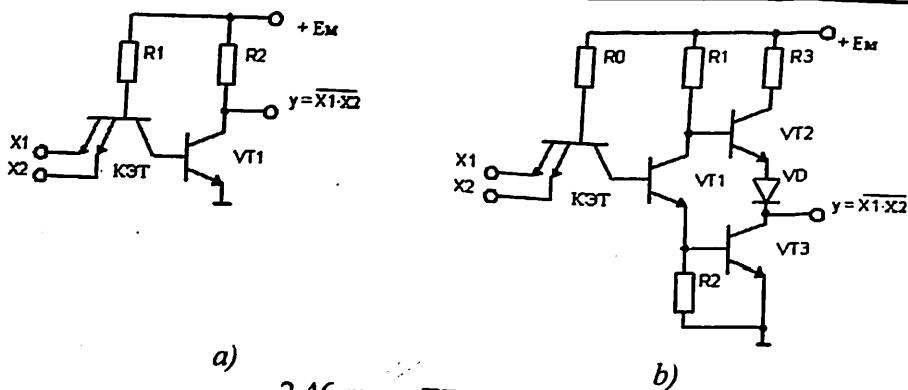

2.46-rasm. TTM sxemasi.

Endi esa, ikkala kirishga kichik kuchlanish potensiali (mantiqiy nol potensiali) berilgan deb faraz qilaylik. Bu holatda KET emitter o'tishlari kollektor o'tish kabi to'g'ri yo'nalishda siljigan bo'ladi. KET baza toki ortadi, shu tranzistor kollektor toki, demak, VT1 baza toki esa sezilarli kamayadi. KET tok asosan quyidagi yo'nalishda oqib o'tadi: kuchlanish manbai $Y_E M$ – rezistor R_1 – KET baza – emitteri – kirishdagi signal manbai – umumiy shina. VT1 tranzistor baza toki deyarli nolga teng bo'lganligi sababli, bu tranzistor berkiladi va sxemaning chiqishida yuqori kuchlanish darajasi (2,4 V – mantiqiy bir) yuzaga keladi.

Ko'rinib turibdiki, faqat bitta kirishga mantiqiy 0 berilsa holat o'zgarmaydi. Demak, biror kirishda mantiqiy 0 mavjud bo'lsa chiqishda mantiqiy 1 hosil bo'ladi. Qachonki barcha kirishlarga mantiqiy 1 berilsagina chiqishda mantiqiy 0 hosil bo'ladi. Haqiqiylik jadvalini tuzib bu element 2HAM-EMAS amalini bajarishini ko'ramiz. Ko'rib o'tilgan bu element kichik xalaqtarga bardoshligi, kichik yuklama qobiliyati va yuklama sig'imi S_{Y_u} (katta R_2 qarshilik orqali)ga ishlaganda, kichik tezkorlikka ega ekanligi sababli keng ko'lamda qo'llanilmaydi.

Murakkab invertorli TTM sxemasi ko'rib o'tilgan sxemaga nisbatan yaxshilangan parametrlarga ega (1, b-rasm). Bu element uch bosqichdan tashkil topgan:

- kirishda R_0 rezistorli ko'p emitterli tranzistor (HAM mantiqiy amalini bajaradi);
- R_1 va R_2 rezistorli VT1 tranzistorda bajarilgan faza kengaytirgich;

- VT2 va VT3 tranzistorlar, R3 rezistor va VD diodda bajarilgan ikki taktli chiqish kuchaytirgichi.


Bu sxema nisbatan kichik chiqish qarshilikka ega bo'lib, yuklama sig'imidiagi qayta zaryadlanishni tezlashtiradi.

Sodda sxemadagi kabi, bu sxemada ham chiqishda U' daraja olish uchun, KET biror kirishiga mantiqiy nol daraja berilishi kerak. Bu vaqtida VT1 va VT3 tranzistorlar berkiladi, VT1 kollektoridagi kuchlanish katta bo'lganligi sababli VT2 ochiladi. S_{y_u} yuklama sig'imi VT2 va diod VD orqali zaryadlanadi. R3 rezistor katta yuklanishdan saqlagan holda VT2 tranzistor orqali tokni cheklaydi

KET barcha emitterlariga U' daraja berilsa VT1 va VT3 tranzistorlar to'yinadi, VT2 tranzistor esa deyarli berkiladi. S_{y_u} yuklama sig'imi to'yingan VT3 tranzistor orqali tez zaryadsizlanadi. TTM sxemalarni tezkorligini yanada oshirish maqsadida ularda diod va Shottki tranzistorlari qo'llaniladi. Bu modifikatsiya TTMSH deb belgilanadi.

Emitterlari bog'langan mantiq elementi (EBM). EBM elementi (2.47-rasm) DK kabi tok qayta ulagichi asosida bajariladi. Ikki mantiqiy kirishga ega bo'lgan bir yelka ikki tranzistordan iborat bo'ladi (VT1 va VT2), keyingi yelka esa – VT3 dan tashkil topadi.


Yuklama qobiliyatini oshirish va signal tarqalishi kechikishini kamaytirish maqsadida qayta ulagich VT4 tranzistorda bajarilgan emitter qaytargich bilan to'dirilgan. VT3 bazasiga Y_{e_0} – tayanch kuchlanishi beriladi va bu bilan uning ochiq holati ta'minlanadi. Ixtiyoriy biror kirishga (yoki ikkala kirishga) mantiqiy birga mos keluvchi signal berilsa unga mos keluvchi tranzistor ochiladi, natijada I_o tok sxemaning o'ng yelkasidan chap yelkasiga o'tadi. VT4 tranzistor baza toki kamayadi va u berkiladi va chiqishda mantiqiy nolga mos potensial o'matiladi. Agar ikkala kirishga mantiqiy nolga mos signal berilsa, u holda VT1 va VT2 tranzistorlar berkiladi, VT3 esa ochiladi. R1 orqali oqib o'tayotgan tok VT4 tranzistorni ochadi va sxemaning chiqishida mantiqiy birga mos kuchlanish hosil bo'ladi. Bu sxema 2YoKI-EMAS amalini bajaradi. Iste'mol quvvati 20÷50 mVt, tezkorligi esa 0,7÷3 ns ni tashkil etadi.

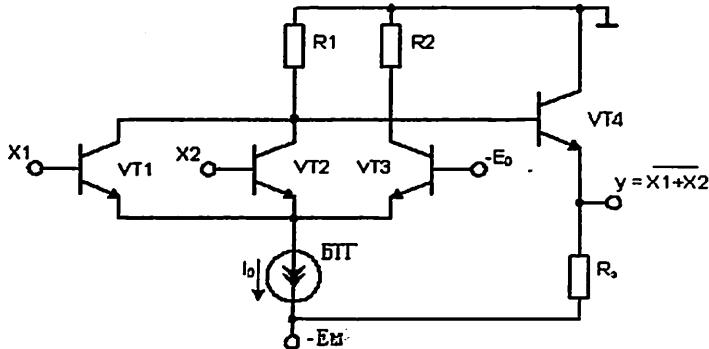

2.47-rasm. Emitterlari bog'langan mantiq elementi.

Bir turdagি MDYa – tranzistorlarda yasalgan elementlar (n – MDYa).

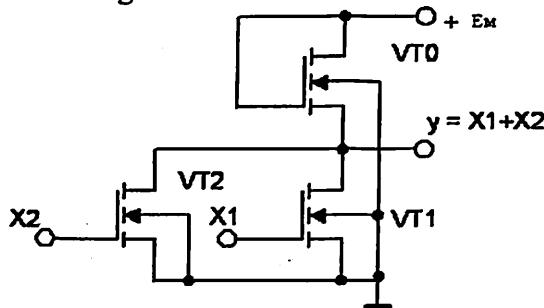2.48-rasmda n – kanali induksiyalanuvchi MDYa – tranzistorlarda bajarilgan sxema keltirilgan.



2.48-rasm. n – kanali induksiyalanuvchi MDYa – tranzistorlarda bajarilgan sxema.


Yuklama tranzistori VT0 doim ochiq. Chiqishda juda kichik kuchlanish darajasi U_{CHQ}^0 ni ta'minlash maqsadida ochiq VT1 va VT2 tranzistorlarning kanal qarshiliklari VT0 tranzistor kanal qarshiligidan kichik bo'lishi kerak. Shu sababli VT1 va VT2 tranzistorlar kanali qisqa va keng qilib, yuklamadagi tranzistor kanali esa – uzun va tor qilib yasaladi. Biror kirishga yoki ikkala kirishga mantiqiy bir darajasiga mos keluvchi musbat potensial berilsa, ($U_{KIR}^I > U_{BO}^S$), bir yoki ikkala tranzistor ochiladi va chiqishda mantiqiy nol o'rnatiladi ($U_{CHQ}^0 < U_{BO}^S$). Agar ikkala kirishga ham mantiqiy nol berilsa, u holda VT1 va VT2

tranzistorlar berkiladi. Chiqishdagi potensial mantiqiy birga mos keladi. Element 2YoKI -EMAS amalini bajaradi. Iste'mol quvvati $0,1 \div 1,5$ mVt, tezkorligi esa $10 \div 100$ ns ni tashkil etadi.

O'KIS va KISlarda KMDYa va I²M mantiqiy elementlari qo'llaniladi. Ular tarkibida rezistorlar bo'lmaydi va mikrotoklar rejimida ishlaydilar. Shu sababli kristallda kichik yuzani egallaydilar va kam quvvat iste'mol qiladilar. KISlarda elementlar soni 10^5 ta bo'lganda bir element iste'mol qilayotgan quvvat $0,025$ mVt dan oshmasligi kerak.


Komplementar MDYa – tranzistorlarda yasalgan mantiqiy elementlar (KMDYaM). Ikki kirishli element sxemasi 2.49-rasmida keltirilgan. Ikkaola kirishga mantiqiy nolga mos signal berilsa n – kanalli VT1 va VT2 tranzistorlar berkiladi, r – kanalli VT3 va VT4 tranzistorlar ochiladi.

Berk tranzistorlarning kanalidagi tok juda kichik ($<10^{-10}$ A). Demak, manbadan tok deyarli iste'mol qilinmaydi va sxemaning chiqishida Yem ga yaqin potensial o'rnatiladi (mantiqiy bir darajasi). Agar biror kirish yoki ikkala kirishga mantiqiy bir darajasi berilsa, VT1 va VT2 tranzistorlar ochiladi va element chiqishida potensial nolga yaqin bo'ladi. Element 2YoKI-EMAS amalini bajaradi. Iste'mol quvvati $0,01 \div 0,05$ mVtni, tezkorligi esa $10 \div 20$ ns ni tashkil etadi.

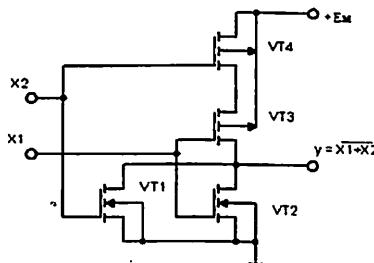

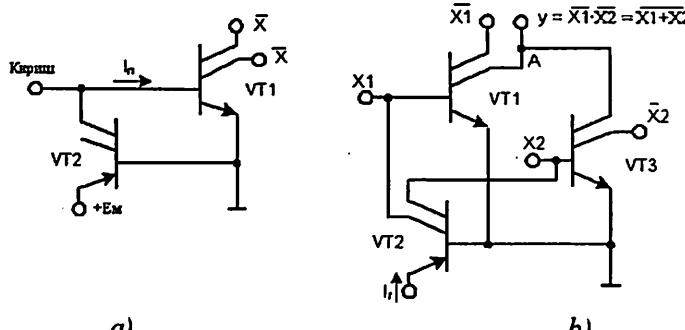2.49-rasm. Komplementar MDYa – tranzistorlarda yasalgan mantiqiy elementlar (KMDYaM).

Integral – injeksiyon mantiq elementi (I²M). Kalit komplementar bipolyar tranzistorlar juftligidan tashkil topgan bo'lib, n-p-n turli VT1 tranzistor ko'pkollektorli bo'lib, uning baza zanjiriga p-n-p turli VT2 ko'pkollektorli tranzistor ulagan. Bu tranzistor injektor nomini olgan bo'lib, barqaror tok generatori vazifasini bajaradi (2.50, a-rasm.)



2.50-rasm. Injektor.

VT1 tranzistor emitter – kollektor oralig‘i kalit vazifasini bajaradi. Signal manbai va yuklama sifatida xuddi shunday sxemalar ishlataladi. Agar kirishga mantiqiy birga mos keluvchi yuqori potensial berilsa, VT1 tranzistor ochiladi va to‘yinish rejimida bo‘ladi. Uning chiqishidagi potensial nol potensialiga mos keladi. Kirishga mantiqiy nolga mos keluvchi potensial berilsa, VT1 tranzistorning emitter o‘tishi berkiladi. Kovaklar toki I_Q (qayta ulanish toki) VT1 tranzistorning kollektor o‘tishini teskari yo‘nalishda ulaydi. Buning natijasida VT1 chiqish qarshiligi keskin ortadi va uning chiqishida mantiqiy bir potensiali hosil bo‘ladi. Ya‘ni mazkur sxema yuqorida ko‘rilgan sxemalar kabi invertor vazifasini bajaradi. Mantiqiy amallarni bajarish invertor chiqishlarini metall simlar bilan birlashtirish natijasida amalga oshiriladi. 2.50, b-rasmida HAM amalini bajarish usuli ko‘rsatilgan. Haqiqatdan ham, agar X_1 yoki X_2 kirishlardan biriga yuqori potensial berilsa U_{KIR} , natijada birlashgan chiqishlarda (A nuqta) past potensial hosil bo‘ladi U^0 . Natijada \bar{x}_1 va \bar{x}_2 invers o‘zgaruvchilarining kon‘yuksiyasi bajariladi. Ular VT1 va VT3 invertor chiqishlarida hosil bo‘ladi: $y = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$. I^2M elementining tezkorligi $10 \div 100$ ns va iste’mol quvvati $0,01 \div 0,1$ mVt. Kristallda bitta I^2M elementi KMDYa –elementga nisbatan $3 \div 4$ marta kichik, TTM – elementiga nisbatan esa $5 \div 10$ marta kichik yuzani egallaydi.

2.3.- jadval

Ko'rib o'tilgan mantiqiy IMS negiz elementlarining asosiy parametrlari jadvali

Parametr	Negiz element turi		
	TTM	TTMSh	$n - MDY_a$
Kuchlanish manbai, V	5	5	5
Signal mantiqiy o'tishi ($U^I_{ChQ} - U^D_{ChQ}$), V	4,5-0,4	4,5-0,4	TTM bilan mos keladi
Ruxsat etilgan shovqinlar darajasi, V	0,8	0,5	0,5
Tezkorligi, $t_{K.O.RT}, ns$	5-20	2-10	10-100
Iste'mol quvvati, mVt	2,5-3,5	2,5-3,5	0,1-1,5
Yuklama qobiliyati	10	10	20
Parametr	Negiz element turi		
	KMDYa	EBM	I^2M
Kuchlanish manbai, V	3-15	-5,2	1
Signal mantiqiy o'tishi ($U^I_{ChQ} - U^D_{ChQ}$), V	Yep-0	(-1,6)-(-0,7)	0,5
Ruxsat etilgan shovqinlar darajasi, V	0,4Ep	0,15	0,1
Tezkorligi, $t_{K.O.RT}, ns$	1-100	0,7-3	10-20
Iste'mol quvvati, mVt	0,01-0,1	20-50	0,05
Yuklama qobiliyati	50	20	5-10

Asosiy raqamli IMS seriyalarining mantiq turlari

Mantiq turi	Raqamli IMS seriya raqami
TTM	155, 133, 134, 158
TTMSh	130, 131, 389, 599, 533, 555, 734, K530, 531, 1531, 1533, KR1802, KR1804
EBM	100, K500, 700, 1500, K1800, K1520
I ² M	KR582, 583, 584
r - MDYaTM	K536, K1814
n - MDYaTM	K580, 581, 586, 1801, 587, 588, 1820, 1813
KMYaTM	164, 764, 564, 765, 176, 561

Turli vazifalar uchun mo‘ljallangan KIS va O‘KISlar yasashdagi universallik va kichik tannarx kabi afzalliklarga ega. Bu uncha katta bo‘limgan hajmdagi apparaturalarni ishlab chiqarishda juda muhim sanaladi. Buning uchun IS ishlab chiqaruvchi kompaniyalar yagona, ya‘ni universal fotoshab- lonlar majmuidan foydalananadilar. Talab etilgan algoritmnini esa bevosita ishlab chiqaruvchiing o‘zi ichki apparaturani o‘zgartirib (dasturlash yordamida) hosil qiladi. Tanlangan ish algoritmi uchun dasturlashga tayyor mantiqiy KIS *sodda mantiqiy integral sxema*(SMIS) deb atashadi

Ma‘lumki, MAFni algebraik ifodalashda yoki diz‘yunktiv, yoki kon‘yunktiv normal shakl (DNSh va KNSh) qo‘llaniladi.

Kon‘yunksiya bloki HAM mantiqiy elementlar matritsasidan, diz‘yunksiya bloki esa – YoKI mantiqiy elementlari matritsasidan iborat bo‘lishi kerak. Ularni ketma-ket ulab va sozlab ixtiyoriy turdasi MAFni tashkil etish mumkin. Sozlash uchun tayyor bo‘lgan SMIS ko‘paytma va yig‘indi matritsalaridan tashqari kirish buferi – invertorlar matritsasiga ham ega bo‘ladi.


SMISlarni uch xil usul bilan dasturlash mumkin:

HAM matritsasini o‘zgartirmasdan turib, YoKI matritsasini tuzilmasini dasturlash;

YoKI matritsasini o‘zgartirmasdan turib, HAM matritsasini tuzilmasini dasturlash;


ikkala matritsa tuzilmasini dasturlash.

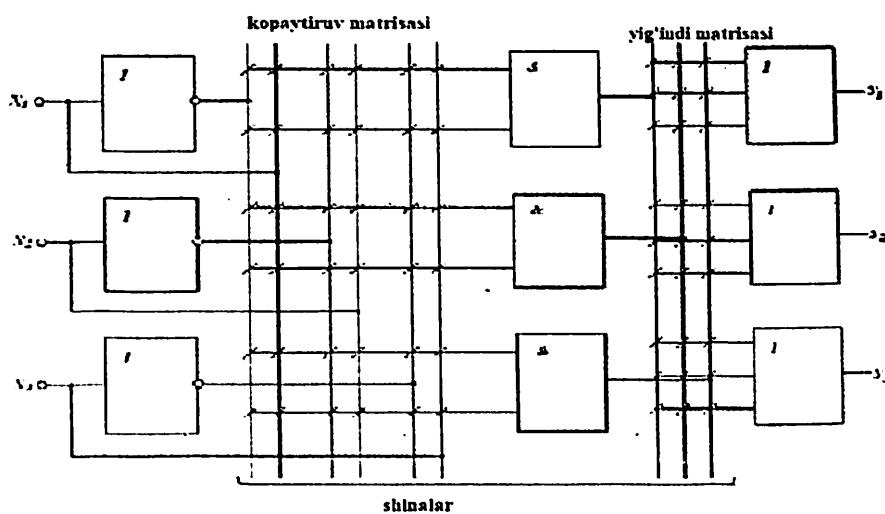Dasturlashning birinchi usuli DDXQlarni, ikkinchi usul – DMM ISlarini, uchinchi usul esa – DMMlarni tuzishda qo‘llaniladi.



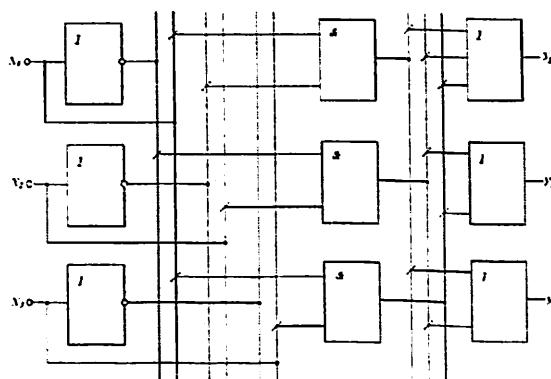
2.51-rasm. Uchta mantiqiy o'zgaruvchili SMISning dasturlashdan avvalgi tuzilma sxemasi.

X_i kirish o'zgaruvchilarining inversiyasi kirish buferining invertor matritsalarida amalga oshiriladi. Dasturlashdan oldin barcha shinalar o'zaro shartli ravishda (/) belgi bilan ifodalangan simlar bilan bog'langan.



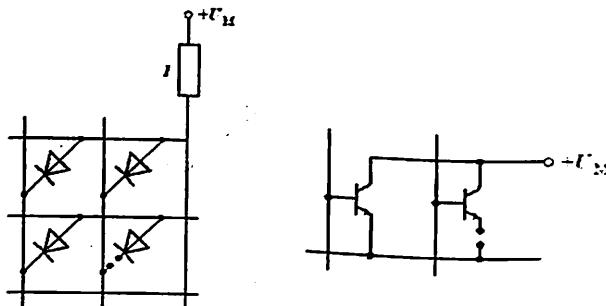2.52-rasm. Uchta mantiqiy o'zgaruvchili SMISning dasturlashdan keyingi tuzilma sxemasi.

Dasturlovchi elementlar bo'lib eruvchan qayta ulagichlar hisoblanadi. Dastlabki holatda barcha simlar butun bo'ladi. DMMga ma'lumot yozish ba'zi diolar (tranzistorlar)dan tok impulsleri o'tkazish natijasida eruvchan simlarni kuydirish orqali amalga oshiriladi. Natijada shinalar orasidagi ba'zi bog'lanishlar uziladi. Bu jarayon *dasturlash* deb ataladi va maxsus tashqi qurilma – programmatorlar yordamida amalgi oshiriladi.



2.53-rasm. Diodlar va BTlar yordamida shinalarni ularash.


Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema (DMIS, ingliz tilidan programmable logic device, PLD) bu raqamli integral sxemalarni yaratish uchun qo'llaniladigan elektron komponent bo'lib, oddiy raqamli mikrosxemalardan farqli ravishda, dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning ishlashidagi mantiq amallari yaratilish jarayonida emas, balki dasturlash asosida amalga oshiriladi. Bu yerda dasturlash deganda, integral sxemaning ichki tuzilmasini o'zgartirilishi nazarda tutilib, uning tuzilmasi shunday o'zgartiriladiki, u belgilangan mantiqning funksional algebraşini apparat darajasida ta'minlashi kerak bo'ladi.

Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemaning tuzilmasi mantiqning funksional algebrasiga (bul algebrasi) asoslangan bo'lib, quyidagi mantiqiy elementlardan tashkil topgan bo'ladi:

- «VA» mantiqiy elementi (konyunktolor);
- «YoKI» mantiqiy elementi (diz'yunktolor);
- «YO'Q» mantiqiy elementi (invertorlar);
- to'g'ri, invers va uch stabil chiqishli bufer elementlari;
- inkor «YoKI» mantiqiy elementi;
- D- yoki T-turdagi triggerlar;
- konfiguratsiya multipleksorlari.

Har qanday mantiqiy funksiya diz'yunktiv normal shakldagi ko'paytmalar yig'indisi sifatida taqdim etilishi mumkinligi sababli, dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning bazaviy tuzilmaviy komponentlari sifatida «VA» yoki «YoKI» mantiqiy elementlarning matritsalari namoyon bo'ladi.


Matritsalarning chiqishida makroyacheyska (Macrocells) joylashgan bo'lib, uning konfiguratsiyasi dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning turiga bog'liq bo'ladi. Makroyacheykalar turli triggerlardan, uchstabil buferlardan, signalni qutbini boshqaruvchi elementlardan va h.z. tashkil topgan bo'lishi mumkin. Signalni makroyacheykadan o'tish yo'li (konfiguratsiyasi) dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning tuzilmaviy strukturasi bilan qat'iy belgilangan bo'lishi mumkin yoki multipleksorlar yordamida boshqarilishlari mumkin. Mantiqiy matritsaning o'lchamlari va makroyacheykalarining konfiguratsiyasi dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning funksional imkoniyatlarini va integratsiya darajalarini belgilab beradilar. Shu bilan birga dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalar ko'p miqdordagi teskari aloqalarga ega bo'ladi, ular yordamida integral sxemalarning holatidan to'liq foydalanish va turli sinfdagi ketma-ket avtomatlarni shakllantirish imkonini hosil qilinadi.

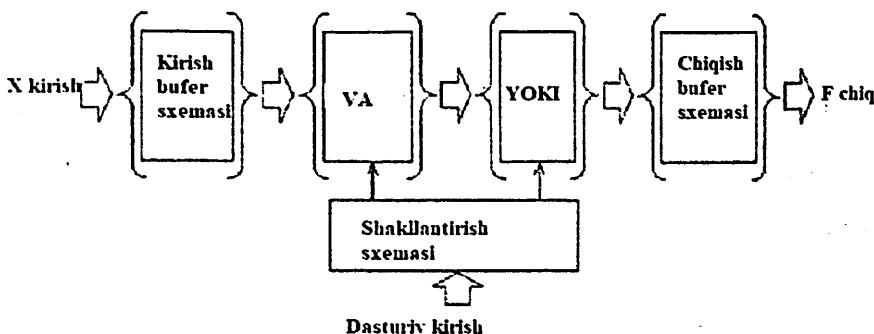

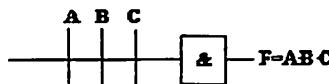2.54-rasim. Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemaning umumiy lashtirilgan tuzilmaviy sxemasi.

Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemaning asosiy dasturlanuvchi komponenti bo'lib, uning mantiqiy matritsalari hisoblanadilar. Mantiqiy matritsalalar boshlang'ich kirishdagi yoki teskari aloqadagi har qanday signalni istalgan konyunktor yoki diz'yunktor bilan bog'lanishini ta'minlab beradilar. Talab etilayotgan mantiqiy funksiyalardan kelib

chiqqan holda, bu bog'lanishlarning ba'zilari uziladilar, ba'zilari esa signallarni kommutatsiyasi uchun xizmat qiladilar. Bog'lanishlarni uzish imkoniyati dasturlanuvchi elementning (peremqchka) signal yoylarini bog'lanish joylarida mavjudligi bilan ta'minlanadi. Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemaning tayyorlanish texnologiyasidan kelib chiqgan holda, peremqchka o'zi bilan eruvchan metall elementini yoki hotira yacheykasini namoyon etadi.



2.55-rasm. «VA» matritsasining konyunktorlaridan birining shartli belgilanishi.


2.55-rasmda keltirilgan konyunktor dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarda term deb nomlanadi. Dasturlanmagan holda A, B, C signallarining har biri konyunktoring kirishi deb hisoblanilib, «3VA» mantiqiy funksiyasini hosil qiladi.

Bitta yoki bir nechta peremqchkalarini uzgan holda (rasmda "X" belgisi bilan belgilanadi), bu signallarni har qanday konyunksiyasini olish mumkin.



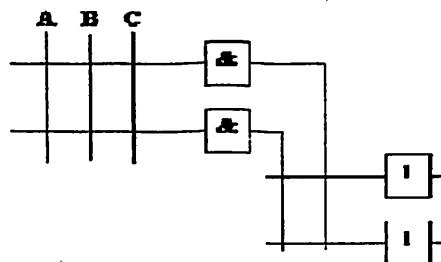
2.56-rasm. Ehtimoliy mantiqiy funksiyaning yig'ilish misoli.

Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarda har bir term signallarning nafaqat to'g'ri, balki invers ko'rinishdagi yoylarga ham ega bo'ladi. Umumiy holda har bir termning miqdori 100 ga va undan ortig'iga yetadi.



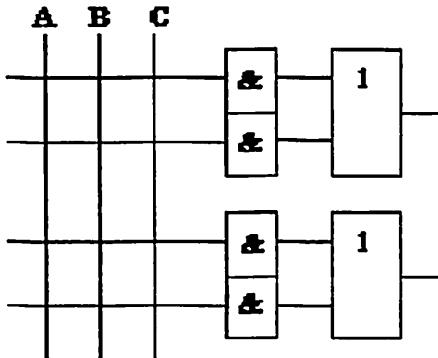2.57-rasm. Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalardagi mantiqiy «YoKI» matritsasining tuzilmaviy sxemasi.

Rasm-4 da ko'rsatilgan dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalardagi mantiqiy «YoKI» matritsasining tuzilmaviy sxemasi ikki turda bo'ladi: dasturlanuvchi va o'zgarmas. «YoKI» dasturlanuvchi matritsasi «VA» matritsasiga o'xshash bo'lib, har qanday termni istalgan diz'yunktor bilan kommutatsiyasini amalga oshiradi.



2.58-rasm. O'zgarmas turdagи «YoKI» matritsalarining sxemaviy ko'rinishi.

O'zgarmas turdagи «YoKI» matritsalar har bir diz'yunktor bilan bog'lanishini ta'minlaydilar. Bu ko'rinishdagi termlarning soni odatda 8 dan 16 gacha bo'ladi. O'zgarmas turdagи «YoKI» matritsalar universal deb hisoblanmaydilar, ammo lekin loyihalash uchun soddaroq va oddiyroq deb hisoblaniladi.


Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning sinflanishi

Dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning sinflanishini o'rganishda, uning tuzilmaviy ko'rinishi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu ko'rinishdagi sinflanishning asosiy kriteriyasi bo'lib, mantiqiy matritsalarining kommutatsiya usullari va ko'rinishlarining mavjudligi hisoblaniladi. Shu hususiyatga ko'ra quyidagi dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning sinflarini keltirish mumkin:

- dasturlanuvchi mantiqiy matritsalar;
- dasturlanuvchi matritsali mantiq;
- dasturlanuvchi makro mantiq;
- dasturlanuvchi kommutatsiyalaruvchi matritsali bloklar;
- dasturlanuvchi ventil matritsalar.

Dasturlanuvchi mantiqiy matritsalar – dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning eng an'anaviy ko'rinishlaridan biri bo'lib, «VA»

va «YoKI» dasturlanuvchi matritsalariga ega. Chet el adabiyotlarida bu sinfiga mos keluvchi dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalar qo'yidagi qisqartmalar bilan ifodalanadilar: FPLA (Field Programmable Logic Array) va FPLS (Field Programmable Logic Sequencers). Bizda keng qo'llaniluvchi bu ko'rinishdagi dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning bu sinfiga qo'yidagi sxemalar xizmat qiladilar: K556PT1, PT2, PT21.

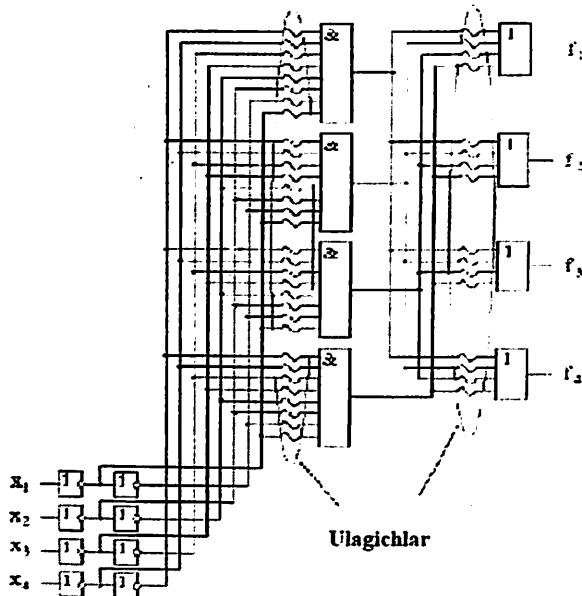


2.59-rasm. Dasturlanuvchi mantiqiy matritsaning sxemaviy tuzilmasiga misol.

Dasturlanuvchi mantiqli matritsa tuzilmasining kamchiligi bo'lib, dasturlanuvchi «YoKI» matritsasining resurslaridan yetarli darajada foydalanmaslik hisoblaniladi. Shu sababli soddarroq va shu bilan birga effektivroq dasturlanuvchi matritsali mantiqning arxitekturasi taklif etilgan. Ingliz terminologiyasida Programmable Array Logic (PAL).

Dasturlanuvchi matritsali mantiq bu «VA» dasturlanuvchi matritsasiga yoki o'zgarmas «YoKI» matritsasiga ega dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemaning ko'rinishi hisoblaniladi. Bu sinfiga ko'pchilik zamonaviy dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalar kiradi. Misol tariqasida amaliyotda keng qo'llaniladigan dasturlanuvchi

mantiqiy integral sxemalarni keltirish mumkin, ularga IS KM1556XP4,XP6, XP8,XL8, INTEL, ALTERA, AMD, LATTICE kabi chet el yetakchi ishlab chiqaruvchilarining dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalari. Dasturlanuvchi matritsali mantiqning eng keng tarqalgan turidan bo'lib, faqatgina bitta (dasturlanuvchi) «VA» matritsasiga ega dasturlanuvchi mantiqiy integral sxema hisoblanadi, unga INTEL firmasining 85C508 sxemasi misol bo'la oladi.

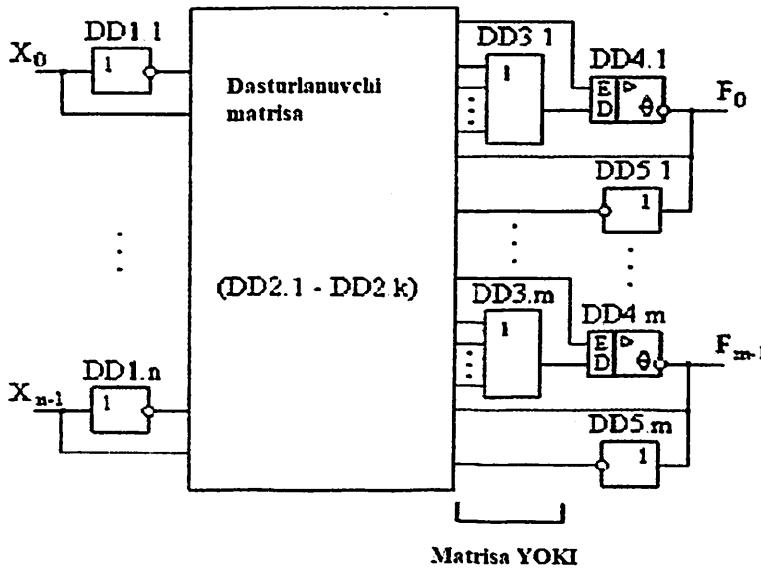


Matrisa YOKI

2.60-rasm. Dasturlanuvchi matritsali mantiq sxemaviy tuzilmasiga misol.

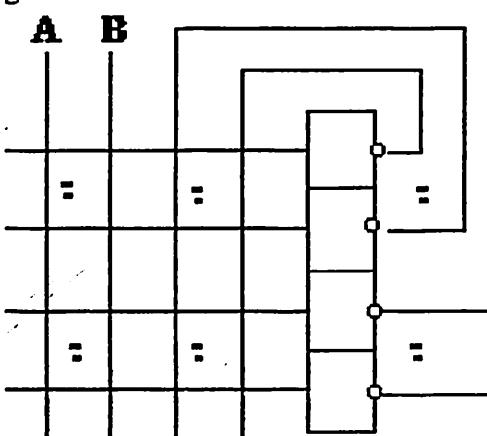2.60-rasm dan ko'rinib turibdiki, «YoKI» DD3 elementlarining kirishi kommutatsiyalanmaydigan turli. Shundan kelib chiqgan holda, har bir navbatdagi «YoKI» elementining kirishiga texnologik belgilangan elementning chiqishi va «VA» dasturlanuvchi matritsasi bog'lanadi.

Dasturlanuvchi makro mantiq – bu bitta dasturlanuvchi «VA-YO'Q» yoki «YoKI-YO'Q» matritsali dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning turi hisoblanib, ko'p miqdordagi invers teskari aloqalarning hisobiga murakkab mantiqiy funksiyalarini shakllantira oladigan sxemalar hisoblanadilar. Bu sinfga dasturlanuvchi mantiqiy integral sxemalarning «VA-YO'Q» matritsali SIGNETICS firmasining

PLHS501 va PLHS502 mikrosxemalarini yoki «YoKI-YO'Q» matritsali EXEL firmasining XL78C800 mikrosxemalarini misol keltirsa bo'ladi.



2.61-rasm. Dasturlanuvchi makro mantiq sxemaviy tuzilmasiga misol.

3-BOB. MIKROPROTSESSOR TIZIMINING STRUKTURAVIY ASOSI

3.1. Mikroprotsessor va mikroprotsessor tizimlari haqida umumiy tushuncha, asosiy xarakteristikalar

Mikroprotsessor tizimlari asosini tashkil qiladigan asosiy tushunchalar quyidagilardan iborat [11-12]:

Elektron tizim – har qanday elektron uzel bo‘lib, ma‘lumotlarni qayta ishlovchi blok, jihoz yoki kompleksdir.

Masala – elektron tizimga bog‘liq bo‘lgan funksiyalar to‘plami.


Tezkorlik – elektron tizim funksiyalarining bajarilish tezligi ko‘rsatkichi.

Moslashuvchanlik – Tizimning turli masalalarga moslashuvchanligi.

Interfeys – mantqiy va konstruktiv qurilmalararo ma‘lumot almashish moslashmasi.

Mikroprotsessor elektron tizimning bir qismi bo‘lib, kiritish va chiqarish signallarini qayta ishlash qurilmasi sifatida qabul qilingan (3.1-rasm).

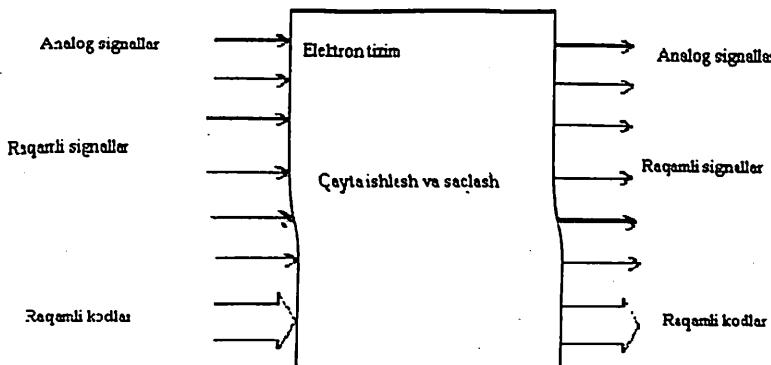Kiritish va chiqarish signallari sifatida analog signallar, raqamli signallar, raqamli kodlar, raqamli kodlar ketma-ketligi qabul qilingan.



3.1-rasm. Elektron tizim.


Tizim ichida ma‘lumotlar yoki signallar saqlanadi. Agar tizim raqamli bo‘lsa, analog signallar analog – raqam o‘zgartirish qurilmalari asosida raqamli signallarga o‘zgartiriladi yoki aksi.

Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash raqamli ko'rinishda bo'ladi. Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash sxemotexnik tizimlarga uzviy bog'liq.

Har qanday tizim maxsus bir vazifani yechish uchun mo'ljallangan bo'ladi.

Maxsus tizim har bir elementi to'liq ishlaydi. Maxsus tizim maksimal tezkorlikni ta'minlaydi. Eng asosiy kamchiligi, har bir vazifa uchun qaytadan loyihalash va tayyorlash kerak. Ushbu masalani hal qilish uchun shunday tizim qurish kerakki, ushbu tizimda qurilmalarni har doim o'zgartiravermaslik kerak.

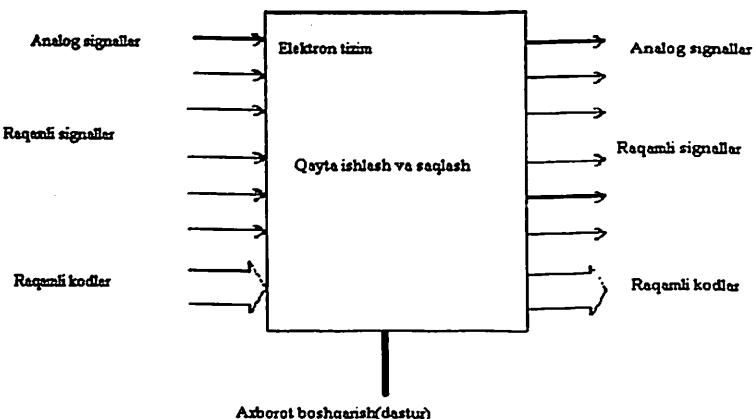Dasturiy boshqariladigan tizim ushbu masalani hal qiladi. U larni mikroprotsessор tizimlari ta'minlaydi (3.2-rasm).




3.2-rasm. Dasturiy boshqarish tizimi.

Universallik bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Maksimal murakkab vazifalarni yechimini topish oddiy vazifalar yechimini topishga qaraganda ko'p vositalarni talab qiladi. Shuning uchun universal tizim shunday bo'lishi kerakki, murakkab vazifalarni yechishda barcha vositalardan maksimal foydalanish, oddiy vazifalarni yechishda esa kerakli vositalardan foydalanish kerak.

Har qanday mikroprotressorli tizimlarning yadrosi mikroprotressor yoki protsessor (processor) hisoblanadi. Boshqacha qilib "qayta ishlash", aynan mikroprotressor – bu shunday uzelki, hamma ma'lumotlarni qayta ishlashni MPT ichida amalga oshiradi. Qolgan


uzellari yordamchi funksiyalarni bajaradi: ma'lumotlarni saqlash, tashqi qurilmalar bilan aloqa, foydalanuvchi bilan muloqot. MP arifmetik va mantiqiy amallarni, kodlarni vaqtinchalik saqlash, MPT lari uzellararo ma'lumot almashish va boshqa vazifalarni bajaradi. Protsessorni tizim miyasi bilan solishtirsa bo'ladi.

Protsessor hamma operatsiyalarni ketma-ket bajaradi. Birinchi bo'limdan ma'lumki MP operatsiyalarni parallel bajarishi mumkin. Ma'lumotlarni ketma-ket bajarish afzalligi shundan iboratki bir takt jarayon ichida murakkab operatsiyalarni bajarish mumkin. Lekin operatsiyalarni bajarilishi ularning oson yoki murakkabligiga bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, MP har qanday operatsiyalarni bajaradi, lekin hamma operatsiyalarni yagona uzeldan o'tkazadi(3.3-rasm.).

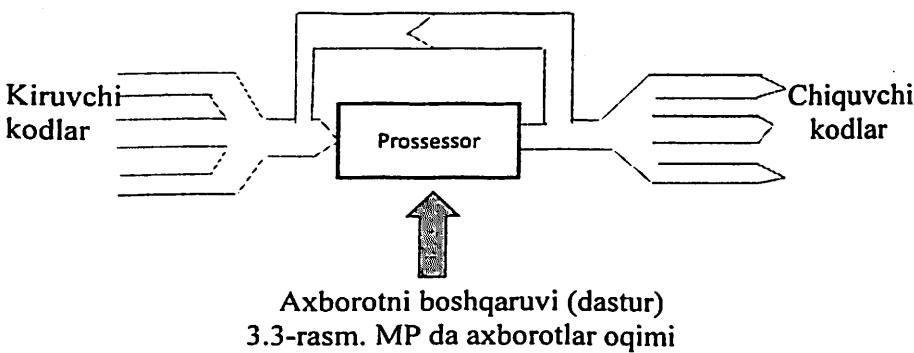

Protsessor asosini buyruqlar tizimi tashkil qiladi. Buyruqlar tizimi va strukturasini protsessorning tezligi, moslanuvchanligi, foydalanish uchun ulayligini belgilaydi.

MP buyruqlari o'ntadan bir necha yuztagacha bo'lishi mumkin. Buyruq kodlari turli razryad uzunliklariga ega bo'ladi. Har bir buyruqning o'z bajarilish vaqtiga bor, shuning uchun dastur bajarilish vaqtiga faqat dasturga emas, balki qanday buyruqlar bajarilishiga bog'liq. Protsessor strukturasiga: registrlar, arifmetik mantiqiy qurilmalar, multipleksorlar, buferlar va registrlar kiradi. Hamma uzellar ish jarayoni protsessorni umumiylashtirishiga takt signalini orqali amalga oshiriladi. Protsessor murakkab raqamli qurilmani tashkil qiladi (3.4-rasm.).

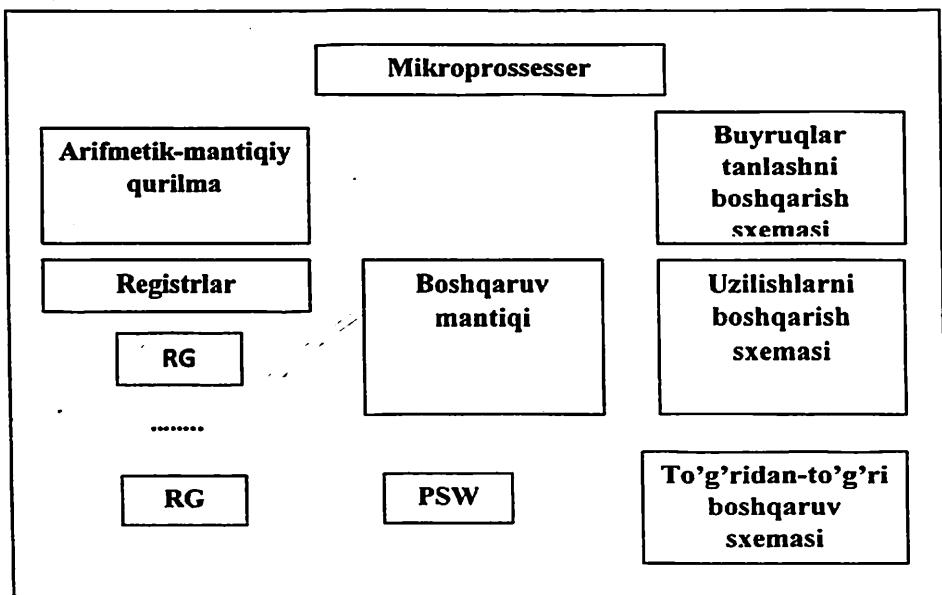

3.4-rasm. Oddiy MP ning tuzilishi.

Buyruqlarni tanlashni boshqarish sxemasi buyruqlarni o'qiydi va deshifratsiya qiladi. Birinchi mikroprotsessorlarda bir vaqtning o'zida oldingi buyruqni o'qish hamda keyingi buyruqni tanlash imkoniyatlari mavjud emas edi, chunki protsessor bu operatsiyalarni o'z ichiga olmagan edi. Lekin hozirgi 16-razryadli protsessorlarda bu imkoniyat mavjuddir, unda konveyer (ketma- ketlik) nomli buyruq mavjud bo'lib, bu buyruq orqali bir buyruq bajarilish jarayonida keyingi buyruqlarni tanlash, amalga oshirish imkoniyati mavjuddir. Bu orqali esa ish jarayoni tezlashadi. Konveyer o'z ichiga uncha katta bo'limgan protsessor xotirasi (tashqi shinani ozod qilish bilan)ni o'z ichiga oladi, ya'ni qisqa harakat orqali bu xotiraga bir qancha buyruqlarni yozib olishi mumkin. Bu buyruqlar konveyer kabi protsessordan o'z holati bo'yicha o'qiydi. Lekin, bajarilayotgan buyruq xotira yacheykasiga o'tadi, xotiradagi ko'plab qolib ketayotgan (navbatda) buyruqni rad etadi. Lekin bu buyruqlar dasturlarda kam uchraydi.

Konveyerning takomillashuvi tufayli unga kesh-xotiraning qo'shilishi bo'ldi. Bu bilan protsessor buyruqlarni bajarish jarayonida, keyingi bajarilishi lozim bo'lgan buyruqlarni o'z ichida saqlaydi. Kesh-

xotira qanchalik katta bo'lsa, protsessorning keyingi o'tish jarayonida navbatda turgan buyruqlarni saqlanishi imkoniyati bor. Kesh xotirada protsessorning ayni damda bajarilishi lozim bo'lgan buyruqlar saqlanadi. Buyruqlarni yanada tezroq qayta ishlash uchun zamonaviy protsessorlarda tanlash va deshifratsiyalash majmuasi, parallel buyruqlar konveyeri holati ishlataladi. Bu bilan buyruqlarning o'tish davri va boshqa usullarini bilish mumkin.

Arifmetik-mantiqiy qurilma. Bu qurilma protsessor buyruqlarini bajarilishidagi ma'lumotlarni qayta ishlash kabi vazifalarni bajaradi. Qayta ishlash misolida mantiqiy operatsiyalarni misol qilib ko'rsatish mumkin (Misol uchun: mantiqiy "VA", "YOKI" kabilalar), hamda operandlar ustida bitli operatsiyalar va arifmetik operatsiyalar (ko'paytirish, bo'lish kabilalar) shular jumlasidandir. Bajarilayotgan buyruq turi qaysi kodlar bilan operatsiya bajarilishi hamda ularning natijalarini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlarni qayta ishlash ketma-ketligi tartibi – arifmetik yoki mantiqiy funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Ko'p hollarda bu hol juft operandlar bilan ishlaydi, ya'ni bajaruvchi operand dest (destination) va operand manbaa src(source). Bu yo'riqnomaning odatiy ishlash sxemasi quyidagicha:dest=F(dest,src), bu yerda F- ikkita o'zgaruvchidan bir nechta funksiyalardir. Bu esa protsessorning yo'riqnomani (registr, xotira, konstanta yo'riqnomada) bajarishidagi yuqoridagi ko'rsatkichlardan ikkilik soniga o'zgartiradi va ular ustida bajarilgan natijalarni dest (destination) qismidan biriga yozib qo'yadi. Yana xuddi shu funksiyani boshqa bir juftli son uchtadan operatsiya bajarishi uchun boshqa bir operandlar juftligi kerak bo'ladi. AMQ (Arifmetik mantiqiy qurilma) ning tezkorligi protsessorning ishchanligini ko'rsatib beradi. Faqatgina AMQ ning takt chastotaning taktli signali muhim bo'lmasdan, taktning soni ham u yoki bu buyruqni bajarish uchun muhimdir. Ishchanlikni oshirish maqsadida ishlab chiqaruvchilar buyruqni bajarish vaqtini bir taktga tenglashtiradilar, shu bilan AQM ning yuqori chastota ishlashini ta'minlaydi. Buni amalga oshirishning yo'llaridan biri, AMQ dagi bajarilishi mumkin bo'lgan buyruqlar sonini kamaytirishdan va protsessorlar yaratilishida uning tarkibida mavjud bo'lishi kerak bo'lgan buyruqlar sonini kamaytirishdan iboratdir (RISC – protsessorlari). Yana bir boshqa yo'li bir vaqtda buyruqlarni bajaruvchi AMQ lardir.

Maxsus murakkab o'zgaruvchan opertsiyalar uchun esa protsessor tizimlarida oddiy buyruqlar va maxsus ichki dasturlar bilan dastur-

langan, lekin keyinchalik maxsus hisoblovchi qismlar yaratildi. Matematik soprotsessorlar, ya'ni vaqt bilan shu soprotsessorlarga almashtirish mumkin. Zamonaviy mikroprotsessorlarda matematik soprotsessorlar mikroprotsessorning tarkibiy qismiga kiradi.

Protsessor registrlari – bu tezkor xotira va vaqtinchalik turli xil kodlarni saqlash uchun, ya'ni ma'lumotlar, manzillar va ishchi kodlardir. Bu kodlar orqali bajarilayotgan operatsiya sezilarli darajada protsessorda tez bajariladi, umumiyl holda protsessor tarkibida bunday registrlarning mavjudligi ijobiy natijalarga olib keladi. Tez harakatli protsessor registr razryadiga uzviy bog'liqidir. AMQ da razryadli registrlar tashqi razryadlar bilan mos kelmasligi mumkin.

Bajarish funksiyasi bo'yicha ichki registrlar ikki turga bo'linadi. Birinchi, Intel kompaniyasining registrlari, bu turdag registrlar aniq holdagi tarkibiy javoblarni mujassamlashtiradi. Bir tomondan bunday funksiyalar bu turdag registrlarni ishlatayotgan korxonalar uchun ish ko'lamini yengillashtiradi, buyruqlar bajarilish vaqt qisqaradi. Boshqa tomondan esa, bu registrlar protsessorning barqarorligini pasaytirib, dasturning ishlashini sekinlashtiradi. Masalan, qurilmalardagi ayrim arifmetik kirish va chiqish operatsiyalari bitta registr – akkumulyator orqali amalga oshiriladi, natijada ayrim jarayonlarning bajarilishi bo'yicha registrlar orasida sakrash amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Ikkinci turi bo'lsa, hamma (deyarli hammasi) registrlarning bir xil vazifani bajarishi, ya'ni DEC firmasining T-11 16-razryadli protsessorlaridir. Bu yo'l bilan yuqori barqarorlikga erishiladi, lekin protsessor sxemasini murakkablashtiradi. Bundan tashqari, oraliq protsessor turlari ham mavjud. Bu turga Motorola kompaniyasining MS68000 turli protsessoridagi mavjud bo'lgan registrlarning yarmi ma'lumotlar uchun ishlatilgan, lekin ular o'zaro almashinuvga ega. Qolgan yarmi esa manzillar uchun, bu ham o'zaro almashinuvga ega.

Holat (bayroq) registri- ham muhim ahamiyatga ega, lekin bu ham protsessor tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu registrning tarkibida ma'lumotlar to'g'risida yoki manzillar to'g'risida ma'lumotni ichiga olmaydi. U o'z ichiga protsessorning holati so'zini (PXS) ichiga oladi. Bu so'z (bayroq)dagi har bir bit tarkibida bajarilgan buyruqning natijasi to'g'risida ma'lumot bo'ladi. Masalan, nolinchi natijaning biti mavjud, bu natija qachonki bajarilgandan so'ng buyruqning natijasi nolga teng bo'ladi. Bu bit(bayroq)lar shartli o'tishlarda bajariladi. Yana bu

registrlarda gohida boshqarish buyruqlari bo‘ladi, bu ayrim buyruqlarning o‘tish rejimini aniqlaydi.

Uzilishlarni boshqarish sxemasi – bu protsessorga kelib tushgan uzilishlar to‘g‘risidagi so‘rovlari, dasturdagi uzilishlar boshlang‘ich manzilini aniqlaydi. PSW (Processor Status Word) – protsessor holati so‘zi. Masalan, nol natijali holat bor deb faraz qilsak, agar oldingi bajarilgan buyruqning natijasi nolga teng bo‘lsa yoki holat noldan farq qilsa unda protsessor xotirasidan o‘chiriladi. Bu bitlar buyruqlar orqali shartli o‘tishda ishlatiladi. Masalan, nolli natija bo‘lgandagina buyruqlar o‘tish holatiga o‘tadi. Bu registrda gohida ayrim buyruqlarning rejimini aniqlash maqsadida boshqaruv bayroqlariga ega bo‘ladi.

Uzilishlarni boshqarish sxemasi- bu sxema protsessorga kelib tushayotgan uzilishlar to‘g‘risidagi so‘rovlarni qayta ishlaydi,dastur boshidagi uzilishlar manzilini qayta ishlaydi (uzilishlar manzili vektori). Bu esa dasturga mavjud bo‘lgan buyruqlarni qayta ishlab keyingi holatga o‘tishiga va xotirada protsessorning o‘z holatini saqlab qolishga yordam beradi. Dastur so‘ngida protsessor uzilishlarini qayta ishlovidan dastur yakunigacha xotiradan tiklangan ichki birlik registri bilan o‘tadi.

To‘g‘ridan – to‘g‘ri boshqaruv sxemasi – bu sxema xotiraga protsessorning vaqtinchalik tashqi shinadan o‘chirilishiga va protsessorning vaqtinchalik to‘g‘ridan- to‘g‘ri qurilmaga kirishiga ruxsat berishi uchun uzilishdir.

Boshqaruv mantiqi – protsessorning hamma uzellarini o‘zaro harakatini amalga oshiradi, ma‘lumotlarni qayta uzatadi, protsessorni tashqi signallar bilan sinxronizatsiyalaydi va axborotni kirish , chiqishiga javob beradi. Bu texnik tomondan mikroprotsessorning «qattiq mantiq» uslubidir.

Bu holda, protsessorning ish jarayoni buyruqlarni tanlash sxemasi ketma-ketlik bilan xotiradan olinadi, keyin buyruqlar bajariladi, zarur holatda esa ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun AMQ ishlatiladi. AMQ kirishiga xotiradan yoki ichki registrlardan qayta ishlangan ma‘lumotlar uzatilishi mumkin.Ichki registrlar xotirasida qayta ishlanishi zarur bo‘lgan manzillar kodlari saqlanishi mumkin. AMQ dagi ma‘lumotlar qayta ishlovi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni holat registrining holatlarini o‘zgartiradi va bu to‘g‘risida ichki xotiraga yozadi. Zarur bo‘lgan holatda ma‘lumot xotiradan, ichki registrdan qayta yozilishi mumkin.

Ammo, mikroprotsessor tizimlari dasturchi uchun mikroprotsessor ichki holatlari tizimlari ahamiyatga ega emas. Dasturchi protsessorga

«qora quti» sifatida ahamiyat berishi kerak. Bu bilan kiruvchi va boshqaruvchi kodlarni chiquvchi kodlarga o'zgartiradi. Dasturchiga buyruqlar tizimi, protsessor ish rejimi va protsessorning tashqi qurilmalar bilan o'zaro aloqasini bilish talab etiladi. Protsessorning ichki holati tizimi haqida esa protsessorning u yoki bu holatlarda buyruqlarni holati yoki rejimlari ishlashini bilgan holatda amalga oshirishi mumkin.

Mikroprotsessor (MP), boshqachasiga central processing unit (CPU), – dasturli boshqariladigan, axborotni qayta ishlaydigan funksional tugallangan qurilma bo'lib, u bitta yoki bir nechta katta (KIS) yoki juda katta (JKIS) integral sxemalar ko'rinishda tayyorlangan.

Mikroprotsessor quyidagi vazifalarni bajaradi:

- asosiy xotiradan (AX) buyruqlarni o'qish va deshifrlash (ochish);
- ma'lumotlarni AX dan va tashqi qurilmalar (TK) adapterlarining registrlaridan o'qish;
- so'rovlarini va buyruqlarni adapterlardan TQ larga xizmat ko'rsatish uchun qabul qilish va qayta ishlash;
- ma'lumotlarni qayta ishlash hamda ularni AX ga va TQ, adapterlarining registrlariga yozish;
- ShK ning barcha boshqa uzellari va bloklari uchun boshqaruvchi signallarni ishlab chiqish.

Mikroprotsessor ma'lumotlart shinasining razryadliligi ShK ning razryadlilagini aniqlaydi; MP adreslar shinasini razryadliligi uning adres kengligini aniqlaydi.

Adres kengligi – bu asosiy xotira yacheykalarining maksimal soni bo'lib, u bevosita mikroprotsessor tomonidan adreslanishi mumkin.

Ma'lumotlar ko'rinishini o'zgartirishning dasturiy boshqarilishi haqida umumiy tushuncha.

Birinchi RISC (Reduced Instruction Set Command – qisqartirilgan to'plamli buyruqlar tizimi) kompyuterlari yaratilgandan beri yigirma yildan ortiq vaqt o'tganligiga qaramay, apparat ta'minoti texnologiyalarining hozirgi zamon holatini hisobga olib, ishlab chiqishning ba'zi asoslaridan hozir ham foydalansa bo'ladi. Agar texnologiyalarda keskin o'zgarish yuz bersa, barcha sharoitlar o'zgaradi. Shuning uchun ishlab chiquvchilar har doim kompyuter komponentlari o'rtasidagi balansga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ehtimoliy texnologik o'zgarishlarni hisobga olishlari kerak.

Universal protsessorlarni ishlab chiqaruvchilar RISC tamoyillariga imkon qadar amal qilishga harakat qiladilar. Ba'zi tashqi cheklashlar, masalan, boshqa mashinalar bilan moslashuvchanlik talablari sababli vaqt-i-vaqt bilan kompromissga borishga to'g'ri keladi, ammo bu – ko'pchilik ishlab chiquvchilar intiladigan maqsaddir. Quyida biz ularning ba'zilarini muhokama qilamiz.

Barcha komandalar bevosita apparat ta'minoti yordamida bajariladi. Barcha oddiy komandalar bevosita apparat ta'minoti yordamida bajariladi. Ular mikrokomandalar tomonidan talqin qilinmaydi. Talqin qilish darajasining bartaraf etilishi ko'pgina komandalarning yuqori tezlikda bajarilishini ta'minlaydi. CISC(Complex Instruction Set Command – to'liq to'plamli buyruqlar tizimi) tipidagi kompyuterlarda yanada murakkab komandalar keyinchalik mikrokomandalar ketma-ketligi sifatida bajariladigan bir necha qismlarga bo'linishi mumkin. Bu qo'shimcha operatsiya mashinaning ishlash tezligini kamaytiradi, ammo u kam uchraydigan komandalar uchun qo'llanishi mumkin.

Kompyuter bir nechta komandalarni bajarishni boshlashi kerak. Zamonaviy kompyuterlarda ishlab chiqarish unumdorligini ko'paytirish uchun turli xil usullardan foydalilanadi, ulardan eng asosiysi – sekundiga imkoni boricha ko'proq komandalar soniga murojaat qilish imkoniyati. 500-MIPS protsessori sekundiga 500 mln. komandani bajarishga qodir va bunda ushbu komandalarning bajarilishiga qancha vaqt ketganligi ahamiyatga ega emas (MIPS – bu Millions of Instructions Per Second – «sekundiga million komandalar»ning ingliz tilidagi qisqartmasi). Ushbu parallellik tamoyili unumdorlikni yaxshilashda asosiy o'rinn tutadi. Ammo, ushbu tamoyilni qisqa vaqt oralig'ida bir necha komandalarni bajarishga imkon bo'lgan taqdirdagina amalga oshirish mumkin.

Qaysidir dasturning komandalari har doim ma'lum tartibda joylashgan bo'lsa ham, kompyuter ularni bajarishga boshqa tartibda ham kirishishi mumkin (chunki xotiraning kerakli resurslari band bo'lishi mumkin) va, bundan tashqari, ularni bajarishni ular dasturda joylashgan tartibiga teskari bo'lgan tartibda tugatishi mumkin. Albatta, agar 1-komanda registrni o'rnatsa, 2-komanda esa bu registrdan foydalansa, 2-komanda registr kerakli qiymatni yozib olmaguncha registrni o'qimasligi uchun alohida ehtiyyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun ko'p miqdordagi tegishli

yozuvlarni xotiraga kiritish kerak, ammo unumidorlik bir vaqtning o‘zida bir nechta komandalarni bajarish imkoniyati tufayli baribir yuqori darajada bo‘lib qolaveradi.

Komandalar osonlik bilan dekodlanishi kerak. Sekundiga chaqiriladigan komandalar sonining chegarasi ayrim komandalarni dekodlash jarayoniga bog‘liq. Komandalarni dekodlash ular uchun qanday resurslar kerak ekanligi va qanday harakatlarni bajarish kerakligini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Bu jarayonni soddalashtirishga yordam beradigan istalgan vositalar foydalidir. Masalan, ma‘lum uzunlikdagi va qismlari ko‘p bo‘limgan komandalardan foydalaniлади. Komandalarning turli formatlari qanchalik kam bo‘lsa, shunchalik yaxshi.

Xotiraga faqat yuklash va saqlash komandalari murojaat qilishi kerak. Operatsiyalarni alohida qadamlarga ajratishning eng oddiy usullaridan biri-ko‘pchilik komandalar uchun operandalarning registrlardan olinishi va yana xuddi shu yerga qaytarilishini talab qilish. Operandalarni xotiradan registrlarga ko‘chirish operatsiyasi turli komandalarda amalga oshirilishi mumkin. Xotiraga murojat etish ko‘p vaqt olganligi, bunday kechikish esa nomaqbul bo‘lganligi sababli, bu komandalarning ishini boshqa komandalar bajarishi mumkin, agar ular registrlar va xotira o‘rtasida operandalarni ko‘chirishdan boshqa ishni bajarishmasa. Ushbu kuzatuvdan shunday xulosa kelib chiqadiki, xotiraga faqat yuklash va saqlash komandalari murojaat qilishi kerak (LOAD va STORE).

Registrlarning soni ko‘p bo‘lishi kerak. Xotiraga murojaat etish ancha sekinlik bilan amalga oshirilishi sababli, kompyuterda registrlar soni ko‘p bo‘lishi kerak (kamida 32 ta). Agar so‘z qachondir xotiradan chaqirilgan bo‘lsa, registrlarning soni ko‘p bo‘lganligi uchun u kerak bo‘lgunicha registrda bo‘lishi kerak. So‘zning registrdan xotirga qaytarilishi va bu so‘zning registrga yangidan yuklanishi nomaqbul. Ortiqcha ko‘chirishlardan halos bo‘lishning eng yaxshi usuli – yetarlicha miqdordagi registrlarning bo‘lishi.

Komandalar darajasidagi parallelilik. Kompyuterlarni ishlab chiquvchilar mashinalarning unumidorligini yaxshilashga intilmoqdalar. Protsessorlarni tezroq ishlashga majbur qiluvchi usullardan biri – ularning tezligini oshirish, ammo ayni vaqtida muayyan tarixiy davr bilan bog‘liq texnologik cheklashlar mavjud. Shu sababli ko‘pgina ishlab chiquvchilar protsessorning ushbu ishlash tezligida yaxshiroq


unumdorlikka erishish uchun parallelilik (bir vaqtning o‘zida ikki yoki undan ortiq operatsiyalarni bajarishdan) tamoyilidan foydalanadilar.

Parallelilikning ikkita asosiy shakllari mavjud: komandalar darajasidagi parallelizm va protsessorlar darajasidagi parallelizm. Birinchi holatda parallelilik alohida komandalar doirasida amalga oshiriladi va sekundiga ko‘p miqdordagi komandalarning bajarilishini ta‘minlaydi. Ikkinci holatda bir vaqtning o‘zida bir vazifa ustida bir nechta protsessorlar ishlaydi. Har bir yondashuv o‘z afzalliklariga ega.

Konveyerlar. Ko‘p yillardan beri ma‘lumki, komandalarni yuqori tezlik bilan bajarish yo‘lidagi asosiy to‘siq ularni xotiradan chaqirish hisoblanadi. Bu muammoni hal qilish uchun ishlab chiquvchilar komandalar kerakli vaqtida mavjud bo‘lishi uchun komandani xotiradan oldinroq chaqirish vositasini o‘ylab topdilar. Bu komandalarni **oldindan tanlash buferi** deb nomlanadigan registrlar to‘plamida joylashgan. Shu tariqa, muayyan komanda kerak bo‘lganda, u to‘ppa-to‘g‘ri buferdan chaqirilib, u xotiradan o‘qilishi uchun kutish kerak bo‘limgan edi. Bu g‘oyadan 1959 yilda yaratilgan **IBM Stretch** kompyuterida foydalanilgan edi.

Amalda oldindan olish jarayoni komandaning bajarilishini ikki bosqichga ajratadi: chaqiruv va bajarish. Konveyer g‘oyasi ushbu strategiyani yanada ilgariroq siljитди [7]. Endilikda komanda ikki bosqichga emas, bir necha bosqichlarga ajratildi, ularning har biri apparat ta‘minotining muayyan qismi tomonidan bajarilar edi, ayni vaqtida ushbu qismlar parallel ishlay olar edilar.

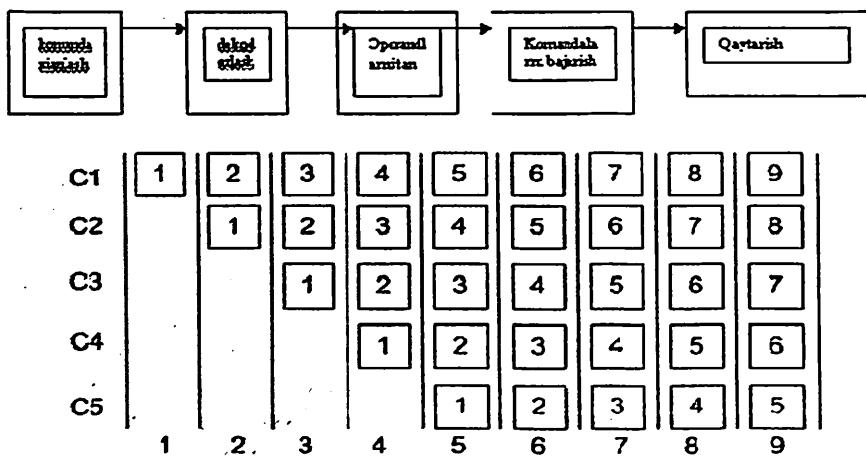3.5, a-rasmida bosqichlar deb nomlanadigan 5 ta blokdan iborat konveyer tasvirlangan. S1 bosqich komandani xotiradan chaqiradi va uni buferga joylaydi, bu komanda ushbu buferda kerak bo‘lguncha saqlanadi. S2 bosqich ushbu komandaning turi va bu komanda ma‘lum harakatlar bajaradigan operandalarning turini aniqlagan holda, ushbu komandani dekodlaydi. S3 bosqich operandalarning joylashgan joyini aniqlaydi va ularni registrlardan yoki xotiradan chaqiradi. S4 bosqich ma‘lumotlar trakti orqali operandalarni o‘tkazish yo‘li bilan komandani bajaradi. Va nihoyat, S5 bosqich natijani qaytadan kerakli registrga yozadi.



3.5.-rasm: 5 bosqichdan iborat konveyer (a); o'tilgan sikllarning miqdoriga bog'liq holda har bir bosqich holati (b). 9 ta sikl ko'rsatilgan.


3.5, b-rasmda biz konveyerlar vaqt davomida qanday harakat qilishini ko'rib turibmiz. 1-sikl vaqtida S1 1-komandani xotiradan chaqirib, uning ustida ishlaydi. 2-sikl vaqtida S2 bosqich 1-komandani dekodlaydi, ayni vaqtida S1 xotiradan 2-komandani chaqiradi. 3-sikl davomida S3 1-komanda uchun operandalarni chaqiradi, S2 bosqich 2-komandani dekodlaydi, S1 bosqich esa uchinchi komandani chaqiradi. 4-sikl davomida S4 1-komandani bajaradi, S3 2-komanda uchun operandalarni chaqiradi, 3-komandani dekodlaydi, S1 esa 4-komandani chaqiradi. Nihoyat, beshinchi sikl vaqtida S5 1-komandanining bajarilishini qaytadan registrga yozadi, ayni vaqtida boshqa bosqichlar keyingi komandalar ustida ishlaydi.

3.5.-rasmda tasvirlangan konveyerning unumdarligini hisoblaymiz. Bu mashinaning vaqt sikli 2 ns deb tasavvur qilamiz. U holda bitta komanda butun konveyerdan o'tishi uchun 10 ns talab qilinadi. Birinchi qarashda bunday kompyuter sekundiga 100 mln. komandani bajara oladigandek ko'rindi, haqiqatda esa, uning ish tezligi ancha yuqori. Har bir sikl (2 ns) vaqtida bitta yangi komandanining bajarilishi tugallanadi, shuning uchun mashina sekundiga 100 mln. emas, balki 500 mln. komandani bajara oladi.

Konveyerlar kutish vaqt (bitta komandanining bajarilishi qancha vaqt oladi) va protsessoring o'tkazuvchanlik qobiliyati (protsessor

sekundiga qancha million komandani bajara oladi) o'rtasida kelishuvni aniqlash imkonini beradi. Agar sikl vaqtin T ns ni tashkil qilsa, konveyer esa n bosqichlardan iborat bo'lsa, u holda kutish vaqtin nT ns, o'tkazuvchanlik qobiliyati esa – sekundiga 1000/T komandadan iborat bo'ladi.

Superskalyar arxitekturalar. Konveyer soni qancha ko'p bo'lsa tezlik ham oshadi. Ikkitalik konveyerga ega protsessorning sxemasi 3.6.-rasmida berilgan. Bu yerda komandalarni chaqiruvchi umumiy bo'lim xotiradan bir vaqtida ikkitadan komandani oladi va ularning har birini konveyerlardan biriga joylashtiradi. Har bir konveyer parallel operatsiyalar uchun AMQ (arifmetik mantiqiy qurilma) dan iborat. Parallel bajarilishi uchun ikkita komanda resurslar (masalan registrlar)dan foydalanilganda ziddiyatga bormasligi va ularning birortasi ham bittasini bajarish natijalariga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bitta konveyer bilan bo'lgan holatdagidek, kompilyator nomaqbwl vaziyatlar (masalan, apparat ta'minoti noto'g'ri natijalar berayotganda, agar komandalarni bir-biriga mos kelmaganda) kelib chiqmasligini kuzatishi kerak yoki qo'shimcha apparat ta'minotidan foydalanish tufayli bevosita komandalarni bajarish vaqtida ziddiyatlar aniqlanadi va bartaraf qilinadi.

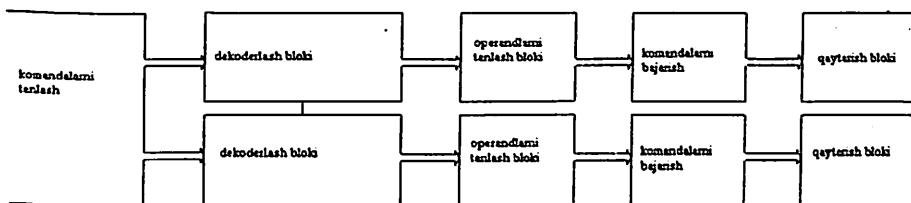

3.6. -rasm. Komandalarni chaqiruvchi umumiy bo'limga ega besh bosqichdan iborat ikkitalik konveyer.


Avval konveyerlardan (ikkitalik hamda bittalik) faqat RISC kompyuterlarida foydalanilgan. Intel kompaniyasining protsessorlaridagi konveyerlar faqat 486-modelidan boshlab paydo bo'lgan. 486-protsessor bitta konveyerdan iborat bo'lgan edi, Pentium – esa besh bosqichli ikkita konveyerdan iborat. Shunga o'xshash sxema 3.6.-rasmida berilgan, ammo ikkinchi va uchinchi bosqichlar o'rtasida funksiyalarning ajratilishi (ular 1-dekodlash va 2-dekodlash deb nomlangan edi) biroz boshqacharoq edi. Bosh konveyer (**u-konveyer**)

ixtiyoriy komandalarni bajara olgan. Ikkinci konveyer (v-konveyer) faqat butun sonli oddiy komandalarni, shuningdek suzib yuruvchi nuqtali bitta oddiy komanda (FXCh)ni bajara olgan.

Komandalar jufti parallel bajara olinishi uchun bir-biriga mos yoki mos emasligini aniqlovchi murakkab qoidalar mavjud. Agar juftlikka kiruvchi komandalarni murakkab bo'lgan yoki bir-biriga mos kelmagan bo'lsa, ulardan faqat bittasi (u-konveyerdagisi) bajarilgan. Qolgan ikkinchi komanda keyingi komanda bilan juftlikni tashkil qilgan. Komandalar har doim tartib bo'yicha bajarilgan. Shu tariqa, Pentium bir-biriga mos bo'lgan komandalarni juftlikka birlashtirgan va avvalgi versiyalarga qaraganda tezroq bajariladigan dasturlarni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan alohida kompilyatorlarga ega bo'lgan. O'lichashlar shuni ko'rsatdiki, butun sonlar bilan operatsiyalarni bajaruvchi dasturlar Pentium kompyuterida 486-protsessorga qaraganda deyarli ikki marta tezroq bajarilgan, garchi 486-protsessorning takli chastotasi xuddi shunday bo'lsa ham. Shubhasiz, tezlikdagi ustunlik ikkinchi konveyer tufayli paydo bo'lgan.

To'rtta konveyerga o'tishning imkoni bor, ammo katta apparat ta'minotining yaratilishini talab qilgan bo'lar edi. Buning o'rniga boshqa yondashuvdan foydalaniлади. Asosiy g'oya – 3.7.-rasmda ko'rsatilganidek, ko'p miqdordagi funksional bloklarga ega bitta konveyer. Masalan, Pentium II shunga o'xshash strukturaga ega. 1987 yilda bu yondashuvni belgilash uchun **superskalyar arxitektura** atamasi kiritildi. Ammo shunga o'xshash g'oya bundan 30 yil oldin CDC 6600 kompyuterida o'z aksini topdi. CDC 6600 har 100 ne ichida xotiradan komandani chaqirib, parallel bajarish uchun 10 ta funksional bloklarning biriga joylashtirar edi. Komandalar bajarilayotganda, markaziy protsessor keyingi komandani chaqirar edi.

3-bosqich 4-bosqich komandalarni bajara olish qobiliyatiga nisbatan tezroq komandalarni chiqaradi. Agar 3-bosqich har 10 ns ichida komandalarni chiqarsa, barcha funksional bloklar o'z ishlarini, shuningdek 10 ns ichida bajarganda edi, to'rtinchchi bosqichda har doim faqat bitta blok ishlagan bo'lar edi, bu konveyer g'oyasining puchga chiqargan bo'lar edi. Haqiqatda to'rtinchchi bosqichdagи ko'pchilik funksional bloklarga bitta sikl (bu xotiradan foydalana olish bloklari va suzib yuruvchi nuqtali operatsiyalarni bajarish bloki) egallagan vaqt dan bosqichda bir nechta AMQ bo'lishi mumkin.

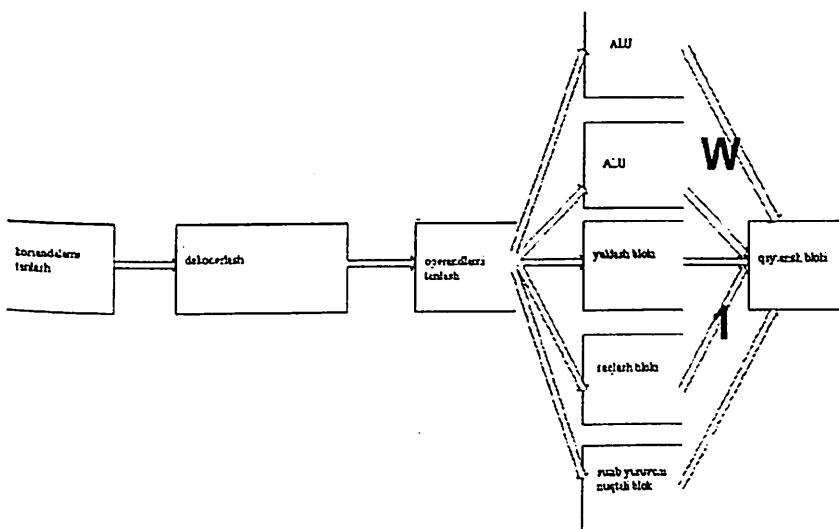

3.7.-rasm. Beshta funksional bloklarga ega superskalyar protsessor.

Protsessorlar darajasidagi parallelizm. Yanada yuqori tezlik bilan ishlaydigan kompyuterlarga bo’lgan talab oshmoqda. Astronomlar katta portlashdan keyingi birinchi mikrosekundda nima yuz berganligini bilishni xohlaydilar, iqtisodiyotchilar butun jahon iqtisodiyotini modellashtirishni istaydilar, o’smirlar Internet orqali o’zlarining virtual do’stlari bilan 3D interfaol o‘ynilar o’ynashni xohlaydilar. Protsessorlar ishining tezligi oshib boradi, ammo ularda doimo axborotni uzatish tezligi bilan muammolar yuzaga keladi, chunki mis simlardagi elektronnika to’lqinlarning va optik-tolali kabellardagi yorug’likning tarqalish tezligi avvalgidek 20 sm/ns bo’lib qolmoqda. Bundan tashqari, protsessor qanchalik tez ishlasa, u shunchalik tez qiziydi va uni qizib ketishdan saqlash kerak.

Parallellik komandalar darajasida qandaydir darajada yordam beradi, ammo konveyerlar va superskalyar arxitektura, odatda ishlash tezligini atigi 5-10 martaga oshiradi. Unumdorlikni 50, 100 va undan ko’pga oshirish uchun bir necha protsessorlarga ega kompyuterlarni ishlab chiqish kerak. Quyida biz bunday kompyuterlarning tuzilishi bilan tanishamiz.

Vektorli kompyuterlar. Fizik va texnik fanlardagi ko‘p vazifalar vektorlarga ega, aks holda ular juda murakkab strukturaga ega bo‘lardilar. Ko‘pincha aynan bir xil hisoblashlar ayni bir vaqtida ma‘lumotlarning turli to‘plamlari ustida bajariladi. Bu dasturlar strukturasi komandalarning parallel bajarilishi tufayli ish tezligini oshirish imkonini beradi. Katta ilmiy dasturlarni tez bajarish uchun foydalilaniladigan ikkita usul mavjud. Garchi ikkala sxema ko‘p tomonlama bir-biriga o‘xhash bo‘lsa-da, ulardan biri bitta protsessorning kengaytirilishi deb, ikkinchisi esa – parallel kompyuter bo‘lib hisoblanadi.

Massivli-parallel protsessor (array processor) ma‘lumotlarning turli to‘plamlariga nisbatan komandalarning aynan bitta ketma-ketligini bajaradigan ko‘p sonli bir turdagи protsessorlardan iborat. Dunyodagi birinchi bunday protsessor ILLIAC IV (Illinoys universiteti) bo‘lgan edi. Dastlab har biri protsessor/xotira 8x8 elementlar panjarasidan iborat bo‘lgan to‘rtta sektorga ega mashinani konstruktsiyalash ko‘zda tutilgan edi. Har bir sektor uchun bitta nazorat bloki mavjud edi. Ushbu blok bir vaqtida barcha protsessorlar tomonidan bajariladigan komandalarni jo‘natar edi, bunda har bir protsessor o‘zining xotirasidagi o‘ziga tegishli ma‘lumotlardan foydalanar edi (ma‘lumotlarni yuklash intsializatsiya qilish vaqtida yuz berar edi). Narxi juda baland bo‘lganligi sababli faqat bitta shunday sektor qurilgan edi, ammo u sekundiga suzib yuruvchi nuqtali 50 mln. operatsiyalarni bajara olar edi. Agar mashinani yaratishda to‘rtta sektordan foydalilanigan bo‘lsa va u sekundiga suzib yuruvchi nuqtali 1 mlrd. operatsiyalarni bajara olganda edi, bunday mashinaning quvyati butun dunyodagi kompyuterlarning quvvatidan ikki marta ko‘proq bo‘lar edi.

Dasturchilar uchun vektorli protsessor (**vector processor**) massivli-parallel protsessor (**array processor**)ga o‘xshab ketadi. Massivli-parallel protsessor (array processor) kabi u ma‘lumotlar elementlarining juftliklari ustida operatsiyalar ketma-ketligini bajarishda juda samarali. Ammo undan farqli ravishda barcha qo‘sish operatsiyalari konveyer strukturasiga ega bitta jamlash blokida bajariladi. Asoschisi Seymour Krey bo‘lgan Cray Research kompaniyasi Cray-1 (1974) modelidan boshlab va shu kungacha ko‘plab vektorli protsessorlarni chiqardi.

Protsessorlarning ikkala tipi ma‘lumotlar massivlari bilan ishlaydi. Ularning ikkisi ham aynan bir xil komandalarni, masalan, ikki vektor

uchun elementlarni juftlab taxlaydigan komandalarni bajaradi. Ammo massivli-parallel protsessor (array processor)da faqat massivda qancha elementlar bo'lsa, shuncha jamlovchi qurilmalar mavjud bo'lsa, vektorli protsessor (vector processor) standart registrlar to'plamida iborat vektorli registrga ega. Bu registrlar ketma-ketlik bilan xotiradan bitta komanda yordamida yuklab olinadi. Qo'shish komandasi ikkita vektorli registrlardan ikkita vektoring elementlarini konveyer strukturasiga ega jamlovchi qurilmaga yuklab, ushbu ikki vektorlarning elementlarini juftlab taxlaydi. Natijada jamlovchi qurilmadan boshqa vektor chiqadi, bu vektor vektorli registrga joylashtiriladi yoki darhol vektorlar bilan boshqa operatsiyani bajarishda operanda sifatida foydalaniladi.

Massivli-parallel protsessorlar (array processor) haligacha chiqariladi, ammo kompyuter bozorining katta bo'limgagan qismini egallaydi, sababi ular turli ma'lumotlar to'plamlari ustida aynan bir xil hisoblashlarni bir vaqtida bajarilishini talab qiladigan vazifalarni hal qilishda samaralidir. Massivli-parallel protsessorlar (array processor) vektorli kompyuterlar (vector processor)ga nisbatan ba'zi operatsiyalarni tezroq bajara oladi, ammo ular ko'proq miqdordagi apparat ta'minotini talab qiladi va ular uchun dasturlar yozish murakkab. Vektorli protsessorlar (vector processor)ni, ikkinchi tomonidan, oddiy protsessorga qo'shish mumkin. Natijada dasturning vektorli shaklga o'zgartirilishi mumkin bo'lgan qismlari vektorli blok tomonidan, dasturning qolgan qismi esa – oddiy protsessor tomonidan bajariladi.

3.2. Mikroprotsessorning ishlash prinsipi

Ikkilik kodlarning asosiy turlari.

Tarixiy jihatdan birinchi kompyuterlar ingliz tilida bo'lgan. Ularda ramziy ma'lumotni kodlash uchun faqat 7 bit xotiradan foydalanish kifoya edi, shu maqsadda 8 bitdan iborat 1 bayt ajratildi. Bu holda kompyuter tushunadigan belgilar soni 128 ga teng edi. Bunday belgilar qatoriga tinish belgilari, raqamlari va ba'zi bir maxsus belgilari bilan ingliz alifbosi kiritilgan. 1963 yilda ishlab chiqilgan mos keladigan jadval (kod sahifasi) bilan ingliz tilidagi etti bitli kodlash ma'lumot almashish uchun Amerika standart kodi deb nomlandi. Odatda "ASCII kodlash" qisqartmasi uni belgilash uchun ishlatilgan va hozirgi kungacha qo'llanilmoqda.

Vaqt o'tishi bilan kompyuterlar ingliz tilida so'zlashmaydigan mamlakatlarda ham keng qo'llanila boshlandi. Shu munosabat bilan milliy tillardan foydalanishga imkon beradigan kodlashlarga ehtiyoj bor. G'ildirakni ixtiro qilmaslik va ASCII ni asos qilib olishga qaror qilindi. Yangi nashrdagi kodlash jadvali sezilarli darajada kengaytirildi. 8-bitdan foydalanish 256 ta belgini kompyuter tiliga tarjima qilishga imkon berdi.

ASCII Code Chart

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
SOH	STX	ETX	EOF	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI	
DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	RAK	SYN	ETB	CAN	EH	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
!	"	#	\$	%	&	.	()	*	+	,	-	.	/	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	-
.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	}	~	DEL	

3.8.- rasm. ASCII kod jadvali.

ASCII kodlashda 2 qismga bo'lingan jadval mavjud. Faqat uning birinchi yarmi umumiy qabul qilingan xalqaro standart deb hisoblanadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- 00000000 dan 00011111 gacha bo'lgan ketma-ketliklar bilan kodlangan 0 dan 31 gacha tartib raqamlari bo'lgan belgilar. Ular matnni ekranda yoki printerda aks ettirish, ovozli signal berish va hokazolarni boshqaruvchi belgilar uchun ajratilgan.
- 00100000 dan 01111111 gacha bo'lgan ketma-ketliklar bilan kodlangan 32 dan 127 gacha bo'lgan jadvalda NN bo'lgan belgilar standart qism jadvallar. Bularga bo'sh joy (N 32), lotin alifbosidagi harflar (kichik va katta harflar), 0 dan 9 gacha bo'lgan o'n xonali raqamlar, tinish belgilari, turli uslubdagi qavslar va boshqa belgilar kiradi.
- 12800 dan 255 gacha tartibli raqamlar, 10000000 dan 11111111 gacha bo'lgan ketma-ketliklar bilan kodlangan belgilar. Bularga lotin tilidan tashqari milliy alifbo harflari kiradi. Jadvalning ushbu muqobil

qismi ASCII kodlash yordamida rus tilidagi belgilarni kompyuterga aylantirish uchun ishlataladi.

B ₇ B ₆ B ₅		0	0	0	0	1	0	0	1
		0	1	2	3	4	5	6	7
		NUL	DLE	SP	0	@	P	'	p
		SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
		STX	DC2	*	2	B	R	b	r
		ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
		EOT	DC4	,	4	D	T	d	t
		END	NAK	%	5	E	U	u	u
		ACK	SYN	8	6	F	V	f	v
		BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
		BS	CAN	(8	H	X	h	x
		HT	EM)	9	I	Y	i	y
		LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
		VT	ESC	+	:	K	L	k	{
		FF	FS	.	<	L	\	l	l
		CR	GS	-	=	M	J	m)
		SO	RS	.	>	N	^	n	~
		SI	US	/	?	O	—	o	DEL

3.9- rasm. ASCII kodlash.

ASCII kodlashning o‘ziga xos xususiyatlariga kichik va katta harflarning "A" – "Z" harflari orasidagi farq faqat bitga farq qiladi. Ushbu holat registrni konvertatsiya qilishni, shuningdek, belgilangan qiymatlar oralig‘iga tegishli ekanligini tekshirishni ancha soddalashtiradi. Bundan tashqari, ASCII kodlash tizimidagi barcha harflar alifboda o‘zlarining tartib raqamlari bilan ifodalanadi, ular ikkilik tizimda 5 ta raqam bilan yoziladi, oldin kichik harflar uchun 011 2, katta harflar uchun 010 2 keladi.

ASCII kodlash xususiyatlari orasida 10 ta raqamni – "0" – "9" ni ko‘rib chiqish mumkin. Ikkinci sanoq tizimida ular 00112 bilan boshlanib, 2 ta raqam bilan tugaydi. Masalan, 0101 2 o‘nlik beshlikka teng, shuning uchun "5" belgisi 0011 01012 deb yozilgan. Bunga asosan chapdagagi har bir nibblega 00112 bitli ketma-ketlikni qo‘shib, BCD-larni osongina ASCII qatoriga aylantirishingiz mumkin.

Ma‘lumki, Janubi-Sharqiy Osiyo guruhidagi tillardagi matnlarni namoyish qilish uchun minglab belgililar talab qilinadi. Ularning bir nechtasini bir bayt ma‘lumot bilan tavsiflab bo‘lmaydi, shuning uchun hatto kengaytirilgan ASCII versiyalari ham endi turli mamlakatlardagi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondira olmaydi.

Shunday qilib, Unicode konsortsiumi tomonidan jahon IT sanoatining ko'plab rahbarlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan universal matnli kodlashni yaratish zarurati paydo bo'ldi. Uning mutaxassislari UTF 32 tizimini yaratdilar, unda 4 ta bayt ma'lumotni tashkil etadigan 1 ta belgini kodlash uchun 32 bit ajratildi. Asosiy kamchilik, talab qilinadigan xotira hajmining 4 martagacha keskin ko'payishi bo'lib, bu ko'plab muammolarni keltirib chiqardi.

Shu bilan birga, hind-evropa guruhiga mansub rasmiy tillarga ega bo'lgan aksariyat mamlakatlar uchun 2 32 ga teng bo'lgan belgilar soni ortiqcha emas.

Unicode konsortsiumi mutaxassislarining keyingi ishlari natijasida UTF-16 kodlash paydo bo'ldi. Kerakli xotira miqdori va kodlangan belgilar soni bo'yicha har kimga mos keladigan ramziy ma'lumotni konvertatsiya qilish imkoniyati bo'ldi. Shuning uchun UTF-16 suket bo'yicha qabul qilindi va bitta belgi uchun 2 bayt ajratilishini talab qiladi.

Hatto ushbu "Unicode" ning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatlari versiyasida ham kamchiliklar bo'lgan va ASCII kengaytirilgan versiyasidan UTF-16 ga o'tgandan so'ng, hujjatning og'irligi ikki baravarga oshgan.

Shu munosabat bilan UTF-8 kodlashning o'zgaruvchan uzunligini ishlashiga qaror qilindi. Bunday holda, dastlabki matnning har bir belgisi 1 dan 6 baytgacha ketma-ketlik bilan kodlanadi.

Matn kodlashlarining rivojlanishi IT sanoatining shakllanishi bilan bir vaqtda sodir bo'lgan va shu vaqt ichida ular juda ko'p o'zgarishlarga duch kelishgan. Tarixiy jihatdan hamma narsa EBCDIC-dan boshlandi, bu rus tilida evonik bo'limgan, bu lotin alifbosidagi harflarni, arab raqamlari va tinish belgilarini boshqaruv belgilar bilan kodlash imkonini berdi.

Ammo shunga qaramay, zamonaviy matn kodlashlarini rivojlantirishning boshlang'ich nuqtasi mashhur deb hisoblanishi kerak ASCII (Axborot almashish uchun Amerika standart kodi, rus tilida odatda "aski" deb talaffuz qilinadi). Unda ingliz tilida so'zlashadigan foydalanuvchilar tomonidan eng ko'p ishlatiladigan birinchi 128 ta belgi- lotin harflari, arab raqamlari va tinish belgilari tasvirlangan.

Xatto ASCII-da tasvirlangan ushbu 128 ta belgida qavslar, xash chiziqlari, yulduzcha va boshqalar kabi ba'zi bir xizmat belgilari

mavjud. Aynan shu 128 ta belgi asl ASCII-dan standartga aylandi va boshqa har qanday kodlashda shu tartibda turadi.

E	9.
1 1 1 :	1 : :
2^7 2^6 2^5 2^4	2^3 2^2 2^1 2^0

3.10- rasm.16 so'nqlarni 2 likda kodlash

Ushbu misolda, bu 1 (nol kuchiga 2) ortiqcha 8 (ikkiasi 3 ga teng), ortiqcha 32 (ikkiasi beshinchı kuchga), ortiqcha 64 (oltinchiga), ortiqcha 128 (yettinchiga). Umumiy kasrda 233 bo'ladi.

Nima uchun kodlash umuman kerak?

Sizning kompyuteringiz ekranidagi ramzlar ikkita narsa – barcha turdag'i belgilarning vektor shakllari to'plamlari (vakolatxonalar) (ular birgalikda fayllarda) va ushbu vektor shakllari to'plamidan (shrift fayli) aynan kiritilishi kerak bo'lgan belgi asosida hosil bo'ladi. Vektor shakllari uchun shriftlarning o'zi mas'ul ekanligi aniq, ammo operatsion tizim va unda qo'llaniladigan dasturlar kodlash uchun javobgardir. O'sha kompyuteringizdagi har qanday matn baytlar to'plami bo'lib, ularning har biri ushbu matnning bitta belgisini kodlaydi.

Ushbu matnni ekranda ko'rsatadigan dastur (matn muharriri, brauzer va boshqalar) kodni ajratishda keyingi belgining kodlashini o'qiydi va kerakli matnli hujjatni ko'rsatish uchun ulangan shrift faylida mos keladigan vektor shaklini qidiradi. Bu shuni anglatadiki, bizga kerak bo'lgan har qanday belgini (masalan, milliy alifboden) kodlash uchun ikkita shart bajarilishi kerak – bu belgining vektor shakli ishlatalgan shriftda bo'lishi kerak va bu belgi kengaytirilgan ASCII kodlashlarida bitta baytda kodlanishi mumkin. Shuning uchun bunday variantlarning to'liq to'plami mavjud. Faqat rus tilining belgilarini kodlash uchun kengaytirilgan Asukaning bir nechta navlari mavjud.

ASCII (inglizcha: American Standard Code for Information Interchange) – bosma belgilari va boshqa maxsus kodlar uchun Amerika Qo'shma Shtatlari standart kodlash jadvali. Ingliz tilining amerika variantida [esqi] shaklida aytildi, Buyuk Britaniyada esa [asqi] shaklida ko'proq aytildi; o'zbekchada ham [asqi] shaklida aytildi.

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0.	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	TAB	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1.	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	HAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2.	!	"	#	\$	%	8	'	()	-	+	,	-	.	/		
3.	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4.	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5.	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\	^	-	
6.	~	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7.	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

3.11- rasm. ASCII kodlanish

ASCII o'nlik sonlar, lotin va milliy alifbolar, tinish belgilari va boshqaruvchi belgilarni tasvirlovchi kodlashlarni o'z ichiga oladi. Dastlab 7-bitlik qilib yaratilgan, keyinchalik 8-bitlik baytga o'tkazilgan ASCII 8-bitlikning yarmi deb qabul qilina boshlandi. Komputerlarda odatda 8-bit va kod jadvalining ikkinchi yarmi bilan ishlangan ASCII kengaytmasi foydalaniildi.

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0.	NUL	SOH	EDA	EOM	EOT	WRU	RU	BELL	BKSP	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1.	DC ₀	DC ₁	DC ₂	DC ₃	DC ₄	ERR	SYNC	LEM	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
2.																
3.																
4.	BLANK	!	"	#	\$	%	8	'	()	-	+	,	-	.	/	
5.	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
6.																
7.																
8.																
9.																
A.	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	¶	N	O
B.	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	†	↔
C.																
D.																
E.		a	b	c	d	e	f	g	h	ı	j	k	l	m	n	o
F.	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				ESC	DEL

Escape	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Ctrl	Shift	Pause	19			
~ 152	1 49	2 50	3 51	4 52	5 53	6 54	7 55	8 56	9 57	0 46	- 183	= 187	Insert 8	Home 45	* 33	143 111	/ 106	* 105	* 100 107
Tab 9	C 81	W 87	E 69	R 82	T 84	Y 89	U 85	I 73	O 79	P 80	[219] 221	Delete 45	End 35	^ 34	7.don 109	0.don 107	9.don 105	
Enter 20	A 65	S 83	D 60	F 70	G 71	H 72	J 74	K 75	L 76	> 186	' 222	Enter 13				4.don 103	5.don 101	6.don 102	Enter don
Shift 16	Z 93	X 67	C 66	V 68	B 77	N 188	M 150	< 191	Shift 16	Y 223			Up 33		1.don 97	2.don 86	3.don 99		
Ctrl 17	w:n 17	a:n 18	Space Bar 32				A1 18	w:n	F1	Ctrl 17		Left 37	Down 40	Right 39	Ins/0 4556		Del/ 46110		13

3.12- rasm. EHMda ASCIIning tasvirlanishi

0, 1

$$1) \quad 101101_2 + 1111_2 = 111100_2$$

$$\begin{array}{r} 101101_2 \\ + 1111_2 \\ \hline \end{array}$$

$$101101_2$$

1) Xuddi shu misolda natijadan qo'shiluvchini ayiramiz:

$$\begin{array}{r} 111100_2 \\ - 1111_2 \\ \hline \end{array}$$

$$101101_2$$

3) Ko'paytirishni bajaramiz:

$$1101_2 * 111_2 = 1011011_2$$

$$1101_2$$

$$\times 111_2$$

$$+1101$$

$$1101$$

$$1101$$

$$1011011_2$$

4) Xuddi shu misolda bo'lishni bajaramiz:

$$1011011_2 : 111_2 = 1101_2$$

$$1011'011_2 \underline{111}_2$$

-1111101₂

1000

-111

111

111

000

III. Uchlik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish:
0,1,2;

$$1) 12112_3 + 122_3 = 20011_3$$

$$\begin{array}{r} & 1 \\ 2112_3 & - \\ & 1 \\ 22_3 & - \\ \hline & 2 \\ 0011_3 & \end{array}$$

Xuddi shu misoldan: Izoh: uchlik sanoq sistemasida, bir Qarz olib beramiz degani, uch sonini olib beramiz degani tushuniladi. Chunki uch mukammal son hisoblanadi.

$$20011_3 - 122_3 = 12112_3$$

$$20011_3$$

$$- 122_3$$

$$12112_3$$

$$3) 212_3 * 12_3 = 11021_3$$


$$212_3$$

$$x 12_3$$

$$1201$$

$$212$$

$$11021_3$$

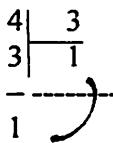

4) Xuddi shu misolda bo'lish amalini bajaramiz:

$$11021_3 : 212_3 = 12_3$$

$$1102\overline{1}_3 \quad 212_3$$

$$212_3 \quad \overline{12}_3$$

$$\overline{1201}$$

$$\overline{1201}$$

$$\overline{0}$$

To'rtlik sanoq sistemasida ham huddi shunday amallar bajariladi.

O'nlik sonlarni namoyish etish

Raqamli qurilmalarda raqamlarni, shuningdek dasturlash jarayonidagi boshqa ma'lumotlarni aks ettirish uchun odatdag'i o'nlik sanoq tizimi bilan bir qatorda boshqa tizimlar ham keng qo'llaniladi. Keling, eng keng tarqalgan pozitsion sanoq tizimlarini ko'rib chiqamiz. Bunday sanoq tizimlaridagi raqamlar vergul bilan ajratilgan raqamlar ketma-ketligi (raqamlar raqamlari) bilan ikki guruhga bo'linadi: raqamning butun qismini ifodalaydigan raqamlar guruhi va raqamning kasr qismini ifodalovchi raqamlar guruhi:

$$\dots a_2 a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots$$

Bu yerda a_0, a_1, \dots nol raqami, bir v.x. ni butun qismini belgilaydi, a_{-1}, a_{-2}, \dots – birinchi raqam, ikkinchi v.x. sonlarni kasr qismini belgilaydi.

Razryad raqamiga son og'irligi belgilangan r^k , bu yerda r – sanoq tizimi asosi; k – razryad raqamlarni belgilashda indeksga teng raqamli razryad. Shunday qilib, yuqoridagi yozuv quyidagi miqdorni anglatadi:

$$N = \dots + a_2 \cdot r^2 + a_1 \cdot r^1 + a_0 \cdot r^0 + a_{-1} \cdot r^{-1} + a_{-2} \cdot r^{-2} + \dots$$

$$\begin{array}{ccccccccc} & 7 & 2 & 9 & 3 & 2 & 4_{10} = 7 \cdot 10^2 - 2 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} - 2 \cdot 10^{-2} - 4 \cdot 10^{-3} \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 10^7 & 10^6 & 10^5 & 10^4 & 10^3 & 10^2 & 10^1 \end{array}$$

P har xil belgilar to'plami razryadlarning raqamlarini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Agar, $r = 10$ (oddiy o'nlik sanoq tizimida)

razryadlarning raqamlarini yozish uchun o'nta belgidan iborat to'plamdan foydalaniadi: O, 1, 2,...,9. O'nlik sanoq tizimida 729,324₁₀ miqdorni bildiradi:

Raqamlarni ifodalashning ushbu printsipidan foydalanib, lekin p ning har xil qiymatlarini tanlab, har xil sanoq tizimlarini yaratishingiz mumkin.

Ikkilik sanoq tizimida sanoq tizimlari asosi $r = 2$. Shunday qilib, razryadlar raqamini yozish uchun faqat ikkita simvoldan 0 va 1 dan foydalaniladi.

Ikkilik sanoq tizimida raqam 0 va 1 ketma ketligi bilan ifodalanadi. 11011,101₂ dagi sonlar o'nlik sanoq tizimida quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$1 \downarrow 1 \downarrow 0 \downarrow 1 \downarrow 1 \downarrow . \downarrow 1 \downarrow 0 : = (1 \cdot 2^4 - 1 \cdot 2^3 - 0 \cdot 2^2 - 1 \cdot 2^1 - 1 \cdot 2^0 - 1 \cdot 2^{-1} - 0 \cdot 2^{-2} - 1 \cdot 2^{-3})_{10} = 27,625.$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{matrix}$$

Sakkizlik sanoq tizimlari asosi r=8. Shuning uchun raqamlarning raqamlarini ko'rsatish uchun sakkiz xil belgidan foydalanish kerak, ular uchun O, 1, 2,.., 7 tanlangan (e'tibor bering, bu erda 8 va 9 belgilar ishlatalmaydi va raqamlar yozuvida ishlatalmasligi kerak). Masalan, 735.468 o'nlik kasrlari quyidagi raqamga mos keladi:

$$\begin{matrix} 7 & 3 & 5 & , & 4 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ g^2 & g^1 & g^0 & & g^{-1} & g^{-2} \end{matrix} = (7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 + 4 \cdot 8^{-1} + 6 \cdot 8^{-2})_{10} = 477,5937_{10}$$

Ya'ni, 735,468 soni, tarkibida yetti marta $8^2 = 64$ dan, uch marta $8 = 8$, besh marta $8^0 = 1$, to'rt marta $8^{-1} = 1/8$, olti marta $8^{-2} = 1/64$ dan deb belgilangan.

O'n otilik sanoq tizimida asosi r = 16 va razryadlar raqamini yozish uchun 16 simvol dan iborat to'plamdan foydalaniadi:

O, 1, 2,...,9, A, V, S, D, Ye, F.

Unda 0 dan 9 gacha bo'lgan arab raqami va 6 ta lotin bosh xarflaridan foydalaniadi. 16 lik sanoq tizimidagi A xarfiga 10 lik sanoq tizimidagi 10, V – 11, S – 12, D – 13, Ye – 14, F – 15 mos keladi.

AV9, S2F₁₆ ga quyidagi 10 lik sanoq tizimidagi sonlar mos keladi.

$$\begin{matrix} A & B & 9 & , & C & 2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 16^2 & 16^1 & 16^0 & & 16^{-1} & 16^{-2} \end{matrix} = (10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 + 12 \cdot 16^{-1} + 2 \cdot 16^{-2} + 15 \cdot 16^{-3})_{10} = 2745,7614745 \dots_{10}$$

N-razryadli raqamlarni raqamli uskunada saqlash uchun siz har biri raqamning mos razryadinining raqamini eslab qoladigan n elementdan iborat qurilmalardan foydalanishingiz mumkin. Ikkilik sanoq tizimida ko'rsatilgan raqamlarni saqlash eng oson usul hisoblanadi.

O'nlik sanoq tizimidagi sonlarni saqlash uchun, o'nlikdagi xar bir son ikkilik ko'rinishda tasvirlanadi. Ushbu tasvirlash formasi ikkilik - *o'nlik sanoq tizimiga kodlangan deb ataladi*.

Misol, $765,93_{10}$ ikkilik-kodlangan:

$765,93_{10} = 0111 \ 0110 \ 0101, \ 1001 \ 0011 \ 2-10$

Ko'rilgan usul *kod 8421 deyiladi*. (kodning nomi ikkilik son bitlarining og'irliklaridan iborat). Ushbu kod bilan bir qatorda, o'nlik raqamlarni ikkilik kodlashda boshqa har xil kodlardan foydalaniladi, ulardan eng keng tarqalgani jadvalda keltirilgan (3.1.- jadval).

3.1.- jadval.O'nlik raqamni turli kodlari

O'nlik raqam	O'nlik raqamni ikkilik kodi					
	kod 8421	kod 2421	kod 2 – 5	kod orttir.3	kod 3a+2	kod 7421
0	0000	0000	1100	0011	00010	0000
1	0001	0001	0110	0100	00101	0001
2	0010	0010	0011	0101	01000	0010
3	0011	0011	0001	0110	01011	0011
4	0100	0100	1000	0111	01110	0100
5	0101	1011	1010	1000	10001	0101
6	0110	1100	0101	1001	10100	0110
7	0111	1101	0010	1010	10111	1000
8	1000	1110	1001	1011	11010	1001
9	1001	1111	0100	1100	11101	1010

7421 kodi shundaki, har qanday kod kombinatsiyasi ikkitadan ko'p bo'lgan kodni o'z ichiga oladi. 5-ning 2-kodida barcha kod birikmalari to'liq ikkitasini o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyat noto'g'ri kombinatsiyalarni aniqlash uchun ishlataladi (qabul qilingan kod so'zining har qanday belgilarni noto'g'ri tanib olish ushbu kombinatsiyada bo'lganlar sonini o'zgartiradi). To'qqizgacha qo'shilgan o'nlik raqamlarning juftlari to'qqizgacha bir-birini to'ldiradigan

raqamlarni tashkil qiladi (0 va 9, 1 va 8, 2 va 7,...). 2421 kodida va ortiqcha 3 kodida o'nik raqamlarning har qanday biriga mos keladigan kodlar kombinatsiyasi uning to'qqiz qismiga mos keladigan kombinatsiyaning inversiyasidir. Masalan 2421 kodi o'zaro bir-birini to'ldiruvchi juftlikka to'qqizgacha raqamlar 2 va 7 0010 va 1101 kombinatsiyasiga to'g'ri keladi, ularning har biri boshqasiga teskari shaklda hosil bo'ladi.


Ushbu xususiyat raqamli qurilmalarda o'nik raqamlar bo'yicha arifmetik amallarni bajarishni osonlashtiradi. Za + 2 kodi xuddi shu to'qqizning qo'shimcha xususiyatiga ega. Bundan tashqari, ushbu kod yana bir foydali xususiyatga ega: har qanday juft kombinatsiya kamida ikkita raqamdan farq qiladi, bu esa noto'g'ri kombinatsiyalarini aniqlashga imkon beradi (kod kombinatsiyalarining biron bir razryadning raqamini o'zgartiradigan xato, ishlatilmaydigan taqilangan kombinatsiyaga olib keladi).

Sanoq sistemalari ikki xil bo'ladi:


1. Pozitsion sanoq sistemasi (Turgan o'rni e'tiborga olinadigan sanoq sistemasi)

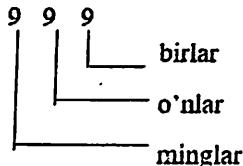2. Pozitsion bo'limgan sanoq sistemasi (Turgan o'rni e'tiborga olinmaydigan sanoq sistemasi)

Turgan o'rin e'tiborga olinadigan sanoq sistemasi pozitsion sanoq sistemasi deyiladi:



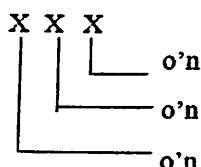Turgan o'rin e'tiborga olinmaydigan sanoq sistemasi pozitsion bo'limgan sanoq sistemasi deyiladi:



I-bir

IV- to'rt

V- besh

X- o'n

L- ellik

C- yuz

D- besh yuz

M- ming

Rim sanoq sistemasida raqamni chap tarafiga qo'yilgan raqam, shu sondan ayiriladi va chap tarafga faqat bitta raqam yozish mumkin.

Misol:

IX- o'ndan bir ayiriladi. ($10-1=9$)

XL- ellikdan o'n ayiriladi. ($50-10=40$)

XC- yuzdan o'n ayiriladi. ($100-10=90$)

CD- besh yuzdan yuz ayiriladi. ($500-100=400$)

Misollar:

1) $1972=1000+900+70+2$ ni rim sanoq sistemasida quyidagicha yozish mumkin:

M SM LXX II
 \u203c\u203c\u203c \u203c\u203c \u203c\u203c \u203c\u203c

2) $2156=2000+100+50+6$ ni rim sanoq sistemasida quyidagicha yozish mumkin:

MM C L VI
 \u203c\u203c\u203c \u203c \u203c\u203c \u203c\u203c

Ikkilik va o'nlik sonlarni jamlash

Arifmetik amallarni bajarish

Ayirish amalini bajarilishi uchun ikki yo'l bor – summator kabi ayiruvchi sxemasini qurish, ikkinchi yo'l sonlarni maxsus formaga keltirib summatorдан foydalanish. Ko'pgina EHMLarda ikkinchi yo'l qo'llaniladi. Bunday amalda qo'llanilayotgan sonlar teskari va qo'shimcha kodlarga o'zgartiriladi. Sonni teskari kodga o'tkazish uchun, xar bir razryadni inversiya qilinadi. Masalan, 0100 soni teskari kodda quyidagicha bo'ladi: 10011. Ikkilik sonni qo'shimcha kodga aylantirish uchun, teskari kodga aylantirilgan sonning kichik razryadiga 1 qo'shiladi.

$$10011+00001=10100$$

Bu holda ayirish amalini bajarish uchun ayiruvchini teskari yoki qo'shimcha kodga keltiramiz. Masalan, 10011 dan 01010 sonini ayirish kerak bo'lsin. Oddiy holda bu amal quyidagicha bajariladi:

10011

—
01010


01001

Agar, ayiruvchini teskari va qo'shimcha kod holda yozsak yuqoridagi amalni quyidagicha bajarsa bo'ladi.

$$\begin{array}{r} 10011 \\ + \\ 10101 \\ \hline 1\leftarrow 01000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10011 \\ + \\ 10110 \\ \hline 1\leftarrow 01001 \end{array}$$


↙
00001
01001

Shunday qilib, teskari kodni ishlatish yuqori razryadda siljigan 1 ni yuqori razryaddan quyi razryadga o'tkazish kerak va bu holda qo'shimcha kodni topishga xojat qolmaydi. Bunda yuqori razryadda sodir bulgan siljish inobatga olinmaydi. Bularni bajarish uchun summator kirishini (S_i) qo'shimcha mantiqiy elementlar bilan bog'lash kerak. Ular yordamida bi ni to'g'ri holda yoki invers holda kiritish mumkin. Kichik razryadli 1 ni qo'shish summator kirishiga R0 signalini berish bilan amalga oshiriladi. Quyida (3.13-rasmga qarang) bi kodini to'g'ri va inversiya holda beruvchi sxemasi keltirilgan.

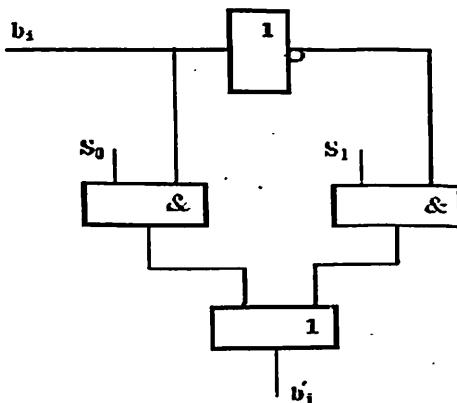

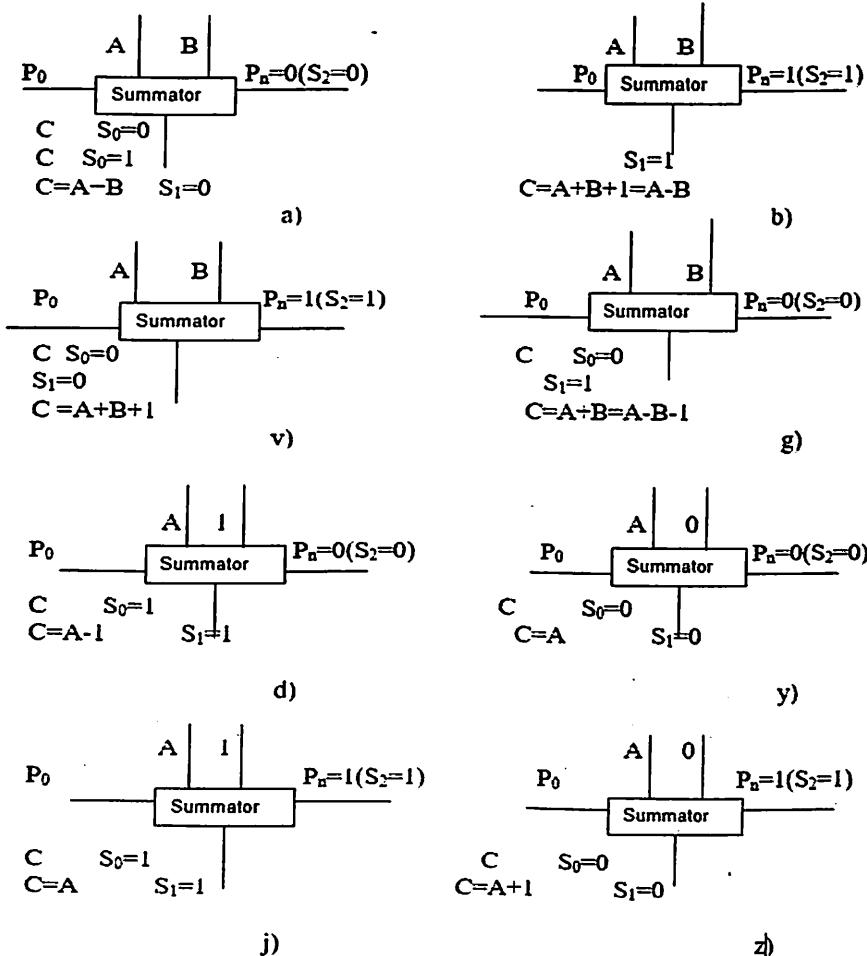3.13- rasm. Summatorni kirishi uchun (S_i) qo'shimcha mantiqiy elementlar ulanishi


Har bir razryadda bunday sxemaning bo'lishi, summatorning faqat qo'shish, ayirish emas, balki boshqa bir qancha amallarni bajarishi imkoniyatini yaratadi. Yuqorida aytilgan gaplarni tushuntiruvchi sxemalar 6-rasmlarda keltirilgan. Bu rasmlardagi 1-sxema qo'shish amalini bajaradi va bu xol uchun S_0 , S_1 ning qiymatlari berilgan (3.14a-rasmga qarang). Ayirish amalini bajaruvchi sxema 6b-rasmda berilgan.



3.14-rasm. Summatorda bajariladigan amallar
Mantiqiy amallarni bajarish

Arifmetik amallardan tashqari EHMning ma'lumotlarni qayta ishlash blokida mantiqiy amallarni ham bajarish mumkin. Mantiqiy amallar kodlar ustida razryadlar bo'yicha bajariladi va bu ko'p xollarda AMQ elementlari majmuasiga juda ham bog'lik. Quyidagi 3.15-rasmda AMQ i-razryadining to'rt mantiqiy amal bajaruvchi sxemasi keltirilgan. Bular quyidagi amallar: I, ILI, ILI-NYe va NYe. Bajariladigan amalning tanlanishishi S₀ va S₁ boshqarish signallari yordamida amalga oshiriladi.


S ₀	Chiqish	Amal
S ₁	signal f _i	nomi
0	f _i =a _i b _i	ILI-NYe
0	f _i =a _i +b _i	ILI
1	f _i =a _i \b _i	I
0	f _i =a _i	NYe
0		
1		
1		
1		

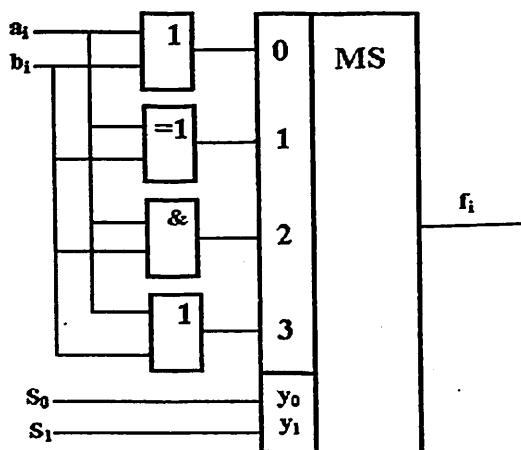

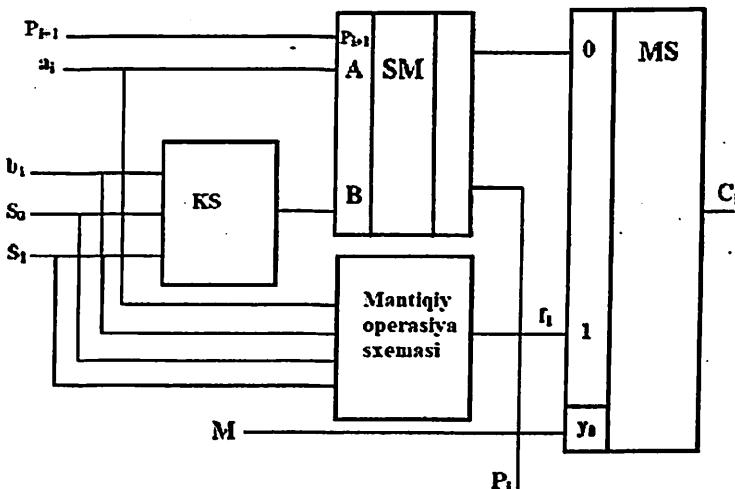3.15-rasm. Mantiqiy amallar bajarilishi.

Mantiqiy elementlar soni va ularni tanlash mashinaning mantiqiy amallar bo'yicha ro'yxatida amalga oshiriladi. Mavjud sxemalarni birlashtirish, ya'ni arifmetik va mantiqiy amallarni birgalikda bajarish quyidagi 8-rasmda keltirilgan sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Bu

yerda amallarni tanlash – S₀, S₁ va M signallari yordamida bajariladi. Summatormning (S), i-razryaddagi chiqish va mantiqiy amallarni bajaruvchi sxemaning f i chiqishi multipleksor (MS) yordamida birlashtiriladi. M kirish bo'lsa amalning xilini, ya'ni 0-bo'lsa – arifmetik, 1-bo'lsa mantiqiy amalligini belgilaydi.



3.16-rasm. Arifmetik va mantiqiy amallarni birgalikda bajarish sxemasi.

Ammo ayrim amallarni bajarishda AMQ elementlarini qo'llash, faqat ba'zi holatlardagina o'zini oqlashi mumkin. Ko'p xollarda yaxlit tuzilgan bitta kombinatsion sxemagina xar bir razryad uchun barcha amallarni bajarishga mo'ljallangan bo'ladi. Agar amallarni bajarishga sarflanadigan vaqt xal qiluvchi bo'lmasa, u holda dasturlash yo'li bilan amallar bajariladi. Bu holda murakkab buyruk (buyruq), oddiy amallar ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Bunga yaqqol misol qilib ko'paytirish amalini ketma-ket qo'shishlar amali yordamida bajarilishini keltirish mumkin. Masalan, 0111 ni 1010 ga ko'paytirish kerak bo'lsin. Quyida keltirilgan ko'p sonli qo'shishlar va ko'paytiriluvchi razryadlarni siljitishlar ko'paytirish amalini bajarishga olib keladi. Ya'ni bu holda ko'paytirish amalini bajarish uchun EHM amalar ro'yxatida qo'shish va siljitish amallari bo'lishi yetarlidir. Summatormning mantiqiy amallarni bajarishga yaqqol misolini «ILI-NYE» amalini bajarishda razryadga qo'shimcha «o'tishni» yo'q qilish kifoya. Buning uchun to'g'ridan to'g'ri o'tish zanjirida (8-rasm) «I» sxemasini o'rnatish va uning bir

kirishiga oldingi razryaddan o'tish signalini, ikkinchisiga esa S2 signalni ulash lozim. U holda S2=1 da summator faqat arifmetik amalni, S2=0 da «ILI-NYe» mantiqiy amalni bajaradi. Xuddi shu summatorda ko'paytirish amalini bajarish uchun quyidagilarni bajarish lozim.

S2=0 da

$$C_i = a_i + b_i = (a_i + k_i) + b_i = a_i * b_i / k_i * b_i / a_i * k_i * b_i$$

(3.1)

$$k_i = b_i \text{ holda}$$

$$C_i = a_i b_i / b_i b_i / a_i b_i b_i = a_i b_i$$

(3.2)

Shunday qilib, summatorning ai kirishiga "ILI" va "I" elementlarini o'z ichiga oluvchi kombinatsion sxema qo'llab, "I" amalini bajaruvchi AMQ hosil qilish mumkin. Bu sxemaga agar biz "I" sxemasini ham qo'shsak, qo'shimcha "ILI" amalini ham bajarish mumkin. 9-rasmda ikki razryadli AMQ ning bir kancha arifmetik va mantiqiy amallarini bajaruvchi kombinatsion sxemasining qismi keltirilgan. 3.2-jadvalda esa, S0, S1, S2, S3 boshqaruv signallarning qiymatlari va AMQ bajarishi mumkin bo'lgan amallar keltirilgan.

3.3. Mikroprotsessorning ishini tashkil etuvchi asosiy bloklar turkumi

Arifmetik mantiqiy qurilmalar

Arifmetik va mantiqiy amallar bajariladigan qurilma *arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ)* deb ataladi. Sodda amallar ketma-ketligi ko'rinishida ifodalangan masalalarni avtomatik ravishda yechish uchun berilgchlarni, oraliq va olingan hisoblash natijalarini saqlashga, hamda oddiy amallarni bajarish tartibi haqidagi ma'lumotlarni saqlashga imkon beruvchi qurilma talab etiladi. Bunday qurilma *xotira* deb ataladi.

Barcha turdag'i AMQlar uchun ayiruv, mantiqiy ko'paytiruv, mantiqiy qo'shuv, istisnoli YoKI, inversiya, o'ngga siljish, chapga siljish, musbat ortirma (inkrimen), manfiy ortirma (dekrement) arifmetik amallarini bajarish majburiy hisoblanadi. Majburiy amallar apparat vositalari yordamida amalga oshiriladi, ya'ni talab etilgan ishni bajarish uchun ma'lumotlar ma'lum mikrosxemalardan o'tishi kerak. Majburiy amallar sodda amallar deb ataladi.


AMQlar arifmetik ko'paytiruv va bo'luv kabi nisbatan murakkab amallarni bajarmaydi. Shuning uchun bu amallar sodda amallarning

dasturiy kombinatsiyasi yordamida bajariladi. Bu usul amallarni bajarishning *mikrodasturiy* usuli deb ataladi. AMQlar EHMning asosiy tugunlaridan hisoblanadi.

AMQlar 2-, 4-, 8-, 16-razryadli amallarni bajaruvchi alohida IMSlar yoki KISlar tarkibida ishlab chiqariladi. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan AMQ mikrosxemalari iqkita o'zgaruvchi ustidan 16 ta mantiqiy va ularga mos keluvchi 16 ta arifmetik amallarni bajaruvchi to'liq majmuadan tashkil topgan. Ular jadvalda keltirilgan. AMQ ko'p turli amallarni bajarishga mo'ljallangani bilan, ko'proq arifmetik qo'shuv va ayiruv (45% gacha) va arifmetik ko'paytiruv (50% gacha) amallarini bajaradi. MPT aloqa tizimlariga joriy qilinishi analogli usullarni raqamli usullar tomonidan siqib chiqarilganligi bilan izohlanadi, bu ularning multipleksorlarda, kodlarni o'zgartiruvchi, xatolarni nazorat qiluvchi qurilmalarda, uzatish va qabul qilish qurilmalarining boshqarish bloklarida keng ko'lamda qo'llanilishiga olib keldi.

3.2-jadval.Boshqaruv signallari.

Amalni tanlash				Mantiqiy amallar	Arifmetik amallar	
S3	S2	S1	S0		$\bar{C}_x=1$	$\bar{C}_x=0$
0	0	0	0	\bar{A}	A	$A+1$
			1	$\bar{A} \vee \bar{B}$	$A+B$	$(A+B)+1$
		1		$\bar{A} \wedge \bar{B}$	$A+\bar{B}$	$(A+\bar{B})+1$
		1	1	0	-1	0
1				$\bar{A}\bar{B}$	$A+A\bar{B}$	$A+A\bar{B}+1$
1			1	\bar{B}	$(A+B)+A\bar{B}$	$(A+B)+A\bar{B}+1$
1	1			$A \oplus B$	$A+B-1$	$A-B$
1	1	1		$A\bar{B}$	$A\bar{B}-1$	$\bar{A}\bar{B}$
1				$\bar{A} \vee B$	$A+A\bar{B}$	$A+A\bar{B}+1$
1			1	$A \approx B$	$A+B$	$A+B+1$
1		1		B	$(A+\bar{B})+AB$	$(A+\bar{B})+AB+1$
1		1	1	$A \wedge B$	$AB-1$	AB
1	1			1	$A+A$	$A+A+1$
1	1		1	$A \vee \bar{B}$	$(A+B)+A$	$(A+B)+A+1$
1	1	1		$A \vee B$	$(A+\bar{B})+A$	$(A+\bar{B})+A+1$
1	1	1	1	A	$A-1$	A

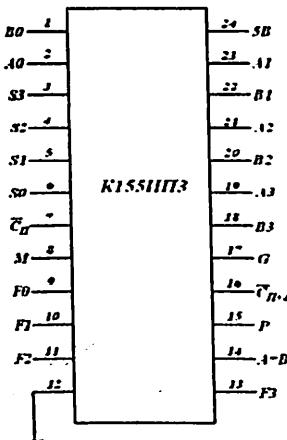

Ma'lumotlarga amallar yordamida ishlov berish qismi protsessor deb ataladi. Protsessor apparat vositasi bo'lib, ular buyruqlarga va ma'lumotlarga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Protsessor o'z ichiga AMQni, amallarni boshqarish blokini va buyruqlarni boshqarish blokini oladi. Amallarni boshqarish bloki amallar kodini ketma-ket elektr signallariga aylantiradi. Buyruqlarni boshqarish bloki esa, buyruqlar majmuasini boshqaradi. AMQ ikkilik sanoq tizimida arifmetik va mantiqiy amallarni bajarish uchun mo'ljallangan. Bunday ikkilik sanoq tizimi operendlar deb atilib, ular o'zgarmas vergul va suzuvchi vergul shaklida yozilishi mumkin. Bundan tashqari ularga o'nlik sonlar, buyruqlar va ayrim uning maydonlari, mantiqiy kodlar, alfavit raqam maydonlari kirishi mumkin. AMQda bajariladigan amallarni quyidagi guruxlarga bo'lish mumkin:

- O'zgaruvchan va o'zgarmas vergulli ikkilik sanoq tizimidagi amallar;
- O'nlik arifmetik amallar;
- Ko'rsatkichli – arifmetik amallar (buyruq adreslari ustida amallar)
 - Mantiqiy maydonlar ustida amallar;
 - Alfavit-raqam maydonlari ustida amallar.
- AMQning funksional sxemasini oddiy amallar misolida ko'ramiz. Ular, o'zgarmas va suzuvchi vergulli mantiqiy kodlar ustida amallardir. Ikkilik sanoq sonlarni qo'shish misolida AMQ strukturasini

tushuntirish oson bo‘ladi. Masalan, 00111 va 01101 sonlarni qo‘shish kerak bo‘lsin.

- Birinchi son 00111
- +
- Ikkinci son 01101
- Surilish 1111
- Natija 10100
- Qo‘shish amali ketma-ketlikda bajariladi. Ketma-ketlik kichik razryaddan boshlanib, katta razryadni qo‘shish bilan tugaydi.

Qo‘shishda surilish ro‘y berishi mumkin, bular keyingi razryadda inobatga olinishi shart. Yuqorida keltirilgan misolda surilish birinchi razryadda ro‘y bergan. O‘z navbatida ikkinchi razryadda ham ro‘y bergan va xokazo. Demak, ikki sonni qo‘shishda summator amalini eng kichik razryaddan boshlaydi va bunda yig‘indi va siljish keyingi razryad uchun hosil bo‘lishi kerak. Qolgan hamma razryadlarni qo‘shishda oldingi razryaddagi siljish hisobga olinishi kerak. i – razryaddagi ($i=0, n-1$) qo‘shish amalini bajarishda, n razryadli sonlarni qo‘shishda uch kirishli va 2 chiqishli kombinatsion sxema qo‘llanilishi mumkin: 3.3-jadvalda olinishi mumkin bo‘lgan signal qiymatlari bir razryadli summator kirishida va unga mos chiqishdagi signallar qiymati, ya‘ni yig‘indi (S_i) va siljish (R_i) keltirilgan.

3.3-jadval.

Olinishi mumkin bo‘lgan signal qiymatlari bir razryadli summator kirishida va unga mos chiqishdagi signallar qiymati,


Kirish		Chiqish		
A_i	b_i	P_{i+1}	P_i	C_i
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1

Yuqoridagi jadval bo‘yicha AMQ funksiyasini quyidagicha ko‘rinishda yozamiz:

$$S_i = P_{i+1}(a_i b_i \vee a_i b_i) V P_{i+1}(a_i b_i \vee a_i b_i) \quad (3.3)$$


$$P_{i+1}(a_i b_i \vee a_i b_i) \vee P_{i+1}(a_i b_i \vee a_i b_i) = P_{i+1} + (a_i + b_i) \quad (3.4)$$

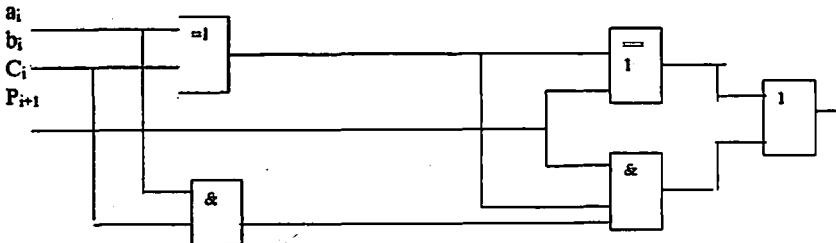(3.1) va (3.2) funksiyalar asosida 3.17-rasmida bir razryadli summator uchun sxema keltirilgan.



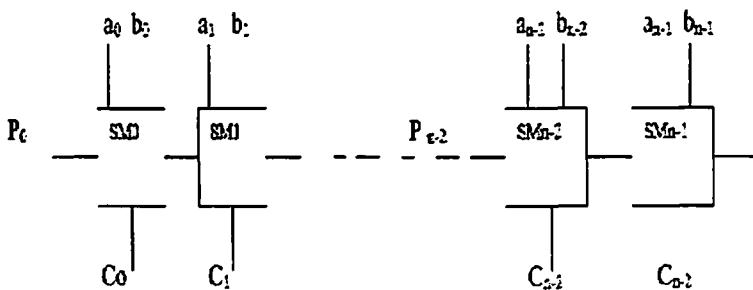3.17-rasm. Bir razryadli summatorning sxemasi.

Bir razryadli summator asosida (1 va 2-rasm) n- razryaddan sonlar uchun summator qurish mumkin.



3.18-rasm. Paralel n-razryadli summator sxemasi.

3.18-rasmida paralel n-razryadli summator sxemasi keltirilgan. Uni surish uchun n ta summator kerak bo'ladi. Si chiqishlari ($i=0, n-1$) yig'indi amallarini hosil qiladi. Siljish signallarning chiqishi keyingi razryadning siljish kirishiga ulangan. 3-rasmida keltirilgan sxema bo'yicha siljishlar ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Bu sxemada qo'shish amalini bajarish vaqtini quyidagicha aniqlanadi.

$$t_s = t_c + (n-1)t_p \quad (3.5)$$

bu yerda t_c – summatorning bir razryadida qo'shish amalini bajarish vaqt;

t_p – signalning bir razryadda hosil bo'lish vaqt;

Yig'indining hosil bo'lish vaqtini tezlashtirish uchun (3.5) tenglamaning ikkinchi xadini kichiklashtirish kerak. Bu ish maxsus

generator-sxemasi yordamida amalga oshirish mumkin. Quyida Ri qiyamatini aniqlash formulasini keltirilgan.

$$R_i = a_i b_i V(a_i + b_i) R_{i+1} \quad (3.6)$$

Quyidagi o'zgartirish kiritib $a_i b_i = g_i$; $a_i + b_i = q_i$, R_i ni aniqlash formulasini o'zgartirilgan xolini yozamiz.

$$R_i = g_i V q_i p_{i+1} \quad (3.7)$$

Bunday o'zgartirishlarning maqsadi shunday bulevo-funksiyalarni qurib, ular yordamida har bir razryadda parallel ravishda siljish signallarini hosil qilish va bunga javob beruvchi sxemani qurishdan iboratdir.

4-razryadli summator uchun funksiyalar tizimi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$P_3 = g_3 V q_3 P_4 \quad (3.8)$$

$$P_2 = g_2 V q_2 P_3 = g_2 V q_2 (g_3 V q_3 P_4) = g_2 V g_3 q_2 V q_2 q_3 P_4 \quad (3.9)$$

$$P_1 = g_1 V q_1 P_2 = g_1 V q_1 g_2 V q_1 q_2 g_3 V q_1 q_2 q_3 P_4 \quad (3.10)$$

$$P_0 = g_0 V q_0 g_1 V q_0 q_1 q_2 g_3 V q_0 q_1 q_2 q_3 P_4 \quad (3.11)$$

4-rasmda 4 razryadli parallel summatorning tezkor siljish hosil qiluvchi sxemasi keltirilgan. U (3.9) formula asosda qurilgan.

Tezkor siljishli n-razryadli summatorda amalni bajarish vaqtı quyidagicha aniqlanadi.


$$t_{\Sigma} = t_c + t_p \quad (3.12)$$

bunday summatorda qurilmaning xajmi razryadlar soni oshishi bilan keskin oshadi. Shuning uchun amaliyotda ketma-ket va tezkor siljishning majmuasi qo'llaniladi. Ya'ni hamma n-razryadlar r-razryadli guruxlarga bo'linib, gurux ichida tezkor siljish, gruppalararo ketma-ket siljish qo'llaniladi.

Mikroprotsessoring tezkor bloki

Pentium protsessorining umumlashtirilgan strukturali sxemasi quyidagilarni o'z ichiga oladi (2.5.Rasm):

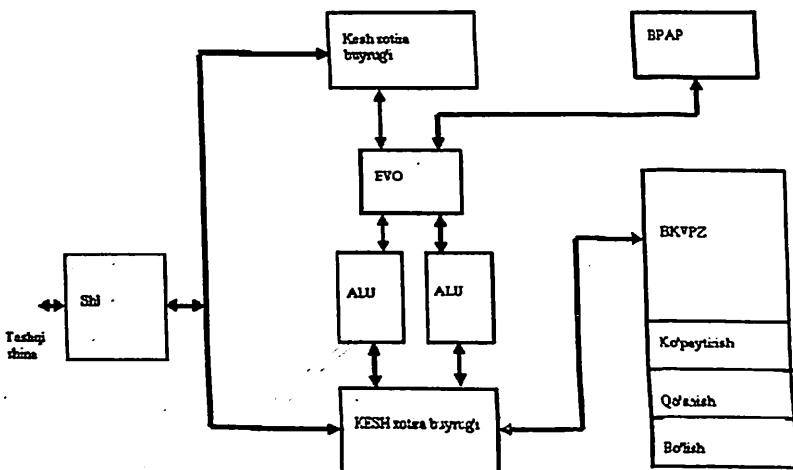- ShI – 64-razryadli shina interfeysi;
- ikkita 32-razryadli butun sonli AMQ;
- komandalarning kesh-xotirasi;
- ma'lumotlarning kesh-xotirasi;
- Umumiy vazifalarga mo'ljallangan registrlar;
- ilgarilanma tanlamalar buferi;
- o'tish adreslarini oldindan bilish bloki;
- suzuvchi nuqtali konveyer hisoblashlar bloki.



3.19-rasm. Pentium mikroprotsessorining umumlashgan struktura sxemasi.


Shina interfeysi protsessor tashqi shinasini ichki shinasi bilan moslashtirish uchun mo'ljallangan.

Kengaytirilgan 64-razryadli ma'lumotlar shinasi. Pentium MP shinalar siklining bir necha turlariga ega, ularga bitta siklda 256 bir ma'lumot kesh-xotiraga uzatiladigan paketli rejim ham kiradi. Bu i486DX protsessoriga qaraganda uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, 66 MGts chastotali shinaga ega Pentium MP ning uzatish tezligi 528 Mbayt/s, 50 MGts chastotali shinaga ega i486DX MP da esa 160 Mbayt/s.

Superskalyar arxitektura. "Superskalyar" atamasi bittadan ko'p hisoblash blokiga ega bo'lgan mikroprotsessor arxitekturasiga nisbatan qo'llaniladi. Pentium protsessori ikkita komandani bir vaqtda bajarishi mumkin bo'lgan ikkita konveyerga ega, U-konveyer komandalarning to'liq to'plamiga, V-konveyer esa to'liq bo'lmagan to'plamga ega. 3.20-rasmida konveyerlar ikkita butun sonli ALU, RON, BVO bilan soddalashtirib tasvirlangan. Bitta konveyerli i486 protsessori kabi ikkita konveyerli Pentium protsessori butan sonli komandalarni beshta bosqichda bajaradi (2.6. -rasm):

1. Oldindan tahmin qilingan komandalarni xotiradan olish (oldindan tanlov) – PF (PreFetch).
2. Komandani dekodlash – D1.

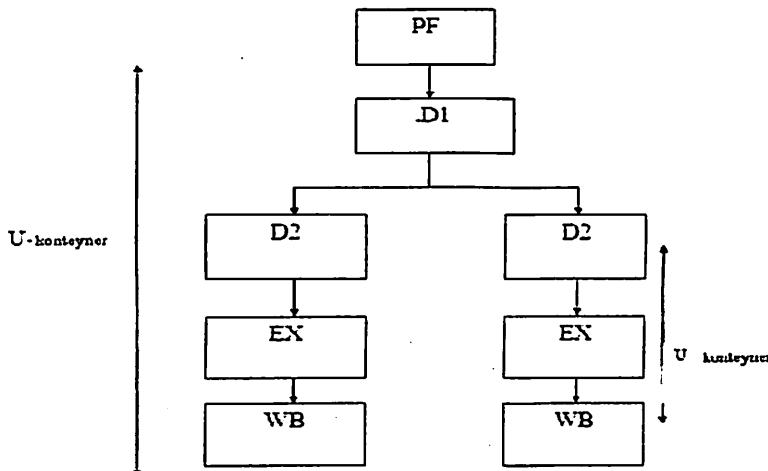-
3. Komandani dekodlash – D2.
 4. Komandani bajarish – EX.
 5. Natijani yozish uchun mo'ljallangan buferga saqlash – EW.



3.20-rasm.Pentium protsessorida butun sonli buyruqlarni bajarish bosqichlari.

Birinchi bosqich to'rtta 32-razryadli buferga ega bo'lgan BVO bloki bilan bajariladi. Ikkita bir-biriga bog'liq bo'lмаган tanlov buferlari jufti o'tish bo'lishi yoki bo'lmasligini tahmin qiluvchi BPAP bloki bilan birga ishlaydi. Agar o'tish tahmin qilinmasa, tanlov davom ettiriladi, agar tahmin qilinsa, boshqa bufer ishlashiga ruxsat beriladi va u o'tish nuqtasidan tanlovnı boshlaydi. Agar tahmin qilingan o'tish amalga oshmasa, komanda konveyerlari tozalanadi va tanlov boshidan boshlanadi. Ikkinci stadiyada komandani dekodlash xotiradagi operandlar adreslarini shakllantiradi. Har bir konveyer o'zining bir taktda to'lishi mumkin bo'lgan, yozish uchun mo'ljallangan 64-razryadli buferiga ega. Hech qanday o'qish so'rovlari buferda mavjud bo'lgan yozish so'rovlari tartibini buzmaydi. Pentium MP yozishning qat'iy ketma-ketligini qo'llaydi.

Yuqori samarali arifmetik soprotsessor BKVPZ 8-taktli konveyer va ko'paytirish, bo'lish arifmetik operatsiyalarini bajaruvchi apparat vositasini o'z ichiga oladi. Suzuvchi nuqtali operatsiyalarning katta qismi bitta butunsonli konveyerde bajarilishi mumkin, so'ng ular

suzuvchi nuqtali hisoblash konveyeriga tushadi. Pentium ichki joylashtirilgan arifmetik soprotsessorining samaradorligi FPU-486 (Floating-Point Unit) soprotsessorining samaradorligini 2-10 marta oshiradi.

Ikkita konveyerdan foydalanish bir necha komandalarga bajarilishning turli bosqichlarida bo‘lish imkonini beradi va konveyerni komandalar bilan to‘liq egallanishi hisobiga MP samaradorligini qo‘srimcha ravishda oshiradi. Pentium protsessorida arifmetik operatsiyalarni apparatli bajarishdan foydalaniladi, bu ham protsessor samaradorligini oshiradi.

Kesh-xotirani komanda va ma‘lumotlarga bo‘lish. Pentium mikroprotsessori komanda va ma‘lumotlar uchun bo‘lingan kesh-xotirasiga ega. Bu i486 protsessoridan farqli ravishda bitta komanda uchun tanlov jarayoni va boshqa komanda uchun ma‘lumotlarga murojaat jarayonlari o‘rtasidagi konfliktni bartaraf qilishga imkon beradi. Kesh-xotira komandalar va ma‘lumotlar uchun bo‘linganda ikkala komanda bir vaqtida bajarilishi mumkin. Pentium protsessorida komanda kesh-xotirasi va ma‘lumotlar kesh-xotirasi hajmi bir xil, 8 Kbaytni tashkil qiladi. Komanda va ma‘lumot kesh-xotirasi ikki kirishli assotsiativ kesh-xotira sxemasi bo‘yicha amalga oshiriladi. Ma‘lumotlar kesh-xotirasi ikkita interfeysga ega (har bir konveyer uchun bittadan), bu esa bitta mashina sikli davomida ikkita alohida komandani ma‘lumot bilan ta‘minlashga imkon beradi.

Ma‘lumotlar kesh-xotirasi kechiktirilgan yozuv bilan ishlaydi (tashqi shina bo‘shatilgunga qadar) va teskari yozuv rejimiga sozlanadi. Ohirgi holatda ma‘lumotlar kesh-xotiradan olinadi, bundan keyin esa asosiy xotiraga yoziladi. Keshlashning bunday usuli protsessor bir ma‘lumotni bir vaqtida ham kesh-xotiraga, ham asosiy xotiraga yozadigan oddiy keshlashga qaraganda yuqori samaradorlikka ega. Ma‘lumotlar kesh-xotirasi MESI protokolini qo‘llaydi. Bu protokol boshqa protsessorlarning kesh-xotiralariga murojaat qilish imkoniyatini beradi. Protokolning nomlarini MESI kesh-xotira qatorlari holatlari nomlanishidan kelib chiqadi: M (Modified), E (Exclusive), S (Shared), I (Invalid). Kesh-xotira qatorlari holatlari quyidagicha tavsiflanadi:

M-holat – ko‘rib chiqilayotgan protsessorning faqat kesh-xotirasida mavjud bo‘lgan qator. Qator modifikatsiya qilingan, ya‘ni asosiy xotira tarkibidan farq qiladi. Unga yozuvlar kiritish tashqi murojaat siklini generatsiya qilmay amalga oshiriladi;

E-holat – ko'rib chiqilayotgan protsessorning faqat kesh-xotirasida mavjud bo'lgan, ammo modifikatsiya qilinmagan qator. Qatorga yozuv kiritish tashqi murojaat siklini generatsiya qilmay amalga oshiriladi. Qatorga yozuv kiritilganda u M-holatga o'tadi;

S-holat – qator ko'rib chiqilayotgan protsessor kesh-xotirasida va boshqa protsessorlar kesh-xotiralarida bo'lishi mumkin. Undan o'qish tashqi siklini generatsiya qilmay amalga oshiriladi, yozuv kiritish esa boshqa protsessorlar kesh-xotirasidagi mos yozuvlarni bekor qilinishiga olib keluvchi asosiy xotiraga kiritish bilan amalga oshiriladi;

I-holat – kesh-xotirada mavjud bo'lman qator, uni asosiy xotiradan o'qish kesh-xotirani qatorlar bilan to'ldirish siklini generatsiya qilinishiga olib keladi. Kesh-xotira qatoriga yozuv kiritishda tashqi shinadan foydalaniladi.

Multiprotsessor ish rejimini qo'llash. Pentium arxitekturasi ikki va undan ortiq Pentium protsessorlarini multiprotsessor tizimida ishlatali mumkin. Pentium MP ikkinchi avlodidan boshlab simmetrik arxitekturali ikki protsessorli tizimni qurish arxitekturasini qurish interfeysi qo'llangan.

Xotira sahifalari hajmini berish vositasi. Pentium protsessori xotira sahifasi hajmini tanlash uchun optsiyaga (boshqaruv maxsus biti) ega: an'anaviy (4 Kb) va kengaytirilgan (4 Mb).

Funksional qo'shimchalar yordamida xatoni aniqlash va testlash vositasi. Pentium protsessorida ishonchlilikni oshirish maqsadida ichki qurilmalar va tashqi shina interfeysi xatoliklarini aniqlash (ichki nazorat pariteti), adreslar shinalari nazorat pariteti, funksional qo'shimchalar yordamida testlash ko'rib chiqilgan. Ichki xatolarni aniqlash komanda va ma'lumot kodlariga juftlik bitlarini qo'shishdan iborat, bu tizim va foydalanuvchi uchun xatolarni aniqlash imkonini beradi. Funksional qo'shimchalar yordamida testlash dasturiy ilovalarda foydalaniladi. Funksional qo'shimchalar yordamida testlash ikkita Pentium protsessorlarining asosiy/nazorat qiluvchi (master/checker) konfiguratsiyasidagi ishiga asoslanadi. Bunday konfiguratsiyada asosiy protsessor odatiy bir protsessorli rejimda ishlaydi. Nazorat qiluvchi protsessor ham shu operatsiyalarni bajaradi, ammo shinani boshqarmaydi va asosiy protsessor chiqish signallarini o'zi generatsiya qilayotgan signallar bilan solishtiradi. Olingan natijalar mos kelmagan holatda tizimda uzilish sifatida qayta ishlanishi mumkin bo'lgan xatolik signalni shakllanadi. Bunday usul 99% dan ko'proq xatolarni aniqlashga

imkon beradi. Bundan tashqari, testlash vositasi ichki o'mnatilgan test BIST (Built In Self Test) ni bajarish imkonini beradi, bu mnemokodlar, dasturlanayotgan mantiqiy matritsalar xatoliklarini aniqlash, komanda va ma'lumot kesh-xotiralarini adres buferlarini va doimiy xotira qurilmasini testlashni ta'minlaydi. Umuman olganda o'z-o'zini testlash protsessorning 70% tugunlarida bajariladi. Barcha protsessorlar JTAG raqamli qurilmalarni testlash ketma-ket interfeysi yordamida o'z-o'zini testlash uchun IEEE 1149.1 standart test portiga ega.

Pentium protsessorlarining o'ziga xosliklari quyidagilar:

- bir necha yangi komandalarning mavjudligi, shu jumladan protsessor modelini aniqlash;
- energiya ta'minotini boshqarish vositasining mavjudligi;
- shina sikllarini konveyer adreslanishini qo'llash;
- komandani bajarish vaqtini (taktlar soni) qisqartirilgan;
- komandalar trassirovkasi va samaradorlik monitoringi;
- virtual rejim imkoniyatlarini kengaytirish – uzilish virtual bayrog'ining mavjudligi;

Yangi qo'shimcha sozlash vositalari:

- zondlangan rejim (Probe Mode), ichki registr, kiritish-chiqarish va protsessor tizim xotirasiga murojaatni ta'minlaydi. Bu rejim protsessor holatini ichki sxema emulyatori imkoniyatlari kabi imkoniyatga ega bo'lgan dastur yordamida tekshirish va o'lchash imkonini beradi;
- kengaytirilgan sozlamalar (DE, Debug Extensions), kiritish/chiqarish komandalari adresi bo'yicha nazorat nuqtalarini o'matish imkonini beradi;
- ichki hisoblagichlar, samaradorlikning joriy nazorati va hodisalar sonining hisobi uchun foydalaniladi;

Arxitekturani kengaytirish. 32-razryadli Pentium protsessorlarining bazaviy arxitekturasiga qo'shimcha MSR (Model Specific Registers) modeli uchun maxsus registrlar to'plamiga ega. MSR registrlar to'plami MP ning turli modellaridan turlichay bo'ladi, bu ularning mumkin bo'lgan mos tushmasliklariga olib keladi. MSR registrlarida foydalaniladigan dasturiy ta'minot CPUID komandalari yordamida olingan protsessor haqidagi ma'lumotlardan foydalanishi kerak.

MSR registrlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- test registrlari TR1 – TR12;

-
- samaradorlik monitoringi vositasi;
 - mashina xatosi nazoratini chaqiruvchi adres va ma'lumotlar sikli registri.

Test registrlari protsessorlarning ko'pgina funksional tugunlarini boshqarishni, ularning ishga yaroqliligini testlash imkoniyatini ta'minlaydi. TR12 registr bitlari yordamida yangi arxitektura xususiyatlarini, shuningdek, kesh-xotira ishini taqiqlash mumkin.

Samaradorlik monitoringi vositasi apparat va dasturiy ta'minotni dastur kodida potensial "tor joy"larni paydo bo'lishi hisobiga optimizatsiya qilish imkonini beradi. Ishlab chiqaruvchi ichki protsessor hodisalari taktlarini kuzatishi mumkin, bu o'qish va yozuvlar kiritish, kesh-xotiraga "omadli" va "omadsiz" murojaatlar, uzilish, shinadan foydalanish operatsiyalari samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Bu dastur kodining effektivligini baholash va dasturiy ilovaning maksimal samaradorligiga erishish imkonini beradi. Samaradorlik monitoringi vositasi real vaqt taymeri va hodisalar hisoblagichi hisoblanadi. Taymer TSC (Time Stamp Counter) 64-razryadli hisoblagich bazasida qurilgan, tarkibi protsessor ishining har taktida inkrementatsiya qilinadi. Uning tarkibini o'qish uchun RDTSC komandasidan foydalaniladi. 40-razryadli hodisalar hisoblagichlari CTR0, CTR1 shina operatsiyalari, komandaning bajarilishi, konveyer, kesh-xotira, nazorat nuqtaları ishi va boshqalarga bog'liq bo'lgan turli klass hodisalarini hisoblashga dasturlanadi. Hodisa turini bildiruvchi olti bitli maydon har bir hisoblagichga mustaqil ravishda katta ro'yxatdagi hodisalarni hisoblash imkonini beradi. Bundan tashqari tashqi liniyalar RM1-RM0 mavjud, ular mos hisoblagichlarning ishlashi va to'lib qolish omillari ko'rsatkichlariga dasturlanadi.

Mashina xatosi nazoratini chaqiruvchi adres va ma'lumotlar sikli registri nomi turli klasslar (Pentium va Pentium Pro) uchun yoki xatto protsessor turli modellari uchun mos tushmasligi mumkin. Ulardan foydalanayotgan dastur CPUID komandasi bilan protsessor haqidagi ma'lumotlarga murojaat qilishi kerak.

Pentium protsessorlari ishlamayotgan rejimda energiya ta'minotini kamaytirish imkoniyatiga ega. STOPCLK# signali bilan protsessor buferdan kechiktirilgan yozuvni yuklaydi va Stop Grant rejimiga o'tadi, bunda ko'pgina protsessor tugunlarining takti kamayadi, bu esa energiya ta'minotini tahminan 10 martaga kamaytiradi. MP bu holatda komandalarni bajarishni to'xtatadi va uzilishlarga xizmat ko'rsatmaydi,

lekin ma'lumotlar shinasini kuzatishni davom ettiradi. Protsessor bu holatdan STOPCLK# signalingining to'xtashi bilan chiqadi. SMM rejimidan foydalanib STOPCLK# rejimini boshqarish ta'minotni kengaytirilgan boshqaruv mexanizmi APM (Advanced Power Management) tomonidan amalga oshiriladi. Quvvatga talabni proporsional kamaytirish bilan protsessorni sekinlashtirish uchun STOPCLK# signali davriy impulslardan iborat bo'lishi kerak.

Protsessor kamaytirilgan energiya ta'minoti Auto HALT PowerDown holatiga HALT komandasini bajarish vaqtida o'tadi. Bu holatda protsessor barcha uzilishlarni boshqaradi va shuningdek, shinani kuzatishda davom etadi.

Tashqi sinxronizatsiyani to'xtatish rejimida protsessor minimal quvvat iste'mol qiladi, ammo hech qanday funksiya bajarmaydi. Sinxronizatsiya signallarining ketma-ket uzatilishi RESET signaliga mos bo'lishi kerak.

Mikrodasturlash

Har bir hisoblash jarayoning amalga oshirish qurilmasining asosida arifmetik-mantikiy qurilma yotadi. Ushbu qurilmalarda har bir elementar operatsiyalar ketma-ket bajarilib, bu jarayoni **mashina taktlari** deb ataladi. Elementlar funiksional operatsiyalarni bir mashina taktida bajarilish jarayoni **mikro-operatsiyalar** deyiladi. Har bir mikroopersiyalar bajarilishi bajaruv signallar kelganda amalga oshiriladi. Ushbu boshqaruv signallarni qandaydir qurilma ishlab chiqarishi va u quyidagi jarayonlarni bajarishi mumkindir:

- Xotiradan navbatdag'i buyruqni o'qishi, uni deshifratsiya qilishi va boshqarishi sikl davomida saqlashi;
- Olingan buyruq kodi axborotidan tegishli adreslarni tashkil etishi;
- Xotira qurilmasidan yoki umumiy ishlaniladgan registrlardan talab etilgan operandlarni tanlab va ularni arifmetik-mantikiy blokga o'zatish;
- Bajarish lozim bulgan buyruq ketma -ketlik boshqaruvi signalarini ishlab chiqish;
- Olingan natijalarni umumiy ishlatiladigan registrlar yoki operativ xotiraga uzatish;
- Navbatdag'i buyruq adresini tashkil etish;
- Shartsiz va shartliy alomatlar asosida qayta adreslash;

– Boshqarish operatsiyalarini ishga tushirish (mashinin ishga tushirish, to'xtatish, dasturlarni avtomalashtirilgan yoki komanda ketma-ketligida), tekshirish , kiritish va chiqarish qurilmalari bilan bog'liq turli ish rejimlarini ta'minlash va boshqa yuqoridagi jarayonlarni amalga oshirish uchun boshqaruv avtomatlarini (BA) qurish va ishlatish zarurdir

BA ko'rish ikki xil mantiqiy sxema va dastur usullar orqali amalga oshiriladi. Mikroprogramma asosida qurilgan boshqarish qurilmalari **mikroprogramma avtomatlashtirish** deb ataladi.

Ma'lumki har bir avtomat – abstrak va struktura avtomatlashtirishlarga bo'linadi. Abstrak avtomatlash nazariyasi avtomatlashtirishning tashqi kommutatsiyali holatlarni o'rganib, uning qanday qurilishini ko'rib chiqadi. Struktur avtomat esa, abstrakt satxida berilgin mantiqiy sxemalar bilan qurilishni o'rganadi.

Avtomatlarning chiqish signalarini ishlab chiqarshiga qarab Mil, Mur va S avtomatlarga bo'linadi. Hamma avtomatlarning o'tish funksiyalari bir xil bo'lib, ular quyidagi ko'rinishlarda yoziladi:

$$Z(t)=\delta[X(t), Z(t-1)]$$


Chiqish funksiyalar esa, quyidagi ifodalar ko'rinishida beriladi:

$$Y(t)=F[F(t), Z(t-1)] - \text{Mil avtoati uchun,}$$

$$Y(t)=F[Z(t)] - \text{Mur avtomat guruxi:}$$

S-avtomatlarda Mil va Mur avtomati hususiyatlar birlashtirilgan.

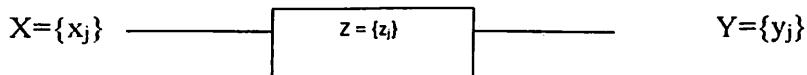Mil va Mur abstrakt avtomatlashtirish bir kanalik kirishi va chiqish jarayoni xarakterlaydi (3.21- rasm)



3.21-rasm.Mili va Mur abstract avtomatlashtirish.

Mili avtomat chiqish signallari ,kirish singnallari va xotira holati funksiyalaridir. Mur avtomalarida esa, chiqish signallari faqat xotiraga bog'liqdir. Abstark avtomatlashtirish ishlash nazariyasida qanday qilib kirish xara'shtiari (so'zlarni) chiqish harakatlari (so'zlarga) o'zgarishlari jarayoni ko'rildi.

Har bir abstrakt avtomatlarni o'tish va chiqarish jarayonlari, graflar, analitik usullari bilan ko'rsatish mumkindir.

Shuni ta'kidlash lozimki , turli avtomatlar asosida boshqaruv qurilmalarini loyihalash va qurish jarayonlari mavjud davrda ikk yo'lidan biri orqali amalga oshiriladi va ular quyidagilardir:


- Mantiqiy sxemalar asosida boshqaruv avtomatlarni struktur sintezi;
- Mantiqiy dasturlash asosida boshqaruv mikrodasturlash avtomatlarning sintezi.

3.4. Mikroprotsessor tizimining ishlash prinsipi

Tashqi qurilmalarni mikroprotsessorga ularash

Dasturli periferiya interfeysi (DPI)ning shartli belgilanish va uni mikroprotsessor tizimiga ularashining mumkin bo'lgan sxemalardan biri 3.17.-Rasmda keltirilgan. DPI tashki kurilmalar bilan ikki tomonlama 8 bitli 3 ta aloka kanaliga ega bo'lib, RA, RV, RS portlar deb nomlanadi. RS porti qolganlaridan shunisi bilan farq qiladi-ki, uni ikkita mustaqil 4 bitli portlarga bo'lish mumkin, ya'ni D7. . . D4 katta yarmiga va D3. . . D0 gacha bo'lgan kichik yarimiga. Paralel interfeysi (IOP) deb nomlanadigan, DPI ikki tomonlama D7. . . D0 uch holatlik chiqishlar yordamida ma'lumotlar shinasiga ularadi. A1, A0 kirishlar ma'lumotlar almashishning to'rtta kanaldan birini tanlashni bajaradi: RA, RV, RS uchta portdan yoki boshqarishlar holatini (3.4.- jadval.) ichki registrida(BGXRyoki CSR-Control and Status Register) qayd etiladi.

3.4.-jadval. boshqarishlar holati

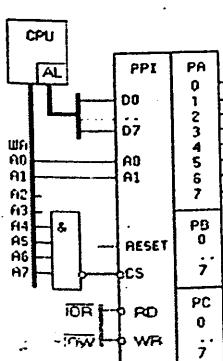

A1	A0	KANAL
0	0	PA
0	1	PB
1	0	PC
1	1	CSR

3.22.-Rasm. Dasturli periferiya interfeysi.

DPI «mikrosxema tanlash» deshifrator adresining chiqishidagi invers kirishdagi aktiv signalning yordamida ish holatiga keltiradi. (Chip, Selekt, Crystall Selekt, CS) (rasmda to‘liq bo‘limgan I-HE elementining chiqishida mantiqiy nol paydo bo‘ladi, agar uning hamma kirish signalari ‘1’ ga teng bo‘lsa ($A_7=A_6=A_5=A_4=1$). Adreslar shinasiga (ASh) yuqoridagi kirishlar kabi ulangan A, A0 kirishlar yordamida chunonchi u yoki bu kanalni tanlash mumkin bo‘lsa, u holda AShga deshifrator kirishlarning hisobga olgan holda quyidagi kombinatsiyalar(3.5. -jadval) mavjud:

3.5. -jadval.Kombinatsiyalar

ADRYeS shinalari liniyasi								KANAL/ PORT	ADRYeS (NYeX)
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0		
1	1	1	1	X	X	0	0	PA	F0
1	1	1	1	X	X	0	1	PB	F1
1	1	1	1	X	X	1	0	PC	F2
1	1	1	1	X	X	1	1	CSR	F3

Adreslar shinasining A3, A2 liniyalari sxemada ishlatalmagan, shuning uchun ularning kiymati jadvalda X (x Don’t Care Bits) belgilangan. 16 sanoq sistemasidagi adresni hisoblashda, dasturchi bit qiymatlar sifatida hohlagan qiymatlarni, yukorida keltirilgan jadvaldagidek(3.5. -jadval), nollar ham qo‘yib chiqishi mumkin. Masalan, RV porti uchun ikkilik kodi 1111xX01=11110001(BTN)= F1 (NEX).

DPI portlariga ulangan MP (SRU)ni va tashqi qurilmalar (TK) orasida ma‘lumot baytlari bilan almashinuvni assembler IN.... va OUT . . . buyruklar yordamida bajariladi.

IN va OUT buyruklarining bajarilishi ikki etapda bajariladi (mikroprotsessorning konkret arxitekturasiga bog‘liq, taktlarni va sikllarni hisobga olmagan holda). Misol: IN AL, OF1h va OUT OF1h, AL ko‘rsatmaning bajarilishi.

1 etap). ASh siga MP adresni (masalan F1) joylashtiriladi va u deshifratsiyalanadi (bizning misolda I-NYe elementi). Deshifrator chiqishda aktiv bosqich (0) ~ CS invers kirishga keladi va DPI ni ish holatiga o‘tkazadi.

2 etap) a) OUT . . . Keyingi vaqt paytida MP . . . strida joylashgan baytni ma‘lumotlar shinasiga joylashtiradi va bir vaqtda ~ boshqarish kirishiga kelayotgan ~IOW strob yozuvini ishlab chiqaradi.

~IOW impulsi mos ravishdagi portning chiqish registridagi ma'lumotlar baytini ulab qo'yadi (bizning misolda RV porti) b) IN buyrugi. MP ~RD signalini qo'yishi boshqaruv kirishga AL akumulyatordag'i ikkilik kodi ma'lumotlar shinasi (MSh) orqali RV portidan ma'lumotlar baytini o'qish uchun ~IOR – strob o'qishni yuboradi

DPI bajarayotgan operatsiyalarning turi (ishlash rejimi) uning boshqaruv registriga yozib qo'yilgan axborotiga bog'liq. Bu axborot boshqaruv bayti yoki buyruq deb nomlanadi. Quyida ko'p ishlataladigan rejimlardan biri "0"- rejimida D6, D5, D2-bitlardan nollardan iborat (3.6.-jadval) boshqaruv baytining formati keltirilgan.

3.6-jadval.


Boshqaruv baytining formati.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	PA	PCh	0	PB	PCI

PA,PB,PCh, PC1 bitlari portlari orqali ma'lumotlar uzatishning yunalishini aniklaydi (agar port masalan, chiqishga mo'ljallangan bo'lsa, IN buyrug'i yordamida MP ga ma'lumotlarni u orqali kiritib bo'lmaydi).

Agar sanab o'tilgan bitlardan biri o'rnatilgan (unga 1 yozilgan), bo'lsa, unda mos ravishdagi (MP --> T.K), agar bit tushirib qolinsa (unga "0" yozilgan), unda port chiqish uchun mo'ljallangan (MP--> T.+).

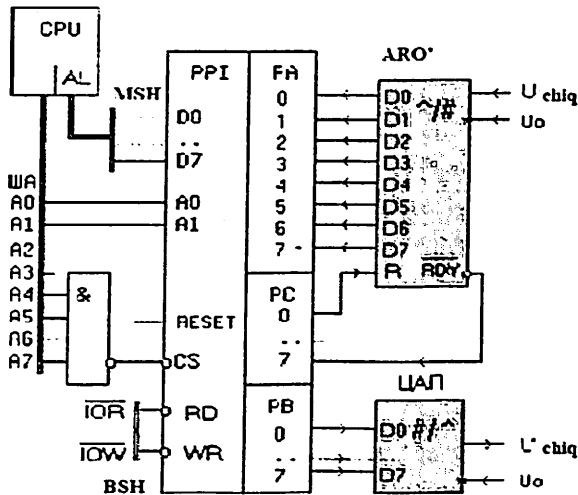RAU va ARU tashqi qurilma sifatida DPI ga ulash misoli quyidagi 3.23.-rasmda keltirilgan. Analog-raqamli o'zgartirgichning ketma-ketlik yaqinlashishi (MP larda keng taraqalgan) RA portining raqamli chiqishiga ulangan (boshqa port ham bo'lishi mumkin). R tashqi gen. yoqish kirishi RS portining liniyalaridan biriga ulangan o'zgartirgichning tayyorlik chiqishi RS7 liniyasi bilan ulangan.



3.23-rasm. DPI ga RAU (SAP) va ARU (ASP)ni ulash.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, RA porti kodni kirishi U_{kir} kuchlanishiga to‘g‘ri proporsional bo‘lgan kodni kiritishga, RV porti esa-kodni chiqarishga sozlangan bo‘lishi kerak. Shuning uchun boshqaruv baytining D4 (RA) biti o‘rnatilgan D1 (PB) biti esa tushirib qoldirilgan bo‘lishi kerak.

3.7.-jadval.

Boshqaruv bitlari.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	0	1	PCh	0	0	PCI

Keyinchalik shunga e‘tibor qilamizki RS0 liniyasi u bilan birga hamma RS1ning kichik yarim qismi chiqishga, RS7 (RSh)liniyasi-esa kirishga sozlangan bo‘lishi kerak, shuning uchun keltirilgan variantni ARU va RAU ga ulash uchun oxirgi boshqaruv bayti quydagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi:

3.8.-jadval.

Boshqaruv so’zi.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX kod
1	0	0	1	1	0	0	0	98

Tizim shinasi. Mikroprotsessor qurilmasining manzil muxiti.

Mikroprotsessor arxitekturasi – foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraladigan mantiqiy tuzilish bo‘lib, MP tizimini tuzish uchun zarur bo‘ladigan funksiyalarning apparatlar va dasturlar vosita amalga oshirilishiga ko‘ra mikroprotsessorda joriy etiladigan imkoniyatlarni belgilab beradi. Mikroprotsessor arxitekturasi tushunchasi quyidagilarni aks ettiradi:

- mikroprotsessor tuzilishini, ya‘ni mikroprotsessorni tashkil etadigan tarkibiy qismlar komponentlarining majmui va ular orasidagi aloqlarni (foydalanuvchi uchun mikroprotsessorning registrli modeli bilan cheklanish kifoyadir);
- ma‘lumotlarning taqdim etilish usullari va ularning formatlarini;
- tuzilishning dasturiy jihatdan foydalanuvchi uchun tushunarli bo‘lgan barcha elementlariga murojaat qilish usullarini (registrlarga, doimiy va tezkor xotiralar yacheykalariga, tashqi qurilmalarga ma‘lum adres bo‘yicha murojaat qilish);
- mikroprotsessor tomonidan bajariladigan operatsiyalar to‘plamini;
- mikroprotsessor tomonidan shakllantiriladigan va uning ichiga tashqaridan kirib keladigan boshqaruvchi so‘zlar va signallar tavsifini;
- tashqi signallarga bildiriladigan munosabatlarni (uzilishlarga ishlov berish tizimi va shu kabilar).

Mikroprotsessor tizimining xotira bo‘shlig‘ini shakllantirish usuliga ko‘ra MP arxitekturalari ikkita asosiy turga bo‘linadi.

Dasturlar va ma‘lumotlarni saqlash uchun bitta xotira bo‘shlig‘i qo‘llanilgan tuzilish **fon Neyman arxitekturasi** deb ataladi (dasturlarni ma‘lumotlar formatiga muvofiq keladigan formatda kodlash taklifini kiritgan matematik nomi berilgan).

Bunda, dasturlar ham, ma‘lumotlar ham yagona bo‘shliqda saqlanib, xotira uyasidagi axborot turiga ishora qiluvchi biror-bir alomat bo‘lmaydi. Bunday arxitekturaning afzalliklari jumlasiga mikroprotsessoring ichki tuzilishi nisbatan soddaligi va boshqaruvchi signallar sonining kamligi kiradi.

Dasturlar xotirasi CSEG (ingl. Code Segment) va ma‘lumotlar xotirasi DSEG (ingl. Data Segment) o‘zaro ajratilgan hamda har biri o‘zining manzilli bo‘shlig‘i va kirish usullariga ega bo‘lgan tarzda yaratilgan tuzilish **Garvard arxitekturasi** deb ataladi (shunday arxitekturani yaratish taklifini berilgan Garvard Universiteti laboratoriyasining nomi berilgan).

Ushbu arxitektura nisbatan murakkab bo'lib, qo'shimcha boshqaruv signallarini talab qiladi. Biroq, u axborot bilan ancha uddaburon harakatlar bajarish, ixcham kodlashtiriladigan mashina komandalari to'plamini joriy etish va qator hollarda mikroprotsessor ishini jadallashtirish imkonini beradi. Intel firmasining MCS-51 oilasiga mansub mikrokontrollerlar mulohaza yuritilayotgan arxitekturalarning bir vakili sanaladi.

Bugungi kunda aralash arxitekturali mikroprotsessorlar ishlab chiqarilib, ularda CSEG va DSEG yagona adresli bo'shliqqa joylangan, ammo ular turli murojaat mexanizmlariga ega. Bunga aniq misol tariqasida Intel firmasining 80x86 oilasiga mansub mikroprotsessorlarni keltirish mumkin.


Jismonan mikroprotsessor xotira qurilmasi hamda kiritish-chiqarish tizimi bilan tizim shinalarining yagona to'plami – tizim ichidagi magistral orqali hamkorlik qiladi. Ushbu magistral aksariyat hollarda quyidagilardan tashkil topadi(3.2.-Rasm.):

DB (ingl. Data Bus) rusumli ma'lumotlar shinalaridan (ushbu shinalar orqali MzP, xotira va kiritish-chiqarish tizimi o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi amalga oshadi);

AB (ingl. Address Bus) rusumli adreslar shinalaridan (murojaat qilinayotgan xotira va kiritish-chiqarish portlari yacheykalarining adreslarini uzatish uchun qo'llaniladi);


CB (ingl. Control Bus) rusumli boshqaruv shinalaridan (axborot almashinuvi sikllarini amalga oshirib, tizim ishini boshqaradigan signallar ayni shu shinalar orqali uzatiladi).

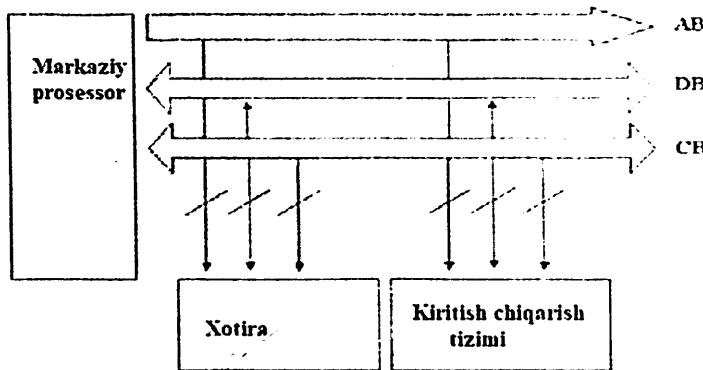Shinalarning ayni shunday to'plami XTTK kanalini tashkil toptirish uchun ham qo'llaniladi. Bunday turdag'i magistral demultipleks magistrali yoki ayiruvchi manzil va ma'lumotlar shinalariga ega uch shinali magistral deb ataladi.



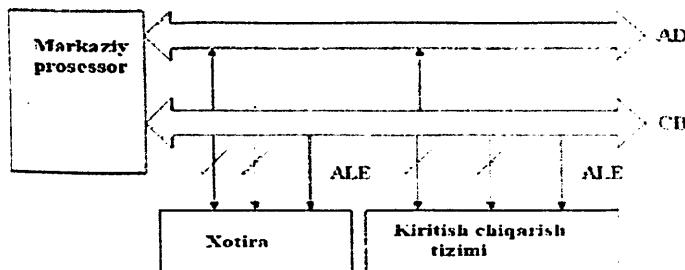3.24.-rasm. Uch shinali magistral.

Ayrim mikroprotsessorlarda magistralning jismoniy enini toraytirish maqsadida manzil-ma'lumotlarning qo'shma shinasi AD (ingl. Address/Data Bus) joriy etilib, ushbu shina orqali adreslar ham, ma'lumotlar ham uzatiladi. Adresga oid axborot uzatish bosqichi ma'lumotlar uzatish bosqichidan vaqt bo'yicha ajratilgan bo'lib, SV tarkibiga kiritilgan maxsus ALE (ingl. Address Latch Enable) signali vositasida stroblanadi. Ushbu magistral, odatda, multipleks magistral yoki adreslar va ma'lumotlarning qo'shma shinasi bilan birgalikdagi ikki shinali magistral deb ataladi (3.3. -Rasm.).



3.25-rasm. Ikki shinali magistral.

Ma'lumotlarning magistral orqali tabiiy almashinishi kanalga so'zlar yoki baytlar vositasida bir-biridan keyin aynalga o'shiladigan murojaatlar ko'rinishida chadi. Magistralga murojaatlarini, sitta sikli davomida MP, xotira qurilmasi va kiritish-chiqarish tizimi o'rtasida

bitta so'z yoki bayt uzatiladi. Almashinishning bir nechta sikllari mavjud. Ular jumlasiga xotirani o'qish va xotiraga yozish sikllari kiradi.

Kiritish-chiqarish makoni izolyatsiya bo'lganida kiritish-chiqarish portini o'qish va kiritish-chiqarish portiga yozish sikllari qo'shiladi.

Magistralda, ishlash tezligi MzPning ishlash tezligidan past bo'lgan qurilmalar ishlab turgan ayrim holatlarda RD, WR va shu kabi boshqa stroblar davomiyligi chetdagi modul tomonidan almashinish operatsiyasi to'g'ri bajarilishi uchun yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Magistral operatsiya muvaffaqiyatlari yakun topishini tashkillashtirish uchungina CB tarkibiga maxsus READY signali kiritiladi. Kanalga murojaatlarning har bir siklida RD yoki WR strobasi yakuniga yetishdan oldin MzP READY signalining holatini tekshiradi. Agar READY ushbu fursatda hali uloqtirib yuborilmagan bo'lsa, MzP tegishli stroba muddatini unga WS (ingl. Wait State) deb nomlanadigan kutish taktlarini o'rnatib, uzaytiradi. Mikroprotsessorning ma'lum modeli va ish rejimiga bog'liq holda WS ning maksimal miqdori cheklangan yoki cheklanmagan bo'lishi mumkin.

Magistralda amalga oshadigan ishning oddiy rejimida faqat bitta faol qurilma ishlaydi, u ham bo'lsa, MzP bo'lib, magistralda kechadigan ma'lumotlar almashinuvining barcha sikllarini qo'zg'atadi. Biroq, shunday holatlar ham joizki, bunda ayni bitta magistralda bir nechta faol qurilma bo'lib, ular ayni bir xotira va kiritish-chiqarish bloklari bilan ishlashi darkor bo'ladi. Boshqa faol qurilma ma'lumotlarni magistral bo'ylab uzata olishi uchun MzPni vaqtincha dezaktivatsiya qilish zarur bo'ladi. Bu maqsadda aksariyat zamonaviy mikroprotessorlar "bevosita xotiraga kirish" (BXK) deb nom berilgan rejimda ishlay oladi. Ushbu rejim amalga oshishi uchun CB ga qo'shimcha HOLD va HLDA signallari kiritiladi. CB boshqaruv shinasining kirish qismiga HOLD ning faol sathi yetib kelganida mikroprotessor o'z dasturi ishining ijrosini to'xtatadi, shinalarining chiqish qismlarini yuqori impedian holatga o'tkazib, chiqish qismidagi faol sathni HLDA ga havola etadi. Bu esa, o'z navbatida, magistral bo'ylab almashinish siklini bosqinsh mumkinligi haqida boshqa foyli uchun signal xizmatini o'taydi. Ushbu qurilma o'z almashinish siklini nihoyasiga yetkazgach, HOLD signalini uloqtirib yuboradi.

Shundan so'ng MzP o'zining odatiy holatiga o'tib, dastur ishini davom ettiradi.

MzPdan dastur ishining me'yoriy kechishini o'zgartirish talab etiladigan boshqa ish rejimi ham mavjud bo'lib, unga "uzilish" deb nom berilgan. Zamonaviy mikroprotsessorlarning deyarli hammasi bitta yoki bir nechta INT0, INT1 va h. k. nomlanadigan tashqaridan uzib qo'yadigan kirish qismlariga ega. Ushbu kirish qismlariga tizimda muayyan hodisalar ro'y berayotganligi haqida dalolat beruvchi signallar yetib keladi. MzP esa, o'z navbatida, kelgan signallarga muayyan tarzda munosabat bildirishi lozim. Bunday kirish qismlaridan biriga faol sathli signal yetib kelganida, mikroprotsessor, me'yoriy tarzda kechayotgan dastur ishi uzilib, ishni to'xtatishga sabab bo'lган komanda manzilini xotiraga saqlaydi va muayyan manzil bo'ylab CSEGga yozilib qolgan "uzilishga ishlov berish kichik dasturi"ni (TQIKD) bajarishga kirishadi. Bunday kichik dastur manzili "uzilish vektori" deb nomlanadigan maxsus xotira uyasiga yozilgan. Dastur ishini uzgan har bir alohida manba o'z uzilish vektoriga ega. TQIKDni bajarib bo'lgach, protsessor, xotirada saqlangan manzil bo'yicha TQIKD ijrosi yakunlanadigan maxsus komandaga binoan ishi uzilgan dastur ijrosiga qaytadi. Dastur ishi uzilishiga sababchi bo'lган manbalar jumlasiga ichki manbalar ham (ya'ni, mikrosxemaning "uzilish so'raladigan kirish qismlari" deb nomlanadigan kirish qismlaridan biriga kelishi), tashqi manbalar ham (ya'ni, muayyan sharoitlarga ko'ra protsessor ichida generatsiyalanishi) kirishi mumkin. Bir vaqtning o'zida bir nechta turlicha uzilish so'rovlar kelishi mumkinligi bois, bunday so'rovlarining har biriga alohida xizmat ko'rsatish izchilligini belgilaydigan muayyan tartib mavjud. Uning ishini MzP ichida yoki maxsus kontoller vositasida joriy etilgan "uzilishlarning ustuvor arbitraj" tizimi ta'minlaydi. Mulohaza yuritilayotgan tizimga muvofiq dastur ishi uzilishiga sababchi bo'lган har bir manba, unga xizmat ko'rsatilish navbatini belgilab beradigan o'z ustunligiga (doimiy yoki o'zgaruvchan ustunlikka) ega. Bir vaqtning o'zida bir nechta uzilish so'rovlar kelgan paytda dastavval ustunlik darajasi yuqori, shundan so'ng past darajali uzilish so'rovlariga xizmat ko'rsatiladi. Ustunlik darajasi yuqori so'rov asosiy dastur ishini qanday to'xtatib qo'ysa, ishi boshlangan past darajali uzilishga ishllov berish kichik dasturining isniham xuddi shu tariqa to'xtatib qo'yishi mumkin. Ayni paytda "kiritilgan қарзидан" deb ataladigan uzilish vujudga keiadi.

CSEG va DSEGdan tashqari deyarli barcha amonaviy mikroprotsessorlar RSEG (ingl. Register Segment) dasturiy-ochiq registrlar to‘plami deb ataladigan atayin ajratib qo‘yilgan kichik hajmli ma‘lumotlar makoniga ega. CSEG va DSEGdan farqliroq RSEG registrlari MzP ichida, uning arifmetik-mantiqiy qurilmasining bevosita yaqinida joylashgan. Bu esa, o‘z navbatida, ushbu registrlar ichidagi axborotga jismonan tez kirib borilishini ta‘minlaydi. RSEG registrlari ichida, odatda, MzP tomonidan tez-tez ishlatib turiladigan hisoblarning oraliq natijalari saqlanadi. RSEG sohasi DSEGning ma‘lumotlar makonidan to‘liq ajratilgan bo‘lishi yoki u bilan qisman kesishib o‘tishi yoxud uning tarkibiy qismi sifatida kiritilgan bo‘lishi mumkin. RSEGning ichki mantiqiy tuzilishi turlicha bo‘lib, mikroprotsessorlarning arxitekturasini tasniflashda muhim o‘rin egallaydi.

Mikroprotsessor registrlari funksional jihatdan bir xil bo‘lmaydi, xususan: ularning bir turi ma‘lumotlarni yoki adresilga oid axborotni saqlash uchun xizmat qilsa, boshqa turi – MzP ishini boshqarish uchun xizmat qiladi. Shunga muvofiq barcha registrlarni ma‘lumotlar registrlari, ko‘rsatkichlar va maxsus vazifalar bajaruvchi registrlarga farq qilish mumkin. Ma‘lumotlar registrlari operandlar manbalari va natija qabul qilgichlar sifatida arifmetik va mantiqiy operatsiyalarda ishtirok etadi, adres registrlari yoki ko‘rsatkichlar esa asosiy xotira qurilmasidagi ma‘lumotlar va komandalarning adreslarini hisoblab chiqarishda qo‘llaniladi. Maxsus registrlar MzPning joriy holatiga indeks berish va tarkibiy qismlarining ishini boshqarish uchun xizmat qiladi. Shunday arxitektura ham bo‘lishi joizki, ayni bir registrlar ma‘lumotlarni ham, manzillarga oid axborotni ham saqlash uchun qo‘llaniladi. Bunday registrlar **umum maqsadli registrlar** (UMR) deb ataladi. Registrlarning u yoki bu turidan foydalanish usullari MP arxitekturasining muayyan xususiyatlarini belgilab beradi.

Ma‘lumotlar registrlari orasida A (ingl. Accumulator) **akkumulyator** deb ataladigan registr ajralib turadi. Ayni shu registr ma‘lumotlarga arifmetik va mantiqiy ishlov berish jarayoniga qo‘shiladi. Bu esa, o‘z navbatida, akkumulyatorning ichidagi narsalar arifmetik va mantiqiy komandalar i‘momotiyan operandlardan biri sifatida qo‘llanilishi amalga oshirilgan op‘eratsiya. Ushbu registr ichida saqlanishi anglatadi. Unga ishora op‘eratsiya kodi yordamida amalga oshadi. Bunda, komanda kodi ichida operand manzillari va

natija uchun maxsus soha ajratilishiga zarurat bo'lmaydi. MP arxitekturasining bunday turi akkumulyatorli arxitektura deb ataladi. Ushbu arxitekturada kuzatiladigan kamchiliklar jumlasiga amalga oshadigan ishning nisbatan sust kechishini kiritish mumkin. Bunday sustlik akkumulyatorning "tor joy" deb e'tirof etilishi va har safar, operatsiyani bajarishdan oldin, akkumulyator ichiga operandlar kiritilishi zarurligi bilan izohlanadi. Ushbu arxitekturaga misol tariqasida Intel firmasi tomonidan tayyorlangan MCS-51 oilasiga mansub mikrokontollerlarni keltirish mumkin.

Ma'lumotlar registrlarining boshqacha tuzilishi R0, R1 va h. k. rusumli "ishchi registrlar" deb nomlanadigan registrlar sanaladi.

Registrlarning bunday tuzilishida operandlar hamda arifmetik va mantiqiy operatsiyalar natijalari bir emas bir nechta registrda saqlanishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, ma'lumotlar bilan manipulyatsiya qilish imkonini yanada kengaytiradi. Yuqorida mulohaza yuritilgan akkumulyatordan farqliroq, ishchi registrlar komanda kodida manzil topadi. MP arxitekturasining bunday turi **registrli arxitektura** deb ataladi. Arxitekturaning bunday tuzilishiga misol tariqasida Intel firmasi tomonidan tayyorlangan 80x86 oilasiga mansub mikroprotsessorlarni keltirish mumkin. Real vaqt miqyosida ishslash uchun mo'ljallangan bir qator MPLarda ishchi registrlarning bir emas bir nechta to'plami bo'llishi ko'zda tutilgan. Vaqtning har bir alohida fursatida registrlar to'plamlarining faqat bittasi ishlaydi. To'plamlardan birining tanlanishi tegishli axborotning muayyan xizmat registriga yozilishi bilan amalga oshadi. Ushbu qurilmalarga misol tariqasida Intel firmasining MCS-48 oilasiga mansub mikrokontollerlarni keltirish mumkin.

Operandlar va operatsiya natijalarining adreslari sifatida asosiy xotira qurilmasining uyalaridan foydalanishga qodir bo'lgan protsessor arxitekturasi "xotira – xotira" turiga mansub arxitektura deb ataladi. Bunda, bir amaldan boshqasiga o'tish mobaynida ishchi registrlar ichidagilarni ro'yxatga olish uchun sarf etiladigan vaqt istisno qilinadi. Biroq, oraliq ma'lumotlar ichki registrlar ichida emas, balki DSEG ichida saqlanishi bois, ushbu ma'lumotlarga kirib borish tezligi sustlashadi. Bunday muammo DSEGning bir qismi MzP bilan birga bitta kristallda joylashtirilishi hamda XTSQning ushbu ichki elementini ish sohalari sifatida qo'llanishi an hal etiladi. Intel firmasi

MCS-96 oиласига мансуб микроконтроллерларни ушбу тузилишга мисол тариқасида көлтіриш мүмкін.

Deyarli барча замонавиј MPLarda “стек” (xipchin) номи берилған mustaqil xotira сохасы ажратылады. Umuman bu soha bajarilayotgan amallarga параметрлер uzatish va ushbu amallardan qaytish adreslarini saqlash uchun ishlataladi. Stek MP ichida yoki uning tashqarisida joylashgan, DSEG yoxud RSEG adresiga oid makonning bir qismini egallagan holda yoki ulardan alohida joylashgan bo'lishi mumkin. Stek DSEG yoki RSEGдан alohida joylashgan bo'lsa “apparatli stek” то'г'рисида mulohaza yuritilади. Akkumulyator bajaradigan vazifalarning stek cho'qqisiga uzatilishi “stekli arxitektura” yaratilishiga оlib keladi. MP arxitekturasining stekli rusumda tuzilishi kodlari eng qisqa uzunlikka ega adressiz komandalardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu adressiz komandalar stek cho'qqisida va bevosita cho'qqi ostida mavjud ma'lumotlar bilan muomala qiladi. Operatsiya bajarilayotganida dastlabki operandlar stek ichidan chiqarib olinadi, natija esa stek cho'qqisiga uzatiladi. Stekli arxitektura hisoblash amallarining yuksak samarasiga ega. Adressiz komandalar asosida tuzilgan maxsus FORTH yuqori daraja uslubi (tili) mavjud. Bunday arxitektura yuqori unumdoorlikka ega ixtisoslashtirilgan protsessorlarda, xususan RISC-protsessorlarda qo'llaniladi. MP ichida joylashgan xizmat registrleri MP ishining boshqarilishiga oid turli vazifalar bajarilishi hamda tarkibiy qismlarining holatiga indeks berib borilishi uchun mo'ljallangan. Ushbu registrlarning tarkibi va tuzilishi protsessorning ma'lum arxitekturasiga bog'liq bo'lib, har bir muayyan holatda farqlanib turadi. Maxsus vazifalar bajaradigan registrlar orasida tez-tez duch kelib turadigan registrlar jumlasiga: PC “dasturiy hisoblagich” (ingl. Program Counter), SP “стек ко'rsatkichi” (ingl. Stack Pointer) va PSW “dastur holatiga oid so'z” (ingl. Program Status Word) registrlari kiradi. Vaqtning har bir ma'lum fursatida PC dasturiy hisoblagich registri joriy fursatda CSEG ichida bajarilayotgan komanda ortida boradigan komanda manziliga ega bo'ladi. SP stek ko'rsatkichi registri stek cho'qqisining joriy adresini saqlaydi. PSW dastur holatiga oid so'z registri operatsiya ijrosi natijasining joriy alomatlari to'plamidan tashkil topadi. Natijaning har bir alomati bilan PSWning muayyanligiga muvofiq keladigan bir zarzurlik o'zgaruvchi-bayroqcha bog'lanadi. Itto' ma'lum bayroqcha amaliyatlari ilgari oldingi komanda natijasini tahlil qilish va dastur ijrosining davomi yuzasidan

qaror qabul qilish uchun dastur tomonidan qo'llaniladi. Maxsus registrlar DSEG yoki RSEG adresiga oid makonning bir qismini egallashi yoxud ulardan alohida joylashishi mumkin. Adres registrlari yoki ko'rsatkichlardan MPdagi muayyan komandalarda qo'llaniladigan operandlarga adres belgilashning u yoxud bu usullarini amalga oshirish uchun foydalaniadi. Ushbu registrlarning aniq to'plami va bajaradigan vazifalari MPning muayyan modelida adres belgilashning qaysi usullari joriy etilganiga bog'liq. Adres belgilash usuli tushunchasi ostida operand alresini yoki buyruq kodidagi operatsiya natijasining adresini kodlashtirish tushuniladi.

3.5. Parallel va ketma ket ko'rinishdagi portning tuzilish prinsipi

Kiritish chiqarishning parallel portlari

Birinchi Centronics modelining 101 parallel interfeys printeri 1970 yilda ishga tushirilgan. Ushbu interfeys Centronics R. Xovard va P. Robinson tomonidan ishlab chiqilgan. Centronics parallel interfeysi tezda de-fakto sanoat standartiga aylandi. O'shanda ishlab chiqaruvchilar turli konnektorlardan foydalanganlar tizim birligishuning uchun turli xil kabellar mavjud edi. Misol uchun, erta VAX tizimlarida DC-3 ulagichi ishlatilgan, NCRda 36 ta pin yassi vilkasi ishlatilgan, Texas Instruments 25 pinli chekka fish ishlatilgan va Data Generalda 50 dyuymli tekis fish ishlatilgan.

Dataproducts printerlari uchun parallel interfeyslarni juda original tarzda joriy qildi. U DC-37 konnektorini host tomonidan va printer tomonida 50 pinli ulagichdan foydalandi: DD-50 (ba'zida noto'g'ri «DB50» deb nomlanadi) yoki blok shaklidagi M-50 konnektori (u qattiq disk ulagichi deb ham nomlanadi). Dataproducts parallel ulangan ikki versiyada mavjud: qisqa ulanishlar uchun (15 mgacha) yoki uzoq ulanishlar uchun (15 m dan 150 m gacha). Dataproducts interfeysi 1990 yillarga qadar ko'pgina ota-kompyuter tizimlarida topilgan, ko'p sonli printer ishlab chiqaruvchilarini bu variantni taklif qilishgan.

IBM o'zining shaxsiy kompyuterini 1981 yilda chop etdi va Centronics interfeysining o'z versiyasini kiritdi: faqat IBM logotipi bo'lgan printerlari (poondonan rebrending) IBM PC ga ulashishi mumkin. IBM, kompyuter tomosi: 3B25F ulagichi va printer porti uchida joylashgan Centronics ulagichi bilan parallel kabelni standartida edi. Ishlab chiqaruvchilar yaqinda standart Centronics aloqasi va IBM bilan

mos keluvchi ulamolar bilan ish olib bordilar. 1987 yilda IBM ikki tomonlama interfeysning birinchi versiyasini amalga oshirdi. 1992 yilda LaserJet 4 printeri Bitronics deb ataladigan ikki tomonlama interfeysning versiyasini taqdim etdi. Bitronics va Centronics interfeyslari 1994 yilda standart IEEE 1284 interfeysi bilan almashtirildi.

Port manzillari

An'anaga ko'ra, IBM PC tizimida dastlabki uch parallel port quyidagi jadvalga muvofiq taqsimlanadi.

Foydalanimagan LPTx uyasi mavjud bo'lsa, boshqa portlarning manzillari yuqoriga ko'tariladi. (Masalan, agar 0x3bc porti to'liq bo'lmasa, u holda 0x378 porti LPT1 bo'ladi). Har bir LPTx uyasiga tayinlangan manzillar BIOS ma'lumot maydonini 0000: 0408 da o'qish orqali aniqlanishi mumkin.

Dastur interfeysi

Invindovs versiyalari Windows NT yadrosi (DOS va boshqa ba'zi bir operatsion tizimlar kabi) foydalanmayotgan dasturlar outportb va inportb () protseduralari yordamida parallel portga kirishlari mumkin. Windows NT va Unix operatsion tizimlari (NetBSD, FreeBSD, Solaris, 386BSD, va hokazo) protsessorga o'matilgan 80386 xavfsizlik mexanizmiga ega va to'g'ri haydovchi aniqlanmagan bo'lsa parallel portga kirish rad etiladi. Bu xavfsizlikni oshiradi va qurilmaga kirishda nizolarni hal etishga yordam beradi. Linuxda, agar jarayon administrator sifatida ishlayotgan bo'lsa, inb, outb va ioperm funksiyalari asosiy port manziliga kirish uchun ishlatilishi mumkin.

Parallel port uchun chizilgan:

Port nima? Bu kompyuter tizimidagi turli xil qurilmalar orasidagi bog'lanish sifatida ishlaydigan maxsus ulanish. Portlar shartli ravishda periferiya qurilmalari ishlashi uchun zarur bo'lgan ulagichlar bilan, kompyuter arxitekturasidan ajralib turadi. Misol uchun, aksincha, tarmoq ulagichi yoki chipni va RAMni ulash uchun joy, port deb atalmaydi.


Ba'zi portlar issiqni yoqish va o'chirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin, ba'zi tizimlarni oldindan o'chirish va keyin portni ulash kerak.


Uskuna porti bir nechta turlari bilan ifodalanadi. Bunga parallel interfeysi, ketma-ket, USB, PATA / SATA, PS-/2 ya to'rtta zamonaviy video interfeysi kiradi: Ko'rsatkichlar porti, EIDE / VGA, DVI.

Aloqa raqami (25 pin)	Aloqa raqami (36 pin)	Belgilari	Nomlangan	Register biri	Invert
1	1	Strobe	Kirish / Chiqish	Boshqarish-0	Ha
2	2	Malumotlar0	Chiqdi	Malumotlar-0	Yo'q
3	3	Data1	Chiqdi	Malumotlar-1	Yo'q
4	4	Data2	Chiqdi	Malumotlar-2	Yo'q
5	5	Data3	Chiqdi	Malumotlar-3	Yo'q
6	6	Data4	Chiqdi	Malumotlar-4	Yo'q
7	7	Data5	Chiqdi	Malumotlar-5	Yo'q
8	8	Data6	Chiqdi	Malumotlar-6	Yo'q
9	9	Data7	Chiqdi	Data-7	Yo'q
10	10	Ack	In	Status-5	Yo'q
11	11	Band edi	In	Status-7	Ha
12	12	Chiqarish	In	Holat-5	Yo'q
13	13	Tanlang	In	Holat-4	Yo'q
14	14	Linefeed	Kirish / Chiqish	Boshqarish-1	Ha
15	32	Xato	In	Status-3	Yo'q
16	31	Nolga o'rnatish	Kirish / Chiqish	Boshqarish-2	Yo'q
17	36	Tanlash-printer	Kirish / Chiqish	Boshqarish-3	Ha

Ushbu interfeyslarning birida taxminan biri bo'ladi. Kompyuterga periferiya va kompyuter o'rtaсиda bog'lanish sifatida parallelilik yaratildi. Agar biz hisoblash haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu tur jismonan parallel aloqani amalgalash oshiradi, bu juda mantiqiy.

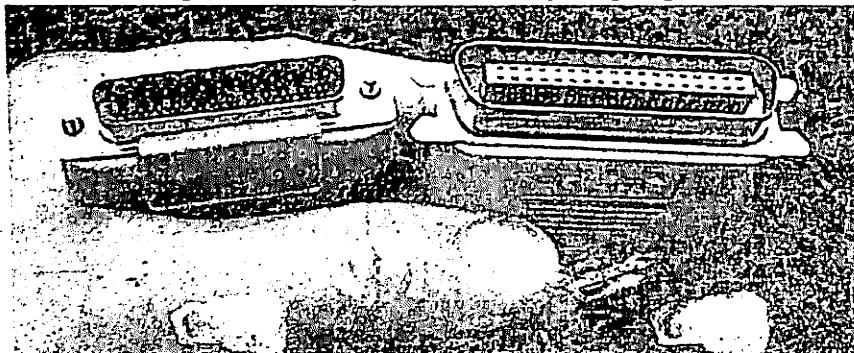Siz tez-tez «parallel port printer» ifodasini eshitishingiz mumkin va bu tasodif emas. Ushbu interfeysning turi nomlangan. ulamo porti va tug'ilishidan keyin Centronics portiga ega.



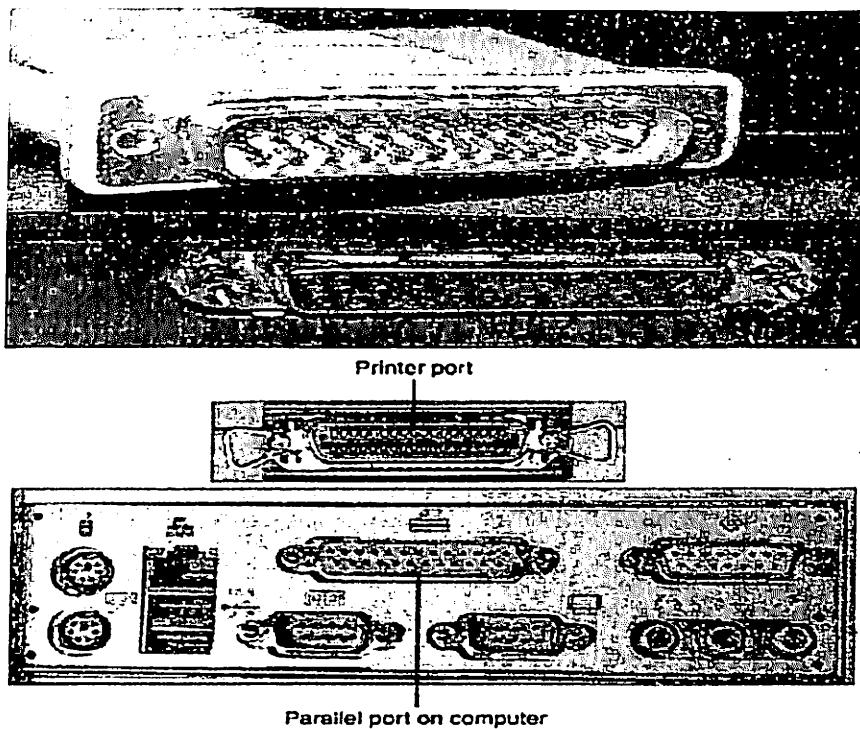

Parallel port on computer

Parallel interfeys bir necha usulda ishlatalishi mumkin. Masalan, SPP Centronics bilan mos standart bir tomonlama portni amalga oshirish. Nibble Mode – ikki tomonlama ma'lumotlar uzatish rejimi. Bu nazorat qilish liniyalari orqali ishlaydi. Bir paytning o'zida, Centronics elektron axborotni ikki tomonlama uzatgan yagona imkoniyat bo'ldi.

Bayt Mode – ikki tomonlama sinxronizatsiyaning yana bir versiyasidir, bu mashhur bo'lmashdi, ammo hali ham ba'zi tekshiruvchilar bilan ishlataligan. EPP – Intel, Xircom va Zenith Data Systems kompaniyalari etakchi ishlab chiqaruvchilaridan foydalananish tartibi 2 Mb / sek tezlikda ma'lumotlarni ikki tomonlama uzatish bilan shug'ullanadi.


Va oxirgi holat – ESR. Microsoft va Hewlett-Packard shug'ullanardi. Bioror apparat faylini siqish, bufer, to'g'ridan-to'g'ri sotirada ishlash.

Esa, avvalgi va birinchi bo'sh ringan narsalarni aytish qiyin, tekin nusxa ko'chirishdan dasturiy ta'minotni himoyalashning

elektron kalitlari ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, ushbu port drayvlar va brauzerlar uchun mavjud bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida, modemlar, ovozli kartalar, veb-kameralar, gamepadlar va boshqalar uchun parallel ulanadigan konnektorlarning yaratilishiga turtki bo'ldi.

Keyinchalik parallel turdag'i ulangan SCSI standarti uchun adapterlarni ishlab chiqish boshlandi. EPROM va apparat-tekshirgichlar uchun adapterlar ham ma'lum.

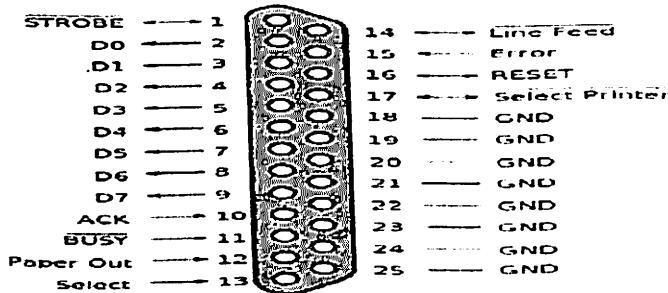Parallel interfeys odamlar ko'pincha tizimning o'zidan o'r ganadilar. Ba'zan foydalanuvchining ularni tuzatish uchun terlashiga olib keladigan muammolar mavjud. Shunday qilib, ba'zilari «Parallel Port Driver» ning ishlamay qolganligini sezgan bo'lishi mumkin. Odatda bu xato sistema jurnalida paydo bo'ladi va qizil xoch bilan belgilanadi.



Endi bu muammo tizimda kamroq tarqalgan. Tarmoqda hech qanday parallel port bo'lmasa, Parportni ishga tushirishda paydo bo'lishi mumkin. Bunday holda, ro'yxatga olish kitobiga o'ting va Parport bo'limida «Ishga tushirish» qatorini toping. Bu erda «2» qiymatini «4» ga o'zgartirishingiz kerak.

Parallel portning quyidagi turlari mavjud:

- Standart;
- Kengaytirilgan parallel port EPP (Enhanced Parallel Port);
- Kengaytirilgan ECP (kengaytirilgan imkoniyatli port) bilan port.

Standart parallel port faqat kompyuterdan bir tomonlama ma'lumotlarni uzatish uchun mo'ljallangan tashqi qurilma (odatda printer). U beradi maksimal tezlik 120 dan 200 Kb / s gacha ma'lumotlarni uzatish.

EPP ikki tomonlama, ya'ni har ikki yo'nalishda, 8 ta ma'lumotni uzaradi. Ushbu port portfel xotirasini mavjudligi sababli standart parallel portga qaraganda deyarli 6 barobar tezroc-

ma'lumotlarni uzatadi va oladi. To'g'ridan-to'g'ri xotiradan foydalangan holda maxsus rejim EPP portiga ma'lumotlar bloklarini to'g'ridan-to'g'ri RAM dan protsessorni chetlab o'tib ketma-ket portga o'tkazish imkonini beradi. Tegishli dasturiy ta'minotdan foydalilaniganda, EPP porti ma'lumotni 2 MB / s gacha tezlikda qabul qilishi va uzatishi mumkin. Kabi sCSI interfeysi EPP porti 64 atrof-muhit birliklariga zanjirband etish imkonini beradi.

EPP portini yanada rivojlantirish ECP porti edi. EPP porti bilan bir xil imkoniyatlarga ega, ammo qurilmalarning soni 128ga ko'tarildi. Bundan tashqari, ECP porti ma'lumotlarni siqish kabi muhim funksiyani amalga oshiradi.

Ma'lumotlarni siqish uchun RLE (uzunligi kodlashni ishga tushirish) usuli qo'llaniladi, unda uzun bir qator o'xhash belgilari ikki baytda uzatiladi: bir bayt takrorlanuvchi belgini, ikkinchisining takroriy sonini belgilaydi. ECP standarti dasturlarni (haydovchidan foydalanib) va apparat (port sxemasi) yordamida siqishni va dekompressiyalashni ta'minlaydi.


Hozirgi vaqtida EPD va ECP port standartlari IEEE 1284 standartiga kiritilgan bo'lib, ushbu standart to'rtta operatsion rejimini belgilaydi: nibble, byte, EPP va ECP. EPP va ECP porti vazifalariga qo'shimcha ravishda, IEEE 1284 standarti printerni ishdan chiqqanda signal yuborishga imkon beradi.

Garchi operatsion tizimi Parallel portlar uchun uchta mantiqiy nom mavjud – LPT1 (PRN bilan sinxronlashtirilgan), LPT2 va LPT3, odatda bitta parallel port kompyuter bilan birga keladi.

Ushbu kitob eng mukammal va mutaxassislarga ko'ra, kompyuterni o'zida ta'mirlash, yangilash va montaj qilish uchun «eng foydali» self-study guide.

Bu erda so'nggi avlod dasturlari, tarkibiy qismlari, qurilmalari haqida bat afsil ma'lumotni topishingiz mumkin.

Siz uchun maqbul komponentlardan kompyuterni qanday qilishni o'rGANASIZ; har qanday dasturni mustaqil ravishda to'g'ri ravishda o'rnatish va o'chirish; Kompyuteringizni «Overclock»; eskirgan bloklari va qismlarini yangilarga almashtirish; tashxis va muammolarni bartaraf etish va cho'kadi va juda ko'p. Ushbu kitobning materiallarini o'zlashtirib olgанингиздан со'нг, avtomobilingizдан minimal miqdarda tsiyalash bilan maksimal ishlashi bilan hishiladi.

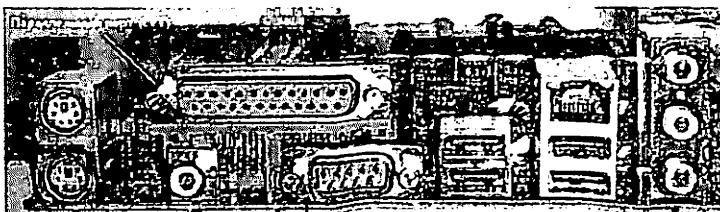

Ketma ket port (COM)

Kiritish-chiqarish qurilmalari.

Kiritish-chiqarish qurilmasi kompyuterning tashqi dunyo bilan, xususan, foydalanuvchilar bilan ishlashiga imkon beruvchi odatiy kompyuter arxitekturasining tarkibiy qismidir.

Ular quydagicha bo'linadi:

- Kiritish qurilmasi
- Chiqarish qurilmasi
- Kiritish/chiqarish qurilmalari – portativ media komponentlari (disklar), ikki tomonlama interfeyslar (turli xil kompyuter portlari va tarmoq interfeyslari).

Kiritish qurilmasi. Kiritish qurilmalari bu asosan asosan protsessor tomonidan raqamli shaklda qayta ishlash uchun qabul qilinuvchi noelektr signallarni (elektromagnit moslamalarni joylashtirish, bosim, quotishqoqlik, tezlik, tezlashtirish, yoritish, harorat, namlik, harakatlanish, miqdoriy qiymatlar va boshqalar) va elektr miqdorlarini elektr signallarga aylantiruvchi datchiklar kiradi.

- Klaviatura
- Sichqoncha va tachpad
- Planshet
- Djoystik
- Skaner
- Raqamli foto, vodeokamera, web-kamera
- Mikrofon

Chiqarish qurilmalari.

Chiqarish qurilmalari – bu elektron raqamli axborotni talab etilayotgan natijani olish uchun kerak bo'lgan ko'rinishga aylantiradi, surʼi noelektrik (mexanik, issiqlik, c魯ik, ovozli) ko'rinishga ham, elektron (informator, isitgich, elektrosvit, ele) ko'rinishga ham aylantirishi mumkin.

- Monitor

-
- Grafquruvchi
 - Printer
 - Akustik tizim

Kiritish-chiqarish qurilmalari

- Interaktiv doska
- Strimer
- Diskovod
- Tarmoq platasi
- Modem
- Gaptoklon

Kompyuterning ichki va tashqi portlari

Kompyuterning ichki va tashqi portlari Bu maqolada biz kompyuterning ichki va tashqi portlari haqida ma'lumotga ega bo'lish va ishlash tartibini o'rghanish. Kompyuter interfeysi va tarmog'i haqida ko'nikmaga ega bo'lish haqida malumotga ega bo'lamiz.


Informatsion texnologiyalarda port – bu yuborilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlar o'rtasidagi bog'lanishni tashkil etadi (mantiqiy yoki fizik). Odatda quyidagilar:

Qurilmali (apparatli) portlar – bu asosan kompyuterning fizik qurilmasi bo'lib u asosan vilka yoki kabel yordamida kompyuterga bog'lanadi. Ularga quyidagilar kiradi:

Parallel port, Davomli port, USB, PATA/SATA, IEEE 1384 (FireWire), PS/2.


Kiritish- chiqarish porti – mikroprotsessorrarda (masalan Intel) qurilmalar yordamida ma'lumotlar almashish imkonini beradi. Kiritish- chiqarish porti dasturga ma'lumotlar berish va uni almashishni tashkil etadi.

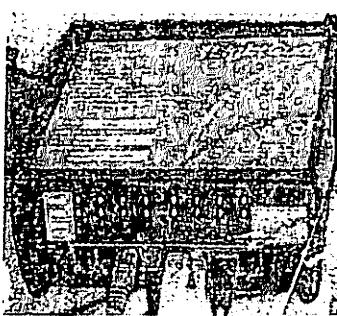Tarmoqli port – TCP va UDP protokol parametrlari bo'lib u IP formatidagi ma'lumotlar paketi qo'llanilishini aniqlaydi.



Kompyuterning tashqi qurilmalari bilan axborot almashishi jarayonini, kompyuterning tashqi interfeysi tashkil qiladi. Tashqi interfeysi tashqi portlar, shinalar, kompyuterlar birlashmasi va tashqi qurilmalar jamlamasidan iboradil. Asosan kompyuter va tashqi qurilmalarni birlashtirish uchun bog'lashtida shinalardan foydalilanildi.

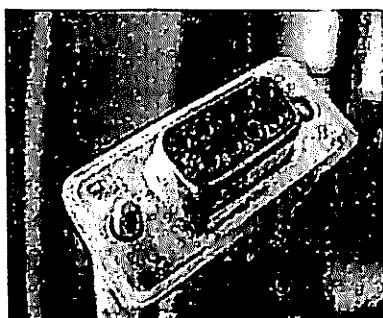Kompyuterga printer, scaner, sichqoncha, klaviatura va shunga o'xshash qurilmalarning kompyuterga ulanishi tashqi interfeysga misol bo'ladi. Tashqi interfeysni amalga oshirish uchun unga apparat va dasturiy ta'minot: tashqi qurilmani boshqaruvchisi (controller) va controller ni boshqaruvchi maxsus dastur, drayver (driver) kerak bo'ladi.




Har qanda kompyuterda tashqi interfeys bir qancha portlar, jumladan, LPT, PS/2, COM, USB, ... kabilar orqali amalgam oshiriladi. (1-rasmga qarang). Har bir portning o'ziga yarasha vazifasi bor.

IEEE 1284 (Printer port, parallel port, LPT) – shaxsiy kompyuterga ulashga mo'ljallangan xalqaro parallel interfeys standartiga mos tushuvchi qurilma. «LTP» nomi MS DOS oilasidagi operatsion tizimdagи «LTP1» (Line Printer Terminal yoki Line PrinTer) standart nomidan kelib chiqqan. Hozirgi vaqtida bu interfeys asosan USB interfeysi bilan mos tushadi va u yi'g'ma apparatlarni (skaner – printer – kserokopiya) ulashsh uchun ishlataladi. Lekin asosan yuqori tezlikda chop etish va printer uchun ishlataladi. Bu bilan asosan Cetronics, Betronics, HP, Hewlett-Packard firmalari tomonidan ishlab chiqariladi. Ular 1284.3-2000 va 1284.4-2000 standartiga asoslangan. Ishchi rejimlari:

- SPP (Standart Paralell Port) – bir yo'nalishli port, to'laligicha Cetronics interfeysi bilan mos tushadi.
- Nibble Mode – SPP rejimida ikki yo'nalishli ma'lumotlar almashinishga asoslangan (4 baytli) qo'shimcha qurilmalar bilan jihozlangan
- Byte Mode – Ba'zida qo'llaniluvchi IEEE 1284 standartiga asoslangan eski kontrollerlardan ikki tomonlama ma'lumot almashish uchun foydalananadi.
- EPP (Enhanced Parallel Port) –ishchi qurilma Intel, Xircom va Zenith Data Systems – firmalariga tegishli ikki tomonlama ma'lumot almashish, 2 Mbayt/sekund tezlikda
- ESR (Extended Capabilitiyes Parallel Port) –ishchi qurilma Hewlett-Packard va Microsoft kompaniyalari qo'shimcha ravishda ma'lumotlarni siqish appatiga ega va DMA rejimida ishlovchi qurilma

Tarmoq kommutatori (TCP/IP port) yoki svitch (switch-qo'shmoq, qaytaulagich)- kompyuter tizimlarida bir necha uzellarni bir segmentda birlashtirish uchun mo'ljallangan qurilma. Konsentratorlardan asosiy farqi bitta qurilmaga berilgan ma'lumotlar kommutator orqali boshqa kommutatorlarga uzatiladi. Kommutatorlar OSI modelining kanal rejimida ishlaydi va bir-bir biriga MAC adresslari orqali uzellar bir tarmoqqa bog'lanadi. Bir necha tarmoqlarni birlashtirish uchun tarmoq darajali marshrutizatorlardan foydalaniлади.

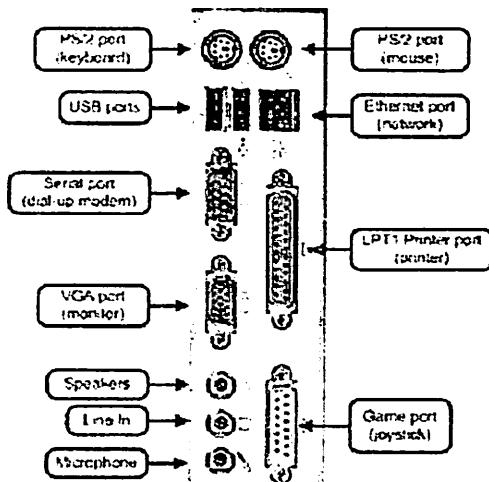

3.26-rasm. Kompyuterning ichki portlari bilan ishlash.

Kompyuterning ichiki portlari ichiqi qurilmalarning bir-biri bilan aloqasini ta'minlashga xizmat qiladi, xuddi tashqi portlarga o'xshab. Ichiki portlarda ham axborot (signal) lar uzatish uchun qo'llaniladi va har bir portning maxsus raqami mavjuddir. Har qanday ichiki qurilmaning o'zining porti mavjud. Bu portlardan protsessoring buyrug'iga qarab, shu portdan axborot qabul qilishi yoki uzatishi mumkin. Agar microprotsessor ma'lum raqamli portga OUT buyrug'ini bersa, shu portdan ma'lumot uzatishi mumkin. Bu ma'lumotning o'lchami 1 yoki 2 bayt bo'lishi mumkin. Agar microprotsesseor IN buyrug'ini bersa, deman shu portdan axborot o'qilishi lozimligini bildiradi.

Masalan, klaviaturada joyori tugmaning bosilgani bo'isi. Bu holatda darhol natijasi namoyon bo'ladi. Lekin bu jarayon bir necha

bosqichlardan o'tadi. Klaviaturanig tugmasi bosilganda markaziy protsessor klaviaturaning portiga IN buyrug'ini beradi. Qaysi tugma bosilgani aniqlanib chiqish portlariga uzatiladi.

Ichki portlarning 944 (ZV0(16))-sidan boshlanadigan bir qancha portlar oq-qora grafikali rejim uchun, 976(3D0(16)) boshlanadiganlari ragli grafik rejim uchun. 1008 (3F0(16)) dan boshlanadiganlari yumshoq disk (floppy) ni boshqarish uchun, 1013(3F5(16)) da esa floppy diskka yozish va floppy diskdan o'qish uchun qo'lladinlar.

Agar kompyuterda tashqi portlar mavjud bo'lmasa u kompyuterda faqat o'zining ichida bor ma'lumotlar bilan ishlash mumkin, ya'ni tashqi qurilmalar ulab bo'lmaydi. Bu esa ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Ichiki portlarning mavjud bo'lmasligi mumkin emas. Chunki ularsiz kompuuter ishlashi emas yonishi qiyin. Insonning qon tomirlari inson tanasini kislorodni eltib bersa, portlar esa kompyutering qurilmalarini axborot (berilgan buyruq) ni eltib beradi. Ayonki, insonning qon tomirlari bo'lmasa yashamasligi aniq, kompyuter ham shundoq portlari bo'lmasa u kompyuter emas.

3. Interfeysi bu ikki tizim, qurilma yoki dastur orasidagi chegara bo'lib u elementlar orasidagi bog'lanishni tashkil etuvchi yordamchi boshqaruvchi mikrosxemalar yoki bog'lanish qurilmasidir.

Foydalanuvchi interfeysi – foydalanuvchi bilan qurilmalar o'rtaqidagi aloqani ta'minlab beruvchi muhit:

Buyruqlar qatori interfeysi: matnli qator (buyruq) yordami bilan yo'l ochuvchi kompyuter konstruksiysi;

Foydalanuvchining grafik interfeysi(graphical user interface, GUI): Monitoring elementlarini taqdim etuvchi dasturiy funksiya;

Dialogli interfeysi;

Yagona tilli interfeysi: foydalanuvchi dastur bilan uning ona tilisida «gaplasha oladi».

Miya interfeysi (in english: brain- computer interface) – kompyuter elektordlar va miyaga o'rnatilgan retseptorlar yordamida foydalanuvchi miyasidagi o'zgarishlarga mos ravishda ovoz va nurlanishni boshqarib turishga javobgar bo'ladi.

Fizik interfeysi – bu fizik qurilmalar bilan ishlash muhiti. Bu muhit haqida gapirilganda asosan kompyuter portlari tushuniladi:

Tarmoqli interfeysi;

Shlyuz (telekommunikatsiya) – mahalliy tarmoqlarni undan kattaroq tarmoqlar bilan, misol uchun Internet, bog'lovchi qurilma;

Shina(Kompyuter);

COM interfeys (Component Object Model interface) – mavhum funksiyalar va xususiyatlarni shu interfeys komponentalari orqali boshqa dasturlarda aniq funksiya ko‘rinishida qo‘llash imkonini beradi;

Ma‘lumotlar almashish uslubiga ko‘ra interfeys parallel va interfeyslarga bo‘linadi

Kompyuterning kiritish-chiqarish portlari. BIOS haqida ma‘lumot.

Mikroprotsessorlar yoki markaziy protsessorlar shaxsiy kompyuterlarning «miyasini» tashkil qiladi. Tezlik – bu protsessorning hususiyatlaridan biri bo‘lib, uni ko‘p hollarda turlicha talqin qilinadi. Ushbu bo‘limda, umuman, protsessorlarning tezligi va, hususan, Intel protsessorlari xaqida ma‘lumot olasiz. Ko‘pincha, kompyuterning tezligi, odatda, megagerslarda o‘lchanuvchi takt chastotasiga bog‘liq bo‘ladi. U uncha katta bo‘lmagan qalaydan yasalgan konteynerida joylashgan, kvars kristali bo‘lgan, kvars rezonatorining parametrlari orqali aniqlanadi. Elektr kuchlanishi natijasida kvars kristalida, kristalning shakli va o‘lchami orqali aniqlanuvchi chastotali elektr tokining tebranishlari hosil bo‘ladi. Shu o‘zgaruvchi tokning chastotasini takt chastotasi deb ataladi. Oddiy kompyuterning mikrosxemalari bir nechta million gerslar chastotasida ishlayd (Gers, bu-sekundiga bir tebranish). Tezlik megagerslarda, ya‘ni sekundiga million siklda o‘lchanadi. Buyruqlarining bajarilishiga ketadigan vaqt ham o‘zgaruvchandir. 8086 va 8088 protsessorlarida bitta buyruqning bajarilishiga 12 takt chamasida ketadi. 286 va 386 protsessorlarida bu ko‘rsatgich bitta operatsiyaga o‘rtacha 4,5 takt atrofida, 486 da esa 2 taktgacha kamayadi.

Ma‘lumotlarni klaviaturadan kiritish

Standart klaviaturalar 101 yoki 102 tugmadan iborat bo‘lib, undan tashqari hozirda chiqayotgan multiklaviaturlar ham bor. Standart klaviatura bilan multiklaviaturaning farqi multiklaviaturada qo‘sishimcha tugmalar mavjudligidir (ovozi tugmasi, kalkulyator chaqirish tugmasi, internet va e-mail kabilar mavjud). Klaviaturaning asosiy funksiyalari uchun maxsus dasturlar kerak emas. Uning ishlashi uchun zarur bo‘lgan drayverlar allaqachon BIOS ROMda mavjud. Shuning uchun kompyuter yoqilganda so‘ng darhol asosiy klaviatura tugmachalarining buyruqlariga radi.

Klaviaturu q... .ay ishlaydi:

1. Bir tugmani bosgandan so'ng, klaviatura chipi skanerlash kodini ishlab chiqaradi.

2. Skanerlash kodi anakartga o'rnatilgan portga yuboriladi.

3. Klaviatura porti protsessorga aniq uzilish haqida xabar beradi.

4. Ruxsat etilgan uzilish raqamini olgan protsessor maxsusga aylanadi. Tugatish vektorini o'z ichiga olgan RAM maydoni – ma'lumotlar ro'yxati. Ma'lumotlar ro'yxatidagi har bir yozuv kirish raqamiga mos keladigan interrupt xizmati dasturining manzilini o'z ichiga oladi.

5. Dastur yozuvini aniqlab, protsessor uning bajarilishiga o'tadi.

6. Keyin uzishni boshqaruvchi dastur protsessorni klaviatura portiga yo'naltiradi va u erda skanerlash kodini topadi. Bundan tashqari, protsessor nazorati ostida protsessor qaysi belgi berilgan skan kodiga mos kelishini aniqlaydi.


7. Ishlovchi kodni klaviatura buferiga yuboradi, bu haqda protsessorga xabar beradi, keyin o'z ishini tugatadi.

8. Protsessor kutilayotgan vazifaga o'tadi.

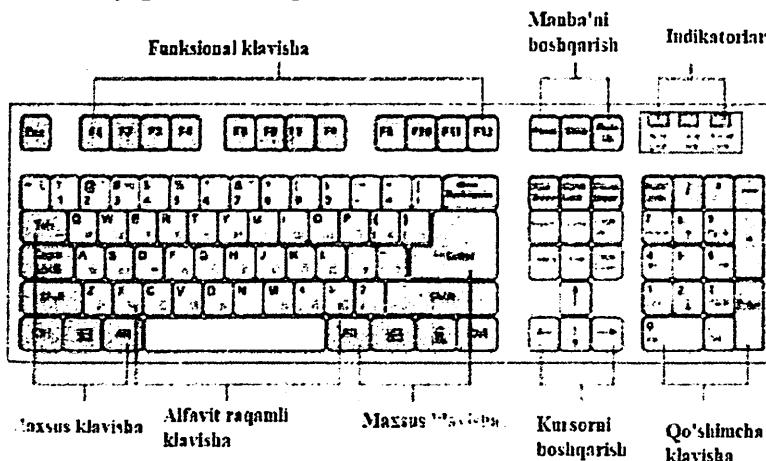9. Kiritilgan belgi, masalan, Microsoft Word matn muharriri mo'ljallangan dastur tomonidan olinmaguncha, klaviatura buferida saqlanadi.

Kompyuter klaviaturasining fotosurati va tugmalar topshiriqlari

Standart klaviatura funksional guruhlarga bo'lingan 100 dan ortiq tugmachalarga ega. Quyida rasm – kompyuter klaviaturasining fotosurati asosiy guruhlarning tavsifi bilan.



3.27-rasm. Klaviatura tavsifi.

Parallel (LPT) portidan farqli o'laroq, ketma-ket port bir vaqtning o'zida bir nechta emas, balki bitta satrda ma'lumotlarni uzatadi. Bit sekansları, boshlang'ich bit bilan boshlangan va stop bit bilan tugaydigan bir qator ma'lumotlar bilan bir qatorda, xatolarni nazorat qilish uchun ishlataladigan parite nazorat bitlari bilan guruhlangan. Shunday qilib, ketma-ket Port-Seriya portiga ega bo'lgan yana bir ingliz nomi.

3.6. ketma-ket ko'rinishdagi portning tuzilish prinsipi

Ketma – ket port ikkita liniyaga ega bo'lib, ular orqali ma'lumotlarning o'zi uzatiladi-bu terminaldan (PC) ma'lumotlarni aloqa qurilmasiga va orqaga o'tkazish uchun chiziqlar. Bundan tashqari, bir nechta nazorat liniyalari mavjud. Serial port 115 000 bod (bayt/s) ga yetib boradigan nisbatan yuqori ma'lumotlarni uzatish tezligini qo'llab-quvvatlaydigan maxsus uart chipiga xizmat qiladi. To'g'ri, ma'lumot almashishning haqiqiy tezligi har ikkala aloqa qurilmasiga ham bog'liq. Bundan tashqari, uart tekshiruvi funksiyasi parallel kodni ketma-ket va orqaga aylantirishni o'z ichiga oladi.


Port qiyosiy yuqori voltajning elektr signallarini ishlatadi – +15 В va -15 V gacha. ketma – ket portning mantiqiy nol darajasi +12 V, mantiqiy birlik-12 В. bunday katta kuchlanish farqi uzatilgan ma'lumotlarning yuqori darajadagi shovqin qarshiligini kafolatlaydi. Boshqa tomonidan, serial port ishlataladigan yuqori kuchlanish murakkab elektron echimlar talab qiladi. Bu holat portning mashhurligini kamaytirishga yordam berdi

Ketma-ket portlar mikroprotsessорlarning ma'lumotlarini bir-biri bilan almashish, shuningdek, aloqa kabellarining muhim soni bo'lgan qurilmalar bilan aloqa qilish uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtida ketma-ket portlarning ikki turi keng qo'llanilmoqda:

- sinxron ketma-ket portlar;
- asinxron ketma-ket portlar.

Parallel portni boshqa kompyuter yoki printer bilan ma'lumot almashish rejimida ko'rib chiqayotganda, baytning ketma-ket uzatish rejimi ko'rib chiqilgan. Ketma-ket portda ketma-ket uzatish rejimi faqat baytlarga emas, balki hamma ichidagi alohida bitlarga ham qo'llaniladi. Bunday holda, faqat bitta sim ma'lumotlarni uzatishi uchun etarli. Uzatilgan va qabul qilingan ma'lumotlar odatda bitta baytli yoki ko'p

baytli so'zlar shaklida taqdim etiladi. So'zdagi har bir bitning og'irligi boshqacha, shuning uchun parallel port uchun bayt sinxronizatsiyasiga o'xshash bit sinxronlashdan tashqari, ramka sinxronizatsiyasi talab qilinadi. Xodimlar sinxronizatsiyasi uzatilgan so'zda har bir bitning raqamini aniq belgilash imkonini beradi. Sinxron ketma-ket port orqali vaqtinchalik ramka uzatish diagrammasi 1rasmda berilgan.

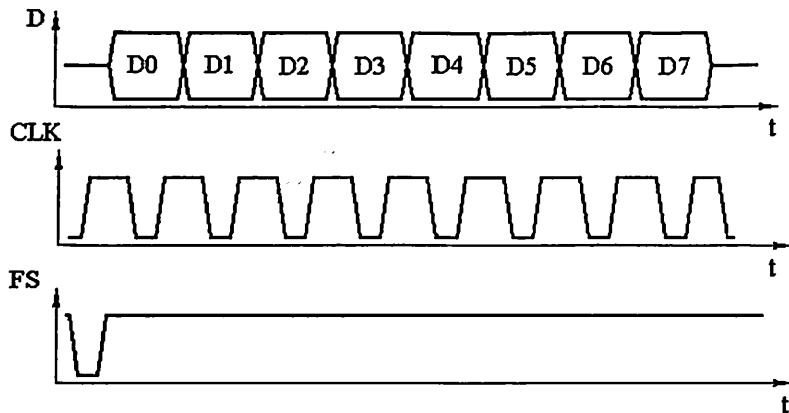


3.28-rasm. Ketma-ket port orqali bitta ikkilik ma'lumot ramkasining vaqtinchalik uzatish diagrammasi.

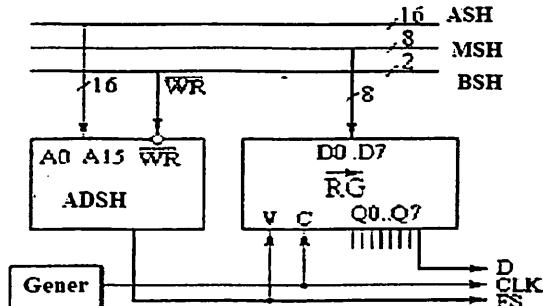3.28-rasmda ko'rsatilgan vaqt diagrammasi sinxron ketma-ket portlarda qo'llaniladi, ular ko'pincha signal protsessorlarida nutq kodeklari, anal-raqamli va raqamli-analog konvertorlar bilan ma'lumot almashish uchun ishlatiladi. Yuqoridaagi vaqt diagrammasi ikkita sinxronizatsiya signalini ko'rsatadi: CLK soat signalini va FS ramka sinxronlash signalini. Kadr sinxronizatsiyasi signali keyingi baytni parallel chiqish portiga yozganda wr # signalidan apparatdan hosil bo'ladi. Sinxronizatsiya signallarining polaritesi ishlatiladigan chiplarning o'ziga xos turiga bog'liq, shuning uchun ko'p signalli protsessorlarda sinxronizatsiya signallarining polaritesini sozlash mumkin.


Sinxron ketma-ket portning soddallashtirilgan sxemasi 3.28-rasmida berilgan. Ushbu sxema ketma-ket portning parallel portni o'z ichiga olganliginiko'rsatadi, bu esa mikroprosessorning tizim avtobusiga ulanishini beradi. Tizim avtobusidan ketma-ket keladigan parallel kodni aylantirish uchun kesish registri ishlatiladi. Markaziy protsessor

ketma-ket portga murojaat qilganda, universal registrning v parallel yozuvi kiritilishiga etkazib beriladigan ketma-ket portga kirish signali ishlab chiqariladi. Xuddi shu signal FS kadr sinxronlash signali sifatida ishlatiladi. Alovida jenerator tomonidan ishlab chiqarilgan CLK soat signalini universal port reestridan ketma-ket kesish uchun kirish beriladi.



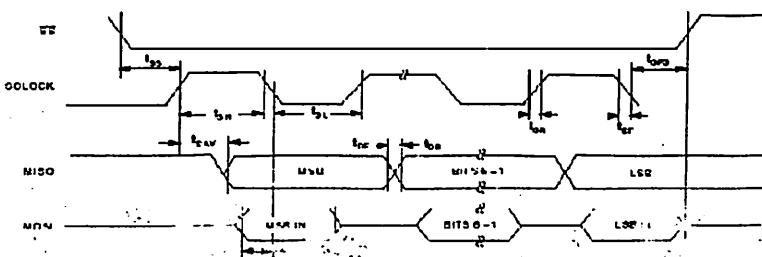3.29-rasm. Kodekni sinxron ketma-ket portga ulash sxemasi.


Qabul qilish oxirida sinxron ketma-ket portning ko'rib chiqilgan sxemasida, inson kuchi sinxronizatsiyasi momentumidan keyin o'tgan soat tezligi sonini hisoblash kerak. Bundan tashqari, bunday sinxron ketma-ket portda ma'lumot doimiy ravishda uzatiladi, bu, albatta, uzlusiz axborot oqimiga ega bo'lgan qurilmalar uchun qulay, masalan, nutq kodeklarida. Biroq, chastota sintezatorlari, qabul qiluvchi chiplar, televizorlarning rang-barangligi bloklari, ma'lumotlar xotira chiplari va boshqa ko'plab qurilmalar kabi vaqtiga qo'shilishiga qulay, masalan, sinxron ketma-ket portlar boshqa turlari ishlatiladi. SPI interfeysining vaqt jadvali 4rasmida berilgan.



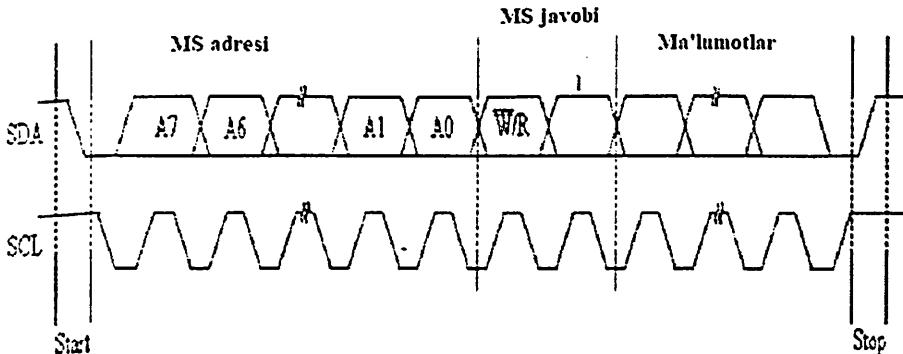3.30-rasm. SPI interfeysi vaqt diagrammasi.

Ushbu interfeysning yuqorida aytib o'tilganlardan asosiy farqi shundaki, soat sinxronlash signali faqat kadr sinxronizatsiya momentumining harakat vaqtida uzatiladi. Kadr sinxronizatsiyasining faol signal darajasi uzatiladigan freymdagi oxirgi bitni uzatish tugaguniga qadar davom etadi. Xuddi shu MISO ma'lumotlar uzatish liniyalari (asosiy kirish uchun kirish, qul uchun chiqish) va MOSI (asosiy chiqish, qul uchun kirish) uchun ma'lumot butunlay boshqa chiplarga uzatilishi mumkin. Qaysi chiplarning qaysi biri ma'lumot uchun mo'ljallanganligini tanlash SS signali (qulni tanlash) tomonidan amalga oshiriladi. SPI interfeysida qabul qilgichda soat taymerini talab qilmaydi. Qabul qilingan ma'lumotlarning qayd etilishi kadrlar impulsining oxirida amalga oshiriladi.

Agar qurilma bir nechta chiplardan foydalansa, qulni tanlash satrlari soni sezilarli bo'ladi, shuning uchun bunday hollarda sinxron ketma-ket interfeysning yana bir turi ishlataladi: I2C avtobus. Ushbu interfeysning vaqt jadvali Srasmda berilgan. I2C avtobusida ma'lumotlarni qabul qilish va uzatish, shuningdek, chipning manzili va ro'yxatga olish manzili bir xil simga muvofiq amalga oshiriladigan chip ichida uzatiladi. Ushbu simga ulanish uchun ochiq kollektorli chiplar ishlataladi. SDA liniyasiga ulangan barcha chiplar uchun yuk tashqi qarshilik hisoblanadi. Tabiiyki, bunday portdagagi ma'lumotlar uzatish tezligi SPI portiga nisbatan past bo'ladi. I2C avtobus soat sinxronlash SCL liniyasi orqali uzatiladi. Chip bilan ishlashni boshlash SDA va SCL signallarining maxsus kombinatsiyasi bilan belgilanadi, bu esa boshlanish sharti deb ataladi. Xuddi shu kombinatsiya bir vaqtning o'zida xodimlarni sinxronlashtirishni amalga oshiradi. Chip bilan ishlashni tugatish SDA va SCL signallarining yana bir kombinatsiyasi bilan belgilanadi. I2C interfeysidan foydalanadigan chiplarga misol sifatida 24xx tseriyali EEPROM chiplarini chaqirish mumkin.



3.31-rasm. I_C interfeysi vaqt jadvali.

MP KIS KR580IK80da kiritish va chiqarish buyruqlariga IN(A1) va OUT(A1) buyruqlari kiradi. IN(A1) buyrug‘ining bajarilishida kichik-EHMga (A1) adresli qurilmadan malumotni o‘qidi va uni akkumulyatorga yozadi. OUT(A1) buyrug‘ining bajarilishida MP KIS malumotni akkumulyatordan olib A1 adresli chaqirish qurilmasiga yozadi. Qurilmaning adresi bir bayt asosida ko‘rsatilgani uchun, bu buyruqlar yordamida kichik-EHM faqat 256 tadan ortiq bo‘lmagan tashqi qurilmalar bilan malumot almashish mumkin.

Oddiy kiritish va chiqarish qurilmalari sifatida 8-razryadli registrlarni qo‘llash mumkin. (Masalan, ko‘p rejimli bufer registri K589IR12).


Kiritish va chiqarish qurilmasi sifatida birmuncha murakkab sxemalarni ham qo‘llash mumkin, masalan malumotni kodda kiritish va chiqarishning tashkil qiluvchi dasturlanuvchi qurilma (KR580IK55) KR589IR12 (D1) ko‘p rejimli registr qayta ulagichlar asosida qurilgan kiritish qurilmasining kichik-EHMga ulash sxemasi 16-rasmida keltirilgan. Qayta ulagich ulanganda registrning kirishiga "0" beriladi, uzilganda esa "1" beriladi. Qayta ulangan (pereklyuchatel)lar tashqi qurilmalaridan malumot uzatishni tashkil qilish uchun ishlatalidi. Registrga yozilgan sonlarni indikatsiya qilish uchun (HL1-HL8) yorug‘lik diodlarni registrga ulash mumkin. 3.32-rasmida KR589IR12 (D1) sxema asosida qurilgan tashqi qurilmani kichik-EHMga uylanish nasi keltirilgan. HL1-HL8 yorug‘lik diodlar tashqi qurilmaga ulgan son miqdorini ko‘rsatadi. Kiritish qurilmasidan (20 adresi

bilan) chiqarish qurilmasiga (30 adresli bilan) sonni qayta yozishning oddiy dasturi (11-dastur) quyidagi ko'rinishga ega.


3.9-jadval.

11-dastur

Adres	Mashina kodi	Belgi	Mnemokod	Izox
0800	DB 20	CNT:	IN 20	20 – adreslik kiritish qurilmasidan sonni akkumulyatorga yozish.
0802	D3 30		OUT 30	30 – adresli akkumulyatordagi son 30 adresli chiqarish qurilmasiga yozish
0804	S3 0008		JMP CNT	CNTga borish.

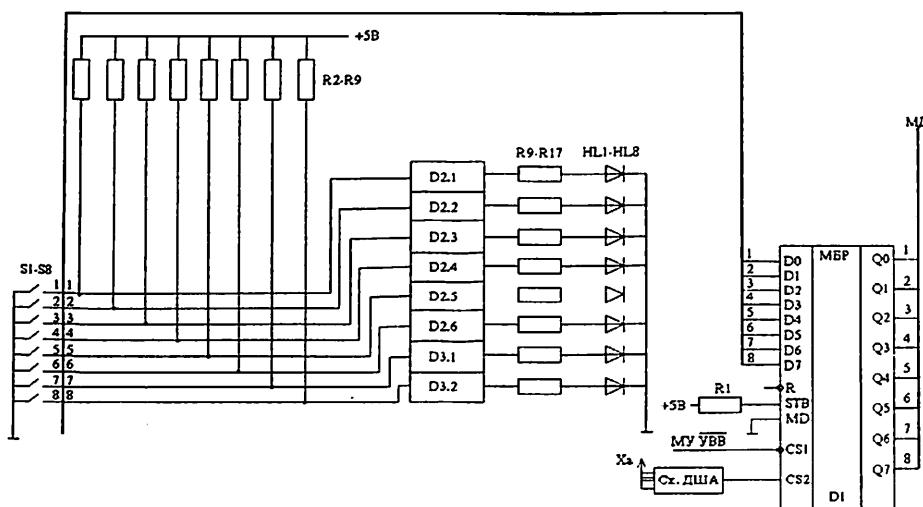


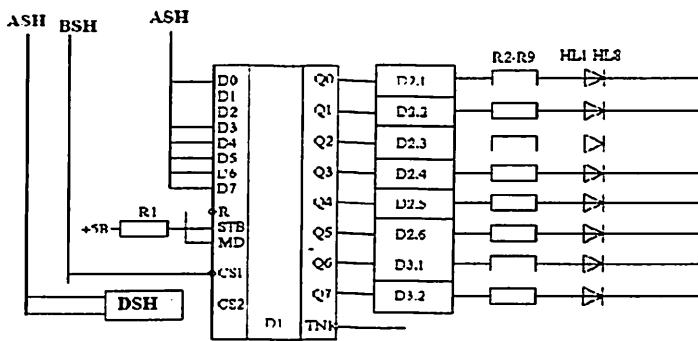3.32-rasm. Kiritish qurilmasini kichik-EHMga ulash sxemasi.




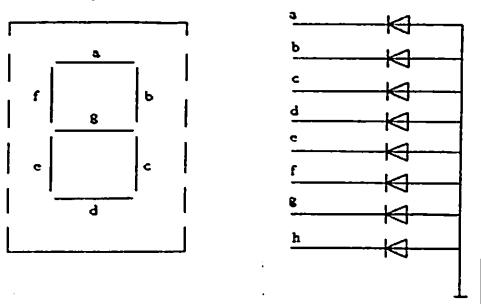3.33-rasm. Chiqarish qurilmasini kichik – EHMga ulash sxemasi.

Malumotni qabul qilish uchun qulay bo‘lgan chaqirish qurilmasi sifatida ko‘pincha display qo‘llaniladi. 6 ta yacheykadan iborat bo‘lgan displeyni ulash usulini ko‘rib chiqamiz. Bu yacheykalarda 8-ta yoruglik-diodi umumiy anodi bilan bitta korpusga o‘rnatalgan. Har bir indikator (3.34a-rasm) son segmentlarini tasvirlash uchun 7 ta yoruglik-diodlaridan iborat, 8 yoruglik-diodi esa nuqtani tasvirlash uchun ishlataladi (3.34 b- rasm).



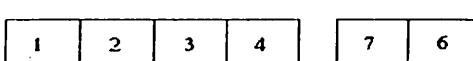
3.34-rasm a) tashqi ko‘rinishi. b) yetti segmentli yoruglik-diodlar matritsa sxemasi.



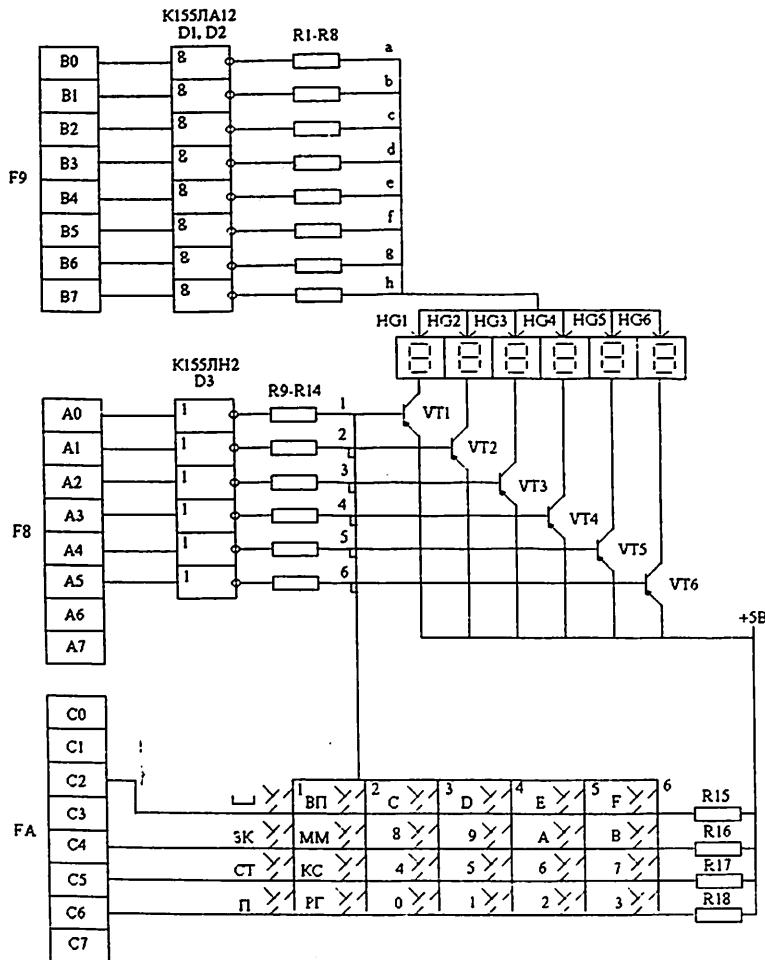3.35- rasm. Display yacheykalarni nomerlash.

Displayga kichik-EHMga ulashda zaruri bo‘lgan sxemotexnika ta‘minotini kamaytirish uchun ko‘pincha indikatorlarning multipleksli ish rejimi qo‘llaniladi. Bunda informatsiyani displayga chiqarish uchun

KR580VV55 KIS ko‘laniladi. KR580VV55 KISning 3 ta 8-razryadli A,V,S kanali mavjud. KIS 3 xil ish rejimida ishlaydi. 0 , 1 , 2 rejimlar. 0-rejimi A va V kanallarni display ishini boshqarish uchun ma‘lumotlarni chiqarishga moslashtiradi, S kanalini esa ma‘lumotlarni qabul qilishga moslashtiradi. 1 va 2 rejimlar boshqa maksadda qo‘llaniladi.



3.36-rasm. Display va klaviaturani kichik-EHMga ulash sxemasi.

Buning uchun boshqa chi so‘z (FB adresli) registriga ~9N boshqaruvchi so‘z kodi yozildi. V kanal orqali (F9 adres, mod

matritsasining katodiga yorug'lik ko'rinishi lozim bo'lgan raqamning kodi uzatiladi. A kanal orqali aniq razryadni tanlash amalga oshiriladi. (3.36- rasmga qarang).


Indikatorning har bir yacheykasini bir xil segmentlari umumiyl shina bilan bog'langan bo'lib, bu shina D1 va D2 (K155 LA12) kichik sxemalarning biror bir chiqishiga ulangandir. Bu kichik sxemalarning har biri kuchlanish qobiliyatiga ega bo'lgan 4ta "2I-NYe" elementidan tarkib topgan. D1 va D2 kichik sxemalar V kanalining kuchlanish qobiliyatini ko'paytiradi va shina tashkil etuvchi vazifasini bajaradi. Indikatorning umumiy anodlari A kanalining chiqishida VT1-VT6 tranzistor kollektorlarning birortasiga ulanadi. Tasvirlash uchun A va V kanallariga ma'lumot chiqarish ikkita OUT buyrug'i bilan amalga oshiriladi. Masalan, V kanaliga 00000110 (06N) soni chaqirilganda yorug'lik matritsa katodiga teskari qiymatlari 11111001 beriladi, A kanaliga esa 0010 0000 soni chiqariladi VT6 tranzistor ochiladi va tok +5B -VT6 -HG6 -b va c-D1.2 va D1.3-er zanjiri orqali oqib o'tadi. Bunda o'ng tomondagi indikatorda "1" yonadi. Agar endi hamma yacheykalar ketma-ket dastur orqali yoritilishi amalga oshirilsa va bunda A kanal orqali yonish lozim bo'lgan yacheyka tanlansa V kanal orqali esa shu yonadigan malumot kodi yetarlicha tezlik bilan o'chirilib – yoqilib turilsa, u holda display ekranida aniq malumot paydo bo'ladi.

Display yacheykasining 6 indikatoriga 6 raqamini chiqarishning oddiy dasturini keltiramiz.(12-dastur).

3.10-jadval.. 12-dastur

Adres	Mashinas kodи	Belgi	Mnemokod	Izox
0800	3E 89		MVI 89H	A, Boshqaruv so'zini RUS (SWR)ga yuklash.
0802	D3 FB		OUT SWR	
0804	3E 7D		MVI A,7DH	6 raqamining kodini V kanalga yuklash
0806	D3 F9		OUT port B	
0808	3E 20		MVI A,20H	indikator nomerini A kanalga yuklash
080A	D2 F8		OUT port A	
080C	76		HLT	

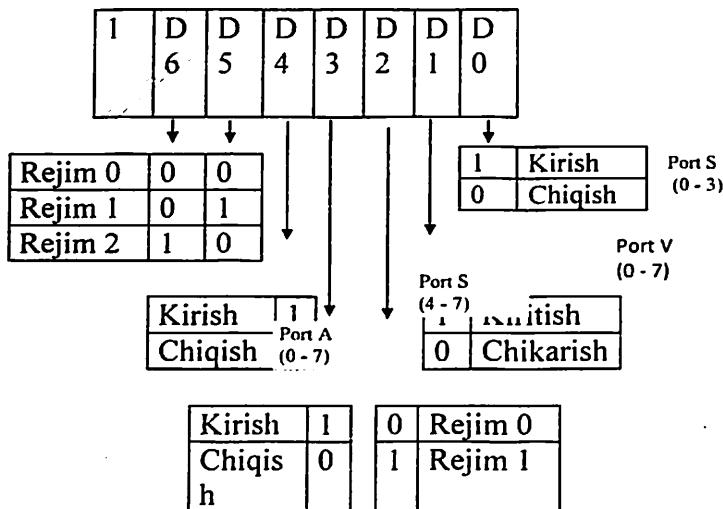3.37-rasmda K580IK55 KISni boshqarish uchun buyruqlar formatining ko‘rinishi keltirilgan. Kerakli buyruq kodini va ish rejimini tanlash(olish) uchun kerakli razryadlarga "1" yoki "0" yoziladi, hosil qilingan son ikkilik sanoq tizimi ko‘rinishidagi 8 razryadli son bo‘ladi va shu sonni o‘n oltilik raqam kodiga o‘tkazish kerak. Shundan so‘ng kerakli buyruq kodini hosil bo‘ladi, ya‘ni hosil kilingan kod yordamida, kerakli portni kiritish yoki chiqarish uchun dasturlash imkoniyatiga ega bo‘lamiz.




3.37-rasm. K580 IK55 KIS ga buyruqni belgilovchi rejimlarning formati.

Displayning multipleks rejimini tashkil qilish.

Multipleks ish rejimida displayning har bir indikatoriga malumot chiqarish ketma-ket amalga oshiriladi. Indikatorda raqam yoki simvol vaqt oralig‘i qism dastur yordamida qandaydir muddatga yoritiladi. Indikatorlarining yuqori chastotada o‘chib-yonishi ma‘lumotini raqamli displayda yorqin tasvir hosil qilishga olib keladi.

Displayning multipleks rejimini ta‘minlovchi dasturning algoritmi sxemasi 3.38-rasmda keltirilgan (13-dastur). Displayning har bir yacheysiga chiqarish uchun ma‘lumot kodini xotiraning 0900 ... 0906 adresli ketma-ket yacheykalarida saqlanadi. Bunda displayning birinchi indikatoriiga chiqarish lozim bo‘igan yacheysiga ma‘lumot kodini 0900N adresiga yozilgan. Vaqt oralig‘i qism dasturning boshlang‘ich adresi 0880Ndir.

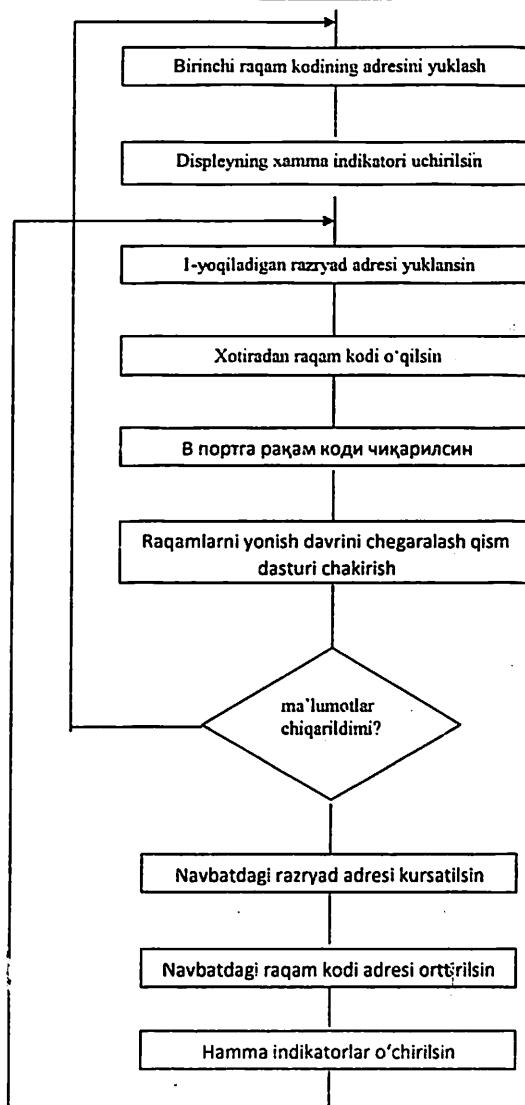

3.38-rasm. Displayning multipleks rejimini ta'minlovchi dasturning algoritmi sxemasi

3.11-jadval.

13-dastur.					
Adres	Mashina kodi	Belgi	Mnemokod	Izox	
0800	3Ye 89		MVI A,89H	Boshqaruv so'zi RUS (CWR)ga yuklash	
0802	D3 FB		OUT CWR	Birinchi	raqam
0804	21 00 09	START	LXI H,0900	yuklash.	adresini
0807	AF		XRA A	Barcha indikatorlar	
0808	D3 F8		OUT F8	o'chirilsin.	
080A	0601		MVI B,01H	Birinchi yoqiladigan indikator razryadi adresini yuklash.	
080S	7Ye	STEP4:	MOV A,M	B portga tasvirlanadigan	
080D	D3 F9		OUT F9	raqam kodi chiqarilsin.	
0812	SD 80 08		CALL DELL	Raqamlar yonish davrini chegaralash qism dasturi chaqirilsin.	
0815	78		MOV A,B	Hamma ma'lumot chiqarib	
0816	FE 20		CPI 20	bo'linganmi?	
0818	SA 04 08		JZ START	Agar chiqarib bo'lingan bo'lsa, unda ish dastur boshidan bajarilsin, agar shart bajarilmasa, dastur o'z ishini davom ettirsin	
081V	A7		ANA A	Navbatidagi razryad adresi	
081S	17		RAL	ko'rsatilsin va V registrga yozilsin	
081D	47		MOV B,A	Raqamlar kodi adresi oshirilsin	
081E	23		INX H.		
081F	AF		XRA A	Hamma indikatorlar	
0820	D3 F8		OUT F8	o'chirilsin.	
0822	C3 00 08		JMP STEP4	STEP4 belgili dasturlar katoriga o'tilsin.	
0825	76		HLT	To'xtash.	
0880	DE OF	DE:	MVI C, OFH	OF raqam registrga yuklansin.	
0882	16FF	BACK:	MVI D,FFH	FF raqam D registrga	

				yuklansin.=
0884	15	BACK 1:	DCR D	D registrdagি raqam mikdori 0 teng bo'lgunga qadar ish bajarilsin
0885	S2 84 08		JNZ BACK1	
0888	0D		DCR C	OF marta ish qaytarilsin
0889	C2 82 08		JNZ BACK	
088S	S9		RET	Raqamlar yonish chegarasini tugatish.

Klaviaturani kichik-EHMga ulash

Kichik-EHMda klaviatura eng keng tarqalgan malumot kiritish va boshqarish qurilmasidir. Klaviatura yordamida OXKga dastur kiritish, kichik-EHM uchun turli ish rejimlarni hosil qilish (masalan ko'rsatilgan adres yordamida dasturni ishga tushirish, dastur ishini to'xtatish, dasturni mashina ish sikli bo'yicha ishlatish, MP KIS displayiga registrlarga yozilgan malumotlarni chiqarish va boshqalar) mumkin.

Kichik-EHM ishlab chiqkaruvchi oldida turli xollarda malumotlarni klaviatura orqali kiritish davrida, quyidagi asosiy masalalarni yechish talab etiladi;

- 1) klaviaturada klavisha (tugma) larning bosilish holatini aniqlash;
- 2) bosilgan klavish (tugma) raqamini qidirib topish;
- 3) boshqarishni mos qism-dasturga uzatishni bajarish:

Ko'rيلотган bo'limda biz asosan birinchi ikki masala bo'lgan, malumotlarni klaviaturalar orqali kiritishga etiborni qaratamiz. Uchinchi masala esa qoida bo'yicha dastur usuli orqali yechiladi: Klaviaturaga $n \times m$ o'lchamli matritsa ko'rinishdagi tashkil qilish eng qulaydir, bu yerda $n \times m$ matritsa qator va ustuni mos ravishda aniqlaydi. Shu usulda kichik-EHMga $n \times m$ klavish ulash mumkindir.

Kichik-EHMda display va klaviatura A va S portlarga ulangandir. Shuni ta'kidlash zarurki A kanal ham displayni va ham klaviaturani boshqarish uchun ishlatiladi. S kanal esa klaviaturani kiritish qurilmasi adresi FAN sifatida o'quvchi kanal deb qabul qilingan.

Klavishaning bosilganligi holatining dastur orqali aniqlanishi quyidagi ketma-ket amallar tartibidan iborat.

1. Chiqarish qurilmasi (A kanal) razryadlariga nollar yozilsin.
2. Kirish qurilmasi (S kanal) razryadlariga yozilgan ma'lumot o'qilsin.


3. Agarda qurilmalariga birlar yozilgan bo'lsa, ish jarayoni boshidan qaytarilsin. 14-dastur yuqorida keltirilgan algoritm yordamida klavishalardan birining bosilish holatini aniqlash bilan, qaysi klavish bosilgani ko'rsatmaydi.

3.39-rasmda esa bosilgan klavish raqamini aniqlash algoritmi keltirilgan. Bu algoritm matritsa klaviaturasi ustunlarga ketma-ket nollarni yozishga asoslangandir. Kichik-EHMda klavisha bosilganini aniqlanayotgan, ustunda nol borligini bilish uchun, klaviatura joylashgan ustun taxlil qilinadi. Agar qaysi bir klavish bosilgan bo'lsa, u holda uning raqamini razryad nomerida nol yozilgan joyining aniklash orqali bilish mumkin. Bosilgan klavish raqami klaviatura ustuni nomerida nol borligiga mos keladi va bu raqam kirish qurilmasi bo'lgan (S kanal) razryadiga nol yozilgan razryad raqamiga tengdir.

3.12-jadval.


14-dastur.

Adres	Mashina kodi	Belgi	Mnemokod	Izox
0800	3Ye 3F	WAITK:	MVI A,3F	Akkumulyatorning kichik olti razryadiga 1 yozilsin.
0802	D3 F8		OUT F8	Klaviaturaning hamma ustunlariga 0 chiqarilsin.
0804	DB FA		IN FA	Klaviatura chiqishidan raqamli son olinsin.
0806	E6 74		ANI,74H	Foydanilayotgan razryadlar tozalansin
0808	FE 74		CPI,74H	Klaviatura chiqishida nol bormi?
080A	SA 00 08		JMP NEXT	NEXT adresi bo'yicha navbatdagi bajarilishi lozim bo'lgan joyga o'tilsin.

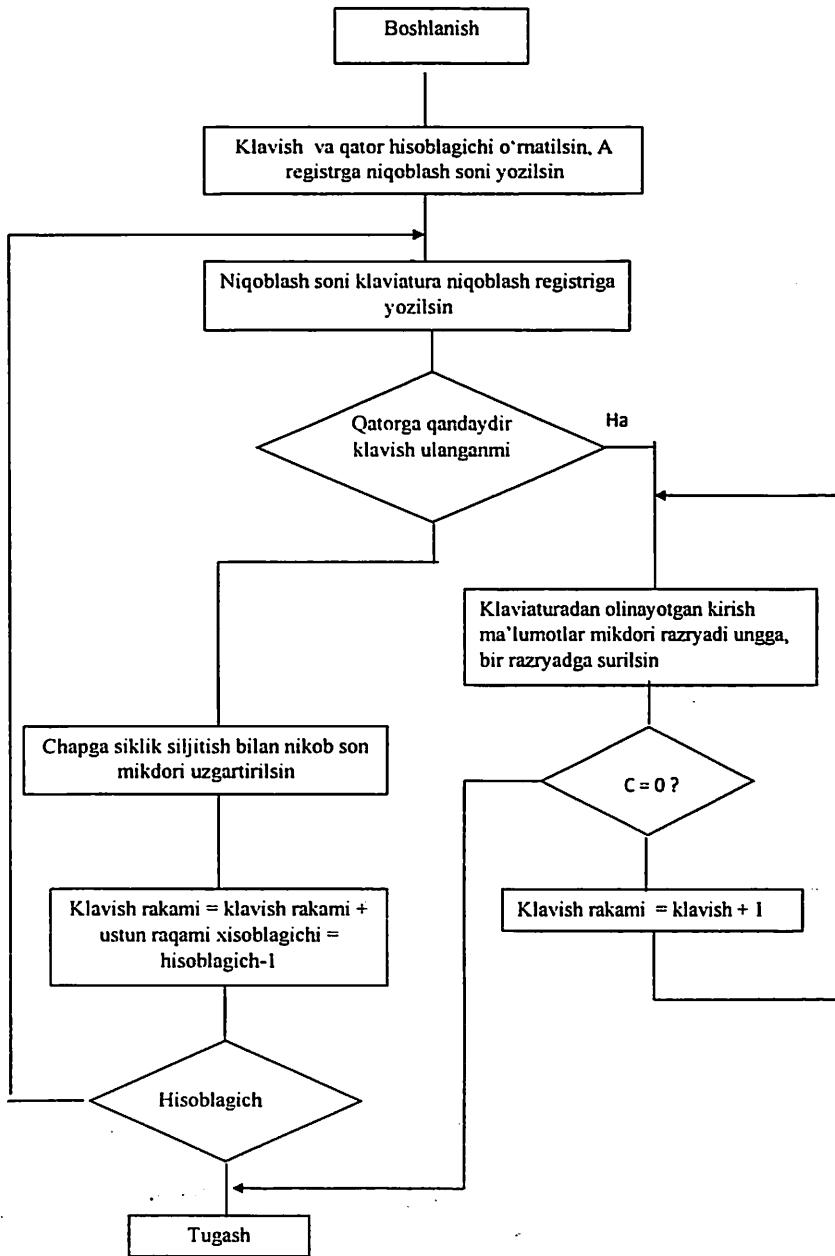


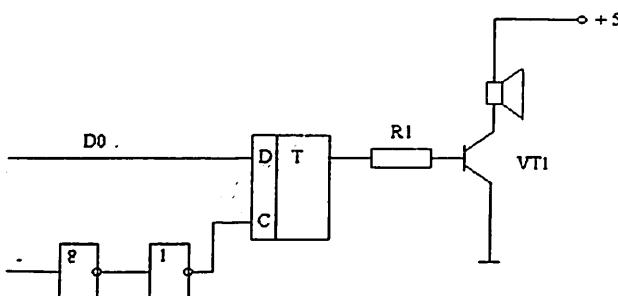3.39-iyasm. Kichik-EHM klavishi bosilgarkini aniqlash algoritmi.

Ko'pincha ma'lumotlarni tovush signallari ko'rinishda chiqarish talab etiladi. Buning uchun kichik-EHMda tovush signallarini 3.40-rasmda keltirilgan oddiy sxema orqali hosil qilish mumkin. Bu jarayon sxema kirishiga, ketma-ket "0" va "1" yozish orqali amalga oshiriladi. Tovush signallarini hosil qilish qism dasturi 15-dasturda, shu dastur algoritmi 3.40-rasmda keltirilgan.



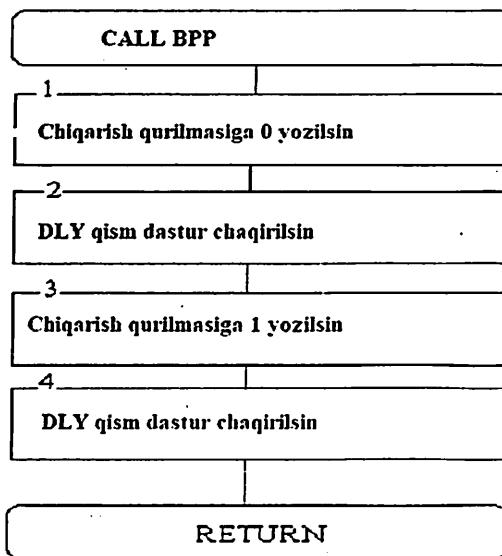3.40- rasm. Tovush signallarini hosil kilish



n. Tovush signallarini chiqarishni amalga oshirishni imtiyazlantirishni.

15-qism-dastur.

Adres	Mashina kodi	Belgi	Mnemokod	Izox
0A00	AF	VRR:	XRA A	Akkumulyator tozalansin.
0A01	D380		OUT 80	Chiqish qurilmasiga yozilsin
0A03	CD 00 09		CALL DLY	Vaqtni chegaralash qism dasturi chaqirilsin.
0A06	2F		SMA	FF kodi akkumulyatorga yozilsin
0A07	D3 80		OUT 80	FF kodi chiqish qurilmasiga yozilsin
0A09	CD 00 09		CALL DLY	Vaqtni chegaralash qism dastur chaqirilsin.
0A00	09		RET	Qaytish.

3.7. Taymerlarning tuzilish prinsiplari

Taymer vaqt oralig'ini yaratishga imkon beruvchi qurilma. Taymer a raqamli hisoblagich u ichki chastota generatoridan yoki tashqi signal manbasidan impulslarni sanaydi.

Taymer hisoblagich yordamida quyidagi masalalarni amalga oshirish mumkin:

- vaqt oraliqlarini hisoblash va o'lchash;
- tashqi impulslar sonini hisoblang;
- PWM signallarini yaratish.

Masalan, kirish signalining chastotasini (chastota o'lchagich) o'lchashga imkon beradigan qurilmani yaratmoqchimiz. Bunday holda biz ikkita hisoblagich / taymerdan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi 1 soniyaga teng vaqt oralig'ini hisoblaydi, ikkinchisi esa birinchi taymer hisoblagan 1 soniya davomida impulslar sonini hisoblaydi. Ikkinchi tavmer / hisoblagich tomenidan 1 soniya davomida sanab qo'ilgan pulsular soni kirish signalini chastotasiga teng bo'la.

PWM puls kengligi modulyatori, yukdagi kuchlanishning o'rtacha qiymatini boshqarish uchun mo'ljallangan.

PWM – turli xil qurilmalarda ishlataladigan MK chiqishida impulslar (vazifa tsikli) o'rtasida sozlanishi davomiyligi bilan to'rtburchaklar zarba kuchlanishini yaratishga imkon beradigan taymer / hisoblagich variantlaridan biri:

- vosita tezligini boshqarish;
- yoritish;
- isitish elementlari.

Kuzatuvchi taymer.

Barcha MK modellarida mavjud. Uni dasturchining xohishiga ko'ra yoqish yoki o'chirish mumkin.

Kuzatuvchi taymer faqat bitta vazifa ma'lum vaqtdan keyin MK-ni tiklash (dasturni qayta ishga tushirish).


MK ishlashi paytida uning normal ishlashi buzilgan turli xil holatlar yuzaga kelishi mumkin (tashqi aralashuv, ahmoq dastur, buning uchun dasturchi boshini echishi kerak). Bunday holatlarda ular MKni "yopishgan" deyishadi.

MC normal rejimda ishlashi va qo'riqchi taymeri yoqilganda, dastur vaqtivaqt bilan qo'riqchi taymerini yangilab turishi kerak (va biz dasturda davriy ravishda tiklashni ta'minlashimiz kerak), u ishlashi va MK-ni qayta ishga tushirishidan oldin. Agar dastur "muzlatib qo'ysa", u holda qo'riqchi taymerini qayta tiklash bo'lmaydi va ma'lum vaqtdan keyin u MK-ni qayta ishga tushiradi.

To'xtatish moduli.

To'xtatish – protsessorga hodisa ro'y berganligi to'g'risida xabar beradigan signal. Bunday holda, joriy dasturning bajarilishi to'xtatiladi va boshqaruvi to'xtatilgan ishlov beruvchiga topshiriladi, u voqeaga javob beradi va unga xizmat qiladi (dastur bajariladi, tegishli voqeasi sodir bo'lganda MC bajarishi kerak – uzilish) va keyin uzilgan dasturga qaytadi.

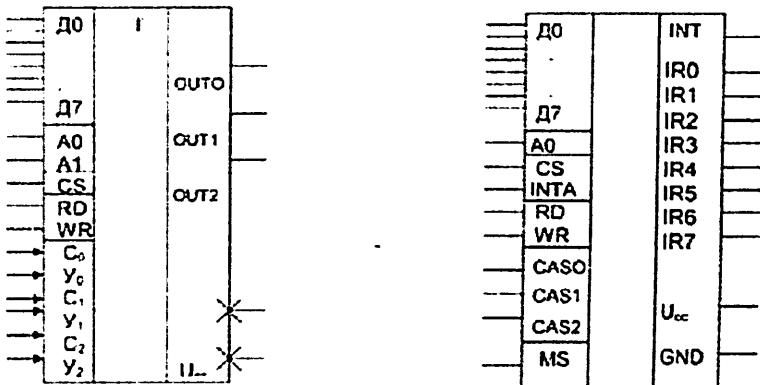Mikroprotessorli sistemalarida bir qator qo'shimcha funksiyalarni bajaruvchi katta integral sxemalar ko'llaniladi. Ularga taymer va darajali uzilishlar kontrolleri misol bo'la oladi. Taymer katta integral sxemasi mikroprotessorli boshqarish sistemalariga turli vaqt intervallarini hisob qilish va hisob'lar ketmagnetligi turidagi signalini qayta ishlash uchun xizmat qiladi.




3.42-rasm. K580VI53 seriyasidagi taymerning va K580VN59 seriyadagi darajali uzilishlar kontrollerining sxematik ko‘rinishi.

Masalan K580VI53 taymeri 3 ta bir-biriga bog‘lik bo‘limgan 16 razryadli ayiruvchi sanash qurilmalaridan iborat. Ular 2/10 lik va 2 lik sanoq sistemalarida ishlashi mumkin. Xar bir sanash qurilmasini bir necha ish rejimidan (mul’tivibrator, yakkavibrator, tug’ri impul’slar generatori va x.k.) biriga programmlashtirish mumkin. Xar bir sanash qurilmasi Si – impul’slar kirishiga, Yi –boshqarish kirishiga va OUTi – chiqish signaliga ega.Taymerni programmash davomida uning sanash qurilmasiga 16 razryadli son yoziladi. Yi-boshqarish singnali ruxsati bilan Ci- kirishidagi xar bir impul’s sanash qurilmasidagi sonni bittaga kamaytiradi va u “0” soniga yetganda OUTi – chiqishida ish rejimiga mos bo‘lgan singnal hosil bo‘ladi. Masalan, taymer schetchiklaridan birini impul’slar ketma-ketligi kurnishidagi signal beruvchi, «Elektronika NSTM-01» robotining chiziqli xarakat yuritmalari yo‘l datchikiga, ular mumkin.


Darajali uzilishlar kontrolleri (DUK) mikroprotsessori boshqarish sistemalarida apparat vositalari va programma asosida hosil qilinadigan turli uzilish so‘roqlariga (asosiy programmani vaqtincha to‘xtatib, uzilish so‘rog‘iga mos programmani ishga tushirish va u bajarib bo‘lingandan so‘ng asosiy programmani uzilish bo‘lgan joyidan davom ettirish) xizmat ko‘rsatish uchun mo‘ljallangan. DUK ning ishlash prinsipi bilan tanishish uchun K580VN59 katta integral sxemasi misoldida ko‘ramiz (1-rasm). Xar bir DUK 3 ta uzilish surog‘iga (IR0, IR1 ... IR7) xizmat ko‘rsata oladi. Bir neccta DUK larni kaskadlash sxemasi orqali

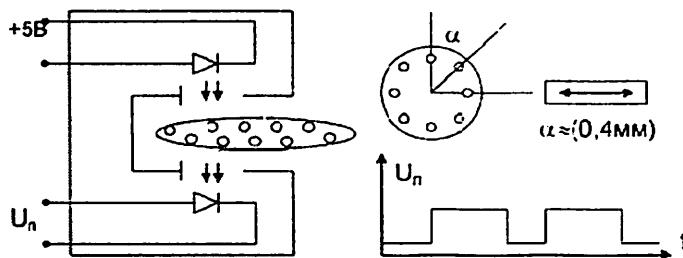ulash bilan 64 tagacha uzilish so'rog'iga xizmat ko'rsatuvchi sxemani hosil qilish mumkin. CAS0, CAS1, CAS2 – kaskadlash sxemasi bo'yicha ulanish kirishlari. Bunday sxemada bitta DUK yetakchi, qolganlari ergashuvchi xisoblanadi. Ularning yetakchilik yoki ergashuvchanlik maqomi MS kirishi orqali o'rnatiladi. INT, INTA – mikroprotsessor bilan bog'lanish singlari.



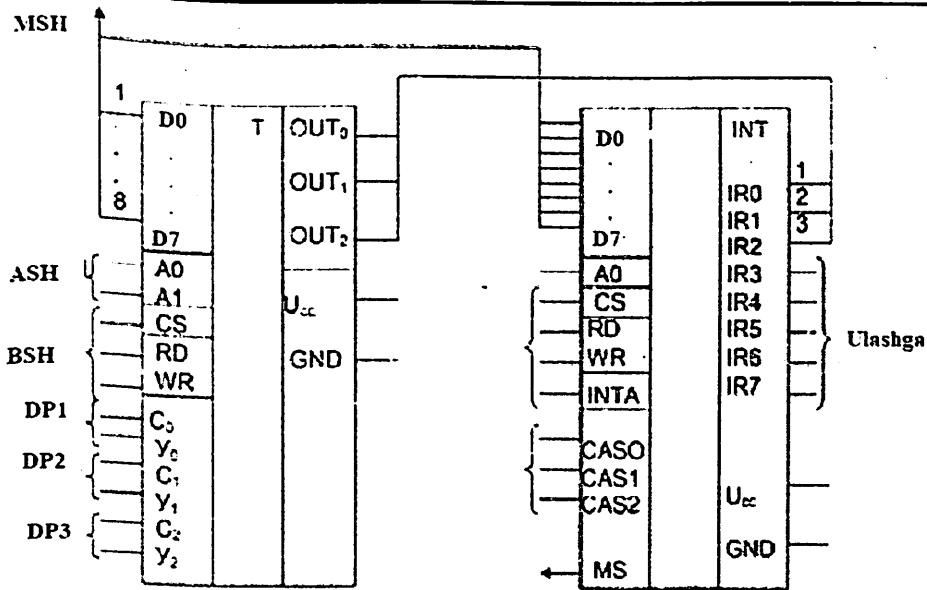3.43-rasm. "Elektronika NSTM-01" roboti impulsli datchigining ishlash prinsipi.

Biror IRi-kirishi orqali uzilish so'rog'i kelganda DUK mikroprotsessorga INT orqali uzilish so'rog'i yuboradi. Mikroprotsessor bajarayotgan komandasini oxiriga yetkazib, uzilishga tayyorlik singnali INTA ni DUKga uzatadi va undan 3 baytli podprogrammaga o'tish komandasini qabul qiladi. Bu podprogrammada kelgan uzilish so'rog'iga mos xizmat ko'rsatish programmasi joylashgan bo'ladi. 3-rasmda taymer va DUKning mikroprotsessorli sistemaning adreslar, ma'lumotlar va boshqarish shinalariga ulanish sxemasi keltirilgan.



3.44-rasm. Taymer va DUKni sistema shinalariga ularish sxemasi.

3.8. K1821 VM 85A rusumli mikroprotsessorning strukturaviy tuzilmasi

K1821 VM 85A rusumli mikroprotsessorning asosiy parametrlari va xarakteristikalari

K1821 VM 85A mikroprotsessori 8 razryadli protsessorda joylashgan operatsion va boshqaruv qurilmalaridan tashkil topgan katta integral sxemadir (KIS).

Boshqaruvchi hotira iste'molchiga yopiq bo'lib, unda KIS ishlab chiqarish chog'idayoq amal mikrodasturlari (buyruqlar bajariladigan mikrodasturlar) yoziladi.

Shu tariqa iste'molchi o'zgarish krita olmaydigan buyruqlar tizimi yaratish ko'zda tutilgan. Shu boisdan ushbu mikroprotsessor dasturlanmaydigan, ya'ni mikrobuyruq sathida emas, buyruq sathida dasturlanadigan MP dir. 3.45.- rasmida KR K1821 VM 85A KIS struktura sxemasi keltirilgan. Qisqacha uning tarkibini ko'rib chiqiniz:

Ma'lumotlar registrasi. Amalda ishtirok etuvchi ma'lumotlarni saslash uchun yetti 8 razryadli registr ko'zda tutilgan. A registrni

akkumulyator deyiladi va u tashqi qurilmalar bilan informatsiya almashishi uchun mo'ljallangan (ya'ni, uning tarkibidagi ikkilik raqamli son chiqishga uzatilishi yoki uning kirishiga qabul qilinishi mumkin).

Arifmetik va manti=iy amallar bajarilgan paytda amallarning biri (amalda ishtirok etuvchi son) akkumulyatororda joylashadi va shu akkumulyatorga amalni bajarishdan chiqqan natija yoziladi. Qolgan oltita B, C, D, E, H, L registrlar **umummaqsadli registrlar** (UMR) hosil qiladi, (bu registrlar ham adres, ham ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatalgani uchun shunday nomlanadi). Bu registrlar yakka 8 razryadli registr tariqasida ham ishlatalishi mumkin. 16 razryadli ikkilik sonlarni saqlash zarurati tug'ilgan xollarda ular BC, DYe, HL juft registrlarni hosil qiladi.

1BR, 2BR, W, Z, buffer registrlari dasturiy yopiq (ya'ni mutaxassis dastur tuzish vaqtida ularga murojat qila olmaydi).

SP-stek deb nomlangan stek ko'rsatgichi (16 razryadli) barcha ko'rinishdagi hotirani adreslashga hizmat qiladi. **RC- hisoblash registri** (16 darajali) buyruq adresini saqlashga xizmat qiladi: operativ xotiradan joriy buyruq tanlanganidan so'ng hisoblagich tarkibi bittaga oshiriladi va shu tariqa navbatdagi buyruq adresi (shartli va shartsiz o'tishlar bo'Imagan holda) shakllantiriladi.

Xotiraga murojaat qilingan paytda adres sifatida istalgan UMR ning juft registrlari tarkibi ishlatalishi mumkin. Adres chiqarilgan hollarda mazkur registrlar tarkibi 16 razryadli adres registri (AR) ga uzatiladi, undan esa keyingi adres shina buferi (ASh buferi) dan o'tib 16 razryadli adres shinasiga tushadi. Ushbu shinadan adres operativ xotiraga qabul kilinishi mumkin.

16 razryad adresli kodlar kombinatsiyasi soni 2^{16} ga teng, ushbu kodlar kombinatsiyasining har biri operativ xotira adresi (nomeri) dan birini bildirishi mumkin. Shu tariqa tarkibida $2^{16} = 2^6 * 2^{10} = 64$ K tadan 8 razryadli so'z (bayt) ga ega bo'lgan xotiraga murojaat qilish imkoniyati ta'minlanadi.


Arifmetik mantiqiy qurilma (AMQ) 8 raryadli AMQ da to'rt arifmetik (kichik darajaga o'tkazishni ko'zda tutgan yoki tutmagan hollarda qo'shish, kichik razryaddan qarz olishni ko'da tutgan yoki tutmagan hollarda a'yirish), to'rt mantiqiy (kon'yuksiya, diz'unksiya, 'otenglik, taqqoslash) holda to'rt (chapga, o'ngga, siklik chapga, 'ngga) siljish amallarini bajarishi iшонятига ega.

Siljish amallari faqatgina akkumulyator tarkibida bajariladi. O'nlik sonlar ustidan ham arifmetik amallar bajarilishi ko'zda tutilgan.

O'nlik sonlarni saqlashda registrlar razryadi ikki guruhga bo'linadi, har bir guruhda bitta o'nlik son, ya'ni 8421 kodi holda berilgan 4 razryadli ko'rinishida beriladi. Shunday qilib, registrda 2 razryadli o'nlik sonni saqlash mumkin. O'nlik raqamlarni qo'shish amalini bajarishda natijani 0110 ni qo'shish yo'li bilan taxrir qilish talab qilinishi mumkin. Natijaning xar bir 4 razryadli guruh natijasi ustida tahriri MP da o'nlik tahrir sxemasi (UTS) yordamida bajariladi.

Bayroq registri -(BR). Bu 5 razryadli registr ayrim amallar bajarish natijasida paydo bo'lgan sonning alomatini saqlash uchun xizmat qiladi. Ushbu registrning 5 ta triggeri quyidagilar uchun xizmat qiladi:

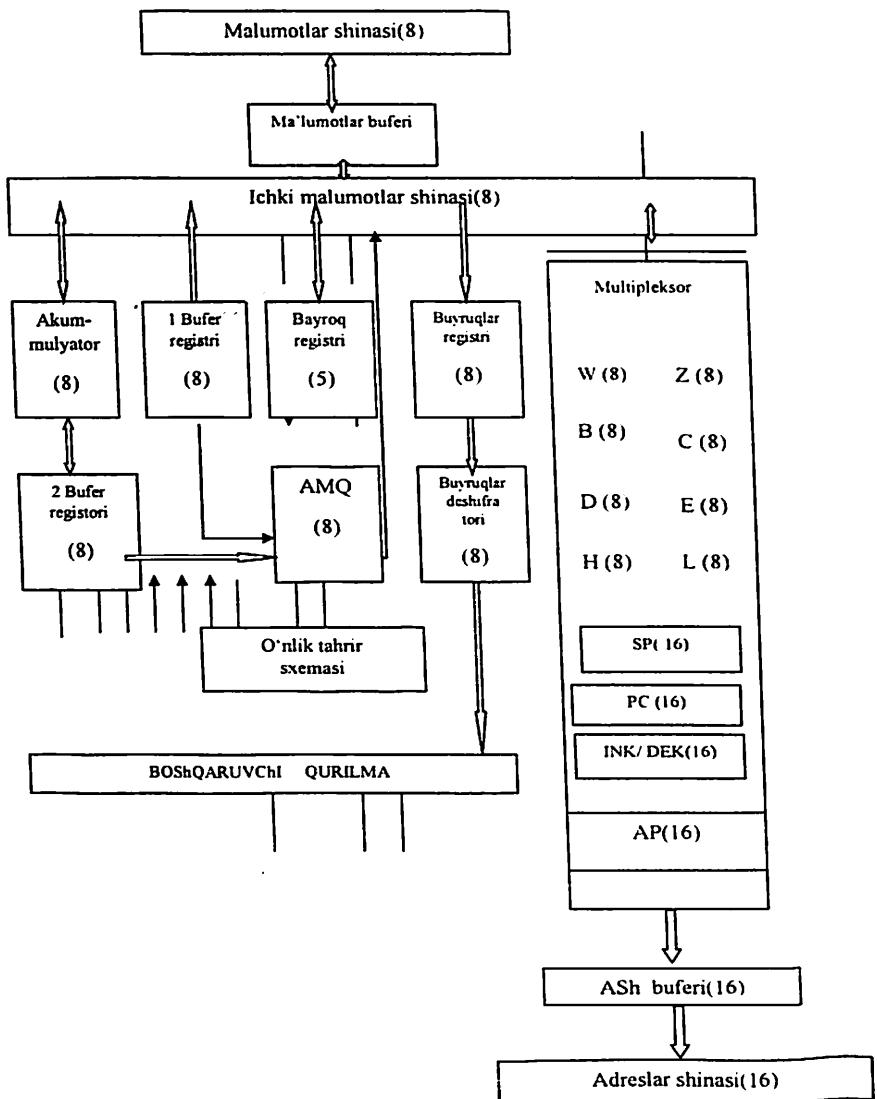- Ts trigger (o'tish triggeri) – agar summatorning yuqori darajasi chiqishida qo'shish amalining bajarilishi natijasida o'tish signalini yoki oshirish amalining bajarilishi natijasida qarz olish yuzaga kelsa, u holda o'tish alomati S=1.



3.46- rasm. KR 580 VM 80 A mikroprotsessor tarkibi.

– T₃ triggeri (nol triggeri)-agar amalni bajarish natijasi 0 ga teng bo'lsa, u holda nollik alomati Z=1.

– Ts (belgi triggeri) – agar buyruqni bajarish natijasi manfiy bo‘lsa, u holda S=1.

– Tr (juftlik triggeri)- agar amal bajarish natijasida barcha darajalar qiymatining modul 2 bo‘yicha yig‘indisi 0 bo‘lsa, u holda R=1.

– Tu (yordamchi o‘tish triggeri)- agar o‘tish 3- razryaddan 4-razryadga yuz bersa, u holda yordamchi o‘tish alomati SU=1, ushu alomat o‘nlik tahrir ishtirokida o‘nlik sonlarni qo‘sish amalini bajarish paytida ishlatiladi, undan tashqari, SU alomati 4- razryadli so‘zlar ustida arifmetik va mantiqiy amallar bajarish paytida ishlatiladi.

Boshqaruv qurilma. U buyruqning birinchi bayti qabul qilinadigan buyruq registridan va alohida tarmoqda shakllantirilgan mikrodastur ta’siri asosida bajariladigan signalarni boshqaruvchi qurilmasidagi buyruq registridan tashkil topgan. Boshqaruvchi qurilmasi dasturlangan mantiqiy matritsada bajarilgan va alohida amallar mikrodasturi saqlanadigan boshqaruv hotirasidan tashkil topgan.

Biroq oldin aytib o‘tganimizdek, iste‘molchi boshqaruv hotirasini, demakki, buyruq tarkibini o‘zgartira olmaydi.


Bufer. Ma‘lumot va adres buferlari markaziy protsessorning tashqi ma‘lumot va adres shinalarini bilan aloqasini ta‘minlaydi.

Buferlarning xususiyati shundan iboratki, ular har bir razryadda uch holatlari mantiqiy elementni ishlatadi. Ularda mantiqiy 0 va mantiqiy 1 holatlaridan tashqari yana uchinchi holat, ya‘ni ularning chiqish qarshiligi deyarli cheksizlikka teng bo‘lib, mazkur shinadan uzilgan bo‘ladi. Bunday buferlarning ishlatilishi protsessorga tashqi shinalaridan uzilib ularni tashqi qurilmalar ixtiyoriga topshirishni, shuningdek yagona shinani ham ma‘lumotlarni qabul qilishga (kirish shinasi sifatida qam) ham ma‘lumotlarni chiqarishga (chiqish shinasi sifatida ham) ishlatish imkonini beradi.

Shinalarning bunday ishlatilishi mikrosxemalarning chiqishlar sonini qisqartirishga imkon beradi.

3.47.-rasmda ichki va tashqi ma‘lumot shinalarini o‘rtasidagi ikki tomonlama ma‘lumot almashuv jarayoni ko‘rsatilgan.

Tashqi ma'lumotlar shinasi

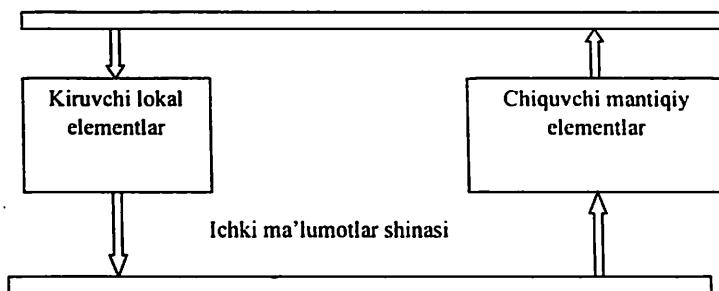

3.47.-rasm. Ichki va tashqi ma'lumot shinasining ikki tomonlama ma'lumot almashuv jarayoni.

Agar ma'lumotni qabul qilish bajarilsa, (ya'ni ma'lumot tashqi ma'lumot shinasidan ichki ma'lumot shinasiga uzatilsa) va uchinchi holatga o'tib, chiqish mantiqiy elementlari uzelidi; ma'lumotni chiqarishda esa (ma'lumotni ichki shinadan tashqi shinaga uzatilsa), kirish mantiqiy elementlari uzelidi.

Ma'lumotlar va buyruqlar formati. Ma'lumotlar operativ hotirada va protsessorda 8 razryadli ikkilik sonlar ko'rinishida saqlanadi. Shunday qilib, ma'lumotlar quyidagi formatga ega: Komandalar uchun bir, ikki, uch baytlik formatlar ishlataladi.

Ikki baytli buyruqlarning birinchi baytida bajarilayotgan amal kodi ko'rsatiladi. Ikkinci baytida amal bajarish operandi bo'lgan yoki ma'lumot almashish paytida kirish yoki chiqish qurilmasining tartib raqami bo'lgan son keltiriladi.

Uch baytli buyruqlarning bayti quyidagi vazifalarni bajaradi: birinchi baytda bajariladigan amal kodi beriladi, keyingi ikki bayt ikki baytli buyruq adresini belgilash uchun ishlataladi (shartli va shartsiz o'tishlar, va qism dasturga murojat etish bajarilsa). Shuningdek operativ hotira yacheykasi adresi, ham ikki baytli operanddir. Barcha hollarda V2 -kichik bayt, V3 -yuqori bayt deb yuritiladi.

Mikroprotsessor buyruqlari

Mazkur MP (27 sinflar) barcha buyruqlari (244) 5ta gruppaga bo'linadi:

1.Kodlarni qayta jo‘natish buyruqlari, registralar yoki registr va xotira orasida ma‘lumotlarni qayta jo‘natishni ta‘minlaydi. Mazkur gruppaga komandalari operatsiya natijalarini shakllantirmaydi.

3.14-jadval.

Buyruq mnemonikasi.

Buyruq mnemonikasi	Buyruq ta‘rifi	Bayt soni
MOV D?S	(D)←(S)	1
MVI D, data	D← data	2
LXI rp, data1, data2	D← data	3
LDA addr	A← addr	3
STA addr	addr ←A	3
LHLD addr	L← (addr),H← (addr+1)	3
SHLD addr	addr←L,(add+1) ←H	3
LDAX rp	A←rp	1
STAX rp	rp←A	1
XCHG	H↔D,L↔E	1

MOV M, r1

MOV r1, M

Bu holda (M) 16-razryadli adres xotira yacheysida joylashgan bo‘ladi, u operatsiya kodida ko‘rsatilmaydi, registrlar juftligida H,L bo‘ladi.

2.Arifmetik buyruqlar, qo‘sish va ayirish, kodlarni 1 ga o‘zgartirish operatsiyalarini bajarilishini ta‘minlaydi. Bittasi binar operatsiyalar uchun aniqlangan va Ak da saqlanadi, boshqasi – registrda yoki xotira yacheysida, natijasi esa qayta Ak ga joylashtiriladi. Manfiy sonlar arifmetik operatsiyalarini bajarilish jarayonida qayta o‘zgartirish zarur.

3.14-jadval(davomi)

ADDS	A←A+S 1	1
ADI data	A←A+data 2	2
ADC S	A←A+S+C	1
ACI data	A←A+data+C	2
DAD rp	(H,L) ←HL+(ip)	1
SUB S	A←A-S	1
SUI data	A←A-data	2
SBB.S	A←A-S-C	1

SBI data	$A \leftarrow A - data - C$	2
INR D	$D \leftarrow D + 1$	1
INX rp	$rp \leftarrow rp + 1$	1
DCR D	$D \leftarrow D - 1$	1
DCX rp	$rp \leftarrow rp - 1$	1
DAA		1

S-o'tkazishni nazorat qilish

B	0	0	0
C	0	0	1
D	0	1	0
E	0	1	1
H	1	0	0
L	1	0	1
M	1	1	0
A	1	1	1

ANA s	$A \leftarrow A^S$	1
-------	--------------------	---

O'nlik korreksiya

3. Mantiqiy operatsiyalar mantiqiy ko'paytirish va mantiqiy bo'lish, inkor etuvchi YoKI, inversiya, chap va o'ng siljishlar va h.k. Boshlang'ich operatsiyalar registrda yoki xotira yacheykalarida saqlanadi, Ak da rezervlanadi.

- JMP L00 – shartsiz o'tish ($Z=0$)
- JNZ L01 – nol natijada o'tish
- JZ L02 – nol natijada o'tish ($Z=1$)
- JNC L03 – nol siljishda o'tish ($C=0$)
- JC L04 – ko'chirish borligida o'tish ($C=1$)
- JPO L05 – natija toqligida o'tish ($P=0$)
- JP L06 – natija musbatligaida o'tish ($S=0$)
- JM L07 – natija manfiyligida o'tish ($S=1$)

rp	kodi
B C	00
DE	01
HL	10
Sp	11

ANI data	$A \leftarrow A^{\wedge} data$	2
XRA S	$A \leftarrow A + S$	1
XRI data	$A \leftarrow A + data$	2
DRA S	$A \leftarrow A v S$	1
ORI data	$A \leftarrow A v data$	2
CMP S	$A - S$	1
CPI data	$A - data$	2
RLS	$A_{n+1} \leftarrow A_n \quad A_0 \leftarrow A_7 \quad C \leftarrow A_7$	1
RRC	$A_n \leftarrow A_{n+1} \quad A_0 \leftarrow A_7 \quad C \leftarrow A_0$	1
RAL	$A_{n+1} \leftarrow A_n \quad C_0 \leftarrow A_7 \quad A_0 \leftarrow C$	1
RAR	$A_n \leftarrow A_{n+1} \quad C \leftarrow A_0 \quad A_7 \leftarrow C$	1
STC	$C \leftarrow 1$	1
CMC	$C \leftarrow C$	1
CMA	$A \leftarrow A$	1
JMP addr	$PC \leftarrow (addr) '3$	3
CALL addr	$PC \leftarrow (addr) 3$	3
RET	Dasturostidan qaytish	1
PCHL	$(PC) \leftarrow HL$	1

4.Boshqaruvni berish buyruqlari, bular ichiga boshqaruv berish murojatini shartsiz va shartili buyruqlari va dasturostidan chiqish kiradi. Buyruq ma'lumotlari operatsiya natijalari xususiyatlarini shakllantirmaydi.

5.Kiritish va chiqarish buyrug'i, stek xotiraga murojat qilish.

IN port	$A \leftarrow (\text{port})$	2
OUT port	$(\text{port}) \leftarrow A$	2
PUSH rp	$((SP)) \leftarrow rp$	1
POP H	$((SP)) \leftarrow (A)$	1
PSW	(Z,S,P,C,AC)	

POP pr	$(rp) \leftarrow ((SP))$	1
POP PSW	(Z,S,P,C,AC)	1
	$n(A) \leftarrow ((SP))$	
XTHL	$(HL) \leftarrow ((SP))$	1
SPHL	$(SP) \leftarrow (HL)$	1
EI	O'zilishga ruxsat berish	1
DI	O'zilishga ruxsat berish	1
HLT	To'xtatish	1

Buyruqda amal ko'rinishidan tashqari ma'lum bir amal bajarilish uchun amalda ishtirok etuvchi sonlar va amal bajarish natijasi joylashtiriladigan o'rni (boshqacha qilib aytganda, operandning qabul qiluvchisi va manbaasi) haqida ko'rsatma saqlanishi kerak. Adreslash usullari deganda, operandning qabul qiluvchisi va manbasini ko'rsatadigan usullar tushuniladi.

Registrlar adresi 3.15- jadvalda keltirilgan.

3.15-jadval.

Buyruqda ishlataladigan registrlar adresi

Registr	Buyruqda ishlataladigan registrlar adresi	Registr	Buyruqda ishlataladigan registrlar adresi
B	000	H	100
C	001	L	101
D	010	M	110
E	011	A	111

Mikroprotsessornlarda quyidagi adreslash usullari qo'llaniladi.

To'g'ridan- to'g'ri adreslash. Bu usulda operand adresi bo'lib buyruqda (adreslash kodi baytida) ko'rsatilgan mikroprotessor registrining adresi bo'lib xizmat qiladi.

M- deganda HL juft registrlar tarkibi adresi bo'lib xizmat qiladigan operativ hotira yacheykasi tushuniladi.

Bu yerda mnemonika deganda buyruqni osor eslab qolishga yordam beruvchi qisq' tirilgan belgini tushunamiz.

3.16-jadval.

Buyruq mnemonikasi

Buyruq mnemonikasi	Buyruqning kodlar kombinatsiyasi	Bajariladigan amal
MOV C, D	01 001 010	C (D)
ADD D	10 000 010	A (A)-(D)

Buyruqning 01 001 010 kodlar kombinatsiyasining yuqori 01 ikki razryadi amal kodini (bir registr tarkibini ikkinchi registriga jo‘natish amalini), keyingi ikkita 3 razryadli (001 va 010) guruhlar S va D registrlar adresini bildiradi 10000010 buyruqda yuqori besh daraja (10000) bajarilayotgan amal (qo‘sish amali) kodi, kichik uch daraja (010) esa operand manbasi bo‘lib xizmat qilgan D registr adresini bildiradi.

qo‘sish amali bajarish paytida boshqa operand manbasi va qabul qiluvchisi bo‘lib A akkumulyator xizmat qiladi.

Bevosita adreslash. Adreslashning bu usulida operandlar (bir yoki ikkita) amal kodi operandidan keyingi ikkinchi yoki uchinchi baytda buyruq ichida bevosita beriladi.

Quyida bevosita adreslashning ayrim buyruqlariga misollar keltirilgan:

1) ADI	B1 11000 110	A.(A)-<B2>
	B2 01001 100	
2) MVID	B1 00010 110	D.<B2>
	B2 01001 110	
3) LXID	B1 00010 001	D.<B3>; E.<B2>
	B2 01100 101	
	B3 10100 101	

ADI mnemonikali buyruq uning ikkinchi baytda keltirilgan son bilan akkumulyator tarkibini qo‘sishni bajaradi (misolda bu son 4S N ga teng).

MVI komandasi uning ikkinchi baytda keltirilgan sonni (misolda bu son 4E N ga teng) adresli D5, D4, D3 razryadlarida ko‘rsatilgan D registriga jo‘natadi.

LXI komandasi uning ikkinchi va uchinchi baytlardagi keltirilgan sonlarni (misolda bu sonlar 65 N va A5 N ga teng) DYe juft registrlarning muvofiq tarzda kichik va yuqori razryadlariga jo‘natadi.

Bu juft registrlar birinchi baytining D5, D4, D3 razryadlarida shu juft registrlar birining adresi 010 ko'rsatiladi.

Mavhum adreslash. Adreslashning bu usulida operativ hotirada joylashgan operand adresini bildiruvchi UMR(RON) juft registrlar tarkibi beriladi (bu narsa ushbu juft registrlar birining adresini buyruqda berilish yo'li bilan amalgalashdiriladi).

Mavhum adreslashli buyruqlarga misol keltiramiz.

1) LDAX B	00001 010	A [(BC)]
2) STAX B	00000 010	[(BC)] (A)

Bu yerda [(BC)] yozuvi adresi VS juft registrlar tarkibi bo'lgan hotira yacheykasini bildiradi.

LDAX buyrug'i bo'yicha VS juft registrlar tarkibi operativ hotira adresi bo'lgan yacheykani akkumulyatorga joylashtiradi. (aynan shu juft registrlarni tanlash uchun buyruqning D5, D4, D3 razryadlari S registrining 001 adresi bildiradi).

STAX B buyrug'i bo'yicha akkumulyator tarkibi VS juft registrlar tarkibidan kelib chikadigan yacheyka adresida eslab qolinadi (aynan shu juft registrlarni tanlash uchun V registrdagi 000 adres buyruqning D5, D4, D3 razryadlarini bildiradi).

Uzilishlar yordamida boshqarish

KR580IK80A seriyasida qurilgan MPK xotira elementlari (qurilmasi) 66536ta bir baytli yacheykalardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Xotira yacheykalar soni chekli bo'lgani uchun tuzilayotgan dasturlar ham iloji boricha qisqa bo'lishi zarur. Buning uchun tuzilayotgan dasturning ko'p marta takrorlanadigan qismi yoki shu dastarning o'zi qism dastur tarzda ifodalanishi mumkin. U komandalar ketma-ketligidan tashkil topilgan bo'lib, uning bajarilishi asosiy dastarning istalgan joyidan chaqirilib istalgancha takrorlanishi mumkin. Qism dasturga boshqaruvning berilishi jarayoni chaqiruv deb ataladi. Qism dastur bajarilishidan va o'z ish jarayoni to'xtashidan hosil bo'lgan ma'lumot uning chiqish parametri deb ataladi.

Qism dasturni chaqirish va undan qaytish uchun CALL<A2><A1> va RET komandalaridan foydalaniladi . CALL<A2><A1> komandadagi <A2><A1> baytlar MP KISining dastur xisoblagichiga xotira yacheykalarining CALL (SD) kodidagi keyin joylashgan ketma-ket yacheyk lardan olib yukланади. <A2> bayt aramog'идаги ма'lumot dastur xisoblagichining kichik baytiga PCLga yoziladi. Komandadagi

<A1>ning uchinchi bayti dastur xisoblagichining katta PCH baytiga yozilib, bundan MP KISining stekida qism dasturning ish jarayoni tugagandan so'ng asosiy dasturga avtomatik ravishda qaytish adres saqlanib turiladi.

Stek – EXMdagi berilgan ma'lumot va adreslarni vaqtincha saqlash uchun qo'llaniladigan OXKdagi maxsus tashkil qilingan qismdir. Stekka oxirgi yozilgan son birinchi bo'lib chaqiriladi.

RET qaytarish komandasi esa kaytish adresini stekdan chiqarib olib, dastur xisoblagichiga yuklaydi. Keyin esa asosiy dastur ishi shu yuklangan oxirgi adresdan davom ettiriladi. Barcha mavjud qism dasturlar RET komandasi bilan tugashi zarurdir.

Asosiy dastur adresi qism dastur bajarilishi jarayonida avtomatik tarzda saqlanishi va uning qayta tiklanishi qism dasturlarning ichida qo'shimcha qism dastur kiritish imkoniyatini yaratib, bunda bir qism dasturdan ikkinchisini chaqirish mumkin bo'ladi. Bunda joylashtirish satxi kichik-EXMning steki xajmi bilan cheklanadi.

Qism dasturlarni chaqirish va undan qaytish uchun yana shartli komandalar ham mavjud. Ular qism dasturlarni chaqirish va undan qaytish uchun holatlar registrining ba'zi bir holatlaridan foydalaniladi.


Qism dasturni chaqirish va undan qaytish komandalaridan tashqari stek bilan ma'lumotlar ayirboshlashni PUSH<P> (belgilangan MP KIS registridagi ma'lumotni stekka yozish) va POP<P> (ma'lumotni stekdan MP KISining belgilangan registriga ko'chirib yozish) komandalari bilan ham amalga oshirish mumkin. Bu komandalar bir baytli bo'lib, ularda MP KISining juft registrlari ko'rsatiladi.

Dasturlar ishlab chiqilayotganda avval stek chegarasi ko'rsatilib, LXI SP<A2><A> yoki SPHL komandalar orqali SP (stek kursatgichi) adresiga yozib qo'yiladi.

Stek bilan bajariladigan operatsiyalar teng bo'lmog'i zarur. Boshqacha aytganda, har bir qism dastur ichida PUSH<P> va POP<P> komandalari teng bo'lib, RET komandasi bilan tugashi kerak. Aks holda RET komandasining qism dastur oxirida bajarilishi dastur xisoblagichiga stekdan tasodifiy son yozilishiga olib keladi. Bu esa asosiy dasturga qaytish adresining yo'qolishiga va uning bajarilishining buzilishiga olib keladi.

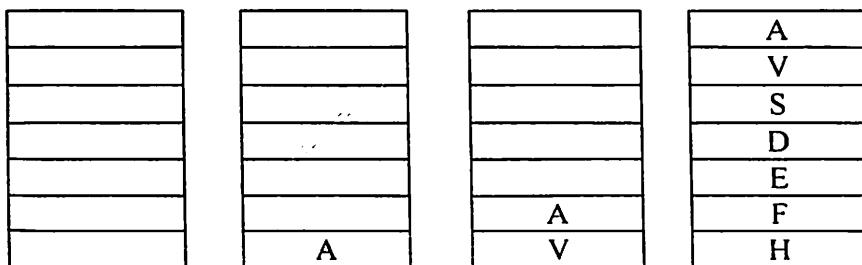3.47.-rasmda stek xotirasining ishslash jarayoni tushun'irilgan. Stekka A so'zi joylashtirilganda u birinchi bo'sh bo'lgan xotira yacheysini egallaydi. Keyingi yozilayotgan so'z oldingi yozilib turgan

so‘zni bitta yuqori yacheykaga surib, o‘zi esa shu boshlagan joyni egallaydi va qolgan xollarda ham shu tartibda davom etadi. Sakkiz yacheykali stekka 8 so‘z N dan keyin yozilishi, stekning to‘lib ketishiga va A so‘zning yo‘qolishiga olib keladi. Stekdan malumot yozilgan so‘zlarni o‘qish teskari tartibdan yuz beradi, boshqacha qilib aytganda, oxirgi yozilgan N so‘zini o‘qishdan boshlanadi. Shuni aytish kerakki, Ye so‘zini tanlashni F so‘zini olmaguncha bajarish mumkin emas.



Stek cho‘qqisi.


3.47.-rasm. Stek xotirasining ishlash jarayoni.

3.48.-rasmda oddiy kutish vaktini hosil qiluvchi qism dasturning algoritmi keltirilgan. Umumiyl kutish vaqtini quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

$$TD = t_1 + (t_2 + t_3 + t_4)N_1 + t_5$$

bu yerda N – xisoblagichga yozilgan birlamchi son.

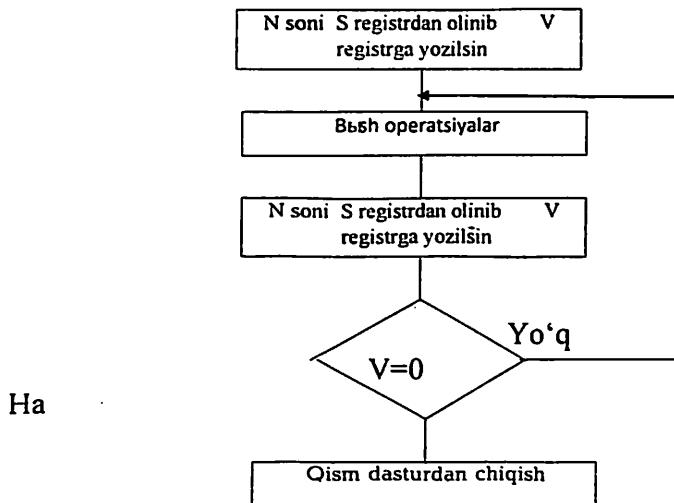Xisoblagich sifatida V registr tanlab olingan bo‘lib, unga N_1 soni S registrdan olib yoziladi.



3.48-rasm. Kutish vaqtini hosil qiluvchi oddiy qism dasturning algoritmi.

Kuyida DL Y kutish vaqtini 6 – qism dasturi keltirilgan.

3.16-jadval .16-Qism dastur

Adres Mashina kodi Belgi Mnemokod Izox

0900 41 MOV B, C S registrdan V registrga on yozilsin.

0901 00 DLY: NOP Bo'sh operatsiya

0902 05 DCR B V registrdagi son qiymati lga kamaytirilsin

0903 S2 01 09 JNZ DLY Agar V registrdagi son Oga teng bo'limasa, DL Yga o'tilsin

0906 S9 RET qaytish

NOP komandasasi sikldagi bajarilish vaqtini uzaytirish uchun zarur bo'lishi bilan birga, u umumiy kutish vaqtini ham ko'paytiradi. NOP komandasasi o'miga boshqa komandalar ketma-ketligidan ham foydalaniш mumkin bo'lib, faqat olingan komandalar mikroprotsessor registrlari ishini o'zgartirmasligi lozim. N1 sonining V registrga ish va t1 + t2 + t3 + t4 + t5 qism dasturdan chiqish vaqlari aniq bo'lib, ular sikl vaqtini ichiga kirmaydi. Keltirilgan qism dasturdagi minimal kutish vaqtini N1+...+t5 qilanadi va u

$$T_{\text{min}} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 \text{ ga teng}$$

N1=00 bo‘lganda maksimal kutish vaqtiga ega bo‘ladi va u quyidagi munosabat orqali aniqlanadi

$$T_{dmax} = t_1 + (t_2 + t_3 + t_4)256 + t_5$$

17-dastur va 18-kism dastur yordamida sakkiz razryadli sonlarni qo‘shishni amalga oshirish mumkin.

3.17-jadval .17 – dastur

Adres Mashina kodi Belgi Mnemokod Izox

0900 LXI H, 0940 Qo‘shiluvchi sonlarning bosh

0903 LXI D, 0A10 adreslarini yuklang

0906 MVI C, 08 Xisoblagichni o‘rnatish

0908 PUSH PSW A registr va holatlar qiymatini stekda saklash

0909 POP: CALL SLOG SLOG qism dasturni chaqirish

090S SUB A Akkumulator tozalash

090D DCR S Xisoblagichni 1ga kamaytirish

090E JZ LOP Agar registr S=0 bo‘lsa, unda LOP ga o‘tilsin.

0911 INX H Keyingi qo‘shiluvchilar juft-

0912 INX D ligi adreslarini tashkil etish

0913 JMP POP POP 0ga shartsiz o‘tish

0916 LOP:POP PSW A registr va holatlar qiymatini stekdan chiqarish

0917 HLT Dastur oxiri

3.18-jadval. 18 – qism dastur

Adres Mashina kodi Belgi Mnemokod Izox

096S SLOG: MOV B,M Qo‘shiluvchilarni xotiradan V registrga yuklash.

096D LDAX D D registridagi sonni chaqirish.

096E ADC B Ko‘chirishni xisobga olib qo‘shish.

096F STAX D Yig‘indini ikkinchi qo‘shiluvchi adresida saqlash.

0970 RET Asosiy dasturga qaytish.

4-BOB. MIKROPROTSESSORLARNING ISHINING PRINSIPI VA DASTURIY TA'MINOTI

4.1. Mikroprotsessor ishining sikllari va sinxronlashuvi

Ayrim mikroprotsessorlarda magistralning jismoniy enini toraytirish maqsadida manzil-ma'lumotlarning qo'shma shinasi ad (ingl. address/data bus) joriy etilib, ushbu shina orqali manzillar ham, ma'lumotlar ham uzatiladi. manzilga oid axborot uzatish bosqichi ma'lumotlar uzatish bosqichidan vaqt bo'yicha ajratilgan bo'lib, sv tarkibiga kiritilgan maxsus ale (ingl. address latch enable) signali vositasida stroblanadi. ushbu magistral, odatda, multipleks magistral yoki manzillar va ma'lumotlarning qo'shma shinasi bilan birgalikdagi ikki shinali magistral deb ataladi.

Ma'lumotlarning magistral orqali tabiiy almashinishi kanalga so'zlar yoki baytlar vositasida bir-biridan keyin amalga oshiriladigan murojaatlar ko'rinishida kechadi. magistralga murojaatlarning bitta sikli davomida mp, xotira qurilmasi va kiritish-chiqarish tizimi o'tasida bitta so'z yoki bayt uzatiladi. almashinishing bir nechta sikllari mavjud. ular jumlasiga xotirani o'qish va xotiraga yozish sikllari kiradi.

Kiritish-chiqarish makoni izolyatsiya bo'lganida kiritish-chiqarish portini o'qish va kiritish-chiqarish portiga yozish sikllari qo'shiladi.

Magistralda, ishslash tezligi mzpnning ishslash tezligidan past bo'lgan qurilmalar ishlab turgan ayrim holatlarda rd, wr va shu kabi boshqa stroblar davomiyligi chetdagи modul tomonidan almashinish operatsiyasi to'g'ri bajarilishi uchun yetarli bo'lmay qolishi mumkin. magistral operatsiya muvaffaqiyatli yakun topishini tashkillashtirish uchungina cb tarkibiga maxsus ready signali kiritiladi. kanalga murojaatlarning har bir sikelida rd yoki wr strobasi yakuniga yetishdan oldin mzp ready signalining holatini tekshiradi. agar ready ushbu fursatda hali uloqtirib yuborilmagan bo'lsa, mzp tegishli stroba muddatini unga ws (ingl. wait state) deb nomlanadigan kutish taktlarini o'rnatib, uzaytiradi. mikroprotsessorning ma'lum modeli va ish rejimiga bog'liq holda ws ning maksimal miqdori cheklangan yoki cheklanmagan bo'lishi mumkin.

Magistralda aniqliga oshadigan ishning oddiy rejimida faqat bitta faol qurilma ishlaydi, u ham bo'lsa, mzp bo'lib, magistralda kech digan ma'lumotlar almashinuvining barcha sikllarini qo'zg'atadi. biroq,

shunday holatlar ham joizki, bunda ayni bitta magistralda bir nechta faol qurilma bo‘lib, ular ayni bir xotira va kiritishchiqarish bloklari bilan ishlashi darkor bo‘ladi. boshqa faol qurilma ma‘lumotlarni magistral bo‘ylab uzata olishi uchun mzpni vaqtincha dezaktivatsiya qilish zarur bo‘ladi. bu maqsadda aksariyat zamonaviy mikroprotsessorlar “bevosita xotiraga kirish” (bxk) deb nom berilgan rejimda ishlay oladi. ushbu rejim amalga oshishi uchun cb ga qo‘srimcha hold va hlda signallari kiritiladi. cb boshqaruv shinasining kirish qismiga hold ning faol sathi yetib kelganida mikroprotsessor o‘z dasturi ishining ijrosini to‘xtatadi, shinalarining chiqish qismlarini yuqori impidan holatga o‘tkazib, chiqish qismidagi faol sathni hlda ga havola etadi. bu esa, o‘z navbatida, magistral bo‘ylab almashinish siklini boshlash mumkinligi haqida boshqa faol qurilma uchun signal xizmatini o‘taydi. ushbu qurilma o‘z almashinish sikllarini nihoyasiga yetkazgach, hold signalini uloqtirib yuboradi. shundan so‘ng mzp o‘zining odatiy holatiga o‘tib, dastur ishini davom ettiradi.

Mikroprotsessor tizimidan dastur ishining me‘yoriy kechishini o‘zgartirish talab etiladigan boshqa ish rejimi ham mavjud bo‘lib, unga “uzilish” deb nom berilgan. zamonaviy mikroprotsessorlarning deyarli hammasi bitta yoki bir nechta int0, int1 va h. k. nomlanadigan tashqaridan uzib qo‘yadigan kirish qismlariga ega. ushbu kirish qismlariga tizimda muayyan hodisalar ro‘y berayotganligi haqida dalolat beruvchi signallar yetib keladi. mzp esa, o‘z navbatida, kelgan signallarga muayyan tarzda munosabat bildirishi lozim. bunday kirish qismlaridan biriga faol sathli signal yetib kelganida, mikroprotsessor, me‘yoriy tarzda kechayotgan dastur ishi uzilib, ishni to‘xtatishga sabab bo‘lgan komanda manzilini xotiraga saqlaydi va muayyan manzil bo‘ylab cseffa yozilib qolgan “uzilishga ishlov berish kichik dasturi”ni (tqikd) bajarishga kirishadi. bunday kichik dastur manzili “uzilish vektori” deb nomlanadigan maxsus xotira uyasiga yozilgan. dastur ishini uzgan har bir alohida manba o‘z uzilish vektoriga ega. tqikdni bajarib bo‘lgach, protsessor, xotirada saqlangan manzil bo‘yicha tqikd ijrosi yakunlanadigan maxsus komandaga binoan ishi uzilgan dastur ijrosiga qaytadi. dastur ishi uzilishiga sababchi bo‘lgan manbalar jumlasiga ichki manbalar ham (ya‘ni, mikrosxemaning “uzilish so‘raladigan kirish qismlari” deb nomlanadigan kirish qismlaridan biriga kelishi), tashqi manbalar ham (ya‘ni, muayyan sharoilarga ko‘ra protsessor’ ithida generatsiyalanishi) kirishi mumkin. bir vaqtning o‘zida bir nechta

turlicha uzilish so'rovlari kelishi mumkinligi bois, bunday so'rovlarning har biriga alohida xizmat ko'rsatish izchilligini belgilaydigan muayyan tartib mavjud. uning ishini mzp ichida yoki maxsus kontoller vositasida joriy etilgan "uzilishlarning ustuvor arbitraj" tizimi ta'minlaydi. mulohaza yuritilayotgan tizimga muvofiq dastur ishi uzilishiga sababchi bo'lgan har bir manba, unga xizmat ko'rsatilish navbatini belgilab beradigan o'z ustunligiga (doimiy yoki o'zgaruvchan ustunlikka) ega. bir vaqtning o'zida bir nechta uzilish so'rovlari kelgan paytda dastavval ustunlik darajasi yuqori, shundan so'ng past darajali uzilish so'rovlari ga xizmat ko'rsatiladi. ustunlik darajasi yuqori so'rov asosiy dastur ishini qanday to'xtatib qo'ysa, ishi boshlangan past darajali uzilishga ishlov berish kichik dasturining ishini ham xuddi shu tariqa to'xtatib qo'yishi mumkin. ayni paytda "kiritilgan uzilish" deb ataladigan uzilish vujudga keladi. Cseg va dsegdan tashqari deyarli barcha zamonaviy mikroprotsessorlar rseg (ingl. register segment) dasturiy-ochiq registrlar to'plami deb ataladigan atayin ajratib qo'yilgan kichik hajmli ma'lumotlar makoniga ega. cseg va dsegdan farqliroq rseg registrlar mzp ichida, uning arifmetik-mantiqiy qurilmasining bevosita yaqinida joylashgan. bu esa, o'z navbatida, ushbu registrlar ichidagi axborotga jismonan tez kirib borilishini ta'minlaydi. rseg registrlari ichida, odatda, mzp tomonidan tezzez ishlatib turiladigan hisoblarning oraliq natijalari saqlanadi. rseg sohasi dsegnning ma'lumotlar makonidan to'liq ajratilgan bo'lishi yoki u bilan qisman kesishib o'tishi yoxud uning tarkibiy qismi sifatida kiritilgan bo'lishi mumkin. rsegning ichki mantiqiy tuzilishi turlicha bo'lib, mikroprotsessorlarning arxitekturasini tasniflashda muhim o'rinn egallaydi.

Mikroprotsessor registrlari funksional jihatdan bir xil bo'lmaydi, xususan: ularning bir turi ma'lumotlarni yoki manzilga oid axborotni saqlash uchun xizmat qilsa, boshqa turi – mzp ishini boshqarish uchun xizmat qiladi. shunga muvofiq barcha registrlarni ma'lumotlar registrlari, ko'rsatkichlar va maxsus vazifalar bajaruvchi registrlarga farq qilish mumkin. ma'lumotlar registrlari operandlar manbalari va natija qabul qilgichlar sifatida arifmetik va mantiqiy operatsiyalarda ishtirok etadi, manzil registrlari yoki ko'rsatkichlar esa assosiy xotira qurilmasidagi ma'lumotlar va komandalarning manzillarini hisqoblab chiqarishda qo'llaniladi. maxsus registrlar mzpning joriy holatiga indeks, berish va tarkibiy qismlarining ishini bosqarish uchun xizmat qiladi. shunday arxitektura ham bo'lishi joizki, ayни bir registrlar ma'lumotlarni

ham, manzillarga oid axborotni ham saqlash uchun qo'llaniladi. bunday registrlar umummaqsaqli registrlar (umr) deb ataladi. registrlarning u yoki bu turidan foydalanish usullari mp arxitekturasining muayyan xususiyatlarini belgilab beradi.

Ma'lumotlar registrlari orasida a (ingl. accumulator) akkumulator deb ataladigan registr ajralib turadi. ayni shu registr ma'lumotlarga arifmetik va mantiqiy ishlov berish jarayoniga qo'shiladi. bu esa, o'z navbatida, akkumulatorning ichidagi narsalar arifmetik va mantiqiy komandalar tomonidan operandlardan biri sifatida qo'llanilishi va amalga oshirilgan operatsiya natijasi ushbu registr ichida saqlanishini anglatadi. unga ishora operatsiya kodi yordamida amalga oshadi. bunda, komanda kodi ichida operand manzillari va natija uchun maxsus soha ajratilishiga zarurat bo'lmaydi. mp arxitekturasining bunday turi akkumulatorli arxitektura deb ataladi. ushbu arxitekturada kuzatiladigan kamchiliklar jumlasiga amalga oshadigan ishning nisbatan sust kechishini kiritish mumkin. bunday sustlik akkumulatorning "tor joy" deb e'tirof etilishi va har safar, operatsiyani bajarishdan oldin, akkumulator ichiga operandlar kiritilishi zarurligi bilan izohlanadi. ushbu arxitekturaga misol tariqasida intel firmasi tomonidan tayyorlangan mcs-51 oilasiga mansub mikrokontollerlarni keltirish mumkin. Ma'lumotlar registrlaringin boshqacha tuzilishi r0, r1 va h. k. rusumli "ishchi registrlar" deb nomlanadigan registrlar sanaladi.

Registrlarning bunday tuzilishida operandlar hamda arifmetik va mantiqiy operatsiyalar natijalari bir emas bir nechta registrda saqlanishi mumkin. bu esa, o'z navbatida, ma'lumotlar bilan manipulyatsiya qilish imkonini yanada kengaytiradi. yuqorida mulohaza yuritilgan akkumulatoridan farqliroq, ishchi registrlar komanda kodida manzil topadi. mp arxitekturasining bunday turi registrli arxitektura deb ataladi. arxitekturaning bunday tuzilishiga misol tariqasida intel firmasi tomonidan tayyorlangan 80x86 oilasiga mansub mikroprotsessorni keltirish mumkin. real vaqt miyosida ishlash uchun mo'ljallangan bir qatormplarda ishchi registrlarning bir emas bir nechta to'plami bo'lishi ko'zda tutilgan. vaqtning har bir alohida fursatida registrlar to'plamlarinjing faqat bittasi ishlaydi. to'plamlardan birining tanlanishi tegishli axborotning muayyan xizmat registriga yozilishi bilan analga oshadi. ushbu qurilmalarga misol tariqasida intel firmasining mcs-8 oilasiga mansub mikrokontollerini keltirish mumkin.

Mikroprotsessorning ishida buyruqlarning bajarilishi ma'lum bir ko'rinishdagi sikllar asosida olib boriladilar. Buyruqning bajarilishi buyruq sikli asosida amalga oshirilib, ikki fazadan tashkil topgan bo'ladi:

1. Buyruqni tanlovi;
2. Tanlangan buyruqni bajarilishi.

Buyruqni tanlab olinish fazasi mikroprotsessorning barcha buyruqlari uchun bir xilda amalga oshiriladi. Yakuniy faza bu buyruqning bajarilish hisoblanib, bir qator buyruqlar uchun yagona ko'rinishda amalga oshiriladi va natijalar registrlardan bittasiga yoki akkumulatorga joylashtiriladilar. Buyruqlarning turli ko'rinishlarga ajratilishi buyruqning kodida aks ettiriladi, va shu yo'l bilan buyruqning dekodlashtirilish sxemasi anchagina soddalashtiriladi.

Mikroprotsessorning boshqaruv qurilmasi ikkita bir biriga bog'liq bo'limgan qismlardan tashkil topgan bo'ladi:

1. Mikroprotessor ichidagi jarayonlarni boshqaruvchi birlamsi avtomatdan;
2. Oghlantruvchi signallarga ishlov beruvchi va mikroprotessor tizimining boshqaruv signallarini generatsiyalovchi sxemalar.


Birlamchi avtomat ishining muhim hususiyatlaridan bo'lib, bu uning algoritmi operandaning tayyorligini kutuvchi shartli operatorni o'z ichiga olishi hisoblaniladi. Bu ko'rinishdagi operatorning algoritmda paydo bo'lishi, mikroprotessorni turli ko'rinishdagi tashqi tizimli xotira ko'rinishlari bilan (bevosita, to'g'ridan-to'g'ri yoki ketma-ket kirishli) ishlashga mo'ljalanganligi bilan izohlanishi mumkin bo'lib, ular turlicha murojat qilish vaqtlariga ega bo'ladi. Bundan tashqari mikroprotessor operanda uchun nafaqat xotiraga, balki asta sekinlik bilan o'zgaradigan tashqi kitirish chiqarish qurilmalariga ham murojat qilishi mumkin. Birlamchi avtomatning algoritmi sxemasida operendaning tayyorligini kutib turuvchi operatorning mavjud bo'lishining asosiy sabablaridan bo'lib, bu ma'lum bir buyruqni amalga oshiruvchi mikro buyruqlarning ketma-ketligi birlamchi avtomat tomonidan generatsiyalanadi va bu yerda faqatgina buyruqlar kodidan tashqari tashqi boshqaruvchi signallarning ta'siri ham bo'ladi.

Tizimni boshqaruv sxemasi kelib tushayotgan buyruqning kodidan kelib chiqqan holda, birlamchi boshqaruv avtomatining hoiatiga bog'liq ravishda, shuningdek bosqaruv shinasidagi xabar beruvchi signallarning qiymatlaridan kelib chiqqan holda boshqaruvchi

signallarni ishlab chiqaradilar, va ular tizimli ma'lumot almashinish muolajasini amalga oshiradilar.

Mikroprotsessorni taktlanishi va mikroprotsessor tizimini sinxronllashuvi

Mikroprotsessor boshqaruv avtomati buyruqning murakkabligiga bog'liq holda, buyruq siklini bir necha ichki mashina sikllari davomida amalga oshiradi. Eng oddiy holatda buyruq sikli 1-5 mashina sikllari mobaynida amalga oshiriladi. Mikroprotsessorda bitta mashina sikli bir marotaba xotiraga yoki kiritish chiqarish qurilmasiga murojat qilish uchun kerak deb hisoblaniladi. Buyruqning baytini tanlovi yoki manzilning har bir baytini, har bir ma'lumotning (shuningdek ularning shartli namoyish etilishi) tanlovi bitta mashina siklini talab etadi. Bu sikllarda bajariladigan operatsiyalarning bir-biriga o'xshashligi, ularning boshqaruv qurilmasi ishining algoritmining blok sxemaning turli joylarida joylashganliklariga qaramay, birlamchi avtomatning yordamida bitta buyruq sikli davomida bajarilishini imkonini beradi. Boshqaruv avtomatining effektivligi, mashina sikllari o'zgaruvchan uzunlikga ega bo'lishi orqali amalga oshiriladi. Misol uchun, I8080 mikroprotsessorida har bir sikl 3-5 taktlardan iborat bo'lishi mumkin. Mikroprotsessorni tashqi generatordan taktlanishi rasm 4.1 da ko'rsatilgan.

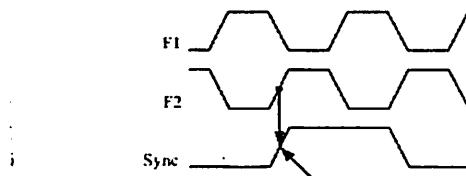

Mikroprotsessor tizimi tomonidan M mashina sikliningboshi sifatida belgilanadi.

4.1-rasm. Mikroprotsessorning taktlashuv jarayoni.

Har bir mashina sikli tashqi generatordan kelib tushuvchi taktlashuv signallarining juftligini F1 va F2 ni hosil qiladi. Har bir mashina siklining boshida birlamchi avtomat MPT sinxronlovchi signalni SYNC generatsiyalaydi. Har bir takta T mikroprotsessor boshqaruv qurilmasining birlamchi avtomatining alohi holati mos keladi.

Keltirilgan mikroprotsessorning holatlari F1 va F2 signallarining takt chastotasi bilan bog'liq bo'lmaydi va ularning davomiyligi aniq bo'lmaydi, sababi ular MP nisbatan tashqi hodisalarga bog'liq bo'ladi. Bu holatlar butun son ko'rinishidagi taktlar davomida davom etadilar, va tugashi arafasida MPning taktlanishi amalga oshiriladi. Shundan kelib chiqqan holda MP har bir takti birlamchi avtomatning holatiga bog'liq bo'ladi. Standart ko'rinishdagi mashina siklida uchtadan beshtagacha avtomat holatlari belgilanadi.

4.2. Mikroprotsessor tizimlarining interfeys katta integral sxemalari

MPT yoki mikro EHM, bundan tashqari mikroprotsessor tarkibiga ko'llanilishiga qarab bir qancha doimiy va tezkor xotira qurilmalari, periferiya kurilmalari, ya'ni, magnit disklari va lentalaridan iborat tashqi xotira qurilmalari; kiritish-chiqarishning turli xil qurilmalari kiradi. Bu holatda ushbu kurilmalar orasida aloqa va o'zaro axborot almashish imkoniyati ta'minlanishi kerak.

Axborotning protsessordan va xotiradan periferiya kurilmasiga uzatilishi chiqarish operatsiyasi, periferiya qurilmasidan protsessor yoki xotiraga uzatilishi kiritish operatsiyasi deb ataladi.

MPT qurilmalari bir-biri bilan interfeys deb ataluvchi qarshiliklar yordamida bog'lanadi.

Mikroprotsessorli tizim interfeyslari.

Interfeyslar – hisoblash tizimini qurishda funksional modullarni (qurilmalarni) tashkil etuvchi mikrosxemalar orasidagi o'zaro bog'lanishni tashkil etish uchun mo'ljallangan. Shunga ko'ra hisoblash komplekslarini tashkil etishda hisoblash mashinalari orasida o'zaro bog'lanishni tashkil etish uchun ham qo'llaniladi.

Interfeyslar – MPT larning barcha funksional modullari orasidagi o'zaro harakat qoidalarini reglamentlaydi, axborot almashuvi tartibi va protokollarini aniqlaydi va o'zaroharakatni o'rnatadi.

Interfeyslar konfiguratsiyasi quyidagi talablardan kelib chiqib ishlab chiqilgan:

1) Hisoblash tizimi bloklari orasida standart axborot almashinuvini ularning tezkorligiga bog'lik bo'ligan holda tashkil etish va kerakli tezkor harakatning olinishi;

2) Mikroprotsessorli kompleks tuzilishining shaliyligi va diagnozlash uchun imkoniyat mavjudligi;

3) Qo'llanishning keng sohasi.

Mikrosxemalar chiqishlarining orasidagi elektrik bog'llanishlar elektrik aloqalar yoki liniyalar bilan amalga oshiriladi.

Bu liniyalar tegishli funksional ko'llanilishiga karab guruhlanadi va ma'lumotlar shinasi MSh, adreslar shinasi ASh va boshqarish shinasi BSh ni tashkil etadi. Shinalar to'plami – magistralni tashkil etadi. Interfeyslar funksional qo'llanilishiga ko'raquyidagi prinsiplar bo'yicha klassifikatsiyalanadi:

- funksional modullarni yaratish usuliga ko'ra;
- ma'lumotlarni uzatish usuliga ko'ra – parallel, ketma-ket va ketma ket-parallel;
- ma'lumotlarni uzatish rejimiga ko'ra – bir yoklama, ikki yoklama, bir vaqtda yoki navbatma – navbat uzatish;
- axborot almashuv principiga ko'ra – sinxron, asinxron.

Interfeys – tizim kurilmalari orasida axborot almashishni ta'minlovchi jarayon (protokol)lar algortmlari, elektron sxemalar, signallar, shinalar va liniyalar to'plamini o'zida namoyon etadi. MPT samaradorligi, ishonchligi va foydalanish qulayligi nafaqat uning tarkibiga kiruvchi kurilmalar tavsifnomalari bilan, balki tizim qurilmalarini bog'lovchi interfeyslarning katta darajasi bilan ham aniqlanadi.

Tizimni tashkil etadigan qurilmalar bajarilayotgan ishchi operatsiyalari harakatlarning fizik prinsiplari, foydalanilayotgan komanda va buyruqlar, boshqaruvchi signallar (kodlar) va ma'lumotlar formatlari, axborotni uzatish tezligi bilan farqlanganligi uchun qurilmalar orasida axborot almashuv va o'zaro bog'liq harakatni sodda va samarali tashkil etish murakkablashadi. Tizim tarkibiga kiruvchi periferiya kurilmalari, shuningdek texnologik jarayon MPT bilan bog'liq jihozlar bir-biriga nisbatan va protsessorga (dasturga) nisbatan asinxron ishlaydi va ular tomonidan axborot almashuv hamda aloqa o'rnatishga bo'lgan murojaatlar vaqtning istalgan paytida tug'ilishi mumkin.

MPT kurilmalari orasida o'zaro aloqa va axborot almashuvining tashkil etilishi kuyidagilarni ta'minlashi kerak:


- turli konfiguratsiyali (turli tuzilishga ega kurilmalar) MPT ni ko'llash, tizimga yangi kurilmalarni apparaturada qandaydir o'zgartirishlar bilan emas bu qurilmalarga xizmat ko'rsatuvchi dastur qo'llash bilangina ko'shish imkoniyati;

– periferiya qurilmalarida kiritish-chikarish operatsiyalari va protsessorda dastur bajarilishining bir vaqtning o‘zida parallel bajarilishi imkoniyati;

– kiritish-chiqarish operatsiyalarini dasturlashni u yoki bu periferiya kurilmalari xususiyatlarini hisobga olish zarurligini hisobga olmagan holda soddalashtirish va unifikatsiyalash.

Yuqorida ko‘rsatilgan talablar MPT qurishda xos bo‘lgan quyidagi arxitektura schimlari asosida amalga oshiriladi:

– MPT larni magistral-modulli tashkil etish; bunday tashkil etish shundan iboratki, bunda alohida MP qurilmalari unga mos keluvchi korpusga chiqishlari bilan o‘rab olingan KIS ni namoyon etadigan konstruktiv tugallangan modullar ko‘rinishida bajariladi va bu modullar tizimga axborot uzatish operatsiyalari vaqtida qurilmalar (modullar) bo‘yicha taqsimlanadigan umumiy shina (magistral) vositasi yordamida birlashadi.

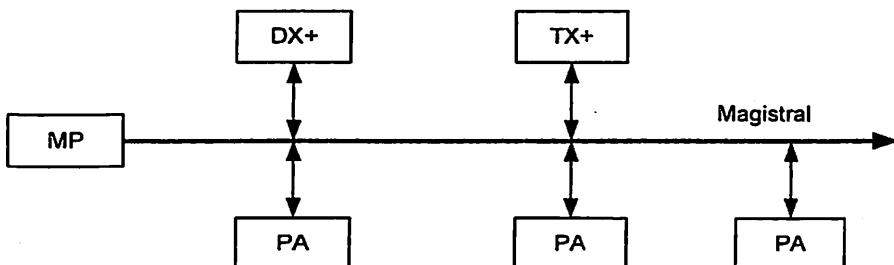

4.2-rasm. MPT ning magistral-modulli strukturasi.

– Unifitsirlangan (XQ turiga bog‘liq bo‘lmasan) formatlar, axborotlarning interfeys orqali uzatilish operatsiyalarida ishlataladigan kiritish-chiqarish komandalari va ma‘lumotlar formatlari;

– Komanda va ma‘lumotlarning unifitsirlangan formatlari alohida XQ ga tegishli bo‘lgan maxsus formatlar va spesifik buyruqlar (boshkaruvchi kodlar) va signallarga o‘zgartirish, Boshqarishning maxsus elektron bloklarida (adapterlari va kontrollerlarida) amalga oshiriladi. Bu bloklar orqali periferiya kurilmalari umumiy shinaga ulanadi. Unifikatsiya MPT larning bir qancha seriyalarida keng arqalgan.

– Unifitsirlangan interfeys, shuningdek tarkibi va ko'llanilishiga ko'ra unifitsirlangan liniya va shinalar to'plami, unifitsirlangan ulanish sxemalarni boshqarish algoritmlari va signallari.

MPT qurilmalari orasida interfeys orqali axborot uzatishning bir qancha usullari (rejimlari) mavjudligi XQ tavsifnomasini va uzatilayotgan xabarni tarkibini (alohida so'z yoki so'zlar to'plami) hisobga oluvchi eng yaxshi rejimni tanlash imkonini berib, interfeysning foydalanishga kulayligini oshiradi.

MPT axborot almashishni tashkil etilishining muhim xususiyatlardan biri ixtisoslashgan interfeysi KIS (to'g'ridan-to'g'ri murojaat kontrolleri, uzilishlar kontrolleri, dasturlanuvchi periferiya adapteri, dasturlanuvchi aloqa adapteri, dasturlanuvchi taymer) dan foydalanishga hisoblanadi.

Bu KIS protsessorni ma'lumotlar formatlarini o'zgartirish jarayonlarini boshqarish, uzatilayotgan baytni hisoblash kabi operatsiyalardan sezilarli darajada ozod qiladi. Interfeysi KIS larning dasturiy sozlash mumkinligi optimal va samaradorligi yuqori ma'lumotlarni qayta ishlovchi va boshkaruvchi MPT larni kurishning keng imkoniyatlarini beradi.

MPT larda axborot uzatishni tashkil etishning 3 xil usuli ko'llaniladi.


1) Protsessor yordamida amalga oshiriladigan dasturiy-boshqaruvchi uzatish;

2) Periferiya kurilmasidan ajralishni so'rash orqali amalga oshiriluvchi dasturiy-boshqaruvchi uzatish.

3) Xotiraga bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) murojaat (XBM)

a) dasturiy-boshqariluvchi uzatish;

b) xotiraga bevosita murojaat (XBM).

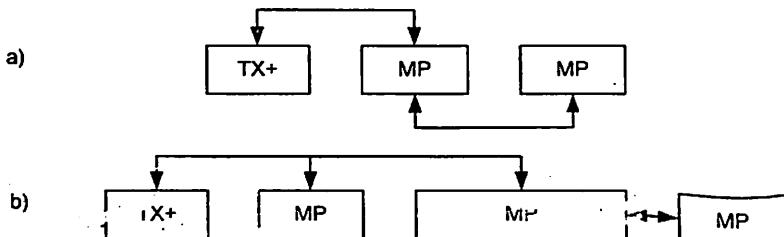

4.3-rasm Axborot uzatishini tashkil etish usullari.

Dasturiy boshqariluvchi uzatishda so‘zlarning uzatilishi protsessor registrlari orqali bajariladi va protsessor dasturiga mos keluvchi komandalar bilan amalga oshiriladi.

Ma‘lumotlar bloklarini tezkor kiritish-chikarish va mikroprotsessorlarni kiritish-chiqarish operatsiyalarini boshqarishdan ajratishda xotiraga bevosita murojaat qilishdan foydalaniлади.

Xotiraga bevosita murojaat TXQ va XQ orasidagi ma‘lumotlar uzatish va aloqa o‘rnatishning mikroprotsessordan avtonom bo‘lishini ta‘minlaydigan ma‘lumot almashuv usuli deb ataladi. Xotiraga bevosita murojaat MPT ning umumiy samaradorligi va axborotni kiritish-chiqarish tezligini oshirib ularni real vaqtidagi sistemalarda ishlashga qodirligini bir muncha oshiradi.

Dasturlanuvchi periferiya adapterlarining paydo bo‘lishi periferiya kurilmalarini interfeysga ulanishini ta‘minlovchi tizimlarni loyihalashga olib keldi, bunda apparaturani ishlab chiqarish sohasi dasturiy ta‘minotni ishlab chiqarish sohasi bilan uyg‘unlashadi.

Umumiy qo‘llaniladigan unifitsirlangan interfeysli KIS dasturlash hisobiga erishiladigan universal ko‘llanishga ega bo‘ladi.


Dasturlanuvchi periferiya adapterlari qandaydir qo‘srimcha tashqi mantiqiy sxemalarsiz turli periferiya jihozlarining keng to‘plami uchun interfeysli KIS sifatida ishlatilishi mumkin.

Kiritish-chiqarish interfeyslari.

Tizim shinasi – magistralga tashqi qurilmalarning ulanishi kiritish-chiqarish kontrollerlari (KCh interfeyslari) deb ataluvchi elektron sxemalar vositasida amalga oshiriladi. Ular elektr signallari darajasiga mos bo‘ladi, shuningdek mashina ma‘lumotlarini qurilma uchun zarur bo‘lgan formatga qayta o‘zgartiradi yoki teskarisi. Odatda KCh kontrollerlari protsessor bilan birgalikda interfeysli plata ko‘rinishida konstruktiv bajariladi. Kiritish-chikarish jarayonida axborot ikki ko‘rinishda uzatiladi: boshqaruvchi so‘zlar (ma‘lumotlar) va xususiy ma‘lumotlar yoki ma‘lumot-xabarlar. Protsessoring boshqaruvchi ma‘lumotlari (ular komandali so‘zlar yoki alomatlar deb ham ataladi), ma‘lumotlar uzatish bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan harakatlarni amalga oshiradi, masalan qurilmani ishga tushirish, uzish-ajratishni ta‘qiqlash va b. Tashqi qurilmalardan uzatiladigan boshqaruvchi ma‘lumotlar holat so‘zleri deb ataladi; ularda aniq aloma yor haqidagi axborotlar tashkil topishi, masalan kurilmaning ma‘lumatni uzatish uchun tayyorligi, almashuv jarayonida xatolar mavjudligi. Holatlar

odatda dekodlangan shaklda namoyon bo‘ladi – har bir alomat uchun bir bit.

KCh operatsiyalarida protsessor murojaat qiladigan bitlar guruhidan iborat registr KCh portini tashkil etadi. shunga ko‘ra kiritish va chiqarishni amalga oshirishi mumkin bo‘lgan tashqi qurilmaning umumiy dasturiy modeli KChning to‘rtta registridan iborat bo‘ladi: ma‘lumotlarning chiqarish registri (chikarish porti), ma‘lumotlarni kiritish registri (kiritish porti), boshqarish registri va holatlar registri.

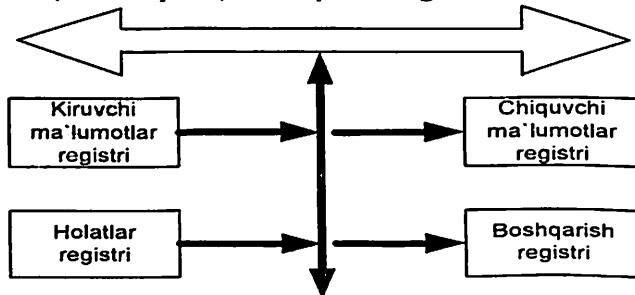

4.4-rasm. Tashqi qurilmaning dasturiy modeli.

Registrlar – bu protsessorning ichki xotirasi bo‘lib, maxsus xotira yacheykalari qatori, shuningdek, MPning ichki axborot tashuvchilari sifatida namoyon bo‘ladi.

Registr ma‘lumotlar, sonlar va komandalarni vaqtinchalik saqlovchi kurilma bo‘lib hisoblanadi va arifmetik, mantiiqiy va o‘tish operatsiyalarini yengillashtirish mAqsadida ko‘llaniladi. Registrning asosiy elementi bitta ikkilik raqamni (razryadni) saqlashga qodir trigter deb ataluvchi elektron sxemadan iborat bo‘ladi.

Registr boshqarishning umumiy tizimiga belgilangan tartibda bir-biri bilan bog‘langan trigterlar to‘plamidan iborat bo‘ladi.

Bajariladigan operatsiyalar turi bilan farklanadigan registrlarning bir qancha turi mavjud. Bir qancha muhim registrlar o‘z nomiga ega, masalan:

1. Summator- har bir operatsiya bajarilishida ishtiroy etadigan AMK registri,
2. Komanda schetchigi – boshqarish kurilmasi registri tashkil etuvchisi, navbatdagi bajariladigan komanda adresiga mos keluvchi


ketma-ket xotira yacheysidan dasturlarni avtomatik tanlash uchun xizmat qiladi.

3. Komandalar registri – komandani bajarish uchun zarur bo‘ladigan komanda kodini ma‘lum vaqt davomida saqlash uchun boshqarish kurilmasi registri. Uning razryadining bir qismi operatsiya kodini saqlash uchun, qolgan qismi operandlar adreslari kodlarini saqlash uchun ishlataladi.

5-BOB. MIKROKONTROLLERLARNING ISHLASH PRINSIPI VA DASTURIY TA'MINOTI

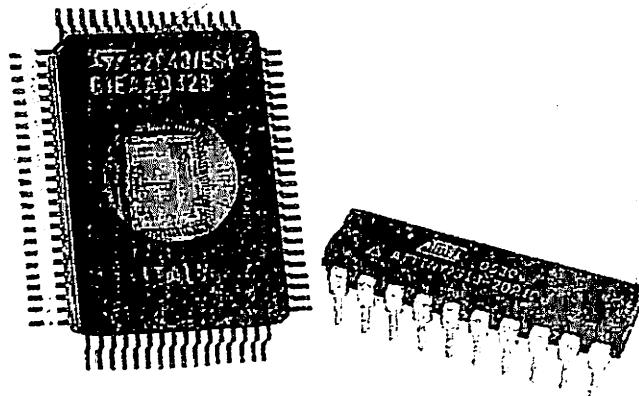5.1. Mikrokontroller

Mikrokontroller – Bu bitta chipda (bitta chipda) butun mikroprosessor tizimi. Ushbu chip har qanday elektron qurilmalarni boshqarish va ko'p funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Elektron qurilmalarning o'zaro ta'siri mikrokontrolderga o'rnatilgan dasturga muvofiq amalga oshiriladi.



5.1-rasm. MK umumiy ko'rinishi.

Biz ko'pincha Arduino mikrokontrolleri va Arduino Due shaklida uning eng zamонавији versiyasi haqida suhbat bo'ladi. Mikrokontrollerlar turli xil elektron va elektr birliklarini boshqarishga imkon beradi. Qoida tariqasida, mikrokontrolörler yakka o'zi ishlamaydi, lekin turli xil periferik qurilmalar (monitorlar, klaviatura, turli xil sensorlar va boshqalar) ulangan kontaktlarning zanglashiga olib (bir qismini bir butunga birlashtirish jarayoni).

O'chirish diagrammalari deyarli bir vaqtning o'zida Jek Kilbi (Texas Instruments) va Robert Neuss (Firechild Semiconductors) tomonidan 1958 yilda ixtiro qilingan. Sanoat ishlab chiqarish faqat 70-yillarning boshlarida boshlangan. Birinchi protsessor (8080) 1974 yilda chiqarildi. Ü Intel 4040 nomi bilan 1969 yiida paydo bo'lgan, ammo 1974 yilda tij'at ishlab chiqarishga o'tgan. Bit-chipli mikrokompyuterlarning paydo bo'lishi bilan boshqaruв sohasida kompyuter

avtomatizatsiyasini ommaviy ravishda qo'llash davri boshlandi. Ehtimol, ushbu holat "nazoratchi" atamasini aniqlagan (inglizcha kontroller – regulyator, boshqaruv moslamasi). Mahalliy ishlab chiqarishning keskin pasayishi va uskunalar, shu jumladan hisoblash uskunalari importining ko'payishi sababli "mikrokontroller" (MK) atamasi "bitta chipli mikro kompyuter" atamasini bekor qildi. Bitta chipli mikrokompyuter uchun birinchi patent 1971 yilda Amerikaning Texas Instruments kompaniyasi xodimlari muhandis Maykl Koen va Gari Bounga berilgan. Ular bitta protsessorga nafaqat protsessorni, balki kirish-chiqish moslamalari bilan ishlaydigan xotirani ham joylashtirish g'oyasining kashshoflari. 1976 yilda Amerikaning Intel kompaniyasi i8048 mikrokontrollerini chiqardi. 4 yildan so'ng, 1980 yilda Intel quyidagi mikrokontrolerni chiqaradi: i8051. Muvaffaqiyatli tashqi vositalar to'plami, tashqi yoki ichki dastur xotirasini moslashuvchan tanlash qobiliyati va arzon narx ushbu mikrokontroller bozoridagi muvaffaqiyatni ta'minladi. Texnologiya nuqtai nazaridan, i8051 mikrokontroleri o'z davri uchun juda murakkab mahsulot edi – kristalda 128 ming tranzistorlar ishlatalig, bu i8086 16-bitli mikroprosessoragi tranzistorlarning sonidan 4 baravar ko'p edi.

Mikrokontrolerlarning turlari

An'anaviy ravishda mikrokontrolerlarni uch guruhga bo'lish mumkin: oddiy, o'rnatilgan va universal. Eng oddiy mikrokontrolerler yuqori ishlash talab qilinmaydigan holatlarda qo'llaniladi, ammo arzon narxlar muhimdir. Asboblar va asbob-uskunalarga o'rnatilgan mikrokontrollerlar juda ixtisoslashgan vazifalarni bajarish uchun dasturlashtirilgan. Universal mikrokontrollerlar boshqarish, tartibga solish va boshqarish tizimlarida ko'plab muammolarni hal qilishga qaratilgan. Agar siz zamonaviy mikrokontrolerlarning barcha turlarini tasavvur qilsangiz, iste'molchiga taqdim etiladigan ushbu sinfdagi juda ko'p turli xil qurilmalarni ko'rib hayratda qolishingiz mumkin. Biroq, ushbu qurilmalarning barchasini quyidagi asosiy turlarga bo'lish mumkin. o'rnatilgan 8 bitli MK, 16- va 32-bitli MK, raqamli signal protsessorlari (raqamli signallarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan ixtisoslashirilgan mikroprosessor).

Mikrokontrollerning qo'shimcha turlari

DIP (Dual Inline Package) – ikki qatorli kontaktli korpus. Uydag'yoqlarning soni 8 dan 56 gacha. SOIC (Kichik konturli integral nikrosxemalar) – planar mikrosirkulyator – oyoglari xuddi shu

tomondan lehimlangan. Shu bilan birga, mikrosxemalar taxtada yotadi. Oyoqlarning soni va ularning raqamlanishi DIP bilan bir xil.PLCC (Plastic Leader Chip Carrier) – kvadrat quti. Oyoqlar har to‘rt tomonda joylashgan va J shaklidagi shaklga ega.TQFP (yupqa profilli to‘rburchak yassi paket) – SOIC va PLCC o‘rtasidagi o‘rtacha ko‘rsatkich.Taxminan 1 mm qalinlikdagi kvadrat korpus, topilmalar har tomondan joylashgan. Oyoqlarning soni 32 dan 144 gacha.

Biz har qanday mikrokontrolerning asosiy tarkibiy qismlarini sanab o‘tamiz:

Hisoblash birligi (arifmetik mantiqiy qurilma) -\u003e Ushbu miniatyura kompyuter har bir mikrokontrolerning yuragi. Albatta, kichkina kristallga o‘rnatalgan hisoblash-mantiqiy modul ish stolidagi hamkasbi singari kuchli emas, lekin bu barcha ot kuchiga muhtoj emas. Ish stoli kompyuter bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifalarni bajarishi kerak – Internetda ma‘lumot qidirish, elektron jadvallarni hisoblash va viruslarni ushslash uchun odatda bitta vazifani hal qilish uchun odatdag‘i mikrokontroller ishlab chiqilgan.

Uchmaydigan xotira – \u003e mikrokontrolör har doim o‘zgaruvchan bo‘lmagan xotiraga ega, unda dasturlar saqlanadi. Ushbu xotira quvvatni o‘chirgandan keyin ham ma‘lumotlarni saqlashni davom ettiradi. Batareya yoki boshqa manba yoqilganda mikrokontrollerda saqlangan ma‘lumotlar yana mavjud bo‘ladi.

I / O portlari -\u003e mikrokontrolerga tashqi dunyo bilan aloqa qilishiga imkon bering.

Yuqori darajadagi integratsiya (qismlarni birlashtirish jarayoni) va ishonchlilikka erishish uchun barcha mikrokontrollerlarda o‘rnatalgan qo‘sishmcha qurilmalar mavjud. O‘rnatalgan qurilmalar tizimning ishonchliliginи oshiradi, chunki ular tashqi elektr zanjirlarini talab qilmaydi. Ular ishlab chiqaruvchi tomonidan oldindan sinovdan o‘tkazilib, bortda bo‘s sh joy mavjud, chunki barcha ulanadigan elektr konturlari mikrokontrolordagi kristalda amalga oshiriladi. Eng keng tarqalgan o‘rnatalgan qurilmalar qatoriga xotira qurilmalari va kirish / chiqish portlari, aloqa interfeysi, taymerlar, tizim soatlari kiradi. Xotira moslamalariga tasodifiy kirish xotirasi (RAM), faqat o‘qish uchun xotira (ROM), flesh ROM (EPROM), elektr flesh ROM (EEPROM) kiradi. Taymerlar reai vaqtida vaqtini ham, uzilish taymerini ham o‘z ichiga oladi. I / O vositalariga etma-ket aloqa portlari, parallel ulash portlari (I / O liniyalari), analog-dan raqamli o‘zgartirgichlar (A / D), raqamli-

analogli konvertorlar (D / A), suyuq kristall display (LCD) drayverlari yoki vakuumli lyuminessent display (VFD) drayverlari kiradi. O'rnatilgan qurilmalar juda ishonchli, chunki ular tashqi elektr konturlarini talab qilmaydi.

ALU raqamlar bo'yicha operatsiyalarni bajaradi va operatsiya natijasini raqam sifatida qaytaradi. Bu raqamlar joylashtirilgan umumi maqsadli registrlar – vaqtinchalik xotira turi. Har bir mikrokontrollderda turli xil registrlar bo'lishi mumkin. Biroq, mikrokontrolörün normal ishlashi uchun umumi maqsadli registrlar etarli emas, chunki, masalan, 32 bayt juda kam xotira. Qo'shimcha ma'lumotni saqlash uchun undan foydalilanidi tasodifiy kirish xotirasi (RAM). Umumi maqsad registrlarida ALU hozirgi vaqtida, qolganlari esa RAM bilan ishlaydigan ma'lumotlar mavjud. ALU bajaradigan buyruqlar, aniqrog'i buyruqlar ketma-ketligi saqlanadi faqat o'qish uchun xotira (ROM). Bu odatda flesh-xotira. Buyruqlar ketma-ketligi – bu dasturchi yaratadigan mikrokontroler dasturidan boshqa narsa emas. Barcha buyruqlar ROM-da ma'lum manzillarda joylashgan. ROMdan buyruq olish uchun siz uning manzili, dastur hisoblagichi yoki guruh hisoblagichi bilan bog'lanishingiz kerak. ROMdagi ma'lumotlar buyruqlar reestriga tushadi. ALU buyruqlar registrining tarkibiga doimiy ravishda "qaraydi" va agar unda buyruq paydo bo'lsa, ALU darhol uni bajarishni boshlaydi. Ushbu mikrokontrollerlarning barchasi kirish / chiqish portlarisiz tashqi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'ladigan foydasiz bo'ladi. Kirish / chiqish portlari kirish va chiqish kabi ishlashga sozlanishi mumkin. Portni boshqarish maxsus registrlar orqali amalga oshiriladi. Odatiy bo'lib, mikrokontrolörün barcha portlari chiqish uchun sozlangan.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, mikrokontrolörün barcha ishlari ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin bo'lgan soat generatori bilan sinxronlashtiriladi. Soat chastotasi, aniqrog'i, avtobus tezligi vaqt birligiga qancha hisob-kitob qilish mumkinligini aniqlaydi.

Mikrokontroller aslida kichik kompyuter deb hisoblanganligi sababli uning imkoniyatlari nihoyatda kengdir. Masalan, mikrokontrolderga turli xil qiymatlarni o'lchash, turli xil signallarni qayta ishlash va turli xil qurilmalarning keng doirasini boshqarish bo'yicha ko'rsatma berilishi mumkin. Ko'p jihatdan, mikro'ntrolörlarning imkoniyatlari taqat savvur va ular bilan ishlash qobiliyatini bilan cheklanadi, ammo ikkalasi ham o'rganish mumkin.


Mikrokontrollerni dasturlash uchun u kompyuterga ulangan bo‘lishi kerak, buning uchun dasturchi deb nomlangan maxsus qurilma ishlatiladi. Uning yordamida mikrokontrolör va kompyuter o‘rtasidagi munosabatlar amalga oshiriladi. Siz hatto dasturchini o‘ziga xos ko‘prik deb aytta olasiz. Masalan, siz C dasturlash tilida mikrokontroller uchun dastur yozasiz, shundan so‘ng siz dasturiy ta‘minot faylini yaratasziz va kompyuteringizdagi dasturdan foydalanib mikrokontrolleringizni ushbu dasturiy ta‘minot bilan o‘chirasiz.

Mikrokontrollerga asoslangan moslama, o‘zingiz xohlaganingiz va taklif qilinayotgan qurilmaning murakkabligiga qarab, o‘z taxtasida ham, taxta panelida ham yoki devorga o‘rnatish usulida ham o‘rnatilishi mumkin.

Agar siz mikrokontrolörlarga qiziqsangiz, unda mikrokontrolörler uchun C dasturlash tilini o‘rganishda qiyinchiliklardan qo‘rmang.

Mikrokontrollerlar bugungi kunda deyarli hamma joyda qo‘llaniladi: zamonaviy monitorlarda, muzlatgichlar, planshetlar, xavfsizlik tizimlari, kir yuvish mashinalari va boshqalar. Tekshirish talab etiladigan har qanday elektron qurilmada mikrokontroller o‘z joyini egallashi mumkin. Va barchasi tufayli, uni deyarli xohlaganingizcha dasturlash mumkin. Shuning uchun, hatto bitta turdagji chip ham elektron qurilmalarda ishlatilishi mumkin.

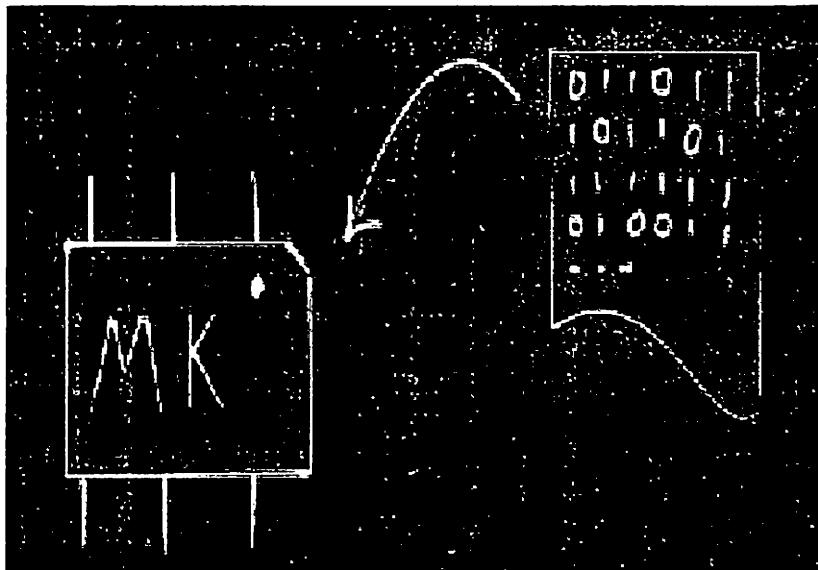Zamonaviy mikrokontrooler dizaynining murakkabligiga qaramay, uning qanday ishlashini faqat bitta jumla bilan aytish mumkin: "Dastur kodi shunchaki mikrokontrolderning xotirasiga yozilgan, MK ushbu dasturning buyruqlarini o‘qiydi va keyin ularni oddiygina bajaradi" – bu ishning butun prinsipi.



5.2-rasm. MK xotirasida ma'lumotlar.

Albatta, mikrokontroller biron-bir buyruqni bajarishga qodir emas, faqat unga mo'ljallanganlar (asosiy buyruqlar to'plami), u ularni tushunadi va ularni qanday hazm qilishni biladi. Buyruqlarni birlashtirib, deyarli har qanday dasturni yozishingiz mumkin, ular yordamida elektron qurilma istaganicha ishlaydi.

Ba'zi MK-lar juda ko'p miqdordagi asosiy buyruqlarga ega bo'lishi mumkin, boshqalari esa ancha kichikdir. Bu shartli bo'linish, bu uchun mutafakkirlar ikkita atamani ishlatadilar: CISC va RISC. CISC juda ko'p turli xil jamoalar, RISC faqat eng zarur hisoblanadi.

Ko'pgina MKlar RISC xudosiga ibodat qilishni afzal ko'rishadi. Buning sababi shundaki, qisqartirilgan MK buyruqlaridan foydalanganda qilish osonroq va arzonroq, bundan tashqari, apparat ishlab chiqaruvchilari, ayniqsa choynaklarni hazm qilish osonroq. CISC va RISC o'rtaida juda ko'p farq mavjud, ammo choynakni tushunish juda muhim, chunki CISC juda ko'p jamoalar, RISC kichik. Agar biroz yashil bo'ifnasangiz, birozdan keyin biz chiqaroq boramiz.

Ideal yuziyatni tasavvur qilaylik, bizda MK bor va dastur kodi allaqachon uning xotirasida yozilgan. Yoki, quioq soladigan qalampir

odatda aytganidek, mikrokontroller "yonib-o'chib turadi" (shu bilan birga dastur kodi "dasturiy ta'minot" deb nomlanadi).

Ushbu MK bilan kontaktlarning zanglashiga olib borsangiz nima bo'ladi? Aniqlanishicha, hech narsa bo'lmaydi, MK faqat uning xotirasida bo'lgan narsalarga qiziqish bilan qaraydi. Shu bilan birga, u o'z dasturining birinchi buyrug'ini osongina topadi, chunki dastur kodining boshlanish joyi fabrikada MK ishlab chiqarishda tikilgan va hech qachon o'zgarmaydi. Chip birinchi buyruqni sanab, keyin uni bajaradi, so'ng ikkinchi buyruqni sanaydi va yana bajaradi, keyin uchinchi va hokazo. MK oxirgi buyruqni ko'rib chiqqanda, agar to'xtamagan bo'lsa, hamma narsa yana boshlanadi. Shunday qilib, ishlaydi.

Bundan tashqari, mikrokontroller tomonidan boshqariladigan qurilmalarni qanday yaratishni o'rganishga harakat qilishingiz mumkin. Ammo bu sizning shaxsiy vaqtingiz, xohishingiz va hatto lavangizdan ozgina vaqtini oladi. Ammo keyin siz uni aniq qaytarishingiz mumkin.

Kirish-chiqish portlaridan foydalangan holda protsessor turli xil ma'lumotlarni raqamlar shaklida oladi yoki yuboradi, ular ustida arifmetik amallarni bajaradi va keyin ularni xotirada saqlaydi. Raqamli elektronikada avtobus deb nomlanadigan protsessor, xotira va portlar o'rjasida simlar orqali ma'lumotlar almashiladi (avtobuslar maqsadlariga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi). Bu mikroprosessor tizimining umumiy g'oyasi.

Turli seriyali mikrokontrolörlerin jismoniy tuzilishi juda ko'p farq qilishi mumkin, ammo ularning umumiyligi bazasi o'xshash va quyidagi bloklardan iborat bo'ladi: RAM, ROM, ALU, taymerlar, kirish / chiqish portlari, registrlar, hisoblagichlar.

<i>ROM</i>	Faqat xotirani o'qing yoki faqat xotirani o'qing. ROM-da yozilgan barcha narsalar quvvat o'chirilganidan keyin ham saqlanib qoladi.
<i>Operativ xotira</i>	Operativ saqlash moslamasi – MKning ishlaydigan xotirasi. Unda dastur kodi bajarilishining barcha oraliq natijalari yoki tashqi sensorlardagi ma'lumotlar saqlanadi.
<i>4MQ</i>	Dasturni amalga o'shirish jarayonida kimdir nöllarni ayiradi, qo'shami, kuch paytiradi va ba'zida taqqoslaydi.
<i>K / Ch portlari</i>	Kirish va chiqish portlari: MK tashqi dunyo bilan


tashqi dunyo bilan aloqa qiladigan qurilmalar. Bizning MK tashqi dunyo bilan aloqa qilishi kerak. Portlar tufayli biz sensorlar, klaviatura va boshqalardan signallarni mikrokontrolerdega yuborishimiz mumkin. Va bunday signallarni qayta ishlagandan so'ng MK ushbu qurilmalar orqali javobni yuboradi, ular yordamida siz chiroqning yorqinligini yoki dvigatel tezligini o'zgartirishingiz mumkin.

Taymerlar U intervallarni hisoblaydi, operatsiya haqida signal beradi va hk.

Hisoblagichlar Biror narsani hisoblash kerak bo'lganda kerak.

Har bir registr miniatyura xotira xujayrasi. Va odatda MKda bir necha o'nlab odamlar bor.

Raqamli elektronika asoslari kursidan ma'lum bo'lganingizdek, raqamli dunyoda barcha ma'lumotlar ikkitomonlama raqamlar ko'rinishida berilgan bo'lib, ular ikkitali raqamlar tizimida "nol" va "birlik" kabi ikkita raqam bilan yozilgan. Ikkilik tizimidagi odatiy o'nlik tizimimizdagi uchta raqam "11" bo'ladi, ya'ni. 3 10 \u003d 11 2. Skriptlar raqamlar tizimini taklif qiladi. Ikkilik raqamdagagi bitta raqam biroz deyiladi. Darajalar katta. O'ngdagagi raqam eng past, eng chap va eng mos ravishda eng yuqori deb nomlanadi. Ruxsat kattaligi o'ngdan chapga ko'tariladi:

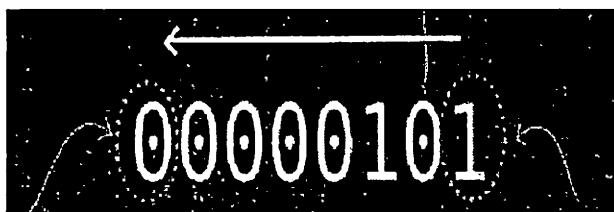

Mikrokontrollerlarning tuzilish prinsiplari:

Mikrokontroller ishlayotganda, u "bir xil ikkilik raqamlarni ishlaydi", yani protsessordan xotiraga va aksinchi, shuningdek kirish-chiqish qurilmaliga (I / O) o'tishadi. Raqamlar simlar bo'ylab ishlamoqda (MK-da ular mikrosxemada yashiringan). Belgilangan daqiqada har bir bunday o'tkazgich "0" yoki "1" qiymatiga ega faqat

bitta bitni uzatishi mumkin. Shuning uchun 8 bitli raqamni protsessoridan xotiraga o'tkazish va aksincha, kamida 8 ta bunday o'tkazgich kerak bo'ladi.

Bir nechta bunday birlashtirilgan simlar avtobus deb nomlanadi. Shinalar bir necha shaklda bo'ladi:

Ma'lumot olish yoki yozish kerak bo'lgan joyda, xotira katakchasi yoki havo portlashining manzilini ko'rsatadigan manzil raqamlarida. Va ma'lumotlarning o'zi allaqachon ma'lumotlar avtobusi orqali o'tadi.

Manzil avtobusining kengligi uni o'tkazib yuborilishi mumkin bo'lgan manzillar soniga ta'sir qiladi. Aytaylik, 4 bitli tizimda bu 2 4 \u003d 16 manzil, 64 bitli tizimda manzillar soni allaqachon 2 64 \u003d 18446744073709551616 bo'ladi, ya'ni manzil avtobusining kengligi qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p xotira va havo portlashidan foydalanish mumkin. ish MK. Bu juda muhim nuqta.

Ma'lumotlar avtobusining sig'imi protsessor bir vaqtning o'zida qancha ma'lumotlarni o'qiy olishiga ta'sir qiladi. Bit chiqurligi qanchalik katta bo'lsa, bir vaqtning o'zida ko'proq ma'lumot o'qilishi mumkin. Ma'lumotlar avtobusining kengligi butunlay ma'lum bir MKning dizayni bilan belgilanadi. Ammo shu bilan birga, u har doim sakkizdan ko'p bo'ladigan bo'ladi. Bu deyarli barcha xotira qurilmalarida minimal ma'lumot birligi bayt, ya'ni ya'ni bayt ekanligi bilan izohlanadi. sakkizta raqamning oddiy ikkilik soni.

Ma'lumot miqdorini ko'rsatish uchun bayt kerak. Agar bitlar soni faqat ikkilik raqamning uzunligi haqida gapiradigan bo'lsa, unda bitiklik sizga bu raqam o'tkazadigan ma'lumotlarning miqdori haqida ma'lumot beradi. Ikkilik sonning bir biti bitta bit ma'lumotni uzatishga qodir, deb ishoniladi. Bunday holda, bitlar bayt, kilobayt, megabayt va hokazolarga guruhlangan.

Aytgancha, odatiy raqam tizimidan farqli o'laroq, 1 bayt \u003d 8 bit, 1 kilobayt \u003d 1024 bayt, 1 megabayt \u003d 1024 kilobayt va boshqalar. Nima uchun aniq 1024? Siz so'raysiz. Ha, chunki xotira hajmi ikkinining kuchiga ko'payadi: ya'ni 2 3 \u003d 8, 2 10 \u003d 1024.

Xotirani MK bilan o'zaro ta'sirlashadigan vaqt ni batafsilroq ko'rib chiqamiz va nima uchun boshqaruva avtobusiga ehtiyoj borligini tushunishga harakat qilamiz. Arifmetik va mantiqiy operatsiyalarga qo'shimcha ravishda, har qanday mikrokontroller bir nechta muhiin buyruqlarni bajarishga qodir, masalan: xotira joyidan o'qish yoki yozish, kirish / chiqish portiga o'qish yoki yozish:

MKga ushbu buyruqlardan qaysi birini bajarishni xohlayotganingizni va sizga boshqaruv avtobusini kerakligini aytish uchun. Xotiraga yoki kirish portiga signallar quyidagicha:

Agar MK xotiraga kirishi kerak bo'lsa, u boshqaruv avtobusiga MREQ signalini o'rnatadi, shu bilan birga u RD / WR signalini o'rnatadi. Agar MK xotiraga yozsa, u holda o'qilgan bo'lsa, tegishli ravishda RD signalni o'rnatadi. Xuddi shu narsa, MK havo portlashiga qaytganda.

Shunday qilib, agar ta'minot voltaji MK-ga qo'llanilsa, u MREQ, RD boshqaruv avtobusiga va manzil avtobusiga signal beradi – uning algoritmining birinchi buyrug'i xotira kamerasida joylashgan manzil (dastur kodi, odatda bu nol xotira manzili). Keyin MK buni amalga oshiradi va boshqaruv avtobuslarida boshqaruv buyruqlari, manzillar va ma'lumotlar, dasturga mos keladigan ma'lumotlar va signallar paydo bo'ladi.

MK AVR havaskor radio muhitida juda mashhur bo'lib, narx, energiya samaradorligi va tezlik kabi ko'rsatkichlarga ega elektron muhandislarni jalb qildi. Bundan tashqari, qulay dasturlash usullari, dasturiy ta'minot vositalarining bepul mavjudligi va MK-ning keng tanlovi. Ushbu Atmel seriyali avtomobil va maishiy elektronika, kompyuter va noutbuklar uchun tarmoq kartalari va anakartlarda, shuningdek, smartfonlar va planshetlarda qo'llaniladi.

ARM Cortex-M3 yadrosiga asoslangan mikrokontrollerlarni dunyodagi birinchi kompaniyalaridan biri bu STMicroelektronika. Bularning barchasi yaqinda 2007 yilda ikkita operatsiya – "Performance Line" (STM32F103) va "Access Line" (STM32F101) paydo bo'lishi bilan boshlandi. Hozirgi vaqtida STM32 MK turli xil vazifalar uchun o'nta asosiy yo'nalish bilan taqdim etilgan. Ularning asosiy afzalliklari "pin-to-pin" va barcha mumkin bo'lgan yo'nalishlarda dasturiy ta'minotning to'liq mosligi. Va barchasi ARM Cortex-M3 yadrosiga mos keladi. MK STM32 bilan ishlashni boshlash uchun asosiy vositalarni ko'rib chiqamiz.

Mikrokontrolerlarning umumiyligi tuzilishi: mikrokontrollerning asosi, tashqi qismlar. ATTEL mikrokontrollerlari

ATMEL 1984 yilda tashkil etilgan bo'lib, uning to'liq nomi Advanced Technologies Log Memory and Logic.

1993 yilda chiqarilgani birinchi MK kompaniyasi 1995 yilda RISC deb nomlangan yangi prosessor yadrosining yangi arxitekturasi ixtiro

qilindi (ajablanarli narsa, agar xohlasangiz, istalgan mashhur adabiyotlarni o'qishingiz mumkin, ammo biz chalg'imaymiz).

Yangi MK arxitekturasi AVR deb nomlandi. Yangi yadro arxitekturasi g'oyasi juda muvaffaqiyatli bo'lib chiqdi va 1997 yilda ATMEL RISC yadrosi asosida MK ishlab chiqarishni boshladi.

Hozirgi kunda ATMEL har yili bir necha milliard MK turli xil mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Bularning barchasidan biz ikkita oilani ajratamiz **sakkiz bitli MK**:

– TINY AVR

– MEGA AVR

Kichik oila – sodda, kam murakkab va shunga mos ravishda arzonroq.

Mega Oila – yanada murakkab, ammo ayni paytda qimmatroq.

Har bir oilada turli xil MK-lar mavjud, bu bizga tuzilishi uchun uning imkoniyatlari va narxi jihatidan eng maqbul MK variantini tanlash imkonini beradi.

Nega bu MK oilalari sakkiz bitli deb nomланади (shu bilan birga biz shinalar nima ekanligini bilib olamiz).

MK bu murakkab narsa, unda (bitta holatda) juda ko'p turli xil qurilmalar mavjud, ular tabiiy ravishda bir-biri bilan aloqa qilishlari kerak – ma'lumotlarni uzatish yoki qabul qilish (nol va boshqalar), turli xil nazorat signallarini uzatish va qabul qilish, ma'lumotlarni xotiraga yozish yoki o'qish. xotiradan. Qurilmalar va "tashqi dunyo" bilan aloqa foydalanishda sodir bo'ladi shinalar.

Avtobus barcha qurilmalar bir-biriga ulangan va raqamli signallar orqali uzatiladigan bir nechta simlar to'plami sifatida taqdim qilinishi mumkin – mantiqiy nol va mantiqiy birliklar.

MKda uchta shinalar mavjud :

1. Ma'lumotlar shinasi (Data Bus – ingliz tilida).

Ma'lumot shinasi – Axborot uzatish uchun mo'ljallangan shina.

Ushbu shina faqat qurilmalar o'rtasida turli xil ma'lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladi. Ushbu avtobus ikki tomonlama: unda qurilma ma'lumotlarni uzatishi va qabul qilishi mumkin. Kichik va Mega oilalarining MK-lari bir vaqtning o'zida yuborishi yoki qabul qilishi mumkin **sakkiz bit ma'lumot** (biroz ... raqamli exnologiyalardagi ma'lumotlari) o'lchashning eng kichik birligi, bitta mantiqiy birlik yoki bitta mantiqiy nol – bu ma'lumotlarning bir bida. Ushbu shinalar deyiladi **sakkiz bit** (ba'zida bunday nom bor – sakkiz

bit) va shuning uchun MKning o‘zi – sakkiz bit (agar biz barcha qurilmalar sakkiz simli to‘plamlar bilan ulangan deb ayta olamiz).

Ma‘lumotlar shinasining minimal bit kengligi – 8 bit (bu hech qachon kam bo‘lmaydi). Zamonaviy kompyuterlarda 64 bitli ma‘lumotlar avtobusi mavjud. Ma‘lumotlar avtobusining kengligi har doim 8 ga ko‘payadi (sakkiz bit, o‘n olti bit, o‘ttiz ikki bit ...)

2. Manzil shuinasi (Addr Bus – ingliz tilida).

Manzil shuinasi – avtobusda, dasturni bajarish paytida, xotira xujayrasi manzili o‘rnatiladi, u keyingi vaqtida buyruqni yoki ma‘lumotlarni o‘qish uchun yoki ma‘lumotlarni yozish uchun MK unga murojaat qilishi kerak.

3. Tekshirish shuinasi (Boshqarish avtobusi – ingliz tilida).

Tekshirish shuinasi – shuinasi yoki, aniqrog‘i, nazorat signallari uzatiladigan chiziqlar (o‘tkazgichlar) to‘plami, ularning yordamida ma‘lumot qanday almashinishi aniqlanadi – yoki uni xotiradan o‘qish yoki xotiraga yozish, shuningdek ba‘zi bir maxsus signallar – tayyor signal, qayta o‘rnatish signali. Shinalar ishlashining kichik namunasi.

Xotira kamerasida 60 raqamini yozish kerak:

- manzil avtobusida xotira katakchasingning manzili o‘rnatiladi, unda raqamni yozish kerak
 - boshqaruv signaliga yozish signali o‘rnatilgan
 - 60 raqami tanlangan xotira joyiga yozilgan ma‘lumotlar avtobusi orqali uzatiladi.

Xo‘s, MK-dagi qurilmalar bir-biri bilan qanday bog‘lanishini biz aniqladik. Oldinga boring.

Zamonaviy MK-da juda ko‘p turli xil qurilmalar mavjud, ba‘zilarida kamroq va ba‘zilarida, bundan tashqari, har xil MK-larda ushbu qurilmalar o‘zlarining xususiyatlarida farq qilishi mumkin. Ammo MKda uning asosini tashkil etadigan narsa bor va u barcha turlarda mavjud – **protssessor yadrosi** (mikroprosessor tizimi – kompyuterga o‘xshash) uchta asosiy qurilmadan iborat:


1. **ALU – arifmetik mantiqiy qurilma** barcha hisob-kitoblarni amalga oshiradigan (mikroprotsessor) (dasturimizni bajaradi).

2. **Xotira** – Dasturlar, ma‘lumotlar va boshqa kerakli ma‘lumotlarni saqlash uchun mo‘ljallangan.

3. **I / O portlari.** Bular MKning “tasinchi dunyo” bilan aloqa qiladigan xulosalar. Axborotni uzatishda MK o‘z xulc‘alarida tegishli mantiqiy darajalarni (0 yoki 1) belgilaydi. Ma‘lumot olganda, MK ushbu

xulosalardan tashqi qurilma tomonidan o'rnatiladigan mantiqiy darajalarni o'qiydi.

Ushbu uchtaлиk MKning asosidir:

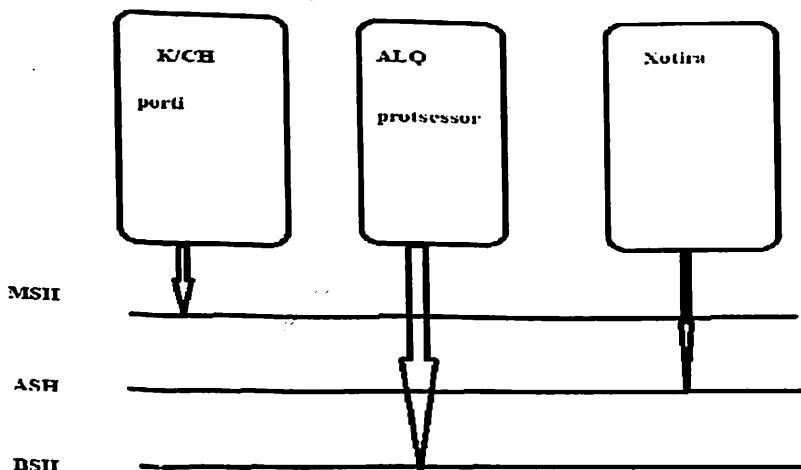

Biz MKning bu asosini batafsil ko'rib chiqamiz, ammo keyingi maqolada, shuningdek quyida o'qiganlaringiz haqida.

MK modeliga qarab, qo'shimcha ravishda yoki ular aytganidek **tashqi qismlar**. Barcha periferik qurilmalar o'z-o'zidan ishlaydi, ya'ni. MK protsessoridan alohida va dasturga xalaqit bermang. Periferik qurilma o'z vazifasini bajarayotganda, u protsessorni xabardor qilishi mumkin yoki u xabar bermasligi mumkin – bu bizning xohishimizga bog'liq, keyin natijalarni o'zimiz ko'rib chiqamiz.

1. **Analog taqqoslagich** – taqqoslash moslamasi. Comparatoring asosiy vazifasi ikkita kuchlanishni taqqoslashdir: ulardan biri namunali (biz taqqoslaymiz), ikkinchisi o'lchanadi (taqqoslanadi). Agar taqqoslanadigan kuchlanish mos yozuvlar kuchlanishidan katta bo'lsa, taqqoslovchi mantiqiy birlik signalini ishlab chiqaradi. Agar taqqoslangan kuchlanish mos yozuvlar kuchlanishidan past bo'lsa, taqqoslovchi chiqishda mantiqiy nol nosil qiladi.

Comparator yordamida siz, masalan, qayta zaryadlanuvchi batareyadagi kuchlanishni boshqarishingiz mumkin. Kuchlanish kerakli darajaga yetguncha, taqqoslagichning chiqishi mantiqiy teng, batareya zo'riqishi biz tez qiladigan darajaga yetishi b'inoq, taqqoslagich mantiqiy birlik nosil qiladi va siz batareyani zaryadlashni tugatishingiz mumkin.

2. ADC – analog-raqamli konvertor.

MKning hammasi ham shunday emas. **ADC** – analog kuchlanishni raqamli shaklga o'tkazish. Analog kuchlanish vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan kuchlanishdir. Masalan – chastota generatorining chiqishidan sinusoidal signal, uy elektr tarmog'idagi kuchlanish, karnaylarda audio signal. ADC doimiy ravishda uning kirishidagi kuchlanish qiymatini tahlil qiladi va kirish voltajiga mos keladigan chiqishda raqamli kod hosil qiladi.

Ariza namunalari:

- raqamli voltmetr yoki ampermetr
- protsessor voltaj regulyatori

ADCga ega bo'lgan MKlar raqamli va analog qismlar uchun alohida quvvatga ega.

3. Taymer / hisoblagich

U barcha MK modellarida mavjud, ammo har xil miqdorda – 1 dan 4 gacha va turli xil imkoniyatlarga ega. **Taymer / hisoblagich** – Bu bitta idishdagi ikkita qurilma kabi: taymer + hisoblagich. **Taymer** – vaqt oralig'ini yaratishga imkon beruvchi qurilma. Taymer a **raqamli hisoblagich** u ichki chastota generatoridan yoki tashqi signal manbasidan impulslarni sanaydi.

Taymer / hisoblagich yordamida siz:

- vaqt oralig'larini hisoblash va o'lchash
- tashqi impulslar sonini hisoblang
- PWM signallarini yaratish

Masalan, kirish signalining chastotasini (chastota o'lchagich) o'lchashga imkon beradigan qurilmani yaratmoqchimiz. Bunday holda biz ikkita hisoblagich / taymerdan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi 1 soniyaga teng vaqt oralig'ini hisoblaydi; ikkinchisi esa birinchi taymer hisoblagan 1 soniya davomida impulslar sonini hisoblaydi. Ikkinci taymer / hisoblagich tomonidan 1 soniya davomida sanab chiqilgan impulslar soni kirish signalining chastotasiga teng bo'ladi.

PWM- puls kengligi modulyatori, yukdagি kuchlanishning o'rtacha qiymatini boshqarish uchun mo'ljallangan. **PWM** – turli xil qurilmalarda ishlatalidigan MK chiqishida impulslar (vazifa sikli) o'rtasida sozlanishi davomiyligi bilan to'rtburchaklar zarba kuchlanishini yaratishga imkon beradigan taymer / hisoblagich variantlaridan biri:

- vosita tezligini boshqarish

-
- yoritish
 - isitish elementlari

4. Kuzatuvchi taymer.

Barcha MK modellarida mavjud. Uni dasturchining xohishiga ko'ra yoqish yoki o'chirish mumkin.

Kuzatuvchi taymer faqat bitta vazifa ma'lum vaqtdan keyin MK-ni tiklash (dasturni qayta ishga tushirish).

MK ishlashi paytida uning normal ishlashi buzilgan turli xil holatlar yuzaga kelishi mumkin (tashqi aralashuv, ahmoq dastur, buning uchun dasturchi boshini echishi kerak). Bunday holatlarda ular MKni "yopishgan" deyishadi.

MC normal rejimda ishlashi va qo'riqchi taymeri yoqilganda, dastur vaqt-vaqt bilan qo'riqchi taymerini yangilab turishi kerak (va biz dasturda davriy ravishda tiklashni ta'minlashimiz kerak), u ishlashi va MK-ni qayta ishga tushirishidan oldin. Agar dastur "muzlatib qo'ysa", u holda qo'riqchi taymerini qayta tiklash bo'lmaydi va ma'lum vaqtdan keyin u MK-ni qayta ishga tushiradi.

5. To'xtatish modulli.

To'xtatish – protsessorga hodisa ro'y beraganligi to'g'risida xabar beradigan signal. Bunday holda, joriy dasturning bajarilishi to'xtatiladi va boshqaruv to'xtatilgan ishlov beruvchiga topshiriladi, u voqeaga javob beradi va unga xizmat qiladi (dastur bajariladi, tegishli voqeasodir bo'lganda MC bajarishi kerak – uzilish) va keyin uzilgan dasturga qaytadi.

Mikrokontrollerlarning ichki va tashqi funksiyalari :

Ichki uzilishlar MK (ADC, taqqoslagich, taymer va boshqalar) periferik moslamalarni ishlatischda ro'y berishi mumkin.

Tashqi tanaffus – MK maxsus kirishlardan birida signal bo'lganida ro'y beradigan hodisa (tashqi uzilishlar uchun bir nechta bunday maxsus kirishlar bo'lishi mumkin).

Ichki uzilish. Ular zaxira quvvat manbaini zaryadlash funksiyasiga ega bo'lgan qurilmani MK-ga yig'ishdi. MK o'zining asosiy dasturini amalga oshiradi, hozirgi vaqtida analog taqqoslagich batareyadagi kuchlanishni tekshiradi. Batareya zo'riqishi qabul qilinadigan darajadan pastga tushishi bilan, kompressor protsessorga signal beradi – uzilish, protsessor asosiy dasturning bajarilishini to'xtatadi va taqqoslagich tufayli kelib chiqqan uilish dasturining bajarilishiga o'tadi – masalan,

batareyani zaryadlash pallasini yoqadi va keyin uzilgan dasturga qaytadi.

Tashqi tanaffus. MK ishlashi ichki uzilishlardagi kabi bir xil, ammo uni maxsus MK kirishiga ulangan har qanday qurilma chaqirishi mumkin.

6. Ma'lumot uzatish uchun interfeyslar va modullar. Biz ularni (kelajakda) loyihalash uchun talab qilinsa, biz ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Siz ular haqida ko'proq ommabop adabiyotlarda o'qishingiz mumkin.

Serial interfeysi SPI

Barcha MK modellarida mavjud.

Biz uni MK dasturlash uchun 100 tadan 99,9 ta vaziyatda ishlatalamiz.

MK dasturlashdan tashqari, SPI interfeysi quyidagilarni amalga oshirishga imkon beradi:

- MK va tashqi qurilmalar o'rtaida ma'lumot almashish
- bir nechta MK bilan ma'lumot almashish

Universal transversiya

Ular barcha MK modellariga ega, ammo har xil turdag'i:

- USART
- UART

Serial ma'lumot almashish uchun mo'ljallangan.

TWI seriyali ikki simli interfeysi Mikrokontroller I / O portlari

Mikrokontrolerler o'rnatilgan tizimlarning ajralmas qismidir.

Mikrokontroller – bu bitta chipdagi arzon va kichik kompyuter, protsessor, oz miqdordagi operativ xotira va periferik qurilmalarning dasturlashtiriladigan / kirish / chiqishini o'z ichiga oladi. Ular oldindan boshqariladigan va dasturlashtirilgan vazifalarni bajarish uchun avtomatik boshqariladigan mahsulotlar va qurilmalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Mikrokontroller aslida nimani anglatishini yaxshiroq bilish uchun, mikrokontrollerdan foydalanadigan mahsulotning misolini ko'rib chiqaylik. Atrof-muhit harorati ko'rsatadigan raqamli termometrda mikrokontroller ishlataladi, unga harorat sensori va indikator birligi ulanadi (LCD kabi). Bu erda mikrokontroler kirish ma'lumotlarini harorat sensori orqali xom shaklda cladi; uni qayta ishlaydi va uni odam o'qishi mumkin bo'lgan kichik LCD displeyda ko'rsatadi. Xuddi shun ay, bir yoki bir nechta

mikrokontrollerlar ko'plab elektron qurilmalarda talab va dastur murakkabligiga ko'ra ishlataladi.

Mikrokontrolerler o'rnatilgan tizimlarda ishlataladi, asosan turli xil mahsulotlar va qurilmalar, ular apparat va dasturiy ta'minotning kombinatsiyasi bo'lib, muayyan funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Kir yuvish mashinalari, avtomatlar, mikroto'lqinli pechlar, raqamli kameralar, avtoulovlar, tibbiy asbob-uskunalar, smartfonlar, aqlii soatlar, robotlar va turli xil uy-ro'zg'or buyumlari mikrokontrolörlardan foydalanadigan o'rnatilgan tizimlarning ba'zi bir misollari bo'lishi mumkin.

Mikrokontrolerler o'rnatilgan dasturlarda avtomatlashtirish uchun ishlataladi. Mikrokontrolerlarning katta mashhurligining assosiy sababi – bu alohida mikroprotsessor, xotira va kirish / chiqish qurilmalari yordamida qurilishi mumkin bo'lgan dizaynga nisbatan mahsulot yoki dizayning hajmini va narxini kamaytirish qobiliyatidir.

Mikrokontrolerler shuningdek, o'rnatilgan mikroprotessor, RAM, ROM, ketma-ket interfeyslar, parallel interfeyslar, analog-raqamli konvertor (ADC), raqamli-analog-konvertor (DAC) va boshqalar kabi funksiyalarga ega bo'lib, bu uning atrofida dasturlarni yaratishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, mikrokontroller dasturlash muhiti talabga binoan turli xil ilovalarni boshqarish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.

Bozorda mikrokontrolerlarning keng doirasi mavjud. Atmel, ARM, Microchip, Texas Instruments, Renesas, Freescale, NXP yarimo't-kazgichlar va boshqalar kabi turli xil kompaniyalar. va boshqalar .. Turli xil funksiyalarga ega bo'lgan turli xil mikrokontrollerlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Dasturlashtiriladigan xotira, flesh-xotira hajmi, kuchlanish, kirish / chiqish, tezlik va boshqalar kabi turli xil parametrlerga qarab, ularni qo'llash uchun to'g'ri mikrokontrolatorni tanlashningiz mumkin.

Agar bit-hajmi bo'yicha tasniflanadigan bo'lsa, ko'p mikrokontrolörler 8 bitdan 32 bitgacha (yuqori bit mikrokontrolörler ham mavjud). 8 bitli mikrokontrolerde o'zining shaxsiy ma'lumotlar avtobusi 8 ma'lumotlar liniyasidan iborat, 16 bitli mikrokontrolerde esa 32 bit va 16 dan yuqoriroq bo'lgan 16 bitli ma'lumotlar uzatish liniyalari mavjud.

Mikrokontroller dasturlar va ma'lumotlarni saqlash uchun xotiraga muhtoj (RAM, ROM, EEPROM, EEPROM, flesh-xotira va boshqalar).

Ba'zi mikrokontrollerlarda o'matilgan xotira chiplari mavjud bo'lsa-da, boshqalari birgalikda tashqi xotirani talab qiladi. Ularga mos ravishda mikrokontrolörlarning ichki xotirasi va mikrokontrolörlarning tashqi xotirasi deyiladi. Ichki xotira turli xil mikrokontrolörlarda ham farq qiladi va umuman siz 4B dan 4MB gacha bo'lgan mikrokontrolörlarni topishingiz mumkin.

Kirish / chiqish aloqalari soni:

Mikrokontrolörler I / O o'chamlari sonida farq qiladi. Ilavaning talabiga binoan siz ma'lum bir mikrokontrolderni tanlashingiz mumkin.

Buyruqlar to'plami:

Ikki turdag'i o'quv to'plamlari mavjud – RISC va cisk bo'yicha. Mikrokontroller RISC protsessoridan (kompyuterning qisqartirilgan ko'rsatmalar to'plami) yoki CISC bilan (kompyuter buyruqlari to'plamidan) foydalanishi mumkin. Nomidan ko'rinish turibdiki, RISC yo'riqnomani aniqlab, ish vaqtini qisqartiradi; va CISC ko'plab ko'rsatmalarga alternativa sifatida bitta yo'riqnomani biriktirishga imkon beradi.

Xotira arxitekturasi:

Ikkita turdag'i mikrokontroolerlar mavjud – Garvard mikrokontroellerlari xotirasi arxitekturasi va Princeton mikrokontroellerlari xotirasi arxitekturasi.

Bu erda talabalar va havaskorlar orasida mashhur mikrokontroellerlar mavjud.

8051 seriyali mikrokontroellerlar (8 bit)

Atmel AVR mikrokontroellerlari (ATtiny, atmega seriyalari)


Mikrochip bu pic mikrokontrolörler seriyasidir

Texas Instruments, msp430 kompaniyasining mikrokontroellerlari

ARM mikrokontroellerlari

Mikrokontrollerning xususiyatlari

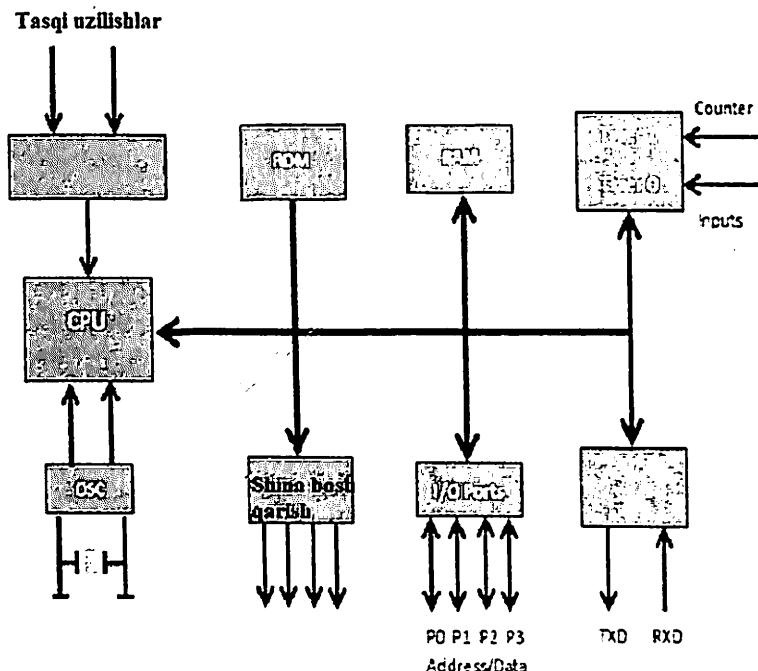Mikrokontroolerler turli xil xususiyatlari uchun ko'milgan tizimlarda qo'llaniladi. Quyidagi mikrokontrolderning blok diagrammasida ko'rsatilgandek, u protsessor, kirish / chiqish, ketma-ket portlar, taymerlar, ADC, DAC va chogichni boshqarish vositasidan iborat.



5.3-rasm. CPU yoki CPU.

Protsessor mikrokontrollerning miyasi. Kirish signallari holatida kirish kontaktlari va dastur orqali ko'sratmalar orqali ma'lumotlarni qayta ishlang va tegishli ravishda chiqish terminallarida ta'minlang.

Xotira-Xotira chiplari barcha dasturlar va ma'lumotlarni saqlash uchun mikrokontrolderga birlashtirilgan. RAM, ROM, EPROM, EEPROM, flesh-xotira va boshqalar kabi mikrokontrolrlarga birlashtirilgan turli xil xotira turlari bo'lishi mumkin.

I / O portlari

Har bir mikrokontrolerde kirish chiqish portlari mavjud. Mikrokontrolrlarning turlariga qarab kirish pinlari soni farq qilishi mumkin. Ular sensorlar, display birliklari va boshqalar kabi tashqi kirish va chiqish qurilmalarini ulash uchun ishlatiladi.

ADC va DAC

Ba'dida o'rnatilgan tizimlar ma'lumotlar raqamli va analoglardan boshqasiga o'tkazishda foydalanadilar. Enu sababli, ko'pgina mikrokontrolrlar kerakli konversiyani amalga oshirish uchun

o'rnatilgan ADC (analog-raqamli konvertor) va DAC (raqamli-analog konvertorlar) bilan birlashtirilgan.

Taymerlar

Taymerlar va hisoblagichlar o'rnatilgan tizimlarning muhim tarkibiy qismidir. Ular pulslarni shakllantirish, tashqi pulslarni hisoblash, modulyatsiya, tebranish va boshqalar kabi turli xil operatsiyalar uchun zarurdir.

Nazoratning uzilishi

Tekshirishni to'xtatib qo'yish mikrokontrolörlarning kuchli xususiyatlardan biridir. Bu joriy jarayonga xalaqt beradigan va boshqarishning uzilishlari bilan belgilangan vazifalarni bajarish uchun ko'rsatmalar beradigan bir turdag'i bildirishnoma.

Bularning barchasini umumlashtirish uchun mikrokontrollerlar o'rnatilgan tizimlar sohasida muayyan vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan bir turdag'i ixcham mini-kompyuterlardir. Funksiyalarning keng doirasi bilan ularning qiymati va foydalari juda katta va ularni barcha sohalar uchun mo'ljallangan mahsulotlar va qurilmalarda topish mumkin.

Mikrokontrollerlar kichik mikrosxemalarga o'xshaydi. Ularning chiplierida bir turdag'i mikrokompyuter yig'ildi. Bu shuni anglatadiki, tashqi qurilmalar bilan bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan va qutida saqlanadigan maxsus mikro dastur boshqaruvi ostida ishlaydigan xotira qurilmasi, protsessor va periferik qurilmalar bitta mikrosxemaning qurilmasiga o'rnatilgan.

Mikrokontrollerlar turli xil elektron qurilmalar va qurilmalarni boshqarish uchun mo'ljallangan. Ular nafaqat kompyuterlarda, balki turli xil maishiy texnika, ishlab chiqarishda robotlar, televizor va mudofaa sanoatida ham qo'llaniladi. Mikrokontroller universal vositadir, uning yordamida turli xil elektronika boshqariladi. Shu bilan birga, shaxs nazorat buyruqlarining algoritmini mustaqil ravishda yozadi va vaziyatga qarab istalgan vaqtida uni o'zgartirishi mumkin.

Mikrokontroller qurilmasi

Bugungi kunda ko'plab turli xil shakllar va mikrokontrolörler seriyasi ishlab chiqarilmoqda, ammo ularning ko'lami, maqsadi va ishlash prinsipi bir xil.

Mikrokontroller korpusida uning butun tuzilishining asosiy elementlari joylashgan. Bunda qurilmalarning uchta klassi mavju 8, 16 va 32 bitli. Ulardan 8 bitli modellar past ishlashga ega. Ob'ekilarni

boshqarishning oddiy vazifalarini hal qilish uchun etarli. 16-bitli mikrokontrollerlar – 8-bitli takomillashtirilgan. Ular kengaytirilgan buyruq tizimiga ega. 32 bitli qurilmalar yuqori samarali umumiy maqsadlarga mo‘ljallangan protsessorni o‘z ichiga oladi. Ular murakkab ob‘ektlarni boshqarish uchun ishlatalidi.

1. Arifmetik mantiqiy qurilma mantiqiy va arifmetik operatsiyalarni ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi, protsessor ishini umumiy maqsad registrlari bilan birgalikda bajaradi.

2. Tasodifiy kirish xotirasi mikrokontrolörün ishlashi paytida vaqtincha ma‘lumotlarni saqlash uchun xizmat qiladi.

3. Dastur xotirasi asosiy tarkibiy elementlardan biridir. Qayta dasturlash opsiyasi bilan faqat o‘qish uchun mo‘ljallangan xotiraga asoslangan va mikrokontrollerning mikrokontroller ishlashini boshqarish dasturini saqlash uchun xizmat qiladi. U dasturiy ta‘minot deb ataladi. Uni qurilma ishlab chiqaruvchisi o‘zi yozgan. Dastlab, ishlab chiqaruvchi dastur xotirasiga hech narsa qo‘ymaydi va u erda ma‘lumotlar yo‘q. Dasturchi qurilma ishlab chiqaruvchisidan foydalangan holda dasturiy ta‘minot ichida yozadi.

4. Ma‘lumotlar xotirasi ba‘zi mikrokontroler modellarida turli xil doimiy qiymatlarni, jadval ma‘lumotlarini va boshqalarni qayd etish uchun ishlataladi. Ushbu xotira barcha mikrokontrollerlarda mavjud emas.

5. Tashqi qurilmalar bilan aloqa qilish uchun mavjud kirish / chiqish portlari. Ular tashqi xotirani, turli xil sensorlar, aktuatorlarni, LEDlarni, ko‘rsatkichlarni ulash uchun ham ishlataladi. Kirish / chiqish portlarining interfeyslari xilma-xil: parallel, ketma-ket, USB chiqishlari bilan jihozlangan, WI FI. Bu turli xil nazorat sohalari uchun mikrokontrolörlardan foydalanan imkoniyatlarini kengaytiradi.

6. Raqamli konvertorga o‘xshash mikrokontroller kirishiga analog signalni kiritish uchun talab qilinadi. Uning vazifasi signalni analogdan raqamli raqamga o‘tkazishdir.

7. Analog taqqoslagich Kirishlarda ikkita analog tipdag‘i signallarni taqqoslash uchun xizmat qiladi.

8. Taymerlar mikrokontrolörün ishlash vaqtini sozlash oralig‘i va vaqtini kechiktirish uchun ishlataladi.

9. Raqamli analogdan konver r raqamli signaldan analog sig‘alga konversiya bo‘yicha teskari ish. . bajaradi.

10. Mikrokontrolörning harakati dasturiy ta'minot bilan birlashtiriladi. Soat generatori ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin, ya'ni soat impulsulari tashqi qurilmadan ta'minlanishi mumkin.

Natijada, mikrokontrolörlarni elektron dizaynerlar deb atash mumkin. Ularning asosida har qanday boshqaruv moslamasini yaratishingiz mumkin. Dasturlardan foydalanib, siz ichidagi tarkibiy qismalarni ulashingiz yoki o'chirishingiz, ushu elementlar uchun o'zingizning harakatlaringiz tartibini o'rnatishingiz mumkin.

Mikrokontrollerlar va ularni qo'llash

Ulardan foydalanish ko'lami doimiy ravishda kengayib bormoqda. Mikrokontrolerler turli xil mexanizmlar va qurilmalarda qo'llaniladi. Ularni qo'llashning asosiy yo'nalishlari:

- 2) Aviatsiya sanoati.
- 3) Robototexnika.
- 4) Sanoat uskunalarini.
- 5) Temir yo'l transporti.
- 6) Avtomobillar.
- 7) Elektron bolalar o'yinchoqlari.
- 8) Avtomatik to'siqlar.
- 9) Svetoforlar.
- 10) Kompyuter texnikasi.
- 11) Avtomobil radiolari.
- 12) Elektron musiqa asboblari.
- 13) Aloqa vositalari.
- 14) Liftni boshqarish tizimlari.
- 15) Tibbiy asbob-uskunalar.
- 16) Maishiy texnika.

Bunga misol qilib avtomobil elektronikasida mikrokontrollerlardan foydalanish mumkin. Ba'zi Peugeot avtomashinalarida 27 xil mikrokontroller o'rnatilgan. Elit BMW modellarida 60 dan ortiq bunday moslamalar qo'llaniladi. Ular suspenziyaning qattiqligini, yonilg'i quyish, yoritish moslamalari, o'chirish moslamalari, derazalar va boshqa mexanizmlarning ishlashini nazorat qiladi.

Raqamli tizimni ishlab chiqishda siz mikrokontrolerning to'g'ri modelini yaratishingiz kerak. Asosiy maqsad, butun tizimning umumiy narxini pasaytirish uchun arzon kontrolatorni tanlashdir. Shu bilan birga,

u tizimning o'ziga xos xususiyatlariga, ishonchlilik, ishslash va foydalanish shartlariga muvofiq bo'lishi kerak.

Mikrokontrollerni tanlashning asosiy omillari quyidagilar:

• Ilova tizimi bilan ishslash qobiliyati. Ushbu tizimni bitta chipli mikrokontrollderda yoki ixtisoslashtirilgan chipda amalga oshirish imkoniyati.

• Kerakli miqdordagi portlar, kontaktlarning mikrokontrolerida mavjudligi, chunki agar ular etarli bo'lmasa, vazifani bajara olmaydi, agar qo'shimcha portlar bo'lsa, xarajatlar oshib ketadi.

• Kerakli periferik qurilmalar: turli xil konvertorlar, aloqa interfeyslari.

• Ish uchun keraksiz bo'lgan boshqa yordamchi moslamalarning mavjudligi, chunki xarajatlar oshadi.

• Tekshiruvchi yadro kerakli ishslashni ta'minlay oladimi: tizim so'rovlarini ma'lum bir amaliy dasturlash tilida qayta ishslashga imkon beradigan hisoblash kuchi.

• Budget loyihasida qimmat mikrokontrollerdan foydalanish uchun etaricha mablag 'mavjudmi? Agar u narxga mos kelmasa, qolgan savollar mantiqiy emas va ishlab chiqaruvchi boshqa mikrokontrolerni izlashi kerak

5.2. MCS-51 rusumli mikrokontrollerning xotira tuzilmasining asosiy xususiyatlari


Zamonaviy 8-bitli mikrokontrollerlar (MC) shunday real vaqtli nazorat resurslariga yegaki, ular ilgari qimmatbaho ko'p chipli maketlardan alohida mikrokompyuter platalari ko'rinishida foydalangan:

- yetarli xotira quvvatiga yega, dastur xotira va ma'lumotlar xotirasiga uning jismoniy va mantiqiy ajratish xotira (Garvard arxitektura) va nazorat algoritmlarni ijro qaratilgan buyruq tizimi;

- Barcha qurilmalar (protsessor, ROM, RAM, i / O portlar, uzilish tizimi, bit axborotni qayta ishslash vositalari va boshqalar) ni o'z ichiga oladi.) minimal konfiguratsiya mikroprotsessor nazorat tizimini amalga oshirish uchun zarur. O'tgan asrning 70-yillarda Intel bir qator umumiyl xususiyatlar (bit chuqurligi, buyruq tizimi, asosiy funksional bloklar iplami va boshqalar) bilan birlasdirilgan 8-bit MCS-48

mikrokontrollerlar oilasining sanoat ishlab chiqarishini ishlab chiqdi va o'zlashtirdi.). Bu oilaning asosiy versiyasiga quyidagilar kiradi:

- 8-bitli protsessor;
 - ichki dastur xotirasi (1/2 / 4K bayt);
 - ichki ma'lumotlar xotira (64/128/256 bayt);
 - qadar 27 ichki va 16 tashqi i / o chiziqlar;
 - bir 8-bit taymer hisoblagich;
 - ikki so'rov manbalari bilan bir darajali uzilish tizimi.
- 1980 – yilda shu kompaniya MCS-51 oilasining arxitekturasiga mos keluvchi, lekin yanada kengroq xususiyatlarga yega bo'lgan sakkiz bitli MCS-48 mikrokontrollerlarining yangi oilasini ishlab chiqdi. MCS-51 oilasining arxitekturasi juda muvaffaqiyatli bo'lib, u hali ham 8-bit MC standartlaridan biridir. Shuning uchun o'rganish ob'ekti bu oilaning Mcni bo'lib, ular nisbatan oddiy boshqaruv tizimlarida keng qo'llaniladi.

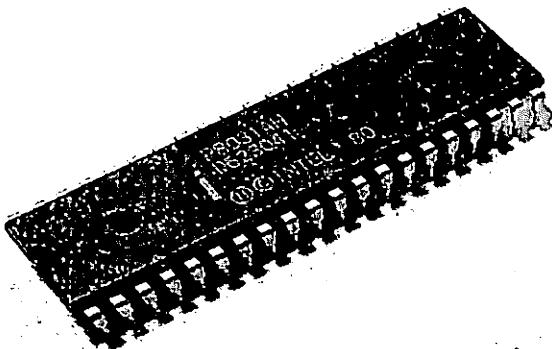


Turli dastur tayyorlash vositalari (kompilyatorlar, apparat-dasturiy yemulyatorlar va boshqalar.) MCS-51 oila uchun ishlab chiqilgan, va standart subroutine kutubxonalar katta soni mavjud. Oilaga mikrokontrollerlarning turli xil chip modifikatsiyalari (kristalli versiyalari) kiradi. Ushbu bo'lim maqolalarida mikrokontrollerlar oilasining MCS-51 asosiy versiyasi yetarli darajada batafsil ko'rib chiqilgan (8051 chip ichki analog KR1816VE51 ga mos keladi), strukturaviy va funksional jihatdan yeng sodda va tushunarilik jihatidan. Keyingi chiplar seriyasi asosiy versiyaga mosligini saqlab, undan ishlab chiqarish texnologiyasi, yelektr parametrlari, qo'shimcha apparat va funksionalligi bila farq qiladi. Quyidagi maqolalar "CS-51 chiplar óilasining keyingi modifikatsiyalarining tarkibiy" va funksional xususiyatlariga bag'ishlangan MCS-51 ning

umumlashtirilgan blok diagrammasi. Rasmda ko'rsatilgan umumlashtirilgan blok diagrammasi MC ga quyidagilar kiradi:


- ALU, UU ni boshqarish qurilmasi va FA ning adres generatoridan iborat 8 bitli Markaziy protsessor CPU;
- 4K bayt sig'imli maska ROM;
- ma'lumotlarni saqlash uchun 128 bayt sig'imli operativ xotira;
- to'rtta dasturli portlar P0—P3 I / O ma'lumot uchun;
- ketma-ket hisoblagichlar bloki BPI/C Real vaqt rejimini saqlash uchun; • Psu boriladi dasturlari uzilishlar tashkil yetish uchun blok to'xtatib. Bu vositalar bevosita yonga joylashgan mikrokontrollerning rezident qismini tashkil qiladi. MC alohida funksiya bloklari tayinlangan va diagrammada ko'rsatilgan yemas registrlari bir qator o'z ichiga oladi. Diagrammada ham boshqarish mexanizmlari ko'rsatilmaydi. Bloklar o'rtasida ikki tomonlama axborot almashinuvi SD-8 ichki 8-bitli ma'lumotlar shinasida amalga oshiriladi.

Tashqi xotiradan foydalanganda port P0 8 past tartibli adres bitlarini chiqaradi va port P2 3 yoki 8 yuqori tartibli bitlarni chiqaradi. Interfeysi mantiqiy kengaytirish uchun port liniyalari funksiyalarining birlashmasidan foydalaniлади. Misol tariqasida rasmida nazorat signallarini uzatish uchun muqobil funksiyalarini bajaruvchi P3 portining nuqtali chiziqlari keltirilgan bo'lib, ularning maqsadi quyida muhokama qilinadi. Ichki soat generatorini yaratish uchun Mc chipining pinlariga kvars rezonatori va ikkita kondensator ulanadi (rasm). 5.4). Ichki soat generatori o'rniiga sinxronizatsiya uchun tashqi tebranish manbai ishlatalishi mumkin.

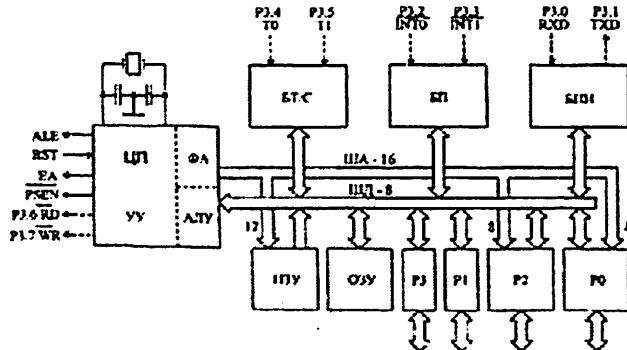

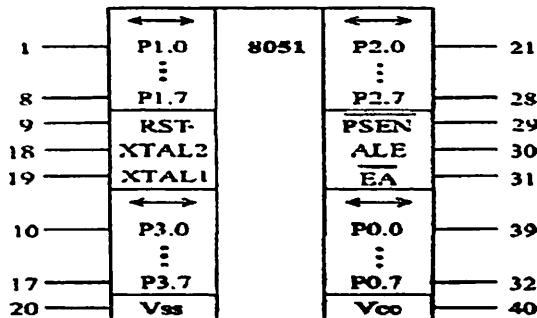
5.4-rasm. Kontrollerning umumlashtirilgan strukturaviy sxemasi.

MC chip an'anaviy grafik belgilash shakl ko'rsatilgan. 5.6-rasm, ignalarning belgilanishi va maqsadi jadvalda keltirilgan. MC ning funksional bloklarini va ularning ishlash prinsipini ko'rib chiqamiz.



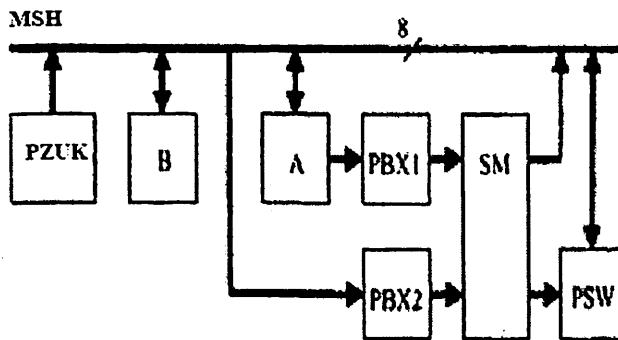5.6-rasm. Kontroller mikrosxemasining belgilanish.


Arifmetik-mantiqiy qurilma. Arifmetik mantiq birligi sakkiz bitli operandlar ustida arifmetik (shu jumladan ko'paytirish va bo'lish) va mantiqiy amallar hamda mantiqiy smena, nollash, sozlash va hokazo amallarni bajarishga mo'ljallangan. ALU ning blok diagrammasi 5.7-rasmida ko'rsatilgan.



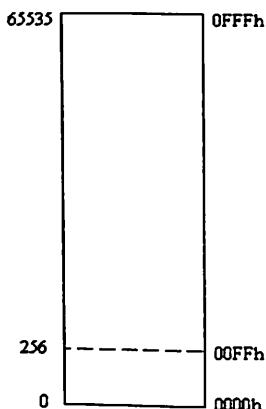5.7-rasm. ALU ning blok diagrammasi.

Tashqi ma'lumotlar xotirasiga dasturni bajarish vaqtida foydalaniladigan axborotni vaqtinchalik qlash uchun mo'ljallangan. Bu xotira fizik 1-rasmda ko'rsatilgan yelektron yordamida mikrokontroller chipiga ulangan bo'lishi kerak. Bu xotiraning maksimal miqdori DPTR

registri orqali aniqlanadi va 64 Kbayt ni tashkil yetadi. Xuddi tashqi dastur xotirasidagi kabi tashqi ma'lumotlar xotirasining miqdorini P1 va P3 portlari yordamida 1 GB gacha oshirish mumkin. Tashqi ma'lumotlar xotirasi ishlashi uchun P0, P2 va P3 portlaridan foydalanishni talab qiladi. Bu yesa qurilma hajmining ortishiga, aralashish darajasining ortishiga va pirovardida, umuman qurilma qiymatining ortishiga olib keladi. Shuning uchun zamonaviy qurilmalarda tashqi xotira ishlatilmaydi. Biroq, ba'zi mikrokontrollerlarda (masalan, Dallasdan 87c550) katta hajmdagi qo'shimcha ichki xotira bilan ishlash uchun tashqi xotiraga kirish buyruqlari qo'llaniladi.



Tashqi ma'lumotlar xotirasiga kirish uchun quyidagi buyruqlardan foydalaning

MOVX, @DPTR (buyruq o'qish), BIR va

MOVX @DPTR A , (yozish buyruq BIR)

Ba'zan P2 portni umumiyl foydalanishdagi port sifatida saqlash uchun ma'lumotlar xotirasiga kirish uchun buyruqlar ishlataladi

MOVX A, @R0 yoki MOVX A, @R0 (komandasi chteniya)

MOVX@R0, A MOVX@R0, A

MCS-51 xotira ichki ma'lumotlar microcontrollers

Bu ko'rib chiqilayotgan yeng kichik manzil maydoni yekanligiga qaramay, u yeng murakkab tarzda tashkil yetiladi. MCS – 51 seriyali mikrokontrollerlarning ma'lumot xotira taqsimoti rasmda ko'rsatilgan.

255	Maxsus funksiyalari registrlar SFR (to'g'ri adresatslya)	ONQ mavzum adreslash	FFh
128			80h
127	ONQ to'g'ri va mavzum adreslash	7Fh	
49		30h	
48	127 126 125 124 123 122 121 120	2Fh	
	Bitlar maydoni		
32	7 6 5 4 3 2 1 0	20h	
31		R7"	1Fh
25	RB3 (PSW=18h)	R0"	18h
24		R7"	17h
16	RB2 (PSW=10h)	R0"	10h
15		R7"	0Fh
08	RB1 (PSW=08h)	R0"	08h
07		R7	07h
00	RB0 (PSW=08h)	R0	00h

Ichki ma'lumotlar RAM dastur ijrosi davomida ishlataladigan ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlash uchun mo'ljallangan, va yegallaydi 128 past-tartibi bayt, mikrokontroller uchun 000h 07Fh uchun manzillar bilan 8051, 8031, KP1816BE31, KP 1816BE51, KP 1816be751, kr1830be31, kr1830be51, KP 1830BE51, KP 1830BE51, KP 1830BE751, KP 1830BE751, KR1830BE751, yoki 256 sakkiz-bit hujayralar, 000h uchun manzillar bilan, 000h boshqa barcha microcontrollers uchun. Maxsus funksiya registrlari 080hdan 0Ffh gacha bo'lgan ichki ma'lumotlar xotira manzillarini yegallaydi. Maxsus funksiya registrlarining adreslari ichki ma'lumotlar ramasining yuqori adreslari bilan mos tushganligi uchun ichki ma'lumotlar xotirasining bu adreslaridan foydalanishda maxsus xususiyatlar mavjud. Mikrokontrollerning buyruq tizimi ichki ma'lumotlar xotirasining hujayralariga bevosita va bilvosita registr adreslash yordamida kirish imkonini beradi. Manzillar bilan xotira xujayralari kirayotganda 0-127, hal bu turdag'i har qanday yordamida bir xil xotira hujayra olib beradi. Manzillar 128-256 bilan RAM xujayralari kirayotganda, siz hal bilvosita ro'yxatdan o'tish foydalanish kerak. Suyakka bilan ishslash bilvosita adreslash yordamida amalga oshirilishini hisobga olib, suyakni shu xotira maydoniga joylashtirish mantiqan to'g'ri keladi. Agar siz maxsus funksiyalarning registrlari kirishingiz kerak bo'lsa, unda siz to'g'ridan-to'g'ri manzillashdan foydalanishingiz kerak.

Umumiyl maqsadli registrlar yeng samarali dasturlarni yozish imkonini beradi. MCS-51 mikrokontrollerlar oilasida dasturlash

muhandisi uchun sakkizta registr mavjud. Bundan tashqari, bu mikrokontrollerlar oilasida RB0 – RB3 nomli registrlarning to‘rtta to‘plami (banklari) mavjud. Registr banki R0, R1, nomli sakkiz sakkiz bitli registrdan iborat..., R7. Bir nechta parallel dasturlarning mustaqil ishlashini tashkil yetish uchun bir nechta registr banklari ishlataladi. Ro‘yxatdan o‘tish banklar PSW dasturi status word ro‘yxatdan o‘tish ikki maxsus bit yordamida yoqilgan (RS0 va RS1). Bir necha parallel ma‘lumotlarni qayta ishlash oqimlarni tashkil yetish zarur bo‘lmasa, u holda siz kuch yoqish va mikrokontroller tiklash so‘ng avtomatik ravishda yonadi faqat nol ro‘yxatdan o‘tish bank, foydalanish, va normal RAM sifatida qolgan xotira hujayralarini foydalanishingiz mumkin.

Maxsus funksiyali registrlar-ichki ma‘lumotlar xotirasining adres maydoniga xaritalangan qo‘srimcha qurilmalardir. Turli mikrokontrollerlarda qo‘srimcha qurilmalar tarkibi farqlanadi. Mikrokontrollerlar parallel portlar, ketma-ket portlar va taymerlar soni bilan farq qildi. Ichki operativ xotiraning SFR adres fazosida adreslari bo‘lgan maxsus funksiya registrlarining ba‘zilari rasmida ko‘rsatilgan:


P8	PS 11111111	CH XXXXXX	CCAP0H XXXXXXXX	CCAPIH XXXXXXXX	CCAP2H XXXXXX	CCAP3H XXXXXX	CCAP4H XXXXXX		FF
F0	B 00000000				AD7 XXXXXX				SEPSTAT XXXXXXX
E8	CICON 00X00000	CL XXXXXX	CCAP0L XXXXXXXX	CCAP1L XXXXXXXX	CCAP2L XXXXXX	CCAP3L XXXXXX	CCAP4L XXXXXX		
E0	ACC 00000000				AD6 XXXXXX				SEPLAT XXXXXXX
D8	CCON 00X00000	CMOD 00XXX000	CCAPM0 X0000000	CCAPM1 X0000000	CCAPM2 X0000000	CCAPM3 X0000000	CCAPM4 X0000000		
D0	PSW 00000000				AD5 XXXXXX				SEPCON X0000000
C8	T2CON 00000000	T2MOD 00000000	RCAP2L 00000000	RCAP2H 00000000	TL2 00000000	TH2 00000000			
C0	P4 11111111				AD4 XXXXXX				ACMP X0000000
B8	IP 00000000	SADEN	CICAP0H XXXXXXXX	CICAP1H XXXXXXXX	CICAP2H XXXXXXXX	CICAP3H XXXXXXXX	CICAP4H XXXXXXXX	CHI XXXXXXX	
B0	P3 11111111				AD3 XXXXXX	IPA 00000000	IPA 00000000	IPB 00000000	
A8	IE 00000000	SADDR	CICAP0L XXXXXXXX	CICAP1L XXXXXXXX	CICAP2L XXXXXXXX	CICAP3L XXXXXXXX	CICAP4L XXXXXXXX	CLI XXXXXXX	
A0	P2 11111111				AD2 XXXXXX	OSCR	WDTRST	IEA 00000000	
98	SCON 00000000	SBUE XXXXXX	CICAPM0 X0000000	CICAPM1 X0000000	CICAPM2 X0000000	CICAPM3 X0000000	CICAPM4 X0000000	CIMOD 00XXX000	
90	PI 11111111				AD1 XXXXXX			ACON	
88	TCON 00000000	TMOD 00000000	TL1 00000000	TL1 00000000	TH0 00000000	TH1 00000000	NOALE		
80	P0 11111111	SP 00000111	DPL 00000000	DPH 00000000	AD0 XXXXXX			PCON	
	Битовы адресации								

5.3. Mikrokontrollerning ichki taymerlari, uning xususiyatlari va qo'llanish sohalari

Mikrokontrollerlar standart tuzilmasiga ko'ra to'rtta – TMR0, TMR1, TMR2 va WDT taymeriga ega. TMR0 taymeri 8-razryadli oldingi bo'lувчи bo'lган 8-razryadli impuls hisoblagichdan iborat. Hisob impulsulari manbai sifatida impulslarining kelish davri mashina sikli(FOSC/4) davomliliga tengbo'lган mikrokontrollerningichki taktlar generatori,yoki mikrokontrollerning RA4/T0CKI chiqishiga uzatiladigan tashqi signalkelishi mumkin. TMR0 taymeri yordamida oldingi bo'luvchidan foydalanmagan holda shakllantirish mumkin bo'lган maksimal vaqt oralig'i hisob impulslarining 256 davriga, oldingi bo'luvchidan foydalangan holda esa – 65 536 davrga teng. TMR0 ning yana bir xususiyati WDT qo'riqchi taymeri bo'lган oldingi bo'luvchidan birgalikda foydalanishdan iborat. Taymer ishini boshqarish OPTION_REG registrining oltita razryadi yordamida amalga oshiriladi: T0SC bit hisob impulsulari manbaini tanlaydi, T0SE bit – tashqi hisob impulslarining old yoki orqa frontini tanlaydi, PSA bit TMR0 yoki WDToldingi bo'luvchini qo'llashni belgilab beradi, uchta PS0...PS2 bitlari esaoldingi bo'luvchining bo'linish koeffitsientini beradilar. OPTION_REG registrining muayyan registrlari qiymatlari 1-rasmida berilgan. TMR0 taymerining tuzilmaviy sxemasi 1-rasmda keltirilgan. U yozib olish uchun ishlatish mumkin bo'lган va maxsus maqsadlar uchun mo'ljallangan TMR0registr-hisoblagichdan, dasturiy jihatdan ishlatib bo'lmaydigan (programmno ne dostupen) 8-razryadli oldingi bo'luvchidan, beshta MUX multipleksoridan, tashqi hisob impulslarini sinxronlash SYNCuzelidan,WDT qo'riqchi taymerivainkorlovchi ILI logik elementidan iborat.Sxema to'rt rejimda ishlashi mumkin: –ichki taktlar generatorining oldingi bo'luvchisiz impulsar hisoblagichi. Bu rejimga o'tish uchun T0SC bit «0» ga tushiriladi, PSA esa «1» ga ko'tariladi. Ichki taktlar generatorining CLKOUT impulsariikki multipleksor vasinxronlash uzeli orqali o'tib, TMR0registr-hisoblagich kirishiga kelib tushadilar. Taymer shakllantiradigan vaqt intervali T ning davomliligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: $T = 28 \cdot N$, bunda $N = TMR0reg_{register} - 1$ yozib olingan son. Hisoblagich to'lib ketganidan so'ng, ya'ni u H'FF' dan H'00' qiymatiga o'tishiiga, INTCON registrida T0IF bayrog' ko'tariladi vaagar INTCONregistrining GIE va T0IE bitlari «1» ini o'rnatish bilan ruxsat

etilgan bo'lsa, uzilish keltirib chiqariladi. Bundan keyin hisoblagichhisobni H'00' qiymatidan boshlab davom ettirishini (vaqt oralig'i 256 mashina sikli), ya'ni navbatdagi talab etilgan davomlilikdagi vaqt intervalini shakllantirish uchun TMR0 registrga yana hisoblab aniqlangan raqamni yozish talab etiladi;

— ichki taktlar generatorining oldingibo'luvchisizimpulslar hisoblagichi. Mazkur rejimga o'tish uchun PSA bitga «0» tashlash kerak bo'ladi. Bunda CLKOUT impulsariavval 8-razryadlioldingi bo'luvchi kirishiga, keyin uning chiqishidan esa TMR0registr-hisoblagichi kirishiga borib tushadi. Oldingi bo'luvchining qayta hisoblash koeffitsienti PS0...PS2 bitlari bilan beriladi. Taymer shakkantiradigan vaqt intervali T ning davomliligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: $T = K(28-N)$, bunda K — oldingi bo'luvchining bo'linish koeffitsienti, N esa — TMR0 registriga yozib olingan son. Oldingi bo'luvchini qo'llashdavaqt intervalini shakkantirish diskretliligi kattalashib, u oldingi bo'luvchini qayta hisoblash koeffitsientiga teng. Qolgan holatlarda taymer ishi uning birinchi rejimdagi ishidan farq qilmaydi; — tashqi taktlarim pulsalarining oldingibo'luvchisizimpulslar hisoblagichi. Mazkur rejimga o'tish uchun T0SC va PSA bitlar «1» ga ko'tariladi. Mikrokontrollerning T0CKI chiqishidan impulsalar «Isklyuchayushchee ILI» logik elementi kirishiga kelib tushadi. T0SE=0 bitining holatida bu impulsalar orqali inversiyasiz o'tadi va TMR0 hisoblagichining navbatdagi holatga o'chib o'tishi hisob impulsalarining old fronti bo'ylab yuz beradi, T0SE=1 bo'lganida esa hisob impulsulari invertirlanib, hisoblagich ishlab ketishi orqa front bo'ylab yuz beradi. Shundan so'ng hisob impulsariikkita multipleksor orqali o'tib, sinxronlashtirish sxemasining kirishiga tushadilar va bu yerda ularning ikkinchi va to'rtinchi mashina taktlarida strobirlanishi yuz beradi. Shunday qilib, hisob impulsalarining kelish chastotasi FOSC/2dan kichik bo'lishi shart. Qolgan holatlarda taymer ishi uning birinchi rejimdagi ishidan farq qilmaydi;

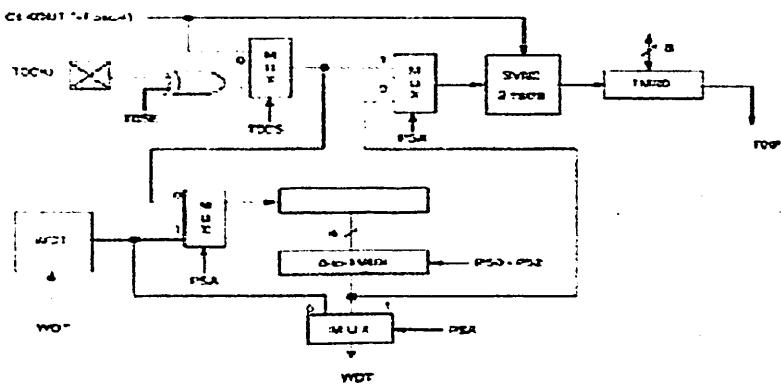


5.8-rasm. Taymerning strukturaviy sxemasi.

— tashqi taktlarimpulslarining oldingi bo‘luvchiliimpulslar hisoblagichi. Mazkur rejimga o‘tish uchun T0SC bit «1» ga ko‘tarilib, PSA esa «0» ga tushiriladi. Oldingi bo‘luvchining bu rejimdagi ishi 2-rejimdagi kabi bo‘lib, hisoblagichning ishi esa — 3-rejimdagi bilan bir xil. Taymer TMR1 impulslerning 3-razryadli oldingi bo‘luvchisi bo‘lgan 16-razryadlihisoblagichi bo‘lib keladi. Mazkur taymerning xususiyati mikrokontrollerning T1OSO va T1OSI chiqishlariga ulanadigan alohida quyi chastotali kvarsli rezonatordan ishlash, shuningdek sinxronlashtirish uzelini o‘chirib qo‘yish imkoniyati hisoblanadi. Yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlar TMR1 taymerining mikroiste‘mol qilish rejimidagi (SLEEP) ishlash imkoniyatini ta‘minlab beradi. TMR1 taymeri yordamida oldingi bo‘luvchidan foydalanmagan holda shakllantirish mumkin bo‘lgan maksimal vaqt oralig‘i 65 536 hisob impulsi, oldingi bo‘luvchi bilan esa — 524 288hisob impulsleri davriga teng. Taymer ishini boshqarishmaxsus maqsadlar uchun mo‘ljallangan T1CON registri yordamida amalga oshiriladi: TMR1ON bit TMR1taymerini yoqadi, TMR1CS bit esahisob impulsleri manbaini berib, T1SYNC bitsinxronlashtirish uzelini yoqadi yoki o‘chiradi, T1OSCEN bit esa TMR1 taymerining ichki taktlar generatorini yoqishni bajarib, T1CKPS0 va T1CKPS1 bitlari kirish oldingi bo‘luvchining bo‘linish koeffitsientini beradi. T1CON registri razryadlarining aniq qiymatlari

U-0	U-0	RW-0	RW-0	RW-0	RW-C	RW-0	RW-C	
T1CKPS1 T1CKPS0 TIOSCEN T1SYNC TMR1CS TMR1ON								Биты
Бит 7								Биты 7-6. Не реализованы и оставлены как 0.
Бит 5-4 T1CKPS1:T1CKPS0: Выбор частоты генератора таймера TMR1:								Биты 5-4
'1 = 15 '0 = 14 '1 = 12 '0 = 11								Биты 5-4
Бит 3 TIOSCEN: Включение тактового генератора TMR1: '1 = генератор включен '0 = генератор выключен (использование элемента в разомкнутом состоянии обесточивает питание таймера и уменьшает тока потребления)								Бит 3
Бит 2 -T1SYNC: Синхронизация отсчета таймера TMR1: TMR1CS = '1 '1 = ИМД-синхронизация внешним тактом '0 = СА-синхронизация внешним тактом								Бит 2
TMR1CS = '0 '1 = синхронизация отсчета								Бит 2
Бит 1 TMR1CS: Выбор источника тактового сигнала: '1 = внешний источник с частотой FOSC (OSC1/астабилитный RC генератор/аналоговый сигнал) '0 = внутренний генератор FOSC								Бит 1
Бит 0 TMR1ON: Включение таймера TMR1: '1 = вкл. '0 = выкл.								Бит 0

Sxema uch rejimda ishlashi mumkin. Ichki taktlar generatorining impulslar hisoblagichi. Mazkur rejimga o'tish uchun «1» ni TMR1ON bitga ko'tarish, TMR1SC bitni esa «0» ga tushirish talab etiladi. Ichki taktlar generatorining FOSC/4 chastotali impulslarini multipleksor, oldingi bo'luvchi, sinxronlashtirish uzeli, ikkinchi multipleksor, I logik elementi orqali o'tib, TMR0 registr-hisoblagichi kirishiga borib tushadi. Taymer shakllantiradigan vaqt intervali T ning davomliligi qiyidagi formula bo'yicha aniqlanadi: $T = K(216-N)$, bunda K –oldingi bo'luvchining bo'linish koeffitsienti, N esa TMR1H va TMR1L registrlariga yozib olingan 16razryadli son. Hisoblagich to'lib ketganidan so'ng, ya'ni uning qiymati H'FFFF' dan H'0000' ga o'tishida PIR1 registrida TMR1IF bayrog'iko'tariladi va INTCON registri GIE va TOIE bitlari hamda PIE1 registridagi TMR1IE biti «1» ga o'matish bilan ruxsat etilgan bo'lsa, to'xtalish keltirib chiqariladi. TMR0 taymeridagi kabivaqt oralig'i fir marta shakllantiriladi, ya'ni TMR1 taymerini takroran

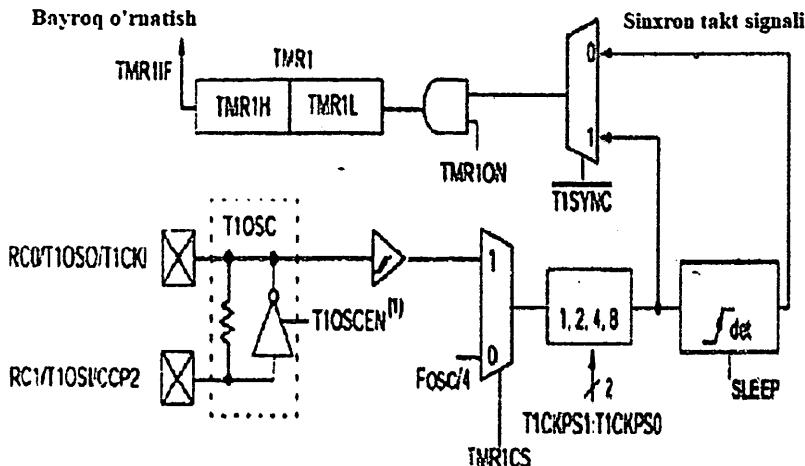
ishlatib yuborish uchun TMR1H va TMR1L registrlariga hisobiy qiyimatni dasturiy yuklash talab etiladi.



5.9-rasm. Sinxronlovchi taymerning strukturaviy tuzilishi.

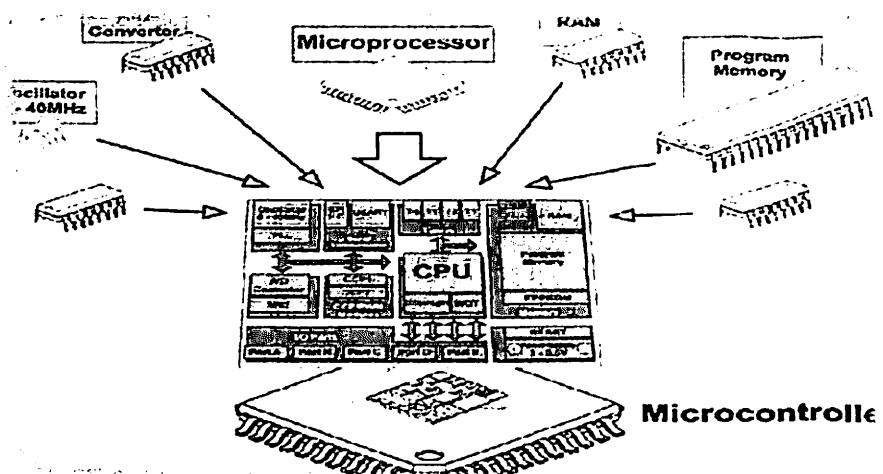5.4. Mikrokontrollerlar uchun dasturlarni yaratish prinsiplari: C-51 dasturlash tili

Mikrokontroller (MCU) – elektron qurilmalarni boshqarish uchun mo‘ljallangan mikrosxema bo‘lib. Oddiy mikrokontroller protsessor va periferik qurilmalarning funksiyalarini birlashtiradi va RAM va ROMni o‘z ichiga olishi mumkin. Aslida, bu oddiy vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan bitta chipli kompyuter. Hozirgi davrda elektronika o‘z o‘rnini mikroelektronikaga bo‘shatib bermoqda. Mikrokontroller va mikroprosessor qurilmalari ushbu yo‘nalishni rivojlanishiiga olib kelmoqda. Ushbu ikki tushunchani ko‘pchilik bir xil narsa deb tushinadi, ammo u bir biridan farq qiluvchi tushinchalardir. Ular bir-biridan turli yo‘nalishlar bo‘yicha farqlanadi. Eng muhimmi va asosiy farqi mikrokontroller boshqaruvchilik xususiyatiga ega ekalligidir. Mikrokontroller – Zamona viy elektron qurilma bo‘lib, u mikrosxemalarni bog‘lashtirish uchun xizmat qiladi. Ushbu rasmda mikrokontroller va mikroprocessoring farqli ko‘rinishi aks ettirilgancha.



Markaziy prosessor qurilmasi (Sentralnoe protsessornoe ustroystvo CPU)) – Ushbu qurilma xotiradan kerakli buyruqni qabul qilib bajaradi. 4PQ o‘z ichiga registr, arifmetik-mantiqiy qurilma va boshqarish anjirini oladi.

Dastur xotirasi (Pamyat programm – Program memory) – Ushbu ismda dasturning kod yani buyruqlar to‘plami saqlanadi.

Tezkor xotira qurilmasi (Operativnaya pamyat dannykh – RAM) – Dastur kodidagi o‘zgaruvchilar saqlanadi va stek tizimi shu qismda aqsimlanadi. Taktoviy generator – Ossilator – ushbu qurilma mikrokontrollerni ishlash tezligini aniqlaydi. Zanjir (Sep sbrosa) – Jshbu qurilma mikrokontrollerni to‘g‘ri ishga tushi uchun xizmat qiladi. So‘ngi port (Posledovatelnyi port) – Ushbu port turli aktivlash-irishlardagi ma‘lumotlarga xizmat ko‘rsatadi.

Kirish/chiqish raqamli liniyasi (Sifrovye linii vvoda/vyyvoda – A/D Conventer) – So‘ngi portgabir vaqtida bir necha liniyalarga xizmat co‘rsatishga yordam beradi. Taymer (Taymer) – vaqt intervali bo‘yicha cisobot uchun xizmat qiladi. Qo‘riqlovchi taymer (Storojevoy taymer) – Mavsum taymer bo‘lib, mikrokontrollerni ishga tushirish yoki qayta shga uchun xizmat qiladi. Mikrokontroller bu mikrokompyuterning yangi avlodи bo‘lib, u kompyuter bajargan barcha amallarni bajara oladi, emmo xajm jihatidan ancha kichik va ihchamdir. Mikrokontroller imumiy tarzda boshqarishning markaziy qurilmasidir. Mikrokontroller nes tomonidan oldindan berilgan buyruqlar asosida faoliyat yurituvchi

moslamadir. Misol uchun sandvich isitish qurilmasi yasash uchun Mikrokontroller dasturlash tili asosida algoritim asosida qilinadi.



Sandvich shakdi qurilmash yasash uchun mikrokontroller qilinadi.



Ushbu nizamim bilan aloqador fanlar bo'sicha bilmaylardi. Masalan: elektronika, informatika va mexanika.



Yaratilayotgan qurilmaga kerott parameetri uchun turli funksiyalar. Bularning asosiy yozishsi mikrokontrollerdir.




Yaratilayotgan qurilmarning sxemasi ko'rsishi variabilitati va perimeni qurilmalar bog'lanishi tekshiriladi.



Yaratilgan dastur asosida mikrokontrollerga dastur yoz lad va tekshiriladi.



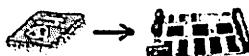Hesil qilingan dastur keradli qurilmalar asosida mikrokontroller xotirasiga joylashtiriladi.




Mikrokontroller sxemaga joylashtiriladi va sandvich tayyor.




Mesatingardan rohatlaning!

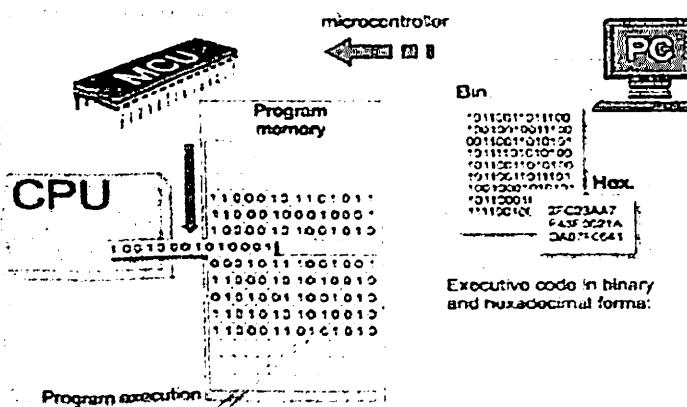
Mikrokontrollerlarga dastur yozish bu boshqa tashqi qurilmalarni boshqarish imkoniyatini beradi. Bu ish oson emas, lekin bajarsa bo'ladi. Har qanday mikrokontroller bajariluvchi dasturni o'zining Flash xotira (Flash Memory) sidan oladi. Ushbu dastur buyruqlari esa, 0 va 1 kombinasiyasi asosida 12, 14 va 16 kenglikdagi shaklida bo'ladi, bu mikrokontroller turi va arxitekturasiga bog'liq.



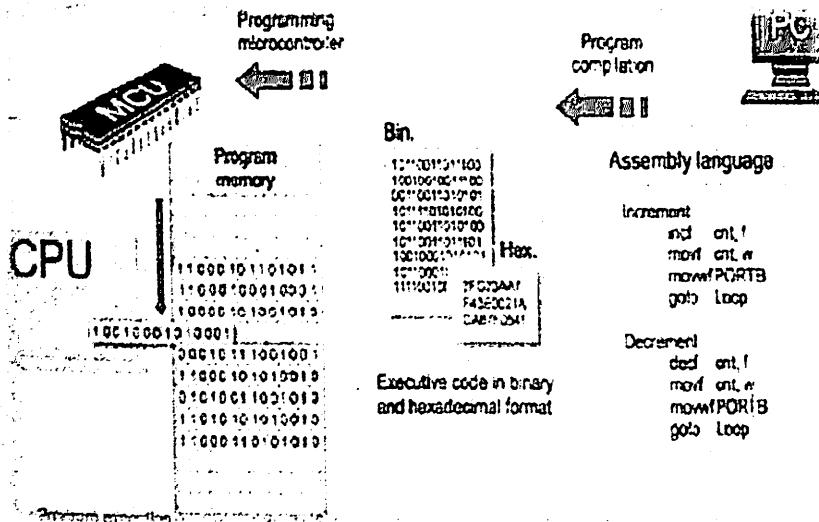Mikrokontrollerlarda dasturlash tillarining eng afzali assembler tili bo‘lib, boshqa har qanday yuqori darajali dasturlash tili assembler orqali kompliyasiya qilinadi.



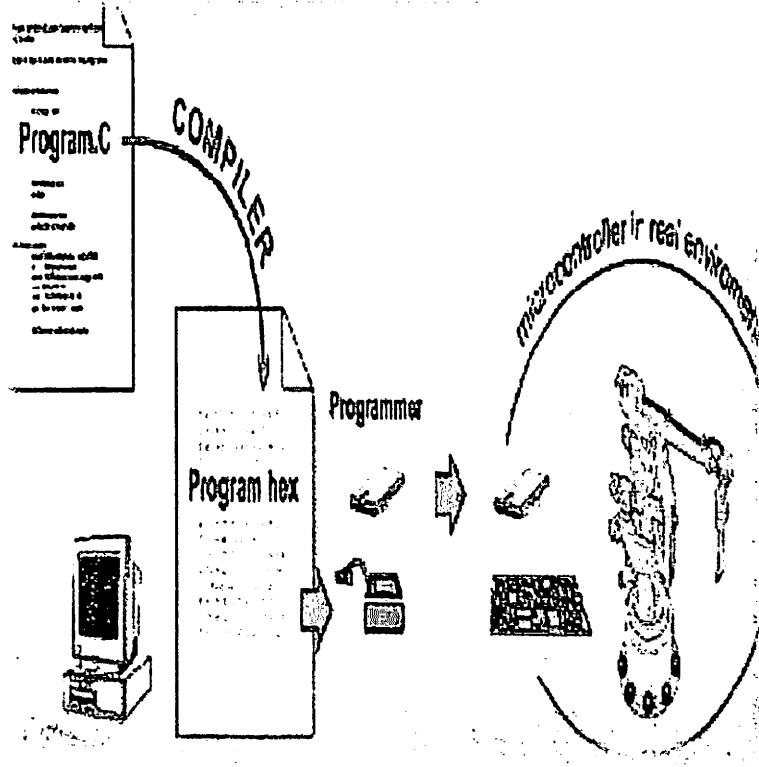Dasturlash tili inson fikrining kompyuter tushinadigan shaklga keltirishdir. Hozirda bunday tillar ikkiga bo‘linadi; yuqori va quyi darajadagi dasturlash tillaridir. Mikrokontrollerlarda dastur yozishda yuqori darajali dasturlash tiliari samaralidir. Quyi darajali dasturlash tillarida dasturlash esa ancha vaq. oladi va murakkabdir, ammo ishlashi tezligi yuqori.



Quyida C dasturlash tilida yozilgan dasturning komplyasi ko'rsatilgan:

```
void main() {
    TRISH = 0x0;           // All port H pins are configured as
    PORTD = 0x01010101;    // outputs
    // Logic state on port D pins
```

Program written in C

S	ADDRESS	OPCODE	ADM
1	00000	32804	GOTO main
2	00004	0	main:
3	00004-00007	void main() {	
4	00007	TAKE = 0;	
5	00008	51303	BCF STATUS, RPI
6	00009	01683	BSF STATUS, RPO
7	00006	00106	CLRFB TRIM, 1
8	00007-00008	PUTB7 = ADDRES\$; CLRF	
9	00007	33055	MOVW #5
10	00008	01283	BCF STATUS, RPO
11	00009	00086	MOVWF PORTB
12	00007-00008	1	
13	0000A	3280A	GOTO 3

Complex Programs

Executable Code of the program (MEX code)

Quyida C va assembler dasturlarining qiyosiy ko‘rinishi keltirilgan;

Program Writers at Cengage

```


int main()
{
    int a = 10;
    int b = 14;
    int result;

    result = main();
    cout << result;
}

```

Same program compiled into assembly or C

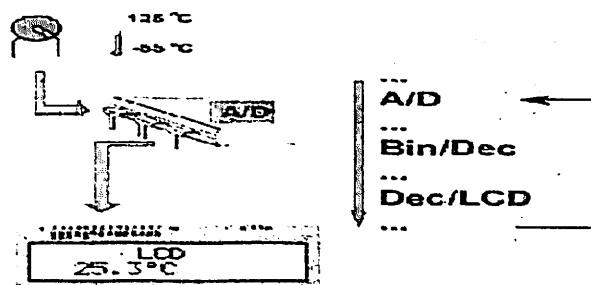
C dasturlash tilining asosiy xususiyati katta xajmli muammoni kichik qism dasturlar bilan yechishdir. Quyida xavo xaroratining akslantirish jarayonining bajarilish bosqichi ko'rsatilgan.



Bunda termometr dan datchik analogli xarorat qiymatini oladi va mikrokontrollerga yuboradi. Olingan signalni o'zgartirgich orqali analogdan raqamli signalga o'zgartiriladi. Raqamli signal 2 lik sanoq sistemasida shakllanib, uni 10 lik ko'rinishiga keltiriladi va LCD manitorga signal sigatida yuboriladi. Ushbu holatda C dasturlash tili katta xajmli ishni kichik buyruqlar bilan bajarmoqda.

ASM-51 dasturlash tili.

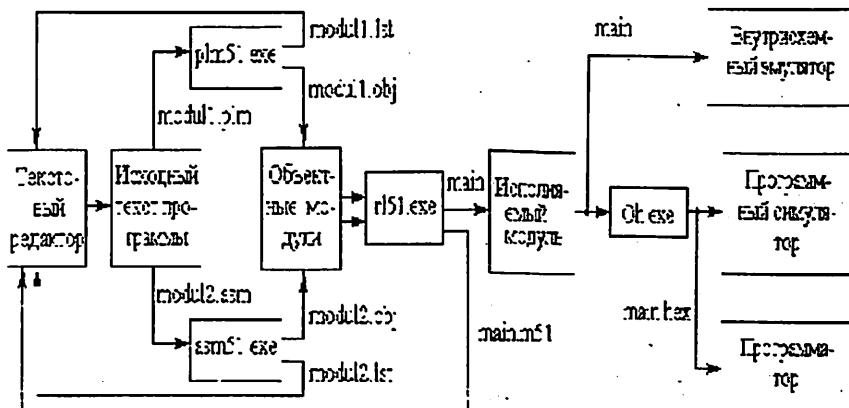ASM-51 dasturlash tili modulli dasturlashni qo'llab-quvvatlaydi. ASM-51 dasturlash tilida dastur yozish jarayonining grafik tasviri 1-rasmda ko'rsatilgan.



5.10-rasm. ASM-51 dasturlash tilida dastur yozish jarayoni.

ASM-51 tilida yozilgan dasturni saqlovchi fayl (dasturning manba kodi) manba moduli deb ataladi. Dasturning manba kodi uchun fayl kengaytmalaridan foydalanish odatiy hol: asm, A51, srs, s51. Dasturning manba kodi har qanday matn muharriri yordamida yozilishi mumkin.

ASM-51 buyrug‘ining DOS satri yoki satrida tarjimon dasturning parametri sifatida dasturning manba moduli nomini ko‘rsatib ob‘ekt modulini olishingiz mumkin: asm51.exe modul.asm

Dasturning bajariluvchi modulini dasturning ob‘ekt modullarining barcha nomlarini DOS satrida yoki buyruq fayli satrida havola muharriri dasturining parametrlari sifatida ko‘rsatish orqali olishingiz mumkin: rl51.exe main.obj, modul1.obj, modul2.obj


Sukut bo‘yicha dasturning bajariluvchi moduli nomi link muharriri ishga tushirish liniyasi parametrlari ro‘yxatidagi birinchi ob‘ekt fayli nomi bilan bir xil bo‘ladi. Dasturning bajariluvchi moduli kengaytmadan faylga yoziladi.

Aksariyat dasturchilar bajariladigan dastur modulining ob‘ekt formati bilan ishlay olmaydilar, shuning uchun mashina kodini protsessorga yuklash uchun bajariladigan modulning ob‘ekt formatini dasturchilar uchun umumiy qabul qilingan o‘n otilik formatga aylantirish kerak. Formatlarni aylantirishda barcha disk raskadrova ma‘lumotlari yo‘qoladi. Oltiburchakli formatdagi protsessorning mashina kodi yuklash moduli deb ataladi.

Yuklash moduli dasturlarni dastur Konverter dasturi oh yordamida olish mumkin.yexe, uni parametr sifatida dasturning bajariluvchi modulining fayl nomini o‘tish:

Dasturlarni tuzatish

Dastur, modullari muvaffaqiyatli tarjima qilinganidan so‘ng, muayyan manzillarga joylashtirilgan va birgalikda bog‘langan, dasturni disk raskadrova qilish uchun yelektron yemulyatorдан foydalanishingiz mumkin. Kompyuter yekranida dasturlash tili o‘zgaruvchilar ko‘rsatish bilan bir yelektron emulator ishlab chiqilgan apparat bevosita disk raskadrova dasturlari muhim yordam beradi. Dasturlarni disk raskadrova qilish uchun zarur bo‘lgan apparat 2-rasmda ko‘rsatilgan

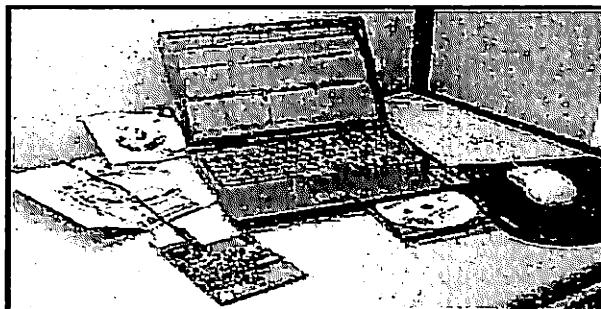

5.11-rasm. Mikrokontrollerlar uchun dasturiy disk raskadrova tizimi misol.

Dasturning manba kodini ASM-51 dasturlash tilida yozish


Dasturning manba kodi til bayonnomalari ketma-ketligi bo'lib, segmentlarga guruhlanadi va fayl sifatida formatlanadi.

Operator – bu dasturda amallarni belgilovchi asosiy dasturlash tili konstruksiyasi. ASM-51 dasturlash tilida bitta satrda faqat bitta bayon yozish mumkin! Maksimal satring hajmi 255 belgidan iborat. "Tashish qaytish" ramzi bayonet uchini bildiradi.

Operator uchta maydondan iborat: <yorliq maydoni> <operatsiya maydoni> <sharh maydoni>,

Barcha maydonlarni o'z ichiga olgan har qanday maydon etishmayotgan bo'lishi mumkin. Barcha maydonlar etishmayotgan operator bo'sh operator deb ataladi. Bu dasturning ko'rinishini oshirish uchun ishlataladi.

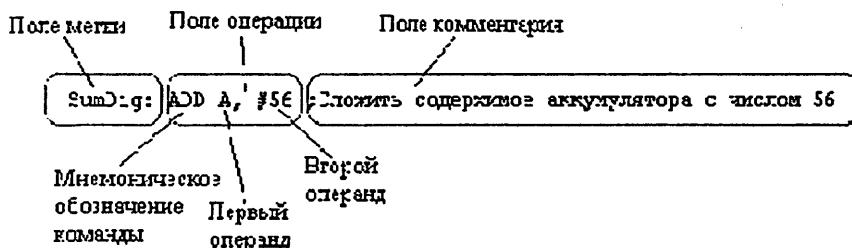ASM-51 dasturlash tilida yozilgan bayonetga misol:



Yorliq maydoni yorliqlarni yozish uchun ishlataladi. Teglar shartli va shartsiz o'tishlarni tashkil qilish, shuningdek o'zgaruvchilar va sob'i xabarlarni e'lon qilish uchun ishlataladi. Yorliq maydonining oxi t belgisi «yo'g'on ichak» (:) belgisidir. Biroq, ASM-51 dasturlash tili,

istisnosiz, intervalli belgilarni yorliq maydonining oxiri belgisi sifatida ishlatalishga imkon beradi.

Agar operatorda faqat bitta yorliq mavjud bo'lsa, u eng yaqin keyingi operatorni belgilaydi, unda protsessor ko'rsatmasi yoki assembler ko'rsatmasi mavjud. Faqat bitta belgini o'z ichiga olgan operatordan foydalanish belgining o'zi juda uzunligidan yoki bitta operatorga bir nechta tegni belgilash zarurati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Faqat belgini o'z ichiga olgan operatordan foydalanishning namunasi:

Подпрограмма передачи данных: ;Лежащая следующий оператор
mov R0, A
mov A, @R0

Operatsiya maydoni microcontroller komandasining mnemonic belgisidan va bir yoki bir nechta operandlardan tashkil topgan til direktivasini yoki mikrokontrollder yo'riqnomasini yozish uchun ishlataladi. Operandlar sifatida xotira hujayralarining manzillari, ro'yxatga olish yozuvlari yoki operator yorlig'i ishlatalishi mumkin. Operandlar bir-biridan vergul bilan ajralib turadi. Vergullar bilan birgalikda dasturning okunabilirligini oshirish uchun interval belgilardan foydalanishga ruxsat beriladi.

Izohlar Maydoni nuqta-vergul (;) bilan boshlanadi. Ushbu maydon dastur uchun tushuntirishlarni yozish uchun ishlataladi. Dasturning ravshanligini oshirish uchun faqat sharhlar maydoni bo'lgan operator ishlataladi.

ASM-51 tili alifbosи

Manba dasturining ramzlari WINDOWS uchun DOS va ANSI uchun ASCII belgilari jadvallarining pastki qismidir. PL/m-51 dasturlash tilida yozilgan dasturning asl matnida quyidagi belgilarning ishlatalishi mumkin:

- * interval belgilari,
- * harflar,
- * belgilari
- * raqamlar.

Intervalli belgilari asl modulning jum'asida bir yoki bir nechta bo'shliqlari aniqlaydi. Ushbu ramzlar «bo'sh ;» va «tabulyatsiya»ni o'z ichiga oladi.

Katta va kichik harflarning lotin harflari harflar sifatida qabul qilinadi:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Quyida raqamlar ro'yxati keltirilgan:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Belgilarning nomlari va ularning belgilari 1-jadvalda keltirilgan:

Nomi	Oboznachenie
Xona	#
Pul birligi belgisi	\$
Apostrof	'
chap burchak	(
o'ng burchak)
Yulduzcha	*
Bundan tashqari	+
Vergul	,
Minus	-
Nuqta	.
Kesirli xususiyat	/
Yo'g'on ichak	:
Nuqta-vergul	;
Kamroq	<
Teng	=
ko'proq	>
savol belgisi	?
tijorat et	@

Belgilari, belgilari kombinatsiyasi (\diamond , \geq , \leq), shuningdek, intervalning ramzlarini til tuzilmalarini ajratuvchi hisoblanadi. Ajratuvchi belgidan oldin va keyin intervalli belgilari tilning har qanday dizayniga kiritilishi mumkin.

Tilning alifbosini asosiy belgilari ro'yxatiga kiritilmagan ASCII belgilari qo'shimcha hisoblanadi. Ushbu ramzlar dasturning asl metnjida tushuntirishlar uchun, shuningdek, belgilari sobitlarini aniqlash uchun ishlatalishi mumkin.

Belgilar identifikatorlar va raqamlarni hosil qiladi.

Identifikatorlar

ID-dastur ob'ektining ramziy belgisi. Har qanday harflar va raqamlar ketma-ketligi identifikator sifatida ishlatalishi mumkin. Shu bilan birga, lotin alifbosidagi har qanday harf, shuningdek, savol belgisi (?) va «pastki pastki chiziq» belgisi (_). ID faqat harf bilan boshlanishi mumkin! Bu uni raqamdan ajratish imkonini beradi. Identifikatorlarda ASM-51 dasturlash tili katta va kichik harflarni ajratib turadi.

ID belgilar soni chiziq uzunligi bilan cheklangan (255 belgilar). Translyator identifikatorlarni birinchi 31 belgilar bilan ajratib turadi.

ID misollar:

ADD5, FFFFH, ?, ALFA_1.

ASM-51 dasturlash tilida uchta identifikator toifasi mavjud:

1. kalit so'zlar;
2. ichki nomlar;
3. belgilangan ismlar.

Kalit so'zlar

Kalit so'z assembler tilining operatorining hal qiluvchi qismidir. ASM-51 assembler tilining kalit so'z qiymatlari dastur modulida biron-bir tarzda o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin emas. Kalit so'zga sinonim nomini berib bo'lmaydi **Kalit so'zlar ham katta, ham kichik harflarda yozilishi mumkin.**

ASM-51 tili quyidagi kalit so'zlar toifalariga ega:

- ko'rsatmalar;
- ko'rsatmalar;
- yordamchi so'zlar;
- operatsiyalar.

Ro'yxatga olish shakli bo'yicha ko'rsatmalar MCS-51 oilasining mikrokontrollerlari buyruqlarining mnemonik belgilari bilan mos keladi va operandlar bilan birligida mikrokontroller buyruqlarini tashkil qiladi. Ko'rsatmalar ro'yxati:

ACALL, ADD, ADDC, AJMP, ANL, CALL, CJNE, CLR, CPL, DA, DEC, DIV, DJNZ, INC, JB, JBC, JC, JMP, JNB, JNC, JNZ, JZ, LCALL, LJMP, MOV, MOVC, MOVX, MUL, NOP, ORL, POP, PUSH, RET, RETI, RL, RLC, RR, PRC, SETB, SJMP, SUBB, SWAP, XCH, XCHD, XRL.

Direktivlar yordamchi so‘zlar bilan birqalikda dasturning asl matnini ob‘ekt kodiga aylantirish jarayonida assemblер tomonidan bajarilishi kerak bo‘lgan dasturda harakatlarni aniqlaydi. ASM51 dasturlash tilida ishlataladi:

Direktiviy: BIT, BSEG, CODE, CSEG, DATA, DB, DBIT, DS, DSEG, DW, END, EQU, EXTRN, IDATA, ISEG, NAME, ORG, PUBLIC, RSEG, SEGMENT, SET, USING, XDATA, XSEG.

Vspomogatelnыe slova: AT; BIT, BITADDRESSABLE, CODE, DATA, IDATA, INBLOCK, INPAGE, NUMBER, PAGE, UNIT, XDATA.

Operatsiyalar jamoada ishlataladigan muayyan raqamni aniqlash uchun dasturning asl matnini tarjima qilish bosqichida ifodalarni hisoblash jarayonida assemblер tomonidan amalga oshiriladi. ASM-51 dasturlash tilida ishlataladigan operatsiyalar ro‘yxati:

AND, EQ, GE, GT, HIGH, LE, LOW, LT, MOD, NE, NOT, OR, SHL, SHR, XOR.

Ichki nomlar

Ichki nomlar maxsus funksiyalar registrlari manzillariga, ar0-AR7 maxsus funksiyalari bayroqlari manzillariga, joriy bank reestrlarining R0-R7 ishchi registrlariga, shuningdek, a batareyasiga va S uzatish bayrog‘iga beriladi.

Imya	Registr
A	Akkumulator
R0-R7	8-razryadnyu rabochiy registr tekiщego banka rabochix registrov
AR0-AR7	adresa 8-razryadnyx rabochix registrov tekiщego banka rabochix registrov
DPTR	16-razryadnyu registr-ukazatel dannix
PC	16-razryadnyu schetchik komand
C	flag perenosa
AB	registrovaya para, sostoyaщaya iz akkumulatora A (starshaya chast) i regisra B (mladshaya chast)

2.3. Belgilangan ismlar

Belgilangan nomlar foydala. Uvchi tomonidan e‘lon qilinadi. ASM-51 dasturlash tilida identifikatsiyalanadigan identifikatorlarning quyidagi toifalari mavjud:

-
- * belgilar,
 - * manzil turi ichki va tashqi o'zgaruvchilar,
 - * raqamli turdag'i ichki va tashqi o'zgaruvchilar,
 - * segment nomlari,

3. Raqamlar

ASM-51 dasturlash tilida ikkita, sakkiz, kasr va o'n oltinchi yozuv shaklida taqdim etilgan barcha noma'lum raqamlar ishlataladi. Raqamlash tizimining asosini aniqlash uchun sufik ishlataladi (raqamdan keyingi harf):

- * B ikkilik raqami (0,1 ruxsat berilgan raqamlar)
- * Q \ u sakkizinch'i raqam (ruxsat etilgan raqamlar 0,1,2,3,4,5,6,7)
- [D] kasr soni (ruxsat etilgan raqamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
- H hex (ruxsat etilgan raqamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D, E, F)

O'nlik raqam uchun sufik yo'q bo'lishi mumkin. Qatordagi belgilar soni chiziqning kattaligi bilan cheklangan, ammo raqamning qiymati 2**16 moduli bilan belgilanadi(ya'ni, raqamning qiymatlari oralig'i 0 dan 65535 gacha).

Raqamlarni yozish misollari:

011101b, 1011100B, 735Q, 456o, 256 , 0fah, 0CBH

Raqam har doim raqam bilan boshlanadi. Bu identifikatorдан o'n oltita raqamni ajratish uchun kerak.

ADCh-identifikator

0ADCh-raqam

Ko'pincha raqamni olish uchun ba'zi hisob-kitoblarni bajarish qulay. ASM-51 dasturlash tili raqamlar bo'yicha noma'lum operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Bunday ifodalarda arifmetik operatsiyalardan foydalanish joizdir:

1. + jamlash
2. - olib tashlash
3. * ko'paytirish
4. / bo'linish
5. tartibni integer bo'linish qolgan hisoblash

ASM-51 dasturlash tilida bitta « - » operatsiyasi ham belgilangan. Undan oldin bir operand kerak. Operatsiyalarni bajarish tartibini o'zgartirish uchun qavslardan foydalanishingiz mumkin. Arifmetik operatsiyalarga qo'shimcha ravishda martiqiy operatsiyalardan foydalanish joizdi .

1. emas operandning buzilgan inversiyasi

-
2. va mantiqiy « va »
 3. or mantiqiy « yoki »
 4. xor « istisno yoki » (ikki modulni jamlash)
va o'n olti xonali sonning katta va kichik past baytining vazifalari.
Raqamli sobit aniqlash uchun ifodalardan foydalanishning
namunasi:

init:

```
mov TMOD, #00000001b ; Konstantani aniqlash ifodasi
;
;
;
;

mov TLO, #LOB(-(F_ZQ/12)*10)
mov THO, #HIGH(-(F_ZQ/12)*10)

setb TR0
;
```

Ko'pincha bu raqam ramzlarni ifodalash uchun ishlataladi. Bunday holda, raqamni aniqlash uchun siz doimiy ravishda foydalanishingiz mumkin. Litteral doimiy apostrofda yotadi:

'a', 'W'

```
mov SBUF, #'Б'
```


Dasturlarning xotirasida so'zlarni yozish uchun siz harflar qatorlaridan foydalanishingiz mumkin:

Nedp: DB 'Ошибка в блоке 5'

Bunday holda, har bir belgi alohida bayt bilan almashtiriladi va dastur xotirasi romida eslab turiladi.

6-BOB. O'QUV ELEKTRON HISOBLASH MASHINASIDA DASTURLASH

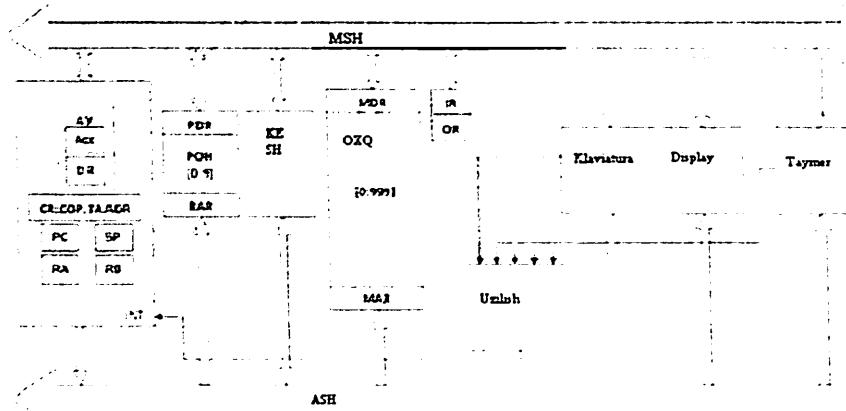Bu elektron hisoblash mashinasi (EHM) o'quv modeli, protsessor, operativ xotira (OXQ) va yuqori operativ xotira (RON), kiritish (UVv) va chiqarish (UVv) qurilmalarini o'z ichiga oladi. O'z navbatida protsesor ham, markaziy boshqaruva qurilma (BQ), arifmetik qurilma (AQ) va registerlar tizimi (CR, PC, SP, RA, RB, va hokazolar)dan tashkil topgan(6.1-rasm)



6.1-rasm. EHM o'quv modelining strukturaviy sxemasi.

EHM o'quv modelidagi protsessorning tarkibi

Arifmetik qurilma (AQ)- bu qurilma chiqayotgan ma'lumotlarda arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi va natijani chiqish registriga joylaydi. Agar kerak bo'lsa, chiqish registeridagi ma'lumotlarni boshqa bir registrga yoki xotiraga saqlashi mumkin. Akkumulyator (Acc) va ma'lumotlar registrida aynan qanday amal bajarilishi kod operatsiyasi (COP) yordamida belgilanadi. Bajarilgan amalning natijasi akkumulyator (Acc)ga joylashtiriladi.

Akkumulyator (Accumulator)- bu arifmetik yoki mantiqiy operandlardan birini saqlash uchun qo'llaniladigan registr. Akkumulyator (Acc)da e'din bajarilgan va keyingi bajarilishni kerak

bo‘lgan amallarning natijasini saqlash mumkin. Shu qatorda akkumulyator (Acc) yordamida kiritish va chiqarish amallari bajariladi.

Ma‘lumotlar registri (Data Register)- bu registr operativ xotira (OXQ) va protsessorni tez ishlash farqini anglash uchun mo‘ljallangan. Xotira va protsessorda axborot almashinayotgan paytida vaqtinchalik saqlash uchun qo‘llaniladi. Operand ma‘lumotlar registri (RD)da joylashgandagina, biz arifmetik va mantiqiy amallarni bajarishimiz mumkin. Misol uchun: ma‘lumotlar registri (RD)dagi qiymatni, akkumulyator (Acc)dagi qiymatga qo‘sib va olingan natijani yana akkumulyator (Acc)ga joylashimiz mumkin.

Boshqarish qurilmasining (BK) tuzilishi

PC- buyruqlar adresi hisoblagichi, navbatdagi buyruq adresini o‘z ichiga oladi.

CR- buyruq registri, buyruq kodini o‘z ichiga oladi(ya‘ni buyruq kodidan tashkil topgan.)

RB- baza registri adresi (baza adresidan tashkil topgan).

SP-stek ko‘rsatkichi (stekning quyi adresidan tashkil topgan).

RA-adres registri, mavhum adreslash jarayonida adreslashni amalga oshirishdan iborat.

Buyruq adresi hisoblagichi (Command Register)- bevosita EHMDa bajarilgan buyruq kodini saqlash uchun qo‘llaniladi. Biror bir amal bajarilishidan oldin, buyruq adresi hisoblagichi (Pc)ga bajarilishi kerak bo‘lgan, buyruq saqlangan xotira yacheyka adresi kiritiladi. Hisoblash ketma-ketligini o‘zgartirish uchun, o‘tish nuqtasini buyruq adresi hisoblagichiga kiritish yetarli bo‘ladi.

Komanda registri (Command Register): to‘g‘ridan to‘g‘ri mashinada bajariladigan buyruq kodini saqlash uchun qo‘llaniladi. Buyruqni bajarishga kirishishdan oldin; buyruq operatsiya kodi (COP)ni xotiradan chiqarib, buyruq operatsiya kodi (COP)ni xotiradan chiqarib, (COP) butun jarayon davomida saqlanib turadigan komanda registri (CR) ga joylashtirish kerak. Komanda registri (CR) maydoni quyidagilardan tashkil topgan: (COP)- operatsiya kodi, (TA)- adreslash turi, (ADR)- adres yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri operand.

Bazaviy registr adresi (Register Base): o‘zida xotiradagi ba‘zi bir ol‘ektlarning bazaviy ko‘rsatkich adresini saqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, xotira yacheyka adresini, baza registriga saqlash mumkin, undan keyin esa ana shu xotira adresida joylashgan operanddagiga buyruqni bajarish mumkin.

Baza adresi-bu ba'zi bir ma'lumotlar struktura adresining boshi hisoblanadi (misol uchun: malumotlar massivi).

Stek ko'satkichi (Stack Pointer): stek cho'qqisi adresidan tashkil topgan registr.

Stek cho'qqisi- bu vaqt bo'yicha eng oxirgi qaydlar kiritilgan yachevkadir.

Adresni bajaruvchi registr (Register Address): mavhum adreslash jarayonida, bajarilayotgan adresni o'z ichiga oladi.

Bajarilayotgan adres- bu operand yozilishi yoki o'qilishi mumkin bo'lgan yachevka raqam kodi.

Registrlar Acc, DR, IR, OR, CR va 6 o'nlik razryad uzunligiga ega, PC, SP, RA va RB lar 3 razryad uzunlikka ega.

Holat registori. Arifmetik qurilma (AQ) jarayoni bajarilishini yakunlash paytida, natija alomatlari Z, S, OV signallarini keltirib chiqaradi. Alomatlar signali natijasi, registr holatini yoki bayroq registrini aks ettiradi.

Bayroq registri- bu oxirgi arifmetik va mantiqiy amallar alomatlari natijasini belgilashga va saqlashga mo'ljallangan registr.

Bayroq har bir sikl (AU)ga o'rnatiladi va oldingi jarayon natijasining holati xaqida ma'lumot beradi.

- Natija nolga teng: registrda yagona holatda bayroq Z(Zero) o'rnatiladi.
- Natija manfiy: registrda yagona tartibda bayroq S (Sign) o'rnatiladi.
- To'lib ketishi: to'lib ketganda stek razryadi yagona tartibda OV (Over Flow) ga o'rnatiladi.

Yuqoridagi shartlar bajarilmagan holda mos kelgan signallar nol qiymatga ega bo'ladi.

Operativ xotira qurilmasi

Operativ xotira (OZU) yachevkasida buyruq va ma'lumotlar saqlanadi. (OZU)ning sig'imi 1000ta yacheykaga teng. MWr (Memory Write) signali asosida adres registrida (MAR)da ko'rsatilgan ma'lumotlar registri (MDR) xotira yachevkasiga adresi bilan saqlanadi. MRd (Memory Read) signali asosida esa (MAR)da joylashgan xotira yachevkasi tarkibini adresi bilan birga o'qishi yuzaga keladi va (MDR)ga jo'natiladi. OZU yacheykalari 6 o'nlik razryad uzunligiga ega.

Xotiradagi ma'lumotlar registri (Memory Data Register): xotira protsessorning qolgan registri orasida bufer rolini bajarishda ishlataladi.

Shu orqali protsessorga buyruqlar (operandlar) o'tkaziladi va xotiraga bajarilgan amallar natijasini jo'natadi.

Xotiradagi adres registri (Memory Address Register): biror bir amal, jarayon (o'tish yoki saqlash) yakuniga yetmaguncha, shu yacheykada xotira yacheyka adresini saqlash uchun mo'ljallangan. Xotira registri adresi mavjudligi, operativ xotira qurilmasi va shu kabi mashina qurilmalarini tez ishlash farqini kompensatsiya kilishga ruxsat beradi.

To'g'ridan-to'g'ri ruxsatli o'ta operativ xotira: operativ xotirali qurilmaning bir qismi deb hisoblanmaydi. Umumiy belgilanishi R0÷R9 gacha bo'lgan 10ta registrdan iborat (RON). Ma'lumki (RON) – bu juda ham katta bo'limgan registrli xotira bo'lib, unga faqatgina alohida bo'lgan buyruq bilan ruxsat etiladi. Odatda RONga ko'p marotaba ishlatalidigan adres, sikl hisoblagichi va boshqalar kiritiladi. Unga faqatgina RAR (Register Address Register) va RDR (Register Data Register) registrlari orqali ruxsat etiladi.

Odatda registrlar kattaligi EHM o'quv modelida belgilangan, RON esa 6 o'nlik razryad uzunligiga ega.

Xohlagan registrga raqamini kiritib murojat qilish mumkin. Registr arxitekturasi ikki xil muhitning biriga: asosiy xotiraga yoki registrlarga joylashtirish ruxsat etiladi. Operandlarni 3 xil turda joylashtirish mumkin:

- **Registr-registr:** operandlar faqatgina registrda joylashgan bo'ladi.
- **Registor-xotira:** operandlardan biri registrda ikkinchisi esa asosiy xotirada joylashgan bo'ladi.
- **Xotira-xotira:** ikkala operand ham asosiy xotirada joylashgan bo'ladi.

Buyruq formati: buyruq formati tarkibida yo'nalishi va alohida buyruqlar maydonini joylashishi tushuniladi. Ko'pincha EHM o'quv modelidagi buyruqlar bir adresli yoki adressiz hisoblanib, 6 razryad uzunligiga ega.

Buyruq formatida 3 xil maydon ajralib chiqadi:

- Amallar kodi (SOR) ni belgilovchi ikkita katta razryad [0:1].
- 2-razryad. Adreslash turini aniqlashi mumkin.
- [3:5]-razryad. Xotiradagi to'g'ri yoki ma'lum adreslashni, registr raqamini, o'tish adresi yoki qisqa to'g'ridan to'g'ri (bevosita)

operandni aniqlaydi. Ikki so‘zli buyruqda bevosita operand [6:11] maydonini egallaydi.

Bir adresli formatta ishlash uchun protsessorda akkumulyator (Acc) ko‘zda tutilgan. 1-operand va natija xar doim akkumulyator (Ass)ga joylashadi. 2-operand bo‘lsa [3:5] maydonda adreslanadi (joylashadi).

Adressiz buyruqda adreslash maydoni yo‘q. Bevosita adreslash va ikki adresli hisoblanuvchi MUV buyrug‘i ikkiso‘zli buyruqlar istesno hisoblanadi.

EHM o‘quv modelida quyidagi belgili formatlar ro‘yxati keltirilgan.

- **COP** (Sode OReration) – amallar kodi;
- **ADR** (Address Data Register) – xotiradagi operand adresi;
- **ADC** (Address Data to Cell) – buyruqga boshqarish uzatishini o‘tish adresi;
- **I** (Immediate operand) – bevosita operand;
- **R, R1, R2** – registr raqami;
- **TA** (Type of Addressing) – adres turi;
- **X** – razryad ishlatalmaydi.

	0	1	2	3	4	5		
1	COP	X	X	X				
2	COP	TA		ADR				
3	COP	TA		X	X	R		
3a	COP	TA	X	R1	R2		6	11
4	COP	X	X	X			I	
5	COP	X		ADC				
5a	COP	R		ADC				

6.2-rasm. EHM o‘quv modelida buyruqlar formati.

EXM o‘quv modelidagi buyruqlar tizimi quyidagi 6.1-jadvalda to‘liq keltirilgan.

KOP	Mnemokod	Nomlanishi	Bajarilishi
00	NOP	Bo‘sh jarayon	Yo‘q
01	IN	Kiritish	Ass ← IR
..	OUT	Chiqarish	OR ← Asc

03	IRET	Uzilishdan qaytish	FLAGS.PC \leftarrow M(SP); INC(SP)
04	WRRB	RB baza registorini yuklash	RB \leftarrow CR[ADR]
05	WRSP	SP stek ko'rsatkichini yuklash	SP \leftarrow CR[ADR]
06	PUSH	Stekga joylashtirish	DEC(SP); M(SP) \leftarrow R
07	POP	Stekdan chiqarish	R \rightarrow M(SP); INC(SP)
08	RET	Qaytarish	PC \rightarrow M(SP); INC(SP)
09	HLT	Stop	komanda -sikli tugallandi
10	JMP	shartsiz o'tish	PC \leftarrow CR[ADR]
11	JZ	0 bo'lganda o'tish	if Asc = 0 then PC \leftarrow CR[ADR]
12	JNZ	0 bo'lmaganda o'tish	if Asc \neq 0 then PC \leftarrow CR[ADR]
13	JS	Manfiy bo'lganda o'tish	if Asc < 0 then PC \leftarrow CR[ADR]
14	JNS	Musbat bo'lganda o'tish	if Asc > 0 then PC \leftarrow CR[ADR]
15	JO	To'lib ketganda o'tish	if Acc \geq 99999 then PC \leftarrow CR[ADR]
16	JNO	To'lmaganda o'tish	if Acc \leq 99999 then PC \leftarrow CR[ADR]
17	JRNZ	TSikl	DEC(R); if R > 0 then PC \leftarrow CR[ADR]
18	INT	Dasturiy uzilish	DEC(SP); M(SP) \leftarrow FLAGS.PC; PC \leftarrow M(V)
19	CALL	Dasturosti chaqirish	DEC(SP); M(SP) \leftarrow PC; PC \leftarrow CR(ADR)
20	YO'Q		
21	RD	o'qish	Acc \leftarrow DD
22	WR	yozish	M(*) \leftarrow Acc
23	ADD	Qo'shish	Acc \leftarrow Acc + DD
24	SUB	Ayirish	Acc \leftarrow Acc - DD
25	MUL	ko'paytirish	Acc \leftarrow Acc x DD
26	DIV	bo'lish	Acc \leftarrow Acc/DD
27	YO'Q		

28	EI	Uzilishga ruxsat berish	IF \leftarrow 1
29	DI	Uzilishga rad etish	IF \leftarrow 0
30	MOV	ko'chirish	RI \leftarrow R2
31	RD	O'qish	Acc \leftarrow R*
32	WR	Yozish	R* \leftarrow Acc
33	ADD	Qo'shish	Acc \leftarrow Acc + R*
34	SUB	Ayirish	Acc \leftarrow Acc - R*
35	MUL	Ko'paytirish	Acc \leftarrow Acc x R*
36	DIV	Bo'lish	Acc \leftarrow Acc/R*
37	IN	Kiritish	Acc \leftarrow BU(CR[ADR*])
38	OUT	Chiqarish	BU(CR[ADR*]) \leftarrow Ass
39	YO'Q		
40	YO'Q		
41	RDI	O'qish	Ass \leftarrow I
42	YO'Q		
43	ADI	Qo'shish	Ass \leftarrow Asc + I
44	SBI	Ayirish	Ass \leftarrow Asc - I
45	MULI	Ko'paytirish	Ass \leftarrow Asc x I
46	DIVI	Bo'lish	Ass \leftarrow Ass/I

6.1-jadvalda quyidagi belgilar qabul qilingan.

Acc – akkumulyator

PC – buyruqlar hisoblagichi

SP – stek ko'rsatkichi.

RB – baza registri.

IR – kiritish registri.

OR – chiqarish registri.

FLAGS – bayroqlar vektori: IF, OV, S, Z

IF – uzilishga ruxsat beruvchi bayroq.

DD – (ikkinchi) operand sifatida buyruqni shakllantiruvchi ma'lumot xotira yacheykasida to'g'ri yoki mavhum adreslash yoki bo'lmasa 3 razryadli bevosita operand;

R – umumiy belgilangan registr tarkibi (RON).

R* – xotira yacheyka registri orqali RON yoki mavhum adreslash tarkibi;

M() – xotira yacheykasi tarkibi.

M(*) –buyruqga xotira yacheykasini to‘g‘ri yoki mavhum adreslash tarkibi;

CR – buyruq registri;

CR[ADR] – CR registrining 3 razryadli maydoni ADR;


CR[ADR*] – CR registrining ikkita kichik razryad aydoni ADR;

V – xotira adresi, uzilish vektoriga mos;

I – belgili 5 razryadli bevosita operand.

6.2-jadval. Adreslash turi, ularning kodi va belgilanishi

Belgilanishi	KodTA	Adreslash turlari	Bajariluvchi adres	Komandalarga misol
	0	To‘g‘ri (registrli)	ADR (R)	ADD 23 (ADD R3)
#	1	bevosita	-	ADD #33
@	2	Asoslangan holda	OZU(ADR)[3:5]	ADD @33
[]	3	Nisbatan	ADR + RB	ADD [33]
@R	4	mavhum registri	RON(R)[3:5]	ADD @R3
@R+	5	Indeks postinkrementli	RON(R)[3:5], R:=R+1	ADD @R3+
-@R	6	Indeks preddekrementli	R:=R-1, RON(R)[3:5]	ADD -@R3

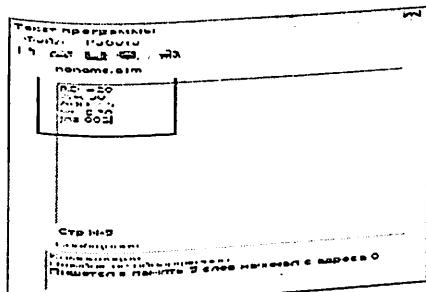

1. Mashina kodini shakllantirish uchun mnemokodlar ketma-ketligi berilgan, EHM2 (OZU) siga kriting.

Har bir variant uchun mnemokodlar ketma ketligi o‘qituvchi tomonidan beriladi.

OXda buyruq kiritish uchun quyidagilarni bajarish lozim.

1-qadam. “Tekst programmy” buyruqlar ketma ketligini kriting.

2-qadam. Kompilyatsiya jarayonini ishga tushirish.

Shu qatorda OXQ yecheykasida dizassemblerlashgan b‘yrug ishga tushadi. 000 adresidan boshlanib “programma” oynasida avtomatik

tarzida paydo bo‘ladi. Kompilyatsiya ishga tushgandan keyin “Pamyat” va “Programma” oynasi

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'Программа' (Program) and displays assembly code:

IP	Адрес	Команда	Код
000	RD #20	211020	
001	WR 030	220030	
002	ADD #05	231005	
003	WR #030	222030	
004	JNZ 2	120002	
005	NOP	000000	
006	NOP	000000	
007	NOP	000000	

The right window is titled 'Память' (Memory) and shows a memory dump:

X	000	001	002	003	004
000	211020	220030	231005	222030	120002
010	000000	000000	000000	000000	000000
020	000000	000000	000000	000000	000000
030	000000	000000	000000	000000	000000
040	000000	000000	000000	000000	000000
050	000000	000000	000000	000000	000000
060	000000	000000	000000	000000	000000
070	000000	000000	000000	000000	000000

Bevosita buyruq kodi bilan ham ishlash mumkin. Buning uchun: OXQ ga 000 adresidan boshlab buyruq kodini ketma ket kiritish lozim

Keyingi yacheykaga o‘tish paytida, avtomatik tarzda assemblerlash buyruq “Tekst программы” oynasida ko‘rinadi.

Misol uchun “operatsiya kodi”.

RD-21, bevosita operand (20)ni adreslashimiz kerak. Bevosita amalni kodi -1 xotira yacheykasiga (211020) kodini, RD #20 buyrug‘ini kiritamiz va “Pamyat” oynasidagi GO tugmasini bosamiz.

The screenshot shows the same assembly code as before, but the RD value in the first instruction (211020) is highlighted with a red arrow pointing to it.

IP	Адрес	Команда	Код
000	RD #20	211020	
001	WR 030	220030	
002	NOP	000000	
003	NOP	000000	
004	NOP	000000	

The right window shows the memory dump with the RD value also highlighted.

2. Variant bo‘yicha IR-kirish qurilmasiga boshlang‘ich qiymatlarni kiritamiz.


The screenshot shows the 'Процессор' (Processor) window with various registers and memory dump fields:

АРИ	Acc [000000]	РДН [000000]	МДН [000000]	Ин [000000]	РН [000000]
DR	000000	RAR [0]	MAR [000]	In [000000]	RN [000000]

Below the registers, there are memory dump fields for R0-R4:

Р0	Р1	Р2	Р3	Р4
Р0: 211020	Р1: 000000	Р2: 220030	Р3: 000000	Р4: 000000
Р5: 000000	Р6: 000000	Р7: 000000	Р8: 000000	Р9: 000000

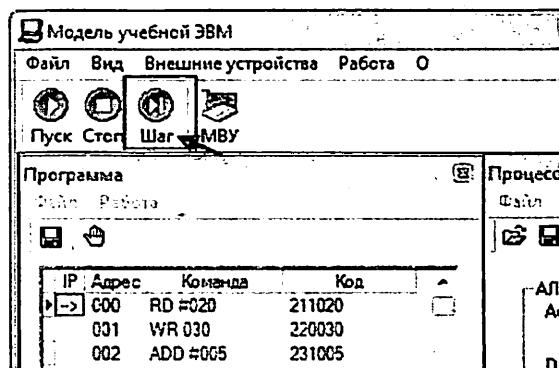3. "Shag" rejimida buyruq ketma ketligini bajarish.



4. Mnemokodlar va mos mashina kodini ketma ketlik bilan jadval ko‘rinishada to‘ldirish.

6.3-jadval.

Buyruqlar va kodlar.

Adres	Mnemokod	Kod	Izox
000	RD #20	211020	ASS←20
001	WR 30	220030	M(30) ← ACC
002	ADD #5	231005	ASS ← ASS + 5
003	WR@30	222030	ASS ← M(M(30))
004	JNZ 002	120002	002 adres bo‘yicha komandaga o’tish, agar ≠ 0

5. "Shag" rejimida buyruqlarni bajarayotganda dasturiy ruxsat berilgan ob‘ektlarni o‘rganishni belgilab qo‘yish. (bu holatda bular Ass, RS va OZU yacheykasi) M(30), M(M(30)).

Agar dasturda sikl kelib chiqsa, u holda ikki martadan ortmagan qaytarilgan siklga tegishli har bir buyruqni ko‘rib chiqish kerak bo‘ladi.

6.4- jadval.

Registrlar tarkibi.

PC	Asc	M(30)	M(M(30))
000	000000	000000	000000
001	000020		
002		00C020	
003	000025		
004			000025


002				
003	000030			
004				000030

6. Variantga mos holda EXM o'quv modeli holatini mikrokomanda darajasida yozish.

6.5-jadval.


Mikrokomanda darajasidagi modellashtirish rejimidagi modeli holati

Адрес (PC)	Множок	Микрокоманда	ОЗУ		CR			AY		Ячейка	
			MAR	MDR	COP	TA	ADR	Acc	DR	020	030
000	RD #20	MAR := PC	000	000000	00	0	000	000000	000000	000000	000000
		MRd	000								
		CR := MDR		211C20							
		PC := PC + 1			-1	1	020				
001	WR #30	Acc := ADR									
		MAR := PC						000000			
		MRd	001								
		CR := MDR		220030							
002	ADD #5	PC := PC + 1			22	0	020				
		MAR := ADR									
		MDR = Acc	010		000020						
		MWr								000020	
003		MAR := PC									
		MRd	002	231C05							
		PC := PC + 1			-1	1	020				
		DR := ADR							000005		
004		Fay := ALI									
		WR @ 30	MAR := PC					000024			

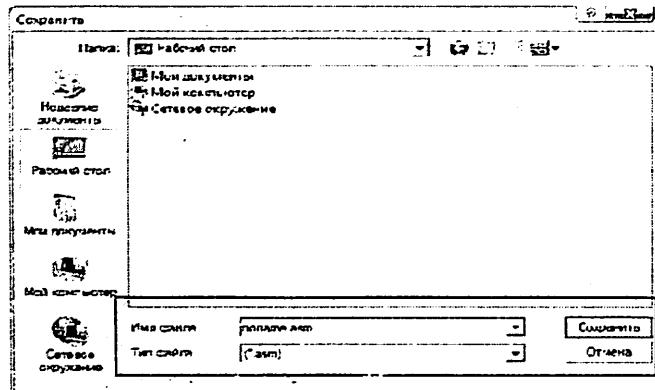

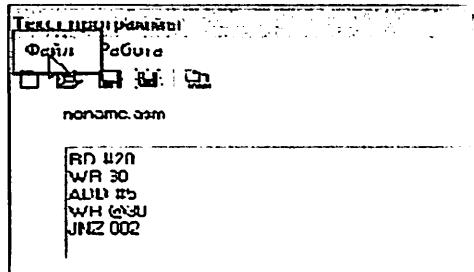7. Fayni saqlash uchun:

Tekst programmy "oynasidagi "Fayi" menyusi tanlanib "Soxranit kak" tanlanadi.



Ochilgan oynada faylni diskga joylash kerak va faylni nomlash kerak. Fayl tipini ASM qilib "Soxranit" tugmasi bosiladi.

Shartli o'tishlarni tashkil qilish va ma'lumotlarni niqoblash

Ko'pincha dastur ishining bajarilishi jarayonida akkumulyatordagi son razryadlarini tekshirish yoki o'zgartirish (niqoblash) zaruriyati paydo bo'ladi. Buni quyidagi amallar orqali amalga oshirish mumkin.

1) Akkumulyatordagi son va niqob mantiqiy ko'paytiriladi. Agar niqobning mos razryadlariga 0 yozilgan bo'lsa, bunda razryaddagi son tozalanadi, agarda niqob razryadiga 1 yozilgan bo'lsa; u hech narsani o'zgartirmaydi.

1-misol 1:

ANI,22N buyrug'i (22N soni niqob vazifasini bajaradi)

01110011 akkumulyatordagi son

00100010 niqob

00100010 akkumulyatordagi natija

2-Misol:

ANI ,FO buyrug'i

01011111 akkumulyatordagi son

11110000 niqob

01010000 akkumulyatordagi natija

2). Akkumulyatordagi son va niqob mantiqiy qo'shiladi. Agar shu niqob razryadida 1 soni bo'lsa, bunda 1 soni razryadda o'rnatiladi, agar shu razryadga 0 soni yozilgan bo'lsa; u berilgan sonni o'zgartirmaydi.

3-misol

ORI, 22N buyrug'i

01110011 akkumulyatordagi son

umulyatordagi son

00100010 niqob

4-misol

ORI ,FO buyrug'i

01011111

11110000 niqob

01110011 akkumulyatordagi natija 11111111 natija

3) Akkumulyatordagi son va niqob mantiqiy rad etuvchi "yoki" amalini bajaradi. Agar berilgan niqob razryadiga 1 soni yozilgan bo'lsa, bunda razryad teskarilanadi (inversiyalanadi), agarda bu razryadda 0 soni yozilgan bo'lsa, u o'zgarmaydi.

5-misol 6-misol

XRI,22N buyrug'i XRI ,FO buyrug'i

01110011 akkumulyatordagi son 01011111 akkumulyatordagi son

00100010 niqob 11110000 niqob

01010001 akkumulyatordagi natija 10101111 natija

Shartli boshqarish buyruqlari: **JZ, JNZ, JS, JNS, JO, JNO**.

JS – If Asc < 0 then PC ← CR[ADR]. Agar operatsiya natijasi noldan kichik bo'lsa, (Ass < 0), belgi razryadida 1 bo'lsa, ADR buyrug'ining qismi PC registrga ko'chiriladi, shu bilan o'tish tashkil qilinadi;

JNS – If Asc > 0 then PC ← CR[ADR]. O'tish, agar natija noldan katta bo'lsa Ass > 0, belgi razryadidida nol;

JZ – If Asc = 0 then PC ← CR[ADR]. O'tish, agar operatsiya natijasi nolga teng bo'lsa, Ass = 0;

JNZ – If Asc ≠ 0 then PC ← CR[ADR]. Agar operatsiya natijasi nolga teng bo'lmasa, Ass ≠ 0;

JO – If |Acc| ≥ 99999 then PC ← CR[ADR]. Ushbu holatda boshqarish razryad setkasi to'lib ketganda uzatiladi;

JNO – If |Acc| ≤ 99999 then PC ← CR[ADR]. O'tish, agar razryadlar setkasi to'lib ketmasa.

Misol, agar musbat x sonini darajaga ko'tarish kerak. Birinchi navbatda berilgan sonni musbat ekanligi tekshiriladi. Agar son manfiy bo'lsa dastur ishni to'xtatadai. Agar musbat bo'lsa, dastur berilgan sonni darajaga ko'taradi va ishni to'xtadai.

Ushbu algoritmni **JS** buyrug'i orqali amalga oshirish mumkin, agar natija manfiy bo'lsa.

Dastur:

000 IN // sonni kiritish

001 JS 005 // o'tish,agar son manfiy bo'lsa

002 WR 10 // sonlarni 010 xotira yacheykasiga yozish

003 MUL 10 //sonlarni darajaga ko'tarish

004 OUT // natijani chop etish

005 HLT // to'xtatish

Qism dasturlar va stek

Misol. Sonning uchta massivi berilgan. Ularning maksimal elementlarining o'rta arifmetigini hisoblash talab qilinadi. Har bir massiv ikkita parametr orqali beriladi: birinchi elementning adresi va uzunligi.

Birinchi massiv – boshlang'ich adresi 85, uzunligi 14;

Ikkinci massiv – boshlang'ich adresi 100, uzunligi 4;

Uchinchi massiv – boshlang'ich adresi 110, uzunligi 9;

Dastur qism dasturga parametrlarni yuklaydi, uni chaqiradi va podprogramma ishining natijasini ish yachechkalarida saqlaydi. So'ng o'rta arifmetikni qiymatini hisoblaydi va natijani chiqish qurilmasida chiqaradi. Ish yachechkalar sifatida umummiy vazifa uchun mo'ljallangan registrlar ishlataladi R6 va R7 – massivlarning maksimal elementlarini saqlash uchun.

Dasturda uch marta massivning maksimal elementini qidirishni bajarish kerak, shuning uchun mos keluvchi podprogrammani yozish kerak. Qism dastur parametrlarini R1 va R2 registrlari orqali oladi:

R1 – massivning boshlang'ich adresi;

R2 – massivning uzunligi.

Bu registrlar hozirgi adresning registri va hisoblagichning sikli sifatida podprogramma tomonidan ishlataladi.

R3 – hozirgi maksimumni saqlash uchun ishlataladi;


R4 – hozirgi elementni vaqtinchalik saqlash uchun.

Qism dastur natijani akkumulyator (Ass) orqali qaytaradi. Qism dasturda sikl **JRNZ** buyrug'i yordamida tashkil qilingan, hozirgi adresning modifikatsiyasi esa – postinkrement adresning vositalari bilan. Dastur matni 2.18 jadvalda keltirilgan.

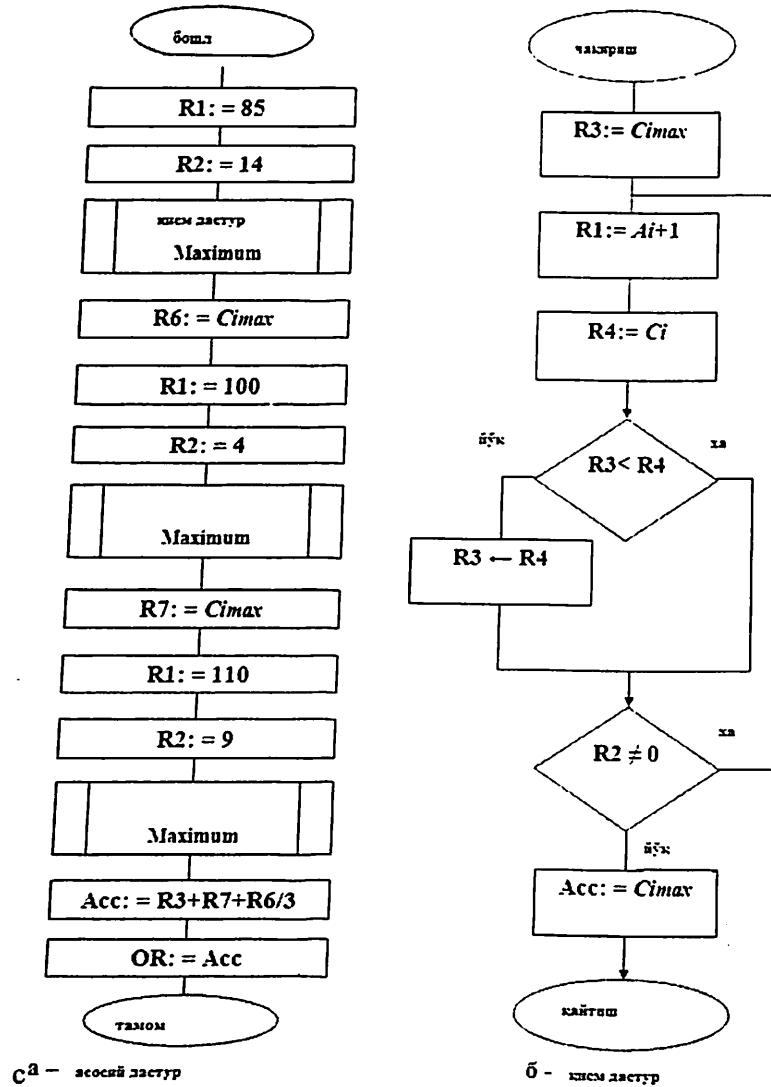2) Asosiy dasturning algoritmini blok sxemasini tuzish, 5.3. rasm, a harfi:

R1, R2 – dastur bu registrlarga parametrlarini yuboradi: boshlang'ich adres va massivlarning uzunligi.

Cimax – massivning maksimal elementi: podprogramma bajarilgandan keyin birinchi massivning maksimal elementi R6 ga yuboriladi, ikkinchisi – R7 ga. Uchinchi massivning maksimal elementi, podprogramma bajarilgandan keyin akkumulyatorda joylashgan bo'ladi, unga ketma-ketilik bilan R6 va R7 ni tashkil etuvchilarini kelib qo'shiladi. Qo'shish operatsiyasida keyin, bo'lish operatsiyasi amalga oshiriladi, ya'ni o'rta arifmetigi topiladi. Natija **OR** qurilmasiga chiqariladi.



6.3-rasm. Asosiy dastur va qism dastur blok-sxemalari.

3) Qism dasturni algoritmini blok sxemasini tuzish, 6.3. rasm, b harfi:

R3 – bu registrga qism dastur Cimax massivining xozirgi maksimumini yuboradi, ya’ni massivning qaysi elementi qism dasturni ish vaqtida maksimal xisoblanadi;

R1 – xisoblagich;

Si – massiv elementi.

4) Xotira quyidagicha taqsimlangan: 000-030 yacheykalari, dastur egallaydi; birinchi massiv – boshlang‘ich adresi 085; uzunligi – 14; ikkinchi massiv – boshlang‘ich adresi 100; uzunligi – 4; uchinchi massiv – boshlang‘ich adresi 110; uzunligi – 9.

5) Dasturni tuzish va sozlash, 6.6.- jadval.;

6.6.-jadval.

Massiv elementlarini hisoblash dasturining matni

Adres	Komanda	Izox
Asosiy dastur		
000	RD #85	Yuklash
001	WR R1	Parametrni
002	RD #14	Birinchini
003	WR R2	Massivni
004	CALL M	Dastur asosida chakirish
005	WR R6	Natijani saklash
006	RD #100	Yuklash
007	WR R1	Parametrni
008	RD #4	Ikkinchini
009	WR R2	Massivni
010	CALL M	Dastur asosida chakirish
011	WR R7	Natijani saklash
012	RD #110	Yuklash
013	WR R1	Parametrni
014	RD #9	Uchininchini
015	WR R2	Massivni
016	CALL M	Dastur asosida chaqirish
017	ADD R7	Hisoblash
018	ADD R6	O‘rtachasini
019	DIV #3	Arifmetigini
020	OUT	Natijani chiaarish
021	HLT	Tamom
Maximum Qism dastur		
022	M: RJ @R1	Yuklash
023	WR R3	R3 dagi birinchi elementni

024	L2: RD @R1+	Adresni modifikatsiyasi va elementini o'kish
025	WR R4	Solishtirish
026	SUB R3	va almashtirish,
027	JS L1	agar R3 < R4
028	MOV R3,R4	
029	L1: JRNZ R2,L2	Sikl
030	RD R3	Asc dagi natijani o'qish
031	RET	Chiqish

Ma'lumotlarni kiritish-chiqarish, tashqi qurilmalar bilan ma'lumot almashishni dasturlash

EHM o'quv modelida –tashqi uzilishlarnin vektor mexanizmi keltirilgan. Tashqi qurilmalar uzilishlarga so'rovlarni ishlab chiqishi natijasida, uzilishlar kontrolleri kirishiga kelib tushadi. Uzilishlar so'rovini tashkil qilishga qodir bo'lgan TQ ulanishi bilan, unga 0-9 gacha diapazonda qiymat olayotgan kontroller kirishida mos nomerlanadi. Kontroller vektorni protsessorga uzatadi, u esa o'z navbatida uzilishlarga xizmat ko'rsatish jarayonini boshlaydi.

O'quv modelidagi uzilishlar mexanizmi operativ xotiradagi uzilishlar vektori jadvalini qo'llaydi. Jadvaldagи qator uzilishlar vektoriga, jadval elementlari xotira yacheysiga moslashtirilgan. Ko'rileyotgan modelda uzilishlar jadvali 100-109 adresli xotira yacheysini egallaydi. Shunday qilib, 0 vektorli qayta ishlovich adresi 100 yacheykada, 2 vektor – 102 yacheykada joylashadi. Ish jarayonida 100-109 yacheykalarni boshqa maqsad uchun qo'llanilmaydi.

Navbatdagi buyruq bajarilishi bilan, protsessor uzilishlarni qayta ishlashni boshlaydi:

1. Kontrollerdan uzilishlar vektorini qabul qiladi.

2. So'z steki cho'qqisisiga ishlab chiqaradi va joylashtiradi-DH (dastur hisoblagichi) navbatdagi qiymatiga uch kichik razryad ([3:5]), [1:2] razryadlar 16 raqamning o'nlik ekvivalentini saqlaydi, ular o'z navbatida (I, OV, S, Z) bayroq vektori qiymatlarini aniqlaydi.

Maslan, agar I=1, OV = 0, S = 1, Z = 1, bo'lsa [1:2] razryadlarga 1110 = 10112 son yoziladi.

3. 1 uzilishlarga ruxsat bayrog'i 0 tenglashtiradi

4. Uzilishlar vektori jasavilda qayta ishlash adresini topib DH ga joylashtiradi va natijada uzilishlarni qayta ishlash qism dasturiga o'tiladi.

Shunday qilib, uzilishlarni qayta ishlashni chaqirish stekga nafaqat qaytish adresini balki bayroq vektorining navbatdagi qiymatini ham joylaydi.

Shuning uchun qayta ishlash qism dasturining oxirgi buyrug'i IRET bo'lishi kerak.

Protssessor tarkibiga uzilishlarga ruxsat I bayrog'i ham kiradi. I = 0 bo'lsa, uzilishlarga so'rov signallariniga e'tibor bermaydi. Protssessor qayta yuklanishi natijasida hamma so'rovlar taqiqlanadi. Uzilishlarga so'rovni amalga oshirish uchun EI (angl. enable interrupt) buyrug'i bajariladi. Yuqorida keltirilgaidek, uzilishlarni boshqa uzilishlar bilan to'xtatish mumkin emas. IRET buyrug'i berilish bilan bayroqlar qiymati qayta tiklanadi I=1 va asosiy dasturda uzilishlarga so'rov davom etadi. Agar boshqa uzilishlarni kiritish kerak bo'lsa, EI buyrug'idan foydalaniлади.

Agar dasturchi dastur tugallanishini ko'rsatmasa, u holda protssessor apparat pog'onasida uzilishlarni inkor etadi.

Shunday qilib, I bayroq uzilishlarga ruxsat beradi yoki taqiqlaydi. Agar bir nechta so'rovlarni amalga oshirish kerak bo'lsa, u holda dasturiy murojaat etiladi.

Qoidaga binoan, har bir TQ o'zida uzilishlarga ruxsat bayroq registriga ega "0". Agar "0" holatda bo'lsa uzilishlar taqiqlanganligini bildiradi. Ba'zi hollarda uzilishlarni dasturdan chaqiish osonroq bo'ladi.

Agar CALL buyrug'i ishlatsa, IRET buyrug'i bayroqlar qiymatlarini yo'q qiladi. Shuning uchun EHM o'quv modelida INT n (modelda n ∈ {0, 1, 9}), buyrug'i ishlataladi. n –uzilish vektori.


Ishni bajarish

1) EHM o'quv modelini ishga tushiring;

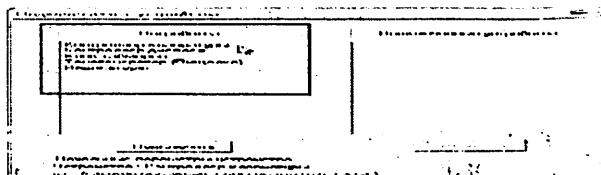2) Belgilangan vazifadagi variantlar asosida TQ tanlang.

Tashqi qurilma(TQ) menyusidan Menedjer bo'limini tanlang

Menyuni oching. «Podklyuchayemie ustroystva», oynasi paydo bo'ladi (6.4-rasm).




6.4-rasm. Tashqi qurilmani ularash oynasi.

Oyna ikki bo'limga bo'lingan: **Ustroystva (qurilma)**-o'quv modelidagi tashqi qurilmalar; **Podklyuchennye ustroystva** (biriktirilgan qurilmalar)-siz tomondan tanlangan qurilmalar.


Ustroystva(qurilma) tanlangandan so'ng **Podklyuchit(ulanish)**tasdiqi beriladi.

Masalan, ish jarayoni uchun klaviatura kerak bo'ladi:

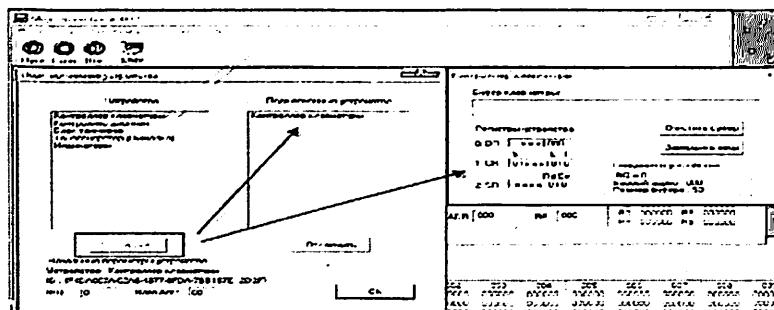– sichqonqaning chap tugmachaсидан klaviaturani tanlang(6.4-rasm)



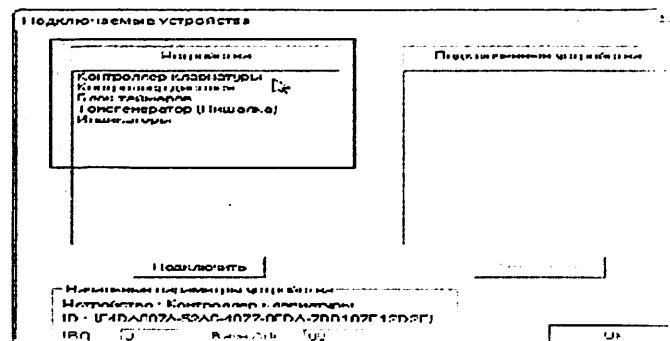– **Podklyuchit(ulanish) tugmacha**sinи bosing **Kontroller klaviaturnы (klaviatura kontrolleri)** oynasi paydo bo'ladi (6.5-rasm). TQ tanlash.



6.6-rasm. Klaviatura kontrolleri.

Klaviatura kontrolleri

Klaviatura kontrolleri tashqi qurilma hisci'anib, EHM klaviaturasidan ASCII-kodlarni qabul qiladi (6.9-jadval).

50 simvolga teng o‘rnatilgan simvollar bufer simvollariga ketma ket joylashtiriladi. Simvollarni keta-ket kiritilish jarayoni 6.8.-jadvalda ko‘rsatilagan.

I adres bo‘yicha kerakli kodlarni uzatish uchun (6.7.-jadval .) Klaviatura kontrolleri 4 ta buyruqni bajaradi.

Jadval 6.7

Klaviatura kontrolleri buyruq kodlari.

O‘nlik son	Buyruq
101	buferni tozalash
102	Err bayrog‘ini registre SR ga yuklash
103	registr CRga Sbayroqni «1»ga o‘rnatish
104	registr CRga Sbayroqni «0»ga o‘rnatish

Jadval 6.8

Klaviaturadan simvollarni ketma-ket kiritish dasturi.


Adres	Mnemokod	Izoh
000	RD #10	registr CR ga E bayrog‘ini o‘rnatish
001	OUT 1	klaviaturani yoqish
002	OUT 11	displayni yoqish
003	RD #103	kontrollerga komanda kodini uzatish
004	OUT 1	S ni «1»rejimga o‘rnatish (ketma-ket kiritish)
005	M1: IN 2	Tugmacha bosilganligini tekshirish – tayyorlik barog‘i Rdy
006	JZ M1	kutish Rdy = 1
007	IN 0	kiritilgan simvollarni buferda akkumulyatorga joylashtirish.
008	OUT 10	ASCII-kodni displayga chiqarish
009	JMP M1	keyingi tugmacha bosilganligini kutish

Jadval 6.9.

ASCII kodlari jadvali.

	0	1	2	3	4	5	6	-	8	9	А	В	С	Д	Е	Ғ
0			0	@	Р	*	р						А	Р	а	р
1		!	1	А	Q	а	қ						Б	С	б	с
2		-	2	В	R	б	ғ						В	Г	в	ғ
3		#	3	С	S	с	с						Г	Ү	г	ү
4		\$	4	Д	T	д	т						Д	Ф	д	ф
5		%	5	Ե	U	е	у						Ե	Х	е	х
6		&	6	Ғ	V	ғ	ғ						Ж	Ц	ж	ц
7		*	7	G	W	ғ	ғ						З	Ҙ	з	ҹ
8		(8	Ҳ	X	ҳ	ҳ						Ӣ	Ш	ӣ	ш
9)	9	И	Y	и	ү						Ӣ	Щ	ӣ	ш
А		:	:	Ҷ	Z	ж	ҵ						Қ	Ҧ	қ	Ҷ
В		-	:	К	L	к	{						Л	Ҩ	л	Ҹ
С		,	<	Л		л							М	Ҧ	м	Ҷ
Д		-	-	М	J	м	}						Н	ҩ	н	Ҷ
Е		.	>	Ң	N	ң							Ш	Ү	ш	Ҷ
Ғ		/	?	О		օ							Ӣ	Я	ӣ	Ҷ

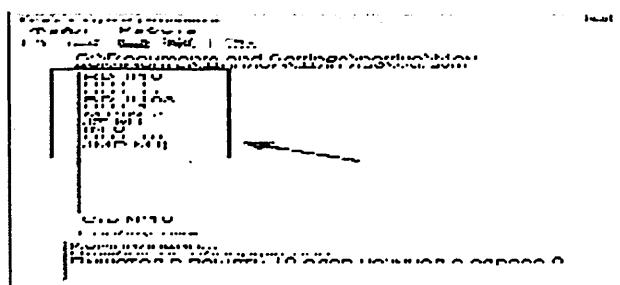Qadam 1. 6.7-jadvalda keltirilgan dastur matnini kiriting(6.17-rasm).




6.7-rasm. Dastur matni.


Qadam 2. Klaviatura kontrollerini yoqing.

Qadam 3. EHM modelini avtomatik rejimiga o'tkazing Pusk tugmachasi! 'bosib.

Qadan. 4. Sichqoncha tugmachasi yordamida KK aktivlashtiring(rasm 6.8).

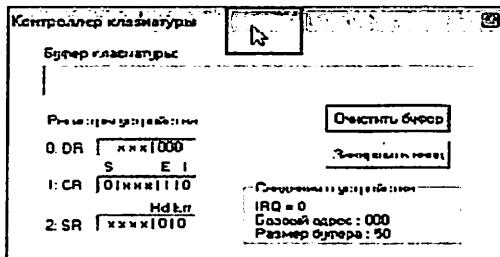


Rasm 6.8. Klaviatura kontroller sharhlovchisi.

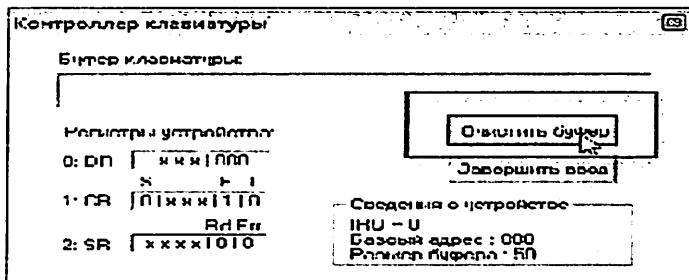


Rasm 6.9. Klaviaturadan simvollarni kiritish.

Qadam 5. Dastur bajarilishi jarayonida simvollarni klaviaturadan kriting (rasm 6.9).

Qadam 6. Keraksiz simvollar ni o'chirish uchun Ochistit tugmachasini bosish kerak(rasm 6.10).

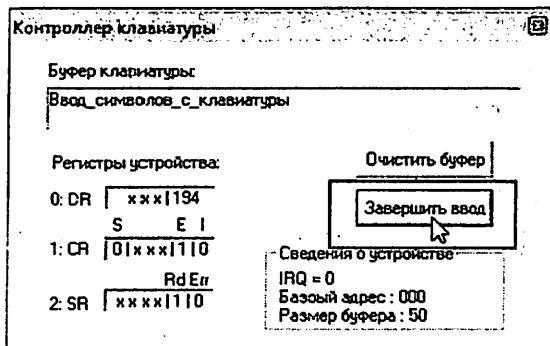

Rasm 6.10. Klaviatura buferini tozalash.

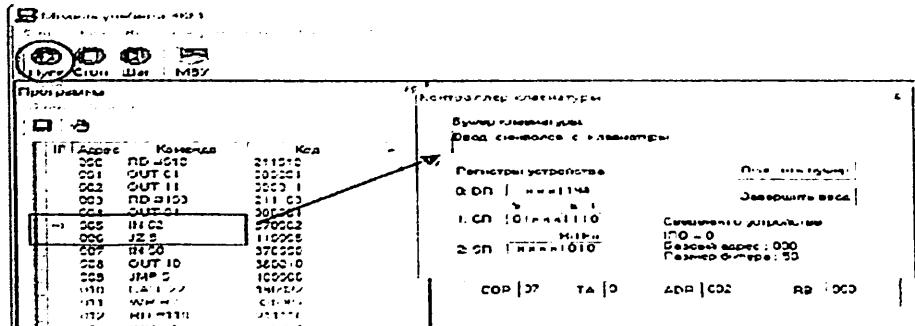

Rasm 6.11. Simvol kiritishni tugatish.

Qadam 7. Klaviaturadan kiritishni to‘xtatish uchun Zavershit tugmachasini bosing(rasm 6.11).

Display kontrolleri ma‘lumotlar registriga kelib tushgan ASCII-kodlarnini yoritadi. Videoxotiraga “intefeyss oynasi” orqali murojaat etiladi. AR registr adresiga Videoxotira yacheykasi raqamini yuklash kerak, shundagina ko‘rsatilagan adres bo‘yicha kiritish-chiqrish amalga oshiriladi.

1 adres bo‘yicha mos kodlarni chiqrishda display kontrolleri 2ta buyruqni bajaradi.(6.10-jadval)

Jadval 6.10.

Display kontrolleri buyruq kodlari

o‘nlik son	Buyruq
101	Displayni tozalash(Ochistit) , bunda Videoxotira AR adres registrini 000 holatga o‘rnatadi va Err bayrog‘ida xatolikni ko‘rsatadi.
102	Err bayrog‘idagi xatolikni registr SR ga yuklash.

6.11-jadval.da «TATU» matnni displayda chop etish dasturi keltirilgan.

Jadval 6.11.

Displayda chop etish dasturi.

Adres	Mnemokod	Izoh
000	RD #11	Displayni yoqish va o‘rnatish
001	QUT 11	Avtoinkrement bayrog‘i
002	RD #0	Boshlang‘ich adresni berish
003	OUT 13	Chiqriladigan simvol

004	RD #84	«T» xarf kodini kiritish
005	OUT 10	Displayda chop etish
006	RD #65	«A» xarf kodini kiritish
007	OUT 10	Displayda chop etish
008	RD #84	«T» xarf kodini kiritish
009	OUT 10	Displayda chop etish
010	RD #85	«U» xarf kodini kiritish
011	OUT 10	Displayda chop etish
010	HLT	To'xtatish

Jadval 6.12.

Dastur matni bo'lib, qator raqamini displayda chop etish.

Adres	Mnemokod	Izoh
000	RD #10	Yoqish
001	OUT 11	Display
002	RD #0	Boshlang'ich berish
003	WR R1	chiqarish adresi
004	RD #49	kodni kiritish
005	WR R2	raqam «1»
006	RD #8	sonni kiritish
007	WR R3	siklni takrorlash
008	M1: RD R1	navbatdagi adresni hisoblash
009	OUT 13	va display adres registriga uzatish
010	ADD #16	adresni 16 ga oshirish –
011	WR R1	o'zgartirilgan adresni saqlash
012	RD R2	raqam kodini hisoblash – qator raqami
013	OUT 10	raqam kodini displayga chqiarish
014	RD @R2+	R2 tarkibini 1 ga oshirish.
015	JRNZ R3, M1	Dekrement R3 va sikl boshiga o'tish, agar R3 ≠ 0
016	HLT	to'xtatish

Qadam 1. 6.11-jadval da berilgan dasturni **Tekst programmy oynasiga kriting.**


Qadam 2. TQ menedjeri orqali display kontrollerini ülang.

Qadam 3. Shag rejimini RD #84 buyrug'igacha bajaring(rasm 6.12.).


Qadam 4. Programma oynasida dastur bajarilish jarayonida ko'rsatkich RD #65 burug'iga kelishi bilan, display «A» simvolni yoritadi(rasm 6.13.).

Qadam 5. Programma oynasida dastur bajarilish jarayonida ko'rsatkich RD #84 burug'iga kelishi bilan, display «T» simvolni yoritadi(rasm 6.13.).


Qadam 6. Programma oynasida dastur bajarilish jarayonida ko'rsatkich RD #85 burug'iga kelishi bilan, display «U» simvolni yoritadi(rasm 6.14.)va displayda

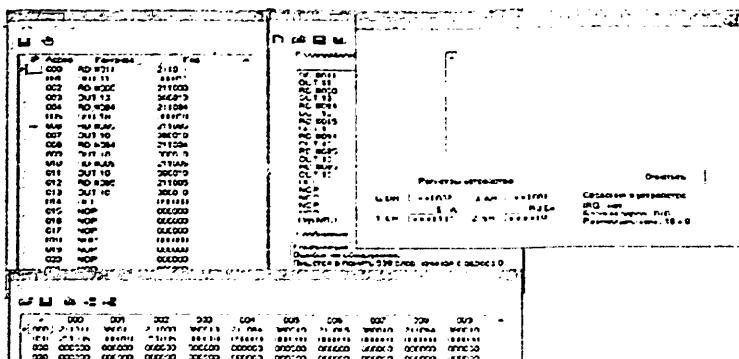

Rasm 6.12. Birinchi simvolni disleyga chiqarish.

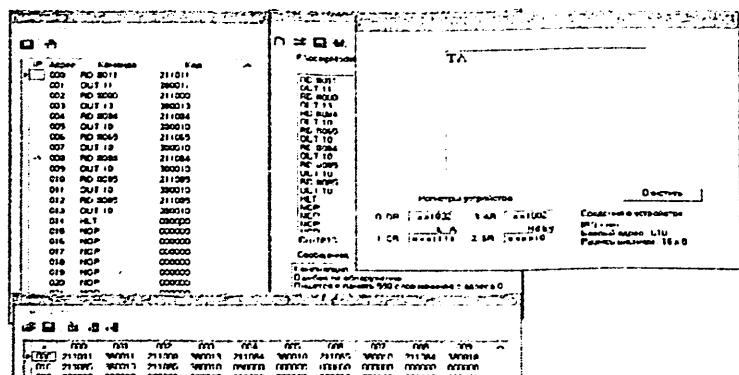

Rasm.6.13. Simvol «TA» ni displayda chop etish.

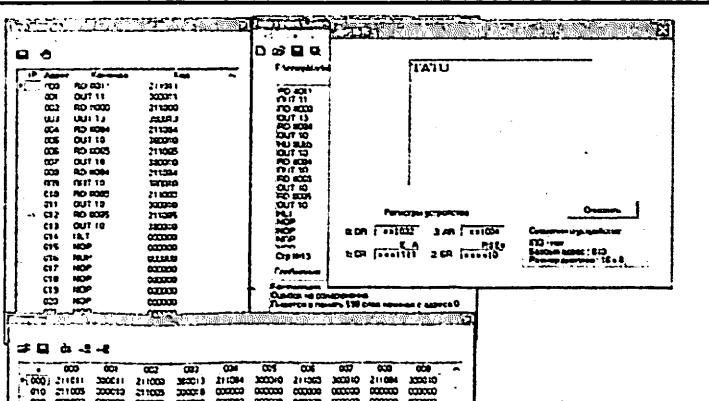

Rasm. 6.14. Simvol «TATU» ni displayda chop etish.

TEST SAVOLLARI

Savol	To‘g‘ri javob	Muqobil javob	Muqobil javob	Muqobil javob
Arifmetik amallarni bajaruvchi qurilma qanday nomlanadi?	*summatör	multipleksor	deshifratör	trigger
ALQ nima vazifani bajaradi	*Arifmetik va logik amallar	Arifmetik amallar	Logik amallar	Boshqaruv vazifasi
ALQ turkumiga qanday qurilmalar kiradi	*Summator, ,multipleksorlar, registrlar mantiqiy elementlar	Summator, demultiplesorlar	Multipleksorlar, deshifratörler	mantiqiy elementlar
8-razryadli protsessorlarda bayroq registrining alomatlari soni	*5	4	3	6
8-razryadli protsessorlarda bayroq registrining alomatlari	*Tz,Ts,Tc, Tp	Tz,Ts,Tc	Tz,Ts	Tc,Tp
Amallar ketma ketligi deb nimaga aytildi	*Algoritm	Dastur	funksiya	To‘g‘ri javob yo‘q
Qaysi razryaddan boshlab qo‘sish jarayonini bajarish lozim?	*kichik razryaddan boshlab	Eng katta razryaddan boshlab	O‘rtacha razryaddan boshlab	Farqi yo‘q
Inkrementning formulasini aniqlang	* $S = A + 1$	$S = A - 1$	$S = A + V$	$S = A - V$
Summatorda qo‘sish jarayonini bajarishda nimani yodda tutish lozim?	*Razryadlarini	kod	orttirmani uzatilishi	tartibini
Dekrementning formulasini aniqlang:	* $S = A - 1$	$S = A + V$	$S = A - V - 1$	$S = A + V + 1$

8-razryadli MPda umumiy foydalanadigan registrlar soni	*8	2	16	12
8-razryadli MPda umumiy foydalanadigan registrlar nomlari	*V,S,D,E, H,L,W,Z	VS, DE, HL	VS, DE, HL	
8-razryadli MPda umumiy foydalanadigan registrlardan juftlikni aytинг	*VS, DE, HL, WZ			
Mikroprotsessoring maxsus registrlar soni	*4	5	3	2
Mikroprotsessoring maxsus registrlari nomlari?	*SP,PC,A P, INC/DCR	SP,PC,A P,	INC/DCR	PC,AP
Mikroprotsessoring qaysi registrida komanda adresi ishlab chiqariladi?	* PC	WZ	SP	HL
Mikroprotsessoring umumiy registrlar blokida adreslar saqlanishi mumkin	*VS, DE, HL	DE, HL	VS, DE,	VS, HL
Mikroprotsessoring umumiy registrlar blokida ma'lumotlar saqlanadi	*V,S,D,E, H,L	E,H,L	V,S,D,E	S,D,E,H, L
Mikroprotsessoring qaysi registrida adresning komandasi saqlanadi	*PC	AP	INC/DCR	SP
Mikroprotsessoring qaysi registrida stek adresi saqlanadi	*SP	AP	INC/DCR	SP
Mikroprotsessoring qaysi registrida xotira adresini 1 taga oshirib yoki kamaytiradi	*INC/DC R	INC	DCR	AP
1bit malumotni saqlaydigan, xotira	*trigger	registr	deshifrat or	Barcha javoblar

elementi qanday nomlanadi?				to‘g‘ri.
ADD V buyrug‘i bajarilganidan so‘ng natija yoziladi.....?	*A registrga	V registrga	holatlar registri	HL
Adres liniyalni shina yordami bilan qancha xotira yacheikalarga murojat etish mumkin?	*1024	65536	4096	2048
Bir bayt kupincha razryad setkasiningkiyamiga tengdir.	* 8 bit	7 bit	10 bit	5 bit
Agarda berilgan ikkilik sonning aniklovchi modul razryadlari $n-1$ dan oshib ketsa, u holda ikkilik sonining eng katta razryadi kiyamati yukoladi. Bu holat kupincha ...deyiladi .	*Orttirma bajarilish	O‘tish jarayoni	Orttirma	Kayta tiklash
Mikroprotsessorning qaysi registrida komanda adresi ishlab chikariladi?	* PC	WZ	SP	HL
O‘chirib bo‘lmaydigan malumotlar qaysi xotirada saqlanadi?	*DXQ	OXQ	bunday xotira yuk	juda katta OXQ
Malumotlarni V registrdan S registrga uzatuvchi buyruk kuyidagicha yoziladi.	* MOV B, C	MOV BC	MOV C,B	MOV CB
Parallel dasturlanuvchi adapter bajaradi.	*malumotlarni parallel kodda kiritadi va chikaradi	Fakat malumotlarni ketma-ket kodda kiritadi va chikaradi	Malumotlarni ketma-ket kodda kiritadi va chikaradi	Fakat malumotlarni kiritadi
O‘chiriladigan malumotlar qaysi	* OXQ	DXQ	stek	hammasiga

xotirada saqlanadi?				
Mikroprotssessor deb	* BQ +arifmetik mantikiy kurilma	BK+xotira	Xotira+ kiritish - chikarish kurilmasi	Boshkarish kurilmasi (BK)
MP tizimlari nechta funksional blokdan iborat	*4	3	4	2
MP tizimlari funksional bloklarini keltiring	*MP, DXQ, OXQ,K\Ch qurilmalari	MP ,DXQ, OXQ		
Mikroprotsessorda qanday shinalar mavjud?	* BSh, MSh, ASh,ta'mi not shinasi(TSh).	Boshkarish shinasi (BSh),sin xrosignalarni uzatuvchi shina (SSUSh)	Adreslar shinasi (ASh), malumotlar shinasi(M Sh)	ASh,BSh.
Mikroprotssessor tizimining shinalar soni	*4	1	5	2
MPT bloklari aro almashinuv chog'ida qanday til ishlataladi?	*Assembler tili buyrukleri	SI tili buyrukleri	Beysik tili buyrukleri	Paskal tili buyrukleri
MPT nechta funksional blokdan iborat?	*5	4	2	6
MPT ni boshqaruvchi funksional blok bu	*mikroprocessor	operativ xotira	ma'lumot larni kiritish qurilma	DXQ
Mikroprotsessorda nechta arxitektura asosida ishlaydi	*2	3	1	to'g'ri javob yo'q
MPT asosiy arxitekturalari nomlari	*Fon Neyman	Fon Neyman	Fon Neyman	Priston, Garvard,

	va Garvard	ва Pристон	ва Пристон, Гарвард	Oksford
Operatsiya kodi nima?	*Mashina kodi	Buyruq	Raqam	to‘g‘ri javob yo‘q
8-razryadli MP larning buyruqlar formati	*1,2,3	2	3	5
8-razryadli MP buyruqlarni qaysi baytida adreslar saqlanadi	*2,3	2	1	3,4
8-razryadli MP buyruqlarni qaysi baytida buyruq kodi saqlanadi	*1	2	3	2,3
8-razryadli MP buyruqlar kodi necha baytli bo‘ladi	*1,2,3	2	3	1
Bayroq registrining vazifasi	*Alomatlarغا tekshirish	Registrlar to‘plami.	xotirasiz avtomat	to‘g‘ri javob yo‘q
SUB buyrug‘ining vazifasi	*Ayrish buyrug‘i	Qo‘sish buyrug‘i	bo‘lish buyrug‘i	Ko‘paytirish buyrug‘i
8-razryadli MP larda RAL buyrug‘ining vazifasi	*10ga bo‘lish(cha pga surish)	10ga ko‘paytiri sh(o‘nga surish)	Qo‘sish buyrug‘i	ayirish buyrug‘i
8-razryadli MP larda RAR buyrug‘ining vazifasi	*10ga ko‘paytiris h(o‘nga surish)	10 ga bo‘lish(ch apga surish)	Qo‘sish buyrug‘i	ayirish buyrug‘i
ADD buyrug‘ining vazifasi	*Qo‘sish buyrug‘i	Ayrish buyrug‘i	bo‘lish buyrug‘i	Ko‘paytirish buyrug‘i
MUL buyrug‘ining vazifasi	*Ko‘paytirish buyrug‘i	Qo‘sish buyrug‘i.	bo‘lish buyrug‘i	Ayrish tayrug‘i

DIV buyrug‘ining vazifasi	* bo‘lish buyrug‘i	Ayirish buyrug‘i	Qo‘sish buyrug‘i	Ko‘paytirish buyrug‘i
IN buyrug‘ining vazifasi	*Kiritish buyrug‘i	Xotiraga ko‘chirish	Xotiradan o‘qish	Chiqarish buyrug‘i
OUT buyrug‘ining vazifasi	* Chiqarish buyrug‘i	Xotiradan o‘qish	Xotiraga ko‘chirish	Kiritish buyrug‘i
8-razryadli MP buyruqlar tizimdan LXI buyrug‘ining vazifasi	*Juft registrlar adresini e‘lon qilish	Xotiradan o‘qish	Registrlar to‘plamin i e‘lon qilish	Kiritish buyrug‘i
8-razryadli MP buyruqlar tizimida ANA buyrug‘ining vazifasi	*Mantiqiy ko‘paytirish	Mantiqiy bo‘lish	Mantiqiy ayirish	Mantiqiy qo‘sish
8-razryadli MP buyruqlar tizimida ANI buyrug‘ining vazifasi	*Songa mantiqiy ko‘paytirish	Mantiqiy bo‘lish	Mantiqiy ayirish	Mantiqiy ko‘paytirish
8-razryadli MP buyruqlar tizimida ORA buyrug‘ining vazifasi	*Mantiqiy qo‘sish	Mantiqiy ko‘paytirish	Mantiqiy ayirish	Songa mantiqiy ko‘paytirish
8-razryadli MP buyruqlar tizimida ORI buyrug‘ining vazifasi	*Songa mantiqiy qo‘sish	Mantiqiy bo‘lish	Mantiqiy ayirish	Mantiqiy ko‘paytirish
8-razryadli MP buyruqlar tizimida STAX buyrug‘ining vazifasi	*Ma‘lumot larni ko‘rsatilgan juft registrlarga joylash	Juft registrlar ni e‘lon qilish	Juft registrlar ni chaqirish	To‘g‘ri javob yo‘q

8-razryadli MP buyruqlar tizimida nolga tenglik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JZ	JNZ	JS	JNS
8-razryadli MP buyruqlar tizimida nolga teng emaslik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JNZ	JZ	JS	JNS
8-razryadli MP buyruqlar tizimida manfiylik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JS	JNZ	JZ	JNS
8-razryadli MP buyruqlar tizimida musbatlilik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JNS	JNZ	JS	JZ
8-razryadli MP buyruqlar tizimida juftlik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JR	JNR	JS	JNS
8-razryadli MP buyruqlar tizimida toqlik alomatini tekshirish buyrug‘i	*JNR	JR	JS	JNS
16-razryadli MP bayroq registrining Carry Flag (CF) alomatining vazifasi	*Razryadl ar setkasi to‘lib ketganda surish	Juftlik alomati	Toqlik alomati	To‘g‘ri javob yo‘q
16-razryadli MP bayroq registrining Zero Flag (ZF) alomatining vazifasi	*Nolga tenglik alomati	Juftlik alomati	Toqlik alomati	Razryadla r setkasi to‘lib ketganda surish

16-razryadli MP bayroq registrining Sign Flag (SF) alomatining vazifasi	*Ishoraga tekshirish alomati	Toqlik alomati	Nolga tenglik alomati	Juftlik alomati
16-razryadli MP bayroq registrining Overflow Flag (OF) alomatining vazifasi	*Razryadli ar setkasining to'lib ketish alomati	Toqlik alomati	Nolga tenglik alomati	Ishoraga tekshirish alomati
16-razryadli MP bayroq registrining Parity Flag (PF) alomatining vazifasi	*Juftlik alomati	Toqlik alomati	Nolga tenglik alomati	Ishoraga tekshirish alomati
16-razryadli MP bayroq registrining Interrupt enable Flag (IF) alomatining vazifasi	*Uzilishlar ni(preribvaniye) tashkil qilish	Surish	To'lib ketish alomati	To'g'ri javob yo'q
16-razryadli MP buyruqlar tizimida CURSOROFF buyrug'ining vazifasi	*Matn kursorini ko'rsatmaydi	Matn kursorini ko'rsatadi	To'lib ketish alomati	To'g'ri javob yo'q
16-razryadli MP buyruqlar tizimida CURSORON buyrug'ining vazifasi	*Matn kursorini ko'rsatadi	Matn kursorini ko'rsatma ydi	To'lib ketish alomati	To'g'ri javob yo'q
8-razryadli MP buyruqlar tizimidan LDAX buyrug'ining vazifasi	*Juft registrlarni akkumulyator ga chaqirish	Juft registrlar adresini e'lon qilish	Xotiradan o'qish	Registrlar to'plamini e'lon qilish
Assembler buyruqlaring ikkinchi nomlanishi	*Mnemokod	shift/flash	operator	To'g'ri javob yo'q
Mikrop sessor tizimini asosiy arzalligi nimada?	*yuqori ixchamlik	elektr quvvat	kam tannarxi	katta tezligi

		tejamligi		
8-razryadli MP larida CMP buyrug‘ining vazifalari	*Ikki registr tarkibini solishtirish	Ayirish buyrug‘i	Xotiradan o‘qib olish	To‘g‘ri javob yo‘q
8-razryadli MP larida CPI buyrug‘ining vazifalari	*Son bilan solishtirish	Registrlar aro solishtiris h	Xotiradan o‘qib olish	To‘g‘ri javob yo‘q
8-razryadli MP larida stekga murojaat etish buyrug‘i	*PUSH	POP	SP	To‘g‘ri javob yo‘q
8-razryadli MP larida stekdan ma‘lumotlarni o‘qish buyrug‘i	*POP	PUSH	SP	To‘g‘ri javob yo‘q
8-razryadli MP larda MOD2 bo‘yicha qo‘shish komandası	*XRA	XRI	OR	AND
Almashuvni qaysi rejimi protsessorni uzib qo‘yadi?	*xotiraga to‘g‘ridan to‘g‘ri tush ish bo‘yicha almashuv	dasturiy almashuv	protsessor xech qachon o‘chirilma ydi	uzilish bo‘yicha almashuv
Tashqi qurilmalarni boshqaruvini qaysi turdagı mikroprotsessor tizimi bajarmaydi?	*kontroller	mikrokon troller	tashqi qurilmala rni boshqaru vini xamma turlari bajaradi	kompyuter
Mikroprotsessor tizimini tezkorligini qaysi shinani razryadligi aniqlaydi?	*ma‘lumot lar shinasi	adres shinasi	boshqaru v shinasi	manbaa shinasi
Almashuvni qaysi rejimi axborot uzatishni eng katta tezkorligi ta‘minlaydi?	*xotiraga to‘g‘ridan to‘g‘ri tushish bo‘yicha	dasturiy almashuv	uzilish bo‘yicha almashuv	xamma rejimlar tezkorligi bo‘yicha bir

	almashuv			
Qaysi arxitektura eng katta tezkorligini ta'minlaydi?	*garvard	prinston	Fon-Neyman	tezkorlig arxitektura ga bog'liq emas
Almashuv rejimlari xilma xilligiga kaysi shina strukturasi ta'sir etadi?	*boshqaru v shinasi	ma'lumot lar shinasi	adres shinasi	manbaa shinasi
Almashuv rejimlari qaysi biri tez tez qo'llaniladi?	*dasturiy almashuv	xamma rejimlar tezkorligi bo'yicha bir tezlikda qo'llaniladi	xotiraga to'g'ridan to'g'ri tushish bo'yicha almashuv	uzilish bo'yicha almashuv
Qaysi turdag'i mikroprotsessор tizimi ko'proq ishlab chiqariladi?	*mikrokont roller	kompyuter	ishlab chiqarish shirt emas tayyor tizimlar qo'llaniladi	mikrokom pyuter
Keltirilgan operatsiyalarning qaysi biri ma'lumot almashuv siklini talab qilmaydi?	*xamma operatsiyal ar almashuv siklini talab qiladi	ma'lumotl arni xotiradan o'qishni	ma'lumotl arni xotiraga yozish	kirish chiqish qurilmasid an yezmalarini o'qish
Qaysi almashuv turi ma'lumotni xar qanday bajaruvchiga kafolatlangan uzatishni ta'minlaydi?	*asinxron	sinxron	sinxron va asinxron	sinxron emas, asinxron emas
Uzilishlarni qaysi turida xar xil uzilishlar soni katta bo'lishi mumkin?	*radial uzilishlarda	vektorli uzilishlarda	uzilishlar maksimal soni xar qanday	uzilishlar maksimal soni cheklanm

			uzilishlarda bir xil	angan
Qaysi almashuv turi ma'lumotni uzatishni eng katta tezligini ta'minlaydi?	*aniq aytish mumkin emas	asinxron	sinxron	asinxron almashuv imkoniyat li sinxron almashuv
Qaysi uzilish turi bajaruvchi qurilmani eng murakkab apparaturani talab qiladi?	*vektorli	radial	taktlovchi	murakkabligi uzilish turiga bog'liq emas
Magistraldagi signallarni almashuv jarayoniga qaysi parametr kam ta'sir etadi?	*magistral aloqa liniyasi uzunligi	aloqa liniyasi uchlaridan signallar qaytirilishi	ma'lumotlar shinasidagi ijobjiy va salbiy mantiq	magistral aloqa liniyasi uzunligi farqi
Adres va ma'lumotlar shinalarni kaysi strukturasi eng katta tezkorlikni ta'minlaydi?	*multipleks orlangan	multipleks orlanmagan	ikki yo'nalishlik	tezkorlik struktura turiga bog'liq emas
ISA tizimli magistraldalda almashuvni qaysi turi qo'llaniladi?	*sinxron	asinxron	asinxron almashuv imkoniyat li sinxron almashuv	multipleks iyalangan
Almashuvni qaysi rejimiga o'tish eng so'dda?	*radial uzilish	vektorli uzilish	xotiraga to'g'ridan to'g'ri tushish bo'yicha almashuv	aniq aytish mumkin emas
Operand bu nima?	*ma'lumotlar kodi	buyruq adresi	buyruq kodi	ma'lumotlar adresi
Bajariladigan dastur ichiga operand joylashtirishni	*absolyut adreslash	registrli adreslash	bil'sosita adreslash	operand xar doim dastur

adreslashni qaysi usuli taxmin qilinadi?				ichida joylashgagan
Bajariladigan galdagibuyruq adresini qaysi registr aniqlaydi?	*ixtiyoriy registr bo'lishi mumkin	maxsuslashtirilgan registr	adresli registrlari xar qandayi	registr-akkumulyator
Ma'lumotlar massiviga izchil ishlov berishda adreslashni qaysi usuli ayniqsa qulay?	*avtokrementli adreslash	bevosita adreslash	absolut adreslash	to'g'ridan to'g'ri adreslash
Protsessorni ichki registrlari orasida vazifalar bo'linishi qanday?	*xar bir registr o'z vazifasini bajaradi	barcha registrlar bir vazifalarni bajarishadi	registrlar vazifalari protsessor turiga bog'liqa	ayrim registrlar maxsuslashtirilgan, qolgani esa universal
8086/8088 protsessorini qaysi registri kirish chiqish adresini belgilaydi?	*DX	VX	SX	AX
8086/8088 protsessorida segment registrlar soni	*4	2	3	1
8086/8088 protsessorida segment registrlar nomlari	*CS, DS, ES, SS	RS, DS, ES	AS, DS, ES, SA	ES, SS
*segmentlash ma'lumotlar segmentlari va dastur segmentlari orasidagi o'tqazishlarni soddalashtiradi	segmentlash operand adresini topshirishni soddalashtiradi	Xotirani segmentlashni asosiy afzalligi nimada ?	segmentlash tizimni xotira xajmini kattalashga yo'l beradi	segmentlash protsessor ni tezkorligini oshiradi
*xotiraga to'g'ridan-to'g'ri murojat etuvchi biti?	nullik natija biti	ko'chirish biti	to'lib ketish biti	8086 protsessorida PSW da qanday bit

				mavjud emas
*Registr akkumulyator	8086/8088 protsessorida AX nima	Baza adres registri	Registr xisoblagich	To‘g‘ri javob yo‘q
*AX,BX,CX,DX,SI,DI, BP,SP	8086/8088 protsessorida umumiyl foydalanila digan registrlar bloki nomlari	AX,CX,D X,SI,DI,B P,SP	AX,BX,C X,DX,SI, DI.	SI,DI,BP, SP
8086/8088 protsessorida bayroq registrlari soni	*8	5	4	6
8086/8088 protsessorida bayroq registrlari nomlari	*CF, ZF, SF, OF, PF, AF, IF, DF	CF, ZF, SF, OF, PF, AF,	C,F, Z,F, S,F, O,F, P,F, A,F, I,F, D,F	C,F, Z,F, S,F, O,F
8086/8088 protsessorida real adres nima	* 2ta registr yordamida tuzilgan adres	Xotira adresi	Registrlar	To‘g‘ri javob yo‘q
64- razryadli protsessorlar ish tezligi nimaga bog‘liq	*Registrlar soniga	Bog‘liq emas	shinalarga	To‘g‘ri javob yo‘q
Ko‘p yadroli protsessorda yadroga izox bering	*Arifmetik mantiqiy qurilma	RAM	OXQ	To‘g‘ri javob yo‘q
Qanday protsessorlar ko‘p yadroli protsessorlar deyiladi	*2 va undan ko‘p yadroga ega bo‘lgan protsessorlar	Yadrolar soniga bog‘liq	Xotiraga bog‘liq	To‘g‘ri javob yo‘q
Nima uchun EXM larda 2 lik sanoq tizimidan	*Signal bor, signal	Tasodifiy olingan	Mantiqiy amallar	To‘g‘ri javob

foydalaniadi	yo'q		uchun	yo'q
Bajaruvchi adres nima?	*segment boshiga taa'luqli siljish	xozir bajariladig an buyruq adresi	segment nomeri	segment boshlanish adresi
Stek bilan ishlovchi buyruqlar qaysi buyruqlar guruxiga kiradi?	*o'tish buyruqlari	mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	aloxida guruxga
8-razryadli MP larda shartli o'tishlarni tashkil qilishda protsessorning qaysi qurilmasi ishtirok etadi	*Bayroq registrlari	Stek qurilmasi	Boshqaru v qurilmasi	To'g'ri javob yo'q
Kodlarni siljitish buyruqlari qaysi buyruqlar guruxiga qaraydi ?	* mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	o'tish buyruqlari	o'tish buyruqlari
PSW bayroqlari kaysi buyruqlarni odatda o'zgartirmaydilar?	*o'tish buyruqlari	mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	xar bir buyruqlar albatta bayroqlar ni o'zgartira di
Dasturli uzilishlar buyruqlari nimaga qo'llaniladi ?	*xotira ishlash rejimlarini boshqarish da	buzilish holatlarda ishlov berishda	protsessor ishlash rejimlarini boshqaris hda	kirish chiqish qurilmalar ni boshqaris hda
Chiqish operandini qaysi buyruqlar tashkil etadi?	*yubormoq buyruqlari	mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	o'tish buyruqlari
"YoKIni chiqaruvchi"buyruk qaysi guruxga qaraydi?	*mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	yubormoq buyruqlari	o'tish buyruqlari
Kichik dasturni tuzishda qanday buyruqlar asosan qo'llaniladi?	*o'tish buyruqlari	mantiqiy buyruqlar	arifmetik buyruqlar	protsessor ni boshqaris

				h buyruqlari
Dekrement buyrug'i qaysi buyruqlar guruxiga qaraydi?	*arifmetik buyruqlar	mantiqiy buyruqlar	yubormoq buyruqlari	o'tish buyruqlari
Dasturli uzilishdan qaytishda qanday buyruq qo'llaniladi?	*qaytarishli o'tish buyrug'i	mutlaqo o'tish buyrug'i	uzilishni chaqirish buyrug'i	uzilishdan qaytaruvchi maxsus buyruq
Kutish rejimida mikrokontrollerni qaysi moduli ishlashni tugatadi?	*markaziy protsessor	takt generatori	taymer	uzilishlar bloki
Mikrokontroller asosidagi MPTlarining ish jarayonining afzalligi nimada	*real vaqt ichida ishlashi	Offlyn rejimida ishlashi	Kutish rejimida ishlashi	To'g'ri javob yo'q
Mikrokontrollerda axborotni uzlusiz kiritish oddiy qurilmasi sifatida nima qo'llaniladi?	*kuchlanish komparatori	Analog-raqamli o'zgartirgich	rezistiv bo'lувчи	sig'imli bo'lувчи
Mikrokotrollerda qaysi dasturiy tillardan foydalilaniladi	*Assembler,Micropascal,S	Assemblers va S,Delphi	Assembler va S,C#	To'g'ri javob yo'q
Mikrokontrollerlar da qanday pereferiya qurilmalari mavjud	*ARO'(ASP)	taymer	xisoblagich	To'g'ri javob yo'q
Mikrokontrollerda iste'mol toki kuchlanish manbaidan qanday bog'langan?	*taxminan to'g'ri chiziqli	Bog'lanma aydi	qayta proporsional	kvadratik
Rivojlangan MK oilasiga mansub.....	*8 razryadli	16 razryadli	32 razryadli	64 razryadli
CISC protsessorlari afzallikkлari	*Rivojlangan adresli komandalar tizimiga	Qisqartirilgan komandalar tizimiga	Boshqaruvi siyallarin i qayta	To'g'ri javob yo'q

	ega	ega	adreslash	
RJSC-protsessorlari komandalar tizimi imkoniyat yaratadi	*Protsessor ning xamma registrlarid an to‘liq foydalanadi	MK xamma funksiyala ridan to‘liq foydalana di	Boshqaru v signallarin i qayta adreslash	To‘g‘ri javob yo‘q
MK da xotira turi EPROM nima	*Elektr signallar asosida dasturlanib, ultrafiolet nur asosida o‘chiriladi	Doimiy xotira	Operativ xotira qurilmasi	To‘g‘ri javob yo‘q
MK da xotira turi OTPROM nima	*Bir marta dasturlanuvchi turi	Signallarni qayta ishlagich	Ko‘p marta o‘chirib yozish mumkin bo‘lgan turi	To‘g‘ri javob yo‘q
S dasturlash tili quy dasturlash tili xisoblanadimi	*o‘rtta (quyi ham yuqori ham emas)	Quyi	Yukori	To‘g‘ri javob yo‘q
Mikrokontrollerlarda chastota oshgan sari ularning quvvat iste‘mol qilish oshadimi?	*Xa	Yo‘q	Bog‘liq emas	To‘g‘ri javob yo‘q
MK da qo‘riqchi taymerning vazifasi	*Dasturiy ta‘minot xatoligini aniqlash va protsessorni i qayta yuklash uchun foydalanila	Xotiraga bir necha marta o‘chirib yozish uchun foydalanalidi	Bir marta dasturlanuvchi xotira turi	To‘g‘ri javob yo‘q

	di			
RIS – mikrokontrollerda buyruqlar bajaruvchi ikki pogonali konveer nima beradi?	*buyruqlar ni bir vaqtida tanlash va bajarish imkoniyati ni	takt chastotani ikki marotaba ko‘tarish imkoniyati	ikki buyruqni parallel bajarish imkoniyati	o‘tishlarni dinamik bashorat etish imkoniyati
ATMEL kompaniyasi qaysi mikrokontroolerlarni ishlab chiqaradi	*AVR	PIC	STM	8051
RIS-mikrokontrollerlarni (MK) maxsus funksiyalari registrlari nima uchun qo‘llaniladi?	*oraliq ma‘lumotlari mi saqlash uchun	MK maxsus buyruqlari ni bajarish uchun	MK ishini boshqaris h uchun	ruxsat etilmagan kirishdan ximoya uchun
PIC16F8X guruxi mikrokontrollerlarni buyruqlar xisolangichlarini kichik baytini ichidagilari qaerda saqlanadi?	*PCL registrida	OPTION registrida	PCLATH registrida	STATUS registrida
PIC – mikrokontrollerlarda qaysi arxitektura qo‘llaniladi?	*garvards RISC- protsessori bilan	fon-neyman CISC- protsessori bilan	fon-neyman RISC- protsessori bilan	garvard CISC- protsessori bilan
PIC-mikrokontroller bir buyruqli sikel bajarishga kancha takt egallanadi?	*4	2	1	8
MK yadrosi tarkibiga nimalar kiradi	*Protsessor ,taktli generator,s hina kontrolleri	taktli generator, shina kontrolleri	Arifmetik logik qurilma	to‘g‘ri javob yo‘q
R2 registrdagi dastur natijasini aytin IN [64]	*32	660	2	10

Wr r0 rd #10 wr r1 mul #32 div r1 wr r2 hlt				
R2 registrdagi dastur natijasini aytинг IN [000010] Wr r1 Div r0 Wr r2 rd #02 wr r0 mul #32 wr r3 hlt	*5	320	10	32
Dastur natijasini aniqlang rd #10 Div #5 Mul #2 Out hlt	*4	50	100	20
PIC16F8X guruxi mikrokontrollerlarni operatsiya natijasi belgilari bitlari qerda saqlanadi ?	*INTCON registrida	OPTION registrida	taymer/xis oblagich registrida	STATUS registrida
PIC16F8X guruxi mikrokontrollerlarni STATUS registrining vazifasi?	*Xolatlar registri	Umumiy foydalanan vchi registrlar	Xisoblagi ch	Maxsus registrlar
Dastur natijasini aniqlang rd #5 wr r0 rd #7 add r0 out hlt	*12	8	5	7
PIC16F8X seriyali MK	*5	2	3	1

larda qayta yuklashni necha ko‘rinishi tadbiq etilgan?				
PIC16F8X seriyali MK larda dasturiy ximoya kodini o‘chirish mumkinmi?	*MK ma‘lumoti va xotira tarkibi bilan birga	mumkin, agar identifikatsion kodni bilsa	mumkin emas	mumkin, ketma-ket foydalani sh orqali.
PIC16F8X seriyali MK lar buyruqlar tizimda ixtiyoriy foydalanuvchi registrlar sifatida nima qo‘llanilishi mumkin ?	*ixtiyoriy adreslovchi registr	ishchi registr W yoki buyruqda ishlatalayo tgan registr.	registr INDF	registr FSR
S dasturlash tilida eng sodda dasturni ko‘rsating?	*Void main (void) {}	Int hisob(void) {}	Int float(void) {}	hisob(void) {}
S++ kaysi dasturlash tili kengaetmasi?	*S	Ada	assembler	besik
S dasturlash tilida standart aboshqa kutibxonalarни dasturga qo‘shi uchun qanday komandadan foydalilanildi?	* #include	using	include	//include
Mikrakontrollerlar qanday manbaa kuchlanishlarida ishlaydilar?	*5V, 3.3V va 2.7V	4V, 3V va 2.7V	5V, 3.3V va 2.7V	4.5V, 3.3V va
Mikrokontrollr tarkibidpgi ARO‘ nima vazifani bajaradi	*Analog signalni raqamli signalga aylantirib beradi	raqamli signalni Analog signalga aylantirib beradi	Signalni diskretlaydi	to‘g‘ri javob yo‘q
16 lik va 8 lik sanoq tizimlarida 2 lik sanoq tizimiga o‘tishda qanday	*Tetrada va triada	to‘g‘ri javob yo‘q	Dekada usuli	Arifmetik usuli

o'tish usullaridan foydalaniлади				
Raqamli texnikada mantiqiy amallarni bajarilishi qanday algebraga asoslangan	*Bul algebrasi	Mur qonuni	Arifmetik amallarga	Arifmetik usuli
Raqamli texnikada qanday mantiqiy amallar mavjud	*VA,YoKI ,EMAS	EMAS,V A	VA,YoKI	Arifmetik usuli
Mantiqiy elementlardan iborat qurilmalarni soddalashtirishda qanday usullardan foydalaniлади	*Karno kartasi va Kvayna Mak Klassi	Bul qonunlari	Kvayna Mak Klassi	2^{10}
2^{10} natijani xisoblang	*1024	1000	512	2^{10}
2^4 natijani xisoblang	*16	8	10	2
2^3 natijani xisoblang	*8	16	12	2
2^{11} natijani xisoblang	*2048	8	11	3
Mikrokontrollr tarkibidpgi RAO' nima vazifani bajaradi	*raqamli signalni Analog signalga aylantirib beradi	Analog signalni raqamli signalga aylantirib beradi	to'g'ri javob yo'q	Signalni kvantlaydi
PIC16F8X seriyali MK da shartsiz o'tishni tashkil qiluvchi buyruqlarni aniqlang?	*Buyruq CALL k i GOTO k	Buyruq RETFIE i RETLW k	Buyruq DECFSZ f, d, INCFSZ f, d, BTFSC f, b i BTFSS f, b	Ixtiyoriy buyruq
Belgilangan masalalarни xal qilishda EXM funksional imkoniyatlarini aniqlovchi, apparat dasturiy vosita'lari xarakteristikalarini – bu...	*EXM arxitekturasi	EXM strukturas i	EXM klassifikatsiyalari	to'g'ri javob yo'q
S dasturlash tilida butun sonlarni e'lon	*INT	FLOAT	RD	WR

qilish komandasini qanday nomlanadi				
S dasturlash tilida xaqiqiy sonlarni e'lon qilish komandasini qanday nomlanadi	*FLOAT	INT	RD	WR
S dasturlash tilida simvollar bilan ishlash komandasini	*CHAR	INT	FLOAT	STR
S dasturlash tilida musbat sonlar bilan ishlash komandasini	*UINI	STATIC	PROTEC	FLOAT
INT manfiy ishorali sonlarni qabul qiladimi	*Xa	Yo'q	Sonlar uchun mo'ljalla nmagan	To'g'ri javob yo'q
Xamma bloklar va ma'lumotlar ustida arifmetik mantiqiy amalarni bajarishga mo'ljallangan PK bloklari bu....	*matemati k soprotsess or	mikroprot essor	Boshqaru v qurilmasi	To'g'ri javob yo'q
Matnli ma'lumot kompyuterda qaysi ko'rinishda qayta ishlanadi?	*Ikkilik son	Fayl	Matnli simvol	piksel
(FF) 16-li sanoq tizimdagagi son ikkilik sanoq tizimida ni'naga teng?	*11111111	1111	1515	10001000
Ikkilik sonlardan kattasini toping:	*1011	0101	1000	1001
16 sanoq tizimlariga lotin xarflaridan qaysi birlari kiritilgan	*A,B,C,D, E,F	A,B,C,D, X,F	A,B,C,D, E,F,Y	A,B,C,D, E,F,N
Ikki ma'lumotni mantiqiy qo'shish yolg'on, agar...	*Ikki qo'shiluv i yolg'on	Ikki qo'shiluv chidan biri rost	Ikki qo'shiiuv chi rost	2,3 javoblar to'g'ri

Kompyuter kiritish qurilmalariga nimalar kiradi	*Klaviatur a,skaner,diskovod	Pereferiya qurilmalar	Klaviatura,	Sichqoncha
Kompyuter chiqarish qurilmalariga nimalar kiradi	*Display,printer,disk ovod,dinamik,faks	Pereferiya qurilmalar	Klaviatura	Sichqoncha
Ikki ma'lumotni ko'paytirish natijasi yolg'on, agar...	*ikki ko'paytuvchidan biri yolg'on	ikki ko'paytuvchi yolg'on	ikki ko'paytuvchi rost	to'g'ri javob yo'q
Ikkilik sanoq tizimida natijani xisoblang 110 + 10	*1000	1010	1110	1100
1 Bayt necha bitga teng	*8	2	1	0
Bit o'zgaruvchisi qanday qiymatlarni qabul qiladi	*0 val	1	0	Barcha butun sonlar
Raqamli texnika fanida turdosh fanlar	*Kibernetik, informatika, raqamli sxemotexnika	informatica	raqamli sxemotexnika	To'g'ri javob yo'q
«GIGABAYT»da nechta bit so'z bor?	*64	32	8	16
8 lik sanoq tizimi 2lik sanoq tizimidan nima bilan farqlanadi?	*Simvollar ni kodlash imkonii.	Talab etilgan kompyuter xotirasi miqdori.	Raqamlar miqdori	Mantiqiy ma'lumotlarning kodlash imkonii.
Kompyuterlararo ma'lumot almashishda apparat va dasturiy vositalar, – bu:	*tarmoq	shina	interfeys	sxema
lyro qilish davrida dastur qaerda joylashadi?	*protsessorda	klaviatura da	buferda	operativ xotirada.

Kompyuterning xar xil tarkibiy qismalarini bog'lovchi, aloqa kanallari majmui bu...	*tizim shinalari	kontroller lar	portlar	drayverlar
Personal kompyuterning OXQ qanday funksiyalarni bajaradi ?	*Ma'lumot larni vaqtincha saqlash	Yuqori sifatli tovushlar ni kiritish-chiqarish	Analog signallarni raqamli ko'rinishga o'zgartirish	Uzoq muddatli ma'lumot larni saqlash
DXQ qanday vazifani bajaradi?	*Uzoq muddatli ma'lumotlarni saqlash	Yuqori sifatli tovushlar ni kiritish-chiqarish	Analog signallarni raqamli signalga o'zgartirish	Ma'lumotlarni vaqtinchali k saqlaydi.
BIOS qaerda joylashgan?	*Operativ xotira qurilmasisida (OXQ)	vincheste rda	CD-ROM da	Doimiy xotira qurilmasida(DXQ)
Ma'lumot almashishda eng kam tezlikga ega bo'lgan qurilma?	*diskovod, egiluvchan disklar uchun	CD-ROM diskovod	operativ xotira mikrosxemalari	qattiq disk
Kesh-xotira nima?	*Operatsion tizim fayllari saqlanadigan xotira.	yuqori operativ xotira	EXM soz yoki nosoz bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lumot larni uzoq muddatli saqlash uchun foydalanimadi.	to'g'ri javob yo'q
Bir biridan ma'lum uzoqlikda joylashgan kompyuterlar orasidagi	*global	lokal	korjorativ	to'g'ri javob yo'q

aloqani ta'minlaydigan tarmoq, bu...				
Assembler dastur tili qaysi dasturiy ta'minot turiga kiradi?	*Umumiy dasturiy	Maxsus dasturiy	Tarmoq tizimli	to'g'ri javob yo'q
Keltirilgan dasturdagi to'g'ri natijani ko'rsating rd #002 Add #5 Wr r7	*7	5	2	-3
Keltirilgan dasturda qaysi amal bajariladi? rd #002 Add #5 Wr r7	*qo'shish	bo'lish	ko'paytiri sh	ayirish
Keltirilgan dasturda r0 registrida qanday natija hosil bo'ladi? Rd #250 Wr 250 Wr r0	*250	500	0	to'g'ri javob yo'q
Keltirilgan dasturda r0 registrida qanday natija hosil bo'ladi Rdi # 100005 Mul #7 Wr r0	*-35	-2	2	to'g'ri javob yo'q
Drayver nima?	*Bu dastur bo'lib,tash qi qurilma ishini ta'minlaydi(xar bir qurilma drayveri mavjud)	Kiritish-chiqarish qurilmasi	Bu dastur,xamma tashqi qurilma ishini ta'minlaydi	to'g'ri javob yo'q
Periferiya qurilmalarini magistralga apparat ulash nima orqali amalga	*kontroller	drayver	registr	strimer

oshiriladi?				
Qanday qurilma inson salomatligiga zarar yetkazadi?	*monitor	printer	sistemali blok	modem
Operatsion tizim yuklovchisi qanday vazifaga xizmat qiladi?	*EXM operativ xotirasiga dasturni yuklash	foydalantu vchi kiritgan buyruqlar ni qayta ishlash	Operatsion tizim modullari ni io.sys i msdos.sys xotiraga yuklash	Kiritish-chiqarish qurilmasi ni ulash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mayorov S.A., Kirillov V.A., Pribluda A.A. Vvedenie v mikroEVM. L.: Mashinostroenie. Leningr. otd-nie, 1988. – 304s.
2. Jmakin A.P. Arxitektura EVM.-SPb.: BXV-Peterburg, 2006. - 320 s.
3. Presnuxin L.N. Mikroprotsessory: V 3 kn. Kn. 2: Sredstva sopryajeniya. Kontroliruyushie i upravlyayushie sistemy: Ucheb.dlyatexn. Vuzov /V.D. Verner, N.V. Vorobev, A.V. Goryachev i dr.; Pod red. L.N. Presnuxina. – Mn.: Vyish.shk., 1987.-303 s.
4. Maksimov N.V, Partyska T.L., Popov I.I. Arxitektura EVM i vychislitelnyx sistem: Uchebnik. M.: FORUM: INFRA-M, 2005. 512 s.
5. Peskova S.A., Kuzin A.V. Arxitektura EVM i vychislitelnyx sistem: Uchebnik. M.: FORUM: INFRA-M, 2006. 352 s.
6. Silker B.Ya. Organizatsiya EVM i sistem / B.Ya. silker, S.A. Orlov. SPb.: Piter, 2007.- 672 s.
7. Tanenbaum E. Arxitektura kompyutera. 5-ye izd. – SPb.: Piter, 2007. – 844 s.
8. Yunusov J.Yu., Abasxonova X.Yu. Raqamli qurilmalar va mikroprosessor tizimlari . O'quv qo'llanma –Toshkent, Iqtisod , 2010- 256 v.
9. Abasxanova X.Yu, Amirsaidov U.B. Mikroprosesorlar. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. "Fan va texnologiyalar" . Toshkent -2016. – 272b.
10. Abasxanova X.Yu, Mirzaeva M.B. Mikroprosesor. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. "Hihol print". Toshkent -2021. – 200b.
11. Zarubin A.A. Mikroprotsessornoe programmnoe upravleniya. Arxitektura IXA. Metodicheskie rekomendatsii k prakticheskim zanyatiyam. SPbGUT.- SPb, 2004.
12. Kalabekov B.A. sifrovye ustroystva i mikroprotsessornyye sistemy. –M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2003.- 336 s.
13. Grebeshkov A.Yu. Mikroprotsessornyye sistemy i programmnoe obespechenie v sredstvakh svyazi: Ucheb.posobie.- Samara, PGUTI, 2009.-298 s.
14. Novikov Yu.V., Skorobogatov P.K. Osnovy mikrorotsessornoy texniki.- M.: INTUIT, 2010, 440 s.

-
15. Kustarev P.V. Spesializirovannye protsessorы. Protsessorы dlya vstraivaemykh priloeniy: Konspekt leksiya.-SPb.: SPbGIMO(TU).-2002.- 30 s.
16. Belov A.V. Sozdaem ustroystva na mikrokontrollerax.- SPb.: Nauka i tekhnika, 2007.- 304 s.
17. Kartov V.Ya. Mikrokontrollerы AVR. Praktikum dlya nachinayushchikh.- M.: MGTU im. N.E.Baumana, 2007.- 240 s.
18. Golubsov M.S. Mikrokontrollerы AVR: ot prostogo k slojnomu.- M.: SOLON-Press, 2003.- 288 s.
19. Vasilev A.Ye. Mikrokontrollerы. Razrabotka vstraivaemykh priloeniy: Ucheb. Posobie. SPb: SPbGPU, 2003.- 210 s.
20. Griщенко V.I., Ladыjenskiy, Moataz Yunis Osnovnye napravleniya razvitiya sovremenныx setevых protsessorov.- DonTU, Informatika, kibernetika i vychislitelnaya texnika, №14, 2011.- s.123-127.
21. Griщенко V.I., Ladыjenskiy Yu.V. Modelirovaniye marshrutizatorov na mnogoyadernyx setevых protsessorax.- DonTU, Informatika, kibernetika i vychislitelnaya texnika, №12, 2010.- s.169-176.
22. Moataz Yunis, Griщенко V.I., Ladыjenskiy Yu.V Obovyyennaya arxitektura setevogo protsessora. – Inaormatika i kompyuternye texnologii-2011. –DonTU, s.386-391.
23. Setevые protsessorы firmy Intel – Komponentы i texnologii, №8, 2003.
24. Griщенко V.I., Ladыjenskiy, Moataz Yunis Perspektivnye arxitektury i tendensii razvitiya sovremenных setevых protsessorov- 4-Mejdunarodnaya nauchno-texnicheskaya konferensiya « Modelirovani i kompternaya grafika», DonTU, 2011. s-93-9
25. Dr. Vibhav Kumar Sachan, B.Tech. (Hons.), M.Tech (Hons.), Ph.D. Professor & Additional HoD Digital Electronics & Microprocessor Electronics & Communication Engineering Department: KIET Group of Institutions. Ghaziabad U.P.: India, Copyright @ 2019, Smt.
26. Abidova G.SH. Sxemotexnika va raqamli qurilmalar. O‘quv qo‘llannia. – Toshkent: ToshTYMI, 2012. – 115 bet.
27. Узилков А.А. Ракамли курилмалар ва микропроцессорлар: Ўкув қўлланма. – Тошкент: ТТЙМИ, 2007. – 2116.

28. Халиков А.А. RAQAMLI SXEMOTEXNIKA. O'quv qollanma. – Toshkent: YANGI NASHR, 2007.

29. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие / А.В. Микушин, А.М. Сажнев, В.И. Сединин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 832с.

Axborot resurs manbalari

30. <http://www.esxema.ru> – Электрик схемалар ва радиокомпонентлар

31. <http://www.radioaktiv.ru> – Аналог ва рақамли қурилмаларнинг схемалари

32. <http://www.RadioStorage.net> – Радиоэлектроника.

33. <http://www.radiolibrary.ru> – Радиоҳаваскор маълумотномаси.

34. www.miit-inf.ru – Россия транспорт университети (РУТ (МИИТ))

35. www.liigt-inf.ru – Санкт-Петербург давлат университети темир йўллари император Александр I (ПГУПС)

MUNDARIJA

Kirish	3
--------------	---

1-BOB. RADIOALOQANING RAQAMLI

TEXNIKA ASOSLARI

1.1 Yarim o'tkazgichli xotira qurilmalari.....	5
1.2 Tezkor xotira qurilmalari.....	22
1.3 Dinamik xotira qurilmalari	26
1.4 Ketma ket sinxron ko'rinishdagi portlar	38
1.5 Chastota sintezatorlari	48

2-BOB. RADIOALOQA SIGNALLARGA RAQAMLI ISHLOV

BERISH SXEMALARI

2.1 Radioaloqa signallarga raqamli ishlov berish	54
2.2 Raqamli radioaloqa qurilmalarda yuzaga keladigan xatoliklarning asosiy ko'rinishlari	59
2.3 Spektrlarni qoplash effektini bartaraf etish uchun qo'llaniladigan filtrlar	68
2.4 Analog raqamli o'zgartirgichlarning asosiy turlari	73
2.5 Signallarga raqamli ishlov berishning asosiy mikrosxema bloklari	77
2.6 Raqamli filtrlar.....	90
2.7 Radiosignallar uzatgichlarini raqamli ko'rinishda qurish	94
2.8 Radio qabul qilgichlarni raqamli ko'rinishida tadbiq etish.....	103
2.9 Dasturlanuvchi kommutatsiyalanuvchi bloklar.....	107

3-BOB. MIKROPROTSESSOR TIZIMINING

STRUKTURAVIY ASOSI

3.1 Mikroprotsessор va mikroprotsessор tizimlari	123
3.2 Mikroprotsessorni ishlash prinsipi	139
3.3 Mikroprotsessorning ishini tashkil etuvchi asosiy bloklar turkumi	156
3.4 Mikroprotsessor tizimining ishlash prinsipi.....	170
3.5 Parallel ko'rinishdagi portning tuzilish prinsipi.....	182
3.6 Ketma ket ko'rinishdagi portning tuzilish prinsipi	195
3.7 Taymerlarning tuzilish prinsiplari	211

3.8 K1821VM85A rusumli mikroprotsessorning strukturaviy tuzilmasi	215
--	-----

4-BOB. MIKROPROTSESSOR TIZIMINING ISHLASH PRINSIPI

4.1 Mikroprotsessor ishining sikllari va sinxronlashuvi	231
4.2 Mikroprotsessor tizimlarining interfeys katta integral sxemalari	237

5-BOB. MIKROKONTROLLERLARNING ISHLASH PRINSIPI VA DASTURIY TA'MINOTI

5.1 Mikrokontrollerlar	244
5.2 MCS-51 rusumli mikrokontrollerlarning xotira tuzilmasining assosiy xususiyatlari	266
5.3 Mikrokontrollerning ichki taymerlari, uning xususiyatlari va qo'llanish sohalari	273
5.4 Mikrokontrollerlar uchun dasturlarni yaratish prinsiplari. C-51 dasturlash tili	277

6-BOB. O'QUV ELEKTRON HISOBBLASH MASHINASIDA DASTURLASH

Test savollari	292
Foydalanimgan adabiyotlar ro'yxati	318
	343

J.B. Baltayev, X.Yu. Abbasxanova
Ya.N. Valerevna

RADIOALOQANING MIKROPROTSESSOR QURILMALARI

DARSLIK

Muharrir M.Talipova
Tex. muharrir N.Niyazova
Sahifalovchi B.Haydarov

Bosishga ruxsat etildi 30.03.2023.
Qog'oz bichimi 60x841/16. TIMES garniturasi,
Shartli bosma tabog'i 22,75. Nashr tabog'i 21,5
Adadi 100. Buyurtma № 30-03

«IMPRESS MEDIA» MCHJ bosimaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent sh. Qushbegi ko'chasi, 6-uy.